

KAPAK BASKISI
Bayan Matbaası Tel : 17 75 34 - 25 07 85
Ankara - 1976

35 TL

YAZAN : JOHN R. DUFF

ALTERNATİF AKIMIN ESASLARI.



MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİM KİTAPLARI

ALTERNATİF
AKIMIN
ESASLARI

YAZAN : JOHN R. DUFF

ÇEVİRENLER : Ş. YEŞİLDORUK / A. ÖZERDAL
M. TAPLAMACIOĞLU / İ. DİNÇEL / H. TEKÖZGEN



MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİM KİTAPLARI 13

23 3 77
gümüş aldım
Ballan

ALTERNATİF AKIMIN ESASLARI

YAZAN: JOHN R. DUFF

ALTERNATING CURRENT FUNDAMENTALS
COPYRIGHT, 1961, DELMAR PUBLISHERS, INC.
ALBANY, NEW YORK

(Bu eser adı geçen Yayınevinin özel müsaadesiyle yayınlanmıştır.)

Bu kitap Millî Eğitim Bakanlığı ile Amerika Milletlerarası Kalkınma Teşkilâti (U.S.A.I.D.) arasında varılan anlaşmaya göre American Vocational Association (A.V.A.) Projesi Ekibi ve Mektupla Öğretim ve Teknik Yayınlar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yayınlanmıştır.

Editör
Nejat Aygün

Türkçe Telif Hakkı

Türkiye Cumhuriyeti
Millî Eğitim Bakanlığı
Meslekî ve Teknik Öğretim Müsteşarlığı
Mektupla Öğretim ve Teknik Yayınlar
Genel Müdürlüğüne aittir.

Önsöz

Elektrik çağındayız. Elektrik ve elektronik teknolojisi büyük ilerlemeler kaydetti. Bazı alanlarda ilerlemeler o kadar hızlı oldu ki, projelerin bir kısmı, daha imalât resimleri çizilirken bir kenara atıldı. Çünkü projeler yeni buluşların ışığında yapımları tamamlanmadan eskidi.

Dünyanın etrafındaki yörüngelerinde dolaşan suni peyklerin ve ricilerinin güneş bataryaları ile çalışması, birkaç saniyede matematisel hârikalar gösteren elektronik hesap makinaları, nükleer enerjinin başarılı olarak doğrudan doğruya-buhar türbinlerini kullanmadan elektrik enerjisine çevrilmesi gibi yeni buluşlar birkaç yıl önceye kadar «hayalî hikâyeler» olarak okunuyordu. Bu ilerleme ve değişimeler, elektrik öğretiminde de bazı değişmeleri gerektirdi.

Yaklaşık zamanlara kadar elektrik akımının yönü, Franklin'e göre, pozitiften negatif doğrudur, diye öğretiliyordu (halen birçok kitaplarda böyledir). Elli yıl önce öğretmenler bunu daha doğru olan elektron teorisine dayanarak değiştirdiler. Eletkron akışı fikri, doğruluğu temel deneylerle anlaşılmış ve buna göre yapılmış olan pratik cihazlardan elde edilen başarılı sonuçlarla da doğruluğu teyid edilmiştir. Bu eletkron akışı, elektronik cihazların tam ve açık anlatılmasında esastır.

Bütün elektrik ve elektronik çalışmalarının temeli elektron teorisiidir. O. E. Loper'in «Doğru Akımın Esasları» adlı eserinde olduğu gibi «Alternatif Akımın Esasları»nda da elektron teorisi esas olarak alınmıştır. Alternatif akımın iyi anlaşılabilmesi için D.A. devreleri-

IV ALTERNATİF AKIMIN ESASLARI

nin, ölçü aletlerinin, D.A. makinalarının ve kontrol cihazlarının iyice bilinmesi gereklidir. Öğrencilerin daha karışık alternatif akım prensiplerini öğrenebilmeleri için gerekli temel bilgileri aldığıları kabul edilmiştir. Bu eser öğrencileri elektronik derslerine de hazırlar ve ileri çalışmalarında başarılı olmaları için temel bilgileri verir.

Bu eser doğru akımın, alternatif akımın ve elektroniğin esaslarını öğretmek için hazırlanan üç ciltlik serinin ikincisini teşkil ediyor. Her eser için bir laboratuvar deney kitabı hazırlanmıştır. Elektrik ve elektronik alanında sağlam bir bilgiye sahip olmak istiyenler için bu kitaplar değerli birer kaynak olacaktır.

Eylül 1961

Albany, New York.

WILLIAM G. DICKSON

Editör

Öğretmene

ÖĞRETMENE Elektrik ve elektronik alanlarında öğretimin temeli teşkil edecek olan üç ciltlik bu seri eserlerden birincisi «Doğru Akımın Esasları», ikincisi «Alternatif Akımın Esasları», üçüncüüsü ise «Elektroniğin Esasları» dir.

AMAÇ Bu eserler ileri çalışmaların yapılabilmesi için gerekli temel bilgileri vermek amacıyla hazırlanmıştır. Orta dereceli teknik okulların programları dikkatle incelemeye tabi tutularak, bu çeşit programlarda müşterek olan ve ileri kursların üzerine bina edileceği esas prensipler meydana çıkarılmıştır. Elektrik teknolojisinde ilerleyebilmek için esas olan doğru akım prensipleri de açıklanmıştır. Bu eser alternatif akımın esaslarını tam olarak kapsamakla birlikte elektronik konularına hazırlayıcı olması da gözünde tutularak yazılmıştır.

TERTİP Bu ders kitabında konular kolaydan zora doğru bir sıra izleyerek düzenlenmiştir. Temel prensipler veildikten sonra ileri uygulamalar ele alınmış, bu uygulamalar anlatılırken dayandığı prensipler tekrar edilmiştir. Böylece her yeni prensibin, öğrencilerin önceki bilgileri üzerine bina edilmesine itina edilmiştir. Her bölümün sonuna önemli konuların özet elde edilen bilgilerin uygulaması ve tekrarı için sorular ilâve edilmiştir.

İÇİNDEKİLER Eser alternatif akımın tarifi ve doğru akımla A.A. akımın mukayesesi ile başlar. A.A. gerilimi, sayılı, frekans, geometri ve elektrik dereceleri, dalga şekilleri anlatılıyor ve


direnç, özindüklemeye bobini ihtiva eden A.A. devreleri, direnç ve empedanslı seri devrelerle devam ediyor. Kondansatör ve kapasitif reaktanstan sonra direnç, endüktif reaktans ve kapasitif reaktans ihtiyaç eden seri devreler incelenmiştir. Seri devrelerden daha fazla kullanılan paralel ve seri-paralel devreler geniş olarak verilmiştir. A.A. ölçü aletlerinin ayrıntılı olarak incelenmesini, generatör, transformator ve bağlantıları, özel transformatör uygulamaları gerilim ve akım ölçü transformatörleri ve sabit akım transformatörleri takip ediyor. Üç fazlı motorların otomatik kontrolundan önce üç fazlı asenkron motorlar, senkron motorlar ve son bölümde de bir fazlı asenkron motorlar, repülsiyon motorları, repülsiyon-endüksiyon motorları, seri motorlar ve gölge kutuplu motorlar anlatılmıştır.

DENEYLER Bu ders kitabı ile birlikte öğrenciler için **Bir seri laboratuvar deneyleri** hazırlanmıştır. Bu deneyler tam olarak kontrol edilmiş ve okullarda uygulanarak derslere çok yardımcı olduğu anlaşılmıştır. «**Laboratuvar Deneyleri II**» isimli bu kitapta A.A. la ilgili 36 deney vardır.

İçindekiler

BÖLÜM	SAYFA
1. Alternatif Akıma Giriş	1
2. Dirençli Alternatif Akım Devreleri	15
3. Alternatif Devrelerinde İndüktans	30
4. Seri Devreler - Direnç ve Empehdans	52
5. Kondansatörler ve Kapasitif Direnç	73
6. Alternatif Akım Devrelerinde Kondansatör	101
7. Seri Devreler - Direnç, Endüktif Reaktans ve Kapasitif Reaktans	115
8. Alternatif Akımda Paralel Devreler	139
9. Seri-Paralel Devreler	167
10. Üç Fazlı Sistemler	177
11. A-A Ölçü Aletleri	209
12. Alternatif Akım Generatörleri	246
13. Transformatörler	295
14. Üç Fazlı Devrelerde Transformatör Bağlantıları	333
15. Özel Transformatör Uygulamaları	363
16. Üç Fazlı Endüksiyon Motorları	386
17. Senkron Motor	425
18. Üç Fazlı Motorlar İçin Kumanda Aygıtları	446
19. Tek Fazlı Motorlar	463

Alternatif Akıma Giriş

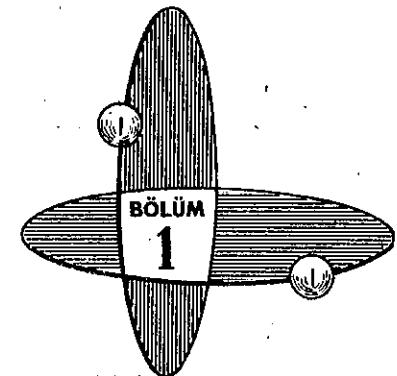

Dünyada kullanılan elektrik enerjisinin büyük bir kısmı alternatif akım发电机 ile elde edilir. Bunun için, bir elektrik öğrencisinin elektriğin ve manyetizmanın alternatif akım devrelerine, devre elemanlarına, aletlere, transformatörlere, alternatörlere, motorlara ve kontrol cihazlarına uygulanış esaslarını iyice anlaması gereklidir.


Alternatif akımın fazlaca kullanılması doğru akımın kullanılmamasına mani olamamıştır. Öyle uygulama yerleri vardır ki, burada doğru akımın kullanılması gereklidir veya doğru akım alternatif akıma nazaran daha iyi iş görür. Meselâ aşağıdaki uygulamalarda özellikle doğru akım enerjisi kullanılır :

1. Galvanoplasti, bakırın arıtılması, alüminyumun arıtılması, galvanoplasti usulü ile yazı yazılması, elektroliz usulü ile endüstri gazlarının elde edilmesi ve

akülerin doldurulması gibi elektrokimyasal işlemlerde.

2. Alternatif akım发电机larının alan sargılarının uyarılmasında.
3. Kademesiz ve hassas hız ayarını gerektiren hız ayarlı motorlarda, hadde makinaları, kâğıt yapma makinaları, yüksek hızlı dişli tertibatsız asansörler, otomatik takım tezgâhları ve yüksek hızlı baskı makinalarının motorlarında olduğu gibi.
4. Lokomotif cer motorlarında, yeraltı trenlerinde, trolleybüslerde ve büyük yol makinalarında. Doğru akım motoru kullanılan bu araçların çoğunda, şanzıman dişli değiştirme mili, hareket mili, universal bağlama ve difransiyel dişli tertibatı kullanılmaz. Bunun için, büyük lokomotiflerde dizel motoru kullanılır. Dizel motoru bir doğru akım发电机unu çevirir ve bu发电机 lokomotifi hareket ettiren cer motorunu besler.

Dizel elektrik lokomotifleri, otomobiller ve benzeri taşıtlar hariç, dünyada elde edilen elektrik enerjisinin çoğu alternatif akım发电机 ile elde edilir ve kullanma yerine ilettilir. Burada elektrik enerjisi alternatif akım yüklerinde kullanılır. Eğer doğru akım isteniyorsa alternatif akım redresör veya motor generator grupları ile doğru akıma çevrilir. Alternatif akım, ışticılarda, aydınlatmada ve sabit hızlı motorlarda kullanılır. Elektrik alıcılarının çoğu alternatif akımla çalışır. Alternatif akımın doğru akıma çevrilmesi pahalı bir işlemidir. Bu işlem sadece, doğru akımla çalışan abciclar için yapılır.

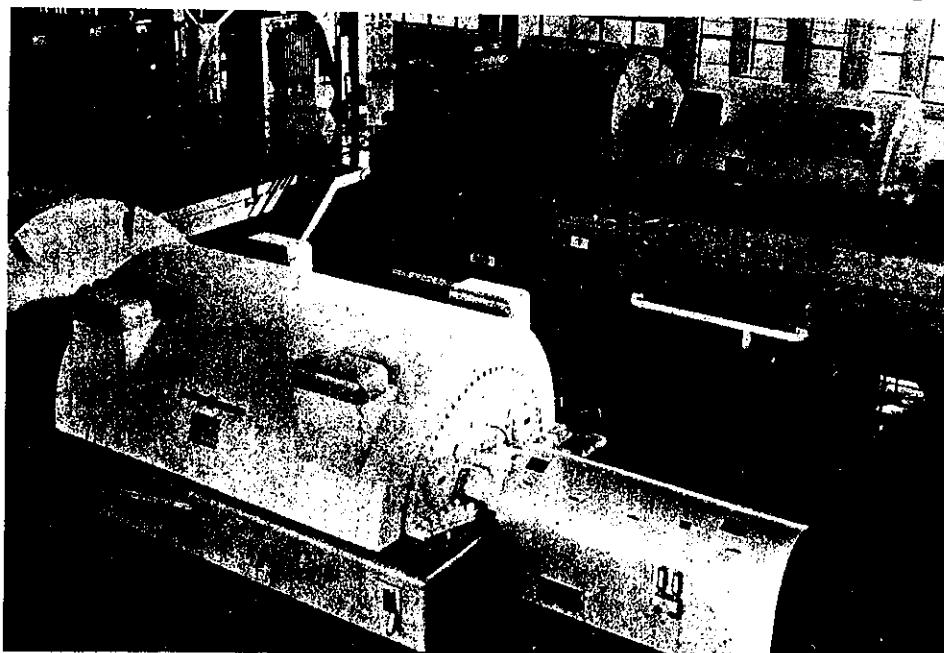

Şekil 1-1. 44000 KW. İlk Bir Elektrik Santralinin İç Görünüşü

Büyük üretim, iletim ve dağıtım sistemlerinde doğru akım yerine alternatif akım kullanılmasının bazı sebepleri şunlardır :

1. Alternatif akım generatorleri, doğru akım generatorlerine nازaran daha yüksek güç ve gerilimde imal edilebilirler. Alternatif akım generatoründe kollektör yoktur. Endüvi, stator denilen hareketsiz kismı üzerine yerleştirilebilir. Çıkış kablosu veya çubukları, endüvi uçlarına doğrudan doğruya cıvata ile tesbit edilir. Endüvi gerilimi 13800 volt kadardır. Uygun dizayn ile istenen her akım elde edilebilir. Alternatörün dönen kismı üzerine 100-250 voltluq doğru akım kaynağı ile beslenen alan sargası

yerleştirilir. Sargı ile akım kaynağının bağlantısı bilezikler aracılığı ile yapılır.


Doğru akım generatorünün endüvi sargası rotor üzerindedir. Endüvinin çıkış bağlantısı fırça ve kollektör aracılığı ile yapılır. Kollektörün kullanılması ve endüvinin dönmesi doğru akım generatorlerinin maksimum akım ve gerilim değerlerini sınırlar. 600-750 voltluq büyük doğru akım generatorleri çok kullanılır. Bazan 1500 voltluq doğru akım generatorlerine de rastlanır. Doğru akım generatorlerinin maksimum kollektör akımı 8000 amperdir. Yüksek akımlı doğru akım generatorlarının hızları, genellikle, düşüktür. Kollektörü ve dönen endüvisi bulunan doğru akım generatorünün gerilimi ve gücü, kollektörü olmayan alternatif akım generatorüne nazaran düşüktür.

2. Alternatif akımda, transformatör aracılığı ile, gerilim kolayca yükseltilir veya düşürültür. Transformatörün değiştirilecek, ayar edilecek dönen kismı yoktur ve kayıpları nisbeten azdır. Birçok transformatörlerin tam yükteki verimleri % 95 ile % 99 arasındaadır.

Doğru akımda transformatör kullanılmaz. Doğru akımda gerilimin yükseltilmesi veya düşürülmeli I^2R güç kaybına sebep olan seri direnç aracılığı ile veya toplam verimi nisbeten düşük olan motor

generator grubu aracılığı ile sağlanır. Böylece, doğru akım devrelerinde gerilim değiştirmek nisbeten düşük verimli ve zordur.


3. Çok yüksek güçlü alternatif akım generatorleri ve yüksek verimli yükseltici, düşürücü transformatörlerle alternatif akım enerjisi, yüksek gerilim altında uzak mesafelere ekonomik olarak ilettilir. Böylece tek üretim merkezinde çok büyük elektrik enerjisi elde edilir. Mesela, bir büyük hidroelektrik santral kilovat-saat enerji üretim fiati nisbeten ucuz olan bir şelale yakınına kurulur. Aynı şekilde, büyük buhar santralları kömür ve suyu bol olan yerlere kurulur. Bu santrallarda gücü çok yüksek ve verimi % 97'ye kadar çıkan alternatörler kullanılır. Alternatif akım generatorlerini döndürmek için, yüksek basınçlı buharla çalışan yüksek hızlı türbinler kul-

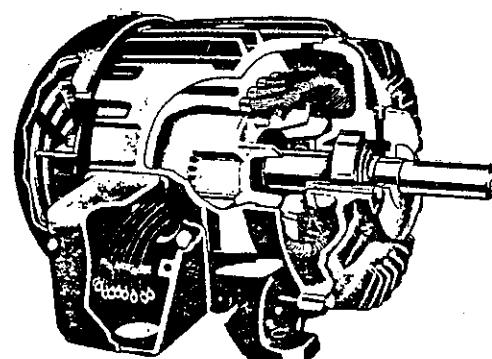

Şekil 1-2. Sincap kafesli Endüksiyon motorunun Asenkron kesiti.

lanılır. Bu buhar türbinleri 1500 ve 3000 devirlidir. Verimleri küçük santrallarda kullanılan buhar türbinlerine nazaran çok yüksektir.

Bugün otomasyon devridir, ocaklarda, buhar kazanlarında ve kızdırıcılarında hassas ölçme ve kontrol metotları kullanılarak toplam verim daha da artırılır. Sonuç olarak, büyük termik ve hidrolik santrallar yüksek verimle çalışarak

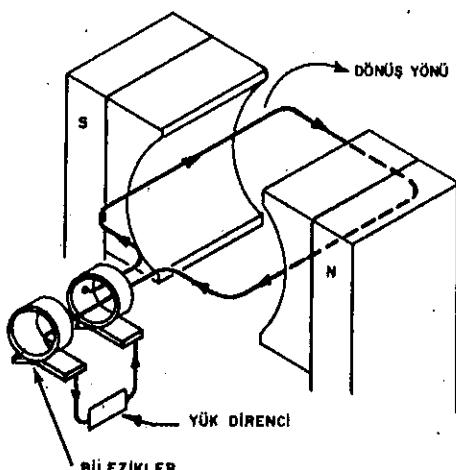

Şekil 1-3. Basit A.A. generatörü

kilovat-saat enerji üretim fiati düşer.

4. Alternatif akım endüksiyon motoru sabit hızlıdır, kollektör ve fırçası yoktur. Endüksiyon motoru sağlam ve yapılışı basit olduğundan, aynı güç, gerilim ve hızındaki doğru akım motoruna nazaran alış fiati, bakımı ve tamir masrafı azdır. Ayrıca, endüksiyon motorunun yolvericisinin fiati aynı güçteki doğru akım motorunun yolvericisinin fiyatından azdır.

ALTERNATİF GERİLİM

Tek bobini düzgün bir manyetik alan içinde dönen, basit bir alternatif akım generatörü Şekil 1-3 de görülmektedir.

Fleming'in Generatör Kaidesine göre bobin uçlarında bir alternatif gerilimin induklendiği görülür. Eğer bobin uçları iki bileziğe bağlanırsa, alternatif gerilim osilograf denen elektronik bir aletin ekranında görülür. Bu gerilimin şekli sinüs eğrisine benzer Şekil 1-4.

Bir endüvi iletkeninde induklenen e.m.k. şu formülle hesaplanır:

$$E = \frac{BLv}{10^8} \text{ veya } BLv \times 10^{-8}$$


Formülde : E endüvi iletkeninde induklenen gerilim volt cinsinden; L endüvi iletkeninin metre cinsinden boyu; v manyetik alanın dik olarak hareket eden iletkenin saniyede metre cinsinden hızı;

lenen e.m.k. saniyede kesilen alan kuvvet hattı sayısına bağlıdır.



Şekil 1-4 deki sinüsoidal alternatif gerilimin induklenesini kolayca izah için en uygun basit generatör tipi kullanılcaktır.

Şekil 1-5 bobin iletkenleri kuvvet hatlarına paralel olarak hareket eden basit bir alternatif akım generatörünü göstermektedir. Bu durumda iletkenler kuvvet çizgilerini kesmez ve induklenen gerilim sıfırdır.

Şekil 1-6 saat ibresinin ters yönünde dönen ve başlangıç noktasına göre 30° ileride olan bir bobin iletkenlerini göstermektedir. Şimdi iletkenler alan çizgilerini eğik olarak kesmektedir ve bobinde bir gerilim induklendir. Bu vaziyetteki ani gerilim aşağıdaki denklemlle elde edilir: $e = E_{\max} \cos(\omega t + \phi)$ başlangıç ekseni ile bobin arasındaki açının sinüsü. Maksimum ge-

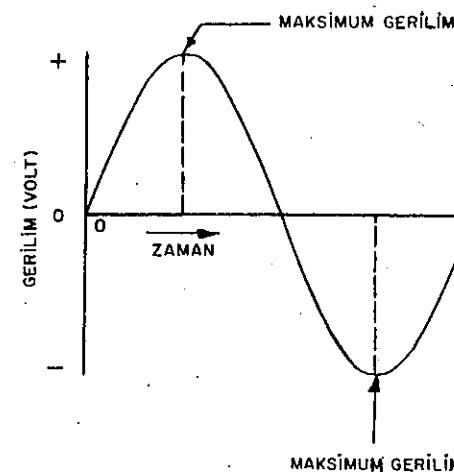


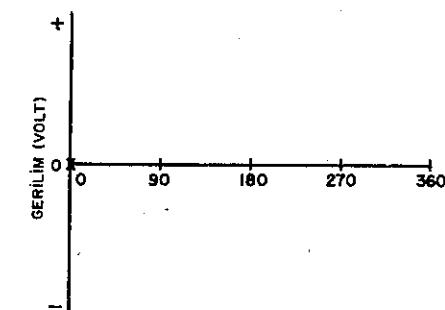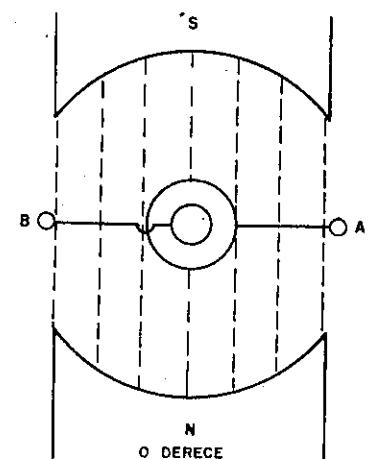Şekil 1-4. Sinüs eğrisi şeklindeki gerilim.



İLETKENLER MANYETİK KUVVET ÇİZGİLERİNE PARALEL HAREKET ETTİKLERİNDEN KUVVET HATLARINI KESMEZLER, DOLAYISIYLE İLETKENLERDE HİÇBİR GERİLİM İNDÜKLENEZ.


Şekil 1-5. Saykılın Hesaplanması

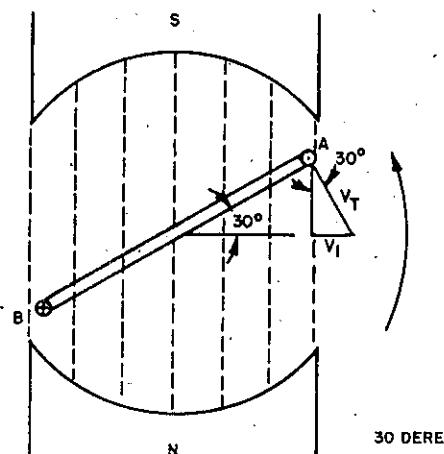

Şekil 1-6.

rilim $141,4$ volt kabul edilirse 30° deki âni gerilim, $e = E_m \sin 30^\circ = 141,4 \times 0,5 = 70,7$ volt eder.

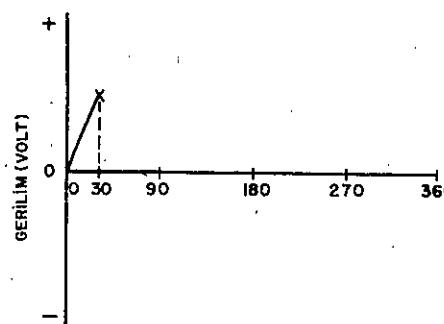
Bu andaki gerilimin hesaplanması, 30° nin sinüsünün niçin kullanıldığı sorulabilir. Alan çizgilerini kesen herhangi bir bobinin alan çizgilerine dik olan bir hız bileşiminin olması gereklidir. Eğer




İNDÜKLENEN E.M.K. MAKSİMUM GERİLİMİN 0,50 Sİ DİR.
İLETKENLER MANYETİK KUVVET HATLARINI DARACI İLE KESİYOR.
GERİLİM POZİTİF OLDUĞU KABUL EDİLMİŞTİR.

Şekil 1-6.

Şekil 1-6 tetkik edilirse, toplam hız v_t alan çizgilerine eğiktir ve bu hızın alan çizgilerine dik olan bir bileşeni vardır. Alan çizgilerine dik olan hız bileşeni, hipotenüsü toplam hız olan üçgenin karşı kenarıdır. Bu kenarın hipotenüse oranı açının sinüsüdür. İndüklenen e.m.k. alan hatlarına dik olan

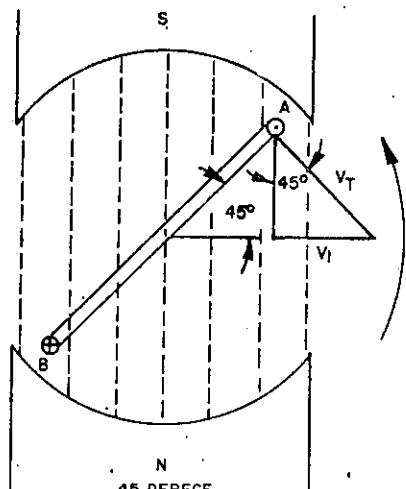

Şekil 1-7. Sekizde Bir Devir

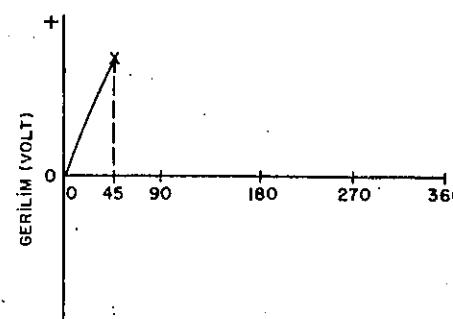


İLETKENLER MANYETİK KUVVET ÇİZGİLERİ DİK AÇI İLE KESİYOR.
İNDÜKLENEN E.M.K. MAKSİMUM GERİLİMİN 0,707 SIDİR.

hız bileşeni ile orantılıdır. Bunun için, indüklenen e.m.k. açının sinüsü ile orantılıdır ve hız sabit ise, gerilim sinüs eğrisi biçimindedir.

Şekil 1-7 de bobin ilk hareket noktasından itibaren 45° lik bir


$$e = E_m \sin (45^\circ) = 141,4 \times 0,7071 = 100 \text{ volt}$$

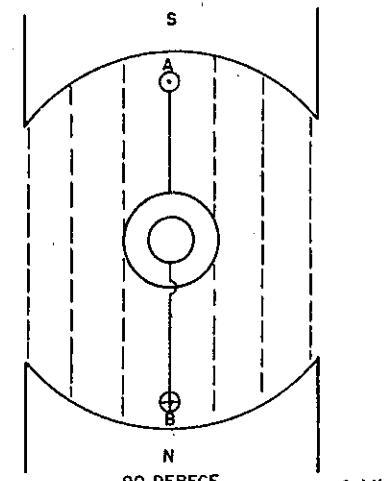


Şekil 1-8. Dörtte Bir Devir.

Şekil 1-8 de açı 90° , $\sin 90^\circ$ ise 1 ve bobin iletkenlerinin kuvvet çizgilerine dik olarak dönmesi ile indüklenen e.m.k. maksimum değerinde, $141,4$ volttur. Bu durumda, verilen zaman aralığında kesilen kuvvet çizgilerinin sayısı maksimum ve dolayısı ile indüklenen e.m.k. maksimumdur. Eğer endüvi bobini aynı yönde dönmeye devam ederse, anî gerilimin 0° ile 360° arasındaki değer ve yönleri tayin edilebilir. Endüvi döner 360° lik bir açı kateder. Eşit açı aralıklarında anî değerler hesapla-

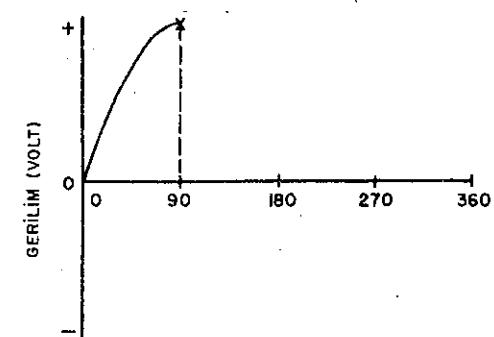noktaya hareket etmiştir. Şekil 1-7 deki küçük dik üçgenin açısal hız bileşeni 30° lik şekildeki bileşene göre biraz artmıştır. Anî e.m.k. orantılı olarak 100 volta yükselir :



İLETKENLER MANYETİK KUVVET ÇİZGİLERİ DİK AÇI İLE KESİYOR
İNDÜKLENEN E.M.K. MAKSİMUMDUR.

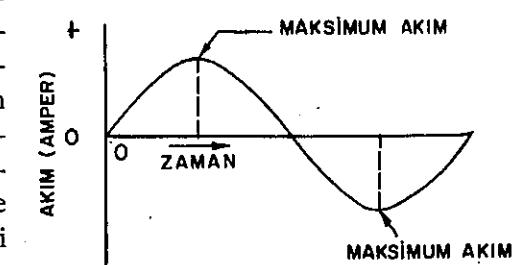

Şekil 1-9. Sinüs eğrisi şeklindeki akım.

nırsa induklenen gerilimin sinüs eğrisi elde edilir. Alan içindeki bobin her durumu için, induklenen gerilimin yönü Fleming kaidesi ile elde edilir. Aynı şekilde, bobin her durumu için induklenen ani gerilim açının sinüsü ile E_{max} çarpılarak elde edilir.

Alternatif akım generatörleri, çıkış geriliği sinüs eğrisine mümkün olduğu kadar yakın olacak şekilde dizayn edilir. Motorların, transformatörlerin ve diğer elektrik cihazlarının çalışma karakteristikleri sinusoidal alternatif gerilimlerle beslendiklerinde daha iyidir.

Alternatif gerilim, zamana bağlı olarak değişen, sıfırdan başlayarak maksimum değeri alan, sıfıra düşen ve ters

SAYKILIN TARİFI

Alternatif gerilim veya akım sıfırdan başlar, maksimum değerini alır ve sıfıra döner, ters yönde maksimum değerini aldıktan sonra tekrar başlangıç noktası sıfıra döner. Akım veya gerilimin her iki yöndeki bütün değerleri alınmasına saykil denir. Şekil 1-10 bir saykil esnasındaki gerilim değişimi gösteriyor. Şekilden görüleceği üzere, bobinin 360° lik bir elektrik açısı katedisi esnasında, e.m.k. her iki yöndeki bütün değerleri alır. Bir saykil iki yarımsayıldan meydana gelir. Bu yarımsayılların her birine alternans denir. Bir alternans 180° elektrik derecesine eşittir.

yände maksimum değeri aldıktan sonra tekrar sıfıra düşen ve bu değerleri eşit zaman aralıkları ile tekrar eden bir elektromotor kuvveti olarak tarif edilebilir.

Şekil 1-3 de izah edilen alternatör bir dirence bağlanmıştır. Generatörün alternatif gerilimi yük direncine alternatif bir akım verir. Alternatif gerilimin değeri ve yönü değişikçe akımlıddetii orantılı olarak değişir. Bu alternatif akım, önce tarif edilen, alternatif gerilim gibi tarif edilir.

Alternatif akım, zamana bağlı olarak değişen, sıfırdan başlayarak maksimum değeri alan, sıfıra düşen ve ters yönde maksimum değeri aldıktan sonra tekrar sıfıra düşen ve bu değerleri eşit zaman aralıkları ile tekrar eden bir akımdır.



Şekil 1-10. Gerilimin Bir Saykili.

FREKANS

Burada F = Frekans, saniyedeki saykil sayısı

P = Çift kutup sayısı

n = Hız, dakikadaki devir cinsinden

60 = Dakikadaki saniye sayısı

Meselâ, 2 kutuplu bir alternatif akım generatörü dakikada 3600 devir ile dönerse, frekans :

$$F = \frac{P \times n}{60} = \frac{1 \times 3600}{60} = 60$$

saykil/saniye

Saniyedeki saykil sayısına frekans denir. Türkiye'de frekans 50, Birleşik Amerika ve Kanadada 60 dir. Bazı yerlerde 25 frekanslı alternatif gerilimler kullanılır. Yüksek frekansın en büyük faydası, transformatörde kullanılan demir ve bakırın daha az olmasıdır. Böylece, ağırlık azalır ve fiyat ucuzlar. Ayrıca, 50-60 frekanslı aydınlatma devrelerinde ışık titremesi olmaz, halbuki 25 frekanslı aydınlatma devrelerinde ışık titrer ve gözler rahatsız olur.

Alternatif akım generatörünün frekansı hız ile kutup sayısına bağlıdır. Eğer generatörün kutup sayısı iki (Kuzey ve Güney) ve bobinin dönme hızı saniyede bir devir ise, frekans birdir. Eğer generatörün çift kutup sayısı iki ise yarımdevirde bir saykil elde edilir.

Önce izah edilen basit alternatörde, bobin iki kutup arasında saniyede bir devir yaparsa bir frekanslı bir gerilim elde edilir. Eğer bobin saniyede 60 devir yaparsa induklenen alternatif gerilimin frekansı 60 olur. Alternatif akım generatörünün frekansı aşağıdaki basit formül ile hesaplanır :

$$F = \frac{P \times n}{60}$$

$$F = \frac{4 \times 1800}{120} = \frac{120}{120} = 60$$

saykil/saniye.

$$F = \frac{2 \times 750}{60} = \frac{60}{60} = 25$$


$$\text{saykil/saniye}$$

Frekans formülünde çift kutup sayısının kullanılması bir parça karışıklığı sebep olduğundan, pratikte, daha ziyade alternatörün toplam kutup sayısı kullanılır. Formülde 60 yerine bunun iki katı 120 kullanılır. Meselâ, 4 kutuplu alternatör dakikada 1800 devirle dönerse çıkış geriliminin frekansı :


ELEKTRİK AÇI VE MEKANİK AÇI

İki kutuplu bir generatörde, bobin bir devir yapınca induklenen gerilimin bir saykılı elde edilir. Halbuki, bobin dört kutuplu bir generatörde bir devir yapınca, Şekil 1-11, induklenen gerilimin iki saykılı elde edilir. Bunun için elektrik açısı ile mekanik açı arasındaki fark belirtilir.

Mekanik Açı: Bir bobin tam bir devir yapınca 360° lik mekanik açı kateder.

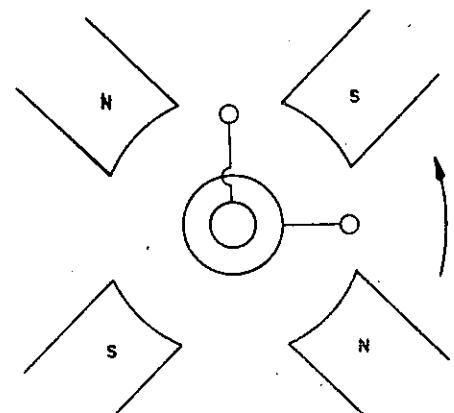

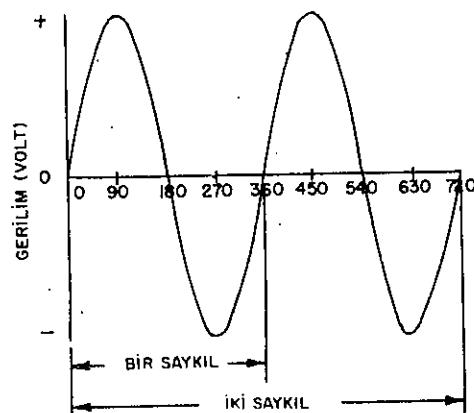Şekil 1-11. Dört Kutuplu Generatör (Alternatör). Bir Devirde İki Saykılı.



Elektrik Açı: Bir elektromotor kuvvet veya alternatif akım, bir saykılı esnasında 360° lik elektrik açısı kateder.

Bir alternatif akım generatörünün kutup sayısı artarsa, dakikadaki hız verilen frekansla orantılı olarak azalır. Daha önce hız, kutup sayısı ve frekans arasındaki bağıntı, birkaç örnek ile gösterildi. Frekans, aşağıdaki formülde

P ve S yerine kutup ve dakikadaki devir sayısı konarak hesaplanır:

$$F = \frac{P \times S}{120}$$

KUTUP SAYISI	DEVİR / DAK.	
	60 SAYKIL	25 SAYKIL
2	3600	1500
4	1800	750
6	1200	500
8	900	375


DİĞER DALGA ŞEKİLLERİ

Her alternatif gerilimin dalga şekli siniüoidal değildir. Meselâ, bir sinyal generatörü ile kare veya dikdörtgen gerilim dalgası elde edilebilir. Başka tip bir elektronik osilatör ile testere ağızına benzeyen çıkış gerilimi elde edilir.


25-50 ve 60 frekanslı kuvvetli akım devrelerinde, bazan, gerilim dalgası tam siniüoidal değildir. Buna sebep devrede alternatif akım generatörlerinin, transformatörlerin ve diğer cihazların bulunmasıdır. Sinusoidal olmayan bir dalgayı aynı frekanslı bir ana

dalgası ile yüksek frekanslı ve harmonik denen dalgaların bileşimi dir. Siniüoidal olmayan bir dalganın şekli, frekansa ve harmoniklerin genliklerine bağlıdır. Meselâ, ana dalgası ile frekansı bunun üç katı olan üçüncü harmonik üst üste getirilirse, elde edilen dalganın şekli bu iki dalgaya arasındaki faz farkına tabi olarak değişir.

Şekil 1-12 de harmonik ile ana dalgaların bileşkesi görülmektedir. İki diagramdaki bileşkeler farklıdır, çünkü iki diagramdaki harmonik faz münasebetleri farklıdır.

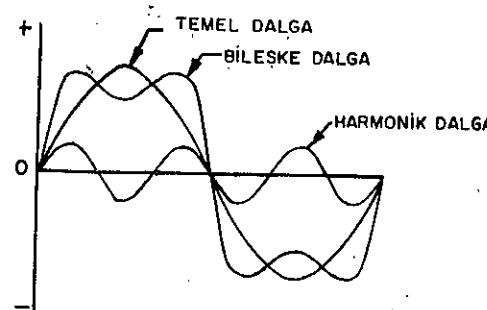

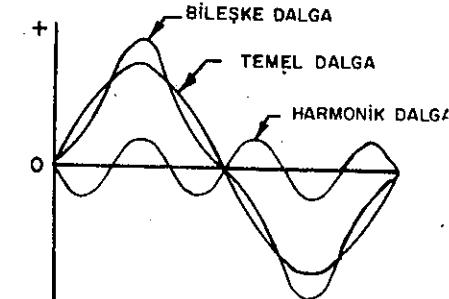Şekil 1-12. Siniüodal Dalgası Şekilleri İle Üç Kat Frekanslı Harmonikler.



Bu kitap çeşitli gerilim dalgalarına ait devre problemlerini kapsamiyacaktır. Bunun için, aksi

söyledikçe, akım ve gerilimler sinusoidal olarak kabul edilecektir.

YÜKSEK FREKANSLAR

Kuvvetli akım devrelerinde en fazla 50-60 frekans kullanılır. Ekseriya, uçak ve benzeri nakil vasıtalarında 400 frekans kullanılır.

Elektronik devrelerinde frekans sınırı daha genişdir. Meselâ, amplifikatör ve radyo hoparlör devrelerinde frekans 20 ile 16000 arasın-

dadır. 15000 in üstündeki frekanslar radyo frekansı olarak kabul edilir. Bu yüksek frekansları belirtmek için kilosayklı ve megasayklı birimleri kullanılır.

Kilosayklı (Kc) = 1000 sayklı
Megasayklı (Mc) = 1000 Kc.

HATIRDA TUTULMASI GEREKEN NOKTALAR

- Alternatif akım generatörü, nisbeten yüksek gerilim ve akımlarda ekonomik olarak enerji üretir.
- Elektrik enerjisini yüksek gerilim altında, uzak mesafelere iletmek için alternatif gerilim transformatörlerle yükseltilir veya düşürülür.
- Elektrik enerjisi büyük santrallarda ekonomik olarak üretilir ve neticede verim artar.
- Alternatif akım endüksiyon motoru, basit, sağlam ve iyi vasıflı olduğu için doğru akım motoruna nazaran bakım ve fiyat bakımından daha ekonomiktir.

$$E = BLv \times 10^{-8}$$

- İndüklenen gerilim, hızın manyetik alana dik olan bileşeni ile doğru orantılıdır.
- Alternatif gerilimin anı değeri aşağıdaki formül ile tayin edilir.

$$e = E_{\max} \times \sin \alpha$$

- Alternatif gerilim, zamana bağlı olarak değişen, sıfırdan başlayarak maksimum değeri alan, sıfıra düşen ve ters yönde maksimum değeri aldıkten sonra tekrar sıfıra düşen ve bu değerleri eşit zaman aralıkları ile tekrar eden bir akımdır.

gerleri eşit zaman aralıkları ile tekrar eden bir elektromotör kuvvet olarak tarif edilebilir.

- Alternatif akım, zamana bağlı olarak değişen, sıfırdan başlayarak maksimum değeri alan, sıfıra düşen ve ters yönde maksimum değeri aldıkten sonra tekrar sıfıra düşen ve bu değerleri eşit zaman aralıkları ile tekrar eden bir akımdır.
- Alternatif akım veya gerilimin sayklı, akım veya gerilimin sıfırdan başlayarak pozitif maksimum değeri olarak sıfıra dönmesi ve negatif maksimum

değeri alarak tekrar sıfıra dönmeyidir. Akım veya gerilim eşit aralıklarla bu değerleri alır.

- Frekans alternatif akım veya gerilimin saniyedeki sayklı sayısını gösterir.
- Bir sayklı her biri 180 elektrik derecesine eşit iki alternanstan ibarettir.
- Frekans, kutup sayısı ve hız arasındaki bağıntı aşağıdaki formül ile ifade edilir :

$$F = \frac{P \times S}{120}$$

TEKRARLAMA SORULARI


- Elektrik enerjisinin doğru akım generatörü yerine alernatörle elde edimesinin dört sebebini söyleyiniz.
- Alternatif akım yerine tercihan doğru akım kullanılan beş yer söyleyiniz.
- Alternatif akımı doğru akıma çevirme usullerini söyleyiniz.
- Bir alternatif akım generatörünün maksimum gerilimi 170 voltтур. 45° lik elektrik açısından anı gerilimi hesaplayınız.
- Dördüncü sorudaki generatörün 240° deki anı gerilimini hesaplayınız.
- 6 kutuplu bir alternatörün hızı dakikada 1200 devirdir. Generatör geriliminin frekansını hesaplayınız.
- İki kutuplu bir alternatörün frekansı saniyede 25 sayıldır. Hızı

dakikadaki devir cinsinden hesaplayınız.

- İki alternatif akım generatörü aynı frekansta paralel olarak çalışacaktır. Birinci alternatör 4 kutuplu ve hızı dakikada 1800 devirdir. İkinci alternatör 10 kutupludur.
 - Birinci alternatörün frekansı kaçtır?
 - İkinci alternatörün birinci alternatörle paralel çalışması için hızı ne olmalıdır?
- Elektrik ve mekanik açılar arasındaki farkı izah ediniz.
- a) Sayklı, b. Alternans, c) ve frekansı tarif ediniz.
- Türkiye'de 25 sayklı yerine 50 sayklı kullanılmasının sebeplerini izah ediniz.

12. Maksimum değeri 300 volt olan bir gerilimin 360° için sinüs eğrisini çiziniz.
13. Ana harmonik ile üçüncü harmoniği izah ediniz.
14. Uçak elektrik sistemlerinde 50 den yüksek frekansların kullanılmasının faydaları nelerdir?
15. a) 1500 kilosaykl kaç sayıldır?
b) 15000 saykl kaç kilosaykildir?
c) 18 Megasaykl kaç sayıldır?
d) 18 Megasaykl kaç kilosayklıdır?
16. Megasaykl nedir? Kilomegasaykl nedir?


Dirençli Alternatif Devreleri

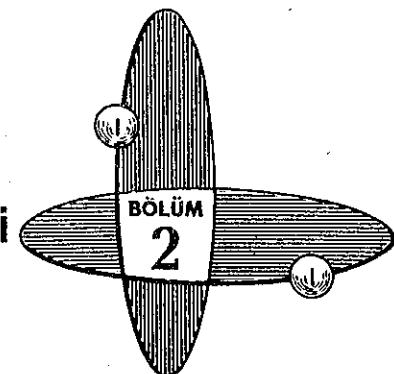


AYNI FAZLI AKIM VE GERİLİM

Dirençli devre en basit elektrik devresidir. Bir aydınlatma lâmbası veya ısıtıcı, endüktif olmayan yük direnci olarak kabul edilir.

Şekil 2-1 de bir alternatif akım generatörü 100 ohmluk bir ısıtıcıyı besler. Generatörün çıkış gerilimi sınıfüsoidal ve maksimum de-

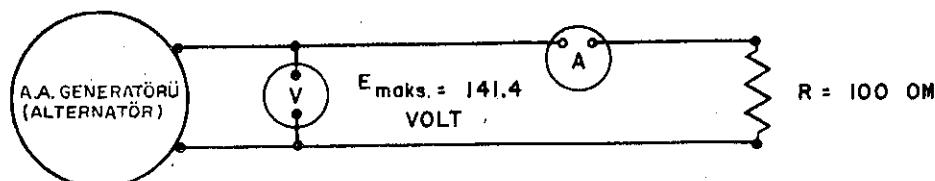

Şekil 2-1. Omik Dirençli yükü olan Alternatif Akım Devresi.

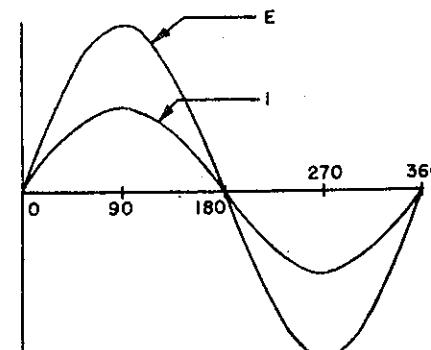

Şekil 2-2. Akım ve Gerilim Aynı fazda


geri 141,4 voltur. Dirençli devrede gerilim sıfır iken akım sıfır ve gerilim maksimum iken akım maksimumdur. Gerilim yön değiştirince akım da yön değiştirir. Bir devrede akım ve gerilim eğrileri, aynı yön ve zamanda sıfır ve maksimum değerlerini alırlarsa, akım ve gerilim aynı fazdadır denir.

Şekil 2-2, önce izah edilen aynı fazdaki akım ve gerilimin sinyüs eğrilerini gösterir. Om kanununa göre bir dirençteki akım, gerilimle doğru orantılı ve direnci ile ters orantılıdır. Şekil 2-2 de görüldüğü üzere, gerilim sıfırdan itibaren herhangi bir yönde arttıkça, akım aynı yönde Om kanununa bağlı olarak orantılı bir şekilde artar. Alternatif akım direnç devresinde Om kanunu kullanılır.

ALTERNATİF AKIMIN

ISITMA ETKİSİ

Şekil 2-3 deki, 1,414 amper maksimum değerli sinyüs eğrisi bu devredeki akımı gösterir. Şekil 2-3 deki bir saykılık akım eğrisinin ortalaması sıfırdır. Çünkü pozitif yarım saykılı negatif yarım saykila eşittir. Bu devrenin akımını ölç-

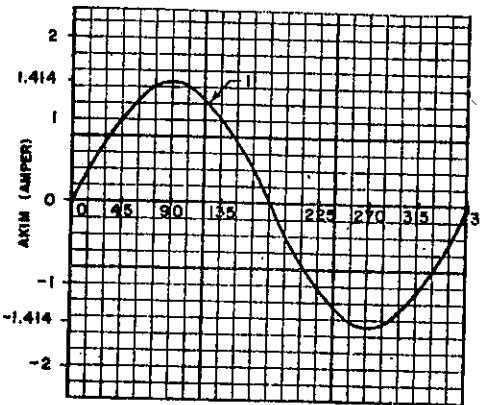

Şekil 2-3. Sinyüs Eğrisi Şeklindeki Akım.

$$I = \frac{E}{R}$$

Gerilim maksimum değeri 141,4 volta iken akım da maksimum değerindedir :

$$I_m = \frac{E_m}{R} = \frac{141,4}{100} = 1,414$$

amper

mek için bir doğru akım ampermeteri kullanılırsa alet sıfırı gösterir. Alternatif akımı ölçmek için akımın etkin değerini ölçen alternatif akım ampermeteri kullanılır.

Alternatif akımın etkin değeri, onun ortalama değerine değil ısıtma etkisine bağlıdır. Bir amperlik etkin alternatif akımın belli bir dirençte, belli bir zaman süresinde meydana getirdiği ısı aynı şartlar altında bir amperlik doğru akımın meydana getirdiği ısuya eşittir.

1. Kitapta ısıtma etkisinin akım karesi ile orantılı olduğu gösterilmiştir. $Vat = I^2 R$. Maksimum değeri 1,414 amper olan bir alternatif akımın bir saykılı çizilirse, aynı akımın anı değerlerinin karesini gösteren bir eğri çizilebilir.

DERECE	AKIMIN ANI DEĞERİ	AKIMIN ETKİN DEĞERİ
0	0	0
15	0.366	0.134
30	0.707	0.500
45	1.000	1.000
60	1.225	1.500
75	1.366	1.866
90	1.414	2.000
105	1.366	1.866
120	1.225	1.500
135	1.000	1.000
150	0.707	0.500
165	0.366	0.134
180	0	0
195	-0.366	0.134
210	-0.707	0.500
225	-1.000	1.000
240	-1.225	1.500
255	-1.366	1.866
270	-1.414	2.000
285	-1.366	1.866
300	-1.225	1.500
315	-1.000	1.000
330	-0.707	0.500
345	-0.366	0.134
360	0	0


Eğrinin yatay ekseni elektrik açısı olarak işaretlenmişse, eşit açı aralıklarındaki, meselâ her 15° lik artıslardaki anı akım değerleri kolaylıkla elde edilir. Bu anı akımların karesi alınarak bir saykılık akım karesinin eğrisi elde edilir. 30° deki anı akımı hesaplamak için aşağıdaki formül kullanılır :

$$\begin{aligned} i &= I_{\max} \times \sin < \\ &= 1,414 \times \sin 30^\circ \\ &= 1,414 \times 0.5 \\ &= 0,707 \text{ amper} \end{aligned}$$

30° deki akımın karesini bulmak için, anı akımın karesi alınır :

$$i^2 = 0,707^2 = 0,5 \text{ amper}$$

Aşağıdaki tabloda 0° ile 360° arasında, her 15° deki anı akım ile anı akım karesinin değerleri veril-

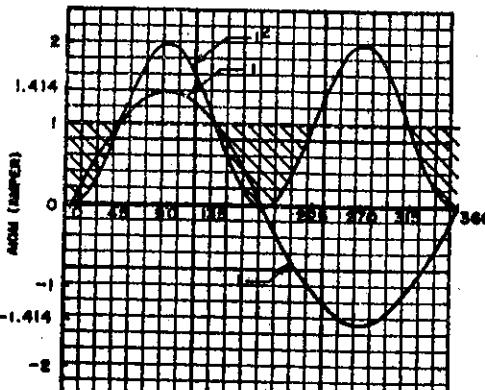

Şekil 2-4. Sinüsoidal Alternatif Akımın Etkin Değeri.

miştir. İkinci yarım saykıldaki anı akımların değerleri negatiftir. Tablodaki akım karelerinin tamamı pozitiftir. Çünkü iki negatif sayının çarpımı pozitif bir sayıdır.

Tablodaki anı akımların sinüs eğrisi Şekil 2-4 de görülmektedir. Aynı şekilde, anı akım karelerinin eğrisi görülmektedir.

Şekil 2-4 deki akım eğrisinin maksimum değeri 1,414 ün karesi yani 2 amperdir. Önce belirtildiği gibi akım karesi eğrisinin tamamı yatay eksenin üstündedir. Çünkü akım karelerinin tamamı pozitiftir. Akım karesi eğrisinin frekansı akım eğrisinin frekansının iki katıdır. Noktalı çizgi ile gösterildiği üzere, akım karesinin eğrisinin ortalama değeri bir amperdir. Noktalı çizginin üzerinde ve akım karesinin eğrisinin arasındaki iki alan, çizginin altındaki taraflı alanların toplamına eşittir. Bu, bir saykılı esnasındaki ortalama akım değeri 1 amper, 1 amperlik doğru akımın ısı etkisini gösterir. Sıfır referans hattı ile noktalı çizgi arasındaki dikdörtgen alan, bu alternatif akım ile 1 amperlik doğru akımın bir saykılı esnasındaki ısı etkisini gösterir. Maksimum değeri 1,414 amper olan bir alternatif akım ile 1 amperlik doğru akım aynı dirençte bir saykılı esnasında eşit ortalama ısı etkisi gösterir ve iki akımın karelerinin ortalaması aynıdır. Bu değere, akımın etkin değeri veya anı akımla-

rın karelerinin toplamının ortalamasının kare kökü denir. Etkin akım alternatif akım ampermeteresi ile ölçülür. Etkin akım ile maksimum akım arasındaki bağıntı :

$$I = \frac{I_{\max}}{\sqrt{2}} = 0,707 I_{\max}$$

$$I = I_{\max} \times 0,707 = 20 \times 0,707 = 14,1 \text{ amper}$$

veya

$$I = \frac{I_{\max}}{1,414} = \frac{20}{1,414} = 14,1 \text{ amper}$$

Bu iki münasebet, etkin akım verilince maksimum akımı bulmak için kullanılabilir. Meselâ, bir

O halde alternatif akım ampermeteresi maksimum akımın 0,707 sini gösterir. Ekseriya bu münasebet maksimum akımın etkin akıma oranı olarak yani $\sqrt{2}$ veya 1,414 olarak verilir. Meselâ, maksimum akım 20 amper ise ampermertenin göstereceği akımı hesaplayalım :

veya

$$I_{\max} = 1,414 \times I = 1,414 \times 15 = 21,2 \text{ Amper}$$

veya

$$I_{\max} = \frac{I}{0,707} = \frac{15}{0,707} = 21,2 \text{ amper}$$

Alternatif akım devrelerinin he- sabında daha çok etkin akım kul-

lanılır ve I harfi ile gösterilir. Maksimum akım I_{\max} ile gösterilir.

ETKİN GERİLİM

Bir omluk bir dirençten bir amperlik alternatif etkin akım geçerse, direncin uçlarındaki gerilim bir etkin voltur. Bunun için, maksimum gerilimin 0,707 ile çarpımına etkin gerilim denir. Alternatif akım voltmetresi etkin gerilimi

gösterir. Etkin gerilim ile maksimum gerilim arasındaki bağıntı, etkin akım ile maksimum akım arasındaki bağıntının aynıdır.

Genellikle, bütün alternatif akım hesaplarında etkin gerilim kullanılır ve E harfi ile gösterilir. Mak-

simum gerilim E_{max} ile gösterilir.

Meselâ, bir aydınlatma devresinin uçlarındaki alternatif akım

$$E_{max} = E \times 1,414 = 120 \times 1,414 = 169,7 \text{ volt}$$

veya

$$E_{max} = \frac{E}{0,707} = \frac{120}{0,707} = 169,7 \text{ Volt}$$

Alternatif akım devrelerinde, aksi belirtildiğinçe, akım ve gerilimlerin etkin değerleri verilir.

voltmetresi 120 voltu göstermektedir. Gerilimin maksimum değerini hesaplıyalım :

$$E_{max} = 120 \times 1,414 = 169,7 \text{ volt}$$

Standart alternatif akım ampermetre ve voltmetreleri etkin değerleri gösterirler.

DİRENÇ

Aydınlatma devreleri ile bazı ışticaların alternatif ve doğru akım dirençleri aynıdır. Bu devrelerin endüktansı ile histerezis ve fuko akım etkileri ihmali edilebilir. Son-

raki bir bölümde, çeşitli devrelerin alternatif dirençlerini değiştiren faktörler hakkında bilgi verilecektir.

VAT CİNSİNDEN GÜC

Doğru akımda vat cinsinden güç, volt ile amperin çarpımına eşittir. Alternatif akımda vat cinsinden anı güç, aynı andaki anı akım ile anı gerilimin çarpımına eşittir. Alternatif akımda ortalama güç her zaman etkin akım ile etkin gerilimin çarpımına eşit değildir. Meselâ, alternatif akım ile beslenen motor, transformatör ve benzeri cihazlarda devrenin endüktif etkisi ile akım ve gerilimin fazları aynı değildir. Bu tip devrelerde vat cinsinden güç amper ile voltun çarpımından küçüktür.


Bir alternatif akım devresinde, akım ile gerilimin fazları aynı ise bir sayıldakı ortalama güç etkin akım ile etkin gerilimin çarpımına eşittir. Şekil 2-1 maksimum gerilimi 1,414 volt olan sinuosidal gerilimli bir alternatörün 100 omluk bir ışıcıyı besleyişini göstermektedir. İşıçılık endüktif değildir. Bu devrenin sinüsoidal akımı sinüsoidal gerilimle aynı fazdadır ve maksimum değeri 1,414 amperdir.

Önce izah edildiği gibi herhangi bir andaki güç, o andaki akım ile gerilimin çarpımına eşittir.

DERECE	ANI DEĞERLER VOLT	ANI AKIM DEĞERLERİ VOLT	VAT
0	0.0	0.0	0
15	36.6	0.366	13.4
30	70.7	0.707	50.0
45	100.0	1.000	100.0
60	122.5	1.225	150.0
75	136.6	1.366	186.6
90	141.4	1.414	200.0
105	136.6	1.366	186.6
120	122.5	1.225	150.0
135	100.0	1.000	100.0
150	70.7	0.707	50.0
165	36.6	0.366	13.4
180	0.0	0.0	0
195	-36.6	-0.366	13.4
210	-70.7	-0.707	50.0
225	-100.0	-1.000	100.0
240	-122.5	-1.225	150.0
255	-136.6	-1.366	186.6
270	-141.4	-1.414	200.0
285	-136.6	-1.366	186.6
300	-122.5	-1.225	150.0
315	-100.0	-1.000	100.0
330	-70.7	-0.707	50.0
345	-36.6	-0.366	13.4
360	0.0	0.0	0

Eşit açı aralıklarında akım ve gerilimler çarpılırsa güç eğrisi elde edilir. Aşağıdaki tabloda, 0° ile 360° arasında 15° lik aralıklardaki anı gerilim, anı akım ve anı güç değerleri verilmiştir.

Şekil 2-5, tablodaki değerler kullanılarak çizilen sinüsoidal akım ve gerilim eğrileri ile güç eğrisini göstermektedir. W güç eğrisi, devrenin 0° ile 360° arasındaki anı güçlerini gösterir.

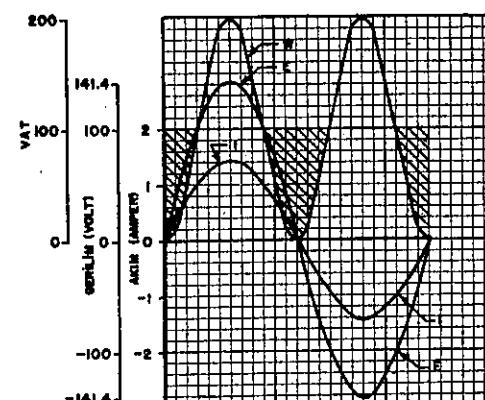

Şekil 2-5. Akım ve Gerilim Aynı Fazda Olduğuuna Göre Güç Eğrisi.

Bu devrenin Şekil 2-5 deki güç eğrisi, gücün her yerde pozitif olduğunu gösterir. İlk yarım saykilda akım ve gerilim pozitif çarpımları da pozitiftir. İkinci yarım saykilda hem akım ve hem gerilim negatiftir. Negatif sayıların çarpımı pozitif olduğu için yine güç pozitifdir. Güç eğrisinin daima pozitifdir.

$$W = 1,414 \times E \times 1,414 \times I = \sqrt{2 \times E} \times \sqrt{2 \times I} = 2 EI$$

Dik eksenin 100 vatlık noktasından yatay eksene paralel bir noktalı çizgi çizilirse, noktalı çizginin üstünde ve güç eğrisinin arasındaki alanlar toplamının noktalı çizginin altındaki taralı alanların

$$\text{Ortalama güç} = W = E \times I = 100 \times 1 = 100 \text{ vat}$$

ELEKTRİK ENERJİSİ

Endüktif olmayan ve akımı ile gerilimi aynı fazda olan bir alternatif akım direnç devresinin gücü, etkin akım ile etkin gerilimin çarpımına eşittir. Vat-saat cinsinden elektrik enerjisini elde etmek için, ortalama güç vat ile saat cinsinden zaman çarpılır. Enerjiyi Kilotvat-saat cinsinden elde etmek için vat-saat enerji 1000 e bölünüür. Bu usul, vat-saat ve kilovat-saat ener-

tif oluşu, devrenin daima güç çektigini gösterir. Bu devrede gerilim ve akımlar daima aynı fazdadır. Sonuç olarak bir saykılı esnasındaki güçler daima pozitiftir.

Güç eğrisinin maksimum değeri akım ile gerilimin maksimum değerlerinin çarpımına eşittir.

toplamına eşit olduğu görülür. Diğer bir ifade ile 100 vat, bir saykılı esnasındaki güç ortalamasına veya Etkin akım ile etkin gerilimin çarpımına eşittir.

jiyi hesaplamak için 1. Kitapta verilen usulün aynidir.

Bu formüller :

$$\text{Vat-saat} = E \times I \times \text{Saat}$$

$$\text{Kilovat-saat} = \frac{E \times I \times \text{Saat}}{1000}$$

Yukarıdaki formüller dirençten başka elemanı bulunan alternatif akım devreleri için farklıdır.

ENERJİNİN ÖLÇÜLMESİ

1. Kitapta belirtildiği üzere birim enerji Juldür. Bir volt ve bir amperlik bir devrenin bir saniyedeki enerjisi bir juldür. Bilgin Joule, bir omluk bir dirençten bir amperlik akım geçince bir saniyede, 0,2389, yaklaşık olarak 0,24 kalorilik bir ısı elde edildiğini deneyleri ile göstermiştir. Bir gram suyun sıcaklığını bir derece yükseltten ısı miktarı 4,186 juldür. Enerji birimi jul bir vat-saniyedir. Doğru ve alternatif akım ısıtıcı devrelerinde ısıyı kalori cinsinden hesaplamak için aşağıdaki formül kullanılır.

$$Q = \frac{1}{4,186} I^2 RT$$

Burada Q = Kalori cinsinden ısı enerjisi

I = Amper cinsinden akım

R = Om cinsinden direnç

T = Saniye cinsinden zaman

Yukardaki formülde I^2R vata ve I^2RT jul veya vat-saniye cinsinden toplam enerjiye eşittir. Bir jul 0,24 kaloriye eşit olduğundan, formül aşağıdaki şekli alır :

$$Q = 0,24 I^2 RT$$

Her ne kadar metrik sistemdeki gram-kalori kullanılırsa da çok kullanılan İngiliz Isı Biriminin (B.t.u.) bilinmesi faydalıdır. İngiliz ısı birimi bir paund ağırlığında suyun sıcaklığını bir Fahrenheit derece yükseltmek için gerekli ısı miktarıdır. 1050 jul bir B.t.u. ya eşittir. Bir paund 0,4536 kilogramdır. Bir alternatif akım veya doğru akım ısıtıcısının B.t.u. cinsinden ısı miktarını hesaplamak için aşağıdaki formül kullanılır :

$$Q = \frac{I^2 RT}{1050} = 0,000948 I^2 RT$$

Burada Q = B.t.u. cinsinden ısı enerjisi

I = Amper cinsinden akım


R = Om cinsinden direnç

T = Saniye cinsinden zaman

Yukarıdaki formülde, jul veya vat-saniye cinsinden çarpım 1050 ile bölündürse B.t.u. cinsinden ısı enerjisi bulunur. 0.000948 ile vat-saniyenin çarpıldığı ikinci formül de kullanılır. Bu sayı bir julun B.t.u. cinsinden değeridir.

ORTALAMA AKIM VE GERİLİM


Hemen bütün alternatif akım devrelerinde akım ve gerilimin etkin değerleri kullanılır. Alternatif akım ampermetre ve voltmetreleri maksimum değerin 0,707 si olan etkin değerleri gösterirler. Hemen bütün alternatif akım devre hesaplarında akım ve gerilimin etkin değerleri kullanılır.

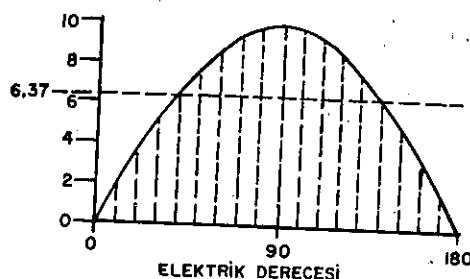

Şekil 2-6. Akımın Ortalama Değerinin Bulunması.

Bazı alternatif akım devrelerinde akım ve gerilimin ortalama değerleri önemlidir. Bu devreler vakum tüplü veya madeni elemanlı redresörlerle alternatif akım devrelerinde kullanılan doğru akım ölçü aletlerinden ibarettir.

Bu bölümde daha önce belirtildiği üzere, sinüsoidal akım veya gerilimin ortalamasını bulmak için yarım saykılık sinüs eğrisinin ortalaması bulunur. Diğer bir ifade ile yarım saykılı eşit aralıklara bölünür ve bu aralıklara ait ordinatların ortalaması alınır. Şekil 2-6, 180° lik bir yarım saykılın 10° lik aralıklarla ordinatlarını göstermektedir.

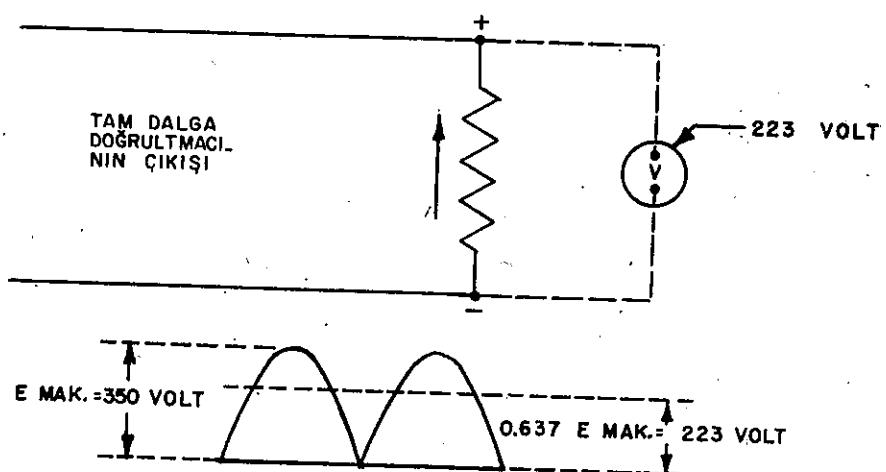

Şekil 2-7. Tam Dalga Doğrultmacı İçin Ortalama Gerilim.

Ortalama değeri bulmak için ikinci metot, bir alternanslık eğri ile sıfır ekseni arasındaki alanı pilanometre denen bir alet ile ölçmekten ibarettir. Eğer bu alan taban uzunluğuna bölünür ve ordinat ölçüği ile çarpılırsa sonuç ortalama değeri verir.

Sinüs eğrisinin ortalama değeri maksimum değeri ile 0,637 nin çarpımına eşittir. Etkin değerin ortalama değere oranı 0,707 nin 0,637 ye bölümüne yani 1,11 e eşittir. Bu değere form faktörü denir.

Şekil 2-7 tam dalgalı bir redresör uclarına bağlı bir direnç devresini göstermektedir. Tam dalga redresör, saykılın negatif kısmını sıfır ekseninin pozitif kısmına geçirir. Direnç devresinin akım ve geriliği sıfır ile maksimum arasında değişir, fakat yön sabittir. Şekil 2-7 de görüldüğü gibi, direnç uclarına bir doğru akım voltmetresi bağlanırsa alet maksimum gerilimin 0,637 sini gösterir. Doğru akım voltmetresinin çalışma


prensibi doğru akım motorunun çalışma prensibinin aynıdır. İbre nin sapması, bir saykılı esnasındaibreye tesir eden döndürme momentlerinin ortalaması ile orantılıdır. Bu sapma aynı yönlü iki yarım saykılın ortalamasını verir.

Şekil 2-7 deki, iki yarım saykılın maksimum değerleri aynı ve 350 volt ise, voltmetrenin gösterdiği ortalama değer :

$$E_{\text{or}} = E_m \times 0,637 = 350 \times 0,637 = 223 \text{ volt}$$

Yarım dalga redresörleri saykılın negatif kısmını atar ve çıkış, saykılın pozitif kısmından ibarettir. Tam dalga redresörlerde ise çıkış saykılı pozitif yönlü iki yarım saykıldan ibarettir.

Şekil 2-8 de direnç yarım dalga redresörün uclarına bağlanmıştır. Her saykılın yarısında devredeki akım ve gerilim sıfırdır. Voltmetre tam dalganın ortalama değerini gösterir.

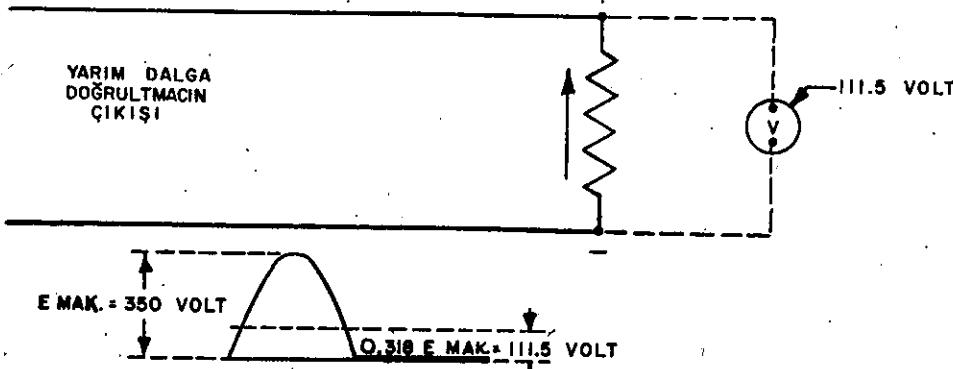

Şekil 2-8. Yarım Dalga Doğrultmacının Ortalama Gerilimi.

$$\text{Bu değer: } E_m \times \frac{0,637}{2} = 0,318 \times E_m \text{ dir.}$$

Şekil 2-8 deki devrenin maksimum gerilimi 350 volt ise, voltmetrenin gösterdiği değer :

$$E_{or} = E_m \times 0,318 = 111,5 \text{ voltur.}$$

Bazı fabrikalar, ıskalası alternatif akım ve gerilimleri ölçmek üzere işaretlenmiş ve iç devreleri ona göre düzenlenmiş doğru akım ölçü aletleri imal ederler. Doğru akım ölçü aletinin, ıskala taksimatı baştan sona kadar eşit aralıklıdır. Alternatif akım ölçü aletlerinde ıskala taksimatı eşit aralıklı değildir. İskala başlangıcında taksimat sıktır. Bu kısımda değerleri doğru olarak okumak zordur.


Şekil 2-9 da bir alternatif gerilimin, tam dalga redresörlü bir doğru akım voltmetresi ile nasıl ölçüldüğü görülmektedir. Küçük maddi redresör aletin içine yerleştirilir. Önceleri bakır oksitli redresörler kullanılmaktadır. Yeni

ölçü aletlerinde silisyum redresörleri kullanılmaktadır. Redresör, elektronları bir yönde geçirir. Redresörün tam dalga çıkışının doğrudan doğruya bağlanır.

Şekil 2-9 daki tam dalga redresörlü doğru akım voltmetresi bir alternatif gerilimin uçlarına bağlanmıştır. Alet 108 volt gösterir. Bu 108 volt maksimum gerilimin 0,637 sidir. Redresördeki gerilim düşümü ihmal edilirse, alternatif gerilimin etkin değeri :

$$\begin{aligned} E &= E_{or} \times \text{Form faktörü} \\ &= 108 \times 1,11 \\ &= 120 \text{ voltur.} \end{aligned}$$

Alternatif gerilimi ölçmek için doğru akım voltmetresi kullanılrsa, okunan gerilim ile 1,11 in çarpımı alternatif gerilimin etkin değerini verir. Çarpma işleminden

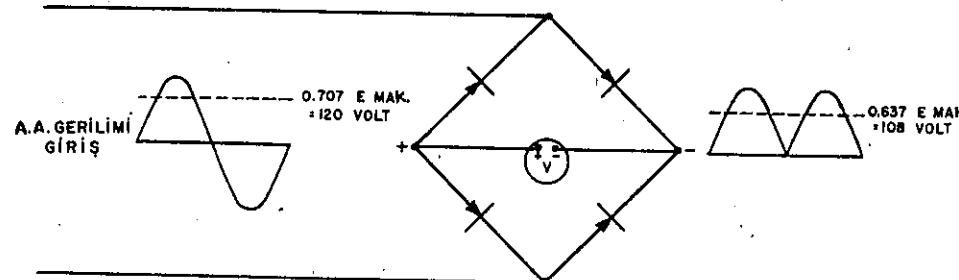

Şekil 2-9. D.A. Voltmetresinin Tam Dalga Doğrultmacı ile Kullanılması.

kurtulmak için aletin ıskalası ortalama gerilim ile form faktörünün çarpımı, etkin gerilimi verecek şekilde taksimatlandırılır. Bu

taksimatlandırma, önce okunan sapmaları 1,11 ile çarparak elde edilir.

HATIRDA TUTULMASI GEREKEN NOKTALAR

- Aydınlatma lâmbası ile endüktif olmayan ısıtıcı devrelerinde akım ile gerilim aynı fazdadır.
- Akım ile gerilim aynı fazda ise, akım ve gerilim aynı anda sıfır ve aynı yönde maksimum değerlerini alırlar.
- Bir etkin amperlik alternatif akım ile bir amperlik doğru akım aynı dirençte bir sayılı esnasında aynı ısı etkisini gösterirler.
- Alternatif akımda etkin akım maksimum 0,707 katıdır. Alternatif akım ampermetresi etkin akımı gösterir.
- Histerezis ve fuko etkileri yoksa, bir omluk bir altentatif akım devresinin direnci doğru akımda da bir omdur.
- Bir omluk bir dirençten geçen elektrik akımı bir amper ise devrenin uçlarındaki gerilim bir voltur.
- Alternatif akım devrelerinde, etkin gerilim maksimum gerilimin 0,707 katıdır. Alternatif akım voltmetresi etkin gerilimi gösterir.
- Bir alternatif akım devresinde, akım ile gerilim aynı fazda ise devrenin vat cinsinden gücü etkin akım ile etkin gerilimin çarpımına eşittir.
- Bir alternatif akım devresi endüktif olmayan bir dirençten ibaretse, vat-saat ve kilovat-saat cinsinden enerji, doğru akım devrelerinde olduğu gibi hesaplanır.
- B.t.u. nun kalori cinsinden değeri nedir ?
- Aşağıdaki formüllerin elde edilişini öğreniniz.

$$\text{Kalori} = 0,24 I^2 RT$$

$$\text{B.t.u.} = 0,000948 I^2 RT$$

- Akımın ortalama değeri maksimum değerinin 0,637 katıdır.
- Gerilimin ortalama değeri maksimum değerinin 0,637 katıdır.
- Form faktörü etkin değerin ortalama değere oranıdır.

$$1,11 = \frac{0,707}{0,637}$$

- Çeşitli redresör devrelerinde, ortalama ve etkin değerlerle form faktörünün nasıl kullanıldığı iyice öğreniniz.

TEKRARLAMA SORULARI

1. Etkin akımı tarif ediniz.
2. Akımların karelerinin ortalamalarının kare kökü terimini izah ediniz.
3. Bir ısıticinin uçlarındaki alternatif akım voltmetresi 240 voltu göstermektedir. Isıticının uçlarındaki gerilimin maksimum değerini hesaplayınız.
4. Bir alternatif akımın maksimum değeri 7 amperdir. Bu akım bir alternatif akım ampermetersinden geçerse aletin gösterdiği akım kaç amperdir?
5. Direnci 60 om olan bir ısıtıcı, maksimum gerilimi 120 volt olan bir sinüsoidal gerilim kaynağının uçlarına bağlanmıştır.
 - a. Gerilimin pozitif 30° deki anı değeri nedir?
 - b. Akımın etkin değeri nedir?
 - c. Gerilim ve akım eğrileri arasındaki bir saykılılık münasebeti gösteriniz.
6. 5inci sorudaki ısıticının vat cinsinden gücü nedir?
7. Aynı fazda olma ile ne kastedilir?
8. 5inci soruda 270° deki akımın anı değeri nedir?
9. 120 volt ve 50 frekanslı bir kaynağın uçlarına, 24 aydınlatma lambası birbirine paralel olarak bağlanmıştır. 20 lambadan beherinin gücü 10 vat, gerilimi 120 volt ve direnci 240 omdur. Geri kalan 4 lambadan her birinin gücü 300 vat, gerilimi 120 volt ve direnci 48 omdur.
 - a. Toplam akımı, b. Toplam gücü hesaplayınız.
10. a. Dokuzuncu sorudaki lambalar günde 5 saat devrede kalırsa 30

gündeki toplam enerjiyi kilovat-saat cinsinden hesaplayınız.

- b. Kilovat-saati 30 kuruştan 30 günlük elektrik sarfyatını hesaplayınız.

11. 5 omluk bir ısıtıcı 50 frekanslı bir kaynağın uçlarına bağlanmıştır. Gerilim sinüsoidalıdır ve maksimum değeri 141,1 voltttur.

- a. Isıticının gücünü vat cinsinden hesaplayınız.
- b. Isıtıcı günde 5 saat devrede kalırsa, 20 günlük elektrik enerjisini kilovat-saat cinsinden hesaplayınız.

12. Bir elektrik ütütünün gerilimi 120 volt ve akımı 10 amperdir. Ütüt direnci endüktif değildir.

- a. Vat cinsinden ütütün gücünü
- b. Om cinsinden ütütün direncini hesaplayınız.

13. a) Kaloriyi, b) B.t.u. yu tarif ediniz.


14. Bir litre suyun 9 dakikada sıcaklığı 18°C den 100°C ye yükseltilecektir. Gerilim 120 voltttur.

- a. Isıticının gücünü vat cinsinden hesaplayınız.
- b. Isıticının direncini hesaplayınız.
- c. Isıticının akımını hesaplayınız.


15. 20 litre suyun bir su ısıtıcı ile, 40 dakikada sıcaklığı 15°C den 60°C yükseltilmiştir.

- a. Isıticının gücünü hesaplayınız.
- b. Isıticının çalışma gerilimi 220 volt ve frekans 50 ise;
 1. Isıticının çektiği akımı
 2. Isıticının direncini hesaplayınız.

16. Alternatif akım devrelerinde ne zaman, güç, akım ile gerilimin etkin değerlerinin çarpımına eşittir?
17. Tam dalgalı bir redresörün çıkış gerilimi Şekil 2-7 deki gibidir. Direnç uçlarındaki voltmetre 250 volt gösterir. Direnç uçlarındaki gerilimin maksimum değeri nedir?
18. Form faktörünü izah ediniz.
19. Şekil 2-10 da, direnci ihmali edilebilen bir yarınl dalga bakır oksit redresörü endüktif olmayan bir yük direncini beslemektedir. Direnç uçlarındaki doğru akım voltmetresi 54 volt gösterir.
20. Ondokuzuncu soruda direnç uçlarına tatbik edilen doğru gerilimin eğrisini çiziniz.
21. Tam dalga bakır oksit redresörlü bir doğru akım voltmetresi ile 50 frekanslı bir alternatif akım kaynağının gerilimi ölçülmektedir. Redresör gerilim düşümünü ihmali ediniz. Kaynağın etkin gerilimi 440 voltttur. Doğru akım voltmetresi kaç volt gösterir?

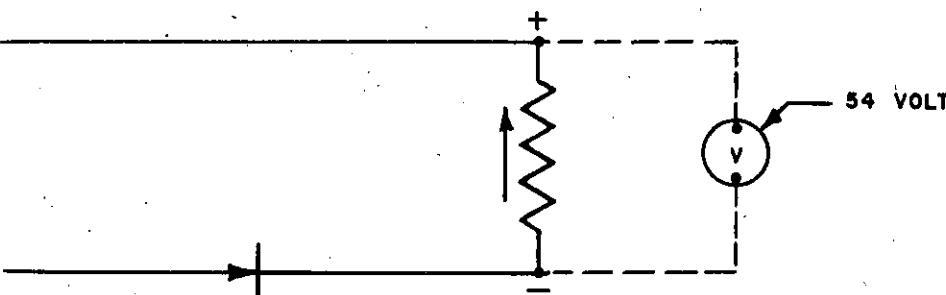

Şekil 2-10

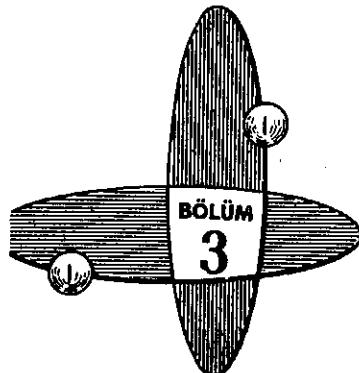

Alternatif Akım Devrelerinde Endüktans


Anlatılan elektromanyetizmanın iki esas prensibi burada tekrar edilmelidir. Birincisi içinden akım geçen her iletken ya da bobinin etrafında bir manyetik alan meydana gelir. İkincisi, akımın artması ya da azalması bu manyetik alanda kuvvet hatlarının çoğalmasına ya da azalmasına sebep olur.

Bobin ya da devrede, değişken bir manyetik alan ya da bunları kesen manyetik akımın değişme oranı ile orantılı olarak bir gerilim indüklenir. Bir doğru akım devresinde akım Om kanununa

göre belli bir değere erişip sabit kaldıktan sonra herhangi bir endüktif etki olmuyacaktır. Başkaca, eğer akım değeri değişirse, endüktansta ani bir etki meydana gelir. Misal olarak eğer akım artarsa bobin sargılarını daha fazla aki kesecik ve bunun sonucu olarak aki değişmesi, artmaya karşı ani ve zıt yönde bir E.M.K. indüklenmesine sebep olacaktır. Eğer akım azalırsa bobini kesen aki da azalır, bu da akımı aynı değerde tutmaya (yüksekmeye) çalışan ani bir E.M.K. indüklenmesine sebep olur. Bu endüktif etkiler LENZ Kanunu ile belirtilmiştir. Lenz Kanunu tarifi şöyledir.

Bütün elektromanyetik endüksiyonlar sebebi ile indüklenen E.M.K. ve meydana gelen akımın yönü, kendini meydana getiren sebebin zıt yönündedir.

Bir doğru akım devresinde endüktansın etkisini deney ile göstermek için Şekil 3-1 deki devre kullanılabilir.

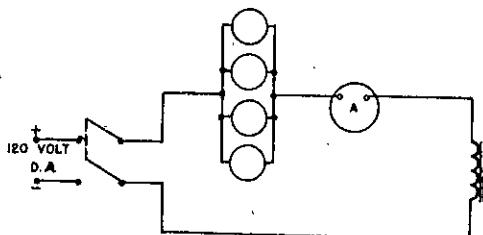


Şekil 3-1. D.A. Kaynağına Bir Özindüklemeye Bobini Bağlıdır.

Bu devre, bir lâmba grubu ile seri bağlı, omik direnci nisbeten küçük ve demir saç çekirdek üzerine sarılmış bir bobinden ibarettir. Devre 120 voltlu D.A. kaynağından enerjilendiği zaman dikkat edilirse, lâmbaların ilk önce kısa bir an için çok parlak yandığı görülecektir. Ayrıca doğru akım ampermetre ibresi, om kanununa göre göstermesi gereken değere devrede yalnız omik direnç olduğu zamana göre daha geç ulaşır. Akım kendi Om kanunu değerine yükselirken, bobinde sargıları kesen bir manyetik alanın doğmasına sebep olur. Bobin sargılarını aratan bir manyetik akının kesmesi ile bunda, devre gerilimini azaltacak yönde zıt bir E.M.K. indükleyerek akımı sınırlamaya sebep olur. Devrenin bu durumunda Lenz Kanunu'nun bir uygulaması olduğuna dikkat ediniz.

Şekil 3-2 de, bu devre için akımın Om kanunu değerine yükselenne kadar, ani olarak indüklenen gerilimi temsil eden bir grafik gösterilmektedir. Anahtar kapanıldığı anda akım hızla yükselir.

Burada akım Om kanunu değerine erişip artma oranı sıfır oluncaya kadar akımın artış hızı zamanla azalır. Devre enerjilendiği anda bobini kesen kuvvet çizgilerinin artış hızı maksimum olduğundan en büyük gerilim indüklenir. Akımın artış hızının zamanla azalması ile indüklenen gerilim de azalır. Sonuç olarak akım, Om kanunu ile bulunan sabit değerine eriği zaman bobinin manyetik alanını da en büyük değerine ulaşacaktır. Akım sabit değerine varlığı zaman indüklenen E.M.K. de azalarak sıfır olacaktır.

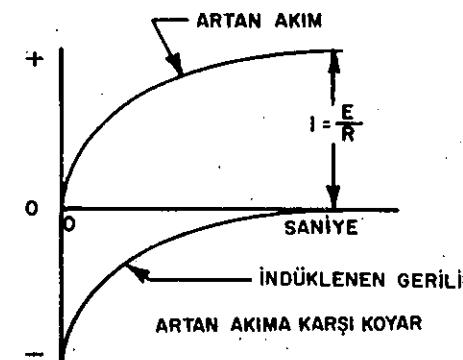


Şekil 3-2

Devre anahtarı açıldığında anahtar kontakları arasında gözle görülebilir bir ark meydana gelir. Akım azalarak sıfıra düşerken manyetik alan da manyetik kuvvet hatlarının azalıp çökmesinin, sargıları kesme etkisi ters yönde olması sebebi ile indüklenen gerilim de akım gibi aynı yönde olacak ve akımın, anahtar kontakları arasında görülen ark gibi azalmasına mani olup aynı değerde tutmaya çalışacaktır.

Şekil 3-3 de bir endüktif devrede akım azalısını temsil eden bir grafik görülmektedir. Gerçek bir

endüktif devrede akımın azalmasına ait gerçek eğri şekilde gösterilen egriden çok değişik olabilir. Bu, hat üzerindeki anahtarın açılma hızına bağlı olacaktır.

Akim ve gerilimin azalmasını görmek için seri devreye bir anahtar düzeni koymak gereklidir. Eğer Şekil 3-1 deki seri devrenin şebeke hatları arasına bağlanmış ve kapalı olan tek kutuplu anahtarın kontakları bir anda açılırsa, akımın azalarak sıfır olması için geçen zaman uzunluğu, devre enerjilendiği zamanki akımın Om kanunu değerine erişmesi için gerekli zamanı eşittir. 1. Kitapta gösterildiği gibi endüktans gerçek bir elektriksel eylemsizlik (atalet) dir. Endüktans, elektromanyetik alan içinde enerji depo eden bobin gibi özelliği olan bir devre elementidir. Endüktansın birim «hen-

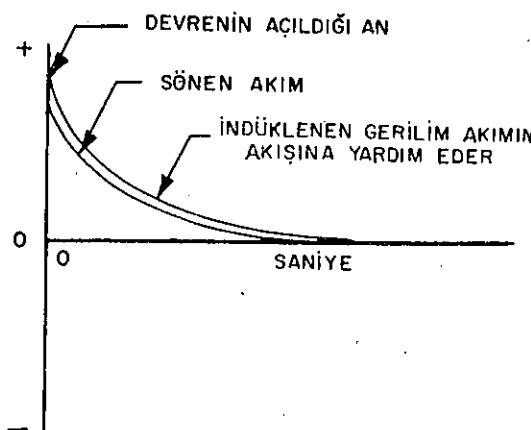

Şekil 3-3

ri» dir ve «L» harfi ile gösterilir. Bir henri aşağıdaki gibi tarif edilebilir:

Bir saniyede bir amperlik akım değişmesi ile üzerinde bir voltluk gerilim indüklenen devre elementin endüktansı bir henridir.

Eğer Şekil 3-1 de gösterilen, bir bobin ve lamba grubundan ibaret aynı seri devre 120 volt ve 60 saykılık bir alternatif akım kaynağına bağlansa, lambalar çok sönük yanacaktır. Ayrıca, etkin değeri gösteren bir ampermetre, D.A. devresine göre oldukça küçük değer gösterir. Alternatif gerilimin etkin değeri doğru gerilim değeri ile eşit olduğu durumda bile bu doğrudur ve pratik olarak lamba grubu her iki akım içinde aynı direnci gösterir. Ampermertenin gösterdiği değer ve lambaların sönük yanması gibi, akımdaki bu düşmenin sebebi endüktansın şok etkisidir.

Devreyi besleyen alternatif akım kaynağının frekansı 60 saykıl ise, buna göre akımın değeri ve yönü muntazam bir şekilde devamlı değişecektir. Bunun sonucu olarak bobinde, devre gerilimine zıt yönde karşın bir gerilim indüklenecek ve böylece seri devreden geçen akım sınırlanmış olacaktır.

Bu endüktif etki ile akımın azaldığını gösterme deneyi, demir çekirdeği bobinden yavaşça dışarı çıkarmakla yapılabilir. Demir çekirdeğin bobinden tamamen dışa-

ri çıkması ile lambalar daha parlak yanacak ve ampermetrede okunan akım yükselecektir. Demir çekirdeğin dışarı çıkarılması ile bobin manyetik devresinin reliktansı artacaktır. Böylece bobin sargıları etrafında meydana gelen manyetik akı azalarak düşer ve indüklenen gerilim de azalır. Eğer demir çekirdek bobin içine sokulursa lambalar tekrar sönük yanacak ve ampermetrede okunan akım değeri de düşecektir. Eğer şebeke geriliminin etkin değeri aynı kalarak frekansı 60 saykından 25 saykila düşürüllürse akım artacaktır.

Bu, ampermetrede okunan değerin yükselmesi ve lambaların daha parlak yanması ile görülebilir. Frekansın yanı saniyedeki saykının azaltılması sonucu akım ve kuvvet çizgilerinde de buna göre azalan değişimler olacaktır. Sonuç olarak bobinde indüklenen karşıt E.M.K. azalacak ve bundan dolayı akımda artmış olacaktır.

Yukardaki deney, bir alternatif akım devresinde endüktansın, direnç gibi aynı etkiye yaparak akımı sınırladığını göstermektedir. Bundan dolayı alternatif akım devrelerinde direnç kadar endüktansın da hesaplanması gereklidir.


ENDÜKTİF REAKTANS

L = Henri olarak endüktans

Misal olarak omik direnci ihmali edilebilir ve endüktansı 0,2652 henri olan bir bobin, etkin değeri 100 voltlu ve 60 saykılık bir gerilime bağlanmıştır. Bobinin : (a) om olarak endüktif reaktansını ve (b) içinden geçen akımı bulunuz.

Şekil 3-4 deki bobinin endüktif reaktansı şöyle bulunacaktır.

$$\begin{aligned} X_L &= 2\pi FL \\ \text{Burada, } X_L &= \text{Om olarak endüktif reaktans} \\ \pi &= 3,14 \\ F &= \text{Saniyede saykıl olarak frekans} \\ &= 2 \times 3,14 \times 60 \times 0,2652 \\ &= 100 \text{ om.} \end{aligned}$$

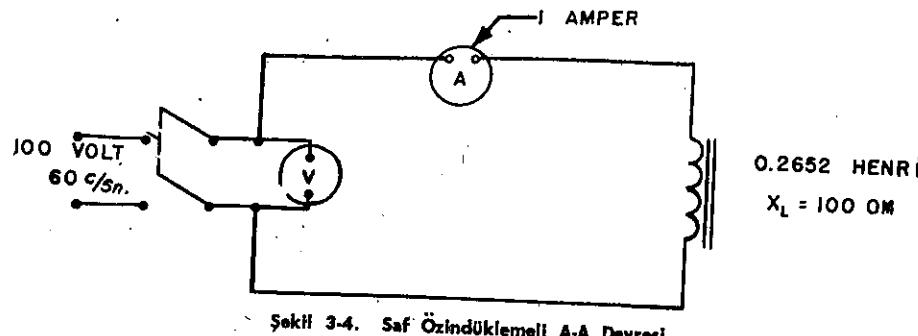

Şekil 3-4. Saf Özindüktiv A-A Devresi.


60 saykılık frekans için $2\pi F$ çarpımı sonucu, pratik olarak 376,8 yerine 377 kabul edilmiştir. 25 saykılık frekans için $2\pi F$ çarpımı 157 ye eşittir. Endüktif reaktans formülünde bu sabit değerleri kullanmak kolaylık sağlar.

Aynı misal için endüktif reaktans formülü aşağıdaki gibi ifade edilebilir.

$$X_L = \omega L$$

Yukardaki formülde yunan harfi küçük omega açısal hızı temsil eder. Açısal hızın gördüğü işi anlatmadan önce, radyan teriminin anlamını gözden geçirmek önemlidir.

Radyan, açısal ölçülerin bir birimidir. Bazan açısal ölçü birimi olarak elektriksel zaman derecelerini göstermede kullanılır. Radyan aşağıdaki gibi tarif edilebilir.

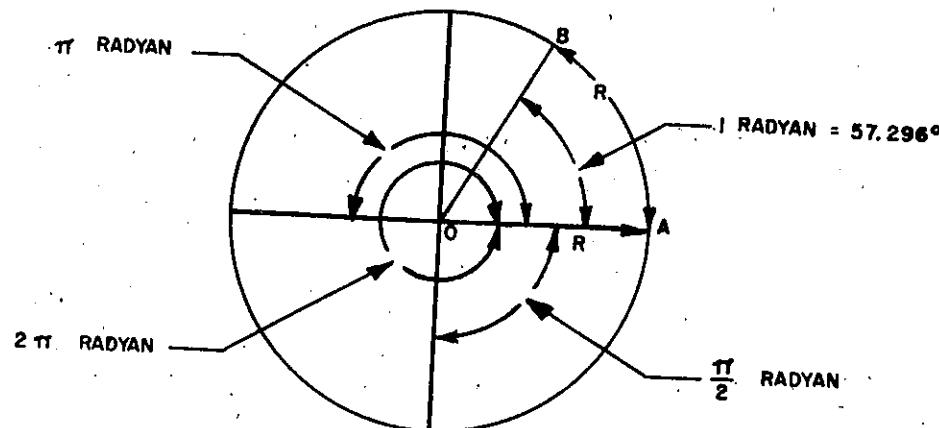

Şekil 3-5. Açıların Radyanla Ölçülmesi.

Bir daire çemberi üzerinde yarıçap uzunluğundaki bir yayın daire merkezi ile yaptığı açı değeri bir radyandır.

Şekil 3-5 de A-B yayının uzunluğu R yarıçapına ya da OA ya eşittir. A-O-B açısı bir radyana eşittir. Bir dairenin çapı ile π sayısının çarpımı, o dairenin çevresini verir. Bu sebepten dairenin çevresi, daire yarıçapının 2π ile çarpılması ile de bulunabilir. Böylece bir radyanın temsil ettiği açı değeri $360 \div 2\pi = 57,296$ derece olacaktır.

Bir saykılı 360 elektrik derecesine eşittir. Şekil 3-5 deki daire, radyan olarak açısal ölçülerini göstermektedir ve bu 360 dereceyi de temsil eder. Aynı şekilde saniyedeki saykılı sayısı F frekansını verir. Bu sebepten 2π radyan, bir saykılıdaki açısal hız iken $2\pi F$ ise bir saniyedeki açısal hızı temsil eder. Eğer omega (ω) saniyede açısal hızı temsil ederse endüktif reaktans, aşağıdaki her iki formül ile de gösterilebilir.

$$X_L = 2\pi F L \text{ ya da } X_L = \omega L$$

Şekil 3-4 de, bobindeki akımı bulmak için aşağıdaki formül kullanılabilir.


$$I = E \div X_L$$

Bu formül aslında Om kanunu formüldür; yalnız om olarak (R) direnci yerine, gene om olarak endüktif reaktans (X_L) geçmiştir. Bobindeki etkin akım şöyle bulunabilir :

$$I = \frac{E}{X_L} = \frac{100}{100} = 1 \text{ amper}$$

Eğer Şekil 3-4 de omik direnci ihmal edilen ve reaktansı 100 om olan bobin, 100 voltluk bir alternatif gerilime bağlanırsa içinden geçen akım 1 amper olacaktır. Bu 1 amperlik akım, gerilime göre 90 elektrik derecesi geridir. İlk bakışta bu ifade imkânsız gibi görülebilir. Fakat daha önceki bir konuya geri dönüp Şekil 3-2 de gösterilen D.A. kaynağına bağlı bir bobinde indüklenen gerilim ile akımın artışı, Lenz Kanunu göre incelenirse, akımın gerilime göre geri kalmasının mümkün ve akla yakın olduğu anlaşılabilir.


Eğer bir A.A. devresinde yalnız endüktans varsa, uygulanan gerilim altında akım, indüklenen zıt gerilim ya da karşı elektrik motor kuvvet dolayısıyla birden bire yükselmez. Şekil 3-6 da alternatif akım ile, indüklenen gerilim ara-

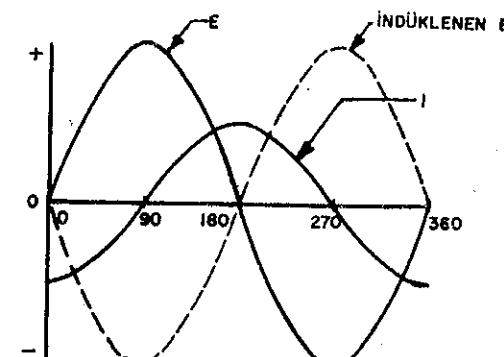

Şekil 3-6. Bir Özindüktiv A-A Devresinde Akım ve Indüklenen Gerilim.

sindaki ilişkileri daha açık ve kolay görmek için hat gerilimi bilişerek unutulmuştur. Saykılın başlangıç noktasında akımın negatif maksimum değerde olduğu görülmektedir. Bu noktada çok küçük bir an için akımda değişme olmadığından induklenen gerilim de yoktur. Böylece akım sıfır doğrudan azalırken akımdaki değişme oranı artar ve kesik hatlar ile gösterilmiş induklenen gerilim de yükselir.

Verilen zaman peryodu içinde akımdaki en büyük değişim, sıfıra düşerken olur. Bundan dolayı bu zamanda induklenen E.M.K. in değeri maksimumdur. Akım 90° de sıfır olduktan sonra kendi pozitif maksimum değerine erişirken verilen zaman peryodu içinde akımın değişim oranı tekrar azalır ve böylece bununla orantılı olarak kuvvet çizgilerindeki değişim de azalır. Bunun sonucu olarak induklenen gerilim küçültür.

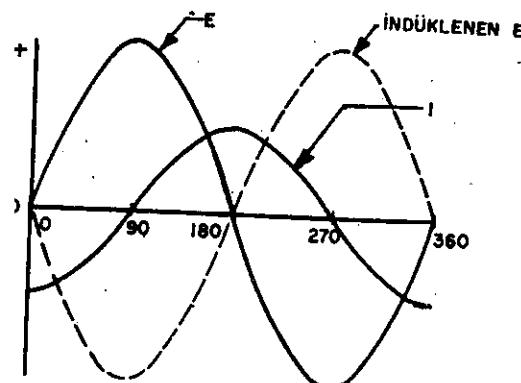

Şekil 3-7. Akım, Indüklenen Gerilim ve Tatbik Edilen Gerilim.

Dikkat edilirse 180° derecede akım maksimum değerine eriştiğinde bu noktada çok küçük bir zaman için akımda bir değişme yoktur ve bu sebeple induklenen gerilim tekrar sıfırdır. Akım azalarak 270° derecede sıfır olarak negatif yöne geçerken, induklenen gerilimin değeri de maksimum olacaktır. Eğer bir saykılın dalga şekli incelenirse, induklenen E.M.K. sinüs eğrisi şeklindedir ve sinüs eğrisi şeklindeki akıma göre bu induklenen E.M.K. 90 elektrik derecesi geridir. Bu bobindeki akımın devamlı ve sabit olması için buna, induklenen gerilime zıt ve eşit bir hat gerilimi uygulamak şarttır. Eğer hat gerilimi, induklenen E.M.K. e tam olarak zıt yönde ise bu iki gerilimin birbiri ile 180° derece faz farklı olacağı aşikârdır.

Şekil 3-7 deki dalga dalga şekli, eklenen hat gerilimi dışında Şekil 3-6 ile benzeridir. Hat gerilimi ile induklenen E.M.K. bir birine tam olarak zıt ve 180° derece faz farklıdır. Akım da hat gerilimine göre 90° derece geridir.

Akım ve gerilimin ikisi birden pozitif oldukları zaman bobinin manyetik alanı içinde geçici olarak enerji birikir. Akım ve gerilimin ikisi birden negatif oldukları zamanda da manyetik alan içinde enerji birikir. Böylece akım pozitif ve hat gerilimi negatif oldukla-

rı zaman, gerilim ve akım zıt etki yapanları için enerji bobinden akım kaynağına geri gider. Buna benzer olarak saykılın bir kısmında gerilim pozitif ve akım negatif olduğunda, enerji gene bobin manyetik alanından bırakılarak akım kaynağına geri gider. Böylece gerilim ve akım zıt oldukları zaman bobinin manyetik alanından bırakılan enerji, akımı devamlı tutar.

Şekil 3-4 deki bobin devresinde 100 omruk bir endüktif reaktanın 100 voltluhat gerilimi ve 1 amperlik akımı olduğu görülmektedir. Sinüs dalgası şeklinde çizilen hat geriliminin maksimum değeri 141,4 volt olur. Hat akımı, hat gerilimine göre 90 elektrik derecesi geri ve akımın etkin değeri 1 amper olduğundan maksimum değeri 1,414 amper olur.


DERECE	GERİLİMİN ANI DEĞERİ	AKIMIN ANI DEĞERİ	GÜCÜN ANI DEĞERİ
0	0.0	-1.414	0
15	36.6	-1.366	-50.0
30	70.7	-1.225	-86.6
45	100.0	-1.000	-100.0
60	122.5	-0.707	-86.6
75	136.6	-0.366	-50.0
90	141.4	0.0	0
105	136.6	0.366	50.0
120	122.5	0.707	86.6
135	100.0	1.000	100.0
150	70.7	1.225	86.6
165	36.6	1.366	50.0
180	0.0	1.414	0
195	-36.6	1.366	-50.0
210	-70.7	1.225	-86.6
225	-100.0	1.000	-100.0
240	-122.5	0.707	-86.6
255	-136.6	0.366	-50.0
270	-141.4	0.0	0
285	-136.6	-0.366	50.0
300	-122.5	-0.707	86.6
315	-100.0	-1.000	100.0
330	-70.7	-1.225	86.6
345	-36.6	-1.366	50.0
360	0.0	-1.414	0

Herhangi bir andaki vat olarak güç bu andaki gerilim ve akımın çarpımına eşittir. Aşağıdakî tablo bu endüktif devre gerilimi (volt), akımı (amper) ve gücünü (vat) 15 derece aralıklar ile anı değerlerini vermektedir.

Şekil 3-8 de yukarıdaki tabloda verilen değerler kullanılarak gerilim, akım ve güç için çizilmiş dalga şekilleri görülmektedir. Bobinin emik direncini yok farzedersek, akım hat gerilimine göre 90 elektrik derecesi geridir. Sıfır ile 90 derece arasında akım negatif gerilim ise pozitiftir. Bu sebepten saykılım bu bölümünde gerilim ve akımın bileşkesi negatif güç verir.

90 ile 180 dereceler arasında akım ve gerilimin her ikisi de pozitif olduğundan, sıfır referans hattının yukarısında bir güç vardır. Bu, akım kaynağından bobinin manyetik alanına enerji besleyen bir pozitif güç anlamındadır.

Peryodon 180 ile 270 dereceleri arasında gerilim negatif ve akım

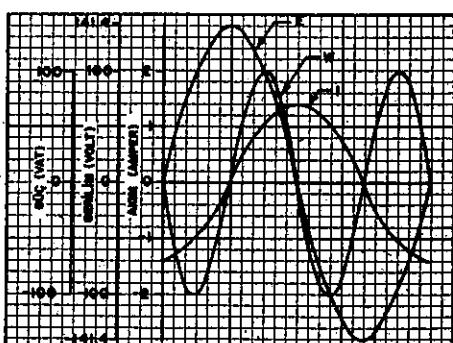

Şekil 3-8. Saf Bir Özindüklemeli Bobinde Güç.

pozitif olduğu için ikinci bir negatif güç-palsı vardır. Bu negatif güç palsı, bobinin manyetik alanından enerjinin akım kaynağuna geri verildiğini gösterir. Bobin içinde geçici olarak depo edilmiş bu enerji hat gerilimine karşı olarak akımı devam ettirir.

Peryodon 270 ile 360 dereceleri arasında akım ve gerilimin her ikisi de negatiftir; böylece aynı işaretli akım ve gerilimin çarpımı, sonuça pozitif güç verecektir. Bu, akım kaynağından bobine enerji uygulayan ve saykılı için son pozitif güç palsını göstermektedir.

Şekil 3-8 de, iki pozitif güç dalgası alanı ile, iki negatif güç dalgası alanının birbirine tamamen eşit olduğu görülmektedir. Şunu aklimızda tutalım ki, sıfır gösteren referans hattı yukarıdaki güç eğrileri kaynaktan yükü besleyen pozitif güçlerdir. Referans hattının aşağıdaki güç eğrilerine negatif güç denir ve yükten akım kaynağuna geri verilen güçtür. Eğer iki pozitif güç eğrisinin alanı ile iki negatif güç eğrisinin alanı eşit ise o zaman tamamlanan tüm bir saykılı ya da herhangi sayıdaki saykıklar sonunda bobin tarafından çekilen net güç sıfırdır.

Bu devre tarafından çekilen gerçek güç sıfırdır. Bu sebepten şuna dikkat ediniz ki endüktif reaktanslı bir devrede akım ve gerilimin çarpımı gücü vermez.

DİRENÇ VE ENDÜKTİF REAKTANSIN SERİ BAĞLANMASI


Bölüm 2, yalnız dirençten ibaret devreleri kapsamaktadır. Bu bölümün ilk kısmında yalnız endüktanstan ibaret bir A.A. devresinde endüktans, endüktif reaktans ve aynı zamanda çekirdek üzerinde, gerilim ve akımın ilişkileri hakkında bilgi verilmiştir. Önce aldığımız bu bilgilerden sonra şimdi, direnç ve endüktif reaktansın seri bağlanmasından meydana gelen daha gerçek ve pratik bir devreye geçebiliriz.

Seri devrelere girmeden önce vektör diyagramlarının esas prensiplerini anlamak çok önemlidir. Birinci olarak bunların, devre durumlarının analizini yapmada ve devre problemlerinin çözümünde nasıl yardımcı olup fayda sağladığını bilmek gereklidir. Bir vektör, herhangi bir çokluğun haiz oldugu


ğu hem büyüklüğü hem de yönünü grafik olarak temsil eden bir hattır. Elektrik işlerinde vektörler, akım ve gerilimin birbiri ile açısal ilişkilerinde bunların etkin değerlerini temsil etmek için kullanılır. Bu vektörlerin saat yelkovani tersine döndüğü farzedilmiştir.

Vektör diyagramlarının iki basit şekli bunların A.A. devrelerinde uygulanmasını göstermek için kullanılacaktır. Birincisi, akım ve gerilimin aynı fazda olduğu, yükü yalnız omik dirençten ibaret bir A.A. devresinde kullanılacaktır. İkinci uygulama, akımın uygulanan gerilime göre 90 derece geride bulunduğu yalnız endüktansttan ibaret bir devrede olacaktır.

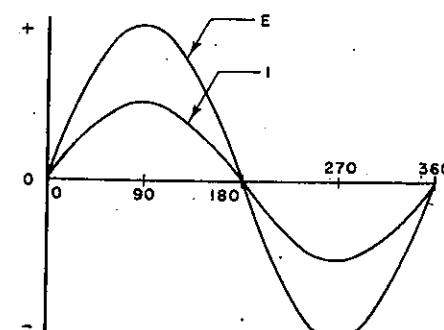Şekil 3-9 daki devre daha önce bölüm 2 de kullanılmıştır. Bu devre, etkin değeri 100 voltluk hat




SİNÜSÖİDAL DALGA ŞEKİLLERİ

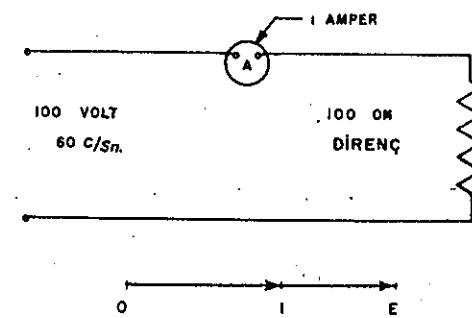


VEKTÖR DİYAGRAMI

Şekil 3-9. Akım ile Gerilim Aynı Fazda.

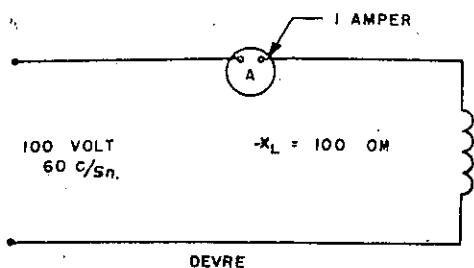

gerilimi ile endüktif olmayan 100 omluk ısıtıcı bir cihaz ya da yükten ibarettir. Etkin değeri 1 amper olan akım, gerilim ile aynı fazdadır. Siniş dalgası şeklindeki gerilim ve akım için bu devre bölüm 2 de açıklanmıştır. Akım ve gerilimin eşit elektrik derece aralıklarındaki âni değerleri bulunup çizildiğinde sinişoidal eğriler elde edilmişti. Fakat bu, çok zaman alan uzun bir iştir.


Şekil 3-9 da endüktif olmayan bu ısıtıcı devre için siniş dalga şekilleri ve aynı devreye ait vek-

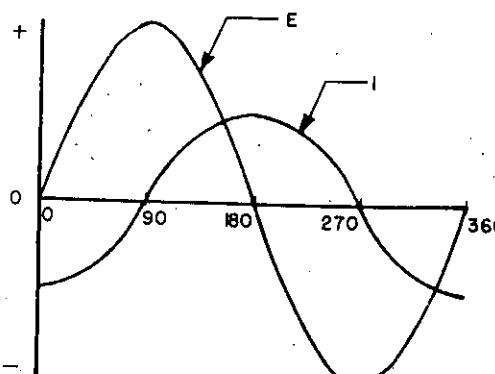

Şekil 3-9. Akım Geriliminden 90° Geride.

tör diyagramları gösterilmektedir. Vektör diyagramının başlangıç noktası «O» ile gösterilmiştir. E ve I vektörlerinin O noktası etrafında saat yelkovanının tersine döndüğü düşünülmüştür. E hattı, etkin değeri 100 voltluq hat gerilimini temsil etmektedir ve ona uygun bir değerde çizilmiştir. I hattı 1 amperi gösteren bir vektördür. Akımın doğrudan doğruya gerilim vektörü üzerinde yer alması, bunun gerilim ile aynı fazda olduğunu göstermek içindir. Elektrik diyagramlarında vektörlerin uzunluğu akım ve gerilimin etkin değerlerini temsil eder.

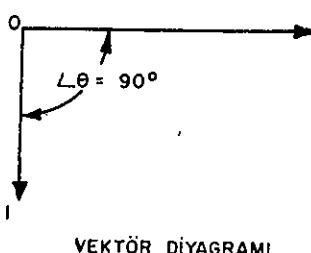
Bu bölümün başlarında endüktif reaktansın akım üzerinde etkisini göstermek için, etkin değeri 100 voltluq bir gerilim arasına endüktif reaktansı 100 om olan bir bobin bağlanmıştır. Bu devre için akımın etkin değeri 1 amper ve



akım gerilimine göre 90 derece geri idi. Şekil 3-10 da endüktif bir devrede gerilim ve akım için sinişoidal dalga şekilleri ve bunlara ait vektör diyagramları gösterilmektedir.

Vektör diyagramında 100 voltluq hat gerilimi için O noktasından itibaren uygun uzunlukta yatay bir hat çizilmiştir. Akımın gerilimden 90 elektrik derecesi geri olması sebebiyle akım vektörü, E ye göre 90 derece geri durumda çizilmelidir. Böylece E ve I ye ait iki vektörün saat yelkovanı ters yönüne döndüğü farzedildiğinden akım hattı, gerilim vektörü ile aralarında 90 derecelik açı bulanacak şekilde O noktasından aşağı çizilmelidir.

Akımın hat gerilimi ile yaptığı geri bir açıya, faz farkı-faz açısı ya da teta açısı denir; kısaca θ ile gösterilir. Bu vektör diyagramlarının hazırlanması, dikkat ve zaman isteyen sinişoidal dalga şekilleri çizimine göre çok daha kolaydır.

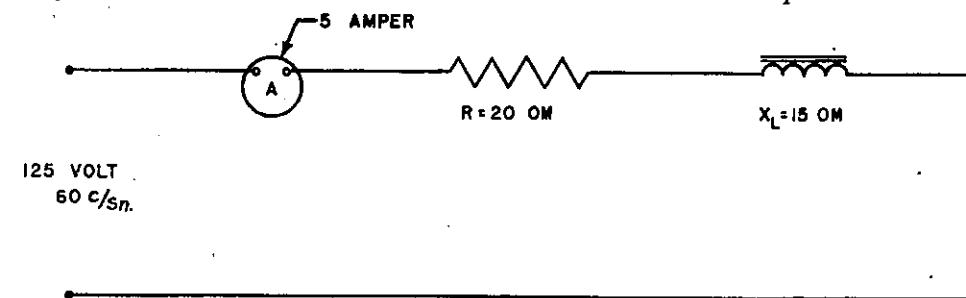

Şekil 3-11. Direnç ve Endüktif Reaktans Seri Bağlı.

Şekil 3-11 deki seri bağlı devre 125 voltluq ve frekansı 60 sayklı olan hat gerilimi uçları arasında bağlanmış endüktif etkisi olmayan 20 omluk bir ısıtıcı cihaz ile endüktif reaktansı 15 omluk bir bobinden ibarettir.

Şekil 3-11 de gösterilen devrede dikkat edilecek olursa akım değeri, om olarak omik direnç ve gene om olarak endüktif reaktansın gösterdiği direnç ile sınırlanmış olacaktır. Hatırlanacak olursa omik dirençte gerilim ile akım aynı fazda ve endüktif reaktansda ise akım gerilime göre 90 derece geri idi. Bu seri bağlı devrede omik direnç ve endüktif reaktans ikisi birden vardır.

Şekil 3-11 de gösterilen devrede aşağıda sorulanların bulunması istenmektedir.

1. Omik direnç uçlarında düşen gerilim.
2. Bobin uçlarında düşen gerilim.
3. Hat gerilimi.
4. Om olarak empedans.

5. Vat olarak gerçek güç.
6. Var (reaktif volt-amper) olarak reaktif güç.
7. Volt-amper olarak görünüm güç.
8. Güç katsayısı.

Şekil 3-11 deki seri devrede akım 5 amperdir ve bu 5 amperin seri devrenin bütün noktalarında bulunması gereklidir. Omik dirençde düşen gerilim ile akım aynı fazdadır ve akım om kanunu kullanarak şöyle bulunur.

$$E_R = I \times R \\ = 5 \times 20$$

= 100 volt, omik direnç uçlarında düşmüştür.

Bobin uçları arasında düşen gerilim akımdan 90° ileride ya da başka bir deyimle akım, bobin uçları arasındaki gerilime göre 90° geridir. Bobin uçları arasında düşen gerilimi bulmak için gene Om kanunu kullanılır :

$$E_L = I \times X_L \\ = 5 \times 15$$

= 75 volt, bobin uçları arasında düşer.

Eğer seri bağlı devrede devre elemanları R ve X_L uçları arasında düşen iki gerilim aritmetik olarak


$$E = \sqrt{E_R^2 + E_L^2} = \sqrt{100^2 + 75^2} = 125 \text{ volt}$$

toplanırsa sonuç 175 volt gibi yanlış bir değer çıkar. Bu yanlışlığa sebep, düşen bu iki gerilim arasında 90 elektrik derecesi faz farkı bulunmasındandır. Hat gerilimi, iki gerilim düşümünün vektör toplamıdır.

Bir seri devre için vektör diyagramı incelenirken bu devrenin her yerinde akımın aynı olduğu hatda tutulmalıdır. Bundan dolayı akım bir referans hattı olarak kullanılır. Şekil 3-12 de 5 amperlik akım, uygun ölçek kullanılarak yatay bir referans vektörü olarak çizilmiştir.

Şekil 3-12 de gerilim ile akım aynı fazda olduğu için omik dirençte düşen gerilim, doğrudan doğruya akım vektörü üzerinde yer almıştır. Bundan sonra bobin uçlarında düşen gerilim O noktasından yukarı, dikey yönde çizilmiştir. Bobinde düşen gerilime E_L denir ve akıma göre 90° derece ileridir. Şimdi devre gerilimi, bir biri ile 90° derece faz farklı bu iki gerilim düşümünün vektör toplamına eşittir.

Vektör diyagramında görüldüğü gibi hat gerilimi bir dik açılı üçgenin hipotenüsüdür. Bir dik açılı üçgende ise hipotenüs karesi, diğer iki dik kenar kareleri toplamına eşittir. Bu sebepten seri devreler için hat gerilimi şöyle bulunur :

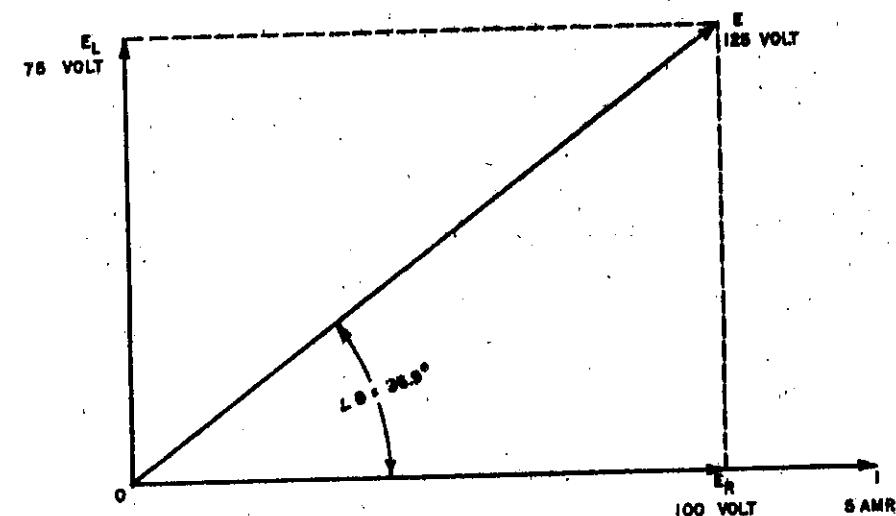

Şekil 3-12. R ve X_L li seri devrenin vektör diyagramı.

Bu değeri Şekil 3-11 de seri devre için verilen hat gerilimi ile karşılaştırıp kontrol ediniz. 125 voltluuk hat gerilimi, bir biri ile seri bağlı direnç ve endüktif reaktansın ibaret bir devreden 5 amperlik akım geçmesine sebep olur. Om olarak bu her iki direnç değeri de akımı sınırlar. Omik Direnç ve endüktif reaktansın birlikte gösterdikleri ortak etkiye empedans denir ve Z harfi ile gösterilir.

Empedans, değerleri om olarak, direnç ve endüktif reaktansın bileşiminden meydana gelir, diye tarif edilebilir.


Omkı direnç ve endüktif reaktans bir birine 90° derece açı farkı ile etki yaparlar. Bu sebeple bir dik üçgenin dik kenarlarından yataş olanı om olarak R direncini, dik olanı om olarak X_L yi, hipotenüs ise gene om olarak Z empedansını gösterir. Bunun gibi teşkil edilmiş bir dik üçgene empedansı adı verilir.

Empedans üçgeni dik bir üçgen olduğundan, om olarak empedansın karesi, gene om olarak direnç ve endüktif reaktans değerlerinin kareleri toplamıdır. Böylece empedans formülü,

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} \text{ dir.}$$

Sekil 3-13, seri bir devre için halen ettīd etmekte olduğumuz bir empedans üçgeni ile vektör diyagramını kapsamaktadır. Empe-dans üçgeni ile vektör diyagramı arasında bir benzerlik göze çarpmaktadır. Direnç uçlarındaki gerilim, vektör diyagramında yatay durumda bulunurken, om olarak direnç empedans üçgeninin yatay tabanı üzerinde yer almaktadır. Vektör diyagramında endüktif reaktans uçları arasında düşen gerilim, dirençte düşen gerilime dik iken; om olarak endüktif reaktans, empedans üçgeninin yüksekliğini teşkil eden dik kenarıdır. Hat gerilimi, iki gerilim düşümünün vektör toplamı ve vektör diyagramında hipotenüs olduğu gibi, aynı zamanda seri devrenin uçları arasına uygulanan gerilimdir. Dirençler üçgeninde empedans hipotenüsüdür.

A.A. devrelerinde om kanunu çok az değişiklik ile aşağıdaki gibi söylenebilir.

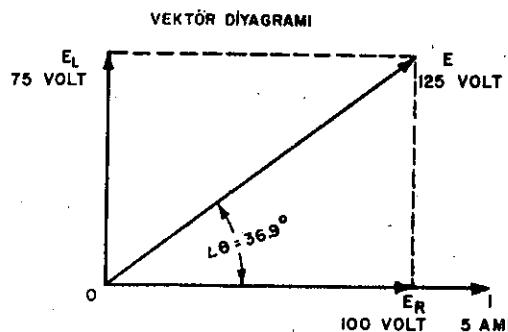

Sekil 3-13. Vektör Diyagramı ve Empe-dans Üçgeni.

Bir A.A. devresinde akım, hat gerilimi ile doğru ve empedans ile ters orantılıdır.

Vektör diyagramında hat gerilimi, birbirine dik olan iki gerilim düşümünün vektör toplamıdır. Bundan dolayı hat gerilimi için formül,

$$E = \sqrt{E_R^2 + E_L^2} \text{ dir.}$$

Direnç ve endüktif reaktanstan geçen akım aynı olduğundan hat gerilimi aşağıdaki gibi olabilir.

$$E = \sqrt{(IR)^2 + (IX_L)^2}$$

$$E = \sqrt{I^2 (R^2 + X_L^2)}$$

$$E = I \sqrt{R^2 + X_L^2}$$

$$\text{Böylece } I = \frac{E}{\sqrt{R^2 + X_L^2}}$$

olduğundan

$$I = \frac{E}{Z} \text{ dir.}$$

EMPEDANS ÜÇGENİ

Bu, A.A. devresi için om kanunu en basit yazılış şeklidir ve aşağıdaki şe-killerde de gösterilebilir.

$$Z = \frac{E}{I}$$

$$E = IZ$$

Sekil 3-11 deki seri devrenin empedansını bulmak için aşağı-

daki formüllerden her ikisi de kullanılabilir ve alınan sonuç her ikisinde de aynı olacaktır.

$$Z = \frac{E}{I} = \frac{125}{5} = 25 \text{ om}$$

$$\text{veya } Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{20^2 + 15^2} = \sqrt{625} = 25 \text{ om}$$

GÜC ve GÜC FAKTORÜ

Bölüm 2 de verilen ve endüktif etkisi olmayan devrede gerilim ve akım aynı fazda idi ve bunların etkin değerlerinin çarpımı vat olarak devre tarafından çekilen gücü vermiştir. Bu bölümün başlarında saf endüktif reaktanstan ibaret bir devre kullanılmıştı ve burada akım gerilime göre 90 derece geri idi. Bu saf endüktif reaktans devresinde vat olarak gerçek güç sıfırdı ve akım ile gerilimin çarpımı değildi. Sekil 3-11 de gösterildiği gibi seri bağlı endüktif reaktans ve direncin her ikisini birden kapsayan bir devrede akım, hat gerilimi ile ne aynı fazda ve ne de hat geriliminden 90 derece geri değildir. R ve X_L in ikisinden ibaret bir devre için geri faz açısı, sıfır ile 90 derece arasında herhangi bir yerde olacak ve devre tarafından çekilen güçde buna göre değişecektir.

Fakat devre tarafından çekilen vat olarak bu gerçek güç nasıl bulunacaktır? Bunun için bir yol $W = I^2 R$ formülünü kullanmak olabilir. Herhangi bir A.A. devresinde dirençte sarfedilen gerçek güç, akımın etkin değeri karesi ile om olarak direncin çarpımına eşittir.

Gerçek güç, $Vat = I^2 \times R = 5^2 \times 20 = 500$ vat, devre direncinde sarfedilen güçtür.


Bu devre tarafından çekilen vat olarak gücü bulmak için ikinci yol devrenin direnç kısmı uçları arasında düşen gerilim ile akımın çarpımıdır. Akım ve gerilim aynı fazda olduklarından gerçek ortalamaya güç bunların çarpımı ile bulunur. Dikkat edilecek olursa vat olarak gerçek güç iki yol için de aynı olacaktır.

$Vat = E_R \times I = 100 \times 5 = 500$
Vat, devre direncinde sarfedilen güçtür.

Vat olarak dirençte sarfedilen gücün yanında düşünülmeli gerekken başka bir güç bileşeni olarak reaktif güç vardır. Reaktif güç kendi bölümünde reaktif volt-amper diye adlandırılır, ayrıca genellikle kısaltılmış terim olarak bu na «var» denir. Bu, birbirinden 90° faz farklı bulunan volt olarak gerilim ile amper olarak akımın çarpımını temsil eder.

Şekil 3-8 de bu tip reaktif gücün bir şaykil üzerinde grafik olarak temsil edilişi görülmektedir. Gücün iki negatif güç palse iki pozitif güç palseini götürdüğünden bir şaykil için vat olarak gerçek net güç sıfırdır. Sonuç olarak, bir A.A. devresinde bu güç bölümünü daha iyi tarif için «kör güç» ya da «vatsız güç» tabiri kullanılmaktadır. Bu tip gücü tanıtmak için ona «gucun kör bileşeni» ya da «reaktif güç» demek daha doğru olur. Bu seri devrenin saf endüktif reak-

$$\text{Volt-amper} = E \times I = 125 \times 5 = 625 \text{ Volt-amper}$$

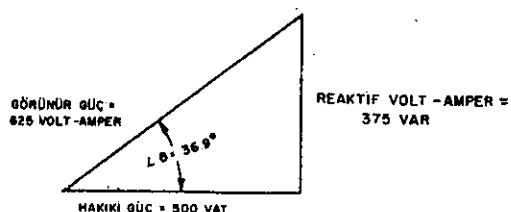

Şekil 3-14. A.A. Devresi İçin Güç Üçgeni.

tif bileşeni uçları arasında düşen gerilim 75 voltur. Bu sebepten «var» olarak gücün kör bileşeni, birbiri ile 90° faz farklı bulunan reaktans uçları arasındaki gerilim ile akımın çarpımıdır. Bu, gücün kör bileşeni, kör güç ya da vatsız güç şuna eittir :

$$\text{Var} = E_L \times I = 75 \times 5 = 375 \text{ var, ya da kör güçtür}$$

Devrenin direncinde vat olarak sarfedilen güç gerçek güç, reaktansdaki ise kör güç ya da vatsız güç olarak tanınır. Bu iki güç elemanın bileşkesine volt-amper olarak görünür güç denir. Volt-amper, Şekil 3-14 de gösterildiği güç üçgeninin hipotenüsüdür.

Dikkat edildiğinde Şekil 3-14 deki güç üçgeninin, empedans üçgeni ve gerilim diyagramı ile geometrik bir benzerliği vardır. Hat gerilimi ile akımın çarpımı, devre empedansı tarafından çekilen volt-amper olarak toplam zahiri gücü verir. Bu devrede volt-amper olarak görünür güç şudur :

$$\text{Güç katsayısi} = \frac{\text{Vat}}{\text{V.A.}} = \frac{500}{625} =$$

0,80 ya da % 80 geri güç katsayısi.

Güç üçgeninde güç katsayısi gerçek gücü (VAT) gösteren komşu kenarın, volt-amperi gösteren hipotenuse oranıdır. Bir güç üçgeni için bu oran aralarındaki Θ açısının Kosinüsünü verir. Şekil 3-14 de bu açı $36,9^\circ$ dir. Şekil 3-13 deki empedans üçgeni güç üçgenine benzerdir ve burada, (R) komşu kenarın, (Z) hipotenüsüne oranı, güç üçgeninde bulunan aynı kosinüs değerini verir. Böylece bir A.A. devresinde güç katsayısi aşağıdaki formül ile de ifade edilebilir.

$$\text{Güç katsayısi} = \frac{R}{Z} = \frac{20}{25} =$$

0,80 yada % 80 geri güç katsayısi

Güç katsayısi, çok zaman kendi hesaplarında $\cos \Theta$ diye adlandırılır.

$$\cos \Theta = \frac{\text{Vat}}{\text{Volt-amper}}$$

$$\text{ya da } \cos \Theta = \frac{R}{Z} \text{ dir.}$$

Karşılaştırma yapılarak, güç üçgeni ile empedans üçgeninin benzer iki üçgen oldukları görülmüşdür. Geçmiş konu olarak bu devrenin Şekil 3-13 deki vektör diyagramına bakarsak, gerilim vektörlerinin teşkil ettiği üçgen de bunlara benzer bir başka üçgendir. Direnç uçları arasında düşen gerilim ile bütün seri devre uçları arasında uygulanan toplam gerilimin bir birine oranı aynı kosinüs değerini ya da güç katsayısını verir :

$$\cos \Theta = \frac{E_R}{E} = \frac{100}{125}$$

= 0,80 geri güç katsayısi.

Seri devrenin hat gerilimi ile direnç kısmı uçlarındaki gerilim arasında bulunan açı $36,9^\circ$ dir. Yukardaki hesaplarda devrenin akımı, hat gerilimine göre geri bulunmasından dolayı, 0,80 sayısı için «geri» güç katsayısi denmiştir.

Bütün bunların sonucu olarak bir seri devrenin güç katsayısi aşağıdaki formüllerin herhangi birisini kullanarak bulunabilir.

$$\cos \theta = \frac{W}{V.A.} = \frac{E_R}{E} = \frac{R}{Z}$$

veya güç katsayısi

$$\frac{W}{V.A.} = \frac{W}{E \times I} \text{ olduğundan}$$

aşağıdaki formülü kullanıp vat olarak gerçek gücü bulmak mümkündür.

$$W = E \times I \times \text{Güç katsayısı}$$

veya $W = E \times I \times \cos \theta$

Bundan sonraki bölümde (4. Bölüm) daha uygun olarak, etkin

direnç denen alternatif akım direncini etrafıca inceleyeceğiz. Ayrıca, direnç ve empedans elemanlarını kapsayan daha gerçek bir seri devre problemleri de etüt edilecektir.

HATIRDA TUTULMASI GEREKEN NOKTALAR

- Elektromanyetizmanın aklimızda kalması gereken iki esas prensibi şunlardır.
 - Akım geçen her iletken ya da bobin sargıları etrafında bir manyetik alan vardır.
 - Akımın artması ya da azalması, meydana gelen manyetik alanda kuvvet çizgileri sayısının artması ya da azalmasına sebep olur.
 - Lenz Kanununun şöyle ifade edildiğini biliniz. Bütün Elektromanyetik alanlar sebebi ile indüklenen E.M.K. ve bunun sonucu meydana gelen akımın yönü, kendini meydana getiren sebebin zit yönündedir.
 - Henri diye adlandırılan endüktif ölçü biriminin anlamını biliyoruz.
 - Bir saniyede bir amperlik akım değişmesi ile üzerinde bir voltluk gerilim indüklenen devre ya da devre elemanının endüktansı bir henri'dir.
 - Bir D.R. devresinde endüktansın etkilerini izah edebilmelisiniz.
 - Om olarak endüktif reaktansın ne olduğunu anlayınız ve aşağıdaki formül ile bulunduğu biliniz.
- $$X_L = 2\pi fL$$
- Radyan ya da açısal hızın (ω) ne olduğunu anlayınız ve alternatif akım devre hesaplarında kullandığını biliniz.
 - Saf endüktif reaktansta, akımın uygulanan gerilime göre niçin 90° elektrik derecesi geri ve gene saf bir endüktans devresinde gerçek gücün niçin sıfır olduğunu anlayınız.
 - Alternatif akım devre çalışmalarda vektör diyagramlarının anlamını ve harflerle gösterilmiş doğru bir vektör diyagramının nasıl yapıldığını anlatabilmelisiniz.
 - Om olarak empedans, gene om olarak direnç ve endüktif reaktansın bileşiminden meydana gel-

mıştır. Empedans aşağıdaki formüller ile hesap edilebilir.

$$Z = \frac{E}{I}$$

$$\text{veya } Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}$$

- Empedans üçgenlerinin anlamını ve bunların alternatif akım devrelerinde nasıl kullanıldığını anlatabilmelisiniz.
- Alternatif akım devrelerinde kullanılan aşağıdaki değişik güç deyimleri anlamıyla bunların birimlerini kullanarak doğru bir hesap ve işlem yapmasını biliniz.
 - Vat olarak gerçek güç
 - Var olarak gücün kör bileşeni ya da reaktif bileşeni
 - Volt-amper olarak görünür güç
- Güç katsayısının anlamını ve bunun hesaplarının aşağıdaki formüllerden herhangi birisi ile yapıldığını biliniz.

$$\text{Güç katsayısı} = \frac{W}{V.A}$$

$$= \frac{R}{Z}$$

$$= \frac{E_L}{E}$$

- Güç katsayısı bir kosinus fonksiyonudur ve ondalık kesir veya yüzde değer ile ifade edilir.
- Güç katsayısı için açı ya da kosinus değeri aşağıdaki üç ifadeden birisi ile gösterilir.


Güç katsayısı açısı
Teta açısı
Faz açısı

- Seri bağlı A.A. devreleri için; vektör diyagramı, empedans üçgeni ve güç üçgeni arasındaki ilişkileri biliniz.
- R ve X_L elemanlarını kapsayan bir seri A.A. devresinde akım ve gerilim ilişkilerini biliniz. Bu ilişkiler aşağıda olduğu gibi özetlenebilir.
- Amper olarak akım ve bir A.A. devresinin her yerinde aynıdır. Bir seri A.A. devresinde toplam uygulanan gerilim, devrenin çeşitli elemanları uçları arasında düşen gerilimlerin vektör toplamıdır.

TEKRARLAMA SORULARI


1. Lenz kanununu söyleyiniz.
2. Standart endüktans ölçü birimini tarif ediniz.
3. Endüktif reaktans deyimi ile neyi anlıyorsunuz.
4. Omik direnci ihmali edilebilir ve endüktansi $0,5$ henri olan bir bobin 230 volt ve 60 saykılık bir akım kaynağı uçları arasına bağlanmış tur.
 - a. Bobin tarafından çekilen akımı bulunuz.
 - b. Eğer akım, uygulanan gerilime göre 90 elektrik derecesi geri ise bu bobin tarafından çekilen güç ne kadardır?
5. a. 4 . sorudaki bobin 230 volt ve 25 saykılık bir akım kaynağı uçları arasına bağlandığında bundan geçen akım kaç amper olur?

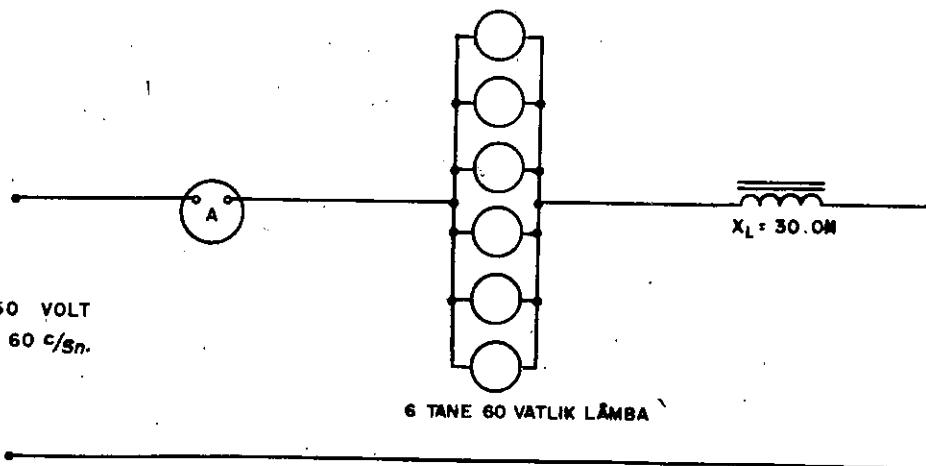b. Frekans değişmesi ile akımda meydana gelen değişmenin sebebi anlatınız.



6. 120 volt ve 60 saykılık bir akım kaynağı uçları arasına bağlanan bir bobin 10 amper çekmektedir. Bobinin omik direnci hesaba katılmayacaktır. Şunları bulunuz:
 - a. Bobinin endüktif reaktansı
 - b. Bobinin endüktansı.
7. Bir A.A. motoru 240 voltluk ve 60 saykılık bir akım kaynağı uçları arasına bağlandığında 10 amper çekmektedir. Devreye bağlanan bir vatmetre 1500 vat göstermektedir.
 - a. Motorun güç katsayısını,
 - b. Motor devresi için, akımın gerilime göre kaç derece geri olduğunu bulunuz.
8. 440 voltluk ve 60 saykılık gerilim uçları arasına bağlanan bir yük 50 amper çekmektedir. Akım gerilime göre 30 elektrik derecesi geridir.
 - a. Bu devrenin güç katsayı nedir?
 - b. Şunları bulunuz.
Volt-amper olarak görünür gücü
Vat olarak gerçek gücü.
9. Şekil 3-15 de 150 volt ve 60 saykılık bir akım kaynağı uçları arasına seri bağlanmış direnç ve endüktif reaktanstan ibaret bir seri devre görülmektedir. Seri devrenin direnç elemanı, birbiri ile paralel bağlanmış 60 vat ve 120 voltluk 6 lâmbadan ibarettir. Her lâmbanın sıcak durumda 240 omluk direnci vardır. Seri devrenin endüktif reaktif kısmı, omik direnci ihmali edilebilir ve endüktif reaktansı 30 om olan bir bobinden ibarettir. Şunları bulunuz.
 - a. Seri devrenin empedansını,
 - b. Amper olarak akımı,
 - c. Henri olarak bobinin endüktansını.
10. 9. sorudaki devre için şunları bulunuz.
 - a. Lâmba grubu uçları arasında düşen gerilimi,
 - b. Bobin uçları arasında düşen gerilimi,
 - c. Devre tarafından çekilen vat olarak gerçek gücü,
 - d. Devre tarafından çekilen var olarak gerçek gücü.
11. a. 9. sorudaki devre için güç katsayısını bulunuz.

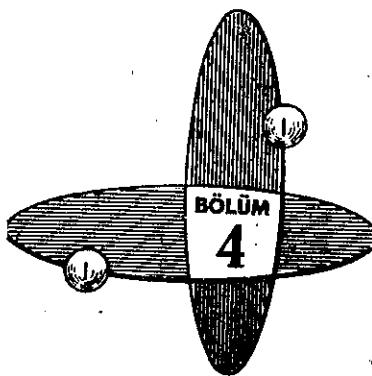b. Geri faz açısı ya da güç katsayı açısı kaç derecedir?
12. 9. sorudaki devre için ölçekli olarak aşağıdaki diyagramları çiziniz.
 - a. Bir vektör diyagramı,
 - b. Bir empedans üçgeni,
 - c. Güç üçgeni.
13. 30 omluk bir direnç ile omik direnci ihmali edilebilir ve endüktansi $0,2$ henrilik bir bobin, 120 voltluk ve 25 saykılık bir akım kaynağı uçları arasına seri olarak bağlanmıştır. Şunları bulunuz.
 - a. Devrenin empedansını,
 - b. Devrenin akımını,
 - c. Devrenin çektığı vat olarak gerçek gücünü,
 - d. Güç katsayısını,
 - e. Faz açısını.
14. 13. sorudaki devre için bir vektör diyagramı çiziniz. Vektörlerin doğru ve uygun bir ölçük altında çizilmiş olduğundan emin olunuz, aynı zamanda her vektörü, onu tanıtan bir harf ile gösteriniz.
15. Omik direnci ihmali edilebilir bir bobin, birbirine paralel bağlı lâmbalar grubu ile seri bağlanmıştır. Bobinin gayesi lâmba uçları arasında bulunan gerilimi azaltmaktadır. Devre 120 volt ve 60 saykılık akım kaynağından enerjilendiği zaman lâmba uçları arasındaki gerilim 30 volt iken bobinden geçen akım 25 amperdir. Şunları bulunuz:
 - a. Om olarak devre empedansını,
 - b. Bobin uçları arasında düşen gerilimi,
 - c. Bobinin om olarak endüktif reaktansını,
 - d. Bobinin henri olarak endüktansını,
 - e. Güç katsayısını ve geri faz açısını.
16. 15. soruda verilen devreyi kullanarak aşağıda istenilenleri bulunuz.
 - a. Vat olarak devrede sarfedilen gücünü,
 - b. Var olarak gücün reaktif bilençini,
 - c. Volt-amper olarak görünür gücünü,
 - d. Bir ölçük altında empedans üçgenini ve güç üçgenini çiziniz.
 - e. Bir ölçük altında vektör diyagramı çiziniz.



Seri Devreler - Direnç ve Empedans

4

ETKİN DİRENÇ

Bazan A.A. direnci adı verilen etkin direnç, alternatif akıma karşı gösterilen bir dirençtir. Değeri devrenin frekansı, akımı ve geri-

limi ile değişebilir. Bu etkin direnci, reaktans ile etkin direncin birlikte meydana getirdikleri empedans ile karıştırmamalıdır.

DERİ (SKİN) ETKİSİ

Doğru akım, kullanıldığı zaman akım, iletkenin bütün alanının her tarafına eşit olarak dağıldığı halde, alternatif akımda akımın, iletken merkezinden kaçip çevresinden geçme eğilimi vardır. A.A. da

akımın, iletken çevresine doğru bu itilme eğilimine «deri etkisi» denir. Bu sebeple A.A. da, bakırın işe yarar faydalı iletkenlik yapan kesiti azalır ve bunun sonucu direnç de artmış olur.

FUKO (EDDY) AKIM KAYIPLARI

Alternatif akım bir alternatif manyetik alan meydana getirir ve devre ile ilgili herhangi bir metalde Fuko akımları induklar. Örnek olarak bobinlerin, transformatörlerin, A.A. generatör ve motorların stator sargılarında bulunan demir çekirdek içinde meyda-

na gelen fuko kayiplarını gösterebiliriz. A.A. cihazlarında kullanılan çekirdeklerde fuko akımlarını azaltmak için paket edilmiş demir saçlar kullanılır. Fakat gene de her saatka küçük bir I^2R kaybı vardır.

DIELEKTRİK KAYBI

Akim yönünün devamlı değişmesi sebebi ile manyetik alanın kuvvet çizgileri yönü de devamlı değişir. Bunun anlamı, herhangi bir demir çekirdek ya da bir A.A. devresinin iletkenlerine yakın başka manyetik malzeme bünyelerinde mıknatışlanma, mıknatışlanmanın giderilmesi ve tekrar mıknatışlanma işlemleri ile milyonlarca molekül, bulundukları yönden zıt yöne geçeceklerdir. Bu değişimler dolayısıyla milyonlarca molekülin kendi yönlerinden zıt yöne geçmeleri, kendi aralarında sürtünmeyebine sebep olur ve bu sürtünmeler ile meydana gelen kaybı karşıla-

mak için ayrı bir güç harcamak gereklidir. Metal bünye içinde ısı şeklinde meydana çıkan bu kayba histerezis kaybı denir. A.A. devre yakınındaki metal malzemelerde bu histerezis kaybını karşılamak için vat olarak ek bir güç vermek gerekecektir. Bütün A.A. genetörleri, A.A. motorları, transformatörler ve başka A.A. cihazlarında histerezis kaybı bulunur. Çekirdek olarak, bünyesinde molekül sürtünme kaybı nisbeten düşük olan silisli saç gibi özel malzeme kullanarak bu kayipları azaltmak mümkündür.

HİSTEREZİS KAYBI

Uygulanan gerilim, bir sayıkilda iki kere maksimum değere yükselebilirken önce bir yönde, sonra öteki yönde olarak telin yalıtkanı üzerinde bir gerilim basıncı meydana gelir. Bunun sonucu yalıtkanda «dielektrik kaybı» denen küçük bir ısı kaybı olur. Genel olarak bu kayıp öteki kayiplara göre çok küçük olduğundan ihmali edilebilir.


Bütün bu kayiplar elektrik devresi tarafından beslenmesi gereklili bir güç kaybını temsil ederler. Vat olarak $\text{güç } W = I^2R$ formülü ile ifade edilmiştir. Bu formülden direnci bulmak istersek $R = W / I^2$

olacaktır. Eğer vat büyür, akım aynı kalırsa, etkin direnç artar.

Alternatif akımda «R», A.A. direncini gösterir. D.A. direncini ya da bir A.A. işleminin bir bölümünde gerçek omik direnci göstermek gereği zaman bunlar « R_n » ile gösterilebilir.

Şekil 4-1, bir empedans üçgenini göstermektedir. Yatay taban hattı, gerçek D.A. direncine ek olarak daha önce anlatılmış dört A.A. kayiplarını da içine alarak beş kısma bölünmüş olan etkin direnci temsil eder.


- A = İLETKENDEKİ DERİ ETKİSİ
- B = DEMİRDEKİ FUKO AKIMLARI KAYBı
- C = DEMİRDEKİ HİSTEREZİS KAYBı
- D = YALITRANın DİLEKTRİK KAYBı (OM KÜÇÜK)

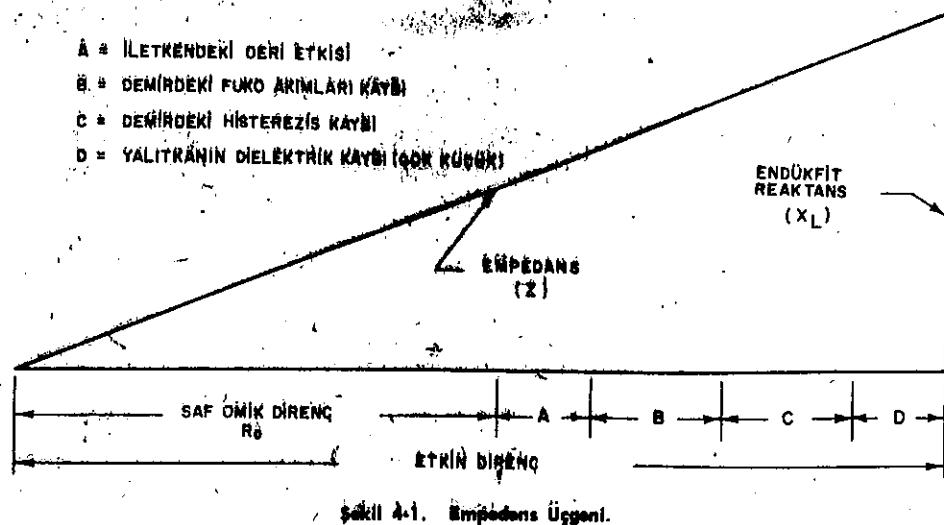


Şekil 4-1. Impedans Üssü.

Gerçek omik direnç ya da D.A. direnci ile etkin ya da A.A. direnci anımlarını mukayese için pratik bir devre problemi düşünelim. Silili saç çekirdek tizerine sarılmış bir bobin Şekil 4-2 de gösterildiği gibi bir D.A. kaynağına bağlanmışdır.

Şekil 4-2 deki bobinin saf omik direnci, ampermetre-voltmetre metodu ile ölçülmüştür. Akımı sınırlamak ve emniyetli bir değerde tutmak için bir lamba grubu bobin ile seri olarak devreye sokulmuştur. Şekildeki devre için kullanılan bobinin gerçek omik direnci şudur :

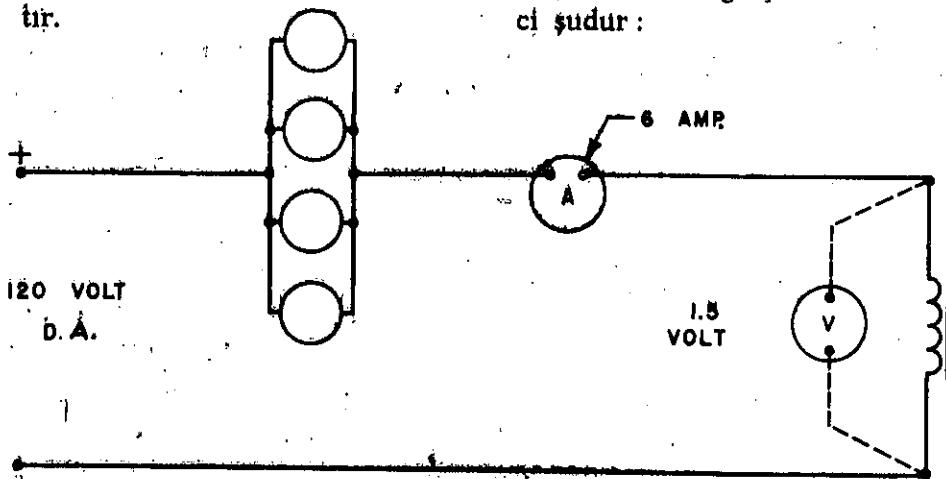

Şekil 4-2. Üstindükme Bobini D.A. Kaynağına Bağlanması.

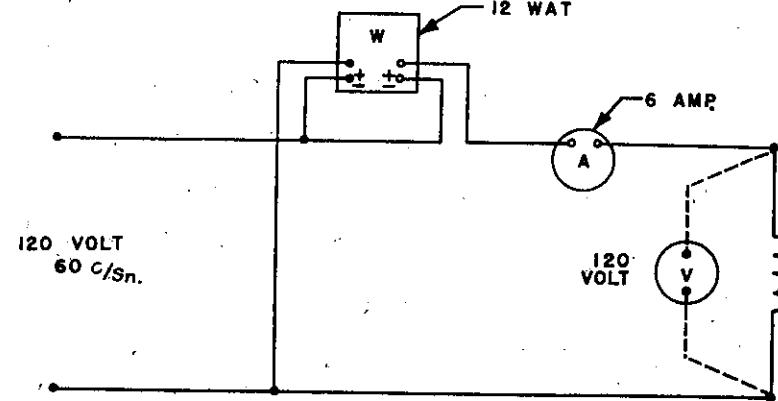

Şekil 4-3. Hava Çekirdekli Özindükme Bobini A.A. Kaynağına Bağlanması.

$$R_o = \frac{E}{I} = \frac{1.5}{6} = 0.25 \text{ om,}$$

gerçek omik dirençtir.

Bundan sonra, içinden çekirdek çıkarılmış olan bobin Şekil 4-3 de gösterilen 120 volt ve 60 saykılık bir kaynağına bağlanmıştır. Uygun endüktif reaktansı olan bir bobin A.A. kaynağından enerjilendiği zaman akımı sınırlamak ve emniyetli bir değerde tutmak için bobin ile seri giren akım sınırlayıcı bir dirence ihtiyaç yoktur.

Şekil 4-3 deki devrede hava çekirdekli bir bobinin ölçü aletlerinde okunan değerlere göre direnci :

$$R = \frac{W}{I^2} = \frac{12}{6^2} = \frac{12}{36} =$$

0,33 om, etkin dirençtir.

D.A. direnci ya da gerçek omik direnç 0,25 om idi. Etkin ya da A.A. direnci 0,33 omdur. Dirençteki bu küçük artma, deri etkisi ve


dielektrik kayipları dolayısıyla olmuştur.

Şekil 4-4 de güç 12 wattan 16 vata çıktıgı gibi akım da 6 amperden 4 ampere düşmüştür. Aşağıdaki hesapta görüldüğü gibi etkin direnç şimdi 1 omdur.

$$R = \frac{W}{I^2} = \frac{16}{4^2} = \frac{16}{16} =$$

$$= 1 \text{ om}$$

Etkin direncin 0,33 omdan 1 oma yükselmesi, çekirdek içindeki fuko ve histerezis kayipları dolayı-

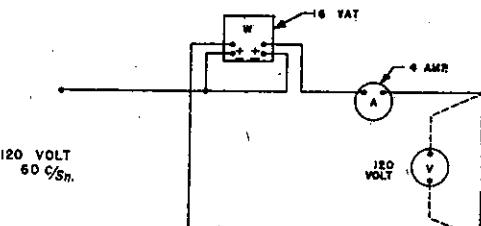

Şekil 4-4. Saç Çekirdekli Özindükme Bobini A.A. Kaynağına Bağlanması.

siyla olmuştur. Bobin içindeki saç çekirdek ile, deri etkisi, dielektrik kayipları, fuko kayipları ve histerezis kayipları, bobindeki güç kayiplarının artmasına sebep olur ve böylece etkin dirençte bir artma meydana gelir. Bu durumda etkin direnç 1 om iken aynı bobinin gerçek omik direnci 0,25 om idi.


Silisli demir saçlardan yapılmış çekirdek yerine bütün bir dökme demir çekirdek konduğu zaman (Şekil 4-5), gerilim 120 volt ve akım 4 amperde aynı kaldığı halde vatmetre, bobinin sarfettiği güç olarak 48 watt gösterir. Dökme demir çekirdek sebebi ile güpte, neden bir yükselme olmuştur?

Manyetik alanın devamlı değişmesi döküm çekirdek içinde gerilim indukları ve sonuç olarak fuko akımları bu tüm çekirdekde oldukça düşük dirençli bir devre yolu bulurlar. Böylece fuko akımları değeri yükseldiğinden meydana gelen I^2R kayipları da artar. Ayri-

ca histerezis kaybı ya da molekül sürtünme kaybı silisli saç çekirdeğe göre döküm demir çekirdekte daha büyktür. Fuko ve histerezis kayiplarının ikisinin birden artması ile bobine verilen gerçek güç de artmış olur. Böylece bu durumda devre için bobinin etkin direnci de artar.

$$R = \frac{W}{I^2} = \frac{48}{4^2} = \frac{48}{16} = 3 \text{ om, etkin direnç}$$

60 sayklı gibi düşük frekanslarda, alternatif akım cihazlarının etkin direnci gerçek omik direncinden bir kaç kere büyük olabilir. Yüksek frekanslarda ise deri etkisi, dielektrik kayipları, fuko ve histerezis kayiplarının hepsinin birden frekansın yükselmesi ile artması sonucu etkin direnç, D.A. direncine göre çok fazla büyümüş olabilir.

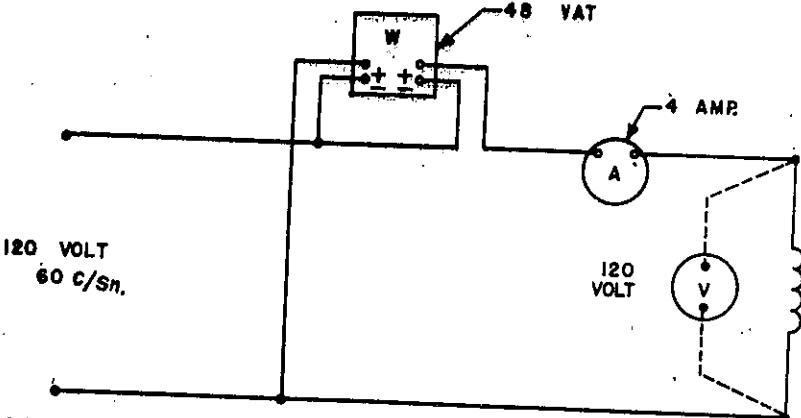

Şekil 4-5. Yekpare Demir Çekirdeklı Özindükleme Bobini A.A. Kaynağına Bağlanmıştır.

DIRENÇ VE ENDÜKTANSIN SERİ BAĞLANMASI

3. Bölümde yalnız direnç ve saf endüktanstan ibaret seri bir devre incelenmiştir. Endüktif cihazların bobinlerinin hepsinde mutlaka bir direnç vardır ve dolayısıle saf ya da dirensiz bir endüktans olamaz. Yüksek bir endüktans istenildiği durumlarda genel olarak demir çekirdek kullanmak gereklidir. Demir çekirdek içindeki fuko ve histerezis kayiplarının ikisi de A.A. direncini artırdıgından, bu etkin direnç, endüktans bulunan devre hesaplamalarında dikkate alınmalıdır. Bu bölümde direnç ve endüktansın seri bağlanmasına ait bu kısmının incelenmesi burada bitecek ve nisbeten büyük endüktif reaktansa göre küçük etkin dirençli bobinden ibaret her devrenin empedans kısmı etüt edilecektir.

R ve Z elemanlarını kapsayan seri bağlı devrelerin çözümü için


çeşitli ve farklı işlemler kullanılır.

Örnek Problem 1

Şekil 4-6, 120 volt ve 60 sayklılık bir kaynağına doğrudan doğruya bağlanmış bir bobini göstermektedir. Devre diyagramında, ölçü aletlerinde okunan hat gerilimi, amper ve vat değerleri gösterilmektedir. Bobinin empedansı (etkin direnç ve endüktif reaktans) bobinin direnç eleməni ve endüktif reaktans elemənin seri bağlanması gibi düşünülerek kolayca bulunabilir.

Bobinin empedansı :

$$Z = \frac{E}{I} = \frac{120}{4} = 30 \text{ om}$$

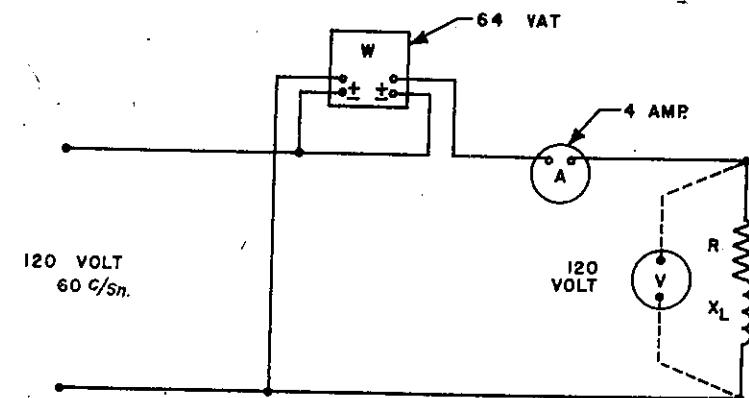

Şekil 4-6. İndükleme Bobini

Bobinin etkin direnci :

$$R = \frac{W}{I^2} = \frac{64}{4^2} = 4 \text{ om}$$

Bobinin endüktif reaktansı :


$$X_L = \sqrt{Z^2 - R^2} \\ = \sqrt{30^2 - 4^2} \\ = 29,8 \text{ om.}$$

Bobinin özet olarak om değerleri :

$$Z = 30 \text{ om } R = 4 \text{ om } X_L = 29,8 \text{ om}$$

Şimdi, bu bobin Şekil 4-7 de gösterildiği gibi 36 omluk bir direnç ile seri olarak 250 volt ve 60 saykılık bir kaynak uçları arasında bağlanmıştır. Frekans 60 saykılı olduğundan, bobinin om değerleri bundan önce bulunan değerlerin tam aynıdır. Aşağıda sıralanan değerlerin bulunması istenmektedir.

1. Devrenin toplam direnci
2. Bütün seri devrenin empedansı
3. Amper olarak devre akımı

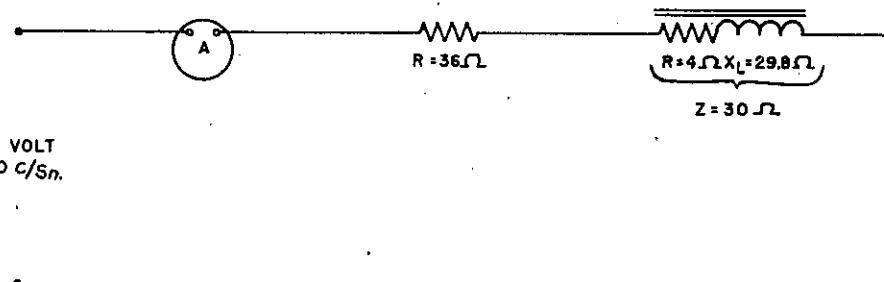

Şekil 4-7. Direnç ve Empehdans, Seri Bağlı.

4. Aşağıdaki elemanların çektiği gerçek güç
 - a. Direnç
 - b. Bobin
 - c. Bütün seri devre
5. Bütün seri devre tarafından çekilen volt-amper olarak zahirî güç
6. Aşağıdakilerin güç katsayısı,
 - a. Bobinin
 - b. Bütün seri devrenin
7. Seri devre için bir vektör diyagram çiziniz.

1. Örnek Problemin Çözümü

1. Seri devrenin toplam direncini bulmak için direnç değerleri birbirine eklenir. Devreye bağlanan direncin değeri 36 omdur. Daha önce bulunduğu gibi etkin direnç 4 omdur. Böylece

$$R = 36 + 4 = 40 \text{ om, toplam direnç}$$

2. Seri devrenin endüktif reaktansının hepsini bobin kapsamaktadır. Bobin 60 saykılık kaynak

uçlarına bağlılığı zaman endüktif reaktansı 29,8 om bulunmaktadır. Böylece, seri devrenin toplam direnci 40 om ve endüktif reaktansı 29,8 om olduğundan bu seri devrenin toplam empedansı :

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} \\ = \sqrt{40^2 + 29,8^2} \\ = 49,88 \text{ om'dur.}$$

3. 250 voltluk ve 60 saykılık hat gerilimi devrenin toplam empedansı uçları arasına uygulanmıştır. Bu seri devreden geçen akım,

$$I = \frac{E}{Z} = \frac{250}{49,88} = 5,02$$

amperdir. (Yuvarlak olarak 5 amper)

4. a. 36 omluk direnç tarafından çekilen gerçek güç :

$$W = I^2 R = 5^2 \times 36 \\ = 25 \times 36 = 900 \text{ Wattır.}$$

- b. Bobin içinde sarfedilen gerçek güç :

$$W = I^2 R = 5^2 \times 4 \\ = 25 \times 4 = 100 \text{ Wattır.}$$

- c. Bütün seri devre için toplam gerçek güç, dirençte ve bobinde sarfedilen güçlerin toplanması ile bulunabilir. Bu

toplam gerçek güç aynı zamanda seri devrenin toplam etkin direnci olan R ile ve $I^2 R$ formülünü kullanarak da bulunabilir.

$W_{\text{toplam}} = W_{\text{direnç}} + W_{\text{bobin}}$
veya $W_{\text{toplam}} = I^2 R_{\text{toplam}}$

$$= 900 + 100 \\ = 1000 \text{ vat} \\ = 5^2 \times 40 \\ = 1000 \text{ vat.}$$

5. Bütün seri devrenin volt-amper olarak toplam görünür gücü hat gerilimi ve seri devre akımının çarpımı ile bulunur.

$$V.A. = E \times I = 250 \times 5 = 1250 \text{ volt-amper.}$$

6. a. Empehdans için bobinin omik bileşeni daha önce bulunmuştur. Bobinin güç katsayısi R ve Z değerlerini kullanarak hesap edilebilir.

$$\text{Güç katsayıısı} = \frac{R}{Z} = \frac{4}{30} = 0,133 \text{ geri güç katsayıısı}$$

Kosinüs değeri 0,133 olan açı

$82,3^\circ$ dir. Bunun anlamı, bobin akımı bobin uçlarına uygulanan gerilime göre $82,3^\circ$ geridir.

b. Bütün seri devrenin güç katsayıısı vat olarak toplam gerçek gücü, volt amper olarak toplam görünürlük güç oranıdır. Bu seri devrenin toplam direncinin toplam empedansa da oranıdır. Her iki durumda da güç katsayıısı şöyledir.

W


$$\text{Güç katsayıısı} = \frac{W}{V.A}$$

$$= \frac{1000}{1250}$$

$$= 0,80 \text{ geri güç katsayıısı}$$

R

$$\text{güç katsayıısı} = \frac{R}{Z}$$

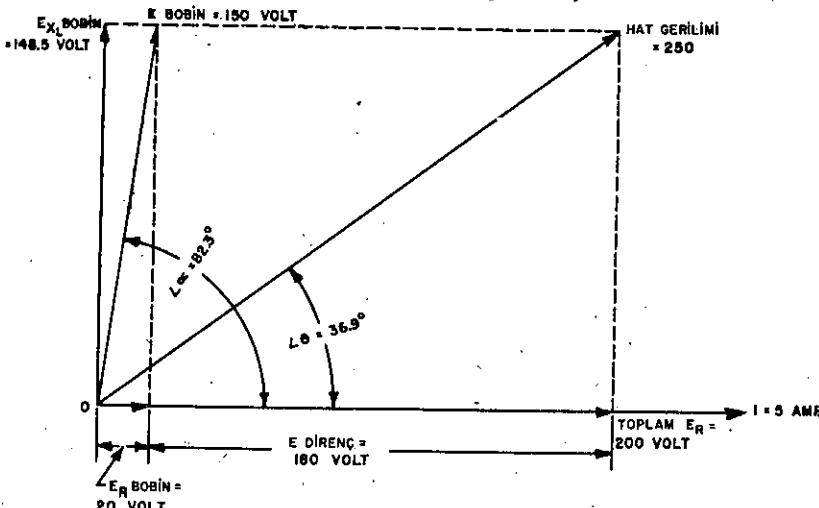

Şekil 4-8. R ve Z Seri Bağlı Devrenin Vektör Diyagramı

$$= \frac{40}{49,88}$$

$$= 0,80 \text{ geri güç katsayıısı}$$

Kosinüs değeri 0,800 olan açı 36,9 derecedir. Bunun anlamı hat akımı hat gerilimine göre 36,9 derece geridir.

7. Şekil 4-8, bu seri devre için vektör diyagramı teşkil etmenin bir metodunu göstermektedir. 5 amperlik hat akımı uygun ölçükte yatay hat olarak çizilmiştir. Bobinin bir bileşeni olan ve bobinin etkin direnci ile meydana gelen gerilim, doğrudan doğruya hat akımı üzerinde yer almıştır. Büyüklüğü 20 volt olan bu gerilim, O noktasından başlayarak hat akımı üzerine çizilmiştir. 36 omluk direnç uç-

ları arasında düşen gerilim 180 voltur ve doğrudan doğruya 20 voltlu gerilim düşümüne eklenerek akım vektörü üzerine çizilmiştir. Bu, seri devredeki dirençler sebebi ile akıma göre aynı fazda meydana gelen gerilim düşümünü 200 volt yapar.


Bobin geriliminin bir bileşeni olan ve endüktif reaktans ile meydana çıkan gerilim, akım ile 90° açı yapacak şekilde O noktasından yukarı çizilmiştir. Akım, endüktif reaktansın sebep olduğu gerilim düşümüne göre 90° geridir. Bobinin iki gerilim bileşeninin vektörel olarak toplanması ile bobin gerilimi çizilebilir.

Şekil 4-8, etkin direnç ve endüktif reaktans ile meydana gelen ve

bobinin iki gerilim bileşeninin vektör toplaması olan bobin uçları arasındaki gerilimi göstermektedir. Bobin uçlarındaki gerilim ile akım arasındaki faz açısı 82,3° dir. Bu açı yunan harfi küçük alfa (α) ile gösterilmiştir.

Eğer, devre direncinde meydana gelen gerilim düşümü ile endüktif reaktansta meydana gelen gerilim düşümü vektör olarak toplanırsa hat gerilimini verir. Hat gerilimi ile akım arasındaki açı Θ açısındandır ve akım 26,9° geridir.

Aynı seri devre için bir vektör diyagramı teşkil etmenin ikinci metodu Şekil 4-9 da gösterilmektedir. Seri devrenin iki direnç elemanı ile meydana gelen gerilim düşümü sırası birinci diyagramda

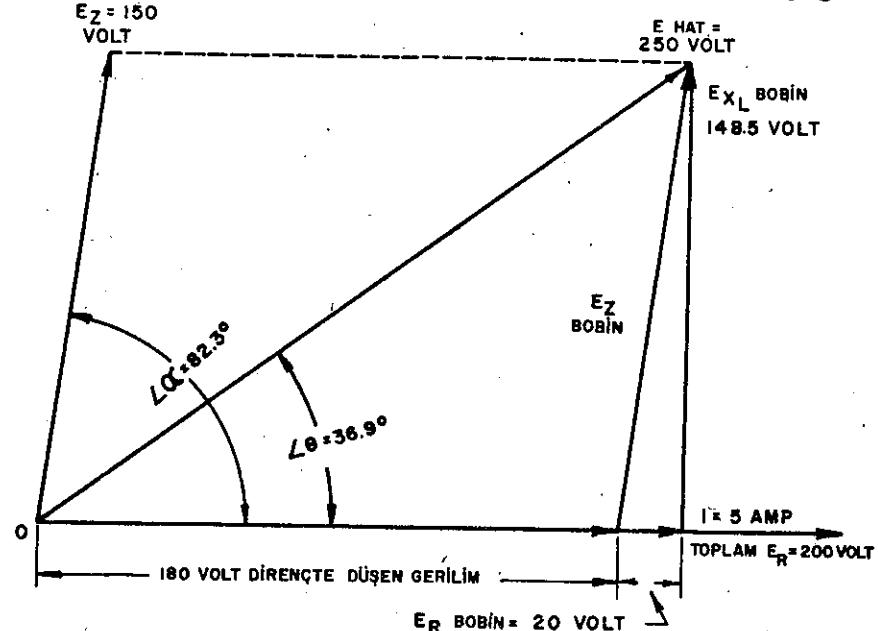


Şekil 4-9. R ve Z Seri Bağlı Devrenin Vektör Diyagramı.

kinden farklı şekildedir. Akım vektörü üzerinde, iki dirence ait gerilim düşümlerinin değişik düzende yer olması, bobine ait gerilim bileşenlerinin de birinci diyagramdan farklı olarak yerleştirildiklerini göstermektedir.

Bütün gerilim ve akım değerleri ile gerilimlerin akımlara göre faz ilişkileri tipa tip aynı olduğu durumlarda, bunlara ait iki vektör diyagramının anlamında ve esasta hiç bir değişiklik yoktur. Bu sebepten iki tip vektör diyagramdan herhangi birisi R ve Z elemanlarını içine alan bir seri devrenin analizinde kullanılabilir.

Örnek Problem 2

Şekil 4-10 da bir grup lambanın bir bobinin reaktansı ile kontrollü görülmeye. Endüktif etkisi olmayan aydınlatma yükü bobin ile seri olarak 120 volt ve 60 sayıklık bir kaynağı uçları arasına bağlanmıştır. Lambaların uçlarının daki gerilim 80 volt ve bobin uçlarının arasındaki gerilim 50 volttır.

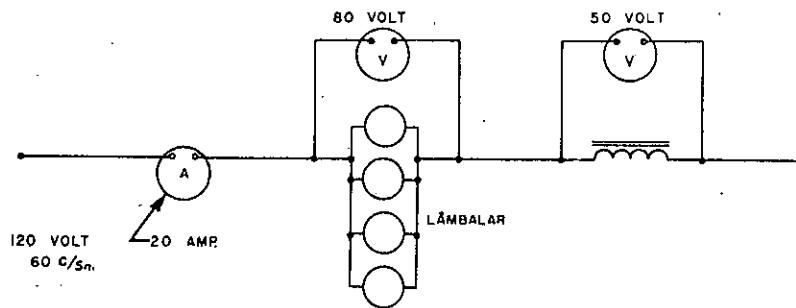

Şekil 4-10. R ve Z li Seri Devre.


Seri devredeki akım ise 20 amperdir.

1. Seri devre için bir vektör diyagramı çiziniz.
2. Bütün devre için güç katsayıısı ve faz açısını bulunuz.
3. Bobin için güç katsayıısı ve faz açısını bulunuz.
4. (a) bobinin empedansını (b) bobinin etkin direncini (c) bobinin endüktif reaktansını bulunuz.
5. (a) lambalar tarafından çekilen vat olarak gücü (b) bobinde vat olarak kaybolan gücü (c) bütün devre tarafından çekilen vat olarak toplam gücü bulunuz.

Çözüm

1. Şekil 4-11 de, 20 amperlik akım vektörünün yatay referans hattı olarak çizildiği görülmektedir. Endüktif etkisiz aydınlatma yükü üçlerinde düşen 80 voltlu gerilim aynı fazda olarak akım vektörü üzerine çizilmiştir.
2. Gerilim üçgeni ölçekli olarak çizilmiştir ve dik üçgenden başka bir üçgendir. Bu sebepten, toplam seri devrenin güç katayısını bulmak için kosinüs teoremi gibi özel bir formül kullanmak gereklidir. Kosinüs teoremi şudur :

Herhangi bir üçgende, herhangi bir kenarın karesi, öteki iki kenarın kareleri toplamı ile bu iki kenarın ve bunlar arasındaki açının kosinüsünün çarpımıdır.

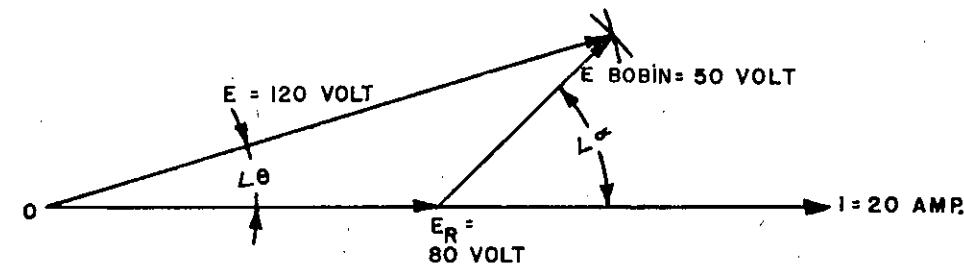

Şekil 4-11. R ve Z li Seri Devre Vektör Diyagramı.

Şekil 4-11 de bobin uçları arasında düşen 50 voltlu gerilim pergeli kullanarak bir yay parçası ile işaretlenmiştir. Bu yay parçası pergelin bir ucu E_R gerilim vektörü son ucuna konarak çizilir. 120 voltlu hat gerilimine eşit öteki yay, E_R son ucundan çizilen yayı kesecik şekilde pergeli ucu O noktasına konarak çizilir. Böylece hat gerilimini ve lambalar uçları ile bobin uçları arasındaki gerilimleri temsil eden ve akıma göre bu gerilimler arasındaki faz ilişkisini gösteren bir gerilim üçgeni teşkil edilmiş olur.

pümlarının iki katının çıkarılmasına eşittir Yani :

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A \text{ dir.}$$

Şekil 4-12, vektör diyagramını temsil eden üçgene benzer bir üçgendir. Bu üçgen matematikte kullanılması adet olan harflerle işaretlenmiştir.

Bütün seri devrenin güç katsayıısı, Şekil 4-12 deki üçgende, A açısı kosinüs fonksiyonu (değeri) ile aynıdır. Şekil 4-11 ile 4-12 yi karşılaştırınız.


Kosinüs teoreminden A açısının kosinüsü bulunabilir. Bu nün için formül şu şekli ahr.

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

$$a = 50 \text{ VOLT}$$

$$b = 80 \text{ VOLT}$$

$$c = 120 \text{ VOLT}$$

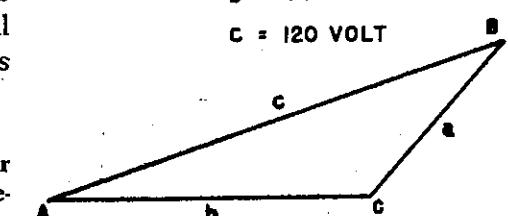

Şekil 4-12

Yukardaki formülü kullanarak bütün seri devrenin güç katsayıısı şöyle bulunur.

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{80^2 + 120^2 - 50^2}{2 \times 80 \times 120} = \frac{18300}{19200} = 0,953 \text{ geri güç katsayıısı}$$

Hat gerilimi ile hat akımı arasındaki güç katsayıısı açısı geri olarak $17,6^\circ$ dir.

3. Bobinin güç katsayısını ve açınızı bulmak için Şekil 4-11 e bakınız. Bobinin açısı Şekil 4-11 deki α açısıdır. Ve bu açının kosinüsü, bobinin güç katsayıısıdır. Şekil 4-12 deki C geniş açısı, $180^\circ - \alpha$ ya eşittir. Trigonometriden

$\cos \alpha = \cos (180^\circ - \alpha)$
ya da $\cos \alpha = -C$ dir.
Şekil 4-12 de,

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ba} = \frac{50^2 + 80^2 - 120^2}{2 \times 50 \times 80} = 0,6875 \text{ dir}$$

Böylece, $\cos \alpha = -(-0,6875)$ dir ve bu sayı bobinin güç katsayıısıdır.

$$\alpha = 46,6^\circ$$

4. Bobinin om olarak empedansı şudur :

$$E_{\text{bobin}} = 50 \text{ volt}$$

$$Z = \frac{E_{\text{bobin}}}{I} = \frac{50}{20} = 2,5 \text{ om}$$

Eğer bobinin güç katsayıısı 0,6875 ise bobinin etkin direnci:

$$\cos \alpha = \frac{R}{Z}$$

$$0,6875 = \frac{R}{2,5}$$

$$R = 0,6875 \times 2,5 = 1,72 \text{ om'dur}$$

Şimdi bobinin endüktif reaktansı aşağıdaki iki metotan her ikisi ile de bulunabilir.

$$X_L = \sqrt{Z^2 - R^2}$$

$$= \sqrt{2,5^2 - 1,72^2}$$

$$= \sqrt{6,25 - 2,9584}$$

$$= \sqrt{3,2916} = 1,81 \text{ om}$$

$$\sin 46,6^\circ = \frac{X_L}{Z}$$

$$0,726 = \frac{1,81}{2,5}$$

$$X_L = 1,81 \text{ om.}$$

Bobinin om değerleri özet olarak söyledir.

$$Z = 2,5 \text{ Om} \quad R = 1,72 \text{ Om}$$

$$X_L = 1,81 \text{ Om}$$

5. a. Aydınlatma lambalarının vat olarak çektiği gücü bulunuz. Lambaların uçları arasında düşen gerilim akım ile aynı

fazdadır. Bunun için bu iki değerin çarpımı, lambaların vat olarak çektiği güce eşit olur.

$$W = E_R I = 80 \times 20 = 1600 \text{ Vat}$$

b. Bobinde vat olarak sarfedilen gücün bulmak için I^2R formülü kullanılır.

Güç kaybı

$$W = E_R I = 80 \times 20 = 1600 \text{ Vat}$$

c. Seri devre tarafından çekilen toplam güç aşağıdaki iki metot ile de bulunabilir. Birinci metotta toplam güç sarfedilen iki gücün aritmetik olarak toplanması ile elde edilir.

Toplam güç,

$$W = 1600 + 688 = 2288 \text{ vat.}$$

İkinci metot olarak, görünür gücün devre güç katsayıısı ile çarpımı da vat olarak gerçek toplam gücünü verir.

Toplam güç,

$$W = E \times I \times \text{Güç katsayıısı}$$


$$= 120 \times 20 \times 0,9531 = 2287,4 \text{ vat.}$$

İki metot ile elde edilen sonuçlardaki çok küçük farkın sebebi, açının ondalık değerleri yaklaşık alınıp buna göre kosinüs değeri seçildiğinden dendir ve bu genel olarak kabul edilir bir doğruluktur.

Örnek Problem 3

Şekil 4-13 de endüktif etkisi olmayan ısıtıcı bir cihaz ile bir bobin seri bağlanmıştır. Bobin, seri devredeki akımı kontrol eder ve dolayısıyla ısıtıcı cihazın sıcaklığını kontrol hizmeti görür. Vatmeterde okunan değer, devre tarafından vat olarak çekilen toplam gücün gösterir.

1. Seri devrenin güç katsayısını ve faz açısını bulunuz.

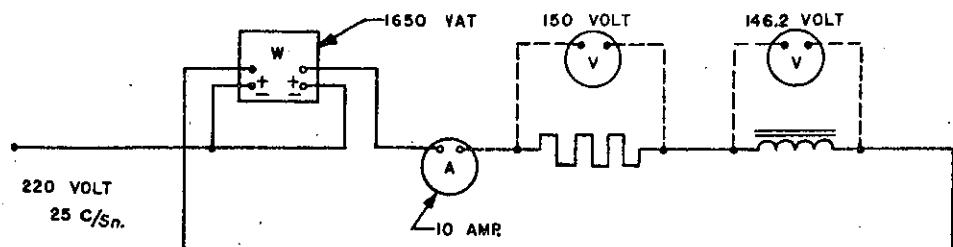

Şekil 4-13

2. Endüktif etkisiz ısıtıcı yük tarafından vat olarak çekilen gerçek gücü bulunuz.
3. Bobinde vat olarak kaybolan gücü bulunuz.
4. Bobinin etkin direncini bulunuz.
5. Bobin için güç katsayısı ve geri açı ne kadardır?
6. Devre frekansı 25 saykılı olduğunda bobinin henri olarak endüktansını bulunuz.
7. Bir vektör diyagramı, bir empedans üçgeni ve güç değerlerine göre bir güç üçgeni çiziniz. Her diyagram bir ölçek içinde çizilmeli ve değerler uygun olarak işaretlenmelidir.

Örnek Problem 3 ün Çözümü

1. Devre tarafından çekilen toplam gerçek güç 1650 wattır. Güç katsayı; vat olarak toplam gücün, volt-amper olarak toplam görünür güce oranıdır.

$$\text{Güç Katsayı} = \frac{W}{E \times I}$$

$$= \frac{1620}{220 \times 10} = 0,75$$

Hat akımı hat gerilimine göre 41,4 derece geride dir.

2. Akım ve gerilim değerleri aynı fazda olduklarından ısıtıcı cihaz tarafından vat olarak çekilen gerçek güç, ısıtıcı ci-

haz uçlarındaki gerilim ile akımın çarpımıdır.

$$W = E_R \times I = 150 \times 10 = 1500 \text{ Wattır.}$$

3. Etkin direnç sebebi ile bobinde kaybolan gerçek güç şudur :

$$W = 1650 - 1500 = 150 \text{ vat, bobinde kaybolan güç.}$$

4. Eğer akım ve güç kaybı bilinirse, bobinin etkin direnci $W = I^2 R$ formülünden bulunabilir.

$$150 = 10^2 R \quad R = 1,5 \text{ om, bobinin etkin direncidir.}$$

5. Bobinin güç katsayısını bulmak için önce bobinin empedansı bulunmalıdır.

$$Z = \frac{E}{I}$$

$$= \frac{146,2}{10}$$

= 14,62 om, bobin empedansıdır.

R

$$\text{Güç katsayı} = \frac{Z}{R}$$



$$= \frac{1,5}{14,62}$$

$$= 0,1026 \text{ geri güç kat sayısıdır.}$$

$$X_L = 2\pi FL \text{ den } L = \frac{X_L}{2\pi F}$$

$$= \frac{14,54}{157} = 0,093 \text{ henri, bobinin endüktansıdır.}$$

7. Şekil 4-14, empedans üçgenini, değerlerine göre güç üçgenini ve vektör diyagramını göstermektedir. Üç diyagramın incelenmesi ile bunların benzer dik üçgenler olduğu görülür.

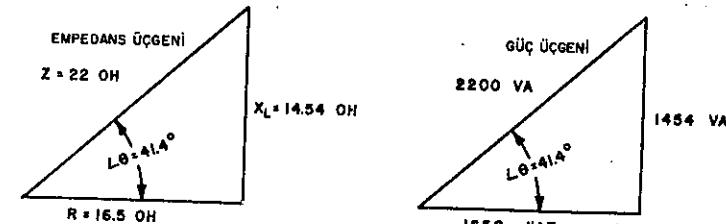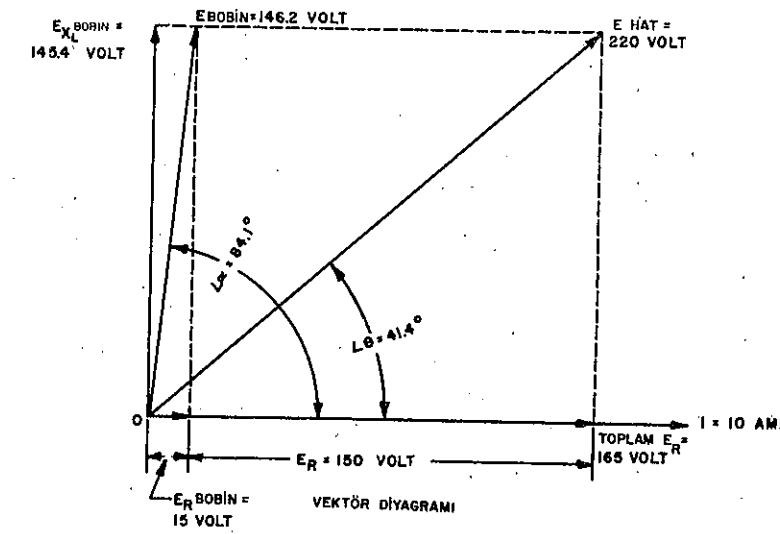

Şekil 4-14. R ve Z li Seri A.A. Devresinin incelenmesi.

EMPEDANSLARIN SERİ BAĞLANMASI

Bu bölümde verilen her problem endüktif etkisiz bir direnç yükü ile bir bobinin seri bağlanmasıından ibaretti. Fakat, A.A. cihazlarında çok defa iki ya da daha fazla bobin seri bağlanmıştır.

Her bobinin etkin direnç ve endüktif reaktans değerleri, bu bölümün birinci örnek probleminde uygulanan işlem sırası ve hesaplamaları kullanılarak bulunabilir. Her bobinin etkin direnç değerleri bir biri ile toplanarak seri devrenin toplam etkin direnci bulunur. Buna benzer olarak, seri devrenin toplam endüktif reaktansı, bobinlerin kendine ait endüktif reaktans değerleri toplanarak bulunabilir. Bundan dolayı devrenin toplam empedansı şu şekilde bulunur.

$$Z = \sqrt{\sum R^2 + \sum X_L^2}$$

Tipik bir örnek, 756 saykılık kaynak uçları arasına seri bağlanmış iki telefon röle bobininden ibaret bir telefon devresidir. Röle bobinlerinden birisinin direnci 325 om ve endüktansı 0,32 henridir. Ötekinde ise $R = 175$ omluk direnç ve $L = 0,18$ henilik bir endüktans vardır. Her iki röle de 5 miliamper altında çalışmaktadır. Bu seri devrenin toplam empedansını ve akımı 5 m A de sabit tutmak için gerekli kaynak gerilimini bulunuz.

Toplam direnci bulmak için iki röle bobininin etkin direnç değerleri toplanır.

$$R_T = R_1 + R_2 = 325 + 275 = 500 \text{ om.}$$

Eğer bobinler blende edilmiş (üzerleri metal kılıflı) ya da birbirinden manyetik etki almayıacak kadar aralarında mesafe olursa bobinlerin henri olarak endüktansları doğrudan doğruya toplanarak, toplam endüktans bulunabilir.

$$L_T = L_1 + L_2 = 0,32 + 0,18 = 0,50 \text{ henri}$$

Bu sebepten, seri devrenin toplam endüktif reaktansı şudur.

Toplam endüktif reaktans, her bobinin kendi endüktif reaktansları bulunduktan sonra bu iki değeri toplayarak da bulunabilir. Her iki metodun kullanılması ile de aynı sonuç elde edilir.

1. röle bobinin endüktif reaktansı

$$\begin{aligned} X_L &= 2\pi FL \\ &= 6,28 \times 756 \times 0,5 \\ &= 2374 \text{ om.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} X_L &= 2\pi FL \\ &= 6,28 \times 756 \times 0,32 \\ &= 1519 \text{ om} \end{aligned}$$

2. röle bobinin endüktif reaktansı

$$\begin{aligned} X_L &= 2\pi FL \\ &= 6,28 \times 756 \times 0,18 \\ &= 855 \text{ om} \end{aligned}$$

Seri devrenin toplam endüktif reaktansı şudur :

$$\begin{aligned} \text{Toplam } X_L &= X_{L1} + X_{L2} \\ &= 1519 + 855 = 2374 \text{ om.} \end{aligned}$$

Seri devrenin toplam empedansı :

$$\begin{aligned} Z &= \sqrt{\sum R^2 + \sum X_L^2} \\ &= \sqrt{500^2 + 2374^2} \\ &= 2426 \text{ om.} \end{aligned}$$

BÜYÜTME KATSAYISI-BOBİN KALİTESİ - «Q»

Bu bölümler başlarında bobinlerin belli değerde bir direnci olduğu anlatılmıştı. Ticari bobinlerde endüktif reaktans istenen bir eleman iken, mümkün olduğu kadar küçük olması istenen etkin direnç ise istenmeyen bir elemandır. Endüktif reaktansın etkin dirence oranına büyütme katsayısı denir ve Q harfi ile gösterilir :

$$Q = \frac{X_L}{R} \quad \text{veya} \quad \frac{2\pi FL}{R} \quad \text{ya da} \quad \frac{\omega L}{R}$$

Yüksek bir Q değeri arzu edilir, çünkü bunun anlamı endüktif reaktans yüksek iken direnç kü-

Bu seri devrede akımı 5 miliamperde sabit tutmak için gerekli gerilim değeri :

$$E = IZ = 0,005 \times 2426 = 12,1 \text{ volttr.}$$

Elektronik devre hesaplarında henri çok büyük bir birimdir. Bu sebepten mili henri ve mikrohenri gibi daha küçük birimler kullanılır. Henri, kısaltılmış olarak «h» ile ve milihenri ise kısaltılmış olarak «mh» ile gösterilir. Mikrohenri 0,000001 henridir ve bu çok küçük birimin kısaltılmış standart şekli « μh » dir.

çüktür. Bobinde küçük Q değeri, direnç bileşeninin nisbeten yüksek değerde ve bununla orantılı olarak güç kaybının da büyük olduğunu gösterir.

Frekansdaki bir yükselme, endüktif reaktans ve etkin direncin ikisinde de bir yükselmeye sebep olur. Gerçi endüktif reaktans ve etkin direnç, frekansın yükselmesi ile aynı oranda büyümeler. Bu sebepten bir bobinin kalitesini gösteren sayı, ya da Q sayısı, bobinde kullanılan frekans ya da frekans bandına göre bulunur.

Misal : Endüktansı 0,2 henri, direnci 100 om olan bir bo-

binin 10000 saykılık frekansdaki Q değeri nedir.

$$Q = \frac{2\pi FL}{R}$$

HATIRDA TUTULMASI GEREKEN NOKTALAR

- Deri etkisi, dielektrik kayıpları, fuko kayıpları ve histerezis kayıplarının, niçin etkin direncin omik dirençten daha büyük olmasına sebep olduğunu biliyoruz.
- Direnç ve empedans elemanlarından meydana gelen seri A.A. devre problemlerini, bu bölümdeki işlem sırası ve ana hatları kullanarak çözebilmelisiniz.
- R ve Z elemanlarından ibaret seri devrenin analizi ve çözümünde vektör diyagramlarını kullanabilmelisiniz.
- Empedans üçgenleri, güç değerlerine ait üçgenler ve vektör diyagramlarının aralarındaki ilişkileri bilinir.
- İki ya da daha fazla empedans elemanı olan seri bir devrenin toplam empedansı aşağıdaki usuller ile çözülebiliir.

- Seri bağlı iki ya da daha fazla empedansın etkin direnç değerleri toplamı, toplam dirence eşittir.
- Üzerleri blende edilmiş (Madeni kılıf ile örtülmüş) ya da manyetik alanları birbir-

$$= \frac{6,28 \times 10000 \times 0,2}{100} = 125, \text{ bobinin } 10000 \text{ frekansta büyütme katsayısı}$$

rini etkilemeyecek kadar aralarındaki mesafe uzak tutulmuş bobinlerin henri olarak endüktans değerleri doğrudan doğruya toplanarak toplam endüktans bulunabilir.

- Endüktans milihenri ve mikrohenri olarak da ölçülür ve bunların birbiri ile ilişkileri şöyledir.
- Bir milihenri, kısaltılmış olarak mh ile gösterilir ve 0,001 henridir.
- Bir mikrohenri, kısaltılmış olarak ph ile gösterilir ve 0,000001 henridir.
- Bir bobinin Q sü, om olarak endüktif reaktans ile om olarak etkin direncin birbiriine oranıdır ve aşağıdaki formül ile ifade edilir.

$$Q = \frac{X_L}{R}$$

ya da


$$Q = \frac{\omega L}{R}$$

TEKRARLAMA SORULARI

- Şekil 4-3 de verilen bobin için om olarak endüktif reaktansı ve henri olarak endüktansı bulunuz.
- Şekil 4-4 de verilen bobin için om olarak endüktif reaktansı ve henri olarak endüktansı bulunuz.
1. ve 2. soruların ikisinde de kullanılan aynı bobin için om olarak endüktif reaktans ve henri olarak endüktansların hesap sonucunda niçin farklı çıktılarını anlatınız.
- Gerçek omik direnç ile etkin direnç arasındaki farkı anlatınız.
- Demir saç çekirdekli bir bobinden ibaret bir elektromagnat, 120 voltluk D.A. kaynağuna bağlandığında 6 amper çekmektedir. 120 volt ve 60 saykılık bir A.A. kaynağından enerjilendiğinde ise akım 2 ampere ve vatmetre 100 vatlık değer göstermektedir.
 - Şunları bulunuz.
 - Bobinin gerçek omik direncini
 - Bobinin etkin direncini
 - Aynı bobin sargası için omik direnç ile etkin direnç arasında niçin fark vardır anlatınız.
- sorudaki elektromagnat bobini için aşağıda istenilenleri bulunuz.
 - Empedans
 - Endüktif reaktans
 - Endüktans
 - Güç katsayısı
- sorudaki elektromagnat bobini tarafından 120 voltluk doğru gerilim altında çekilen akımın 6 amperden, 120 volt ve 60 saykılık A.A. kaynağına bağlandığında niçin 2 ampere düşüğünü anlatınız.
- sorudaki devre için bir vektör diyagramı çiziniz. Akım ve gerilim için uygun bir ölçek seçiniz ve bütün vektörleri ait oldukları harf ve değerler ile işaretleyiniz.
- Endüktif etkisiz bir ısıticinin sıcaklığı bir bobin ile kontrol edilmektedir. Isıtıcı cihaz ve bobin seri olarak 250 volt ve 60 saykılık bir A.A. kaynak uçları arasına bağlanmıştır. Bobin uçları arasındaki gerilim 100 volt iken ısıtıcı cihazın uçları arasındaki gerilim 200 voltur. Devredeki akım 10 amperdir.

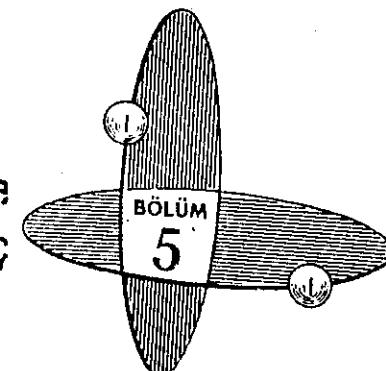- a. Seri devre için bir vektör diyagramı teşkil ediniz.
- b. Şunları bulunuz.
- (1) Seri devrenin güç katsayısını,
 - (2) Bobinin güç katsayısını,
 - (3) Bobinin empedansını,
 - (4) Bobinin etkin direncini,
 - (5) Bobinin endüktif reaktansını.
13. 12. soruda verilen devre için aşağıda istenenleri bulunuz.
- a. Bütün seri devrenin empedansını.
 - b. Isıtıcı cihazda sarfedilen vat olarak gücü.
 - c. Bobinde sarfedilen vat olarak gücü.
 - d. Bütün seri devrede sarfedilen vat olarak toplam gücü.
 - e. Seri devre tarafından çekilen toplam görünür gücü.
 - f. Seri devre için «var» olarak reaktif güç bileşenini.
14. Aralarındaki elektromanyetik alanlardan karşılıklı etki almayacak şekilde bir birinden uzak mesafede tutulan iki bobin 10 volt ve 10 kilosaykılık bir akım kaynağı üçleri arasında seri olarak bağlanmışlardır. 1. bobinin 200 omluk etkin direnci ve 20 milihenrilik endüktansı, 2. bobinin 300 omluk etkin direnci ve 10 milihenrilik bir endüktansı vardır. Şunları bulunuz.
- a. Toplam direnci
 - b. Toplam endüktif reaktansı.
 - c. Toplam empedansı.
 - d. Miliampere olarak akımı.
 - e. Seri devrede sarfedilen toplam gerçek gücü bulunuz.
15. «Q» katsayısının anlamı nedir?
16. Endüktansı 300 mikrohenri olan bir bobin 1500 kilosaykılık bir frekans üzerinde çalışırken Q sü 90 dir. Bobinin bu frekanstaki etkin direncini bulunuz.

Giriş - Kondansatörler ve Kapasitif Direnç



GİRİŞ


İletkenlerin ve yalıtkanların atom yapılları hakkında, önemli bilgi, 1. Kitapta verilmiştir. Hatırlanacağı üzere, bakır gibi iyi iletkende, her atomu, dış yörüngesindeki elektronlar az bir kuvvetle atom çekirdeğine bağlıdır. Bu elektronlar küçük bir kuvvetle yerlerinden çıkarılabilir. İyi iletkenlerin yapısında çok miktarda serbest elektron vardır. Yalıtkan maddelerde ise, her atomun yörüngesindeki elektronlar büyük

bir kuvvetle atom çekirdeğine bağlıdır. Bu elektronlar çok büyük bir kuvvetle yerlerinden ayrılabilirler. Gerçekten, yalıtkan maddelerin yapılışında çok az serbest elektron vardır.


Eğer, yalıtkan madde iki iletken madde arasına konursa, dielektrik olarak adlandırılır. Böylece kondansatörün basit şekli de ortaya çıkmış olur.

Biribirinden, bir dielektrikle ayrılmış iki metal levhanın meydana getirdiği basit bir kondansatör, Şekil 5-1 de gösterilmiştir. Normal şartlar altında, kondansatörde enerji yoktur. Dielektrik içindeki elektronlar dairesel yörüngeler üzerinde atomun pozitif çekirdeği etrafında dönerler.

Şekil 5-2 de, kondansatör bir doğru gerilim kaynağına bağlanmıştır. Elektronlar, kaynağın negatif kutbundan 2. plâga ve 1. plâktaki elektronlar da, ters ola-

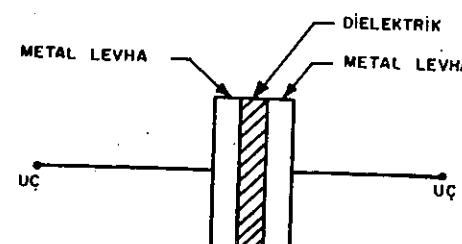

Şekil 5-1. Kondansatör.

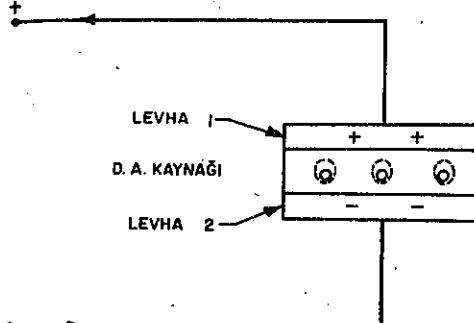

Şekil 5-2. Şarj Edilen Kondansatör.


rák, besleme kaynaına akarlar. İki plák arasındaki potansiyel farkı, gerilim kaynaına eşit olunca ya kadar, elektron akımı devam eder. Eşit olduğu zaman elektron akımı durur. Elektron akımı iki plák arasındaki dielektrik (yalıtkan) maddesi üzerinden geçmez. 2. plaktaki elektron fazlalığı, 1. plakta ise elektron eksikliği meydana gelir. Dielektrik maddesinin atomlarındaki elektronlar, pozitif plák tarafından çekilir; negatif plák tarafından itilir. Fakat elektronlar 1. plaktan 2. plága akamazlar. Çünkü, iyi dielektrik maddelerde elektronlar atomlara kuvvetlice bağlıdır. Bu, Şekil 5-3 de resimlerle açıklandığı gibi, dielektrik içinde her atomun elektron yörüngelerinin, eliptik model şeklinde, bozukluğuna sebep olur.

Şekil 5-3 deki kondansatör, uçlarına bağlı doğru gerilim kaynaına eşit gerilimle yüklenmiş (şarj olmuş) dir. Bundan dolayı elektron akışı yoktur. Bu resimlerle açıklamada sadeleştirme amacıyla A. yalıtkandaki yörüngeler bozulması, yoğunlaşan tüküklü olduğunu kanıtlıdır.


yalnız üç elektron gösterilmiştir. Bir gerçek kondansatörde, dielektrik içindeki atomların yörüngelerinin distorsiyona uğramış modelleri hesapsız sayıda çoktur.

Eğer kondansatör D.A. besleme kaynağına bağlanmazsa, diğer plágın pozitif elektrik yükünün çekiminden dolayı, negatif plák üzerinde çok sayıda elektronlar tutulmuş olur. Elektrik yüklü pláklar elektrostatik alan etkisini meydana getirdiği gibi, dielektrik atomlarının distorsiyonlu durumda kalmasına da sebep olur. Dielektrikteki atomik distorsiyon, kondansatörde elektrik yükünün toplanmasına işaretettir.

Eğer, kondansatör çok yüksek bir gerilime bağlanırsa, dielektrik atomları içindeki elektronlar yörüngelerinden koparılır. Dielektrikin yalıtkan kabiliyetinin bozuluşu, kondansatörde birikmiş elektrik yükünün ortadan kalkmasına sebep olur. Genellikle, bu katı

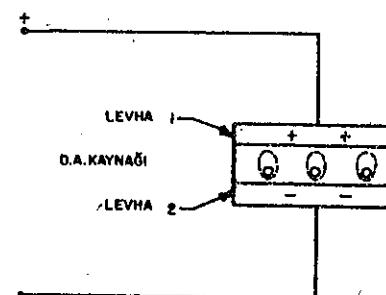


Şekil 5-3. Tam Şarjlı Kondansatör.

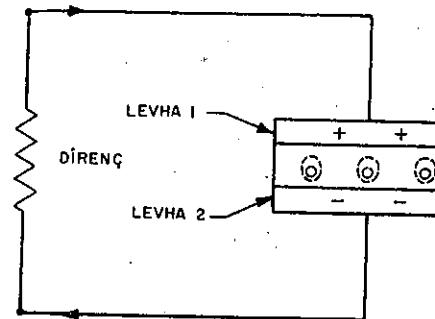

Şekil 5-4. Deşarj Olmağa Başlamış Kondansatör.

dielektrik maddesi olduğu takdirde kullanılmaz duruma gelir.

Şekil 5-4 de kondansatör ucularına doğrudan doğruya bir direnç bağlanmıştır. Bu durumda, iletken direnç üzerinden, kondansatör deşarj olur. Negatif elektrik yüklü plák (2. plák) direnç üzerinden 1. plága doğru akarak deşarj olur. Bu deşarj, elektrik yükü devrede eşit dağılincaya kadar devam eder. Eşit olduğu zaman

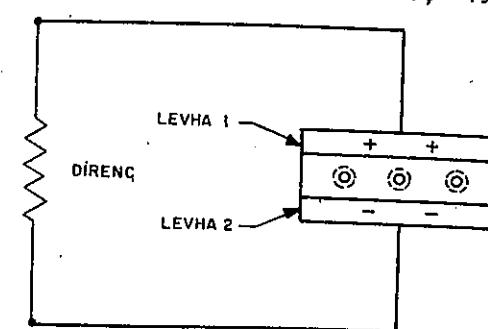

Şekil 5-5. Tamamen Deşarj Edilmiş Kondansatör.

elektron akışı durur. Elektronlar kondansatör pláklarından akınca, elektrostatik alan içinde birikmiş olan elektrik enerjisi de kondansatörden atılmış olur.

Negatif elektrik yüklü pláktan elektronlar akınca, dielektrik atomlarının elektron yörüngeleri Şekil 5-4 de gösterilen bozuk eliptik modelden, yavaş yavaş Şekil 5-5 de gösterilen normal dairesel şekele geçer.

KAPASİTE

Kondansatör, elektrik enerjisini depo edebilir. Aynı zamanda, bu depo ettiği enerjiyi gerisin geriye devreye de verebilir. Gerçekten, kapasite, bir devrenin ya da devre elemanlarının elektrostatik şekilde elektrik enerjisini toplama özelliğidir.

Kondansatörler enerji toplarken, diğer devre elemanları da bir kapasite etkisi meydana getirebil-

lir. Meselâ, hava ile biribirinden ayrılmış iki iletken, veya bir bobinin sarımları arasında bir kapasite etkisi meydana gelir. Kapasite için standart ölçme birimi farad'dır. Farad aşağıdaki şekilde tarif edilir:

Bir kondansatörün iki plági arasında bir kulonluk bir elektrik yükü verildiğinde bir voltluk gerilim değişimi meydana gelirse o kondansatörün kapasitesi bir farad'dır.

Farad, kondansatör ölçmelerinde büyük bir birimdir. Bunun $1/1,000,000$ veya $0,000,001$ biri olan mikrofarad kullanılır. Farad, f; mikrofarad, μF , harf sembollerile gösterilir.

Elektronik devrelerinde çalışırken, çok defa, pek küçük değerde kondansatörler kullanmak lâzımdır. Bundan dolayı, mikrofarad bu devrelerde çok büyük bir değerdir. Kapasitenin daha küçük birimi olan mikromikrofarad kullanılır.

Bir mikromikrofarad, bir mikrofarad'ın $1/1,000,000$ veya $0,000\,000\,001$ faraddır. Mikromikrofarad için μF sembolü kullanılır.

Bir kondansatörün kapasitesi şöyle yükseltilebilir :

1. Plâk yüzeyini ve böylece dielektrik yüzeyini büyüterek.
2. Plâkları mümkün olduğu kadar birbirine yaklaştırıp dielektrik kalınlığını azaltarak.
3. Dielektrik katsayısı yüksek bir dielektrik kullanmakla.

DIELEKTRİK KARAKTERİSTİKLERİ

Kondansatörün kapasite değerine etki yapan üç faktör daha önce sıralanmıştır. Bu faktörlerden biri, dielektrik olarak kullanılan, yalıtkan maddenin cinsi idi. Pratikte, kondansatör için havanın kâğıt, paraffin, silikon gibi dielektrikler kullanılır. Fakat «dielektrik katsayı» ne demektir.

Yalıtkan maddenin dielektrik katsayısı, kondansatördeki dielektrik etkisi ile ölçülür. Havanın dielektrik katsayısı 1 olarak kabul edilmiştir. Hava dielektrikli

Bir kondansatörün plâklarında, meydana gelen elektrik yükü kondansatörün kapasitesiyle doğru orantılıdır. Bu elektrik yükü kulanla ölçülür ve şarj gerilimiyle de doğru orantılıdır. Böylece, plâklardaki elektrik yükü hem gerilimle ve hem de kapasite ile doğru orantılıdır. $Q = E \times C$ dir. Burada Q = Kulon olarak elektrik yükü, C = Farad olarak kapasite ve E = volt olarak şarj gerilimidir.

Bu ifade üç şekilde yazılabilir :

$$Q = E \times C; C = \frac{Q}{E}; E = \frac{Q}{C}$$

Örnek : 100 volt'luk D.A. kaynağı uçları arasında bağlanmış bir kondansatör $0,005$ kulonluk elektrik yükü aldığına göre, bunun kapasitesini mikrofarad cinsinden bulunuz.

$$C = \frac{Q}{E} = \frac{0,005}{100} = \\ 0,00005 \text{ farad} = 50 \text{ mikrofarad.}$$

bir kondansatörün, iki plâğı arasında hava yerine, parafinle emdirilmiş kâğıt konursa kondansatörün kapasitesi yükselir. Eğer hava yerine kâğıt kullanıldığı zaman kapasite değeri iki katı olursa, kâğıdın dielektrik katsayısı 2 olur. Verilen besleme gerilime göre, bu dielektrik katsayısı, kullanılan yalıtkan maddenin içindeki elektronların yörüngelerinin bozulma derecesini gösterir. Bazı tipik yalıtkan maddelerin dielektrik katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Eğer, kondansatörün plâkları arasındaki gerilim çok yüksek olursa, dielektrik bozulabilir. Yâni çok yüksek potansiyel, dielektrik bünyesindeki atomların yörüngelerindeki elektronları da koparır; dielektrik, iletken madde haline geçer. Demek ki yüksek gerilim dielektriği deler veya yakar.

Çeşitli dielektriklerin yalıtkanlık özellikleri, dielektriğin bozulmaması şartıyla, kalınlığının santimetre başına volt değeri, yalıtkanlığın korunmasını sağlayan «Dielektrik Dayanımı Oranı» ola-

DİELEKTRİK	DİELEKTRİK KATSAYISI (K)
Air <i>hava</i>	1.0
Bakelite	4.0 to 10.0
Castor Oil	4.3 to 4.7
Cellulose Acetate	7.0
Pyrex Glass	4.1 to 4.9
Lucite	2.4 to 3.0
Mica	6.4 to 7.0
Insulating Oils	2.2 to 4.6
Paper <i>kâğıt</i>	2.0 to 2.6
Paraffin	1.9 to 2.2
Rubber Compounds	3.0 to 7.0
Hard Rubber	2.0 to 4.2

rak verilir. Dielektrik dayanımı oranı, dielektrik katsayı ile karıştırılmamalıdır. Bu iki terim tamamen biribirinden farklıdır. Me-

selâ, kâğıdın dielektrik katsayı 2, camın ise yaklaşık olarak 4 dür. Oysa kâğıdın dielektrik dayanımı caminkinin 3-4 katı kadardır.

KAPASİTE FORMÜLLERİ

İki plaklı bir kondansatörün kapasitesi bir plâgin yüzey alanı ile doğru, plâklar arasındaki uzaklıkla ters orantılıdır.

Bu ifade, bir formülle daha iyi açıklanabilir. Plâgin ölçüleri ve plâklar arasındaki uzaklık inç olarak verildiğine göre, mikromikrofarad olarak kapasite değerini tayin etmek için (1) numaralı formül kullanılır. Plâk ölçüleri ve plâk arasındaki uzaklık santimetre olarak verildiğine göre (2) numaralı formül farklı bir katsayı ile kullanılır.

$$C = \frac{K \times A}{4,45 D} \quad (1)$$

$C = \mu\text{f}$ olarak kapasite.

$K =$ Dielektrik katsayı.

$A =$ İnç kare olarak bir plâgin yüzey alanı.

$D =$ İnç olarak iki plâk arasındaki uzaklık.

$$C = \frac{0,0885 \times K \times A}{D} \quad (2)$$

$C = \mu\text{f}$ olarak kapasite.

$K =$ Dielektrik katsayı.

$A =$ Santimetre kare olarak bir plâgin yüzey alanı.

$D =$ Santimetre olarak iki plâk arasındaki uzaklık.

Örnek Problem

Plâkları iki ince kalay yapraktan meydana gelen bir kâğıt kondansatörün her bir plâgının uzunluğu 8 fit ve genişliği de 1 inchdir. İki plâk 0,05 inch kalınlığında yağlı kâğıtla birbirinden ayrılmıştır. Kondansatörün kapasite değerini hesaplayınız. (Yağlı kâğıdın dielektrik katsayısını 2 olarak kabul edin.)

$$C = \frac{K \times A}{4,45 D} = \frac{2 \times 96}{4,45 \times 0,05} = \frac{192}{0,2225} = 863 \text{ mikromikrofarad.}$$

Eğer, plâk ölçüleri ve plâklar arasındaki uzaklık santimetreye çevrilirse, aşağıdaki formülle aynı sonuç bulunur.

$$C = \frac{0,0885 \times K \times A}{D}$$

GİRİŞ-KONDANSATÖRLER VE KAPASİTİF DİRENÇ 79

Kalayla kaplı bir plâgin uzunluğu:

$$96 \times 2,54 = 243,84 \text{ cm.}$$

$$1 \times 2,54 = 2,54 \text{ cm.}$$

Kalayla kaplı bir plâgin genişliği:

$$243,84 \times 2,54 = 619,4 \text{ cm.}$$

Kalayla kaplı bir plâgin yüzey alanı:

$$0,05 \times 2,54 = 0,127 \text{ cm}^2$$

Birbirinden ayrılmış iki plâk arasındaki uzaklık:

olacaktır.

Böylece,

$$C = \frac{0,0885 \times K \times A}{D}$$

$$= \frac{0,0885 \times 2 \times 619,4}{0,127}$$

$$= \frac{109,6238}{0,127}$$

$$= 863 \mu\text{f. olur.}$$

PARALEL KONDANSATÖRLER


Kondansatörlerin, plâk sayılarını artırmak suretiyle kapasite değeri yükseltilibildir. Bu, plâk yüzey alanının yükselmesi gibidir.

Şekil 5-6, en fazla plâk alanı elde etmek için, çok plaklı bir kondansatörün plâklarının nasıl yerleştirildiğini gösteriyor. Plâklar arasındaki uzaklık aynı olduğuna göre, çok plaklı bir kondansatörün kapasite değeri aşağıdaki formülle hesaplanabilir.

$$C = \frac{0,0885 K A (N-1)}{D}$$

Bu formülde,

$C =$ Mikromikrofarad olarak kapasite,

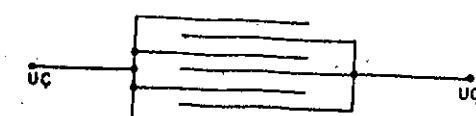


Şekil 5-6. Çok Levhalı Kondansatör.

$K =$ Dielektrik katsayı,

$A = \text{cm}^2$ olarak plâk alanı,

$D = \text{cm}$ olarak plâkların arasındaki uzaklık,

$N =$ Plâkların sayısı, dir.

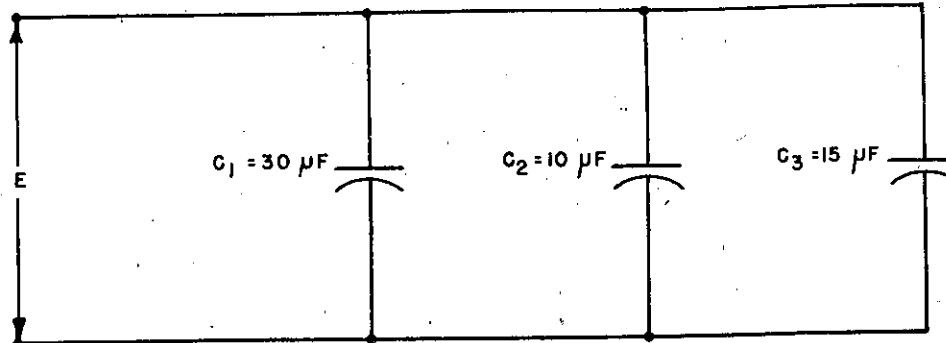

Şekil 5-7. Paralel Bağlı Kondansatörler.

Plakaların sayısını yükseltmekle, kondansatörün paralel bağlanması aynı etkiye gösterir. Tek tek kondansatörlerin kapasitelerinin toplamı, toplam kapasite değerine eşit olur. Meselâ, Şekil 5-7 de, E ile gösterilmiş hat geriliminin üçleri arasında, paralel olarak 10, 15 ve 30 mikrofaradlık üç kondansatör paralel bağlanmıştır. Her kondansatörde kulan olarak elektrik yükü :

$$\begin{aligned}Q_1 &= C_1 \times E \\Q_2 &= C_2 \times E \\Q_3 &= C_3 \times E\end{aligned}$$

Paralel olarak, üç kondansatörün toplam elektrik yükü :

$$Q_T = C_T \times E = Q_1 + Q_2 + Q_3$$

veya

$$\begin{aligned}C_T \times E &= C_1 E + C_2 E + C_3 E \\C_T \times E &= E (C_1 + C_2 + C_3)\end{aligned}$$

olar. Buradan,

$$C_T = C_1 + C_2 + C_3$$

Böylece, paralel üç kondansatörün toplam kapasitesi

$$\begin{aligned}C_T &= C_1 + C_2 + C_3 \\C_T &= C_1 + C_2 + C_3 \\&= 10 + 15 + 30 = 55 \mu F\end{aligned}$$


olar.

KONDANSATÖRLERİN SERİ BAĞLANMASI

Kondansatörlerin seri bağlanması, her bir kondansatörün dielektrik kalınlığının birbirine eklenmesine benzer. Bu, bir kondansatörün dielektrik kalınlığının fazlalığına denktir. Bu sebepten,

devrenin toplam kapasitesi, bir tek kondansatörün kapasitesinden daha küçüktür.

Bir seri devrede, kondansatörler elektrikle yüklenirken, her kondansatöre aynı sayıda elektron

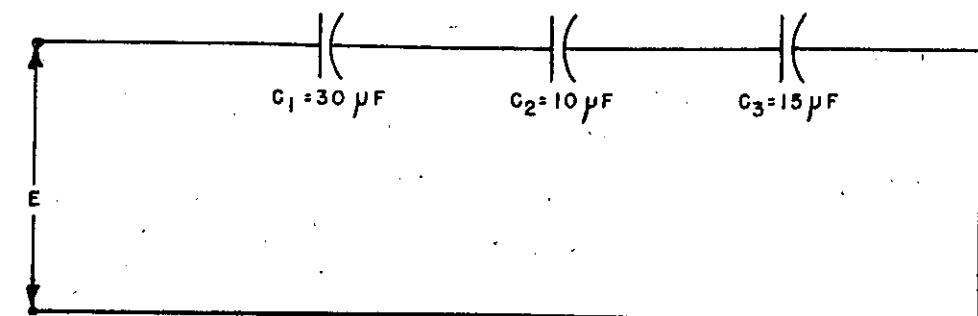

Şekil 5-8. Seri bağlı kondansatörler.

akar. Böylece her kondansatör, kulan olarak aynı elektrik yüküne sahip olur. Yani Q her kondansatörde aynıdır.

Bu sebepten,

$$\frac{Q}{C_T} = \frac{Q}{C_1} = \frac{Q}{C_2} = \frac{Q}{C_3}$$

ve

$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

$$C_T = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}}$$

olur.

Seri devre uçlarındaki gerilim :

$$E = E_1 + E_2 + E_3$$

dür.

Her kondansatördeki kulan olarak elektrik yükü aynıdır :

$$Q_1 = Q_2 = Q_3 = Q$$

ve

$$E = E_1 + E_2 + E_3$$

Şekil 5-8 deki seri bağlı üç kondansatörün mikrofarad olarak toplam kapasitesi :

$$C_T = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}}$$

$$= \frac{1}{\frac{1}{30} + \frac{1}{10} + \frac{1}{15}}$$

Bir paralel devrede toplam kapasite :

Bir seri devrede toplam kapasite :

Bu formüller, bütün kapasite değerleri mikromikrofarad veya bütün kondansatörlerin değerleri mikrofarad olduğu zaman kullanılabilir. Kapasite birimleri aynı olmalı ki bu iki formül kullanılabilir.

KONDANSATÖRLERİN ÇEŞİTLİ BAĞLANTILARI

Şekil 5-9 da iki kondansatörlü devre sistemi gösterilmiştir. Şekil 5-9 A devre sisteminde kondansatörün toplam kapasitesi şöyle bulunabilir.

1 nci koldaki toplam kapasite,

$$\frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}} = \frac{1}{\frac{1}{100} + \frac{1}{100}} = \frac{100}{2} = 50 \text{ mikrofarad}$$

2 nci koldaki toplam kapasite,

$$= \frac{1}{\frac{1}{6} + \frac{1}{6}} = \frac{30}{30} = 5 \text{ mikrofa-} \\ \text{raddır.}$$

$$C_T = C_1 + C_2 + C_3 + \text{dir.}$$

$$C_T = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}}$$

bilsin. Eğer kondansatörler mikrofarad ve mikromikrofarad değerlerinde ise toplam kapasiteyi hesaplamadan önce hepsini aynı birim ölçüsüne göre değiştirmeliyiz.

$$\frac{1}{\frac{1}{C_3} + \frac{1}{C_4}} = \frac{1}{\frac{1}{20} + \frac{1}{30}} = \frac{60}{5} = 12 \text{ mikrofarad}$$


Paralel devrede iki kolun toplam kapasitesi ise,

$$C_T = 50 + 12 = 62 \mu\text{f.}$$


olur.

Şekil 5-9 B deki devrenin toplam kapasitesi şöyle bulunabilir :

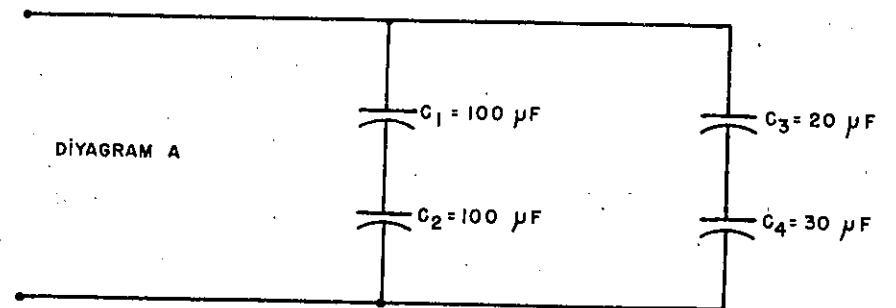Paralel devrede C_1 ve C_2 nin toplam kapasitesi,



DİYAGRAM A

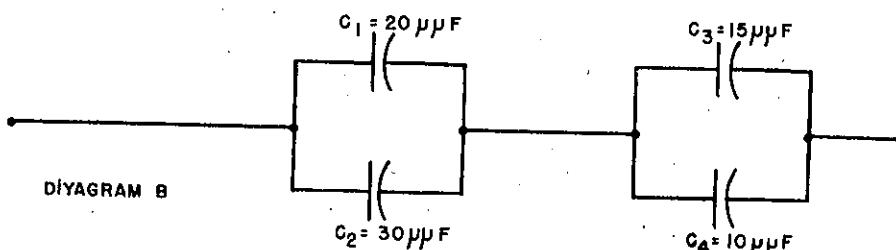

DİYAGRAM B

Şekil 5-9. Kondansatörlerin Karışık Bağlanmaları.

$$C_1 + C_2 = 20 + 30 = 50 \mu\mu\text{f.}$$

diger paralel devrede C_3 ve C_4 ün toplam kapasitesi,

$$C_3 + C_4 = 15 + 10 = 25 \mu\mu\text{f.}$$

dir.

Bu iki paralel gurup aralarında seri bağlandığından toplam kapa-

$$\frac{1}{\frac{1}{50} + \frac{1}{25}} = \frac{1}{\frac{1+2}{50}} = \frac{50}{3} = 16,67 \text{ mikromikro-} \\ \text{farad}$$

farad olur.

KONDANSATÖRDE ENERJİ

Elektrik enerjisini depo eden, bir kondansatörün birimleri daha önce ifade edilmiştir. Bir kondansatörde depo edilen enerji nasıl tayin edilebilir? Bir kondansatörde toplanan enerji jul ya da vat saniyedir. Bunun değeri aşağıdaki formülle hesaplanabilir.

$$\text{Vat-saniye} = \frac{1}{2} QE$$

Kondansatörde jul olarak toplanan enerji, şarj gerilimi ve kulan olarak elektrik şarjı çarpımının yarısına eşittir. $Q = C \times E$ olduğunu biliyoruz. Eğer Q yerine $C \times E$ konursa aşağıdaki formül elde edilir.

R-C ZAMAN SABİTELƏRİ

1. Kitapta, elektron miktarı kulanla, saniyede akan elektron miktarı, amper arasındaki fark açıklanmıştır. Amper = Kulon/saniye $I = Q/t$; ve kulon = Amper \times saniye, $Q = I \cdot t$ dir. Bu formülü kondansatöre uygulayınca plaklardaki elektrik yükünün akım şiddeti ve şarj zamanına bağlı olduğu görülür. Akım ne kadar büyük olursa, kondansatör o kadar kısa zamanda şarj edilebilir. Kondansatörün tam şarjında, plaka-

$$\text{Vat saniye} = \frac{1}{2} C \times E \times E = \\ = \frac{1}{2} CE^2$$


Yukardaki formül kullanılarak, 300 volt D.A. kaynağı uçları arası bağlanan 50 mikrofaradlık bir kondansatörün, vat-saniye olarak topladığı enerjiyi hesaplayınız.

$$\text{Vat-saniye} = \frac{1}{2} CE^2 = \frac{1}{2}$$

$$0,000\,05 \times 300 = 2,25 \text{ jul} \\ \text{olur.}$$

ların uçlarındaki gerilim, hat gerilime eşit olur. Bir kondansatörün şarj zamanı, şarj akımının büyüklüğüne bağlı olduğundan kondansatör uçlarında istenen belli bir gerilim için, gerekli zaman, şarj akımını azaltıp çoğaltarak ayarlanabilir. Kondansatöre seri bir direnç bağlanarak şarj akımı ve sonuç olarak şarj zamanı ayarlanabilir.

Şekil 5-10 da, 300 voltlu bir D.A. besleme gerilimi uçları ara-

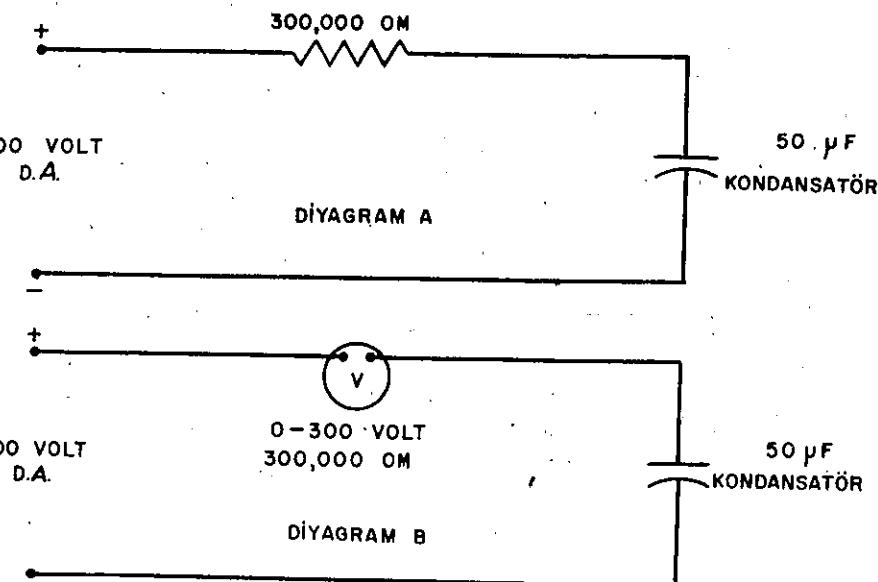

ŞEKİL 5-10. R-C II Devre Kondansatörün Şarjı.

sına bir dirençle, 50 mikrofaradlık bir kondansatör seri bağlanmıştır. Eğer, devredeki direnç D.A. voltmetresinin direncinden ibaretse ve aletin de volt başına direnç değeri 1000 om ise, voltmetrenin 300 voltluksa iskala durumunda devredeki direnç değeri 300,000 om olur. İlk anda devreye verilen enerji voltmetre iskalasını tam saptırır. Voltmetre devrede 300,000 omluk bir direnç gibi iş görür. Devredeki gerilimin hemen hepsi voltmetre uçlarında düşer. Bu anda kondansatör uçlarındaki gerilimin değeri sıfırdır. Kondansatör şarj olmasına başlayınca plakalar arasında gerilim meydana gelir. Bu gerilim, devre gerilimine zıt ol-

düğünden, şarj akımını sınırlar. Şarj akımı azaldıkça, 300,000 om-luk direnç uçlarında meydana gelen gerilim düşümü de azalır ve bu azalış voltmetrede görülebilir. Şarj akımı sıfır olduğu zaman kondansatör de tam şarj olur. Tam şarjda kondansatör plaklıarı uçlarındaki gerilim de devre gerilime eşit olur. Bu anda, voltmetre sıfır gösterir.

Kondansatör plaklıarı uçlarında artan gerilimin eğrisinin çizmek mümkünür. Eğer, Şekil 5-10 da verilen devrenin 15 saniye ara ile voltmetrede okunan değerleri alınırsa ve kondansatör plaklıarı uçlarındaki gerilim de hesaplanırsa yukarıda gösterilen tablo elde edi-


SANIYE OLARAK ZAMAN	VOLTMETREDE OKUNAN DEĞER	KONDANSATÖR UÇLARINDAKİ GERİLİM
0	300	$300 - 300 = 0$
15	110.4	$300 - 110.4 = 189.6$
30	40.5	$300 - 40.5 = 259.5$
45	15.	$300 - 15.0 = 285.0$
60	5.4	$300 - 5.4 = 294.6$
75	2.1	$300 - 2.1 = 297.9$

lir. Herhangi bir anda, kondansatör plâkları uçlarındaki gerilim: Devredeki kaynak geriliminden, voltmetrede okunan değer çıkarılmak suretiyle elde edilir. Bu değerler 15 saniye ara ile 75 saniyeye kadar alınmıştır. (Değerler Şekil 5-10 da verilen devre içindir.)

75 saniyelik zaman aralığında, kondansatör plâkalarındaki geri-

lim sıfır volttan 300 volta kadar yükselir. Bu zaman aralığında, kondansatör plâkalarındaki gerilimin yükseliş eğrisi, Şekil 5-11 de gösterilmiştir. Zaman sabitesi, eğrinin yatay ekseni üzerinde gösterilmiştir.

Zaman sabitesi, aşağıdaki şekilde tarif edilebilir:

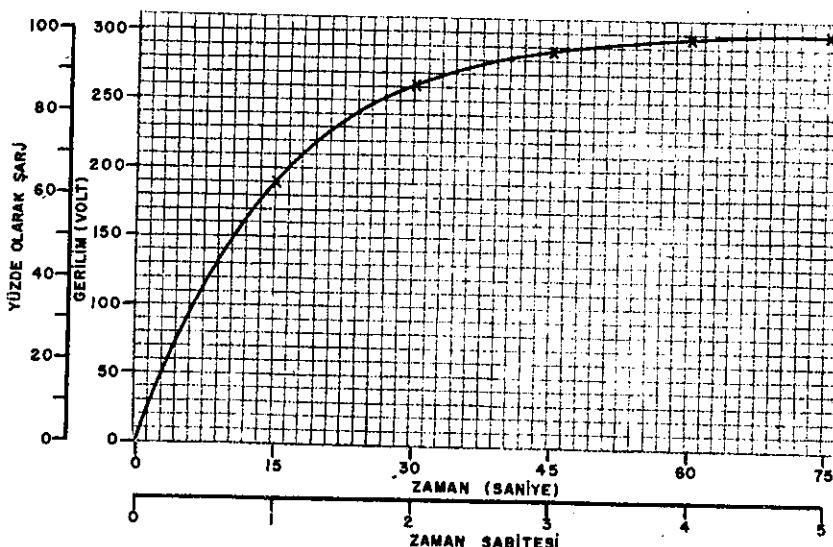

Şekil 5-11. Şarj Edilen Kondansatörün Gerilim Eğrisi.

Tamamıyla desarj olmuş bir kondansatörün, şarj olması sırasında uçlarına uygulanan kaynak geriliminden en büyük değerinin % 63 üne çıkması için gerekli zamana, zaman sabitesi denir. Saniye olarak bu şarj zamanı, om olarak di-

rençle, farad olarak kondansatörün çarpımına eşittir.

Şekil 5-10 da verilen devrenin zaman sabitesi,

$$T = R \times C = 300,000 \times 0,00005 = 15 \text{ saniye olur.}$$

Şekil 5-11 de verilen gerilim eğrisinin yatay ekseninde 15 saniyelik işaret bir zaman sabitesi olarak gösterilmiştir. Zaman sabitesinin tarifine göre, bir zaman sabitesi R-C seri devresinde kondansatörün uçlarındaki gerilim, uygulanan gerilimin yüzde 63 üne eşit olması gereklidir. Gerilim eğrisinde gösterildiği gibi, bir zaman sabitesi sonunda kondansatör uçlarındaki gerilim değeri de $300 \times 0,63 = 189$ volt olur.

Şekil 5-11, bir üslü fonksiyon eğrisini gösterir. Bu eğri için matematik formül çıkarılıp, R-C devresine uygulanırsa, herhangi bir anda, kondansatör uçlarındaki gerilim,

$$e_c = E_e (\epsilon^{-T/RC})$$

olur.

Ne zaman $T = R \times C$ olursa $\frac{T}{R \times C} = 1$ ve $e_c = E (1 - \epsilon^{-1/RC})$ olur.

$$2,718^{-1} = \frac{1}{2,718} \text{ olduğundan } e_c = E \left(1 - \frac{1}{2,718}\right) = E (1 - 0,37) \\ = 0,63 E \text{ olur.}$$

Böylece, «bir» zaman sabitesinde kondansatör uçlarında meydana gelen gerilim, esas gerilimin % 63 ü olur. Şekil 5-10 da gösterilen devrede, bir zaman sabitesinde, kondansatör uçlarındaki gerilim :

$$e_c = E \left(1 - \frac{1}{2,718} \right) = 300 \times 0,63 \\ = 189 \text{ volt olur.}$$

Eğer, «iki» zaman sabitesinde, kondansatör uçlarındaki gerilimin yüzdesi istenirse, bu değer 0,865 veya % 86,5 olarak bulunur:

$$e_c = E \left(1 e^{-T/RC} \right) = E \left(1 - e^{-2} \right) \\ e_c = E \left(1 - \frac{1}{2,718^2} \right) = E \left(1 - 0,135 \right) \\ = E = 0,865 = 0,865 \text{ E} \\ \text{olur.}$$

Şekil 5-10 da görülen seri devrede, «iki» zaman sabitesinde, kondansatör uçlarındaki gerilim ise,

$$e_c = 0,865 E = 0,865 \times 300 = 259,5 \text{ voltur.}$$


Bu formül, üç, dört ve beş zaman sabitleri için de kullanılabilir. Bunların eşiti olan değerler de aşağıdaki tabloda verilmiştir.

ZAMAN SABİTİ SAYISI	UYGULANAN GERİLİMİN YÜZDESİ
1	63.2%
2	86.5%
3	95.0%
4	98.2%
5	99.3%

Devre hesaplarında, beş zaman sabitesinin sonunda, kondansatörün tam şarj olduğu kabul edilebilir.

Şarjlı bir kondansatör bir direnç üzerinden deşarj edildiğinde, deşarj zamanı, devrede kullanılan direncin değerine bağlıdır. Meselâ, Şekil 5-12 de 50 μF lik kondansatörün 300 voltla tam şarj edildiğini farzedelim. Sonra bu şarjlı kondansatörü 300,000 om direnci olan bir voltmetre üzerinden deşarj edelim.

Bir kondansatör bir direnç üzerinden deşarj edilirse, «bir» zaman sabitesi sonunda, kondansatörün baştaki tam şarj gerilimi % 37 ye düşer. Kondansatörün deşarj geriliminin değeri de aşağıdaki üslü formülle hesaplanır.

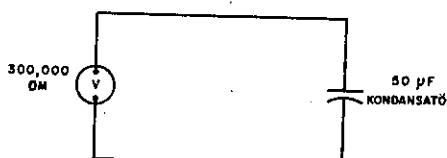

Şekil 5-12. Şarj Edilen Kondansatör.

$$e_c = E \left(1 - e^{-T/RC} \right)$$

Bu formülde,

e_c = Verilen zaman sabitesi sonunda kondansatör gerilimi.

E_c = Tam şarjlı iken kondansatör gerilimi,

ϵ = Neper logaritma tabanı (2,718) dir.

T «bir» zaman sabitesine eşit olduğunda, $T = R \times C$ ve

$$e_c = E_c \left(2,718^{-1} \right) = E_c \left(\frac{1}{2,718} \right)$$

$$= E_c \times 0,37 = 0,37 E_c \\ \text{olur.}$$

Eğer, kondansatörün tam şarj gerilimi 300 volt kabul edilirse, «bir» zaman sabitesi sonunda deşarj olan kondansatörün uçlarındaki gerilim :

$$e_c = 0,37 E_c = 0,37 \times 300 = 111 \\ \text{volt} \\ \text{olur.}$$

Deşarj olan kondansatör plâklarındaki gerilimin yüzde değeri, beş zaman sabitesinin her biri için ayrı ayrı, tabloda verilmiştir. Bu yüzdeğerlerin doğruluğu, daha önce verilen deşarj formülü kullanılarak kontrol edilebilir.

ZAMAN SABİTİ SAYISI	ŞARJ GERİLİMİNİN YÜZDESİ
1	37.0%
2	13.5%
3	5.0%
4	1.8%
5	0.7%


Şekil 5-13, 300,000 omluk voltmetre uçlarına bağlı 50 mikrofaratlık kondansatörün deşarj eğrisini gösteriyor. Voltmetre yalnız deşarj direnci olarak iş görmez; aynı zamanda kondansatör plâkları uçlarında düşen gerilimi ölçer. Eğri, aynı zamanda beş zaman sabitesi sonunda, kondansatör geriliminin 300 voltтан sıfır volta düşüğünü de göstermektedir.

Buraya kadar RC devrelerinde zaman sabitesi, üslü eğriler ve formüller yalnız gerilimle ilgisi bakımından incelendi. Şimdi şarj veya deşarj olan bir kondansatörün akım ilişkilerini inceliyoruz.

Tam deşarj olmuş bir kondansatörle bir direnç, seri olarak bir D.A. kaynağına bağlandığı andaki

$I = \frac{E}{R}$ akım I = — olur. Kondansatör

tam deşarj olmuşsa, kondansatörün dielektriği, ilk andaki akıma karşı hiç bir zorluk göstermez. Fakat, kondansatör plâklarında, zamanla artan şarj, Şekil 5-11 de gösterildiği gibi zit gerilim olarak meydana gelir. ve belli bir zaman sonunda bu gerilim devre gerili-

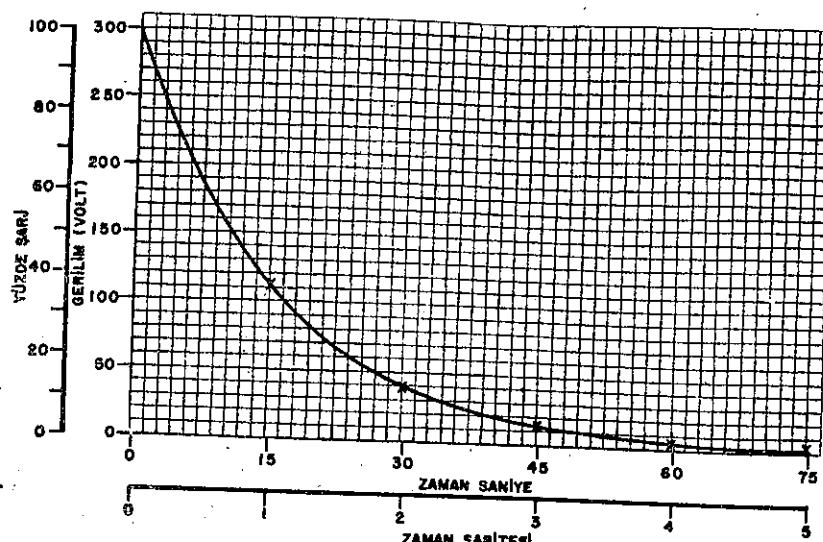


Şekil 5-13. Deşarj Edilen Kondansatörün Gerilim Eğrisi.

mine eşit olur. Bu gerilim yükseldikçe, akım, üslü bir eğri takip ederek azalır. Kondansatör uçlarındaki gerilim şarj gerilimine eşit olunca, şarj akımı da sıfır olur.

Eğer, bu kondansatör bir direnç üzerinden deşarj edilirse, elektronun akış yönü ters olur. Tam şarjlı kondansatör, direnç devresine bağlı olduğu andaki akım E/R ye

esittir. Kondansatör uçlarındaki gerilim düşerken akım da benzer bir eğri takip ederek azalır.

Akımun şarj ve deşarj eğrileri Şekil 5-14 de verilmiştir. Gerilim üslü bir eğri takip ederek yükseleırken, şarj akımı azalır. Aynı şekilde, kondansatör deşarj olurken akım Om kanunu değerinden sıfıra kadar düşer. Deşarj akımı eğrisi, akım yönünün ters olduğunu

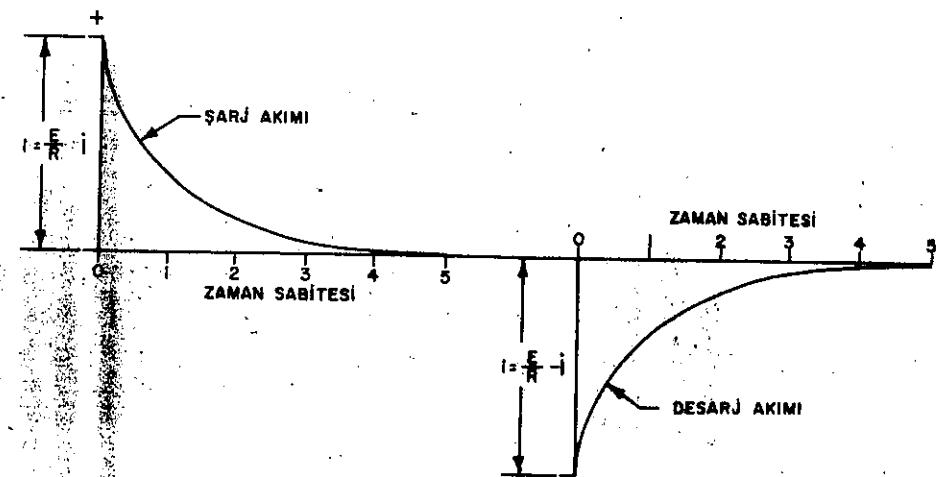

Şekil 5-14. R ve C li Seri Devredeki Akım.

göstermek için, apsis ekseninin altında verilmiştir.

Gerek şarj durumunda ve gerekse deşarj durumunda, Om Kanunu kullanılarak, başlangıçtaki akım elde edilebilir. Fakat, verilen herhangi bir zaman sabitesinde akımı bulmak için (şarjda ve deşarjda) Om Kanunundan biraz değişik olan aşağıdaki formül kullanılabilir :

$$i = \frac{E}{R} (e^{-t/RC})$$

Çözüm :

a. D.A. verildiği anda, devre akımı yalnız voltmetre direğine bağlıdır :

$$i = \frac{E}{R} (e^{-t/RC}) = \frac{300}{300,000} \text{ amper}$$

b. Bir zaman sabitesi sonunda şarj akımının değeri ise,

$$i = \frac{E}{R} (e^{-t/RC}) = \frac{300}{300,000}$$

$$\times \frac{1}{2,718} = 0,001 \times 0,37 = 0,00037 \text{ A} = 0,37 \text{ ma olur.}$$

Örnek :

Şekil 5-10 daki devrede

a. D.A. verildiği anda geçen akımı,


b. Bir zaman sabitesi sonundaki akımı hesaplayınız.

ZAMAN SABIŞI SAYISI	SARJ GERİLİMİ YÜZDESİ	KONDANSATÖR GERİLİMİ
1	37.0%	111.0
2	13.5%	40.5
3	5.0%	15.0
4	1.8%	5.4
5	0.7%	2.1

R-L ZAMAN SABİTESİ

Şimdi R-L seri devrelerinde de zaman sabitesini inceliyeceğiz. Çünkü R-C seri devreleri için verilen eğriler ve hesaplamalar bu devreler için de benzer şekilde kullanılır.

Bir bobin, bir induktansla bir direncin seri bağlanmasından meydana gelir. Bir bobin D.A. kaynağına bağlanırsa devre akımı belli bir zaman sonra Om Kanunu ile bulunan $I = E/R$ değerine ulaşır. Fakat akım ani olarak Om kanunu değerine yükselemez. Çünkü induktans, akımın ani olarak değişmesine karşı koyar.

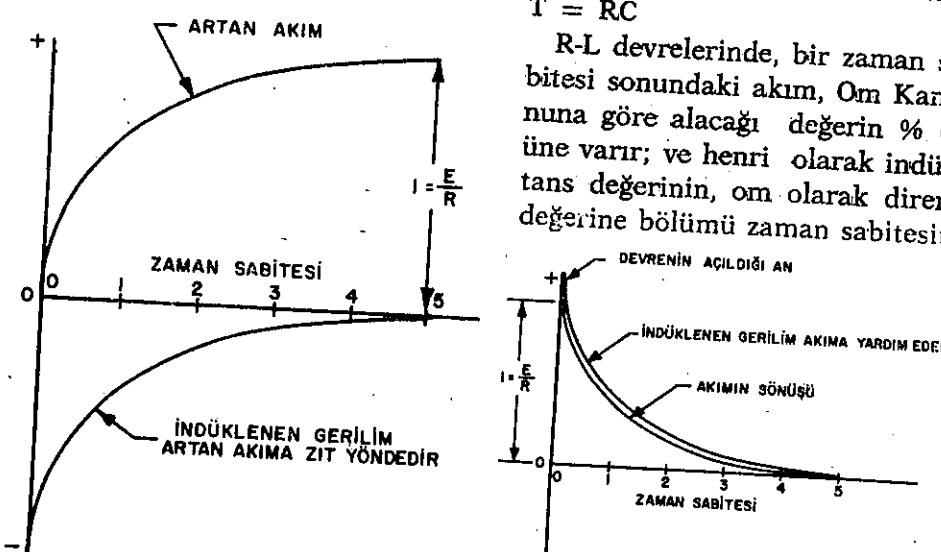


Şekil 5-15. Bir R-L Seri Devrede Indüklenen E.M.K.

Şekil 5-15, R-C devresindeki eğriler gibi, akım eğrisini gösteriyor. Devreye enerji verildiği anda induklenen emk maksimumdur. Akımın artma hızı azaldıkça induklenen emk de azalır. Yaklaşık olarak beş zaman sabitesi sonunda akım Om kanunu değerine ulaşır ve emk sıfır olur.

Bobin devresi açıldığı zaman akımın azalmasına mani olacak yönde bir emk meydana gelir. Şekil 5-16 da görüldüğü gibi, beş zaman sabitesi sonunda akım ve indukleme gerilimi sıfır olur.

R-C devrelerinde, om olarak direnç ve farat olarak kapasitenin çarpımı zaman sabitesini verir: $T = RC$

R-L devrelerinde, bir zaman sabitesi sonundaki akım, Om Kanunu göre alacağı değerin % 63'üne varır; ve henri olarak induktansının, om olarak direnç değerine bölümü zaman sabitesini

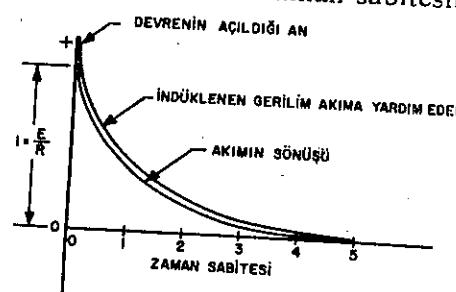

Şekil 5-16. Bir R-L Seri Devrede Indüklenen E.M.K. ve Akımın Sönübü.

$$\text{verir: } T = \frac{L}{R}$$

Eğer bobinin induktansı 0,2 henri ve direnci de 10 om ise, bir zaman sabitesi

$$T = \frac{L}{R} = \frac{0,2}{10} = 0,002 \text{ saniye}$$

olur.

$$i = \frac{E}{R} \left(1 - e^{-\frac{RT}{L}} \right)$$

$$i = \frac{120}{10} \left(1 - e^{-\frac{2,718^{10} \times 0,04}{0,2}} \right) = \frac{120}{10} \left(1 - e^{-\frac{1}{2,718^2}} \right)$$

olur.

Akım kesildiği zaman, bobin akımı sıfıra doğru azalır. O za-

$$i = \frac{E}{R} e^{-\frac{RT}{L}} \text{ veya } i = \frac{E}{R} \times \frac{1}{e^{\frac{RT}{L}}}$$

$$i = \frac{120}{10} \times \frac{1}{e^{\frac{2,718^{10} \times 0,04}{0,2}}} = \frac{120}{10} \times \frac{1}{e^{\frac{1}{2,718^2}}} = 12 \times 0,135 = 1,62 \text{ amper}$$

olur.

Elektrik ve elektronik devrelerinde, çeşitli kondansatör tipleri ve tatbikat yerleri vardır. Meselâ elektrikte, güç faktörünü yükseltmek ve tek fazlı motorlarda yol alma momentini yükseltmek için; elektronikte ise, redresör filtrele-


Eğer bu bobin 120 voltlu D.A. besleme kaynağı uçları arasında bağlanırsa, verilen zaman sabitesi sonunda aşağıdaki formül yardımcıla akım tayin edilebilir.

Meselâ, bu bobine enerji verildiği zaman iki zaman sabitesi (0,04 saniye) sonunda akımın değeri,

man şu formül yardımıyla akım bulunabilir.

İki zaman sabitesi sonunda, induktans bobininde sıfıra doğru azalan akımın değeri,

rinde, radyo, odyo ve video amplifikatör devrelerinde; foto tüp, ignitron ve tayratron gibi kontrol devrelerinde ve çeşitli endüstriyel elektronik uygulamalarında da kullanılır.

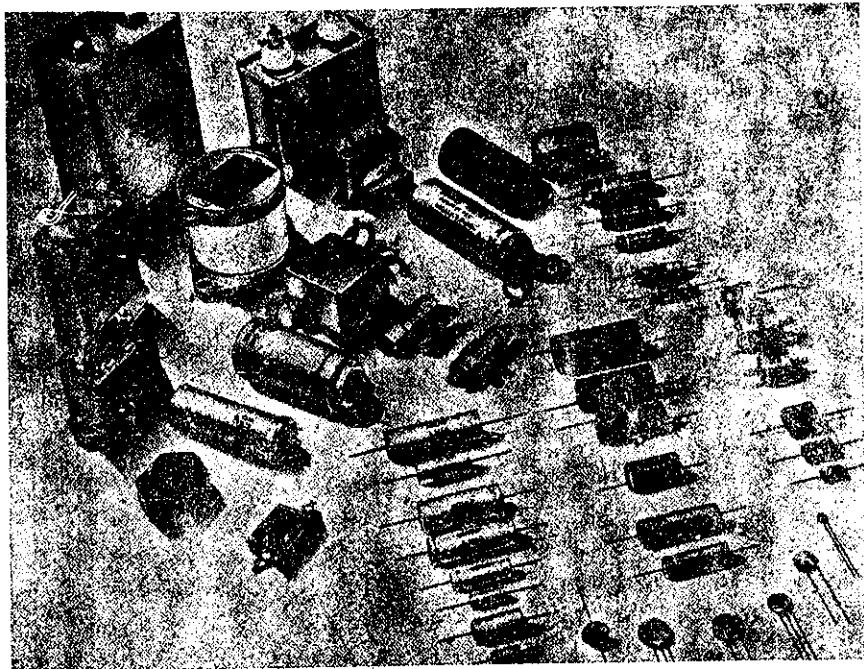


Şekil 5-17. Çeşitli Kondansatör tipleri.

KONDANSATÖR TİPLERİ

Genellikle sabit kondansatörler plastik bir kap içinde seramik veya mika gibi yalıtkan ile ayrılmış iki iletken levhadan meydana gelir. Levhalara bağlı olarak iki uç dışarıya çıkarılır. Çok levhalı kondansatörlerde her levha arasına dielektrik maddesi yerleştirilir. Sonra bunlar iki gurup halinde birleştirilir. Levha alanı büyültmekle, kapasite değeri yükseltilir.




Şekil 5-18. Mika Kondansatör

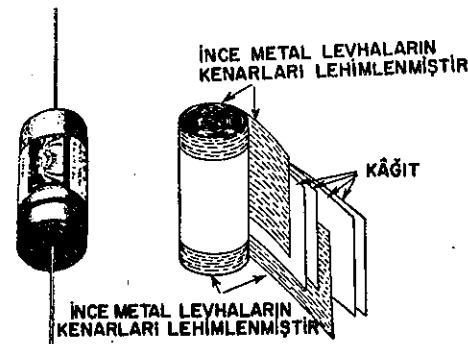

Şekil 5-19. Kâğıt Kondansatör.

Şekil 5-19 da kapasite değeri büyük bir silindirik kondansatör görülmektedir. Kalay veya alüminyum yapraklardan yapılmış iki şerit arasında mumlu kâğıttan şeritler koymak suretiyle yapılır. Bunlar, genişliği 2-3 cm, uzunluğu da 2-3 m olarak imal edilir. Yaprak şeritler ve mumlu kâğıt yuvarlatılarak metal silindir veya karton kılıflar içine yerleştirilir. Bu şekilde yapılmasının sebebi, fiziksel boyutları küçük olan kondansatörlerden büyük kapasiteler elde etmektir. Ekseriya kalay veya alüminyum şerit levhalar, yağıla veya plastik filim maddesi ile işlem görmüş, ince kâğıt şeritle biribirinden ayrılmıştır. Kâğıt kondansatörlerin yerleştirildiği düz kutu veya yağ fileli teneke, Şekil 5-20 de gösterilmiştir.


Elektroniğin haberleşme alanında seramik kondansatörler kullanılır. Seramik kondansatörlerde dielektrik maddesi barium titanat veya titaniyum dioksit gibi seramik maddelerdir. Seramik kondansatörler disk şelkinde yapılır. Disk şeklinde gümüş levhalar seramik bir diskle biribirinden ay-

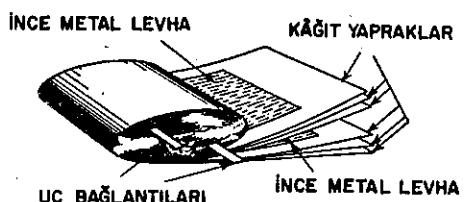

Şekil 5-20. Kâğıt Kondansatör.

rildiği gibi, her iki tarafı ince seramik diskle emniyete alınır. Seramik kondansatörlerin kapasite değeri 0,02 mikrofarad kadardır. Bundan dolayı oldukça küçük bir yer kaplar.

Şekil 5-21, yalnız doğru akım uygulamalarında kullanılan elektrolitik kondansatördür. Pozitif levha alüminyumdur ve boraks eriyiği içindedir. Eriyik aynı zamanda negatif levhayı teşkil eder. Kondansatörün elektroliti ve negatif terminali arasında ikinci alüminyum levha kontak vazifesi görür. Kondansatöre, bir D.A. kaynağı tarafından enerji verildiği zaman pozitif levha üzerinde yalıtkan bir oksit tabaka meydana gelir. Bu tabaka çok ince bir dielektrik maddesi gibi iş görür. Bu çok ince dielektrik tabaka kondansatörün fiziksel ölçüsü içinde büyük bir kapasite meydana getirir.

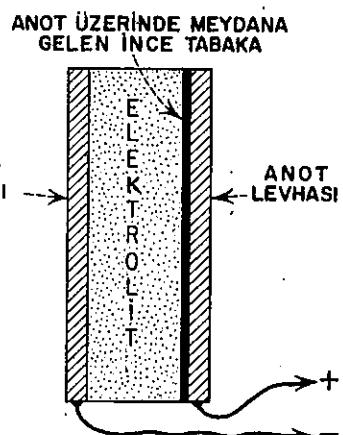

Şekil 5-21. Elektrolitik Kondensatör.

Kuru elektrolitik kondansatörlerde sıvı elektrolit yerine boraks eriyiği ile emdirilmiş süzgeçler kullanılır. Kuru elektrolitik kondansatörlerin en büyük avantajı, elektrolitik maddenin kondansatör kabından sızması ihtimali olmamasıdır.


Elektrolitik kondansatör kullanıldığı zaman daima pozitif alüminyum levhanın doğru akım devresinin pozitif tarafına bağlanması lâzımdır. Eğer bu kondansatörler yanlışlıkla ters bağlanırsa dielektriği delinir. Fakat yaş elektrolitik kondansatörün ince dielektriği olan okside ve gaz şeridi (tabakası) kondansatör doğru bağlandığında kendi kendini tamir edebilir. Fakat kuru elektrolitik kondansatörler ters bağlanırsa, devamlı bir bozukluk meydana gelebilir.

Elektrolitik kondansatörler alternatif akım devrelerinde kullanılmaz. Buna sebep, kondansatörün dielektrik maddesinin daimi delinmesidir. Fakat elektrolitik kondansatör biraz değişiklikle alternatif akım devresinde kullanılabilir. Bu devrelerde kullanılanlara da A.A. elektrolitik kondansatörü denir. Bu elektrolitik kondansatörler aslında arkaya seri bağlı iki elektrolitik kondansatörden ibarettir. Aynı adlı levhalar biribirine bağlanmıştır. Alternatif akım, kondansatörün iki dış tarafına bağlanırsa kondansatörlerden


biri uygun şekilde bağlanacak ikincisinin de diektriği delinmiş olacaktır. Diğer yarım sayıkla ise öbür kondansatörün dielektriği delinecek ve böyle A.A. geriliminin yönü hangi tarafa olursa olsun kondansatörlerden biri daima uygun şekilde devrede kalacaktır.

Şekil 5-22, hava aralıklı değişken bir kondansatörü gösteriyor. Levhalardan bir gurup hareketsizdir. Diğer gurup ise, hareketsiz levhalar içine girip çıkacak şekilde hareket edebilir. Mikromikrofarad gibi düşük kapasite değerleri icap eden, televizyon alıcı ve akortlu radyolarda bu tip kondansatörler kullanılır. Bu tip kondansatörlerin kapasite değerleri sıfırdan 500 μF a kadar değişir.

Hava dielektrik maddesi ile ayrılmış iki levhadan meydana gelen trimer kondansatör Şekil 5-23 de gösterilmiştir. Levhalar arasındaki uzaklık izole vida ile ayarla-

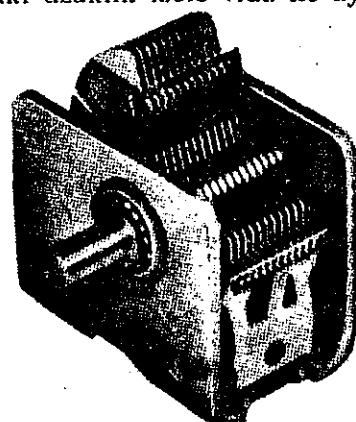

Şekil 5-22. Değişken Kondansatör.

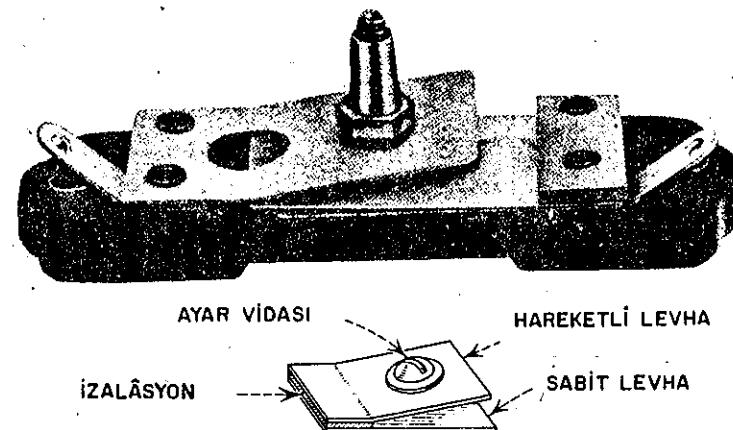

Şekil 5-23. Trimer Kondansatör

narak kapasite değeri azaltılıp çoğaltılabılır.

Hangi tipten olursa olsun sabit kondansatörün simbolü Şekil 5-24 A da gösterilmiştir. Sematik diyag-

ramlarda, simbolün eğik kısmı toprağa veya devrenin alçak gerilim tarafına bağlanır. Şekil 5-24 de ise, bir değişken kondansatörün simbolü görülmektedir.



(A) SABİT KONDANSATÖR



(B) DEĞİŞKEN (VARİYABİL) KONDANSATÖR

Şekil 5-24

HATIRDA TUTULMASI GEREKEN NOKTALAR

- Bir kondansatörün elektrostatik alan içinde elektrik enerjisini nasıl depo edip ve sonrasında devreye nasıl geri verdiğini izah edebilmelisiniz.
- Kondansatör ölçüsünün standart birimi farad'dır. Farad (f) simbolü ile gösterilir. Faradın tarifi : Bir voltluğ bir gerilim altında bir kulonluk elektrik enerjisi depo eden kondansatörün kapasitesi bir farad'dır.
- Bir mikrofarad $0,000,0001$ veya 1 farad'dır. Harf sembolü $1,000,000$ bolü μf dir.
- Bir mikrofarad $0,000,0001$ veya 1 mikrofarad; veya $1,000,000$ $0,000,000,001$ farad'dır. Harf simbolü $\mu \mu f$ dir.

- Bir kondansatörün kapasitesi aşağıdaki şekilde yükseltilebilir:
 - Levha alanını büyütmekle.
 - Levhaları, mümkün olduğu kadar yaklaştırırmakla. Pratikte bu iş ancak ince dielektrik maddesi kullanmakla yapılr.
 - Mümkin olduğu kadar, dielektrik sabitesi yüksek dielektrik maddesi kullanmakla.
- Gerilim, külön ve kapasite arasındaki ilişki, $Q = 5 \times C$ formülü ile bilinir.
- Dielektrik dayanımı teriminin manasını biliniz.
- Levhalar arasındaki uzaklık santimetre ve levha alanı santimetre kare olduğuna göre bir kondansatörün kapasitesi aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanır.

$$C = \frac{0,0885 \times K \times A}{D}$$

- Paralel bağlı kondansatörlerin toplam kapasitesi, her bir kondansatörün kapasitesi değerlerinin toplamına eşittir. Paralel bağlı kondansatörlerin toplam kapasitesi :

$$C = C_1 + C_2 + C_3 + \dots$$

dir.

- Seri bağlı kondansatörlerin en küçüğünden daha küçüktür. Toplam kapasite değeri de aşağıdaki formülle bulunur.

$$C = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}}$$

- Kondansatör devre sistemlerinin toplam kapasitelerini hesaplamasını biliniz.
- Vat-saniye veya jul olarak kondansatörde toplanan enerji aşağıdaki formülle tayin edilebilir.

$$\text{Vat-saniye} = \frac{1}{2} CE^2$$

- Tamamiyle deşarj olmuş bir kondansatörün şarj olması halinde, uçlarına uygulanan kaynak geriliminin en büyük değerinin yüzde 63 üne çıkması için gerekli zamana bir zaman sabitesi denir. Saniye olarak şarj zamanı aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanabilir.

$$T = RC$$

- Şarj olan bir kondansatörün uçlarındaki gerilim aşağıdaki formülle hesaplanır.

$$e_c = E (1 - e^{-t/RC})$$

- Deşarj olan kondansatörün uçlarındaki gerilim, aşağıdaki formülle hesaplanabilir.

$$e_c = E_c (e^{-t/RC})$$

- Bir R-C seri devresinde deşarj veya şarj akımı aşağıdaki formülle hesaplanabilir.

$$i = \frac{E}{R} e^{-t/RC}$$

- R-L seri devrelerinde zaman sabitesinin ne olduğunu biliniz. Bir zaman sabitesi saniye

$$\text{olarak } T = \frac{L}{R} \text{ dir.}$$

- Bir R-L devresine enerji verildiği zaman, verilen zaman sabitleri sonunda, aşağıdaki formüller kullanılarak akım tayin edilir.


$$i = (1 - e^{-t/L})$$

TEKRARLAMA SORULARI

- Kondansatörün kapasitesine etki yapan üç faktörü açıklayınız.
- Kapasite ölçü birimini tarif ediniz.
- 250 voltlu bir gerilim kaynağı ucuları arasına bağlanan bir kondansa
- tör 0,05 koulonluk elektrik yükü topladığına göre; kondansatörün kapasite değerini μF olarak hesaplayınız.
- Dielektrik teriminin manasını açıklayınız.

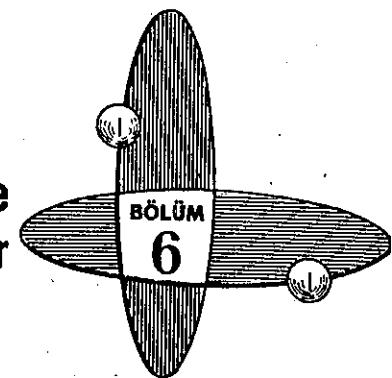5. İki alüminyum levhadan ibaret kâğıt kondansatörde her bir levhanın uzunluğu 3 m, genişliği 4 cm dir. İki levha arasında dielektrik maddesi 0,1 mm kahnlığınma mumlu kâğıttır. Dielektrik kadsayısı 2 dir. Kondansatörün kapasitesini hesaplayınız.
6. 220 voltluk D.A. kaynağı uçları arasında paralel olarak 20, 60 ve 30 mikrofaradlık üç kondansatör bağlanmıştır.
 - a. Paralel bağlı üç kondansatörün toplam kapasitesini,
 - b. 220 voltluk D.A. kaynağının paralel bağlı üç kondansatörün külön olarak aldığı elektrik şarjını, hesaplayınız.
7. Altinci sorudaki üç kondansatör 220 voltluk D.A. kaynağının uçlarına seri bağlandığına göre,
 - a. Seri bağlı üç kondansatörün toplam kapasitesini,
 - b. 220 voltluk D.A. kaynağının seri bağlı üç kondansatörün külön olarak aldığı elektrik şarjını hesaplayınız.
8. Dielektrik dayanımı ne demektir?
9. Kondansatörlerin beş pratik uygulama yerini söyleyiniz.
10. 400 voltluk D.A. kaynağının bağlı 100 mikrofaradlık kondansatörün depo ettiği enerjiyi vat-saniye olarak hesaplayınız.
11. 400 voltluk D.A. kaynağı uçları arasında seri olarak 100 mikrofaradlık bir kondansatörle volt başına 1000 om değerli 0-500 D.A. voltmetresi bağlanmıştır:
 - a. Devrenin zaman sabitesini,
 - b. Kondansatör şarj olurken, bir zaman sabitesi sonunda, kondansatör plâkalarında meydana gelen gerilimi hesaplayınız.
12. Onbirinci sorudaki devreyi kullanarak
 - a. Kondansatör şarj olurken, iki zaman sabitesi sonunda, kondansatör plâkalarında meydana gelen gerilimi,
 - b. Kondansatör şarj olurken, beş zaman sabitesi sonunda, kondansatör plâkalarında meydana gelen gerilimi hesaplayınız.
13. Onbirinci sorudaki devreyi kullanarak, kondansatör deşarj olurken, bir zaman sabitesi sonunda, kondansatörün plâkalarında meydana gelen gerilimi hesaplayınız.
14. Bir zaman sabitesi sonunda, onbirinci soruda verilen R-C seri devresinin şarj akımının değerini hesaplayınız.
15. Bir induktans bobinin omik direnci 10 om ve induktans değeri 0,5 henri olduğuna göre, zaman sabitesini hesaplayınız.
16. 15. sorudaki induktans bobini 120 voltluk bir kaynağına başlandığına göre:
 - a. Devreye enerji verildiği andaki akımı,
 - b. Akım kesildikten bir zaman sabitesi sonra akımı,
 - c. Devreye enerji verildikten iki zaman sabitesi sonra akımı hesaplayınız.
17. Onaltinci sorudaki induktans bobininde akım kesildikten;
 - a. Bir zaman sabitesi sonunda,
 - b. Beş zaman sabitesi sonunda, akımı hesaplayınız.
18. a. Kuru ve yaşı elektrolitik kondansatörler arasındaki farkı açıklayınız:
- b. Elektrolitik kondansatörler nelerde kullanılır?
19. Elektrolitik kondansatörlerden başka diğer dört tip kondansatör hangileridir. Herbirinin dielektrik levhalarında kullanılan malzemeleri kısaca açıklayınız.

Alternatif Akım Devrelerinde Kondansatörler




Eğer, bir A.A. besleme kaynağının bir kondansatör bağlanırsa, alternatif akımın değişme yönü uygun olarak kondansatör devamlı şarj ve deşarj olur. Kondansatörün şarj ve deşarjı gibi akım da yön değiştirir. Şekil 6-1, 100 volt, 60 sayklılık bir kaynağına bağlı 26,52 mikrofaradlık bir kondansatörü göstermektedir. Devredeki ampermetre 1 amper gösteriyor. Kon-

dansatör levhaları yalıtkan maddede ile ayrıldığı için, kondansatör üzerinden elektronlar geçmez. Fakat, her sayklı esnasında kondansatörün şarj ve deşarjına uygun olarak elektron akışı olur. Levhalar arasında elektrostatik alan meydana geldiğinden zıt gerilim yükselir ve akımı sınırlar. Kondansatördeki bu şarj gerilimine zıt EMK diyebiliriz.

KAPASİTİF DİRENÇ

Daha önce, bir D.A. kaynağı üçlerine bağlanan bir kondansatö-

rün, şarj olduğu ve gerilimi şarj sonunda kaynak gerilimine eşit

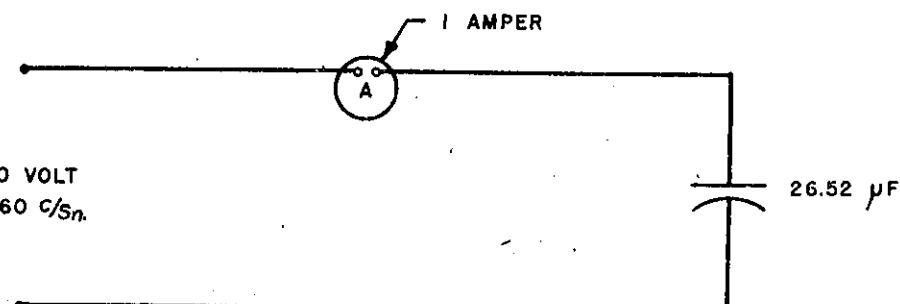

Şekil 6-1. Saf Kapasiteli A.A. Devresi.

olduğu açıklanmıştır. Kondansatör şarj olmağa başladığı anda yani henüz şarjsız durumda iken şarj akımı maksimumdur. Şarj sonucu, kondansatör plaklarında kaynak gerilimine eşit, zıt bir gerilim meydana gelir. Kondansatör uçlarındaki gerilim D.A. kaynağı gerilimine eşit olduğu zaman akım sıfır düşer ve sıfırda kalır.

Alternatif akım devrelerinde, endüktans zıt elektromotor kuvete sebep olarak, akımın değerini sınırlar. A.A. devrelerinde endüktif reaktans diye adlandırılır

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{377 \times 0,00002652}$$

Dervedeki akım Om kanunu ile hesaplanır. Yalnız R direnci yerine (X_C) kapasitif reaktans konur,

$$I = E / X_C = 100 / 100 = 1 \text{ amper}$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C} \text{ formülü, om ol-}$$

arak kapasitif reaktansın, frekans ve kondansatörün kapasitesi ile ters orantılı olduğunu gösterir.

Gerçekten, belli bir gerilimde kondansatörün şarjı kapasitesine bağlıdır. Kapasite artarsa belli bir zaman içindeki şarj ve bunun so-

ve om olarak ölçülür. Aynı şekilde, kondansatörün de A.A. devrelerinde akımı sınırlama etkisi om olarak ölçülür ve kapasitif reaktans olarak adlandırılır.

Kapasitif reaktansın formülü

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C} \text{ dir. Burada}$$

$2\pi = 6,28$ f, saniyede sayılı olarak frekans ve C farad olarak kapasitedir. Şekil 6-1 de ki kondansatörün kapasitif reaktansı,

$$= \frac{1}{0,010} = 100 \text{ om bulunur.}$$

nucu olarak akım artar. Frekans artarsa, kondansatörün üzerine aldığı şarj değişmez; fakat belli bir zaman içinde kondansatör daha çok şarj ve deşarj olur. Akım birim zamanda geçen elektronların sayısı olduğuna göre, kondansatör devresinden geçen akım frekansla doğru orantılı olur.

Böylece, belli bir gerilim için frekansın veya kapasitenin yükselmesi akımı da yükseltir. Frekansın veya kapasitenin yükselmesi ile om olarak kapasitif reaktans küçültür.

İLERİ AKIM


Şekil 6-1 de omik direnci dikkate alınmayan, 100 omluk kapasitif reaktansı olan bir kondansatör görünüyor. Devredeki akım 1 amperdir. Daha önce, omik devrelerde akımın gerilimle aynı fazda, endüktif devrelerde ise akımla gerilimin 90 derece faz farkı olduğu gösterilmiştir. Kapasitif reaktanslı devrede akım geriliminden 90 derece ilerdedir.

Beşinci bölümde, bir doğru akım kaynağı uçları arasında bir kondansatör bağlandığında kondansatörün şarj olduğu, şarjlı kondansatör uçları arasında bir direnç bağlandığında kondansatörün deşarj olduğu görülmüştü. Eğer, alternatif bir gerilim kondansatör uçları arasında tatbik edilirse, frekansa uygun olarak kondansatör şarj ve deşarj olur. Bir kondansatörün plaklarına tatbik edilen alternatif gerilim, plakalarındaki şarjla aynı fazda olur. Şekil 6-2 de görüldüğü gibi sıfır gerilimde kulon olarak şarj sıfır; maksimum gerilim değerinde ise kulon olarak şarj maksimumdur.

Şekil 6-2 de, gerilim ve şarj eğrilerinin aynı fazda oldukları gösterilmiştir. Akım ise, E hat geriliminden 90 derece ilerdedir. Kondansatörün uçlarındaki gerilim sıfırdan 90 dereceye yükseldiği esnada, kondansatör şarj olur. 90 derecede gerilimin yükselmesi dur-

duğundan bu noktada akım da sıfır olur. Gerilim düşmeye başlayınca, kondansatör de deşarj olur. Elektronlar levhalarдан kaynağa doğru akar. Gerilim 90° - 180° arasında sıfıra doğru azaldıkça, deşarjin veya negatif olarak akımın, yükseldiği görülür.

180° de, hat gerilimi ve kulon olarak şarj sıfırdır. Akım ise, maksimum olur. Tatbik edilen gerilim maksimum negatife doğru yükselmeğe başlayınca, kondansatör de ters yönde şarj olur. 180° den 270° ye kadar akım aynı yönedir. Fakat tatbik edilen gerilimin genliği yükseldikçe akım da düşer. 270° de, gerilimin yük-

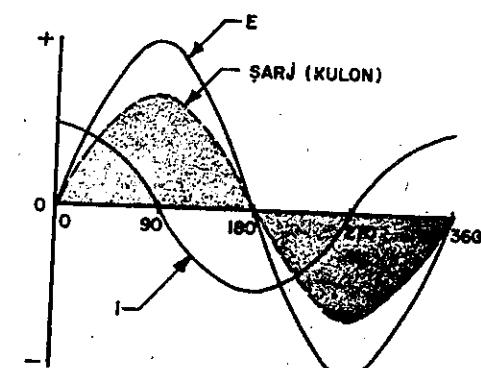

Şekil 6-2. Bir Kondansatör için A.A. Gerilimi, Akımı ve Kulon Olarak Şarj.

selmesi durur ve bu noktada akım da sıfır olur. 270° ile 360° arasında gerilim tekrar sıfıra düşer. Negatif şarj kondansatörden hareket ederek pozitif yönde kondansatör

akımını yükseltir. 360° de, akım pozitif yönde yükselecek; gerilim de sıfır değerine düşecektir. 360° de kondansatör tamamen deşarj olmuş duruma gelir.

FAZ AÇISI EKSİKLİĞİ

Endüktans bobinlerinin hesaplanması, endüktif reaktans gibi direnci de dikkate almak lâzımdır. Fakat, düşük frekanslarda kondansatörler hesaplanırken, umumiyetle direnç kaybı ihmal edilir ve kondansatör üçlarındaki akımla gerilim arasında 90° elektrik derecesi vardır.

Aslında kondansatörde açı 90° dereceden daha azdır. Faz açısı eksikliği, kondansatörün gerilimi ile akımı arasındaki faz açısının 90° dereceden çıkarılması ile elde edilen açıdır. Mika dielektrikli bazi kondansatörlerin faz açısı eksikliği 3 veya 4 dakikadan daha azdır. Diğer tip dielektrikli kondansatörlerin ise faz açısı noksantığı 1° den daha büyük olabilir. Eğer faz açısı noksantığı fazla olursa, kondansatör içinde güç kaybı yükselecek; bunun sonucu kondansatör içinde sıcaklık da yükseltecektir. Sıcaklığın yükselmesi dielektriğin ömrünü kısaltacaktır.

Bir kondansatörün güç faktörü çok kullanılan bir terimdir. Güç faktörü, güç kaybının volt-ampere oranıdır. Güç katsayısını düzelt-

mek için kullanılan kondansatörlerin güç faktörleri 0,01 veya daha azdır.

Haberleşme ile uğraşanlar, kondansatörün kayiplarını ifade eden «Q» terimini kullanırlar. Bunun hesabı :

« R_e » eşdeğer direncinin kullanmasına dikkat ediniz. İdeal olmayan kondansatörde vat olarak güç kaybına sebep olan bu direnç; ideal bir kondansatörde devreye seri olarak bağlanmış gibi kabul edilir ve direnç kayipları ile dielektrik kayiplarını ihtiva eder. Bir kondansatörün «Q» sü aynı zamanda $Q = \text{var} / \text{vat}$ olarak da gösterilebilir.

«Q» büyük bir sayıdır. Güç faktörü ise çok küçük bir sayı olduğundan Q'nın kullanılması daha uygundur.

$$Q = \frac{X_c}{R_e} = \frac{1}{2\pi FCR_e}$$

BİR KONDANSATÖRUN GERİLİM DAĞITIMI

Kondansatöre tatbik edilen alternatif gerilimin maksimum değeri D.A. çalışma gerilimi aşağıdan dolayı kondansatörlerin çalışma gerilimi ekseni D.A. için verilir. Meselâ çalışma gerilimi D.A. da 600V olan bir kondansatör, 600 voltlu A.A. da çalışabilir mi? Çalışamaz; çünkü 600 voltlu alternatif gerilimin maksimum değeri $600 \cdot 1,414 = 848$ volt dir.

Eğer, kondansatörün dielektriği 600 volta göre hesaplanmışsa A.A. geriliminin bir sayklında iki kere bu değere varacağından dielektrik delinip kondansatör bozulabilir. Her ne kadar maksimum gerilim kısa bir müddet için devam edi-

yorsa da, kondansatör, alternatif gerilimin maksimum değerine dayanabilecek çalışma geriliminde olmalıdır.


Kondansatöre tatbik edilen alternatif gerilimin maksimum değeri, D.A. çalışma gerilimini aşmasa bile kondansatörün ömrü kısalabilir. Çünkü güç kayiplarının artması sıcaklığı da arttırır. Bir D.A. kondansatörü A.A. da çalıştığı zaman bir çok sakincalar ortaya çıkabilir. Bu sebepten kondansatörler hangi devre için yapılmışlarsa orada kullanılmalıdır.

Derece	Gerilim Ani Değeri	Akımlı Anı Değeri	Güçün Anı Değeri
0	0.0	1.414	0.0
15	36.6	1.366	50.0
30	70.7	1.225	86.6
45	100.0	1.000	100.0
60	122.5	0.707	86.6
75	136.6	0.366	50.0
90	141.4	0.0	0.0
105	136.6	-0.366	-50.0
120	122.5	-0.707	-86.6
135	100.0	-1.000	-100.0
150	70.7	-1.225	-86.6
165	36.6	-1.366	-50.0
180	0.0	-1.414	0.0
195	-36.6	-1.366	50.0
210	-70.7	-1.225	86.6
225	-100.0	-1.000	100.0
240	-122.5	-0.707	86.6
255	-136.6	-0.366	50.0
270	-141.4	0.0	0.0
285	-136.6	0.366	-50.0
300	-122.5	0.707	-86.6
315	-100.0	1.000	-100.0
330	-70.7	1.225	-86.6
345	-36.6	1.366	-50.0
360	0.0	1.414	0.0

KONDANSATÖRDEKİ GÜC

Şekil 6-1 de gösterilen devrede akımla gerilim arasında 90° olup gerilimin maksimum değeri 141,4 volt, akımın maksimum değeri ise, 1,414 ve etkin değeri de 1 amperdir. Herhangi bir anda vat olarak güç değeri, aynı andaki amper ve voltun çarpımına eşittir. Bu kondansatör devresi için, 15 derece arası ile, volt, amper ve vat olarak anı değerleri cetvelde gösterilmişdir.

Daha önceki tablo kullanılarak, Şekil 6-3 de görüldüğü gibi akım, gerilim ve güç değerlerinin dalga şekilleri çizilebilir. Sıfır derece ile 90° arasında akım ve gerilim pozitiftir. Dolayısıyle, saykılın bu kısmında akım ve gerilim pozitif bir güç verir. Neticede, sıfır dere-

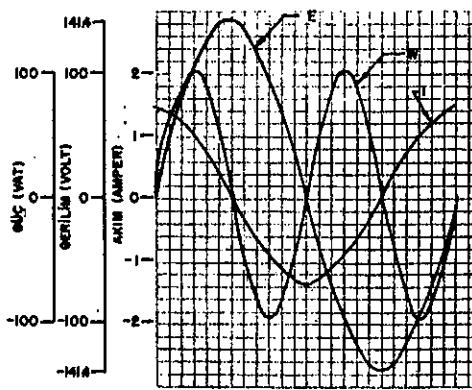

Şekil 6-3. Saf Kapasitede Güç.

ce ile 90° arasında kondansatör besleme devresinden enerji alıyor ve bu enerji elektrostatik enerji olarak kondansatörde toplanıyor.

90° ve 180° arasında akım negatif maksimum değere yükseldikten gerilim pozitif değerde olup, sıfıra doğru azalır. Negatif akım ve pozitif gerilim sonucu saykılın bu kısmında negatif bir güç meydana gelir. Neticede, kondansatörde toplanan enerji kaynağa gerisin geriye döner, kondansatör deşarj olur.

180° ve 270° arasında akım ve gerilim birlikte negatif olur. Saykılın bu kısmında güç de pozitif olur. Neticede kondansatör tekrar şarj olur ve enerji toplanır.

270° ve 360° arasında gerilim negatif, akım ise pozitif yönde yükselir. Negatif gerilim ve pozitif akımın sonucu negatif güç elde edilir. Kondansatördeki enerji tekrar devreye döner ve kondansatör deşarj olur.

Şekil 6-3 de görüldüğü gibi, iki pozitif güç dalgası, iki negatif güç dalgasına eşittir. Sıfır referans çizgisinin üstünde kalan pozitif dalgalar pozitif güçtür. Buna kaynakta yük beslenen güç denir. Referans çizgisinin altında kalan güç dalgalarına da negatif güç denir. Bu güç, kondansatör deşarj olurken kondansatörden kaynak gerilime geriye dönen

güctür. Eğer, pozitif güç dalgasının alanı negatif güç dalgasının alanına eşit ise, tam bir saykılı ve-

ya herhangi sayıda tam saykılı sonunda kondansatörün çektiği güç sıfır olur.

SERİ VE PARALEL KONDANSATÖRLER

Seri ve paralel kondansatörlerin toplam kapasitesinin hesaplanması, daha önce kaideler kullanılarak, yapılmıştır. Şekil 6-4 toplam kapasitesi 55 mikrofarad olan üç adet paralel bağlı kondansatörü gösteriyor. Üç adet paralel bağlı kondansatörün toplam kapasitif reaktansı, bu kondansatörlerden herhangi birinin kapasitif reaktansından daha küçüktür. Çünkü levha alanı, herhangi bir kondansatörün levha alanından daha büyük tuttur.

Paralel bağlı üç kondansatörün reaktansı :

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{377 \times 0,000055}$$


$$= \frac{1}{0,020735} = 48,22 \text{ om.}$$

Toplam akımı :


$$I = \frac{E}{X_C} = \frac{120}{48,22} = 2,48 \text{ amper}$$

2,48 amperlik akım devredeki A.A. gerilimi ile 90° faz fark-

lidir : Bundan dolayı da, vat olarak kondansatörün çektiği gerçek güç sıfırdır. Şekil 6-5 aynı üç kondansatörün seri bağlanmasını göstermektedir. Toplam kapasite ise 5 mikrofaraddır. Bu devre 120 volt 60 saykılık bir A.A. kaynağına bağlanırsa, toplam reaktans :

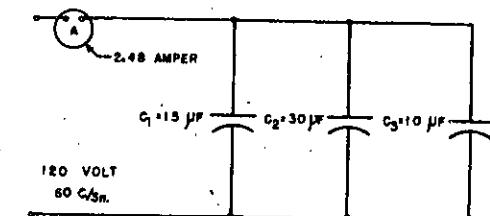

Şekil 6-4. Paralel Bağlı Kondansatör.

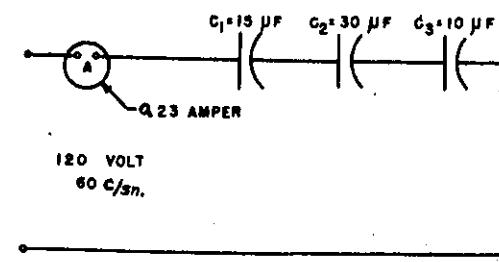

Şekil 6-5. Seri Bağlı Kondansatör.

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{1}{377 \times 0,000,005} = 530,5 \text{ Om.}$$

Seri bağlantılarda, küçük değerli kapasiteler, om olarak yüksek değerli kapasitif reaktansın meydana gelmesine sebep olur. Seri devredeki akım :

$$I = \frac{E}{X_C} = \frac{120}{530,5} = 0,23 \text{ amper}$$

olur.

Seri devrede ampermetre nereye bağlanırsa bağlansın aynı akım okunur. Akımla gerilim arasında, yine 90° faz farkı vardır.

REAKTİF VOLT-AMPER

Bir a.a. kaynağı uçları arasına saf bir omik direnç bağlanırsa devreden geçen akım tatbik edilen gerilimle aynı fazda olur. Devredeki gerçek güç de aşağıdaki herhangi bir formül yardımıyla hesaplanabilir.

$$W = E \times I \quad W = I^2 \times R \quad W = \frac{E^2}{R}$$

Bir A.A. kaynağı uçları arasına saf bir endüktans bağlanırsa, akım gerilimden 90° derece geri kalır ve güç kaybı olmaz. Tatbik edilen gerilim ve bunun sonucu akım gerçek güç kaybına sebep olmaz. Bu devrede akımla gerilimin çarpımına reaktif güç denir ve var (reaktif volt-amper) ile gösterilir. Bir saf endüktans bobininin reaktansı bir om, tatbik edilen gerilim 1 volt ise akım da gerilime nazaran 90° geri olup, 1 amperdir.

Bu şartlar altında bobin bir var ister, ya da sarfeder.

Saf bir endüktansın, reaktif gücü aşağıdaki herhangi bir formülle hesaplanabilir.

$$\text{Var} = E \times I \quad \text{Var} = I^2 \times X_L$$

$$\text{Var} = \frac{E^2}{X_L}$$

Saf kapasitif devrede de reaktif güç aşağıdaki formüllerden biri yardımıyla hesaplanabilir :

$$\text{Vars} = -E \times I \quad \text{Var} = -I^2 \times X_C$$

$$\text{Var} = \frac{E^2}{X_C}$$

Negatif işaretler kondansatör varının, endüktans varının tersi olduğunu gösterir. Çünkü kapası-

tif ve endüktif akımlar arasında 180° faz farkı vardır.


Endüktans ve kapasitansı olan bir devrede endüktif «var» kapasitif var'a eşitse devre rezonanstaır, denir.

Bazan endüksiyon motoru, flüoresan lamba gibi endüktif alıcıların çektiği reaktif gücün karşılamak için devrelerde kondansatör kullanılır.

DİRENÇ VE KONDANSATÖRÜN SERİ BAĞLANMASI

Endüktansı olmayan 30 omluk bir dirençle, 40 om kapasitif reaktansı olan bir kondansatör, 200 volt ve 60 saykılık devreye seri bağlanmıştır. Şekil 6-6. Devredeki akım, direnç ve kapasitif reaktansla sınırlıdır. Bu devrede şunları bulunuz :


1. Om olarak impedans
2. Amper olarak akım
3. Volt olarak güç
4. Var olarak reaktif güç
5. Volt-amper olarak görünür güç.
6. Güç faktörü.

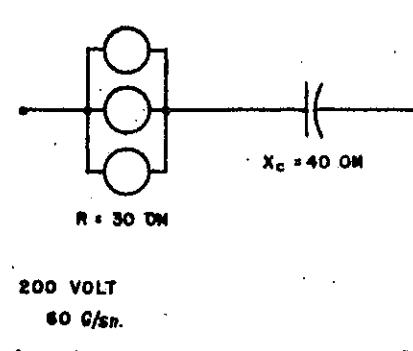

Şekil 6-6. R ve X_C li seri Devrede Impedans Üçgeni.

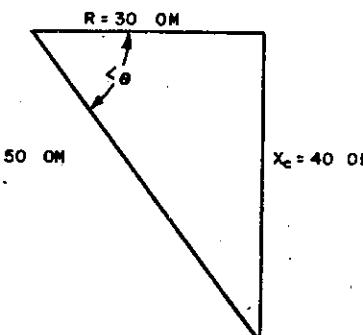1. Bir A.A. devresinde om olarak impedans, omik dirençle reaktansın bileşkesidir. Reaktans, ya endüktif reaktans ya da kapasitif reaktans olabilir. Bu devreyi teşkil eden impedans üçgeninde taban kenar 30 om olarak omik direnci, yükseklik 40 om olarak kapasitif reaktansı ve hipotenüs de 50 om olarak impedansı gösterir. Şekil 6-7.

Şekil 6-7 deki üçgenin hipotenüsü, iki kenarın kareleri toplamının kare kökü kadardır :



$$Z = \sqrt{R^2 + X_c^2} = \sqrt{30^2 + 40^2} = 50 \text{ om}$$

2. Bu seri devrede, 200 voltluq hat gerilimi,

$$I = \frac{E}{Z} = \frac{200}{40} = 40 \text{ amper}$$

lik akıma sebep olur.

3. Devredeki gerçek güç, devrenin omik direncinde harcanır. Çünkü, kondansatörün omik direnci dikkate alınmamıştır. Gerçek güç $W = I^2 \times R$ formülü ile hesaplanabilir. Aynı zamanda, omik dirençte düşen gerilimle akımı çarpmak suretiyle ya da omik direnç uçlarındaki gerilimin karesini dirence bölmek suretiyle de gerçek güç bulunabilir. Bu metodlar aşağıda gösterilmiştir.

$$\begin{aligned} W &= I^2 \times R \\ &= 4^2 \times 30 \\ &= 16 \times 30 \\ &= 480 \text{ vat} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} W &= E_R \times I \\ &= 120 \times 4 \\ &= 480 \text{ vat} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} W &= \frac{E_R}{R} \\ &= \frac{120 \times 120}{30} \\ &= 480 \text{ vat} \end{aligned}$$

4. Kondansatör akımı ile gerilimin çarpımı reaktif gücü verir. Gerilim, akımdan 90 derece geridir.

$$E_c = I \times X_c = 4 \times 40 = 160 \text{ volt.}$$

$$\begin{aligned} \text{Var} &= -E_c I \\ &= -160 \times 4 \\ &= -640 \end{aligned}$$

Aynı cevap başka yoldan da bulunabilir:

$$\begin{aligned} \text{Var} &= -I^2 \times X_c \\ &= -\frac{E^2}{X^2} \\ \text{veya } \text{Var} &= - \end{aligned}$$


5. Devrenin giriş volt-amperi iki metotla elde edilebilir:

a. Hat-gerilimi \times Hat akımı = Volt-amper

$$E \times I = 200 \times 4 = 800 \text{ volt-amper.}$$

b. Şekil 6-8 de görüldüğü gibi giriş volt-amperi, gerçek güçle reaktif gücün bileşkesi olduğundan, üçgende taban kenarı gerçek gücü, dik kenar reaktif gücü ve hipotenüs ise giriş volt-amperi verir. İki kenarın karelerinin toplamının kare kökü volt-amperi (görünür gücü) verir:

$$\begin{aligned} \text{Volt-amper} &= \sqrt{W^2 + \text{Var}^2} \\ &= \sqrt{480^2 + 640^2} = 860,2 \text{ Volt-amper} \end{aligned}$$

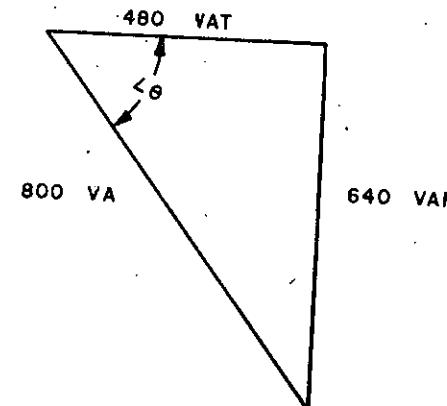

Şekil 6-8. R ve X_c li seri devrede güç üçgeni.

6. Bir A.A. devresinde güç faktörü, volt-amperin, vat olarak gerçek güç oranıdır. Güç üçgeninde güç kenarının hipotenüsü oranı Θ açısının kosinüsünü verir. Şekil 6-8.

Şekil 6-9, bu devrenin empedans üçgenini, güç üçgenini ve vektör diyagramını gösteriyor. Kondansatör uçlarındaki gerilim akımdan 90° geride olup, vektör diyagramında 0 dan 90 dereceye bir açı alındıktan sonra aşağıya doğru çizilmiştir.

Empedans üçgeninde her kenar akımla çarptığında, gerilimler üçgeni elde edilir. Empedans ve gerilim üçgenleri, benzer olup; vektör diyagramındaki teta (Θ) açısı her iki diyagramda da aynıdır.

Empedans üçgeni ile güç üçgeni de benzerdir. Kondansatörün reaktif gücü negatif olduğundan diyagramda aşağıya doğru gösterilmiştir. Akım gerilimden 90 derece ilerdedir.

Üç üçgenden herhangi biri kullanılmak suretiyle, bu devrenin güç faktörü hesaplanabilir.

Empedans üçgeninin değerlerini kullanarak :

$$\cos \Theta = \frac{R}{Z} = \frac{30}{40} = 0,60$$

$$\Theta = 53,1^\circ \text{ ilerde}$$

Güç üçgeni değerlerini kullanarak:


$$\cos \Theta = \frac{W}{V.A} = \frac{480}{800} = 0,60$$

$$\Theta = 53,1^\circ$$

Gerilim değerlerini kullanarak:

$$\cos \Theta = \frac{E}{E_R} = \frac{120}{200} = 0,60$$

$$\Theta = 53,1^\circ$$

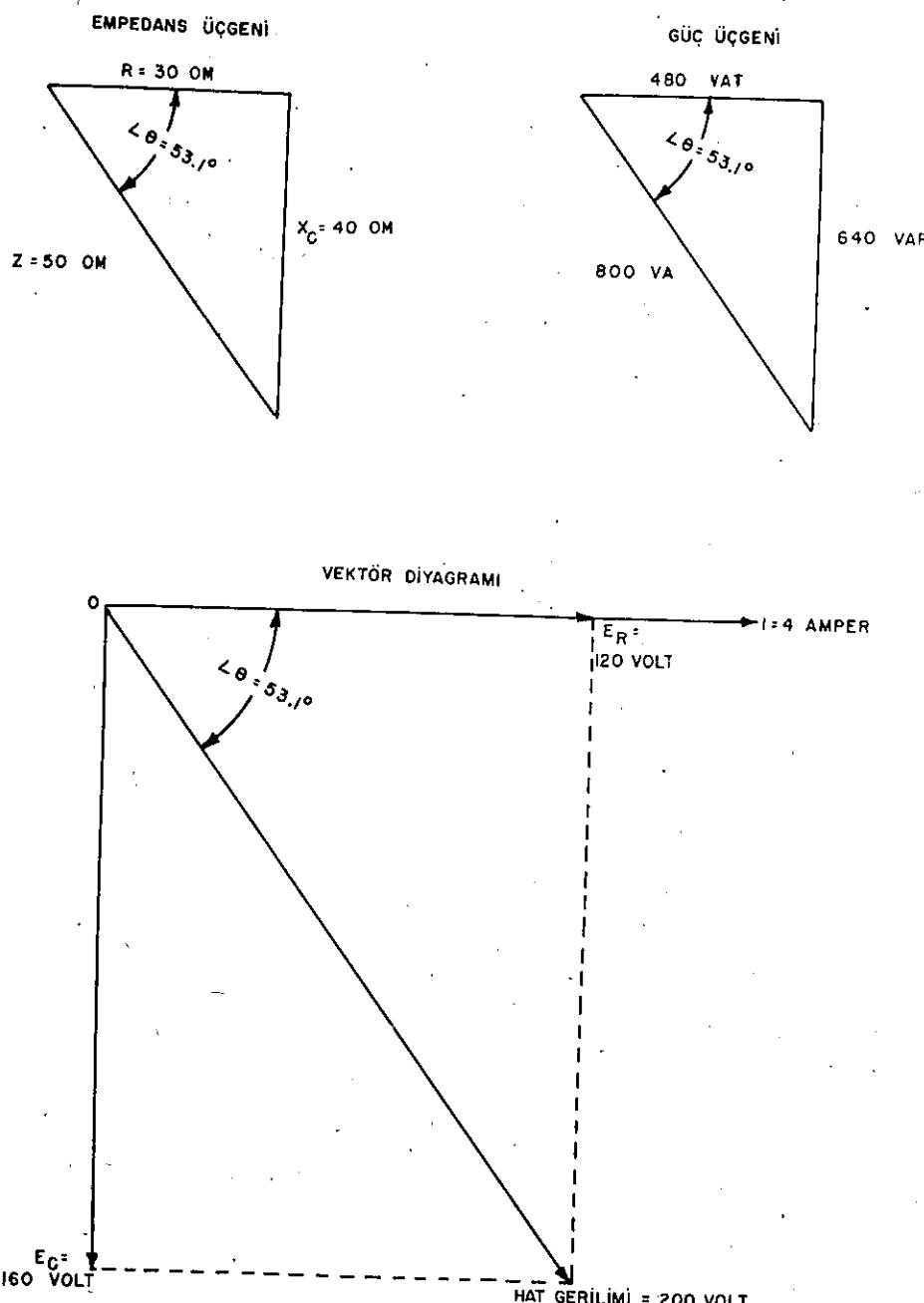Şekil 6-9. R ve X_C Seri A.A. Devresinin İncelenmesi.

Bu devrenin teta açısı veya güç faktörü açısı 53,1 derecedir. Bu,

hat akımının, gerilimden 53,1 derece ilerde olduğunu ifade eder.

HATIRDA TUTULMASI

GEREKEN NOKTALAR


- Bir devrenin kapasitif reaktansı, kapasite ve tatbik edilen alternatif akımın frekansı ile ters orantılıdır.
- $X_C = \frac{1}{2 \pi f C}$ kapasitif reaktans formülüdür.
- Bir kondansatör devresinde, kondansatör uçlarındaki gerilim, kondansatörden geçen akımdan 90° geridir.
- Faz açısı eksikliği, güç faktörü ve Q terimlerinin ne olduğunu biliniz.
- Pratik olarak, tam bir sayıkilda elde edilen güç sıfırdır.

TEKRARLAMA SORULARI

1. Kapasitif reaktans nedir?
2. 220 volt, 60 sayıklılık bir besleme devresi uçları arasında 10,30 ve 60 mikrofaratlık üç kondansatör paralel bağlanmıştır.
 - a. Bu üç kondansatörün yerine kullanabilecek kondansatörün kapasitesini hesaplayınız.
 - b. Üç kondansatörün çektiği toplam akımı hesaplayınız.
 - c. 10 mikrofaradlık kondansatörden geçen akım ne kadardır?
3. Soru 2 deki üç kondansatör, aynı A.A. besleme devresine, seri olarak bağlanmıştır.
4. a. 100 mikrofaradlık bir kondansatör 240 volt, 50 sayıklılık bir kaynağa bağlanmıştır. Kapasitif reaktansı ve akımı bulunuz.

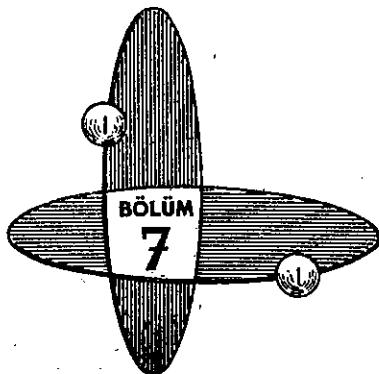- b. Aynı kondansatör 240 volt, 25 saykillik bir kaynağa bağlandığına göre.
Kapasitif reaktansı ve akımı bulunuz.
- c. Bu sorunun (a) ve (b) kısımlarında akım ve kapasitif reaktans arasında meydana gelen farklın sebeplerini söyleyiniz.
5. «Faz açısı eksikliği» teriminin ne manaya geldiğini açıklayınız.
6. Bir kondansatörün faz açısı eksikliği 1,2 derecedir.
a. Bu kondansatörün uçlarındaki gerilimden ilerde olan akımın açısı ne kadardır?
b. «Q» ve güç faktörü ne kadardır?
7. Endüktif etkisi olmayan 30 omluk bir omik dirençle, direnci ihmäl edilebilen 25 omluk kapasitif reaktans seri olarak bağlanmıştır. Bu seri devreye 210 volt, 50 saykillik bir gerilim verildiğine göre:
a. Seri devrenin empedansını
b. Amper olarak akımı
c. Omik direnç uçlarında düşen gerilimi hesaplayınız.
8. 7. soruda şunları bulunuz:
a. Seri devrede harcanan gücü
b. Seri devrede reaktif güç bileşini
c. Volt-amper olarak görünür gücü,
d. Devrenin güç faktörü,
e. Güç faktörü açısı.
9. Yedinci sorudaki seri devrenin aşağıdaki diyagramlarını uygun ölçeklerle çiziniz.
a. Empedans üçgeni,
b. Güç üçgenini,
c. Gerilim vektör diyagramını.
10. Yedinci soruda, seri devrede kullanılan kondansatörün mikrofarad olarak değeri nekadardır?
11. Deney yapılan, bir seri devre 5000 om maksimum değeri olan bir değişken dirençle, 1 mikrofaratlık bir kondansatörden ibarettir.
a. Akımın gerilimden 45° ilerde olması istenirse, değişken direnç kaç oma ayarlanmalıdır?
b. Devreden geçen akımı bulunuz.
c. Bu devrenin güç faktörünü bulunuz.
d. Görünür gücü bulunuz.
12. 11. soruda şunları bulunuz:
a. Değişken direnç uçlarında düşen gerilimi,
b. Kondansatör uçlarında düşen gerilimi,
c. Kondansatörün reaktif gücünü.
d. Bütün seri devrenin görünür gücünü.
13. 11. sorudaki devrenin vektör diyagramını ve empedans üçgenini uygun bir ölçekte çiziniz.
14. Çalışma gerilimi 500 volt olan bir kâğıt kondansatör hem A.A. hem D.A. da kullanılmaktadır. Bu kondansatör 440 V, 50 saykillik bir gerilime emniyetle bağlanabilir mi?
15. Bir kondansatör 120 V, 50 saykillik bir gerilime bağlandığında ampermetre 5 amperi, vatmetre 10 vatı göstermektedir. Şunları bulunuz:
a. Kondansatörün omik direnci,
b. Güç faktörü,
c. Faz açısı,
d. Faz açısı eksikliği.


Seri Devreler-Direnç, Endüktif Reaktans ve Kapasitif Reaktans



ni hat akımını 90° geriletir. Bu sebepten dolayı, endüktans bobinin ve kondansatörün gerilim düşmeleri 180° farklıdır ve birbirlerine karşı koyarlar.

Eğer iki gerilim düşmesi 180° faz farklı ise, bu gerilim düşmelerini meydana getiren iki reaktans değeri birbirine zıt şekilde tesir eder. Bu tip seri devrede net reaktansı om olarak elde etmek için; kapasitif reaktans, endüktif reaktanstan çıkarılır.

Meselâ, Şekil 7-1 deki devrede, endüktif ve kapasitif reaktans aşağıdaki değerlerdedir.

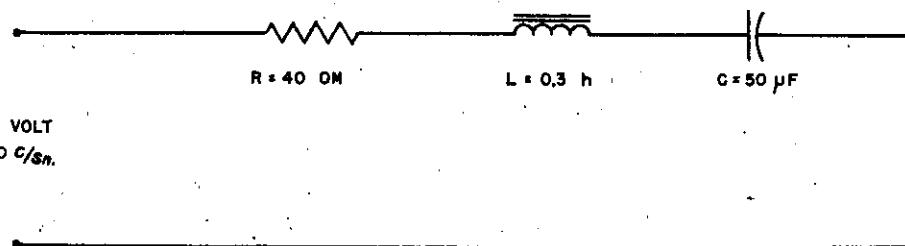

Şekil 7-1. R, X_L ve X_C li Seri Devre.

Endüktif Reaktans

$$\begin{aligned} X_L &= 2\pi FL \\ &= 377 \times 0,3 \\ &= 113,1 \text{ om, endüktif reaktans} \end{aligned}$$

Kapasitif Reaktans

$$\begin{aligned} X_C &= \frac{1}{2\pi FC} \\ &= \frac{1}{377 \times 0,00005} \\ &= \frac{1}{0,01885} \\ &= 53,1 \text{ om} \end{aligned}$$

Öyle ise, Net Endüktif Reaktans

$$\begin{aligned} &= X_L - X_C \\ &= 113,1 - 53,1 \\ &= 60 \text{ om} \end{aligned}$$

Endüktif reaktansın değeri 113,1 omdur, buna karşılık kapasitif reaktans 53,1 om olup daha ufak değerdedir. 53,1 omluk kapasitif reaktans değeri, 53,1 om luk endüktif reaktans tesirini yok eder. Aradaki fark, seri devre çalışmasına tesire devam eden endüktif reaktansı temsil eder.

Empedans, direnç ve reaktanın birleştirilmesi ile elde edilen bileşke dir. Şekil 7-1 deki devre empedansı, 40 om luk direncin, en-

dükif ve kapasitif reaktans arasındaki farkla birleştirilmesi ile elde edilir. Bu devre için empedans :

$$\begin{aligned} Z &= \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \\ &= \sqrt{40^2 + (113,1 - 53,1)^2} \\ &= \sqrt{40^2 + 60^2} \\ &= 72,1 \text{ om, toplam empedans} \end{aligned}$$

Bu seri devredeki akım ise, $I = E/Z = 240/72,1 = 3,33$ amperdir.


Direnç, endüksiyon bobini ve kondansatör uçları arasındaki gerilim düşmeleri :

$$\begin{aligned} E_R &= IR \\ &= 3,33 \times 40 \\ &= 133,2 \text{ volt, dirençte} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_L &= IX_L \\ &= 3,33 \times 113,1 \\ &= 376,6 \text{ volt, bobinde} \\ E_C &= IX_C \\ &= 3,33 \times 53,1 \\ &= 176,6 \text{ volt, kondansatörde} \end{aligned}$$

Seri devrenin bu tipi için Şekil 7-2 deki vektör diyagramında; herhangi bir alternatif akımlı seri devredeki gibi, akım yatay bir referans doğrusu olarak kullanılır. Dirençteki gerilim akımla aynı fazda olduğundan, direk olarak akım doğrusu üzerine yerleştirilir. Bobindeki gerilim, O noktasından yukarıya doğru akımla 90° lik açı yapacak şekilde çizilir. Bobindeki gerilim, O noktasından aşağıya doğru akımla 90° lik açı yapacak şekilde çizilir.

Kondansatördeki gerilim, akım dan 90° geri kaldığından, O noktasından aşağıya doğru çizilir. Endüksiyon bobini ve kondansatördeki gerilimler birbirlerinden 180°

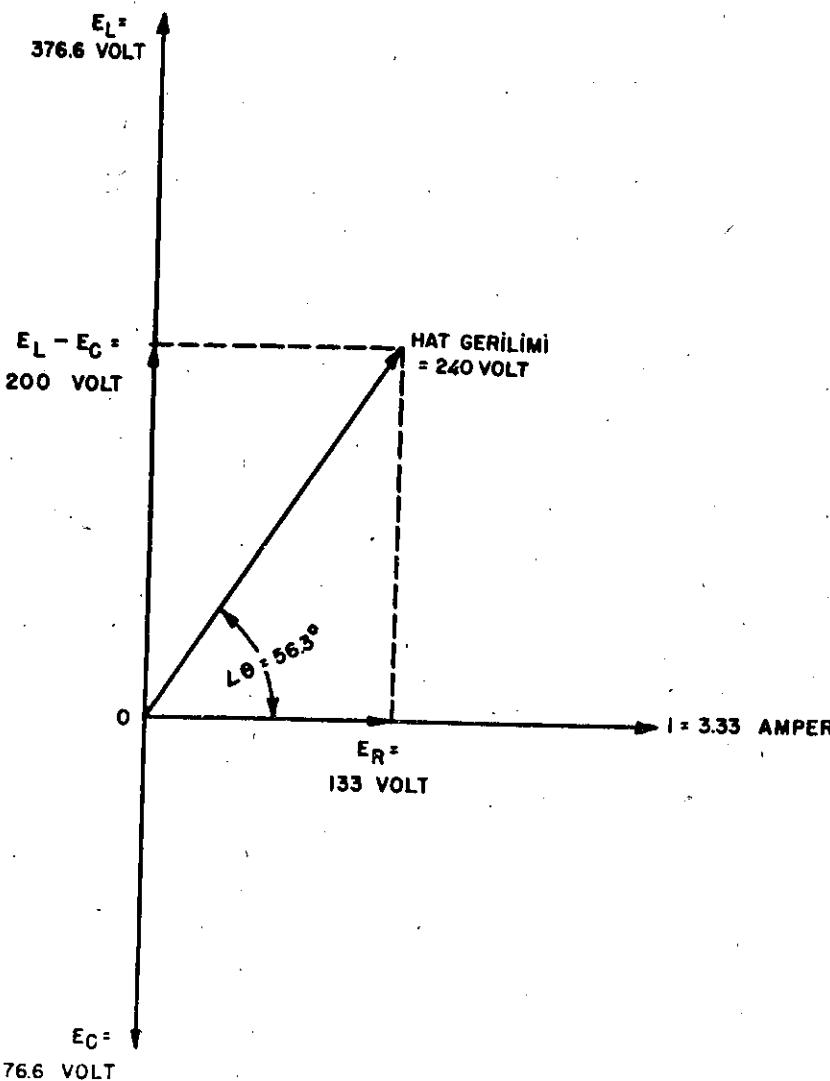

Şekil 7-2

tarafından yok edilemeyen endüktif reaktans parçasının gerilimini temsil eder.

Dirençteki 133,2 volt ve 60 om'luk endüktif reaktanstaki 200 voltluğuk gerilimlerin vektör toplamı, 240 voltluğuk hat gerilimine eşittir :

$$\begin{aligned} E &= \sqrt{E_R^2 + E_L^2} \\ &= \sqrt{133,2^2 + (376,6)^2} \\ &= 240 \text{ volt, hat gerilimi.} \end{aligned}$$

Bu devrenin güç faktörü, bundan önceki seri devre problemlerinde kullanılan metodların herhangi biri ile tayin edilebilir. Bu devrenin güç faktörü (güç katsayıısı) :


$$\text{Güç Faktörü} = \frac{E_R}{E} = \frac{133,2}{240}$$

= 0,555 geri güç faktörü
veya

$$\text{Güç Faktörü} = \frac{R}{Z} = \frac{40}{72,1}$$

= 0,555 geri güç faktörü

Endüktif reaktans, kapasitif reaktanstan daha büyük olduğu için; bu seri devrenin «geri kalan» güç faktörü vardır. Bu güç faktörü için faz açısı, $56,3^\circ$ geridir. Şekil 7-2 deki vektör diyagramından görüldüğü gibi, akım hat geriliminden $56,3^\circ$ geri kalıyor demektedir.

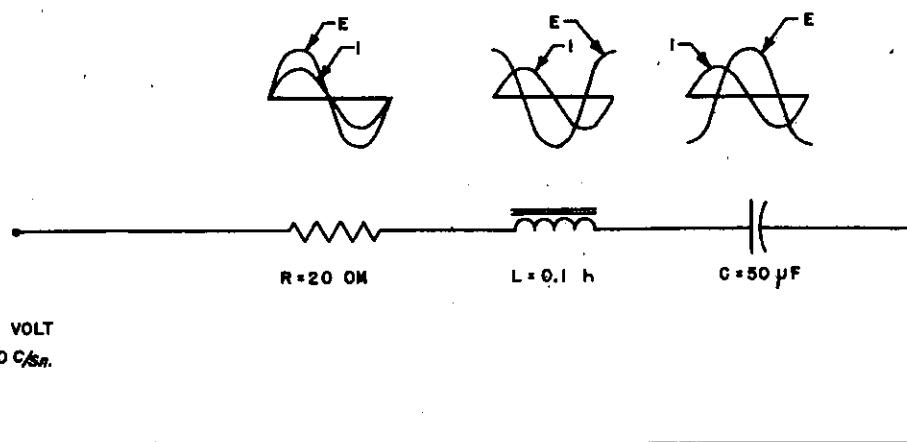

Şekil 7-3. R , X_L ve X_C li Seri Devre.

Örnek Problem

Bundan önceki problemde, endüktif reaktans kapasitif reaktanstan daha büyük. Bu problemde kullanılan devrede ise, kapasitif reaktans endüktif reaktansta büyük alınmıştır.

Şekil 7-3 teki seri devre; 120 volt, 60 saykılık kaynağı bağlanmış endüktif olmayan 20 omluk direnç ile ihmäl edilebilir dirençli 0,1 henrilik endüktans bobini ve 50 mikrofaradlık kondansatörden ibarettir. Aynı zamanda, Şekil 7-3, hat akımı ile herbir devre parçasının iki ucu arasındaki gerilim münasebetini sinus dalga şekilleri ile göstermektedir. Direnç parçasındaki gerilim voltaj, akım ile aynı fazdadır; endüksiyon bobinindeki gerilim akımdan 90° ileridir ve kondansatördeki gerilim de akımdan 90° geridir.

Bu örnek problemde, aşağıdaki devre değerleri tayin edilecektir:

1. Seri devrenin empedansı.
2. Akım.
3. Aşağıdaki elemanlardaki gerilimler :
 - a. Direnç
 - b. Bobin
 - c. Kondansatör
4. Hat geriliminin kontrolu.

5. Seri devre tarafından alınan hakiki gücün vat olarak değeri.
6. Bobin tarafından istenilen miknatışlama «var» değeri.
7. Kondansatör tarafından verilen miknatışlama «var» değeri.
8. Güç kaynağına verilen net miknatışlama «var» değeri.
9. Seri devreye volt-amper girişi.
10. Devre güç faktörü ve faz açısı.

Çözüm

1. Endüktif reaktans, $2\pi FL$ 'e ve kapasitif reaktans ta $1 \div 2\pi FC$ 'ye eşittir. Bu sebepten dolayı, empedans formülü aşağıdaki şekillerden biriyle ifade edilebilir :

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

veya

$$Z = \sqrt{R^2 + (2\pi FL - \frac{1}{2\pi FC})^2}$$

Kapasitif reaktans, endüktif reaktanstan daha büyük ise, parantezler içerisindeki terimler negatifdir. Fakat negatif sayıların karesi pozitif olduğundan; X_L veya X_C nin hangisinin daha büyük olduğuna bakılmadan, $(X_L - X_C)^2$ daima pozitif bir sayı olacaktır. Bu problemde kullanılan seri devrenin empedansı :

$$Z = \sqrt{R^2 + (2\pi FL - \frac{1}{2\pi FC})^2}$$

$$= \sqrt{20^2 + (377 \times 0,1 - \frac{1}{377 \times 0,00005})^2} = \sqrt{400 + 235,6225}$$

$$= 25,21 \text{ om, devre empedansı}$$

2. Bu devredeki akım :

$$E = 120$$

$$I = \frac{E}{Z} = \frac{120}{25,21} = 4,76 \text{ amper}$$

3. Üç devre elemanı uçları arasındaki gerilimler :

Direnç

$$E_R = IR = 4,76 \times 20 = 95,2 \text{ volt, direnç yükünde}$$

Bobin

$$E_L = IX_L = 4,76 \times 37,7 = 179,45 \text{ volt, bobinde}$$

Kondansatör

$$E_C = IX_C = 4,76 \times 53,05 = 252,52 \text{ volt, kondansatörde}$$

4. Kondansatörde düşen gerilimin bobinde düşen gerilimden daha büyük olduğuna dikkat ediniz. Bu iki gerilim birbirinden 180° faz farklıdır; bunun için birbirine karşı koyarlar. Bu iki gerilim birbirinden çıkarılırsa :

$$252,52 - 179,45 = 73,07 \text{ volt}$$

73 voltluk bu değer, bobin gerilimi tarafından yok edilemeyen kondansatör geriliminin bir kısmıdır. 73 voltluk bu gerilim ile 95,2 voltluk dirençteki kayıp vektörel olarak toplanırsa bileşke 120 voltluk hat gerilimi olur. Aşağıdaki metod, hat gerilimlerinin dik üçgen kaidesine göre tayin edilişini göstermektedir :

$$E = \sqrt{E_R^2 + E_C^2}$$

$$= \sqrt{95,2^2 + 73^2}$$

$$= 120 \text{ volt, hat gerilimi.}$$

5. Seri devre tarafından harcanan hakiki gücün vat olarak değeri şöyle tayin edilebilir :

$$W = \frac{E_R^2}{R}$$

$$= \frac{95,2^2}{20}$$

$$= 453,2 \text{ vat}$$

veya

$$W = E_R \times I$$

$$= 95,2 \times 4,76$$

$$= 453,2 \text{ vat}$$

$$\text{veya } W = I^2 R$$

$$= 4,76^2 \times 20$$

$$= 453,2 \text{ vat}$$

$$\text{veya } \text{Var} = E_C \times I$$

$$= 252,52 \times 4,76$$

$$= 1200 \text{ var}$$

6. Bobin tarafından istenilen mıknatıslama var'ı aşağıdaki metodların herhangi biri ile elde edilebilir :

$$\text{Var} = \frac{E_L}{X_L}$$

$$= \frac{179,45^2}{37,7}$$

$$= 852 \text{ var}$$

$$\text{veya } \text{Var} = E_L \times I$$

$$= 179,45 \times 4,76$$

$$= 852 \text{ var}$$

$$\text{veya } \text{Var} = I^2 X_L$$

$$= 4,76^2 \times 37,7$$

$$= 852 \text{ var}$$

7. Kondansatör tarafından verilen mıknatıslama var'ı da aşağıdaki metodlardan herhangi biri ile hesap edilebilir :

$$\text{Var} = \frac{E_C^2}{X_C}$$

$$= \frac{252,52^2}{53,05}$$

$$= 1200 \text{ var}$$

$$\text{veya } \text{Var} = I^2 X_C$$

$$= 4,76^2 \times 53,05$$

$$= 1200 \text{ var}$$

8. Hatta verilen net mıknatıslama var'ı, kondansatör tarafından verilen var ile bobin tarafından alınan var'ın arasındaki farktır veya $1200 - 852 = 348$ var'dır.

Net reaktans ($15,35$ om kapasitif) ve net reaktif gerilim ($73,07$ volt) kullanılarak, net var'ın hesaplanmasındaki diğer usuller de sunlardır :

$$\text{Var} = \frac{(E_C - E_L)^2}{(X_C - X_L)}$$

$$= \frac{73,07^2}{15,35}$$

$$= 348 \text{ var}$$

$$\text{veya } \text{Var} = (E_C - E_L) \times I$$

$$= 73,07 \times 4,76$$

$$= 348 \text{ var}$$

$$\text{veya } \text{Var} = I^2 \times (X_C - X_L)$$

$$= 4,76^2 \times 15,35$$

$$= 348 \text{ var}$$

9. Bütün devrenin volt-amper grişi ise :

$$\begin{aligned} V.A. &= EI \\ &= 120 \times 4,76 \\ &= 571,2 \text{ volt-amper} \end{aligned}$$

veya

$$\begin{aligned} V.A. &= \sqrt{(vat)^2 + (\text{Net Var})^2} \\ &= \sqrt{453,2^2 + 348^2} \\ &= 571,2 \text{ volt-amper} \end{aligned}$$

10. Devrenin güç faktörü, aşağıdaki üç metoddan herhangi biri ile hesaplanabilir :


$$\begin{aligned} \text{Güç Faktörü} &= \frac{R}{Z} \\ &= \frac{20}{25,2} \\ &= 0,7936 \text{ ileri güç faktörü} \\ \text{veya} & \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Güç Fak.örü} &= \frac{W}{V.A.} \\ &= \frac{453,2}{571,2} \\ &= 0,7936 \text{ ileri güç faktörü} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{veya} \\ \text{Güç Faktörü} &= \frac{E_R}{E} \\ &= \frac{95,2}{120} \\ &= 0,7936 \text{ ileri güç faktörü} \end{aligned}$$

Kapasitif reaktans, bu devrenin endüktif reaktansından daha büyütür. Bundan dolayı, endüktif reaktans tamamıyla ortadan kaldırılır. Öyle ise, devrenin güç faktörü ve faz açısı, direnç ve ortadan kaldırılan kapasitif reaktans parçası ile tayin edilir. Bu hal, seri devrenin . ileri bir güç faktörüne sahip olduğu manasına gelir. Faz açısı; akımın, hat geriliminden $37,5^\circ$ ileride olduğunu gösteren bir ilerleme açısıdır.

Şekil 7-3 te verilen devrenin gerilim ve akım vektör diyagramı Şekil 7-4 te gösterilmektedir. Burada iki reaktans geriliminin 180° elektrik derecesi faz farklı olduğu hususuna dikkat edilmelidir. Bobindeki gerilim, kondansatörde bulunan daha büyük değerdeki gerilimden çıkarılır. Elde edilen fark, dirençteki gerilim ile, hat gerilimine eşit vektör toplamı verecek şekilde vektörel olarak birleştirilir. Akım, hat geriliminden saat ibresi dönüşünün aksi yönünde $37,5^\circ$ ileridededir.

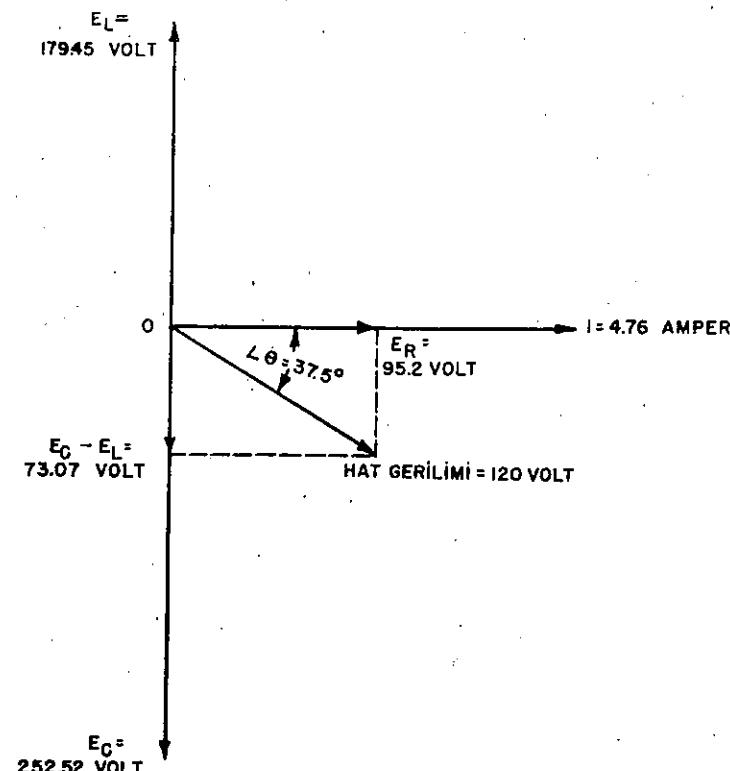

Şekil 7-4

SERİ DEVRELERDE REZONANS

Bu ünitenin ilk probleminde; endüktif reaktans, geri bir güç faktörü meydana getirecek şekilde kapasitif reaktanstan daha büyük alınmıştır. İkinci problemde ise; daha büyük bir kapasitif reaktans, ileri bir güç faktörü meydana getirmektedir.

Eğer endüktif reaktans ile kapasitif reaktansın om cinsinden

değerleri eşit ise, X_L ve X_C deki gerilimler voltajlar birbirine eşit ve birbirini yok edecek şekilde 180° faz farklıdır. Seri devrenin endüktif reaktansı ile kapasitif reaktansının tesirleri birbirlerini yok ettiklerinden; akımı sınırlayan tek parça, devrenin direnci olacak ve hat geriliminin hepsi direnç üzerinde düşecektir.

Şekil 7-5, seri bir rezonans devresidir. Bu devrede, akım ile hat gerilimi arasındaki faz açısı sıfırdır ve güç faktörü 1,00 olacaktır.


Bu devrenin tetkik edilmesinde diğer bir yol da, bobin tarafından istenilen mıknatışlama varlığının, kondansatörün verdiği mıknatışlama varlığına eşit olduğunu bilinmesidir. Bu sebepten, bunlar birbirini yok ederler ve giriş uçlarında hiç «var» görülmez.

Aşağıdaki hesaplar, Şekil 7-5 teki seri rezonans devresi içindir.

Örnek Problem

Aşağıdakileri tayin ediniz :

1. Seri devre empedansı.
2. Akım.
3. Dirençteki gerilim değeri.
4. Bobindeki gerilim değeri.
5. Kondansatördeki gerilim değeri.

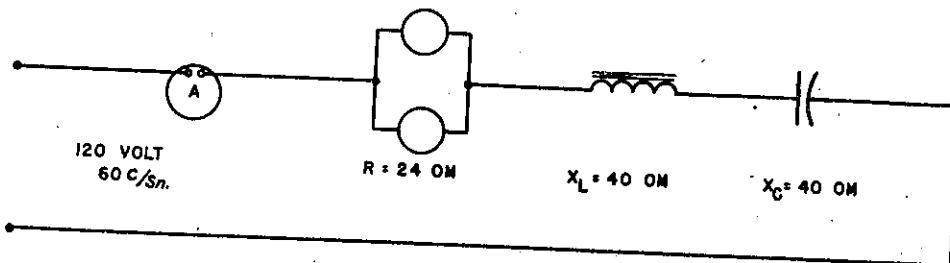

Şekil 7-5. Rezonans Seri Devre.

6. Dirençteki vat kaybı.
7. Bobin tarafından istenilen mıknatışlama varlığı.
8. Kondansatör tarafından verilen mıknatışlama varlığı.
9. Volt-amper olarak giriş.
10. Seri devrenin güç faktörü ve faz açısı.

Devrenin vektör diyagramını çiziniz.

Çözüm

1: Rezonans devresinin empedansı, devrenin direncine eşdeğerdir. Bunun doğruluğu, aşağıdaki hesaplama ile belirlidir. Empedans formülü şöyle ifade edilebilir :

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(2\pi FL - \frac{1}{2\pi FC}\right)^2}$$

veya

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

Fakat, rezonansta, endüktif ve kapasitif reaktanslar eşittirler. Eğer bu iki eşit değer birbirinden çıkarılırsa, rezonans devresinin om olarak ifade edilen reaktansı sıfır eşit olur :

$$(2\pi FL - \frac{1}{2\pi FC}) = 0$$

veya

$$(X_L - X_C) = 0 \quad (40 - 40) = 0$$

Bundan sonra, seri rezonans devresinin empedansı şu hali alır :

$$Z = \sqrt{R^2 + 0^2} = R$$

Şekil 7-5 teki rezonans devresinde, empedansın değeri şöyle olacaktır :

$$\begin{aligned} Z &= \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \\ &= \sqrt{24^2 + (40 - 40)^2} \\ &= 24 \text{ om} \end{aligned}$$

2. Bir seri rezonans devresinde, empedans ve dirençler eşdeğerdir. Bu sebeple, akım Om kanunu ile tayin edilir :

$$I = \frac{E}{\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}} =$$

$$\frac{E}{\sqrt{R^2 + 0^2}} = \frac{E}{\sqrt{R^2}} = \frac{E}{R}$$

Şekil 7-5 de verilen rezonans devresinde, akım değeri :

$$I = \frac{E}{R} = \frac{120}{24} = 5 \text{ amper}$$

3. Seri rezonans devresinin toplam direncindeki gerilim, hat gerilimine eşit olacaktır. Bu devrede, hem bobin hem de kondansatörün dirensiz olduğu farzedilmektedir. Lamba yükündeki gerilim değeri şudur :

$$E_R = IR = 5 \times 24 = 120 \text{ volt}$$

4. Bobindeki gerilim değeri :

$$V_L = IX_L = 5 \times 40 = 200 \text{ volt}$$

5. Kondansatördeki gerilim değeri :

$$V_C = IX_C = 5 \times 40 = 200 \text{ volt}$$

6. Dirençteki vat kaybı, 600 vattır ve aşağıdaki hesaplamlardan herhangi biri ile bulunabilir :

$$\begin{aligned} W &= \frac{E_R^2}{R} \\ &= \frac{120^2}{24} \\ &= \frac{14400}{24} \\ &= 600 \text{ vat} \end{aligned}$$

veya

$$\begin{aligned} W &= E_R \times I \\ &= 120 \times 5 \\ &= 600 \text{ vat} \end{aligned}$$

veya

$$\begin{aligned} W &= I^2 R \\ &= 5^2 \times 24 \\ &= 600 \text{ vat} \end{aligned}$$

7. Bobin tarafından istenilen mıknatıslama varlığı :

$$\begin{aligned} \text{Var} &= \frac{E_L^2}{X_L} \\ &= \frac{200^2}{40} \\ &= 1000 \text{ var} \end{aligned}$$

veya

$$\begin{aligned} \text{Var} &= E_L \times I \\ &= 200 \times 5 \\ &= 1000 \text{ var} \end{aligned}$$

veya

$$\begin{aligned} \text{Var} &= I^2 X_L \\ &= 5^2 \times 40 \\ &= 1000 \text{ var} \end{aligned}$$

8. Kondansatör tarafından verilen mıknatıslama varlığı :

$$\begin{aligned} \text{Var} &= \frac{E_C^2}{X_C} \\ &= \frac{200^2}{40} \\ &= 1000 \text{ var} \end{aligned}$$

veya

$$\begin{aligned} \text{Var} &= E_C \times I \\ &= 200 \times 5 \\ &= 1000 \text{ var} \end{aligned}$$

veya

$$\begin{aligned} \text{Var} &= I^2 X_C \\ &= 5^2 \times 40 \\ &= 1000 \text{ var} \end{aligned}$$

9. Seri devrede volt-amper girişi hat gerilimi ile akımının çarpımıdır. Seri rezonans devresinde volt-amper girişiin hakiki güç ile eşdeğer olduğuna dikkat edilmelidir. V.A. = EI = $120 \times 5 = 600$ volt-amper.

10. Hakiki güç ile volt-amper girişi eşdeğer olduklarından, güç katsayısı bir'e eşittir. Benzer şekilde; eğer güç katsayıısı seri rezonans devresinin direnci ile giriş empedansının oranı şeklinde hesap edilirse gene bir'e eşit bir güç katsayıısı olacaktır.


$$\text{Güç katsayıısı} = \frac{W}{\text{V.A.}} = \frac{600}{600}$$

= 1,000 bir'e eşit
güç katsayıısı

veya

$$\text{Güç katsayıısı} = \frac{R}{Z} = \frac{24}{24}$$

= 1,000 bir'e eşit
güç katsayıısı

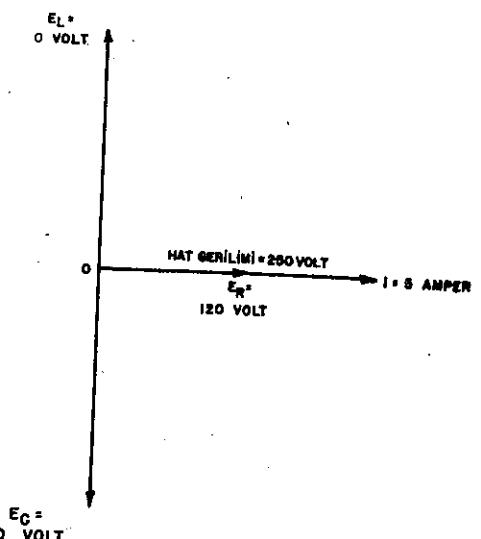

Şekil 7-6. Seri Rezonans Devresinin Vektör Diyagramı.

REZONANS FREKANSININ HESAP EDİLMESİ

Rezonans frekansında, endüktif ve kapasitif reaktanslar eşittirler ve direnç devrede tek etkili akım sınırlayan parcadır. Eğer bir seri devre sadece endüktif ve kapasitif reaktans ihtiyac ederse, akım çok yüksek bir değere erişebilir. Pratik olarak bir kısa devre akımına erişildiğinden; rezonans frekansında, herbir reaktif parça uçları arasındaki hakiki gerilim çok yüksek değerlerde erişecektir. Uçları arasında çok yüksek gerilim olduğundan, reaktif bobin sarımları üzerindeki izolasyon bozulur ve kondansatörün plakaları arasındaki aynı değerdeki yüksek gerilimlerde dielektrik maddeyi deler veya yaralar

ve kondansatörü tahrif ederler. Bunun için, devre rezonans frekansında veya rezonans frekansına yakın olarak çalıştırıldığı zaman; akımı emniyetli bir değerde sınırlayabilmek için, seri devrede uygun direncin bulundurulması çok önemlidir.

Şekil 7-7 de verilen eğrilerde; üstteki eğri, devrenin direnci ufak değerde iken, akımın rezonans frekansında yüksek değere ulaştığını göstermektedir. Altta eğrile ise, devredeki direnç büyük iken, rezonans noktasında nispeten daha ufak bir akım artışı vardır.

Frekans değişmesi, endüktif ve kapasitif reaktans parçaları ihtiyac

eden seri bir devreye nasıl tesir eder? İlk önce, frekans arttıkça, endüktif reaktans da artar. $X_L = 2\pi FL$ olduğu için bu düşünüş tarzı doğrudur. İkinci olarak, frekansın artması kapasitif reaktanı tamamıyla zit tesir eder. Şu formüldeki frekans artarsa,

$$X_C = \frac{1}{2\pi FC}$$

formülün paydasındaki değerlerin çarpımı artacak ve neticede (X_C) azalacaktır.

Endüktans henri ve kapasitans farad olarak biliniyorsa, alternatif akımlı bir devrenin rezonans geleceği frekansın tayini mümkün-

dür. Rezonans frekansında, endüktif reaktans ve kapasitif reaktanın om cinsinden değerleri eşittir :

$$X_L = X_C$$

veya

$$2\pi FL = \frac{1}{2\pi FC}$$

Basit cebir kullanılarak rezonans frekansı kolayca bulunabilir:

$$2\pi FL = \frac{1}{2\pi FC}$$

$$(2\pi F)^2 LC = 1$$


$$2\pi F \sqrt{LC} = 1$$

$$F = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}} = \frac{1}{6,28 \sqrt{LC}}$$


Bu formül ile elde edilen frekans, rezonans frekansı veya tabii frekanstır.

Örnek Problem

Şekil 7-18 de verilen akortlu devrenin endüktansı ve kapasitansı öyle değerlerdedir ki; radyo alıcısının rezonans veya tabii frekansı, gelen taşıyıcı sinyalin frekansına eşit oluyor. Devrenin rezonans frekansı nedir?

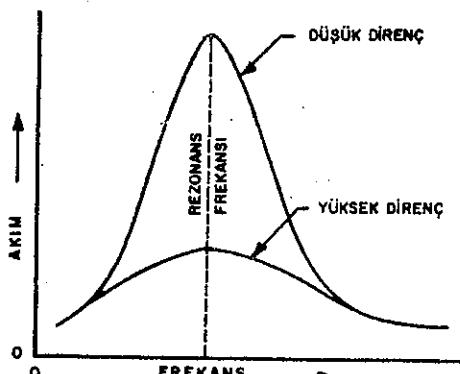

Şekil 7-7. Rezonans Frekansındaki Akım.

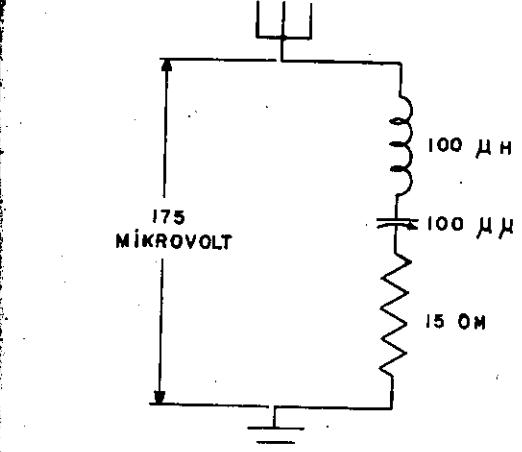

Şekil 7-8. Radyo için Basit Bir Akort Devresi.

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{6,28 \sqrt{0,001 \times 0,0000000001}} \\ &= 1592000 \text{ saykıl veya } 1592 \text{ kilosaykıl} \end{aligned}$$

Endüktans ve kapasitansın çok küçük değerleri ile çalışıldığı zaman hata ihtimalini azaltmak için, negatif üsler kullanılması tercih edilir. Aşağıdaki hesaplamalar, negatif üsler kullanılarak, Şekil 7-8 deki aynı devre için yapılmaktadır :

$$\begin{aligned} L &= 100 \text{ mikrohenri} \\ &= 100 \times 10^{-6} = 1 \times 10^{-4} \text{ h.} \\ C &= 100 \text{ mikromikrofarad} \\ &= 100 \times 10^{-12} = 1 \times 10^{-10} \text{ F.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F &= \frac{1}{6,28 \sqrt{LC}} \\ F &= \frac{1}{6,28 \sqrt{1 \times 10^{-4} \times 1 \times 10^{-10}}} \\ &= 1592000 \text{ saykıl veya } 1592 \text{ kilosaykıl} \end{aligned}$$

Şekil 7-8 de görülen devrede rezonans veya tabii frekanstaki akımın bulunması istenirse, devredeki tek etkili akım sınırlayan parça, direnç olacaktır. Bu devredeki akım :


$$\begin{aligned} I &= \frac{E}{R} = \frac{0,000175}{15} \\ &= 0,0000117 \text{ Amper veya } 11,7 \text{ mikro amper.} \end{aligned}$$

R, Z VE X_C BİLEŞENLİ SERİ DEVRELER

Tipik seri devreler, ekseriya direnç, empedans ve kapasitif reaktans bileşenleri ihtiva ederler. Mesela, Şekil 7-9, direnç yükü, endüktif bobin ve kondansatör ihtiva eden seri bir devreyi temsil etmek-

tedir. Kondansatörün 20,7 omluk kapasitif reaktansı ve ihmâl edilebilir direnci vardır.

Şekil 7-9 daki devrenin 240 volt, 25 saykılık kaynağa bağlandığına dikkat edilmelidir. Aşağıdakiler,

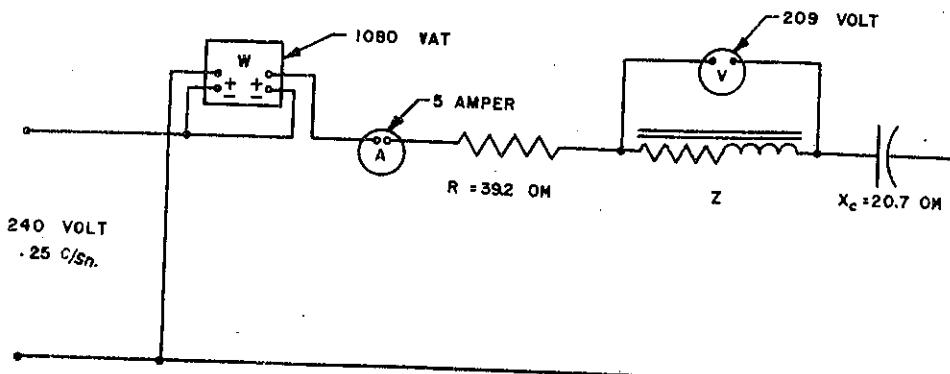

Şekil 7.9

bulunacak devre değerlerinin ve bu değerleri elde etmek için yapılması gereken hesaplamaların bir listesidir.

1. Dirençteki vat kaybı.
2. Bobindeki vat kaybı.
3. Bobinin direnci.
4. Bobinin empedansı.
5. Bobinin endüktif reaktansı.
6. Bobinin endüktansı.
7. Kondansatörün kapasitansı.
8. Seri devrenin empedansı.
9. Seri devrenin güç katsayıısı ve faz açısı.
10. Bobinin güç katsayıısı ve faz açısı.

Şekil 7.9 daki seri devre için bir vektör diyagramı çiziniz.

Çözüm

1. Dirençte sarfedilen vat değeri:

$$W = I^2 R = 5^2 \times 39,2 = 980 \text{ vat}$$

2. Vatmetrenin gösterdiği şekilde, seri devre tarafından alınan toplam güç 1080 wattır. Eğer dirençte sarfedilen güç 980 vat ise, 1080 ile 980 vat arasındaki fark diğer devre parçalarında kaybedilmiş olacaktır. Kondansatörün ihmali edilebilir direnci vardır; bunun için, 100 vatlık farkın bobinde sarf edilmesi gereklidir.

$$1080 - 980 = 100 \text{ vat.}$$

3. Emпеданс bobininin hakiki direnci :

$$R = \frac{W}{I^2} = \frac{100}{5^2} = 4 \text{ ohm}$$

4. Akım 5 amper iken, empedans bobininin iki ucu arasındaki voltmetre 209 voltluq bir değer gösterir. Bobinin empedansı :

$$Z_{\text{Bobin}} = \frac{E_{\text{Bobin}}}{I} = \frac{209}{5} = 41,8 \text{ ohm}$$

5. Empedans bobininin endüktif reaktansı :

$$X_L = \sqrt{\frac{41,8^2 - 4^2}{Z^2 - R^2}} = 46,6 \text{ ohm.}$$

6. Bu 25 saykılık bir devredir. Bu sebepten, $2\pi F$ terimi yerine 157 sabiti kullanılır.

$$X_L = 2\pi FL$$

$$41,6 = 157 L;$$

$$L = 0,26 \text{ henri}$$

7. Mikrofarad olarak kapasitans değeri :

$$X_C = \frac{1}{2\pi FC}; \quad 20,7 = \frac{1}{157 C}$$

$$C = 0,0003077 \text{ farad}$$

veya

$$307,7 \text{ mikrofarad}$$

8. Devrenin toplam empedansının tayin edilmesinde, sadece direncin direnç değerinin kullanılmadığı; buna karşılık olarak ayrıca bobinin direncinin de göz önünde bulundurulması gereği hatırlı tutulmalıdır. Seri devrenin empedansı:

$$\begin{aligned} Z &= \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \\ &= \sqrt{(39,2 + 4)^2 + (41,6 - 20,7)^2} \\ &= \sqrt{43,2^2 + 20,9^2} = 48 \text{ ohm} \end{aligned}$$

Toplam devre empedansı, Om kanunu ile de bulunabilir :

$$Z = \frac{E}{I} = \frac{240}{5} = 48 \text{ ohm}$$

9. Bütün seri devrenin güç katsayıısı, aşağıdaki metotların herhangi biri ile tayin edilebilir :

$$\begin{aligned} \text{Güç Katsayıısı} &= \frac{W}{EI} \\ &= \frac{1080}{240 \times 5} \\ &= 0,90 \text{ geri güç katsayıısı} \end{aligned}$$

veya

$$\begin{aligned} \text{Güç Katsayıısı} &= \frac{R}{Z} \\ &= \frac{39,2 + 4}{48} = 0,90 \text{ geri güç katsayıısı} \end{aligned}$$

Endüktif reaktans 41,6 ohm ve kapasitif reaktans ise 20,7 ohm dur. Bu sebepten, X_C nin tersleri yok edilirse, seri devre bileşenleri; geri güç katsayıılı ve $25,8^\circ$ geri faz açılı, hakiki R ile net X_L olur.

10. Bobinin güç katsayısı ve faz açısı, aşağıdakileri kullanarak uygun şekilde elde edilir:

Bobinin Güç Katsayısı

$$R_{\text{Bobin}} = \frac{4}{Z_{\text{Bobin}}} = \frac{4}{41,6} = 0,0961$$


geri güç katsayısı

Bobin gerilimi ile akımı arasındaki faz açısı, $84,5^\circ$ lik geri açıdır.


Bu devrenin vektör diyagramı, Şekil 7-10 da gösterilmektedir. Pratikte, teta açısı, hat gerilimi ile hat akımı arasındaki faz açısı gibidir. Bobin gerilimi ile hat akımı arasındaki faz açısı gibi diğer açılar, alfa veya beta açıları ile gösterilirler.

Örnek Problem

Seri devre akımı ile R , Z ve X_C deki gerilim düşmeleri, Şekil 7-11 de verilmektedir. Vatmetre ihtiyac-

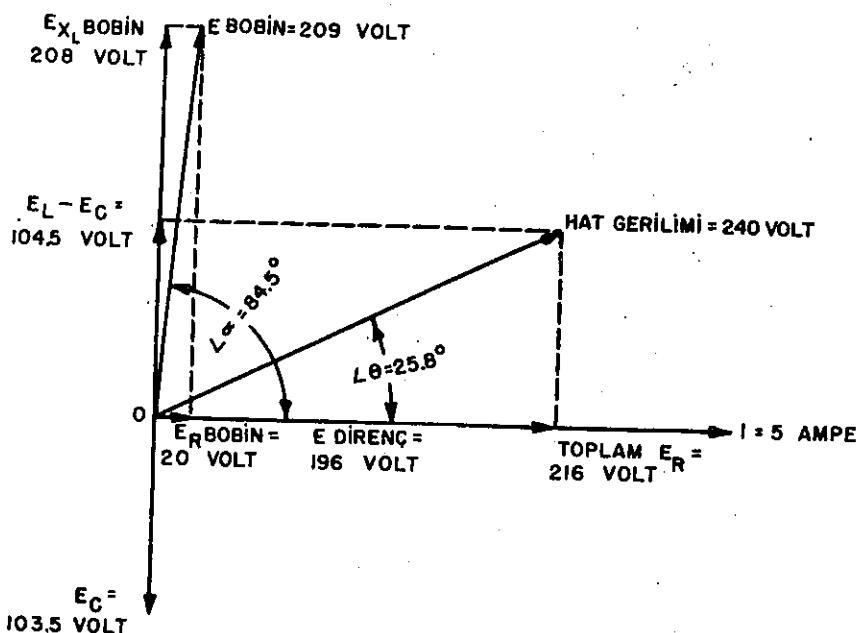


Şekil 7-10

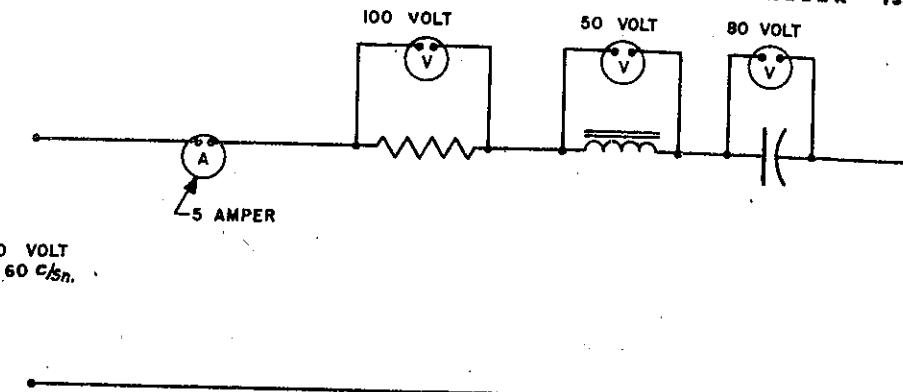

Şekil 7-11

etmediği için, önceki problemde kullanıldandan daha farklı bir metodun bu problemin çözümünde kullanılması gerekmektedir.

Önce, Şekil 7-12 deki gibi bir vektör diyagramı çizilir. Dirençteki gerilim, akım vektörü üzerine yerleştirilir. Kondansatörün ihmali

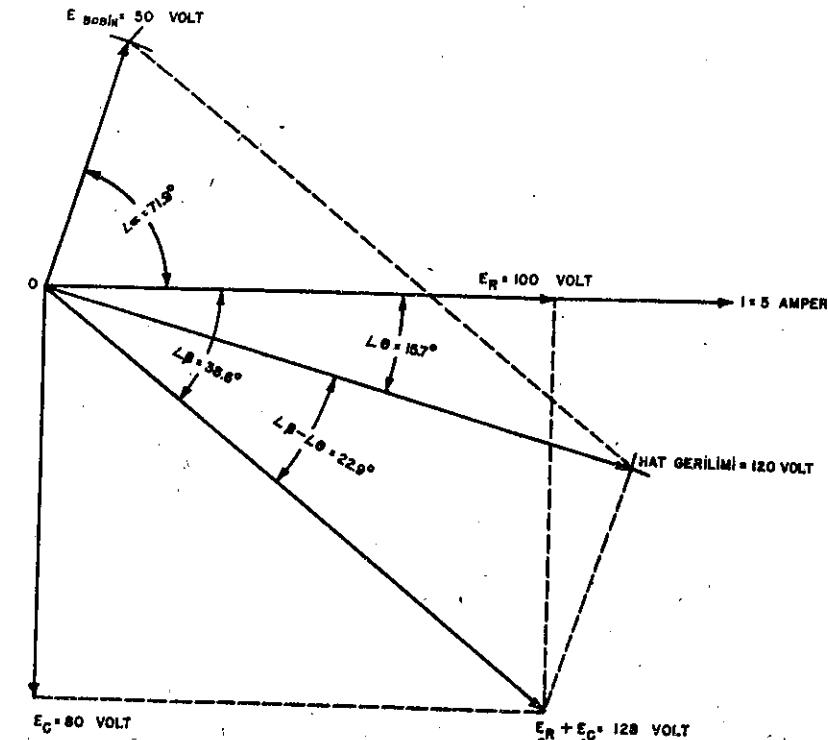

Şekil 7-12

edilebilir dirençli olduğu farz edilirse; kondansatördeki gerilim, akım vektörü ile 90° lik açı yapacak ve kondansatördeki akımın gerilimden 90 elektrik derecesi ile birde olduğunu gösterecek şekilde ve akım vektörü ile aşağıya doğru 90° lik açı yapacak şekilde çizilir. Bu iki gerilimin vektör toplamı daha sonra çizilir ve $E_c + E_R$ olarak işaretlenir. Harflerin altındaki noktalar, bunun bir vektör toplamı (128 volt) olduğunu ve aritmetik bir toplam olmadığını gösterir.

Sonra, $E_c + E_R$ nin alt ucundan bobin gerilimine (50 volt) eşit yarı çapta bir yay çizilir. O noktasından hat gerilimi E ye eşit yarı çapta diğer bir yay, $E_c + E_R$ nin sonundan çizilen yayı kesecik şekilde çizilir. O noktası ile çizilen iki yayın kesimi noktasına hat voltajı çizilir. O noktasından yukarıya doğru, bobin gerilimine eşit yarı çapta bir yay çizilir. Hat gerilimi vektörünün sonundan da $E_c + E_R$ ye eşit yarıçapta diğer bir yay çizilir.

Bu vektör diyagramı, aşağıdakilerin bulunmasında mükemmel bir yardımcı olarak hizmet eder :

- 1 Devrenin faz açısı.
- 2 Devrenin güç katsayısi.
- 3 Devrenin vat olarak gücü.
- 4 Bobinin güç katsayısi ve faz açısı.

Cözüm

- 1 Direnç ve kondansatördeki gerilim düşmelerinin vektör toplamı :

$$\begin{aligned} E_R + E_c &= \sqrt{E_R^2 + E_c^2} \\ &= \sqrt{100^2 + 80^2} \\ &= \sqrt{10000 + 6400} \\ &= \sqrt{16400} \\ &= 128 \text{ volt} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos \beta &= \frac{E_R}{E_R + E_c} \\ &= \frac{100}{128} \\ &= 0,7812 \end{aligned}$$

Öyle ise, $\beta = 38,6$ derece

Bundan sonra, 4. Bölümde izah edilen kosinüs teoremi kullanılarak $\beta - \Theta$ açısı bulunabilir.

Kosinüs

$$\begin{aligned} \beta - \Theta &= \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \\ &= \frac{128^2 + 120^2 - 50^2}{2 \times 128 \times 120} \\ &= \frac{16400 + 14400 - 2500}{30720} \\ &= 0,9214 \end{aligned}$$

Bundan dolayı,

$$\beta - \Theta = 22,9 \text{ derece}$$

Buna göre teta açısı = $38,6^\circ - 22,9^\circ = 15,7^\circ$ ileri

- 2 Akım hat geriliminden $15,7^\circ$ ile ride olduğundan, güç katsayısi $\cos \Theta = 0,9627$ ileri olacaktır.
- 3 Seri devre tarafından alınan hakiki gücün vat değeri :

$$\begin{aligned} W &= E \times I \times \text{Güç Katsayıısı} \\ &= 120 \times 5 \times 0,9267 = \\ &= 577,6 \text{ vat} \end{aligned}$$

- 4 Bütün seri devre tarafından alınan toplam güç, $577,6$ wattır.

Dirençte sarf edilen güç ise :

$$\begin{aligned} W &= E_R I = 100 \times 5 = 500 \text{ vat} \\ \text{Bunun için, kondansatörün ihmali edilebilir direnci olduğundan, } 577,6 \text{ ve } 500 \text{ vatlar arasında} \end{aligned}$$

daki farkın bobinde sarf edilmesi gereklidir.

$W_{\text{Bobin}} = 577,6 - 500 = 77,6$ vat, bobinde harcanır

Öyle ise,

Güç Katsayıısı

$$\begin{aligned} W_{\text{Bobin}} &= \frac{77,6}{E_{\text{Bobin}} \times I} = \frac{77,6}{50 \times 5} \\ &= \frac{77,6}{250} = 0,3104 \text{ geri güç} \end{aligned}$$

Bobin için faz açısı $71,9^\circ$ geri olup, vektör diyagramında alfa açısı (α) ile gösterilmektedir.

HATIRDA TUTULMASI GEREKEN NOKTALAR

- R, X_L ve X_C bileşenlerini ihtiva eden seri devreler için hesaplamalar doğru olarak nasıl yapılmalıdır?
- R, Z ve X_C bileşenlerini ihtiva eden seri devreler için hesaplamalar doğru olarak nasıl yapılmalıdır?
- R, X_L ve X_C bileşenleri veya R, Z ve X_C bileşenleri ihtiva eden seri devrelerin vektör diyagramları nasıl çizilmelidir?
- Seri devrelere tatbik edildiği şekilde rezonans teriminin anlamı ve seri rezonans devrelerinin

$$F = \frac{1}{6,28 \sqrt{LC}}$$

- Frekansın değişmesinin, seri alternatif akım devresinin endüktif reaktansı ile kapasitif reaktansı üzerindeki tesiri nedir?

de önceden alınması gereken tedbirler.

- Aşağıdaki formülü kullanarak, seri devrenin tabii veya rezonans frekansı nasıl hesap edilmelidir?

TEKRARLAMA SORULARI

1. Bir seri devre, 100 omluk direnç, ihamal edilebilir dirençli ve 0,5 henri endüktanslı bir bobin ve 40 mikrofaradlık kondansatörden ibaret olup; 115 volt, 60 saykılık bir kaynağa bağlıdır.

a. Aşağıdakileri tayin ediniz :

(1) Devrenin empedansı.

(2) Devredeki akım.

(3) Devrenin güç katsayıısı ve faz açısı.

(Güç katsayıısı ve faz açısının ile ri veya geri olup olmadığı gösterilmesine dikkat edilmeli dir.)

b. Devre için bir vektör diyagramı çiziniz.

2. 100 omluk direnci ve 0,2 henilik bir endüktansı olan bir bobin, 20 mikrofaradlık bir kondansatör ile seridir; bu devre 120 volt, 60 saykılık bir güç kaynağına bağlıdır. Aşağıdakileri tayin ediniz.


a. Devrenin empedansı.

b. Akım.

c. Devrenin güç katsayıısı.

d. Kondansatördeki gerilim.

e. Kondansatörün uçlarındaki maksimum anı gerilim

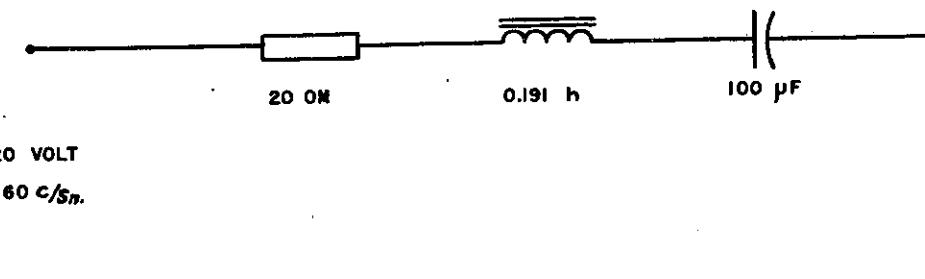

Şekil 7-13

3. Şekil 7-13 teki seri devrede, aşağıdakileri tayin ediniz :

a. Toplam empedans.

b. Bobindeki gerilim düşmesi.

c. Rezonans meydana getirmek için gerekli kapasitans.

4. a. Alternatif akımlı seri devreler kullanıldığı zaman rezonans terminiyle ne denmek istenildiğini izah ediniz.

b. Endüktif ve kapasitif devre elemanları ihtiya eden seri devrelerle çalışırken ne gibi ön tedbirler alınmalıdır?

5. Şekil 7-14 teki seri devrede, aşağıdakileri tayin ediniz :


a. Devreyi rezonansa getiren frekans.

b. Rezonansta, devrenin empedans değeri.

c. Rezonansta, güç katsayıısı.

d. Rezonans frekansında, kondansatördeki gerilim.

6. Kondansatör çalıştırılmış endüksiyon motorunun çalışma sargı devresi; 15 omluk bir direnç ve 20 omluk endüktif reaktans, 50 mikrofaradlık bir kondansatör olup; 120 volt, 60 saykılık bir güç kaynağı ile seri bağlıdır. Aşağıdakileri tayin ediniz :

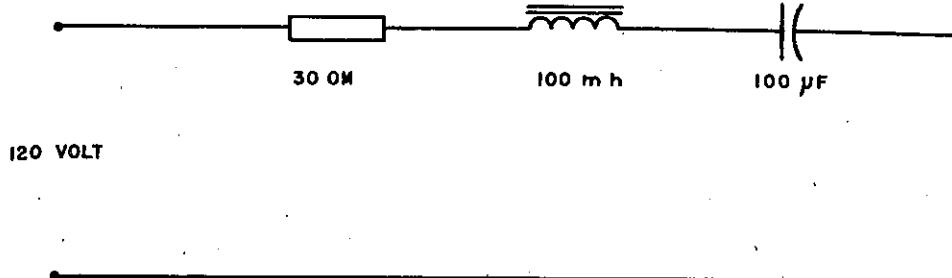

Şekil 7-14

a. Seri devrenin empedansı.

b. Akım.

c. Hakiki güç.

d. Güç katsayıısı.

7. Basit bir akord devresi; seri bağlı 100 mikrohenrilik endüktans, 200 mikrofaradlık bir kapasitans, ve 20 omluk bir dirençten ibarettir. Antenden toprağa kadar olan gerilim, 100 mikrovolttur.

a. Tabii veya rezonans frekansını tayin ediniz.

b. Rezonansta akımı mikroampere olarak tayin ediniz.

8. 7 nci soruda verilen devrede, aşağıdakileri herbir hal için voltmetre okumasını tayin ediniz :

a. A noktası topraklı iken.

b. Toprak A dan kaldırılıp B ye yerleştirilince.

c. Ne A noktasında ne de B noktasında topraklama yoktur, fakat bobinde bir «açıklık» vardır.


10. 9. soruda, aşağıdakileri herbir hal için voltmetre okumalarını tayin ediniz :

a. A veya B noktasının hiçbirinde toprak yoktur; bobin ve kondansatör iyi durumdadır, fakat direnç tamamen «kısa devre» dir.

b. Devrede hiç bozukluk yoktur


11. Tek fazlı, 115 volt, 60 saykılık bir motorda, çalışma sargıları ile seri halde 100 mikrofaradlık bir kondansatör vardır. Çalıştırma sargılarının etkin direnci 5 ohm, endüktansı 0,01 henridir.

a. Seri bağlı kondansatör de dahil, çalışma sargı devresinin om cinsinden toplam empedansını tayin ediniz.

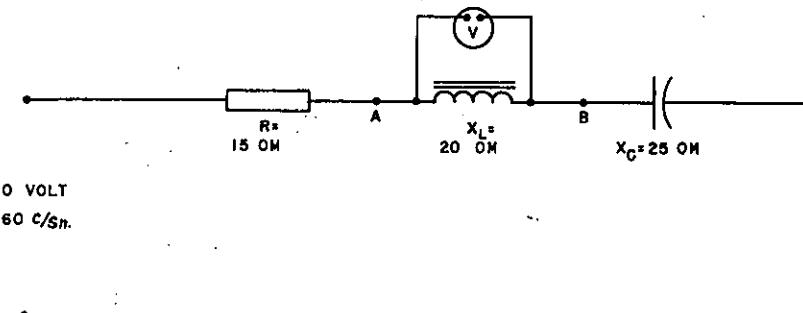

Şekil 7-15

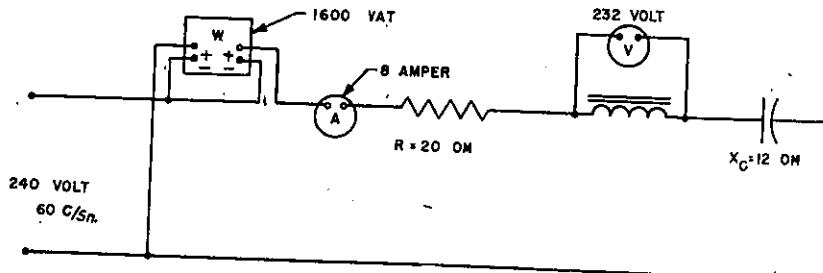
- b. Akımı tayin ediniz.
 - c. Kondansatördeki gerilimi tayin ediniz.
 - d. Bu devre için değerleri işaretli bir vektör diyagramı çiziniz.
12. 100 om'luk direnç ve 0,2 henrilik endüktansı olan bir bobin, 20 mikrofaradlık bir kondansatör ile 120 volt, 60 sinyillik güç kaynağına seri bağlıdır. Aşağıdakileri tayin ediniz :
- a. Seri devrenin toplam empedansı.
 - b. Akım.
 - c. Seri devre için, güç katsayısı ve faz açısı.
 - d. Bobinin empedansı.
 - e. Bobin için, güç katsayısı ve faz açısı.
13. 12 nci sorudaki seri devre için, değerleri işaretli bir vektör diyagramı çiziniz.
14. Bir direnç, bir bobin ve bir kondansatör seri olarak 125-volt, 60 sinyillik bir güç kaynağına bağlıdır. Bu devredeki bir ampermetre 5 amperlik değer göstermektedir. Dirençte 75 volt, bobinde 100 volt, kondansatörde 60 volt gerilim vardır.
- a. Bu devre için doğru olarak değerleri işaretlenmiş bir vektör diyagramı çiziniz.
 - b. Aşağıdakileri tayin ediniz :



Şekil - 7.16.

- (1) Bütün seri devre için teta açısı veya güç katsayısı açısı.
 - (2) Devrenin güç katsayısı.
 - (3) Bütün seri devre tarafından alınan gücün vat olarak değeri.
 - (4) Bobin tarafından alınan gücün vat olarak değeri.
 - (5) Bobinin güç katsayısı ve faz açısı.
15. Şekil 7-16 daki devre diyagramında işaretli değerleri kullanarak, aşağıdakileri tayin ediniz :
- a. Bobinin empedansı.
 - b. Bobinin direnci.
 - c. Bobinin endüktif reaktansı.
 - d. Bobin için güç katsayısı ve faz açısı.
 - e. Bütün seri devrenin empedansı.
16. 15 nci soruda verilen devreyi kullanarak, aşağıdakileri tayin ediniz :
- a. Bütün seri devrenin empedansı.
 - b. Seri devre için güç faktörü ve faz açısı.
 - c. Direnç ve kondansatördeki gerilim düşmesi.
 - d. Bobinin henri olarak endüktansı.
 - e. Kondansatörün mikrofarad olarak kapasitesi.
17. 15 nci sorudaki devre için bir vektör diyagramı çiziniz.

Alternatif Akımda Paralel Devreler

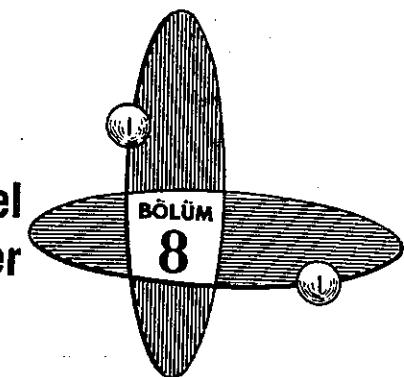

GİRİŞ

Paralel devrelerin, alternatif akım çalışmasında seri devrelerden çok daha fazla tatbikatı vardır. Pratik olarak; bütün güç devreleri paralel olarak bağlanır. Hat tellerindeki gerilim düşmesi ihmal edilirse; paralel bir devrede herhangi bir kol devresindeki gerilim, hat geriliminin aynıdır. Bir alternatif akım devresindeki toplam akım veya hat akımı, kol devrelerindeki akımların aritmetik toplamlarına eşit olmuyabilir. Kol devrelerinin akım değerleri faz farklı olabilir, bunun için; toplam veya hat akımı, vektör usulleriyle yapılan hesaplamalarla elde edilmelidir. Hat akımının yaklaşık değeri, doğru olarak bir ölçek dahilinde çizilmiş vektör diyagramından da tayin edilebilir.

1. Saf bir endüktansta akım, tatbik edilen gerilimden 90° gerider.
2. Saf bir kapasitansta akım, tatbik edilen gerilimden 90° ileridir.

DİRENÇ YÜKLÜ PARALEL DEVRELER

Paralel devrenin ilk misali, her bir kolunda endüktif olmayan di-

renç yükü bulunan bir devre olarak düşünülebilir, böylece bütün


kollardaki akımlar hat gerilimi ile aynı fazda olur. Bu sebepten; toplam hat akımı, kollardaki akımların vektör toplamı veya aritmetik toplamından herhangi birine eşit olur.

Şekil 8-1 de üç kollu bir paralel devre görülmektedir, herbir kolda endüktif olmayan bir direnç yükü vardır ve devre 120 volt, 60 sayılık güç kaynağına bağlıdır. Endüktif olmayan direnç yükleri bulunan paralel devreler için hesaplamalar, doğru akımlı paralel devrenin tamamen aynıdır.

Örnek Problem 1

Şekil 8-1 deki paralel devrede, aşağıdakilerin elde edilmesi istenmektedir:

1. Toplam direnç.
2. Herbir kol tarafından alınan akım.
3. Hat akımı.
4. Paralel devre tarafından alınan toplam güç.

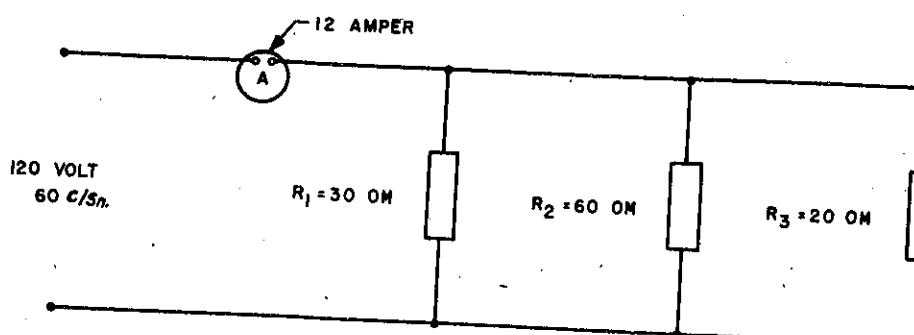

Şekil 8-1. Omik Direnslerden Kurulu Paralel Devre.

5. Güç katsayısi ve faz açısı.
6. Vektör diyagramı.

Cözümler

1. 1. Kitapta izah edilen aynı formül ve hesaplama metodları kullanılarak toplam direnç bulunabilir:

$$\begin{aligned} R_c &= \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} \\ &= \frac{1}{\frac{1}{30} + \frac{1}{60} + \frac{1}{20}} \\ &= \frac{1}{\frac{1}{6}} = \frac{60}{6} = 10 \text{ om} \end{aligned}$$

2. Her bir kol tarafından çekilen akım, Om kanunu ile bulunur:

$$I_1 = \frac{E}{R_1} = \frac{120}{30} = 4 \text{ amper}$$

$$I_2 = \frac{E}{R_2} = \frac{120}{60} = 2 \text{ amper}$$

$$I_3 = \frac{E}{R_3} = \frac{120}{20} = 6 \text{ amper}$$

$$\begin{aligned} W &= EI \text{ toplam} \\ &= 120 \times 12 \\ &= 1440 \text{ vat} \end{aligned}$$

veya

$$\begin{aligned} W &= I^2 R = 12^2 \times 10 \\ &= 144 \times 10 = 1440 \text{ vat} \end{aligned}$$

veya


$$W = \frac{E^2}{R} = \frac{120^2}{10} = \frac{14400}{10} = 1440 \text{ vat}$$

5. Güç faktörü, gücün vat değeriinin volt-amper girişine oranıdır. Bu devre için güç katsayıısı:

$$\frac{1440}{1440} = 1,00 \text{ veya bir'e eşit güç faktörü.}$$

Kosinüsü 1,00 olan açının değeri sıfır derecedir, bu hat akımı ile hat geriliminin aynı fazda olduğu anlamına gelir.

4. Bütün paralel devre tarafından alınan toplam güç, hat gerilimleri ile hat akımı değerleri aynı fazda olduğundan bunların çarpımına eşit olacaktır:

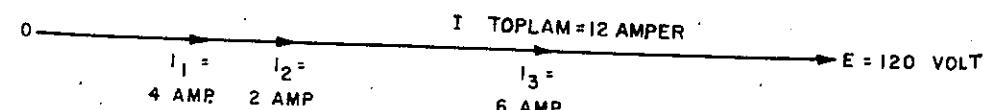

Şekil 8-2. Endüktif Olmayan Paralel bir Devrede Vektör Diyagramı.

ğerleri, gerilim vektörü üzerine yerleştirilir. Ayrıca; kollardaki akım değerlerinin aritmetik ve

vektör toplamlarının her ikisi de, toplam veya hat akımına eşit olur.


R VE X_L KOLLU PARALEL DEVRELER

Şimdi iki kolu bulunan bir paralel devre düşünülmektedir. Bir kolda endüktif olmayan direnç yükü bulunmasına karşılık, diğer kol endüktanstan ibarettir.

Şekil 8-3 te görülen paralel devrelerin iki kol akımları, birbirlerinden 90° elektrik derecesi faz farklıdır. Endüktif olmayan direnç kolundaki akımın hat gerilimi ile aynı fazda olmasına karşılık, saf endüktanslı koldaki akım hat geriliminden 90° geridir. Bu sebepten, toplam hat akımını tayin etmek için; hesaplamalarda vektör münasebetleri kullanılacaktır.

Örnek Problem 2

Şekil 8-3 teki paralel devre için aşağıdaki bilgileri elde ediniz :

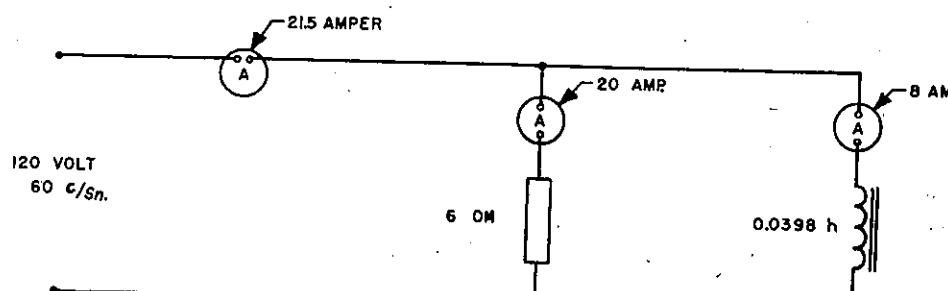

Şekil 8-3. R ve X_L Kollu Paralel Devre.

Kol 1

$$I_1 = \frac{E}{R} = \frac{120}{6} = 20 \text{ amper} = 15 \text{ om}$$

Kol 2

$$I_2 = \frac{E}{X_L} = \frac{120}{15} = 8 \text{ amper}$$

- Bu paralel devre için vektör diyagramı, Şekil 8-4 te görülmektedir. Endüktif olmayan direnç kolundaki 20 amper, direkt olarak yatay gerilim referans hattı üzerine yerleştirilir. Saf endüktansı ihtiyaç eden ikinci koldaki akım, aşağıya doğru ve hat geriliminden 90° geri kalacak şekilde yerleştirilir. Hat akımı, iki koldaki akım-

ların vektör toplamıdır ve hat geriliminden teta açısı kadar geri kalır.

- Şekil 8-4 teki vektör diyagramının kontrolu, hat akımının aslında bir dik üçgenin hipotenüsü olduğunu gösterir :


I toplam

$$= \sqrt{I_R^2 + I_L^2} = \sqrt{20^2 + 8^2} = \sqrt{400 + 64} = 21,5 \text{ amper}$$

- Paralel devre tarafından alınan güç, tamamen direnç ihtiyaç eden birinci kolda sarf olacaktır. Saf endüktans yükünden ibaret ikinci kol tarafından alınan hiçbir güç yoktur. Paralel devre için güç :

$$W EI_R = 120 \times 20 = 2400 \text{ vat}$$

- Herhangi bir alternatif akımlı devrenin güç faktörü, gücün volt-amper girişine oranına eşit olan Θ nin kosinüsüdür. Ayrıca (Şekil 8-4'e bak) aynı

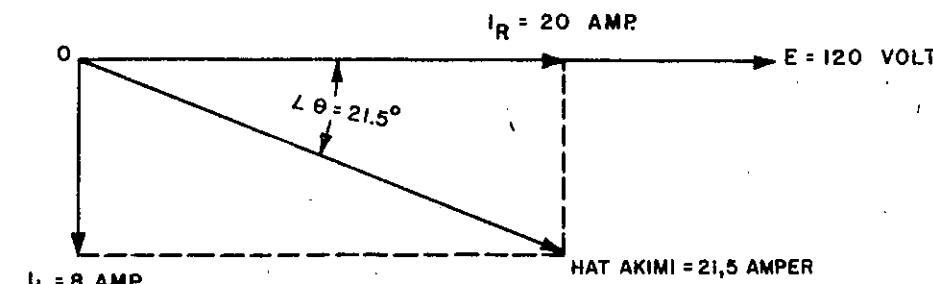

Şekil 8-4. R ve X_L Kollu Paralel Devrenin Vektör Diyagramı.

fazlı akımın (20 amper) toplam hat akımına oranı da güç faktörü olacaktır. Bu devre için güç faktörü, her iki metod ile de bulunabilir:

Güç Faktörü

$$\frac{\text{Vat}}{\text{Vat}} = \frac{2400}{120 \times 21,5} = 0,9032$$

geri güç faktörü keza,

$$\text{Güç Faktörü} = \frac{I \text{ aynı fazda}}{I \text{ toplam}}$$

$$= \frac{20}{21,5} = 0,9302 \text{ geri güç faktörü}$$

R VE X_C KOLLU PARALEL DEVRELER

Paralel devre, bir kol devresinde endüktif olmayan yük ve ikinci kolunda kondansatör ihtiya etmektedir. Eğer kondansatörün ihmali edilebilir direnci varsa, bu koldaki akım hat geriliminden 90 elektrik derecesi ilerdedir ve bu


Güç Faktörü

$$\frac{I \text{ aynı fazda}}{I \text{ toplam}} = \frac{20}{21,5} = 0,9302$$

geri güç faktörü

6. Güç faktör açısı veya teta açısı, $21,5^\circ$ geridir.
7. Paralel devrenin toplam empedansı, seri devrenin empedans formülünü kullanarak elde edilemez. Paralel devre empedansı, Om kanunu kullanılarak tayin edilebilir.

$$\frac{E \text{ hat}}{Z \text{ toplam}} = \frac{120}{\frac{I \text{ hat}}{5,58 \text{ om}}} = \frac{120}{21,5} = 5,58 \text{ om, toplam empedans}$$

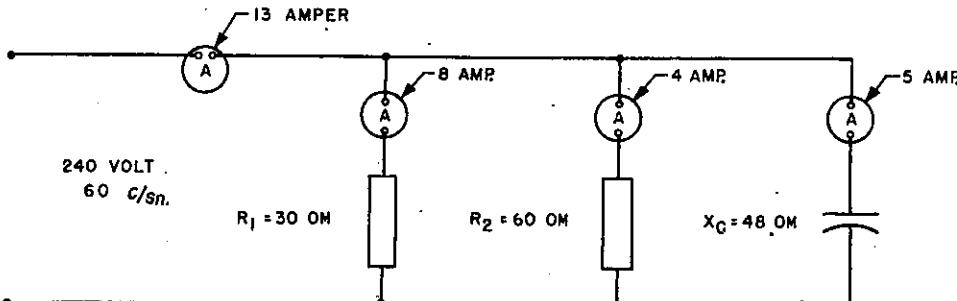

Şekil 8-5. R ve X_C Kollu Paralel Devre.

Örnek problem 3, bu tip bir devrenin hesaplanması göstermektedir.

Örnek Problem 3

Şekil 8-5 te verilen devre için, aşağıdaki bilgileri elde ediniz:

1. Her kol tarafından alınan akım.
2. Vektör diyagramının çizilmesi.
3. Toplam veya hat akımı.
4. Paralel devre tarafından alınan güç.
5. Paralel devre için güç faktörü.
6. Faz açısı.
7. Toplam empedans.


Cözümler

1. Kol 1 ve 2 kol 2 nin her ikisi de saf direnç yükü ihtiya eder, böylece her iki koldaki akım, $I_1 = 240/30 = 8$ amperdir; kol 2 deki akım ise, $240/60 = 4$ amperdir.

Paralel devre için aynı fazda toplam akım, bu ilk iki koldaki akımların toplamıdır, $8 + 4 = 12$ amper.

Akımın 90 derecelik veya faz farklı bileşeni, kol 3 teki kondansatör yüküne verilir. Bu ileri akım, $E \div X_C = 240$ ileri akım, $E \div X_C = 240 \div 48 = 5$ amper.

2. Şekil 8-6 daki vektör diyagramında; iki aynı fazlı akım değerleri, 12 amperlik toplam aynı fazlı akım verecek şekilde direk olarak hat gerilim vektörü üzerine yerleştirilir. Kondansatörlü kol tarafından alınan 5 amperlik akımın, hat geriliminden 90° ileride olduğunu gösterecek şekilde O noktasından düşey doğrultuda çizilir. Hat akımı, toplam aynı fazlı akım ile 90 derecelik ileri akımın vektör toplamıdır. Hat akımının hat geriliminden teta açısının kadar ileride olduğunu dikkat edilmelidir, bu se-

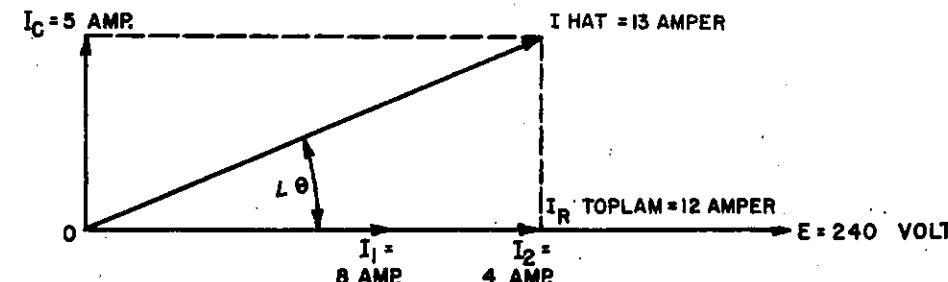

Şekil 8-6. R ve X_C li. Paralel Devrenin Vektör Diyagramı.

bepten; bu paralel devre ileri güç faktörü ile çalışır.

3. Bu devre için hakiki hat akımı, Şekil 8-6 da gösterildiği gibi dik bir üçgenin hipotenüsü olacaktır :

$$\begin{aligned} I_{\text{hat}} &= \sqrt{I_{\text{toplam}} \text{ aynı fazda}^2 + (I_{\text{90}^\circ})^2} \\ &= \sqrt{(8 + 4)^2 + 5^2} \\ &= \sqrt{144 + 25} = 13 \text{ amper} \end{aligned}$$

4. Paralel devre tarafından alınan toplam güç, toplam aynı fazlı akım ile hat geriliminin çarpımıdır.

$$\begin{aligned} W &= E \times I_{\text{aynı fazda}} \\ &= 240 \times 12 \times 2880 \text{ vat} \end{aligned}$$

5. Bu devre için güç faktörü :

Güç Faktörü

$$\text{Güç Faktörü} = \frac{W}{E \times I}$$

R VE Z KOLLU, PARALEL DEVRELER

Bir paralel devrenin bir kolunda endüktif olmayan direnç yükü ve ikinci kolunda da bir empedans tipi yük bulunabilir. Saf dirençteki akım, hat gerilimi ile aynı fazdadır. Empedans kolunda, hem direnç hem de reaktif bileşen vardır; bu koldaki akım, hat geriliminden 90° den az bir açı ile geri kalacak veya ileri olacaktır. Şekil 8-7 böyle bir devreyi göster-

$$\begin{aligned} &= \frac{2880}{240 \times 13} \\ &= 0,9231 \text{ ileri güç faktörü} \\ &\quad \text{veya} \\ \text{Güç Faktörü} & \\ I_{\text{aynı fazda}} &= 12 \\ &= \frac{2880}{13} = 13 \\ &= 0,9231 \text{ ileri güç faktörü} \end{aligned}$$


6. Hat akımının hat geriliminden ileride olan faz açısı $22,6^\circ$ dir.
7. Bu paralel devrenin toplam empedansı (om cinsinden) :

$$\begin{aligned} Z_{\text{toplam}} &= \frac{E}{I_{\text{toplam}}} = \frac{240}{13} \\ &= 18,46 \text{ om, toplam empedans} \end{aligned}$$

mektedir. Vatmetre, devrenin her iki kolu tarafından alınan toplam gücü gösterir. Birinci kolda 30 omluk direnç varken, ikinci kolda endüktif ve direnç bileşenlerinden ibaret 20 omluk empedans vardır.

Örnek Problem 4

Şekil 8-7 de verilen devre için, aşağıdaki değerlerin bulunması istenmektedir :

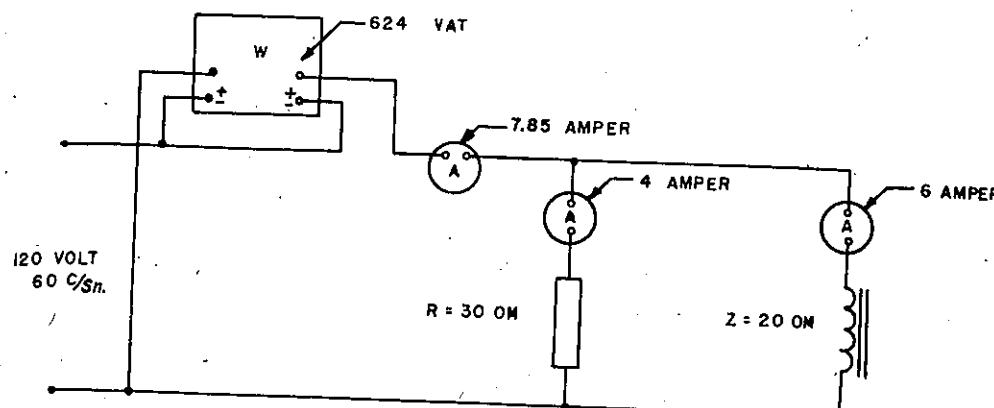

Şekil 8-7. R ve Z Kollu Paralel Devre.

- Herbir kol tarafından çekilen akım.
- Bobinin direnci.
- Bobinin güç faktörü.
- Bobindeki akımın aynı fazdaki bileşeni.
- Bobindeki akımın 90° derecelik bileşeni.

Devrenin vektör diyagramını çiziniz ve (1) hat akımını ve (2) devrenin güç faktörünü tayin ediniz.

Çözümler

- Herbir kol devresindeki akım, Om Kanunu kullanılarak kolayca tayin edilebilir :

$$I_R = \frac{E}{R} = \frac{120}{30} = 4 \text{ amper,}$$

Dirençin çektiği akım.

$$I_Z \text{ bobin} = \frac{E}{Z \text{ bobin}} = \frac{120}{20} = 6 \text{ amper, empedans bobinin çektiği akım}$$

- Bobinin direnci, bobinin çektiği güçten $W = I^2R$ formülü kullanılarak elde edilir.

Direnç kolu tarafından çekilen hakiki güç :

$$\begin{aligned} W &= E \times I_R \text{ veya } W = I^2R \\ &= 120 \times 4 = 4^2 \times 30 \\ &= 480 \text{ vat} = 480 \text{ vat} \end{aligned}$$

veya

$$W = \frac{E^2}{R} = \frac{120^2}{30} = 480 \text{ vat}$$

Eğer 480 vat, paralel devre tarafından alınan toplam wattan çıkarılırsa; fark güç, bobinde harcanacaktır. Bobinde sarf olunan hakiki vat değeri :

$$W_{\text{bobin}} = 624,480 = 144 \text{ vat}$$

Bunun için, bobinin direnci :

$$R = \frac{W}{I^2} = \frac{144}{6^2} = \frac{144}{36} = 4 \text{ om}$$

3. Bobinin güç faktörü, bobini direnç ve endüktif reaktans ihitiva eden seri bir devre farzederken elde edilebilir.

$$\text{Güç Faktörü} = \frac{R}{Z} = \frac{4}{20} = 0,20 \text{ geri güç faktörü}$$

Bu güç faktörü için, bobin akımının geri açısı hat geriliminden $78,5^\circ$ gerisindedir.

4. 6 amperlik bobin akımı, birisi aynı fazda akım olan iki bileşene ayrılabilir. Diğer bileşen, bu kolu endüktif reaktansından dolayı hat geriliminden 90° geri kalır ki; bu bileşene 90° derecelik akım denir.

$$\text{Güç Faktörü} = \frac{I_{\text{aynı fazda}}}{I_z} = \frac{6}{0,2} = 30$$

bobin akımının aynı fazda bileşeni

5. $78,5^\circ$ nin sinüs fonksiyonunu kullanmak sureti ile 90° derecelik akım elde edilebilir. Şekil 8-8 deki vektör diyagramına bakılmak suretiyle bunun sebebi görülebilir.

$$\sin \alpha = \frac{I_{90 \text{ derecelik}}}{I_z}$$


$$0,9799 = \frac{6}{I_z} \\ I_z = 5,88 \text{ amper}$$

Vektör diyagramında, bobinin $1,2$ amperlik aynı faz akımı direk olarak hat gerilim vektörü üzerine yerleştirilir. Bu akımın ($5,88$ amper) 90° derecelik bileşeni, aşağıya doğru ve hat gerilimi ile 90° lik açı yapacak şekilde yerleştirilir. Bu akımların vektörel toplamı, bobin tarafından alınan 6 amperdir. 6 amperlik bobin akımı ile hat gerilimi arasındaki faz açısı, $78,5^\circ$ derecedir. Direnç kolu tarafından alınan 4 amper, $5,2$ amperlik toplam aynı fazda akım meydana getirecek şekilde bobin devresinin aynı fazda akımına ilave edilir. Hat telleri, hat gerilimi ile aynı fazda $5,2$ amperi ve hat geriliminden 90° geride bulunan 90° derecelik $5,88$ amperi, besleyebilmelidir. Bu iki bileşenin vektör toplamı, hat ge-

riliminden $48,5$ derece geride bulunan $7,85$ amperlik hat akımıdır.

$$I_{\text{hat}} = \sqrt{I_{\text{aynı fazda}}^2 + I_{90 \text{ derecelik}}^2} \\ = \sqrt{(1,24 + 4)^2 + 5,88^2} = \sqrt{5,2^2 + 5,88^2} \\ = \sqrt{27,04 + 34,5744} = \sqrt{61,6144} = 7,85 \text{ amper}$$

Şekil 8-8 de; toplam hat akımı, vektör diyagramındaki dik üçgenin hipotenüsüdür.

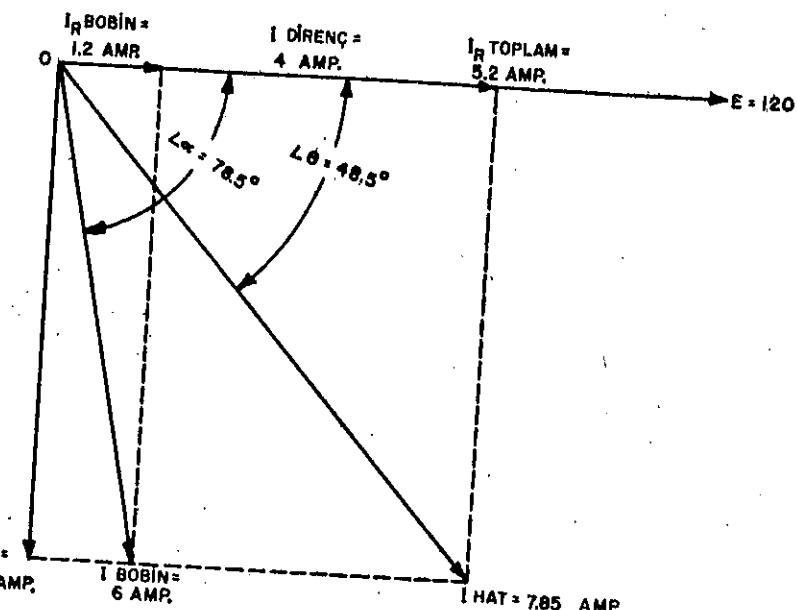

Şekil 8-8. R. ve Z Kollu Paralel Devrenin Vektör Diyagramı.

Devrenin güç faktörü, aşağıda metotlardan herhangi biri ile bulunabilir:

$$\text{Güç Faktörü} = \frac{W}{EI}$$


$$= \frac{20 \times 7,85}{624}$$

$$= 0,6624 \text{ geri güç faktörü}$$

veya

R, X_L VE X_C KOLLARI OLAN PARALEL DEVRELER

Eğer bir paralel devre, direnç, saf endüktans ve saf kapasitans ihtiyaç eden kol devrelerinden ibaret ise, hat akımının olduğu kadar her koldaki akım değerlerinin de tayin edilmesi oldukça basit bir meseledir. Şekil 8-9; R, saf X_L ve saf X_C kolları bulunan paralel bir devredir.

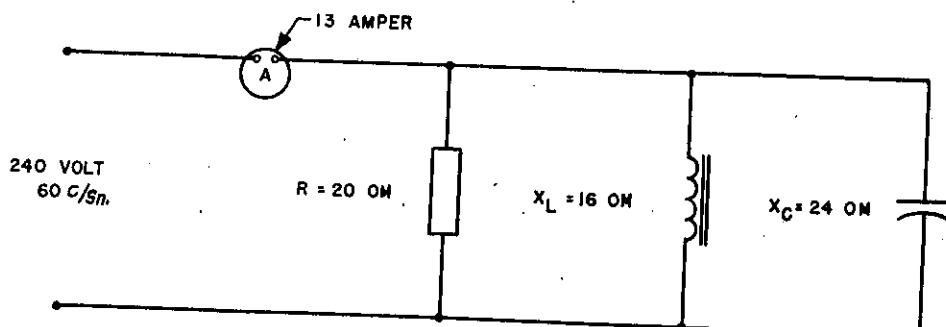

Şekil 8-9. R, X_L ve X_C Kollu Paralel Devre.

$$\text{Güç Faktörü} = \frac{\text{I aynı fazda}}{\text{I hat}}$$

$$= \frac{5,2}{7,85}$$

$$= 0,6624 \text{ geri güç faktörü}$$

Kosinüs değeri 0,662 olan güç faktör açısı Θ'nın değeri 48,5° geri açıdır.

5. Kondansatör tarafından verilen miknatışlama varlığı.
6. Hat tarafından verilen net miknatışlama varlığı.
7. Devrenin güç faktörü ve faz açısı.

Paralel devre için bir vektör diyagramı çiziniz.

Çözümler

1. Herbir kol devresi tarafından alınan akım değerleri:

Direnç kolu:

$$I_R = \frac{E}{R} = \frac{240}{20} = 12 \text{ amper}$$

$$I_C = \frac{E}{X_C} = \frac{240}{24} = 10 \text{ amper}$$

$$I_L = \frac{E}{X_L} = \frac{240}{16} = 15 \text{ amper}$$

2. Kondansatör kolundaki akım, hat geriliminden 90° ileridir; buna karşılık bobin akımı, aynı hat geriliminden 90° geride dir, böylece bu iki koldaki akımlar birbirlerinden 180° faz farklı olur. 10 amperlik bobin akımından çıkarılınca;

5 amperlik endüktif 90 derecelik akım geriye kalır. Bunun için; hat akımı, 12 amperlik aynı faz bileşeni ile 5 amperlik geri kalan 90 derecelik bileşenden ibarettir. Hat akımının değeri:

$$I_{\text{hat}} = \sqrt{I_R^2 + (I_L - I_C)^2}$$

$$= \sqrt{12^2 + 5^2}$$

$$= 13 \text{ amper, hat akımı}$$

3. Bu devre tarafından alınan bütünü güç, direnç kolunda sarf olacaktır. Bobin kolu ve kondansatör kolinin her ikisi tarafından alınan akım, hat geriliminden 90° faz farklıdır ve bu sebepten bu kolların her ikisi tarafından alınan güç sıfır olacaktır. Direnç kolu ve aynı zamanda bütün paralel devre için vat cinsinden güç değeri:

$$W = EI_R$$

$$= 240 \times 12$$

$$= 2880 \text{ vat}$$

veya

$$W = I^2 R$$

$$= 12^2 \times 20$$

$$= 144 \times 20$$

$$= 2880 \text{ vat}$$

veya

$$W = \frac{E^2}{R}$$

152 ALTERNATİF AKIMIN ESASLARI

$$240^2$$

$$= \frac{20}{2}$$

$$= 2880 \text{ vat}$$

4. Bobin tarafından istenilen mıknatışlama var değeri :

$$\text{Var} = EI_L$$

$$= 240 \times 15$$

$$= 3600 \text{ var}$$

veya

$$\text{Var} = I_L^2 \times X_L$$

$$= 15^2 \times 16$$

$$= 3600 \text{ var}$$

veya

$$E^2$$

$$\text{Var} = \frac{E^2}{X_L}$$

$$= \frac{240^2}{16}$$

$$= 3600 \text{ var}$$

5. Kondansatör tarafından verilen mıknatışlama var değeri :

$$\text{Var} = EI_C$$

$$= 240 \times 10$$

$$= 2400 \text{ var}$$

veya

$$\text{Var} = I_C^2 \times X_C$$

$$= 10^2 \times 24$$

$$= 2400 \text{ var}$$

veya

$$\text{Var} = \frac{E^2}{X_C}$$

$$= \frac{240^2}{24}$$

$$= 2400 \text{ var}$$

6. Hat tarafından verilen net mıknatışlama var değeri, bobin tarafından istenilen var değeri ile kondansatör tarafından verilen var değeri arasındaki farktır; veya :

$$\text{Net Var} = 3600 - 2400 = 1200 \text{ var}$$

7. Bu paralel devre için güç faktörü, gücün vat değerinin giriş volt-amperine oranı veya aynı fazdaki akımın toplam hat akımına oranlarından herhangi biri kullanılarak elde edilebilir. Bobin kolu tarafından alınan 90 derecelik akım, kondansatör kolu tarafından alınan akımdan daha büyük olduğundan ;her iki metodun da kullanılması ile elde edilen değer, geri bir güç faktörü doğuracaktır. Netice olarak, alternatif akım kaynağı tarafından verilen net 90 derecelik akım, hat geriliminden 90° geri kalacaktır. Bu devre için güç faktörü :

$$\text{Güç Faktörü} = \frac{W}{EI} = \frac{2880}{240 \times 13}$$


$$= \frac{2880}{3120} = 0,9231 \text{ geri}$$

$$\text{Güç Faktörü} \\ \text{veya}$$

$$\text{Güç Faktörü} = \frac{I \text{ aynı fazda}}{I \text{ hat}}$$

$$= \frac{12}{13} = 0,9231 \text{ geri güç faktörü}$$

0,9231'e eşit geri bir güç faktörü için teta açısının değeri 22,6 amperdir.

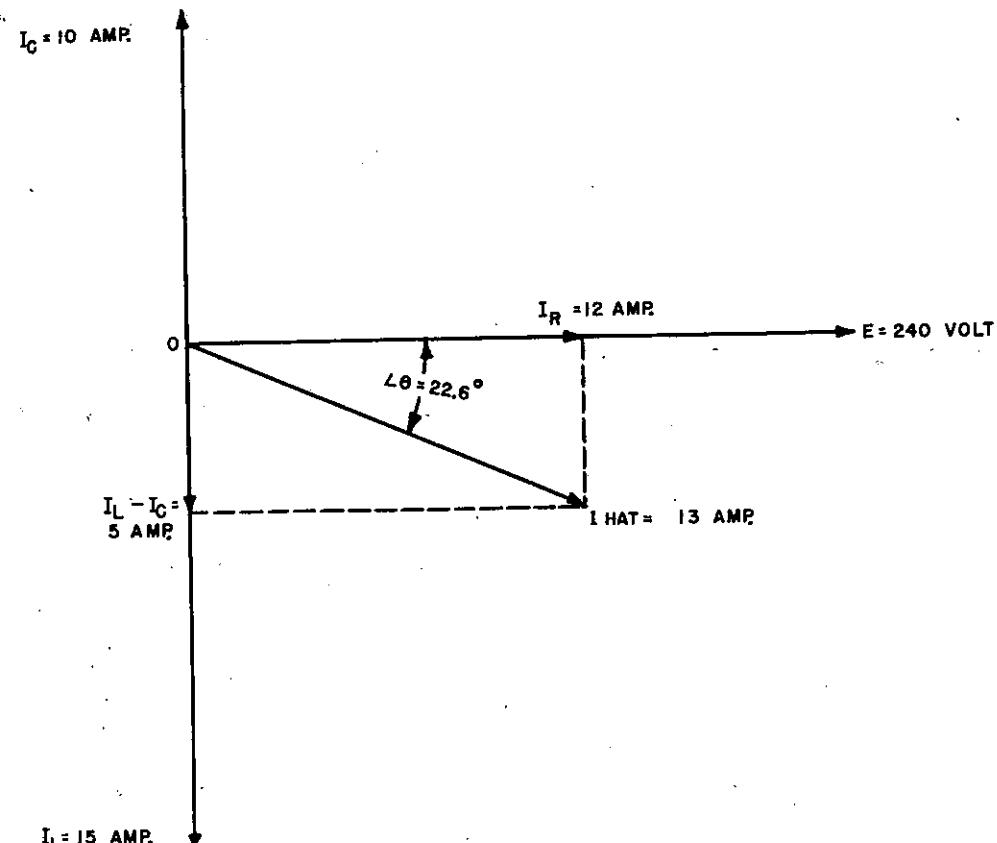

Şekil 8-10. R, X_L ve X_C II Paralel Devresinin Vektör Diyagramı.

PARALEL DEVREDE REZONANS

Seri bir devrede rezonans halinde devre akımı maksimumdur; endüktif reaktans ve kapasitif reaktansın tesirleri birbirini yok eder ve tam hat gerilimi devrenin direncine tatabik edilir. Bu, akım ile hat geriliminin aynı fazda olmasını doğurur.


Kapasitif reaktansın sebep olduğu ileri 90 derecelik akım, endüktif reaktansın sebep olduğu geri 90 derecelik akıma eşit olduğu zaman, paralel devre rezonans halindedir. Bu eşit akım değerleri, birbirinden 180° faz farklılıklar ve birbirini yok ederler. Netice olarak; alternatif akım kaynağı, sadece devrenin direnç yükü tarafından istenilen aynı fazlı akımı

verir. Bu sebepten, paralel rezonans devresinde, hat akımı minimum değerde ve hat gerilimi ile aynı fazda olacaktır. Seri veya paralel devrenin her ikisinde; rezonansta, hat gerilimi ile hat akımı aynı fazdadır ve bunun için, her iki devrede de devrenin güç faktörü bir'e eşittir.


R , X_L ve X_C bileşenleri bulunan bir paralel devre için, hat akımı ve frekansını temsil eden tipik eğriler Şekil 8-11'dedir. Alçak frekanslarda, endüktif bileşen büyük akım alırken, kapasitif bileşen çok ufak akım alır. Yüksek frekanslarda, bobin ufak akım alırken, kondansatör kolu nispeten daha büyük akım alacaktır. Bu iki sınırın arasında, bobin ve kondansatör akım değerlerinin eşit olduğu rezonans frekans noktası bulunur.

Bu rezonans frekansında, paralel devreye verilen hat akımı, en ufak değerdedir. Eğer direnç nispeten büyük ise; rezonans frekansında, akım oldukça azalır. Bununla beraber, eğer direnç bileşeni ufak ise, rezonansta akımda azalma, söylenilenden daha az olacaktır.

Şekil 8-9'da görülen paralel devrenin; 0,9231 değerinde geri bir güç faktörü vardır. Bu devrenin kondansatör kolunda daha büyük değerde bir kondansatör

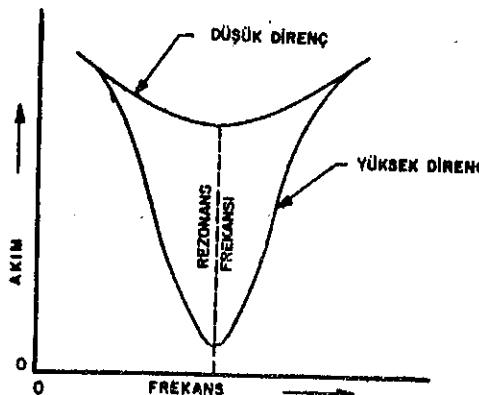

Şekil 8-11. Rezonans Frekansındaki Akım.

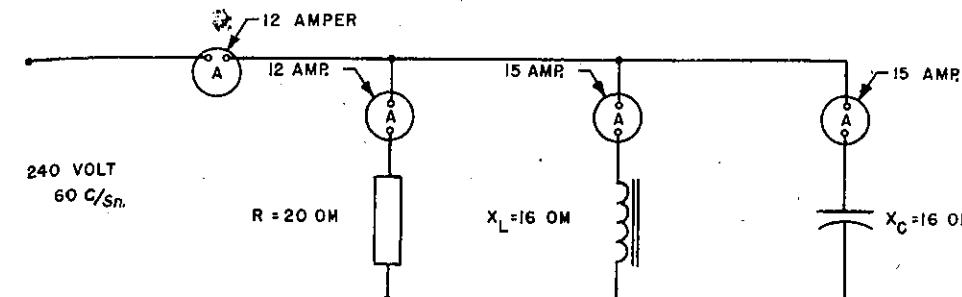


Şekil 8-12. Paralel Rezonans Devresi.

Örnek Problem 6

Şekil 8-12'de verilen devreyi kullanarak, aşağıdakileri tayin ediniz:

1. Hat akımı,
2. Güç,
3. Güç faktörü ve faz açısı.

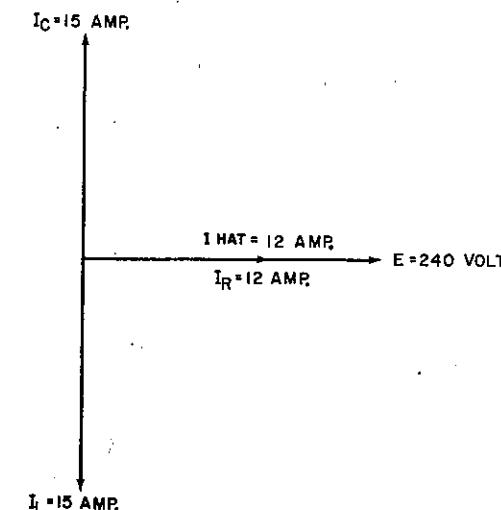

Şekil 8-13. Paralel Rezonans Devresinin Vektör Diyagramı.

Bu paralel devre için bir vektör diyagramı çiziniz.

Cözümler


1. Yukarıda izah edildiği şekilde, $I_{\text{hat}} = I_R = 12 \text{ amper}$

R, Z VE KOLLU PARALEL DEVRELER

Şekil 8-14; R, Z ve X_C kolları bulunan bir paralel devreyi göstermektedir. Vatmetre hakiki güçü gösterir; ampermetreler ise, hat akımı ile kollardaki akımları göstermektedir.

Devre Güç Faktörü

Devrenin güç faktörünü elde etmek için: Güç Faktörü = $W/EI = 624/120 \times 5,95 = 0,874$ geri güç faktörü (Endüktif reaktif akım, X_C deki akımdan daha fazla olduğundan; bütün devrenin geri bir güç faktörü vardır.) Faz açısı, 29° geridir.

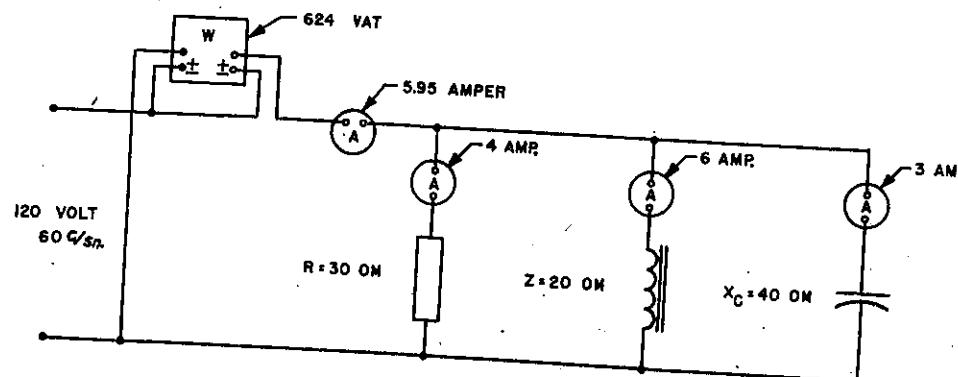

Şekil 8-14. R Z ve X_C Kollu Paralel Devre.

$$2. W = I^2 R = 12^2 \times 20 = 2880 \text{ vat, veya } EI = 240 \times 12 = 2880 \text{ vat}$$


$$3. \text{Güç Faktörü} = \text{Vat} \div EI = 2880 \div 2880 = 1,00 \text{ veya bir güç faktörü. } \Theta = 0^\circ$$

$$\begin{aligned} W \text{ Bobin} &= \frac{1}{I \text{ Bobin}^2} \\ R \text{ bobin} &= \frac{144}{144} = \frac{144}{6^2} = 4 \text{ ohm} \end{aligned}$$

Empedans bobin akımının, hat geriliminden geri kalma açısının kosinüsü 0,20 olup, değeri $78,5^\circ$ dir.

$$I_C = 3 \text{ AMP.}$$

$$I_C + I_R = 5 \text{ AMP.}$$

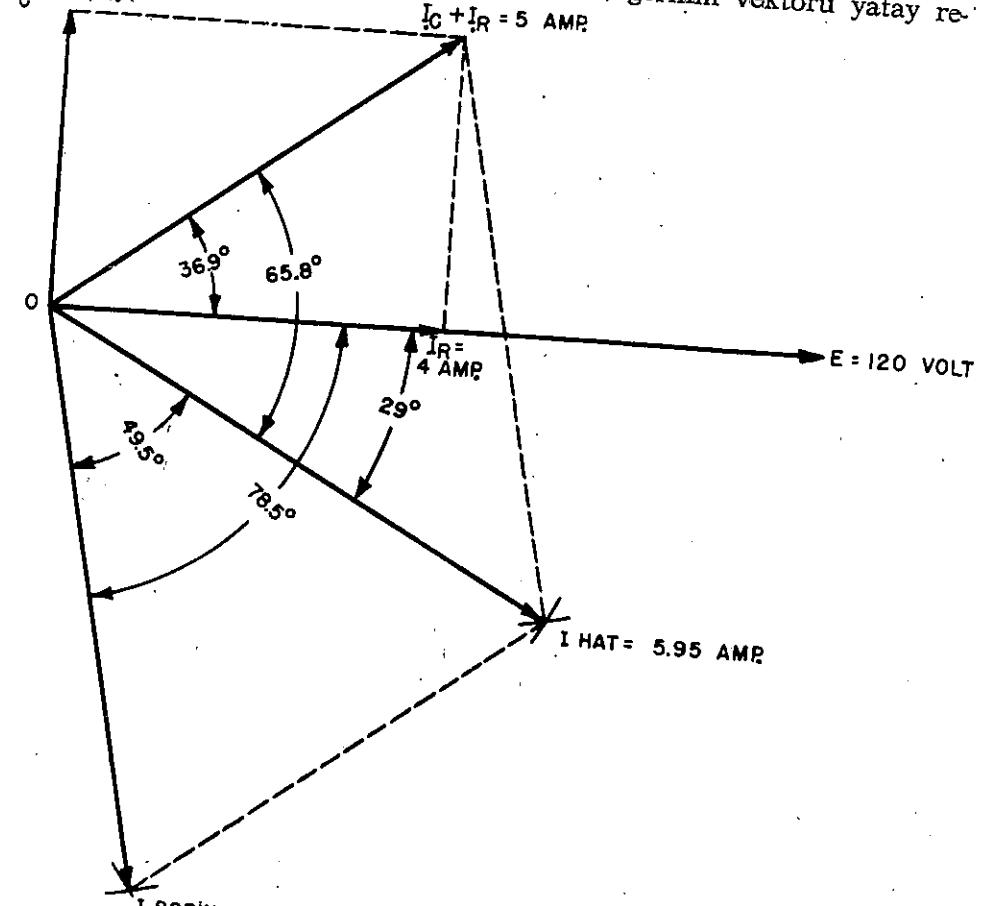

Şekil 8-15. R, Z ve X_C li Paralel Devrenin Vektör Diyagramı.

Şekil 8-14 deki devrede vatmet re yoktur ve elde mevcut bilgi sa dece, dört ampermetre okuması ve hat gerilimidir; bu halde hat gerilimine göre uygun faz müna sebetlerinde yerleştirilmiş akım değerlerini vektör çökgenine bağlamak sureti ile çözüm için ikinci bir metot kullanılır.

Şekil 8-15 teki vektör diyagramında, gerilim vektörü yatay re-

ferans hattıdır. Kondansatör tarafından alınan 3 amper, hat geriliminden 90° ileri iken; endüktif olmayan direnç kolundaki 4 amperlik akım, hat gerilimi ile aynı fazda yerleştirilir. Bu iki akımın vektör toplamı, $I_R + I_C = 5$ amperdir. Çizim hatları ve eğrileri, vektör diyagramında diğer vektörlerin nasıl yerleştirildiğini göstermektedir.

Devrenin Güç Faktörü

$$I_C + I_R = \sqrt{I_R^2 + I_C^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{16 + 9} = 5 \text{ amper}$$

Kosinüs teoremi kullanılarak; **b** kenarı 5 amper, **a** kenarı 6 amper ve **c** kenarı 5,95 amper olan akım üçgeninin O noktasındaki açısının değeri elde edilebilir :

$$\text{Kosinüs } A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

$$= \frac{5^2 + 5,95^2 - 6^2}{2 \times 5 \times 5,95}$$

Kosinüs değeri 0,4101 olan açı, $65,8^\circ$ dir.

5 amperlik bileşke akım ile gerilim referans hattı arasındaki açı da tayin edilebilir:

$$\text{Kosinüs } < = \frac{4}{5} = 0,8 = 36,9^\circ \text{ derece}$$

65,8 dereceden 36,9 dereceyi çırkarmakla, (Şekil 8-15'e bak) hat akımının hat geriliminden geri kalma açısı bulunur.

$$\Theta = 65,8 - 36,9 = 28,9 \text{ veya } 29^\circ$$

29° geri açının güç faktörü, 0,8746 olup; bundan önceki metodla elde edilen güç faktöründe eşittir.

Empedans bobini akımının hat geriliminden geri kalma açısı da tayin edilebilir. Kosinüs teoremini kullanılarak, **a** kenarı 5 amper, **b** kenarı 6 amper ve **c** kenarı 5,95 amper olan akım üçgeninin O noktasındaki açısının değeri elde edilebilir :

$$\text{Kosinüs } A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

$$= \frac{6^2 + 5,95^2 - 5^2}{2 \times 6 \times 5,95}$$

$$= \frac{36 + 35,4025 - 25}{71,4}$$

$$= \frac{71,4025 - 25}{71,4}$$

$$= \frac{46,4025}{71,4} = 0,6498$$

Kosinüs değeri 0,6498 olan açı, $49,5^\circ$ derecedir. $\Theta = 29^\circ$ nin $49,5^\circ$ ye ilâvesi, $78,5^\circ$ lik bobin akımı ile gerilimi arasındaki faz açısını verir.

$78,5^\circ$ nin kosinüsü 0,1994'e eşittir. Bu, empedans bobin kolu devresinde 0,1994'e eşit geri güç faktörü var demektir; bu birinci metod kullanarak elde edilen sonucun doğru olduğunu gösterir.


GÜC FAKTÖRÜNÜ DÜZELTİLMESİ

Geri güç faktörü ile çalışan motorlara, transformatörlere ve yükün diğer tiplerine enerji birçok alternatif akım devreleri tarafından verilir. Bu, aynı fazda akımı olduğu kadar, akımın 90° derecelik geri değerlerinin de hat tellerinde iletilmesi sonucunu doğurur. Daha önce de izah edildiği şekilde; paralel rezonans, devrenin 90 derecelik akımının geri 90 derecelik akıma eşit olması ile elde edilir. Bu yapılrsa, hat telleri

devreye sadece aynı faz akımı verirler ve güç faktörü = 1,00 dir.

Meselâ, bir sanayi münükasında, 240 volt hat geriliminden toplam 200 amper çeken paralel bağlı birçok motorlar bulunabilir. Bu devrenin güç faktörü, 0,75 geri değerdedir.

Şekil 8-16 daki devre için, aynı fazdaki akım bileşeni ile 90° derecelik geri akım bileşenini tayin etmek için, aşağıdaki usul kullanılır :

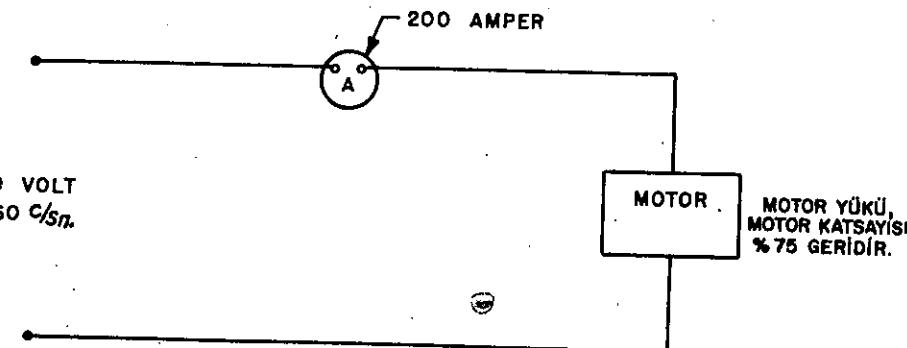

Şekil 8-16

$$\text{Kosinüs } \Theta = \frac{\text{I aynı fazda}}{\text{I hat}}$$

$$0,75 = \frac{\text{I aynı fazda}}{200}$$

$\text{I aynı fazda} = 150 \text{ amper}$, akımın aynı fazdaki bileşeni


$$\text{sintüs } \Theta = \frac{\text{I 90 derecelik}}{\text{I hat}}$$

$$0,6613 = \frac{\text{I 90 derecelik}}{200}$$

$$\text{I 90 derecelik} = \frac{200}{132,3} \text{ amper}, 90 \text{ derece fazlı akım}$$

Güçün kilovat cinsinden değeri:

$$\text{Kilovat} = \frac{\text{E} \times \text{I} \times \text{Güç faktörü}}{1000}$$

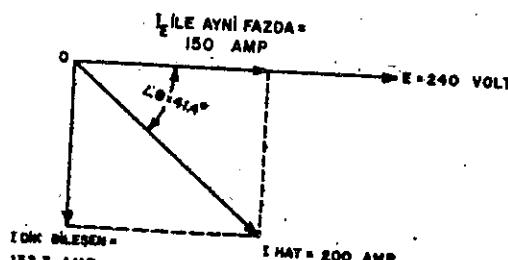

Şekil 8-17


Şekil 8-18 de, motor yüküne bir kondansatörlü kol bağlanınca, hat akımının 150 ampere düşüğüne

$$\begin{aligned} & 240 \times 200 \times 0,75 \\ & = \frac{1000}{36 \text{ kilovat}} \end{aligned}$$

Motor tarafından alınan mıknatışlama varlığı varlığı:

$$\begin{aligned} \text{Var} &= E \times I 90 \text{ derecelik} \\ &= 240 \times 132,3 = 31752 \\ &\text{var veya } 31,75 \text{ kilovar.} \end{aligned}$$

Hat geriliminden 90° fazca geri 132,3 amperlik bileşen, bu devrede paralel çalışan çeşitli motorların sarımlarının endüktansı tarafından meydana getirilir. Motor yükündeki hattın telleri arasında bir kondansatör bağlamak suretiyle, birim güç faktörlü bir rezonans devresi elde etmek mümkündür. Bu özel devrede; kondansatör, 132,3 amperlik 90° fazca ileri akımı verecek büyüklükte olmak mecburiyetindedir. Fazca 90° ileri veya geri akımlar eşit olunca; hat telleri, bu devrede 150 amper olan sıfır fazdaki akımı iletecek şekilde seçilmelidir. 31,75 kilovarlık reaktif güç bileşeni, kaynak tarafından artık verilmeyecektir; böylece hat telleri, transformatörler ve generatorler, 90 derecelik akım yükünden kurtulmuş olacaktır.

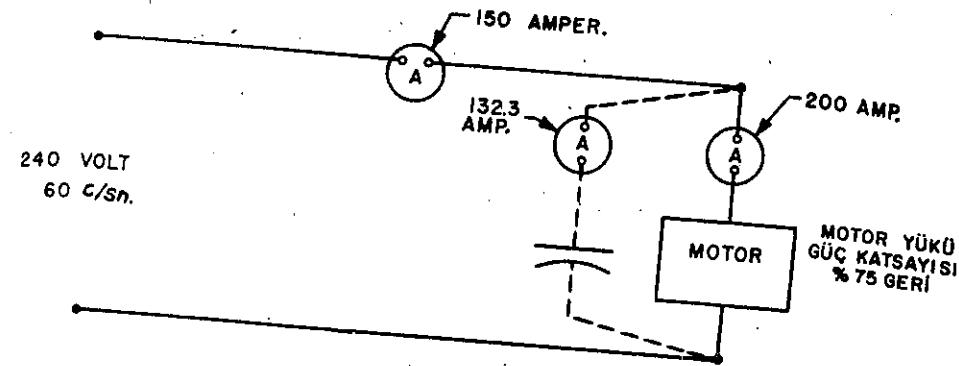

Şekil 8-18


dikkat edilmelidir. Motorlar tarafından istenilen mıknatışlama varlığı, güç faktöri düzeltici kondansatörler tarafından verilir.

Şekil 8-19 daki vektör diyagramında; iki 90 derecelik akım eşittir ve hat akımı, hat gerilimi ile aynı fazdadır. Hat telleri, şimdi sadece kaynaktan gelen sıfır fazdaki akımları iletecek ve devrenin güç faktöri 1,00 olarak düzeltilebilir.

İleri fazda 90 derecelik akım kapasitesinin amper olarak değeri ile kondansatörün gerilim değeri çarpımı, reaktif güç değerini tayin edecektir. Meselâ, Şekil 8-18 deki devrede; kondansatör, devrenin güç faktörünü bire getirerek düzeltilecek şekilde, aşağıdaki kilovar değerine sahip olmalıdır:

$$\begin{aligned} \text{Kilovar} &= \frac{\text{E} \times \text{I} 90 \text{ derecelik}}{1000} \\ &= \frac{240 \times 132,3}{1000} \\ &= 32,75 \text{ kilovar} \end{aligned}$$

Bu paralel devrede; kondansatörlü kol, 240 volotta 132,3 amper çeker. Bu bilgiye sahip iken, kapasitif reaktans ve mikrofarad cinsinden kapasitans tayin edilebilir.

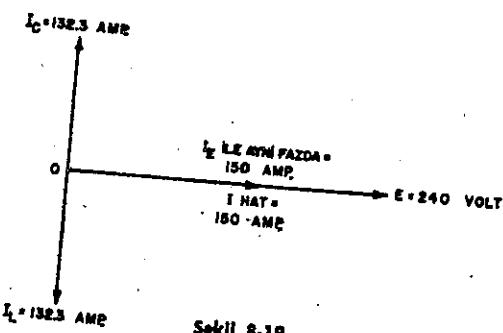

Şekil 8-19

$$X_c = \frac{E}{I_c} = \frac{240}{132,3} = 1,81 \text{ om}$$

$$X_c = \frac{1}{2 \pi F C} ; 1,81 = \frac{1}{377 C}$$

$$C = 0,00147 \text{ farad veya } 1470 \text{ mikrofarad}$$

Alternatif akım devrelerinin güç faktörlerini mümkün olduğu kadar bir'e yakın olmasının veya düzeltilerek bir'e yakın duruma getirilmesinin faydalari şunlardır:

1. Hat tellerindeki 90° fazlı akım, devre iletkenlerinde sıfır faz-

HATIRDA TUTULMASI GEREKEN NOKTALAR

- Aşağıdaki tip devreler için vektör diyagramlarının nasıl hazırlanacağı ve problemlerin nasıl çözüleceğinin bilinmesi gereklidir.

1. Direnç kolları olan paralel devreler.
2. R ve X_L kolları olan paralel devreler.
3. R ve X_C kolları olan paralel devreler.
4. R ve Z kolları olan paralel devreler.
5. R, X_L ve X_C kolları olan paralel devreler.
6. R, Z ve X_C kolları olan paralel devreler.


li akımların güç kayiplarına benzer şekilde, I_R^2 kayiplarını doğurur. Bu sebepten; eğer güç faktörü, bire yakın bir değere yükseltildirse; iletim hattının verimi arttırılarak, hatlardağı güç kayipları azaltılır.

2. Eğer güç faktörü, bire yakın bir değere getirilerek düzeltme yapılması daha az olur. Böylece; yükteki gerilim, yaklaşık olarak daha sabit olacaktır.
3. Yüksek güç faktöründe devreyi besleyen发电机 ve transformatörler daha iyi çalışma şartları içinde bulunurlar.

- 90 derece fazlı akımın azaltılması, hat tellerindeki I_R^2 kayiplarını azaltır, iletim verimi yükseltir.
- Hat akımının reaktif bileşeninde bir azalma, güç sistemindeki gerilim düşmelerinde bir azalma meydana getirir. Bu da, yükte gerilimin daha sabit olması sonucunu doğurur.
- Alternatif akım generatorlarının ve transformatörlerinin çalışma şartları iyileşir ve verim yükselir.

TEKRARLAMA SORULARI

1. İki kolu bulunan bir paralel devre; 120 volt, 60 saykılık bir kaynağa bağlıdır. Birinci kolda, 50 omluk endüktif olmayan bir direnç bulunurken; ikinci kolda, 0,2 henriklik endüktans ve ihmali edilebilir dirençli bir bobin vardır.
 - a. Herbir koldaki akımı bulunuz.
 - b. Hat akımını tayin ediniz.
 - c. Paralel devrenin güç faktörünü tayin ediniz.
 - d. Bu devre için, değerleri işaretli bir vektör diyagramı çiziniz.
2. 40 omluk bir direnç, 0,24 henrilik saf endüktans ile paralel olarak; 120 volt, 25 saykılık güç kaynağına bağlanmaktadır.
 - a. Herbir koldan çekilen akımı bulunuz.
 - b. Hat akımını tayin ediniz.
 - c. Paralel devrenin güç faktörünü tayin ediniz.
 - d. Paralel devrenin toplam empedansını tayin ediniz.
 - e. Paralel devre için, değerleri işaretli bir vektör diyagramı çiziniz.
3. 120 volt, 50 saykılık bir kaynak, iki kolu bulunan paralel bir devreyi beslemektedir. Birinci kolda, 0,04 henriklik endüktans ile seri halde 20 omluk direnç vardır. İkinci kolda ise, ihmali edilebilir dirençli ve 50 mikrofaradlık bir kondansatör bulunmaktadır.
 - a. Aşağıdakileri tayin ediniz:
 - (1) Herbir koldaki akım.
 - (2) Toplam akım.
 - (3) Paralel devrenin toplam empedansı.
 - (4) Devrenin güç faktörü.

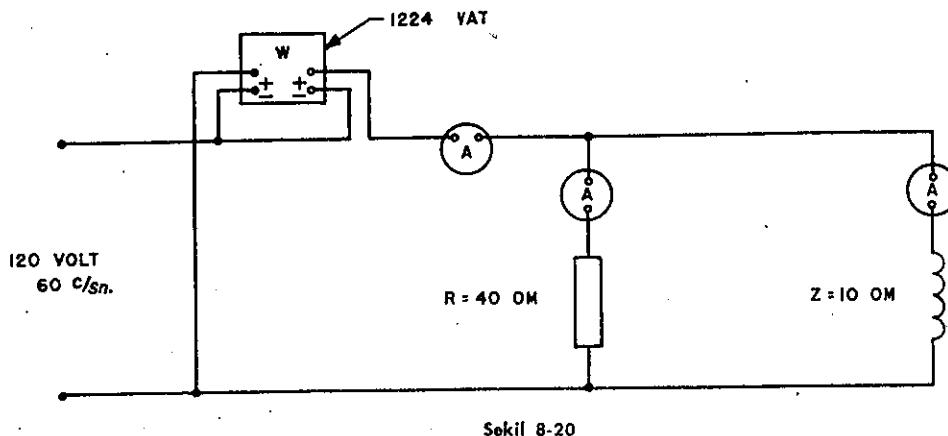


Şekil 8-20

- (5) Paralel devre tarafından alınan toplam gücün kilovat olarak değeri.
- b. Bu devre için değerleri işaretli bir vektör diyagramı çiziniz.
6. Şekil 8-20 de görülen devreyi kullanarak, aşağıdakileri tayin ediniz :
 - a. Herbir kol tarafından çekilen akım.
 - b. Direnç kolunda sarfedilen vat değeri.
 - c. Bobin kolunda sarfedilen vat değeri.
 - d. Bobinin empedansı.
 - e. Bobinin etkin direnç ve endüktif reaktans bileşenleri.
7. a. 6 nci sorudaki devreyi kullanarak, aşağıdakileri tayin ediniz :
 - (1) Toplam akım.

10. Bir alternatif akımlı paralel devre, 102 volt, 50 saykılık güç kaynağına bağlı üç koldan ibarettir. A kolunda endüktif olmayan bir direnç yükü bulunmaktadır; B kolu, bir bobini ve C kolu da bir kondansatörün her ikisinin de dirençleri ihmal edilebilir. Toplam veya hat akımı, 10 amperdir ve bütün paralel devrenin güç faktörü % 90 fazca geridir. Kondansatörün 12,5 omluk bir kapasitif reaktansı vardır.
 - a. Devre için değerleri işaretli bir vektör diyagramı çiziniz.
 - b. Aşağıdakileri tayin ediniz :
 - (1) Üç kolun herbiri tarafından çekilen akımların değerleri.
 - (2) Bütün devre tarafından alınan hakiki gücün vat olarak değeri.
11. 5'inci soruda verilen devrede kullanılan kondansatör, devrenin güç faktörünü bir yapacak şekilde değiştirilecektir. Uygun olarak seçilen kondansatör için; devreyi paralel rezonansa getirecek şekilde, aşağıdakileri tayin ediniz.
 - a. Var değeri,
 - b. Kapasitif reaktans,
 - c. Mikrofarad değeri.
12. 6. soruda verilen devrede; güç faktörünün bir'e getirerek düzelticek şekilde uygun bir kondansatör, üçüncü koldaki devreyi meydana getirmektedir. 6. sorudaki bilgileri kullanarak,
 - a. Aşağıdakileri tayin ediniz :
 - (1) Kondansatörün var değeri.
 - (2) Kondansatörün kapasitif reaktansı (direncin ihmal edilebilir olduğunu farzediniz).
 - (3) Kondansatörün mikrofarad değeri.
13. Endüktif olmayan bir ısıtıcı ve bir alternatif akım motoru, 120 volt, 25 saykılık güç kaynağından paralel olarak çalıştırılmaktadır. Isıtıcı, 60 vat almaktadır. Motor ise, % 60 fazca geri güç faktörü ile 360 vat alıyor. Aşağıdakileri tayin ediniz :
 - a. İki kolun herbiri tarafından çekilen akım değerleri.
 - b. Toplam akım.
 - c. Devrenin güç faktörü.
14. 120 voltlu bir endüksiyon motoru, % 75 geri güç faktörlü 24 amperlik akım istemektedir. Motor ile paralel vaziyette, 30 amperlik bir lamba yükü bağlanırsa; bütün paralel devre için güç faktörü ve faz açısı ne olacaktır ?
15. Alternatif akım sistemlerinde, yüksek faktörünü muhafaza etmek için önemlidir ?
16. 220 volt, 50 saykılık işletmede çalışıldığı zaman, tam yükte, 220 volt, 2 hp'lik bir fazlı endüksiyon motoru 12 amper çekmektedir. Tam yük güç faktörü % 80 degerinde ve fazca geridir. Tam yükte aşağıdakileri tayin ediniz :
 - a. Sıfır fazlı akım,
 - b. Vat olarak güç,
 - c. 90° fazlı akım,
 - d. İstenilen muknatsıslama var değeri,
 - e. Volt-anper girişi.
17. 6. sorudaki devrenin güç faktörü, motor ile paralel bir kondansatör bağlamak suretiyle değeri bir'e gelecek şekilde, doğrultulmaktadır. Aşağıdakileri tayin ediniz :
 - a. Kondansatörün var değeri,

- b. Kondansatörün mikrofarad değeri.
 d. Güç faktörü % 100'e veya bir'e yükseldikten sonra, hat akımı ne olacaktır?
 18. Bir fabrika, 240 volt, 50 sayklılık işletmeden beslenen, % 70 geri
- güç faktörlü 50 Kw/hk güçe sahiptir. Aşağıdakileri tayin ediniz:
 a. Hat akımı,
 b. Güç faktörünü bir'e yükseltmek için, istenilen kondansatörün kİlovar olarak büyüklüğü,
 c. Devreye kondansatör ilâve edildikten sonraki hat akımı.

Seri - Paralel Devreler

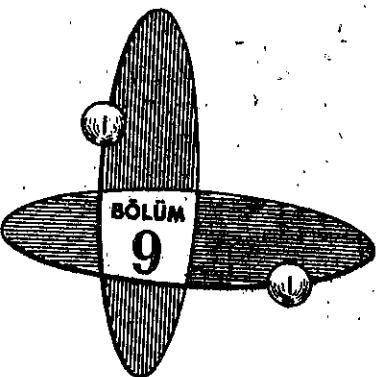

Çeşitli direnç ve reaktif elementleri kapsayan empedanslardan ibaret seri-paralel bağlı (karışık bağlantı) A.A. devrelerinin çözümünde bir çok metotlar kullanılabilir. Böylece bu bölümdeki metotta kondüktans, süzeptans ve admitans terimleri kullanılacaktır. Konduktans G; süzeptans B; admitans ise Y harfi ile gösterilir. Bu metod ile çözüme G-B-Y metodu da denir. Bu metotla çözüm yapmak için elementer matematik bilgisi kâfidir.

ADMİTANS, KONDÜKTANS ve SÜZEPTANS


Empedans; direnç ve reaktansın ikisini birden kapsayan bir devrede elektron akışına karşı gösterilen zorluğu ifade eden bir ölçüdür. Admitans; direnç ve reaktansın ikisini birden kapsayan bir devre ya da elemanda elektron akışına karşı gösterilen kolaylığı ifade eden bir ölçü birimidir. Bu, empedans ifadesinin tersidir. Admitans için ölçü birimi mo (MHO) dır, (Om'un ters okunuşu).

Mo olarak admitans ile om olarak empedans arasındaki ilişki söyledir:

$$Y = \frac{1}{Z}; \text{ biliyoruz ki}$$

$$Z = \frac{E}{I}; \text{ böylece } Y = \frac{I}{E} \text{ dir.}$$

Kondüktans; dirençten geçen elektronlara karşı gösterilen kolaylığı ifade eder. Kondüktans da admitans gibi mo olarak ölçülür. Endüktif etkisiz dirençten ibaret D.A. veya A.A. devrelerinde mo olarak kondüktans, om olarak direnç ters değerinin karşılığıdır. Böylece direnç ve reaktanstan ibaret A.A.

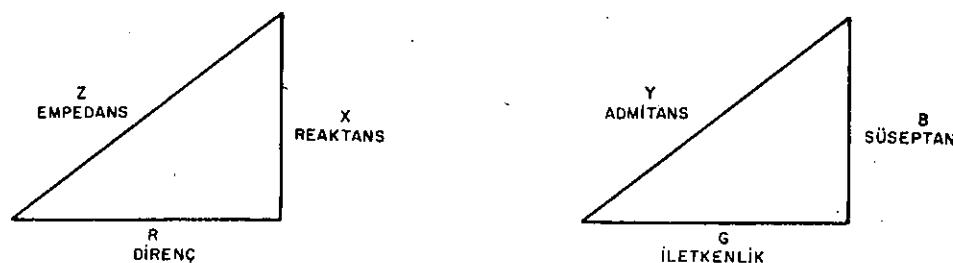


Şekil 9-1. Empedans ve admittans Üçgenleri.

devrelerinde kondüktans, direncin empedans karesine bölümüdür. Yani $G = R \div Z^2$ dir.

Süzeptans bir A.A. devresinde reaktanstan geçen elektronlara karşı kolaylığı gösteren bir ölçütür. Mo olarak süzeptans om olarak reaktansın, empedans karesine bölümü ile bulunur.

$$B = X \div Z$$

Admitans, kondüktans ve süzeptans arasındaki ilişkiler empedans, direnç ve reaktans arasındaki ilişkiler gibidir.

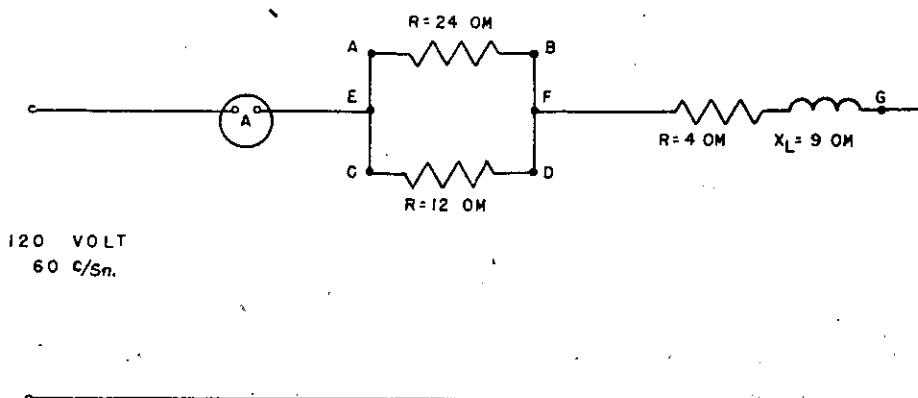

Şekil 9-2. Seri-Paralel Devre

1. Om olarak toplam empedansı
2. Karışık devrenin akımı
3. Karışık devrenin güç katsayısı.

Çözüm

1. Bu problemi çözmek için devrenin bir bölümü, Şekil 9-2 deki devre diyagramında gösterildiği gibi A-B, C-D, ve E-F gibi kısımlara ayrılacaktır. Devrenin paralel bağlı bölümünün her kısmı için om ve mo değerleri uygun referans için tablo halinde kaydedilir.

A-B Devresi

$$R = 24 \text{ om}$$

$$X = 0 \text{ om}$$

$$Z = 24 \text{ om}$$

$$G_{AB} = \frac{R_{AB}}{Z_{AB}^2} = \frac{24}{24^2} = 0,0417 \text{ mo}$$

$$Y_{EF} = \sqrt{(G_{AB} + G_{CD})^2 + (B_{AB} + B_{CD})^2}$$

$$= \sqrt{(0,0417 + 0,0833)^2 + (0 + 0)^2} = 0,125 \text{ mo.}$$

E-F nin empedansı

$$Z_{EF} = \frac{1}{Y_1} = \frac{1}{0,125} = 8 \text{ om}$$

E-F nin Direnci

SEMBOL	DEVRE	
	A-B	C-D
R	24	12
X	0	0
Z	24	12
G	0,0417	0,0833
B	0	0

$$B_{AB} = \frac{X_{AB}}{Z_{AB}^2} = \frac{0}{24^2} = 0 \text{ mo}$$

C-D Devresi

$$R = 12 \text{ om}$$

$$X = 0 \text{ om}$$

$$Z = 12 \text{ om}$$

$$G_{CD} = \frac{R_{CD}}{Z_{CD}^2} = \frac{12}{12^2} = 0,0833 \text{ mo}$$

$$B_{CD} = \frac{X_{CD}}{Z_{CD}^2} = \frac{0}{12^2} = 0 \text{ mo.}$$

Bundan sonra devrenin paralel bölümü, E-F kısmının admitansı şöyle bulunur.

$$G_{EF} = \frac{R_{EF}}{Z_{EF}^2}$$

$$R_{EF} = G_{EF} + Z_{EF}^2 = 0,125 + 8^2 \\ = 8 \text{ om}$$

E-F nin reaktansı

$$B_{EF} = \frac{X_{EF}}{Z_{EF}^2}$$

$$\begin{aligned} X_{EF} &= B_{EF} \cdot Z_{EF} \\ &= 0 \times 8^2 \\ &= 0 \text{ om.} \end{aligned}$$

Devrenin seri bağlı F-G bölümünün direnci 4 om ve X_L ise 9 om'dur. Devrenin tümü için, E-F paralel bölümün direnci ile ona seri bağlı E-F bölümü direnci birbiri ile toplanır.

$$R_{EG} = R_{EF} + R_G = 8 + 4 = 12 \text{ om.}$$

Devrenin tümünün toplam reaktansı (X_L) de, E-F paralel bölümün reaktansı ile F-G seri bölümün reaktansının toplanması ile bulunur.

$$X_{EG} = X_{FE} + X_{FG} = 0 + 9 = 9 \text{ om}$$

Bütün devrenin empedansı :

$$\begin{aligned} Z_{EG} &= \sqrt{R_{EG}^2 + X_{EG}^2} \\ &= \sqrt{12^2 + 9^2} \\ &= 15 \text{ om.} \end{aligned}$$

2. Bu devre tarafından çekilen akım şudur :

$$I = \frac{E}{Z_{EG}} = \frac{120}{15} = 8 \text{ amper}$$

3. Bundan sonra bütün devrenin güç katsayısı şöyle bulunabilir:

$$\begin{aligned} \text{Güç katsayısi} &= \frac{R_{EG}}{Z_{EG}} = \frac{12}{15} \\ &= 0,80 \text{ geri güç katsayısi} \end{aligned}$$

Örnek Problem 2

Bu örnekte seri-paralel devrenin hem paralel hem seri bölümünden direnç ve reaktans bulunmaktadır.

Şekil 9-3 de üç elemanı da direnç ve reaktans olan bir seri-paralel devre görülmektedir. Bu devrede G-B-Y metodu kullanarak aşağıda istenen değerler bulunacaktır.

1. om olarak toplam empedans
2. ampermertenin gösterdiği akım
3. devrenin güç katsayısı.

Çözüm


1. Paralel bölümde her kol için om ve mo değerlerini yazalım.

A-B Kolu

$$R_{AB} = 30 \text{ om.}$$

$$X_{AB} = 40 \text{ om.}$$

$$\begin{aligned} Z_{AB} &= \sqrt{R_{AB}^2 + X_{AB}^2} \\ &= \sqrt{30^2 + 40^2} \\ &= \sqrt{2500} = 50 \text{ om} \end{aligned}$$

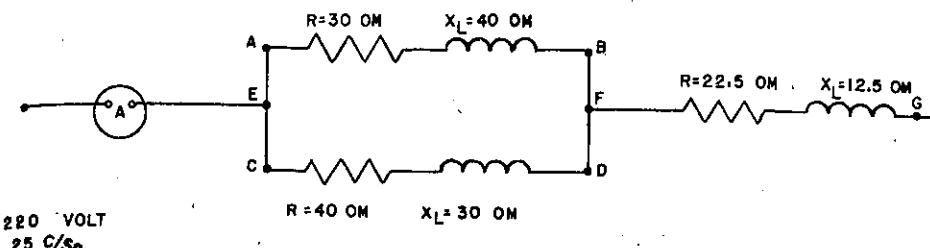

Şekil 9-3. Seri-Paralel Devre

C-D Kolu

$$R_{CD} = 40 \text{ om.}$$

$$X_{CD} = 30 \text{ om.}$$

$$\begin{aligned} Z_{CD} &= \sqrt{R_{CD}^2 + X_{CD}^2} \\ &= \sqrt{40^2 + 30^2} \\ &= \sqrt{2500} = 50 \text{ om} \end{aligned}$$

SEMBOL	DEVRE	
	A-B	C-D
R	30	40
X	40	30
Z	50	50
G	0.012	0.016
B	0.016	0.012

$$G_{AB} = \frac{R_{AB}}{Z_{AB}^2} = \frac{30}{50^2} = 0,012 \text{ mo}$$

$$G_{CD} = \frac{R_{CD}}{Z_{CD}^2} = \frac{40}{50^2} = 0,016 \text{ mo}$$

$$B_{AB} = \frac{X_{AB}}{Z_{AB}^2} = \frac{40}{50^2} = 0,016 \text{ mo}$$

$$B_{CD} = \frac{X_{CD}}{Z_{CD}^2} = \frac{30}{50^2} = 0,012 \text{ mo}$$

$$\begin{aligned} Y_{EF} &= \sqrt{(G_{AB} + G_{CD})^2 + (B_{AB} + B_{CD})^2} \\ &= \sqrt{(0,012 + 0,016)^2 + (0,016 + 0,012)^2} \\ &= 0,0396 \text{ ya da } 0,04 \text{ om} \end{aligned}$$

$$Z_{EF} = \frac{1}{Y_{EF}}$$

$$= \frac{1}{0,04}$$

$$= 25 \text{ om}$$

$$R_{EG} = 17,5 + 22,5 = 40 \text{ om}$$

$$Z_{GE} = \sqrt{R_{EG}^2 + X_{EG}^2} = \text{devrenin empedansı}$$

$$2. I_{EG} = \frac{E}{Z_{EG}} = \frac{220}{50} = 4,4 \text{ amper}$$

$$3. \text{ Güç katsayısı} = \frac{Z_{EG}}{Z_{EG}} = \frac{50}{50} = 0,80 \text{ geri.}$$

Örnek Problem 3

Şekil 9-4 deki devre, birbirine paralel bağlı üç kol ile onlara seri bağlı bir bölümünden ibarettir. Direnci ihmal edilen kondansatörün reaktansı $X_C = 20 \text{ om}$ dur.

1. Devrenin toplam empedansını
2. Karışık devre akımını
3. Devrenin güç katsayısını bulunuz.

$$R_{EF} = G_{EF} \cdot Z_{EF}^2$$

$$= 0,028 \times 25^2$$

$$= 17,5 \text{ om}$$

$$X_{EG} = 17,5 + 12,5 = 30 \text{ om}$$

$$= \sqrt{40^2 + 30^2} = 50 \text{ om, bütün}$$

Çözüm

1. Paralel bağlı üç kol için mo ve om değerlerini tablo haliinde yazalım :

A-B Kolu

$$R_{AB} = 30 \text{ om}$$

$$X_{BA} = 40 \text{ om}$$

$$\begin{aligned} Z_{AB} &= \sqrt{R_{AB}^2 + X_{AB}^2} \\ &= \sqrt{30^2 + 40^2} \\ &= \sqrt{900 + 1600} \\ &= \sqrt{2500} \\ &= 50 \text{ om} \end{aligned}$$

C-D Kolu


$$R_{CD} = 6 \text{ om}$$

$$X_{CD} = 8 \text{ om}$$

$$X_{EF} = B_{EF} \cdot Z_{EF}^2$$

$$= 0,028 \times 25^2$$

$$= 17,5 \text{ om}$$

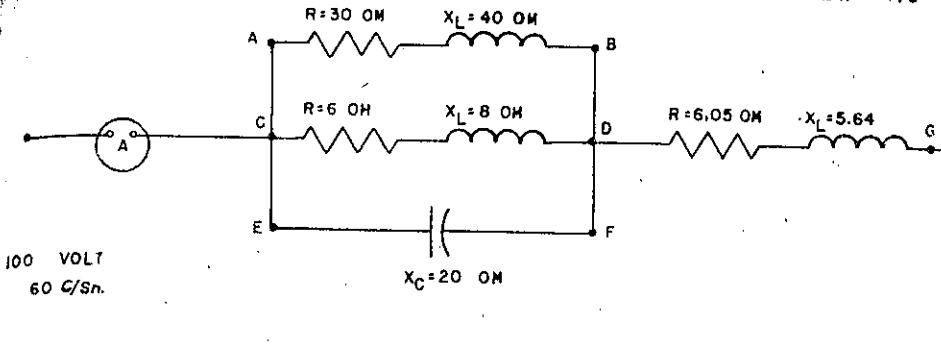

Sekil 9-4. Seri-Paralel Devre

$$Z_{CD} = \sqrt{R_{CD}^2 + X_{CD}^2}$$

$$= \sqrt{6^2 + 8^2}$$

$$= \sqrt{36 + 64}$$

$$= \sqrt{100}$$

$$= 10 \text{ om}$$

$$G_{CD} = \frac{R_{CD}}{Z_{CD}^2}$$

$$G_{CD} = \frac{6}{10^2}$$

$$= \frac{30}{50^2}$$

$$= 0,012 \text{ mo}$$

$$= 0,06 \text{ mo}$$

E-F Kolu

$$R_{EF} = 0$$

$$X_{EF} = 20 \text{ om.}$$

$$Z_{EF} = \sqrt{R_{EF}^2 + X_{EF}^2}$$

$$= \sqrt{0^2 + 20^2}$$

$$= \sqrt{400}$$

$$= 20 \text{ om}$$

$$B_{AB} = \frac{X_{AB}}{Z_{AB}^2} \quad B_{CD} = \frac{X_{CD}}{Z_{CD}^2}$$

$$= \frac{40}{50^2} = \frac{8}{10^2}$$

$$= 0,016 \text{ mo} = 0,08 \text{ mo.}$$

$G_{EF} = 0$ Kondansatör direnci ihmali edildiği için sıfırdır.

SEMBOL	KOLLAR		
	A-B	C-D	E-F
R	30	6	0
X	40	8	20
Z	50	10	20
G	0,012	0,06	0
B	0,016	0,08	0,05

$$\begin{aligned} X_{EF} &= \frac{B_{EF}}{Z_{EF}^2} \\ &= \frac{20}{20^2} \\ &= \frac{20}{400} \\ &= 0,50 \text{ mo} \end{aligned}$$

Üç paralel kol için mo olarak toplam süseptansı bulmak için, kondansatörün süseptansı, mo olarak öteki iki kol süseptansından çıkarılır. Bu çıkarmanın sebebi, bir A.A. devresinde endüktif reaktans ile kapasitif reaktans etkileri-

nin birbirine zıt oluşudur. Böylece X_L ve X_C nin ters değerlerine de süseptans denir ve mo ile ifade edilir.

Paralel bağlı üç kolun toplam admittansı :

$$\begin{aligned} Y &= \sqrt{G_{AB} + G_{CD} + G_{EF}}^2 + (B_{AB} + B_{CD} - B_{EF})^2 \\ &= \sqrt{(0,012 + 0,06 + 0)^2 + (0,016 + 0,08 - 0,05)^2} \\ &= \sqrt{0,072^2 + 0,046^2} = \sqrt{0,0073} = 0,085 \text{ mo.} \end{aligned}$$

$$Z = \frac{1}{Y} = \frac{1}{0,085} = 11,76 \text{ om.}$$

paralel bağlı üç kol için eşdeğer direnç :

$$\begin{aligned} R &= BZ^2 = 0,072 \times 11,76^2 \\ &= 9,95 \text{ om} \end{aligned}$$

paralel bağlı üç kol için eşdeğer reaktans :

$$\begin{aligned} X &= BZ^2 = 0,046 \times 11,76^2 \\ &= 6,360 \text{ om.} \end{aligned}$$

Bütün devrenin toplam direnci :

$$R_{\text{toplam}} = 9,95 + 6,05 = 16 \text{ om.}$$

Bütün devrenin toplam reaktansı ise

$$X_{\text{toplam}} = 6,36 + 5,64 = 12 \text{ omdur.}$$

Bütün devrenin toplam empedansı :

$$\begin{aligned} Z &= \sqrt{R_{\text{toplam}}^2 + X_{\text{toplam}}^2} \\ &= \sqrt{16^2 + 12^2} = 20 \text{ om} \end{aligned}$$

$$2. I = \frac{E}{Z} = \frac{100}{20} = 5 \text{ amper}$$

$$3. \text{ Güç katsayısi} = \frac{R}{Z} = \frac{16}{20} = 0,80 \text{ geri}$$

HATIRDA TUTULMASI GEREKEN NOKTALAR

$$G = \frac{1}{R} \text{ dir.}$$

- Admitans, devre empedansı ya da elemanından geçen elektronlara karşı gösterilen kolaylığı ifade eden bir ölçütür. Admitans mo olarak ölçülür ve empedansın tersidir. Admitansın sembolü Y harfidir ve formülü

$$Y = \frac{1}{R} \text{ dir.}$$

- Kondüktans, dirençten geçen elektronlara karşı gösterilen kolaylığı ifade eden bir ölçütür. Kondüktans mo ile ölçülür ve G ile gösterilir.
- Herhangi bir D.A. ya da A.A. devresi yalnız direnç elemanlarından ibaret ise kondüktans mo olarak direncin tersidir ve formülü


$$G = \frac{R}{Z^2}$$

- Süseptans, devre reaktansı ya da elemanından geçen elektronlara karşı gösterilen kolaylığı ifade eden bir ölçütür. Süseptans mo ile ölçülür ve B ile gösterilir.

$$\text{Formülü } B = \frac{X}{Z^2} \text{ dir.}$$

TEKRARLAMA SORULARI


- Aşağıdaki deyimlerin anlamını açıklayınız.
 - Admitans
 - Süseptans
 - Kondüktans
- Şekil 9-5 de verilen devrede :
 - Devrenin paralel bölümü E ve F noktaları arasındaki mo olarak admitansı,
 - Devrenin toplam empedansını bulunuz.
2. Soruda verilen devreyi kullanarak şunları bulunuz :
 - Şekil 9-5 de ampermetrede okunan değeri.
- Şekil 9-6 da verilen karışık devrede :
 - Paralel bağlı üç bobinin mo olarak admitansını,
 - Bütün devrenin om olarak empedansını bulunuz.
4. Soruda verilen devreyi kullanarak şunları bulunuz :

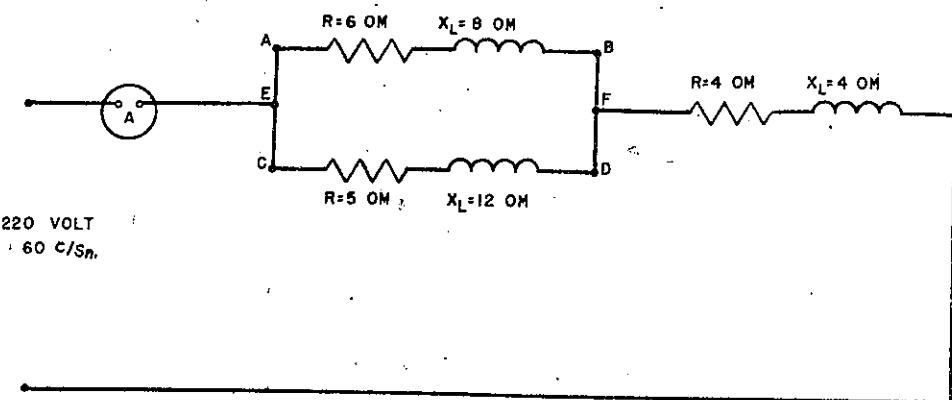

Şekil 9.5.

- a. Devrenin çektiği toplam akımı,
- b. Üç koldan her birinin çektiği akımı.
- 6. 4. Soruda verilen devreyi kullanarak şunları bulunuz :

 - a. Devrenin güç katsayısını,
 - b. Her devre kolunun güç katsayısını,
 - c. Devrenin çektiği vat olarak toplam gücü.

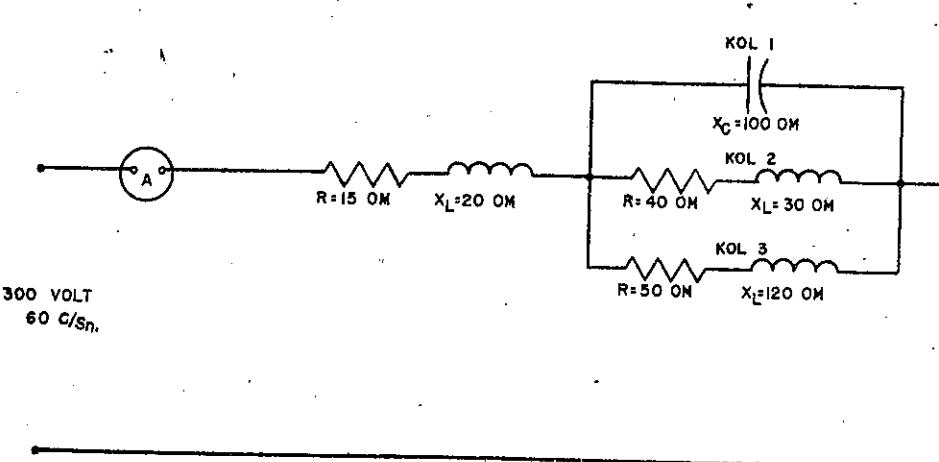

Şekil 9.6

Üç Fazlı Sistemler

BÖLÜM
10


Pratik olarak bütün alternatif akım enerjileri üç fazlı发电机 tarafından üretilir ve üç fazlı devre sistemleri üzerinden dağıtıılır. Üç fazlı sistem gerçekte, üç ya da dört hathı bir devre sistemi haline sokulmuş, üç adet bir fazlı devreden başka bir şey değildir. Bir fazlı motorlar ve diğer bir fazlı yükler, üç fazlı bir devreden beslenip çalışabilirler.

Pek çok uygulamalar için bir fazla göre üç fazın tercih edilmesinde çeşitli sebepler vardır.


1. Gövde ölçülerini aynı olan üç fazlı bir makinanın bir fazlı makinaya göre kapasitesi takriben % 150 dir. Yani eşit güçte üç fazlı bir makinanın boyutları bir fazlıya göre dâha küçüktür.
2. Tek fazlı devre tarafından verilen güç nabazanlıdır. 2. bölüm Şekil 2-5 de gerilim, akım ve gücün bir direnç

yükü için dalga şekilleri görülmektedir. Birim güç kat sayısında akım ve gerilim aynı fazdadır, her saykilda güç iki kere sıfırdır. Bundan başka akım ve gerilim aynı faza olmadığı zaman güç, her saykilda dört kere sıfır olacak ve her saykının belli kısımlarında negatif değerler olacaktır.

Dengeli üç fazlı devreye verilen toplam güç, her zaman sabittir. Gerçek üç fazlı sistemin, üç tek fazlı devrenin her birine verdiği güç nabazanlıdır, fakat üç fazlı yükle verilen toplam güç, herhangi bir an için aynı olacaktır. Bunun sonucu olarak üç fazlı motorların ve diğer cihazların çalışma karakteristikleri, aynı şekildeki bir fazlı cihazlara göre daha üstünür.

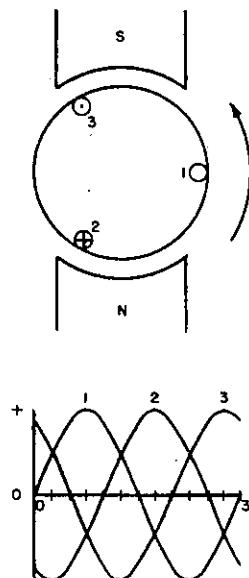

Şekil 10-1. Üç Fazlı E.M.K. in Meydana Gelişimi

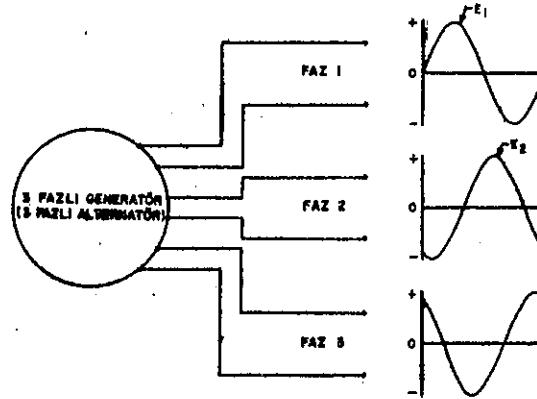

Şekil 10-2. Üç Fazlı Gerilimler

3. Hatlar arası gerilimi eşit ve dengeli bir, üç faz-üç hatlı devrede; aynı KVA kapasitete, aynı gerilim, aynı uzunlukta ve iletim verimi aynı, tek faz-iki hatlı devrede kullanılan bakır iletken kesitinin % 75 i kullanılır.

Üç Fazlı Gerilim

Üç fazlı bir generatör, aynı frekans ve büyülüklükte fakat 120 elektrik derecesi faz farklı üç ayrı gerilimden ibaret bir üç fazlı devreyi besler. Şekil 10-1 de üç iletkeni birbirinden 120° faz farklı konmuş basit bir A.A. generatörü gösterilmektedir. Şekil 10-1 deki her iletkenin bir bobin sargasını temsil ettiği farzedilir. İndüklenen gerilim, bir saykılın bir peryodu için A.A. generatörünün çıkış gerilimini temsil eder. Üç gerilimin 120 elektrik derecesi faz farklı olduğuna dikkat ediniz. Bu üç sarginın her birinin son uçları çıkarılarak bir çift bileziğe bağlanabilir ve böylece üç ayrı, tek faz-iki hatlı devreleri besleyebilir. Fakat Şekil 10-2 de gösterildiği gibi gerilimleri birbirî ile 120° faz farklı üç tek fazlı devreden meydana gelen bu sistem pratik değildir.

Pratikte üç fazlı bir devreyi beslemek için yalnız üç veya belki dört hat gerekir ve bu maksatla bobin sargları birbirine bağlanmıştır. Generatörlerin, motorların, transformatörlerin ve öteki cihaz-


ların tek faz sarglarının birbirine bağlanması için üç fazlı devrelerde, iki standart bağlantı kullanılır. Bunlar yıldız ve üçgen bağlantılardır. (Şekil 10-3 ve 10-10)

Faz Sırası

Faz sırası ya da faz dönüşü, üç fazlı devrede üç gerilimin birbirini takip edecek şekilde aralarında 120 elektrik derecesi faz farkı olan bir düzendir. Misal olarak, eğer şekil 10-1 de E_{OA} sıfır elektrik derecesinden itibaren pozitif yöne doğru artmaya başlasa, 120° elektrik derecesi geçtikten sonra E_{OB} pozi-

tif yönde artmaya başlar, E_{OB} yi tekrar 120° derece aralıktan sonra E_{OC} takip eder ve böylece faz sırası E_{OA} , E_{OB} ve E_{OC} dir. Üç fazlı devrenin faz sırasını değiştirmek, üç fazlı generatörün dönüş yönünü ters çevirmek ile, ya da üç hatta alt iletken bağlantılarından herhangi ikisi uçlarının bir biri ile yeri değiştirilerek yapılabilir.

Faz sırasının, yıldız ya da üçgen bağlantıdan herhangi birisinde uygun faz ilişkileri elde etmek için bobin sarglarının bir biri ile bağlantıları zamanında özel bir önemi vardır. Faz sırası, osiloskop kullanarak kalibre edilmiş ekran ize-

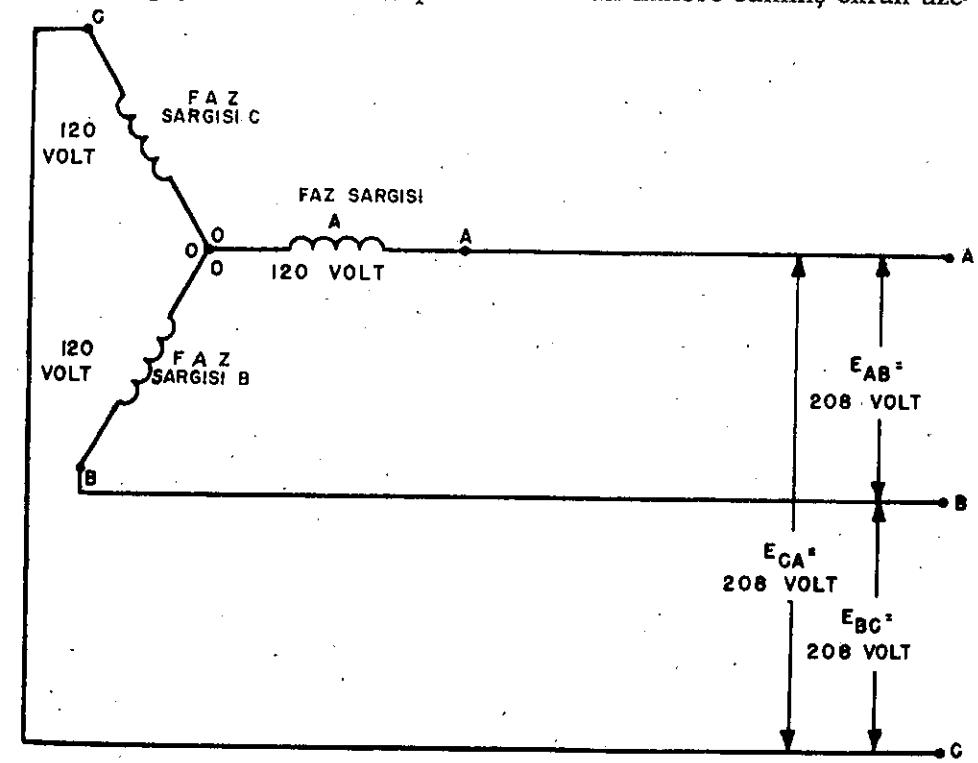

Şekil 10-3. Yıldız Bağlamada ve Hat (Fazlarası)

rinde gerilimlerin kendine ait dalga şekilleri kontrol edilerek bulunabilir. Başka bir metot, fazların kendine ait küçük gösterge lambalarının parlaklığını esasına göre faz dönüşünü gösteren bir faz sırası gösterge cihazı kullanmaktadır.

Yıldız Bağlantı

Üç fazlı generatörlerin pek çoğu kendi üç tek faz sargıları birbiri ile yıldız olarak bağlanmışlardır. Bu bağlantıda, üç bobin ya da faz sargıları, induklenen üç gerilim arasında 120 elektrik derecesi faz farkı bulunacak şekilde stator denilen sabit endüvi olukları içine yerleştirilmiştir. Eğer her bobin ya da faz sargıları son uçları müstereklilik olarak birbirine bağlanır ve başlangıç uçları da hat uçları olarak dışarı çıkarılırsa yıldız bağlantı yapılmış olur.

Şekil 10-3 de bir yıldız bağlantıının şematik diyagramı görülmektedir. Bu misal için her faz sargası son ucu O harfi ile gösterilecek ve O diye adlandırılan bütün bağlantı uçları birbirine müstereklilik olarak nötür ya da yıldız noktasını meydana getirecektir. Her faz sargası başlangıç ucu ile faz sargasını tanıtmak için aynı harf kullanılacak ve bunlara A, B, C denenecektir. Her faz sargasında induklenen gerilime faz gerilimi denirken hat telleri arasındaki gerilime fazlar arası gerilim denir. Eğer her faz sargasında indukle-


nen gerilim 120 volt ise, A ve B, B ve C ve A hatları arasında bulunan gerilim 208 volt olacaktır.

Şekil 10-3 de, yıldız bağlantı incelenliğinde hat bağlantıları发电机 seri bağlı iki faz sargası üçleri arasında alındığı görülmektedir. Eğer faz bobini gerilimi 120 volt ise, fazlar arasındaki gerilim niçin 240 volt yerine yalnız 208 voltur?

Şekil 10-4 de sinüsoidal gerilim dalga şekilleri ve bir vektör divag ramı ile, A-B arasındaki fazlar arası gerilimin 240 volt değil de niçin 208 volt olduğu gösterilmektedir.

İki gerilim dalga şekli incelenirse, birbirinden 120 derece faz farklıdır ve aynı zaman peryotları için, B faz sargası pozitif olduğunda, A faz sargası negatiftir. Bu sebepten A faz sargasında gerilim yönü A dan O ya doğru olabilir ve bu aynı peryot zamanında B faz sargasındaki gerilim O dan B ye doğrudur.

Eğer bu, bir vektör diyagramı ile temsil edilirse, iki faz gerilim önce, faz sargılarının şematik diyagramında gösterildiği gibi birbirine 120 elektrik derecesi faz farklı bulunacaklardır. A faz sargasının gerilimini E_{OA} , B faz sargası gerilimini E_{OB} temsil eder. E_{OB} gerilimi normal yönü O dan B ye doğru olduğunda aynı zaman aralığında A faz sargasındaki gerilim ters yönde yani A dan O ya doğrudur. Bu sebepten E_{OA} gerilimini temsil eden

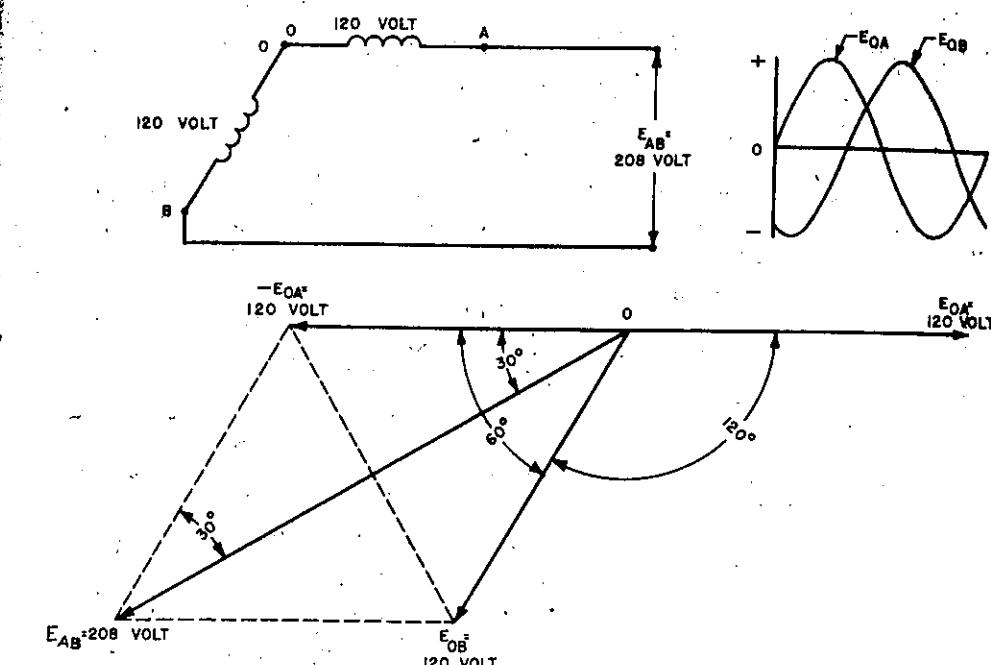

Şekil 10-4. Yıldız Bağlantıda Faz ve Hat Gerilimlerinin İncelenmesi.

vektör aksi yönde gösterilmiştir. Gerilimin aksi yönde olduğunu vektör üzerinde göstermek için, vektörün hangi gerilime ait olduğunu bildiren harflerin önüne bu zıt yönü temsil eden bir negatif (-) işaret konur ve böylece bu vektör $-E_{OA}$ diye işaretlenebilir.

Vektör diyagramlarında gerilimin ters yönde olduğunu göstermek için kabul edilen işaret şekli, basit olarak işaret harflerinin sırasını E_{OA} yerine E_{AO} yazarak değiştirmektir. Her iki işaret sistemi de kabul edilebilir. Eğer E_{OA} zıt yönde alınır ve E_{OB} ile vektörel olarak toplanırsa bileşke gerilim bu-

lunabilir ve yaklaşık olarak 208 volt olur. E_{OB} ve $-E_{OA}$ faz gerilimleri eşit kenarlı bir paralelkenar şeklindeki dörtgenin köşegenidir. Böyle bir paralelkenar eşkenar dörtgen denir.

Fazlar arası E_{AB} gerilimi bileşke gerilimidir ve görüldüğü gibi bir eşkenar dörtgenin köşegenidir. Eğer E_{OB} ve $-E_{OA}$ bir birinden 60 derece farklıdır. Fazlar ya da hatlar arası E_{AB} gerilimi bu 60 derecelik açının açı ortayıdır. Eğer iki faz bobini $-E_{OA}$ ve E_{OB} gerilim vektörleri üçleri bir çizgi ile birleştirilirse fazlar arası gerilim vektörü E_{AB} iki eşit parçaya bölünecek ve iki benzer dik üçgen mey-

dana gelecektir. Bu dik üçgenlerin O noktasındaki açıları 30° de- recedir ve hipotenüsleri, faz bobini gerilimi olan 120 volta eşittir. Bu iki dik üçgenin ortak tabanları, köşegen ya da fazlar arası gerilim vektörünün yarı uzunluğudur. Fazlar arası gerilim vektörü E_{AB} nin toplam uzunluğu şudur.

$$\begin{aligned} E_{AB}^2 &= E_{AO}^2 + E_{OB}^2 - 2E_{AO} \cdot E_{OB} (\cos 120^\circ) \\ E_{AB}^2 &= 120^2 + 120^2 - 2 \times 120 \times 120 (-0,5) \\ E_{AB} &= 120^2 (1 + 1 + 1) = 120^2 \times 3 \\ E_{AB} &= 120 \sqrt{3} = 120 \times 1,73 = 208 \text{ volt} \end{aligned}$$

Böylece yıldız sistemde fazlar arası gerilim, faz ile nört arası gerilimin 1,73 katı olacaktır. Bu sebepten faz bobini gerilimi 120 volt ise fazlar arası gerilim şöyle olacaktır.

$$\begin{aligned} E \text{ fazlar arası} &= \sqrt{3} \times E_{bobin} \\ &= 1,73 \times 120 \\ &= 208 \text{ volt} \end{aligned}$$


Şekil 10-5, üç fazlı yıldız bağlı bir devre için faz bobinlerinin üç gerilimi ile fazlar arası üç gerilimin vektör diyagramıdır. Bu vektör diyagramında yalnız gerilim değerleri yer almıştır. Acaba yıldız bağlantı sisteminde akım ilişkileri ne durumdadır?

Üç fazlı yıldız bağlantı sisteminde faz hattı akımı ve faz sargası akımı aynıdır, çünkü her faz sargası, üç faz hattından birisi ile seri bağlıdır.

Dengeli üç fazlı yıldız sisteme, faz bobinleri ile faz hatları arasın-

$$\begin{aligned} E_{AB} &= 2 \cos 30^\circ \times E_{bobin} \\ &= 2 \times 0,8660 \times E_{bobin} \\ &= 1,732 \times E_{bobin} \\ &= \sqrt{3} \times E_{bobin} \end{aligned}$$

A ile B arasındaki fazlar arası gerilim, AO vektörü ile OB vektörü arasındaki açı 120° olduğundan kosinüs teoremini kullanarak da hesap edilebilir.

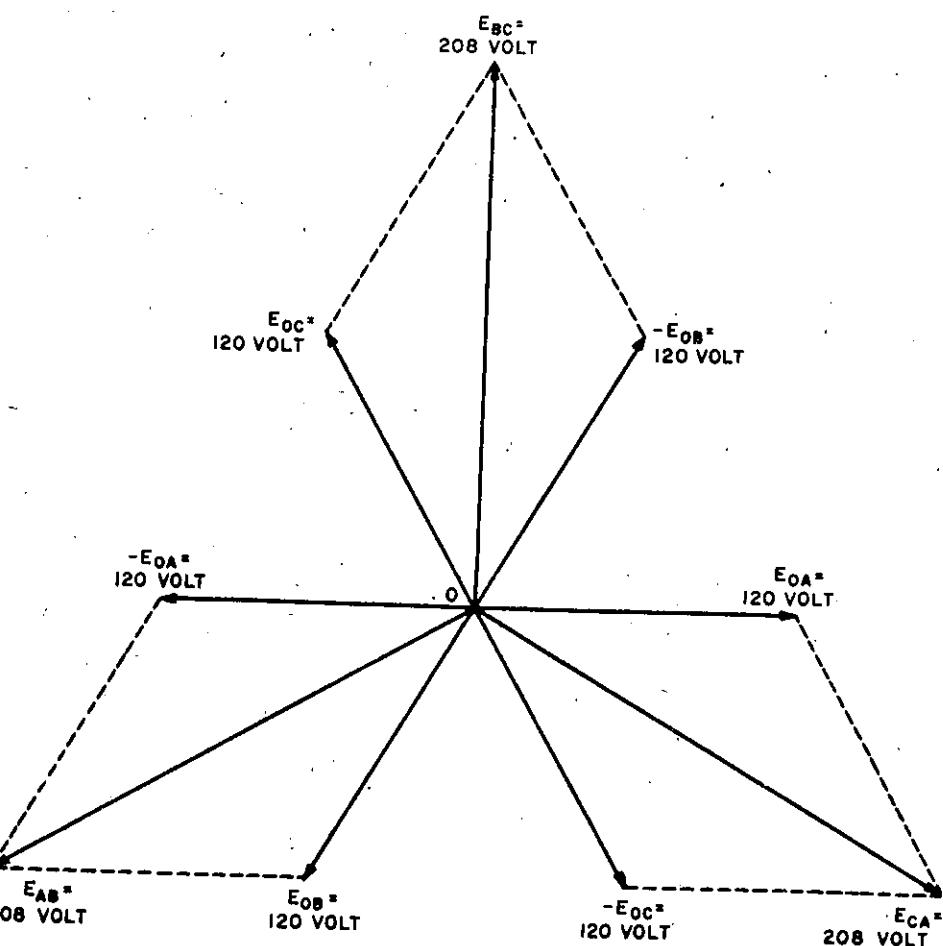


Şekil 10-5. Üç Fazlı Yıldız Bağlı Devrenin Gerilim Vektör Diyagramı

lenen düğüm noktasında (NÖTÜR NOKTASI) akımların vektör toplamı da gene sıfır olacaktır.

Şekil 10-7, birim güç katsayıyı altında çalışan yıldız bağlı bu devre için akım ve gerilimlerin vektör diyagramıdır (Şekil 10-6 ya bakınız). Şekil 10-6 da görülen yük, her birinin direnci 6 cm olan endüktif etkisiz üç ışıtıcı elemanı

temsil eder. Eğer fazlar arası gerilim 208 volt ise, her ışıtıcı eleman üçleri arasındaki gerilim söyle olacaktır.

$$\begin{aligned} E_{hat} &= \frac{E_{bobin}}{\sqrt{3}} \\ &= \frac{108}{1,73} = 120 \text{ volt} \end{aligned}$$

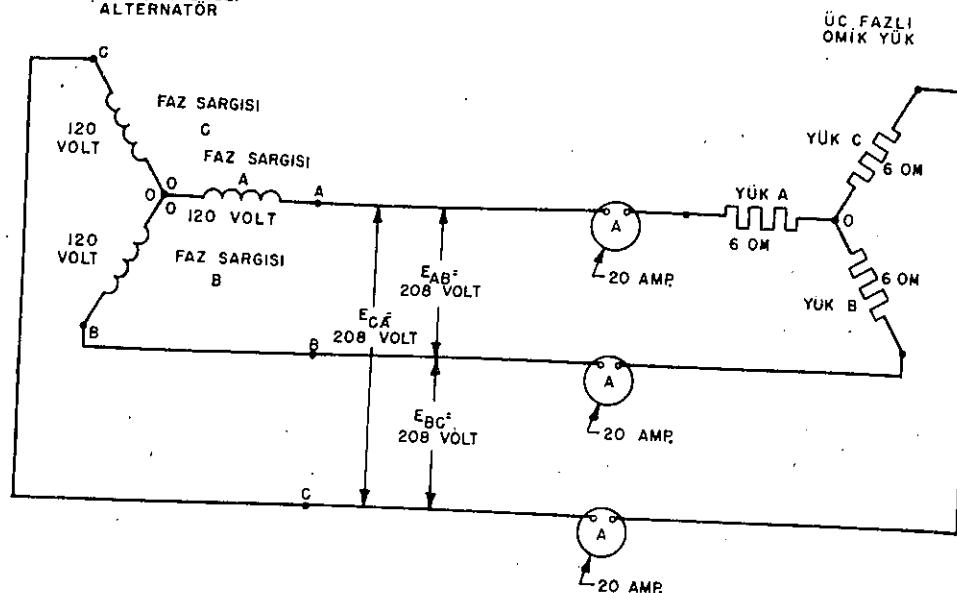

Şekil 10-6. Yıldız Bağlı Sistem Bir Omik Yükü Besliyor.

İsıtıcı yükün her bir kolunun faz bobininden çektiği akım :

$$I_{\text{bobin}} = \frac{E_{\text{bobin}}}{I_{\text{bobin}}} = \frac{120}{6} = 20 \text{ amper}$$


Şekil 10-6 daki üç fazlı生成örün her faz gerilimi 120 volt ve her faz bobininin kendi akımı, gerilim ile aynı fazda olarak 20 amperdir. Fakat birim güç katsayınsa fazlar arası gerilim ile faz akımı ya da faz bobini akımı arasında 30 derece faz farkı vardır. Bu, şekil 10-7 deki vektör diyagramında görülmektedir. Dikkat edilirse E_{OA} faz gerilimi ile I_A faz akımı, E_{OB} faz gerilimi ile I_B akımı ve E_{OC} faz gerilimi ile I_C akımı aynı fazdadırlar. Böylece fazlar arası gerilim E_{CA} ile faz akımı I_A arası

sında, fazlar arası gerilim E_{AB} ile faz akımı I_B arasında ve fazlar arası gerilim E_{BC} ile faz akımı I_C arasında 30 elektrik derecesi faz açısı vardır.


Faz akımı, faz bobini geriliminin ileri ya da geri olduğu zaman güç katsayısi 1 den az olacaktır.

Üç fazlı devrede güç faktörü açısı, daima, elektrik derecesi olarak faz bobini gerilimi ile akımı arasındaki açıdır.

Şekil 10-8 de yük olarak dengeli, üç fazlı ve yıldız bağlı bir motor, üç fazlı ve yıldız bağlı bir kaynaktan beslenmektedir. Bu devrede her faz akımı kendi faz geriliminden 40 elektrik derecesi geridir. Başka bir deyim ile güç katsayısi Θ açısı 40° dir.

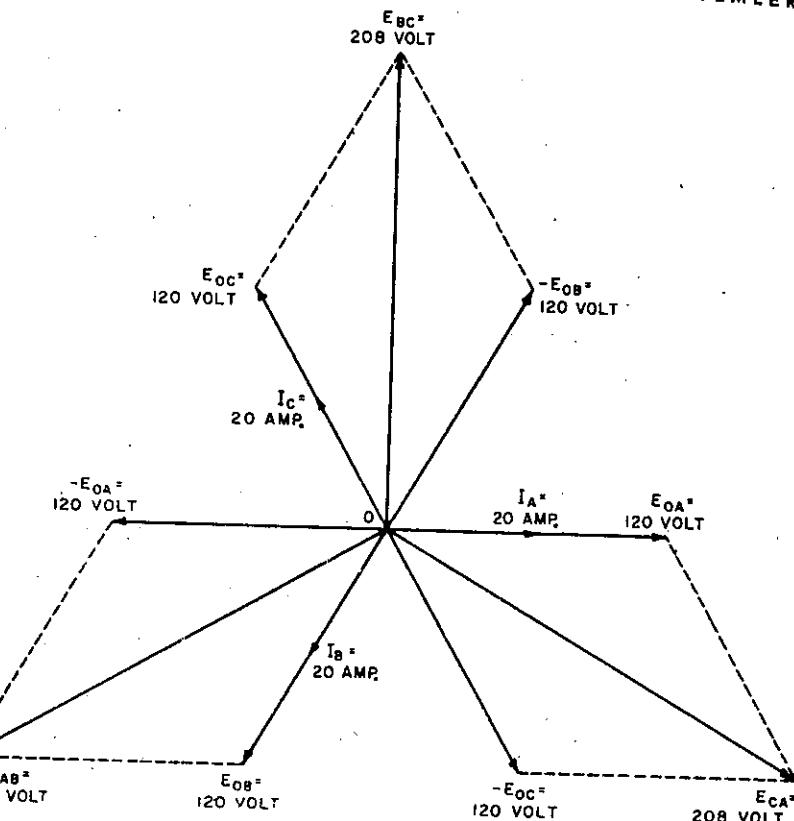

Şekil 10-7. Akım ve Gerilim Münasebetleri

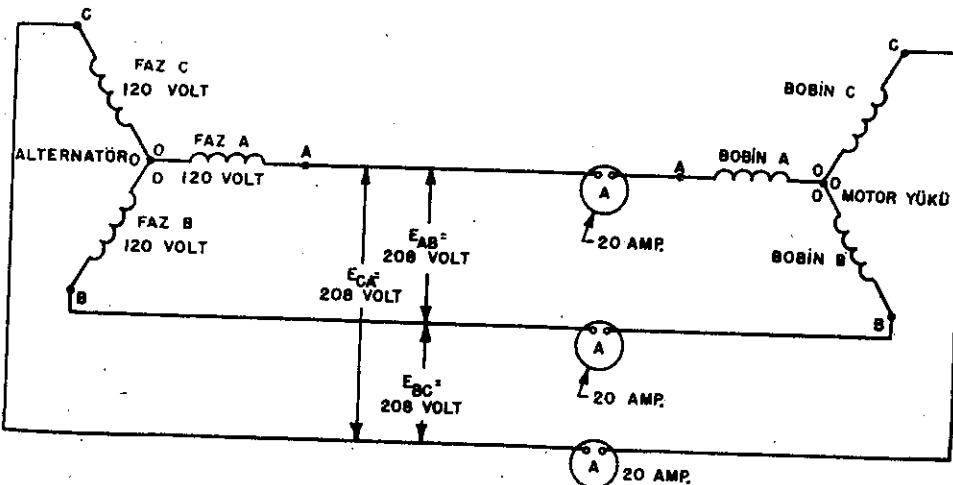

Şekil 10-8. Güç Katsayısı Geri Olan Bir Motor j. Bağlı Bir Sistem Tarafından Besleniyor.


Şekil 10-9 daki vektör diyagramı, Şekil 10-8 de üç fazlı motor devresi için verilen akım ve gerilim değerleri arasındaki ilişkileri göstermektedir.

YILDIZ BAĞLI SİSTEMDE GÜC

Üç fazlı generatörün üç tek faz sargasından her birinde üretilen volt-amper olarak güç şudur:

$$\text{Volt - Amper} = E_{\text{bobin}} \times I_{\text{bobin}}$$

Eğer yıldız sistemin gerilim ve akımları dengelenmiş ise, üç sargasının hepsinde birden üretilen toplam volt-amper şudur:

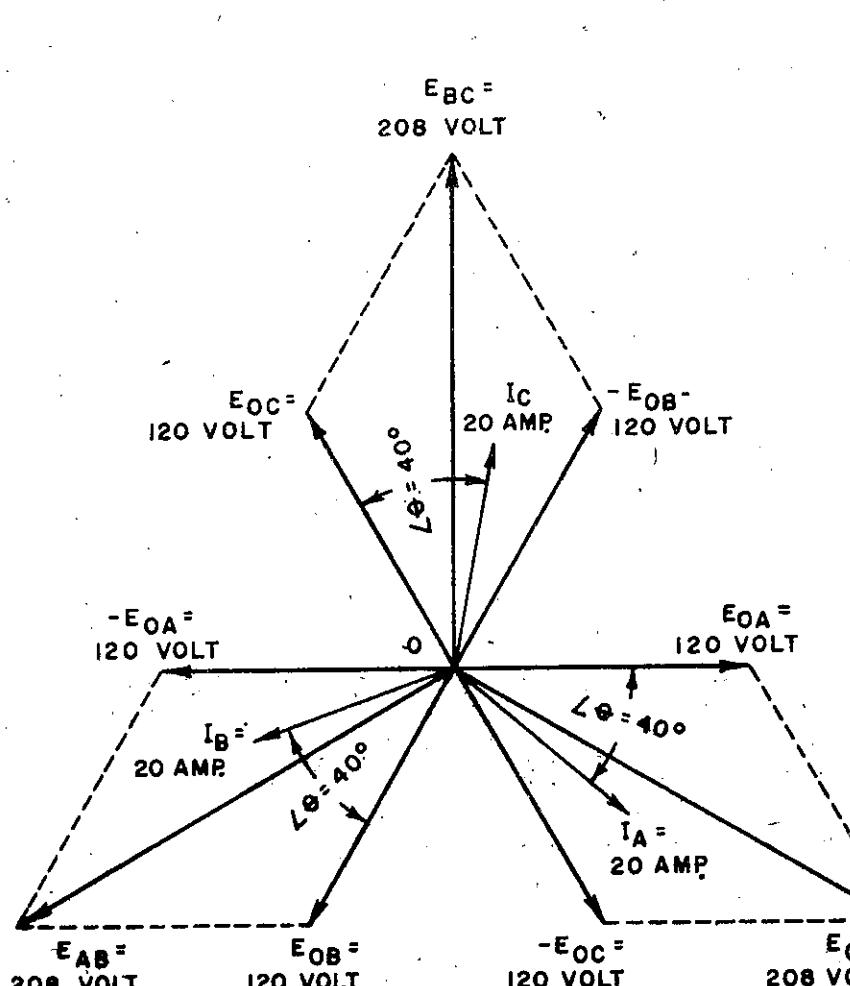

Şekil 10-9. Geri Güç Katsayılı Bir Y Sisteme Akım ve Gerilim Münasebeti.

$$\text{Toplam V.A.} = 3 \times E_{\text{bobin}} \times I_{\text{bobin}}$$

Pratikte fazlar arası gerilimlerin ve faz akımlarının ölçülmesi, faz bobini gerilimleri ve akımlarının ölçülmesinden daha kolaydır. Bu sebepten yukarıdaki toplam volt-amper formülündeki I_{bobin} yerine I_{faz} geçmiştir. (I_{faz} ya da hat akımı ile I_{bobin} akımı yıldız bağlı sisteme eşittirler).

$$\frac{E_{\text{hat}}}{\sqrt{3}}$$

Şekil 10-6 dan $E_{\text{bobin}} = \frac{E_{\text{hat}}}{\sqrt{3}}$

bu değeri de formülde yerine koymarsak formül şu şekli alır.

$$\frac{3 \times E_{\text{hat}} \times I_{\text{hat}}}{\sqrt{3}}$$

Toplam volt-amper = $\frac{3 \times E_{\text{hat}} \times I_{\text{hat}}}{\sqrt{3}}$

$$= \sqrt{3} \times E_{\text{hat}} \times I_{\text{hat}}$$

Yıldız bağlı generatörün üç bobin sargasından her birinin vat olarak verdiği güç şudur.

$$\text{Vat} = 3 \times E_{\text{bobin}} \times I_{\text{bobin}} \times \cos \Theta$$

Eğer üç bobinin akımları, gerilimleri ve güç katsayıları eşit ise üç fazın vat olarak toplam gücünü bulmak için formül şudur:

$$\begin{aligned} \text{Vat} &= 3 \times E_{\text{bobin}} \times I_{\text{bobin}} \times \cos \Theta \\ &= \sqrt{3} \times E_{\text{hat}} \times I_{\text{hat}} \times \cos \Theta \\ &= 3 \times \frac{E_{\text{hat}}}{\sqrt{3}} \times I_{\text{hat}} \times \cos \Theta \end{aligned}$$

$$= \sqrt{3} \times E_{\text{hat}} \times I_{\text{hat}} \times \cos \Theta$$

Verilen kilovolt-amper ve kilovat olarak gücü bulmak için şu formüller kullanılır:

Verilen, kilovolt-amper

$$\frac{\sqrt{3} \times E_{\text{hat}} \times I_{\text{hat}}}{1000}$$

$$\frac{\sqrt{3} E_{\text{hat}} \times I_{\text{hat}} \times \cos \Theta}{1000}$$

Dengeli üç faz yıldız bağlı sisteme, toplam güç ve toplam volt-amper verildiğinde güç katsayısını bulmak için şu formül kullanılır:

$$\text{Toplam güç} \\ \cos \Theta = \frac{\sqrt{3} \times E_{\text{hat}} \times I_{\text{hat}}}{\sqrt{3} \times E_{\text{hat}} \times I_{\text{hat}}}$$

Dengeli üç fazlı bir devrede güç katsayısi daima, faz gerilimi ile faz akımı arasındaki açının kosinusudur. Eğer akım değerleri çok dengesiz ya da üç gerilim arasında oldukça fark varsa, üç fazın güç katsayısi pratik olarak bir anlam taşımaz. Dengesizlik durumu çok büyük olmadığı zaman, güç faktörü formülünde akım ve gerilimin ortalama değeri kullanılır.

ÜÇGEN BAĞLANTI


Üç fazlı bir generatörün üç faz sargası birbiri arasında, üçgen denen ikinci bir standart bağlantı

şeklinde bağlanabilir. Üç fazlı devre sistemine, yükler de üçgen olarak bağlanabilir. Üçgen ismi, bu

bağlantı şematik diyagramının bir Yunan harfi olan üçgen şeklindeki (Δ) deltaya benzediğinden verilmiştir.

Şekil 10-10 da gösterilen üçgen bağlantı, üç bobin sargısından ibaret bir üç fazlı generatörü temsil etmektedir. Bu üçgen bağlantıda her sarginin son ucu 0 harfi ile gösterilmiştir. Her fazın başlangıç ucu, aynı zamanda faz sargini da belirten A, B ve C harfleri ile işaretlenmiştir.

Üçgen bağlantı teşkil etmek için A bobin sargısı başlangıç ucu, B bobin sargısı son ucu ile bağlanır, B bobin sargısı başlangıç ucu, C bobin sargısı son ucu ile ve son olarak C bobin sargısı başlangıç ucu, A bobin sargısı son ucu ile

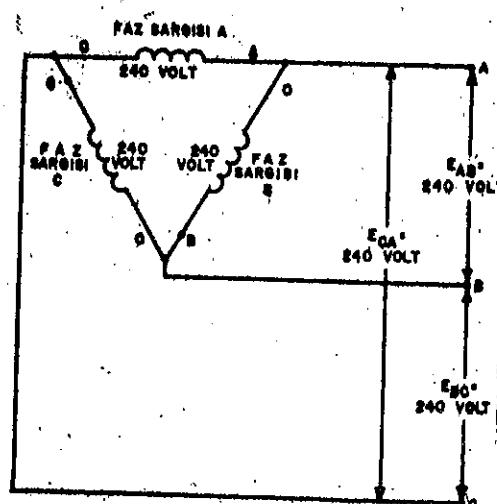

Şekil 10-10. Üçgen Bağlantı

bağlanır. Şekil 10-10 daki gibi her bağlantı noktası üç fazlı hatların bağlantı uçlarıdır.

Şekil 10-10 daki üç fazlı generatörün faz sargularının herbirinde 240 voltluk gerilim induklanmaktadır. Böylece üç fazlı hattın fazlar arası gerilim değeri 240 voltur. Şekil 10-10, iki faz hattı uçlarının doğrudan doğruya bobin sargısı uçlarına bağlandığını göstermektedir. Böylece üç fazlı üçgen bağlı bir devrede, fazlar arası ve faz gerilimleri aynıdır.

Şekil 10-11, şekil 10-10 da şematik şekilde gösterilen üçgen bağlı generatörün gerilimleri için bir vektör diyagramıdır. Her gerilim vektörü belli bir bobinin gerilimini ve aynı zamanda ona ait fazlar arası gerilimi temsil etmektedir. Her gerilim vektörü birbiri ile 120 elektrik derecesi faz farklıdır.

Bundan sonra üçgen bağlantıda faz akımı ile hat akımı ilişkilerinin nasıl olduğu ve bunların vektör diyagramı üzerinde ne şekilde gösterileceği sorusunu cevaplandırmak gerekecektir. Şekil 10-10 da, her faz hattının iki bobin sargısı tarafından beslenen birleşme noktasına bağlandığı görülmektedir. Böylece her faz hattı, her saykılın belli aralıklarında iki bobin sargısından akım alır ve saykılın öteki kısımları akımı, bu iki sargiya doğru geri verir. Fakat, aynı fazda olmadıkları için hat akımı, iki faz akımının aritmetik

toplamı değildir. Şekil 10-4 deki ne benzer bir metod kullanılarak faz hattı akımını bulmak için, faz bobini akımlarının vektöryel olarak toplanması şarttır. Bir vektör üçgeni kullanarak hat akımı söyle bulunur.


$$\begin{aligned} I_{\text{hat}} &= 2 \times \cos 30^\circ \times I_{\text{bobin}} \\ &= 2 \times 0,866 \times I_{\text{bobin}} \\ &= 1,732 \times I_{\text{bobin}} \\ &= \sqrt{3} \times I_{\text{bobin}} \end{aligned}$$

Hat akımını bulmak için kosinus teoremi de kullanılabilir. Şekil 10-12B de hat akımı bu teoremi kullanarak aşağıdaki gibi hesaplanabilir :

$$\begin{aligned} I_A^2 &= I_{BO}^2 + I_{OA}^2 - 2 \times I_{BO} \times I_{OA} (\cos 120^\circ) \\ I_A^2 &= 10^2 + 10^2 - 2 \times 10 \times 10 (-0,5) \\ I_A^2 &= 10^2 (1 + 1 - 1) = 10^2 \times 3 \\ I_A &= 10 \sqrt{3} = 10 \times 1,73 = 17,3 \text{ amper.} \end{aligned}$$

Şekil 10-12 A da her faz sargısının akımı 10 amper olduğu farz edilecektir. Yük, üçgen olarak bağlanmış üç endüktif etkisiz ısıtıcı elemandan ibarettir. Her ısıtıcı elemanın direnci 24 omurdur. Eğer fazlar arası gerilim 240 volt ise her ısıtıcı eleman uçları arasındaki gerilim de 240 voltur. Izgara şeklindeki her dirençten geçen akım sudur :


$$I = \frac{E}{R} = \frac{240}{24} = 10 \text{ amper}$$

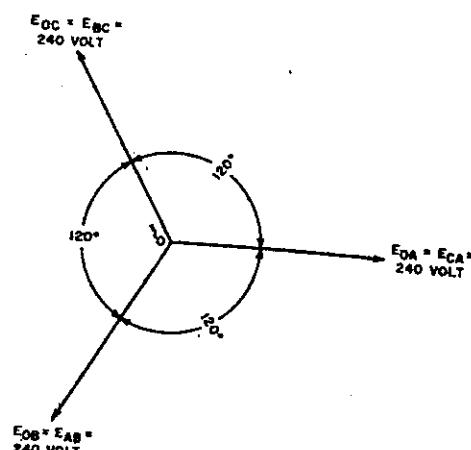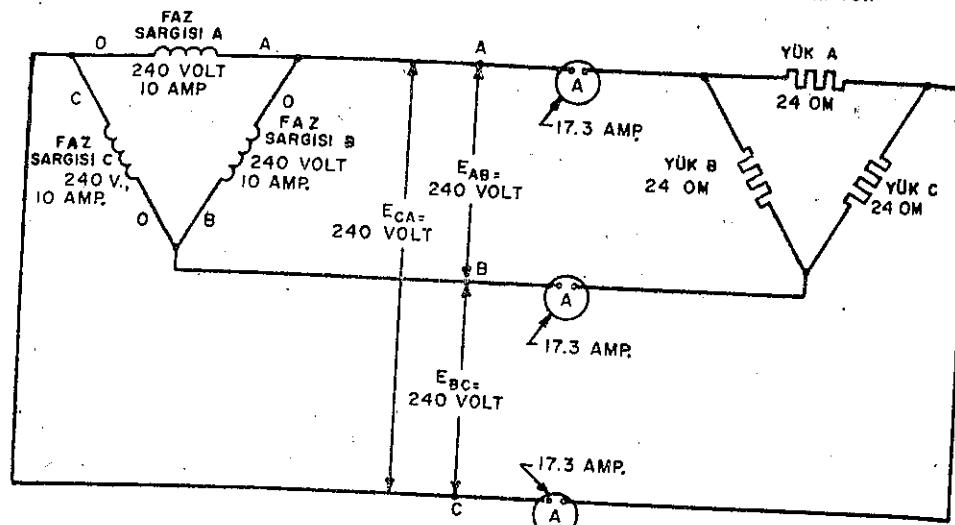

Şekil 10-11. Üç Fazlı, Üçgen Bağlı Devrede Gerilim Vektör Diyagramı


Böylece üç fazlı generatörün üç bobin sargısından her biri ile yük direncinin her birindeki akım 10 amperdir. Yükün endüktif etkisiz olması sebebi ile her faz sargısının gerilimi ile akımı aynı fazdadır.

Şekil 10-12B, bir birinden 120 elektrik derecesi faz farklı üç faz gerilim vektörünü (E_{OA} , E_{OB} , E_{OC}) göstermektedir. Üç bobin sargısı akımları (I_{OA} , I_{OB} , I_{OC}) kendilerine ait gerilimler ile aynı fazdadırlar ve akımların vektörleri gerilim vektörleri ile uygun çizilmiştir.


ÜÇ FAZLI ÜÇGEN
BAĞLI ALTERNATOR

Şekil 10-12 A. Üç Fazlı Üçgen Sistem ile Omik Yük


$$E_{OC} = E_{BC} = 240 \text{ VOLT}$$

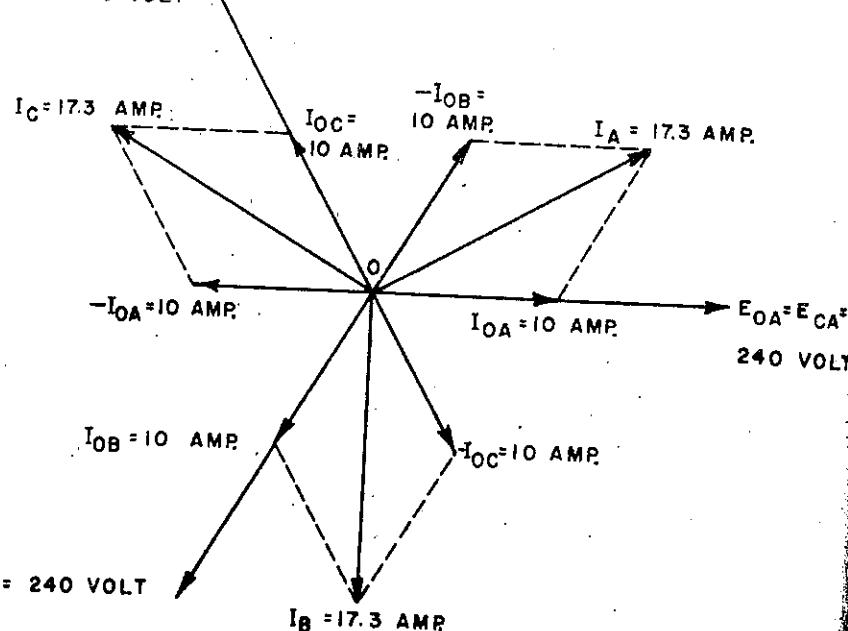

Şekil 10-12. B. Üçgen Devre ile Omik Yükün Vektör Diyagramı.

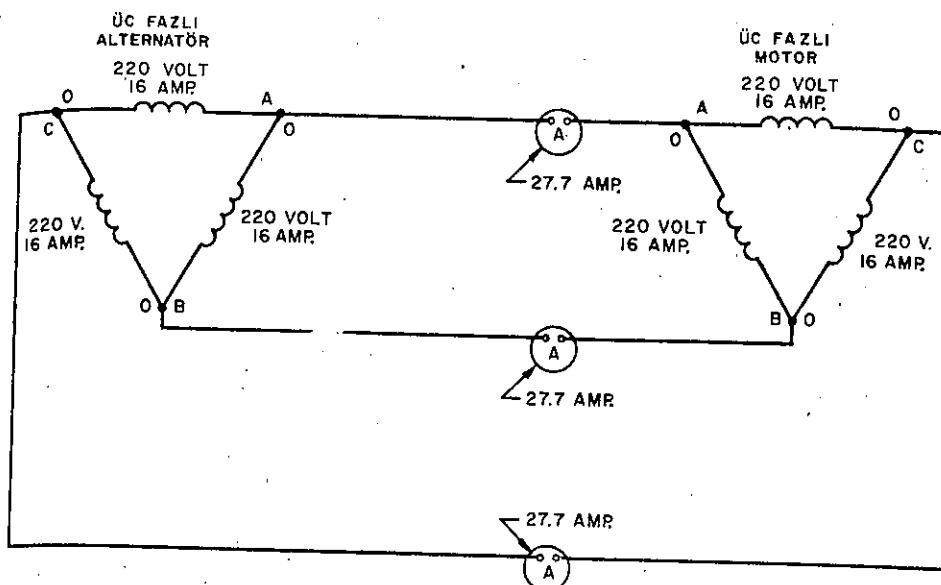

Şekil 10-13. A. Üç Fazlı Üçgen Sistem ile Endüktif Yük

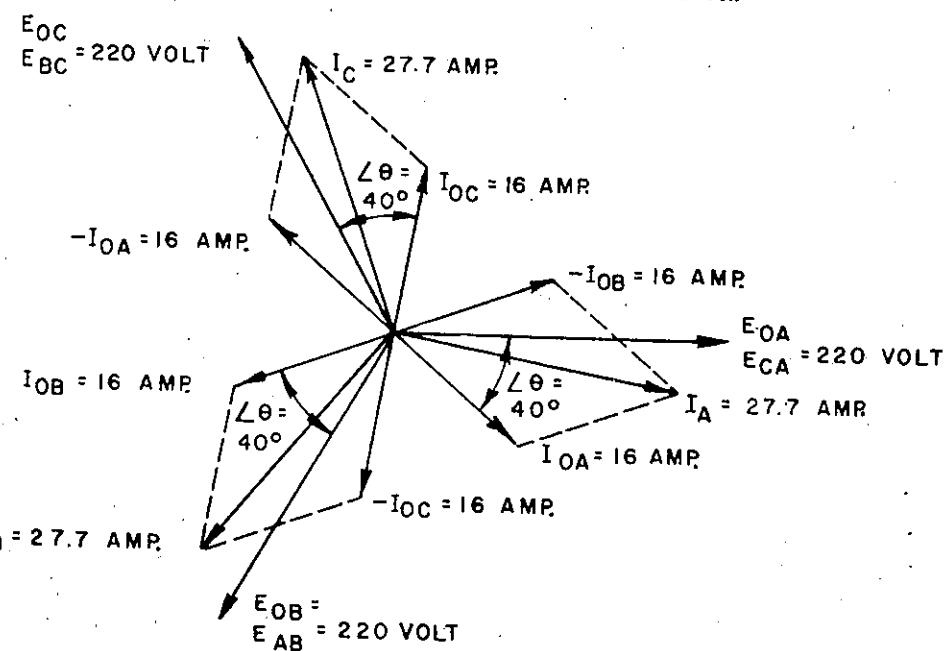

Şekil 10-13. B. Vektör Diyagramı.

A hattındaki (I_A) hat akımı, A faz sargasından O dan A ya doğru geçen akım ile B faz sargasında B den O ya doğru geçen akımın vektöryel toplamıdır. B den O ya doğru ($-I_{OB}$) geçen akım, O dan B ye doğru geçen akımın (I_{OB}) ters yönünde ve negatiftir, böylece $-I_{OB}$ yi temsil eden vektör I_{OB} yi temsil eden vektörün zıt yönündedir.

İki vektör I_{OA} ve $-I_{OB}$ nin toplamı A hattındaki akımı temsil eden I_A vektörüdür. Dikkat edilirse I_A akımı, faz bobini akımının $\sqrt{3}$ katıdır ve faz akımı I_{OA} ya göre 30 elektrik derecesi ileridir.

Şekil 10-12B, öteki hat akımları I_B ve I_C yi bulmak için teşkil edilmiş benzer vektörleri göstermektedir. Dengeli üç fazlı bir sistem için hat akımları, I_A , I_B , ve I_C bir biri ile 120 elektrik derecesi faz farklıdır.

ÜÇGEN SİSTEMDE GÜC

Üç fazlı bir generatörün her faz sargasının volt-amper olarak verdiği güç şudur :

$$\text{Volt-amper} = E_{\text{bobin}} \times I_{\text{bobin}}$$

Eğer üçgen bağlı sistemin gerilimleri ve akımları dengeli ise, üç sargının birden verdiği toplam volt-amper şudur.

$$\text{Toplam VA} = 3 \times E_{\text{bobin}} \times I_{\text{bobin}}$$

Bir endüksiyon motoru gibi endüktif yükü besleyen dengeli üç fazlı üçgen bir sistemde güç katsayıları geri olacaktır. Şekil 10-13 deki diyagramlar, üç fazlı ve üçgen bağlı bir motoru besleyen üç fazlı üçgen bağlı bir generatörü ve bu devre için vektör diyagramlarını göstermektedir. Eğer faz sargası akımı sargı geriliminden 40° geri ise, güç katsayısı 0,766 ve geridir. Hat akımı gene vektöryel toplamdır ve faz akımının 1,73 katına eşittir.

Dengeli üç fazlı üçgen sistemde faz ve hat akımı ile gerilimleri arasındaki ilişkiler aşağıdaki gibi ifade edilebilir.

1. Dengeli üç fazlı üçgen bir sisteme faz gerilimi ile hat gerilimi birbirine eşittir.
2. Dengeli üç fazlı üçgen bir sisteme hat akımı, faz akımının $\sqrt{3}$ ile çarpımına eşittir.

Daha önce de söylendiği gibi, hat gerilimi ve hat akımını ölçmek, faz bobininin akım ve gerilim değerlerini ölçmekten daha kolaydır. Böylece dengeli üç faz üçgen sistemin toplam volt-amperini bulmak için, formülde verilen hat gerilimi ve hat akımı kullanılır. Üçgen bir sistemde aynı değerde oldukları için faz gerilimi yerine doğrudan doğruya faziar arası gerilim değeri kullanılabilir.

$$\text{Toplam VA} = 3 \times E_{\text{hat}} \times I_{\text{bobin}}$$

Dengeli üçgen bir sistemde faz akımı, hat akımının $\sqrt{3}$ e bölümüne eşit olduğundan yukarıdaki formülde I_{bobin} yerine $I_{\text{hat}} \div \sqrt{3}$ değeri konabilir. Buna göre formül şu şekli alır.

$$\text{Toplam VA} = 3 \times E_{\text{hat}} \times \frac{I_{\text{hat}}}{\sqrt{3}}$$

Ya da toplam

$$\text{VA} = \sqrt{3} \times E_{\text{hat}} \times I_{\text{hat}}$$

Üçgen bağlı generatörün bobin sargalarından her birinin vat olarak verdiği gerçek güç şudur.

$$\text{Vat} = E_{\text{faz}} \times I_{\text{faz}} \times \cos \Theta$$

Eğer üç bobinin gerilimleri ve akımları eşit ve her bobinin güç katsayıları aynı ise, üç fazın vat olarak toplam gücünü bulmak için formül şudur :

$$\begin{aligned} \text{Vat} &= 3 \times E_{\text{bobin}} \times I_{\text{bobin}} \times \cos \Theta \\ &= 3 \times E_{\text{hat}} \times I_{\text{bobin}} \times \cos \Theta \\ &= 3 \times E_{\text{hat}} \times \frac{I_{\text{hat}}}{\sqrt{3}} \times \cos \Theta \\ &= \sqrt{3} \times E_{\text{hat}} \times I_{\text{hat}} \cos \Theta \end{aligned}$$

Dikkat edilirse, dengeli üç faz yıldız ya da üçgen bağlı bir sistemin her ikisinde de toplam volt-amper ve toplam gücü bulmak için aynı formüller kullanılabilir.

$$\begin{aligned} \text{Vat} &= \sqrt{3} \times E_{\text{hat}} \times I_{\text{hat}} \\ \text{Vot-amper} &= \sqrt{3} \times E_{\text{hat}} \times I_{\text{hat}} \end{aligned}$$

Dengeli yıldız bağlantıda olduğu gibi, dengeli üçgen bağlı üç faz sistemin güç katsayısı, vat olarak toplam gücün, toplam volt-ampercere oranıdır.

$$\cos \Theta = \frac{\text{Toplam güç}}{\sqrt{3} \times E_{\text{hat}} \times I_{\text{hat}}}$$

Eğer üçgen sisteme akım ve gerilimler çok dengesiz ise üç faz güç katsayısının bir anlamı yoktur.

Örnek Problem 1

Şekil 10-6 da yıldız bağlı üç fazlı generatör; üç fazlı endüktif etkisiz bir yük güç vermektedir. Sunları bulunuz.

1. Fazlar arası gerilim
- 2: Hat akımları
3. Verilen volt-amper
4. Vat olarak güç.

Çözüm

1. Yıldız sisteme fazlar arası gerilim, faz geriliminin $\sqrt{3}$ ile çarpımına eşittir.

$$\begin{aligned} E_{\text{hat}} &= \sqrt{3} \times E_{\text{faz}} = 1,73 \times 120 \\ &= 208 \text{ volt} \end{aligned}$$

2. Hat akımı, faz akımına eşittir. Her ıstıci elemenin direnci, 6 omdur. Eğer her direnç uçları arasındaki gerilim 120 volt ise bobin akımı $I = E \div R = 120 \div 6 = 20$ amperdir. Bu, yükteki ve akım kaynağındaki faz akımıdır. Aynı zamanda bu, faz ve hat seri bağlı olduğundan hat akımıdır.

3. Giriş ya da verilen volt-amper şudur :

$$\begin{aligned} \text{Volt-amper.} &= \sqrt{3} \times E_{\text{hat}} \times I_{\text{hat}} \\ &= 1,73 \times 208 \times 20 \\ &= 7200 \text{ volt-amper.} \end{aligned}$$

4. Güç katsayısı 1 olduğu zaman vat olarak güç, volt-ampere eşittir. Endüktif etkisiz bir yük için faz akımı ve gerilimi aynı

$$\begin{aligned} 1. \text{ Volt-amper} &= \sqrt{3} \times E_{\text{hat}} \times I_{\text{faz}} \\ &= 1,73 \times 208 \times 20 \\ &= 7200 \text{ Volt-amper.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \text{ Vat} &= \sqrt{3} \times E_{\text{hat}} \times I_{\text{hat}} \times \cos \Theta \\ &= 1,73 \times 208 \times 20 \times \cos 40^\circ \\ &= 1,73 \times 208 \times 20 \times 0,7660 = 5515 \text{ Vat.} \end{aligned}$$

Örnek Problem 2

Üç fazlı bir alternatif yıldız bağlıdır. Her faz sargası gerilimi 8000 volt ve akımı 418 amperdir. Alternatör, 0,80 geri güç katsayısı ile verebileceği güçce ve tam yük altında çalışacağına göre hesaplanmıştır. Sunları bulunuz :

Çözüm

fazda olduklarından faz açısı sıfırdır. Gerçek güç şudur :

$$\begin{aligned} \text{Vat} &= \sqrt{3} \times E_{\text{hat}} \times I_{\text{hat}} \times \cos \Theta \\ &= 1,73 \times 208 \times 20 \times 1 \\ &= 7200 \text{ Vat} \end{aligned}$$

Örnek Problem 3

Şekil 10-8 de yıldız bağlı üç fazlı generatör yük olarak bir motoru beslemektedir. Güç katsayıısı açısı 40 derece geridir.

1. Generatörün verdiği volt-amperi
2. Vat olarak gücü bulunuz.

Çözüm

1. $E_{\text{hat}} = \sqrt{3} \times E_{\text{bobin}} = 1,73 \times 8000 = 13800 \text{ volt}$
2. $I_{\text{hat}} = I_{\text{bobin}} = 418 \text{ amper.}$

$$\begin{aligned} 3. \text{kva} &= \frac{\sqrt{3} \times E_{\text{hat}} \times I}{1000} = \frac{1,73 \times 13800 \times 418}{1000} \\ &= 10,000 \text{ kva. Alternatörün nominal gücü 10,000 kva. olmalıdır.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4. \text{kw} &= \frac{\sqrt{3} \times E_{\text{hat}} \times I_{\text{hat}} \times \cos \Theta}{1000} = \frac{1,73 \times 13800 \times 418 \times 0,8}{1000} \\ &= 8000 \text{ KW. Generatörün 0,80 geri güç katsayısı altındaki gerçek gücüdür.} \end{aligned}$$

Örnek Problem 4

Şekil 10-13 deki devrede, üçgen bağlı bir generatör gene üçgen bağlı bir endüksiyon motorunu beslemektedir. Motorun üç faz güç katsayıısı 0,766 ve geridir. Sunları bulunuz :

1. Hat gerilimini
2. Hat akımını
3. Motorun çektiği görünür gücü
4. Motorun çektiği gerçek gücü bulunuz.

Çözüm

1. Üçgen bağlantıda fazlar arası gerilim ile faz gerilimi aynıdır. $E_{\text{hat}} = E_{\text{bobin}} = 220 \text{ volt}$

2. Hat akımı, faz bobini akımının $1,73$ ile çarpımına eşittir. $I = \sqrt{3} \times I_{\text{bobin}} = 1,73 \times 16 = 27,7 \text{ amper.}$

3. Motor tarafından çekilen volt-amper şudur :

$$\begin{aligned} VA &= \sqrt{3} \times E_{\text{hat}} \times I_{\text{hat}} \\ &= 1,73 \times 220 \times 27,7 \\ &= 10,500 \text{ volt-amper} \end{aligned}$$

4. Motor tarafından çekilen vat olarak güç şudur :

$$\begin{aligned} W &= \sqrt{3} \times E_{\text{hat}} \times I_{\text{hat}} \cos \Theta \\ &= 1,73 \times 220 \times 27,7 \\ &\times 0,766 = 8080 \text{ Vat} \end{aligned}$$

ÜÇ FAZLI SİSTEMLERDE GÜC ÖLÇMELERİ


Üç faz, üç hatlı bir sistem tarafından vat olarak çekilen güç iki

vatmetre ile ölçülebilir. «İki vatmetre metodu» denen bu metod ile,

üç hatlı yıldız sistem ya da üç hatlı üçgen sistemin ikisinden herhangi birinin gücünü ölçülebilir.

Şekil 10-14, üç faz, üç hattı sistem tarafından yıldız bağlı bir yükle verilen gücün ölçümede kullanılan iki vatmetre metodu için standart bağlantılardır. İki vatmetrenin akım bobinleri üç faz hattının ikisi ile seri bağlıdır. Her vatmetrenin gerilim bobini, kendi akım bobininin bağlandığı hat ile üçüncü hat arasına bağlanmıştır. Vatmetrelerin üzerindeki gerilim ve akım bobinlerinin bağlantı uçlarındaki (\pm) kutup işaretlerini dikkate alarak bağlantıları buna göre Şekil 10-14 de gösterildiği gibi tam yapmak önemli ve gereklidir.

Eğer gerilimler eşit, akımlar dengeli ve güç katsayıısı 1 ise vatmetrelerin ikisi de üçgen ya da yıldız sistemlerden herhangi birisinde aynı değeri gösterirler. Üç faz,

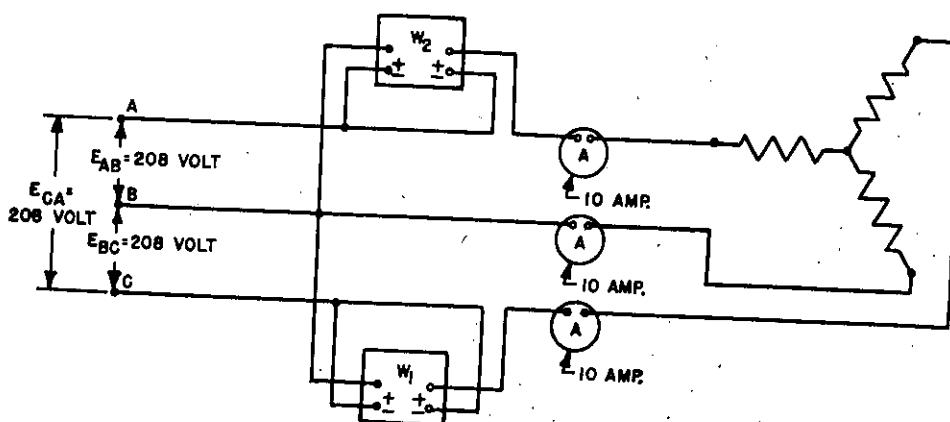

Şekil 10-14. İki Vatmetre Metodu.

üç hattı sistemde toplam güç, iki vatmetrenin gösterdiği değerlerin toplamıdır. Güç katsayıısı 1 den küçük fakat 0,50 geri den büyük ve ayrıca gerilimler eşit akımlar dengeli olduğu halde faz sırası A-B-C için 2 numaralı vatmetre 1 numaralı vatmetreden daha az değer gösterir. Üç faz sistem için toplam güç yine

$$\text{Toplam Vat} = W_1 + W_2 \text{ dir.}$$

Dengeli üç hattı sisteminin güç katsayıısı 0,50 geri olduğu zaman 2 numaralı vatmetre sıfırı gösterir ve toplam güç 1 numaralı vatmetre üzerinde okunur. Güç katsayıısı 0,50 geriden küçük olduğunda 2 numaralı vatmetre ters saparak değer gösterir. Bundan dolayı 2 numaralı vatmetre üzerindeki gerilimi bobinine bağlanan uçları ters çevirmek gereklidir ve böylece negatif güç okunabilir. Toplam

gerçek gücünü bulmak için 2 numaralı vatmetrenin gösterdiği değeri 1 numaralı vatmetrenin gösterdiği değerden çıkarmak gereklidir.

Şekil 10-14 deki devre, «Gerilimler eşit ve akımlar dengeli oldukları halde niçin iki vatmetre farklı güç değerleri gösterirler?» Sorusuna cevap vermek için kullanılabilir.

Eğer Şekil 10-14 deki yük endüktif etkisiz direnç ise (güç katsayıısı = 1) akım ve gerilim vektörlerinin yönleri Şekil 10-7 de görüldüğü gibidir.

2 Numaralı vatmetre $E_{BA} \times I_A$ yi ölçer.


$$\text{Vat} = E \times I \times \cos <$$

Şekil 10-15 e bakarsanız E_{BA} ile E_{AB} zit yönde ve I_A ile E_{OA} aynı fazdadır.


$$\begin{aligned} W_2 &= E_{AB} \times I_A \times \cos (30^\circ) \\ &= 208 \times 10 \times \cos (30^\circ) \\ &= 208 \times 10 \times 0,866 \\ &= 1800 \text{ Vat.} \end{aligned}$$

1 Numaralı vatmetreye ait vektör diyagramı, akım bobinindeki I_c faz akımı ile 30° açı yapan ve aletin gerilim bobini uçları arasında uygulanan fazlar arası E_{BC} gerilimini göstermektedir. Bu sebepten,

$$\begin{aligned} W_1 &= E_{BC} \times I_c \times \cos 30^\circ \\ &= 208 \times 10 \times \cos 30^\circ \\ &= 208 \times 10 \times 0,866 \\ &= 1800 \text{ Vat.} \end{aligned}$$

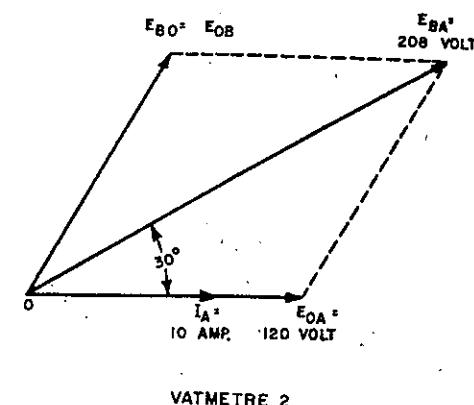


VATMETRE 2

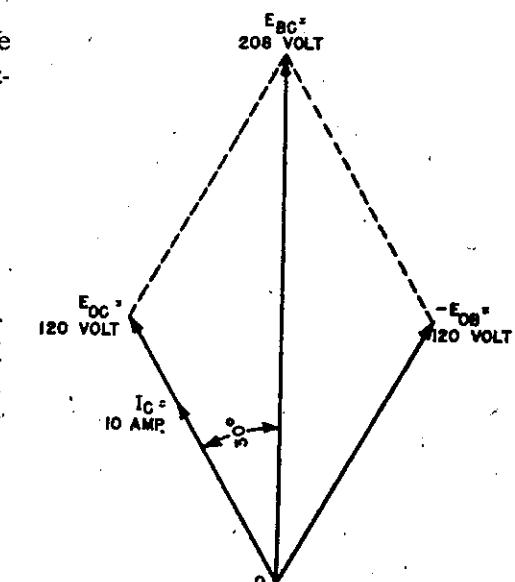

VATMETRE 1

Şekil 10-15.

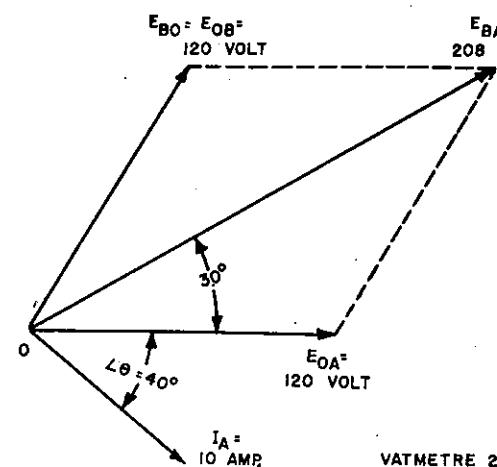

Daha önce gösterildiği gibi üç fazlı endüktif etkisiz yük için toplam güç şudur :


$$\text{Vat} = \sqrt{3} \times E_{\text{hat}} \times I_{\text{hat}}, \text{ bu misalde,}$$

$$\text{Vat} = 1,73 \times 208 \times 10 = 3600 \text{ Vattir.}$$

Bu toplam güç iki vatmetre tarafından ölçülmüş ve toplanarak bulunmuştur. ($W_1 + W_2$).

$$\begin{aligned} W_{\text{toplam}} &= W_1 + W_2 \\ &= 1800 + 1800 \\ &= 3600 \text{ Vat.} \end{aligned}$$

Şekil 10-14 dekine benzer bir devre şimdi, aynı gerilim ve akım değerleri için fakat güç katsayı açısı 40° geri olduğuna göre kullanılacaktır. 2 numaralı vatmetre 1 numaralı vatmetreden çok daha küçük değer gösterecektir. Her vatmetrenin vektör diyagramlarını incelemeden bu ifadeyi kabul etmek zor olacaktır.

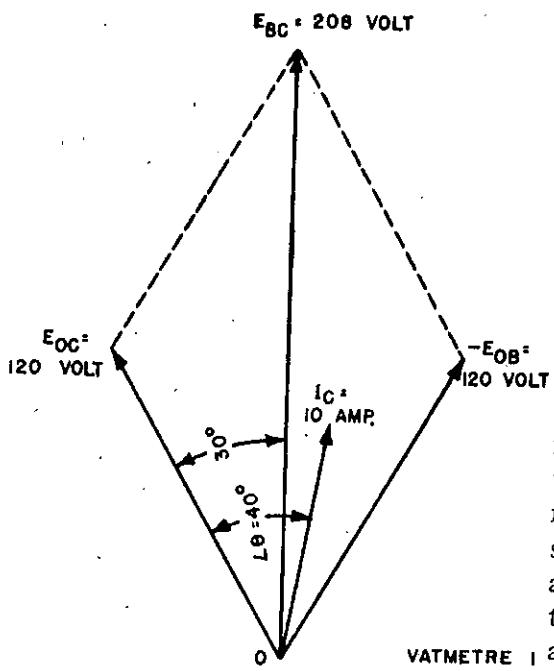

Şekil 10-16.

Şekil 10-16 daki 2 numaralı vatmetreye ait vektör diyagramı, faz gerilimi E_{OA} ya göre faz akımı I_A nin 40° geri olduğunu göstermektedir. Fazlar arası E_{BA} gerilimi vatmetrenin gerilim bobini uçları arasında uygulanmış ve I_A akımı ise akım bobini tarafından ölçülmektedir. Hat gerilimi ile hat akımı arasındaki açı $30^\circ + \Theta$ dir. Bu sebepten 2 numaralı vatmetre şu değeri gösterir,

$$\begin{aligned} W_2 &= E_{AB} \times I_A \times \cos (30 + 40) \\ &= 208 \times 10 \times 0,342 \\ &= 711 \text{ Vat.} \end{aligned}$$

Şekil 10-16 da 1 numaralı vatmetreye ait diyagram, faz akımı I_C nin faz gerilimi E_{OC} den 40° geri olduğunu göstermektedir. Vatmetrenin gerilim bobini uçlarına uygulanmış E_{BC} fazlar arası gerilim ile, akım bobini tarafından ölçülen I_C akımı arasındaki açı ($\Theta - 30$) deşcedir. Böylece 1 numaralı vatmetre şu değeri gösterir.

$$\begin{aligned} W_1 &= E_{BC} \times I_C \times \cos (40 - 30) \\ &= 208 \times 10 \times 0,985 \\ &= 2049 \text{ Vat.} \end{aligned}$$

Vat olarak toplam güç şudur.
 $2049 + 711 = 2760$ Vat.

Yukardaki hesabın doğruluğunu kontrol için, toplam gerçek güç hesabı için şu formül de kullanılabilir.



$$\text{Vat} = \sqrt{3} \times E_{\text{hat}} \times I_{\text{hat}} \times \cos \Theta$$

Güç katsayı açısı 40° geridir. $\cos 40^\circ = 0,766$ geri güç kat sayısıdır. Toplam güç şudur.

$$\begin{aligned} \text{Vat} &= \sqrt{3} \times E_{\text{hat}} \times I_{\text{hat}} \times \cos \Theta \\ &= 1,73 \times 208 \times 10 \times 0,766 \\ &= 2760 \text{ Vat.} \end{aligned}$$

Şekil 10-17 deki vektör, 2 numaralı vatmetre için E_{AB} hat gerilimi ile I_A akımı arasındaki $30^\circ + \Theta$ ya

da $30^\circ + 75$ lik açıyı göstermektedir. Bu şekilde toplam 105° lik açının kosinüsü — 0,2588 dir ve 2 numaralı vatmetre negatif değer gösterir.

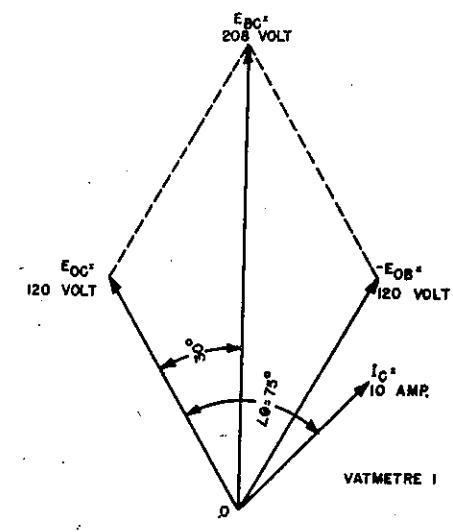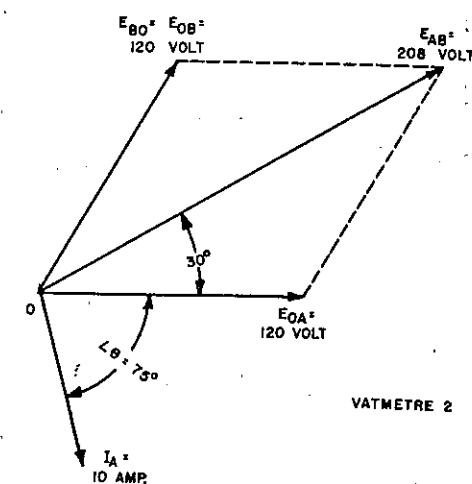

Şekil 10-17.

$$\begin{aligned}W_2 &= E_{AB} \times I_A \times \cos(30 + 75) \\&= 208 \times 10 \times -0,2588 \\&= -538 \text{ Vat.}\end{aligned}$$

1 numaralı vatmetreye ait vektor, fazlar arası gerilim E_{BC} ile I_c akımı arasındaki $\Theta = 30^\circ$ ya da $75^\circ - 30^\circ$ lik açayı göstermektedir. Bu şekilde toplam açı 45° dir. Bunun sonucu olarak 1 numaralı vatmetre pozitif değer gösterir.

$$\begin{aligned}W_1 &= E_{BC} \times I_c \times \cos(75 - 30) \\&= 208 \times 10 \times 0,7071 \\&= 1471 \text{ Vat}\end{aligned}$$

Çekilen toplam güç şudur :

$$\begin{aligned}\text{Toplam Vat} &= W_1 + W_2 \\&= 933 \text{ Vat.} \\&= 1471 + (-538)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}75^\circ \text{ lik geri faz açısı için güç} \\&= 933 \text{ Vat}\end{aligned}$$

katsayısı 0,2588 dir. Eğer bu değer üç fazlı devre için toplam güç formülünde kullanılırsa, kontrol için sonuç görülebilir..

$$\begin{aligned}\text{Toplam } W &= \sqrt{3} \times E_{hat} \times I_{hat} \times \cos \Theta \\&= 1,73 \times 208 \times 0,2588 \\&= 932 \text{ Vat.}\end{aligned}$$

Yukardaki problemlerde, farklı güç katsayısı durumları ile iki vatmetrede niçin farklı değerler okunduğunu göstermek için yıldız bağlı kilitleri kullanılmıştı. Eğer, dengeli üçgen bağlı bir yük tarafından çekilen toplam gücü ölçmek için iki vatmetrede metodu kullanılırsa, iki vatmetrenin gösterdiği değerler arasındaki ilişki, bir yıldız bağlıındaki gibi aynıdır.

Eğer, dengeli üç faz yıldız ya da üçgen bağlanmış yükte, 1 den küçük ve 0,50 den büyük ileri bir güç katsayısı varsa, 2 numaralı vatmetre 1 numaralı vatmetreden büyük değer gösterecektir. 0,5 ileri güç katsayısında, 1 numaralı vatmetrede sıfır görülecek ve toplam güç 2 numaralı vatmetrede okunacaktır. 0,50 nin altında ileri bir güç katsayısı için, 1 numaralı vatmetre ters sapar. Bu vatmetrenin gerilim bobinine bağlanan üçler, negatif güç değerini okumak için, aralarında değiştirilmelidir.

Üç fazlı dengeli yıldız bağlı bir yükün çeşitli değerde güç katsayılarında çalışmasına ait daha önce yapılan hesaplarda görüldüğü gibi, iki vatmetrenin gösterdiği değerler şöyledir :

2 Numaralı Vatmetre :

$$W_2 = E_{hat} \times I_{hat} \times \cos(30^\circ + \Theta)$$

1 Numaralı Vatmetre : 30° geri ya da daha aşağı açıda

$$W_1 = E_{hat} \times I_{hat} \times \cos(30^\circ - \Theta)$$

Bu formüller dengeli üçgen bağlı bir yük için de doğrudur.

Eğer, iki vatmetrenin gösterdiği değerlerin oranı, şekil 10-18 deki grafiğe uygulanırsa, verilen gerilim ve akım değerleri olmadan da güç katsayısını doğrudan doğruya bu grafikten bulmak mümkündür.


Şekil 10-18 de dikey eksen üzerine ölçekli olarak güç katsayısı değerleri işaretlenmişken, yatay eksen üzerine de küçükten büyüğe doğru vatmetre değerlerinin oranları işaretlenmiştir. Grafik; aşağıdaki Θ açısı oranlarının farklı değerlerini yerine koymuş işaretlemek suretiyle çizilerek meydana getirilmiştir.

2 numaralı vatmetre değeri

1 numaralı vatmetre değeri

$$\frac{E I \cos(30^\circ + \Theta)}{E I \cos(30^\circ - \Theta)} = \frac{\cos(30^\circ + \Theta)}{\cos(30^\circ - \Theta)}$$

$$\frac{W_2}{W_1} = \frac{74}{2049} = 0,347$$

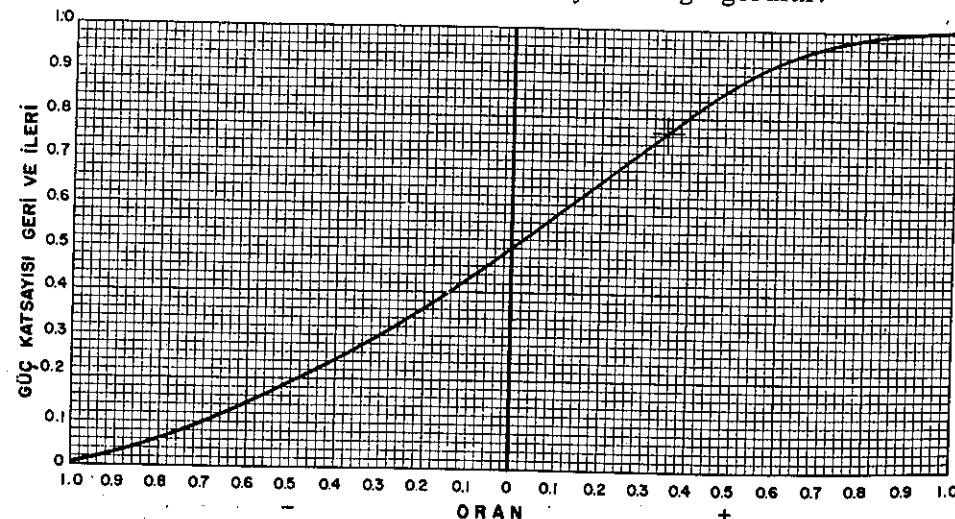

Şekil 10-18. İki Vatmetre Metodunda Güç Katsayı Oran Eğrisi

Yukardaki misalde, geri bir 0,766 güç katsayısı için 1 numaralı vatmetre 2049 vat gösterirken 2 numaralı vatmetre 711 vatı gösterdiği görülmüştü. Watmetrelerin gösterdiği değerlerin küçükten büyüğe oranı şudur :

Bu oran grafiğe uygulanırsa güç katsayısı = 0,76 olarak bulunur ve daha önce hesapla bulunan 0,766 ya yakın bir değerdir.

Daha önceki hesaplarda, geri faz açısı 75° ve güç katsayısı 0,2588 olduğu zaman 1 numaralı vatmetre 1471 vat gösterirken 2 numaralı vatmetrenin gösterdiği değer = 538 vat idi. Bu iki değerin oranı : $W_1 = -538 \div 1471 = -0,36$ dir. Bu oran grafiğe uygulanırsa, güç katsayısı 0,26 geri bulunur ve daha önce hesapla bulunan değerin aynı olduğu görülür.


ÜÇ VATMETRE METODU

Bir çok yıldız bağlı devre sistemlerinde üç faz hattı gibi aynı zamanda nötür hattı da bulunur. Buna yıldız bağlanmış üç faz, dört hathı devre denir. Nötür hattı, alternatör içinde üç faz bobini sargılarının ortak bağlı ucundan alınarak doğrudan doğruya yıldız bağlı yükün üç farklı bağlı ucuna bağlanır. Bu sistem, tek faz ve 120 volt isteyen aydınlatma devreleri ile üç faz ve 208 volt gereken üç fazlı motor devreleri için idealdir. Nötür hattı, akımlar dengesiz olduğunda, yıldız bağlı yükün üç bölümü üçleri arasındaki gerilimin nisbeten sabit kalmasına yardım eder.

Şekil 10-19, üç vatmetre metodu için bir bağlantıdır. Her tek

fazlı vatmetrenin kendi akım bobini, üç faz hattının birisi ile seri bağlanmıştır. Her vatmetrenin gerilim bobini, kendi akım bobininin bağlandığı faz hattı ile ortak nötür hattı arasına bağlanmıştır. Böylece her vatmetre, yıldız bağlı yükün üç bölümünden yalnız birisinin çektiği gücü gösterir. Bu tip bağlantıda bir vatmetre hiç bir zaman geri saparak ters değer göstermez. Fakat, yük dengesiz ise farklı değerler gösterirler. Eğer, akımlar dengeli ve gerilimler eşit ise, vatmetrelerin üçü de eşit değer gösterirler. Üç faz, dört hathı sistem tarafından çekilen toplam güç, üç vatmetre metodu kullanarak şöyle bulunur :

$$\text{Toplam Vat} = W_1 + W_2 + W_3$$

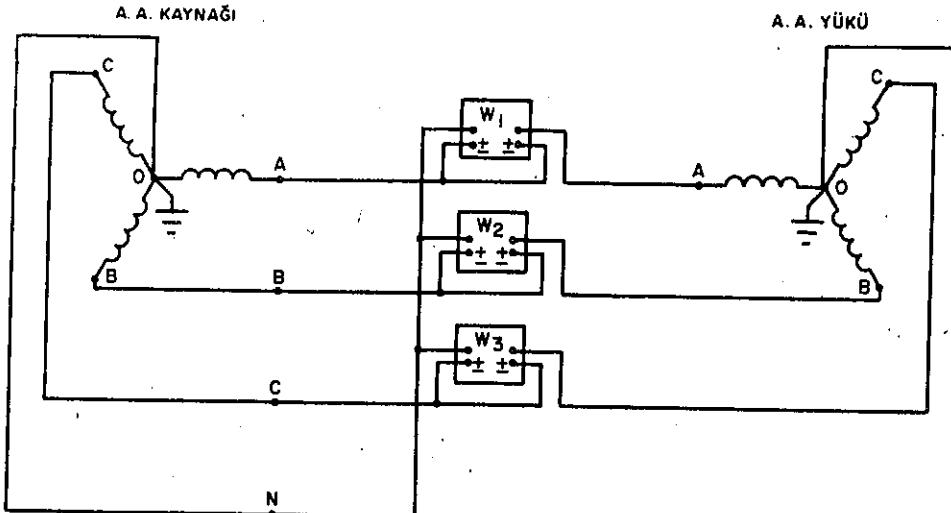

Şekil 10-19. Üç Fazlı Dört Hatlı Sistem.


İKİ FAZLI SİSTEMLER


İki fazlı devre, bu bölümün başlangıcında faydaları sıralanırken söylendiği gibi üç fazlı sistem ile çabuk olarak yapılip onun yerine geçebilir. Fakat bazı iki fazlı sistemler halâ kullanıldığından bu sistem hakkında biraz bilgi sahibi olmanız gereklidir. Esas olarak iki fazlı generatör, birbirinden 90 elektrik derecesi faz farklı olarak stator çekirdeği olukları içine yerleştirilmiş iki tek fazlı sargıdan ibarettir. Bu tip generatörlerin çıkışları her birinden 90 elektrik derece faz farklı sinüs dalgalı iki gerilimi kapsar.

İki fazlı devre sistemi tiplerinden biri; birbirinden elektriksel olarak yalıtılmış iki ayrı tek fazlı

devreden ibaret iki faz - dört hathı sistemdir. İkinci bir tip ise, iki faz sargıları birbiri arasında bağlanarak iki faz ve üç hathı bir sistem meydana getirir ve bunda dış hattardaki iki faz arası gerilim, tek faz geriliminin $\sqrt{2}$ ile çarpımına eşittir. Şurası bellidir ki, faz sargılarında induksiyon gerilimler bir birinden 90 elektrik derecesi faz farklıdır ve eşit değerdedir.

Şekil 10-20, birbirinden yalıtılmış iki faz - dört hathı sistem ile iki faz - üç hathı sistemin şematik diyagramlarıdır. İki fazlı sistemin öteki tipleri, kullanıldığı yerler çok az olduğu için anlatılmayacaktır.

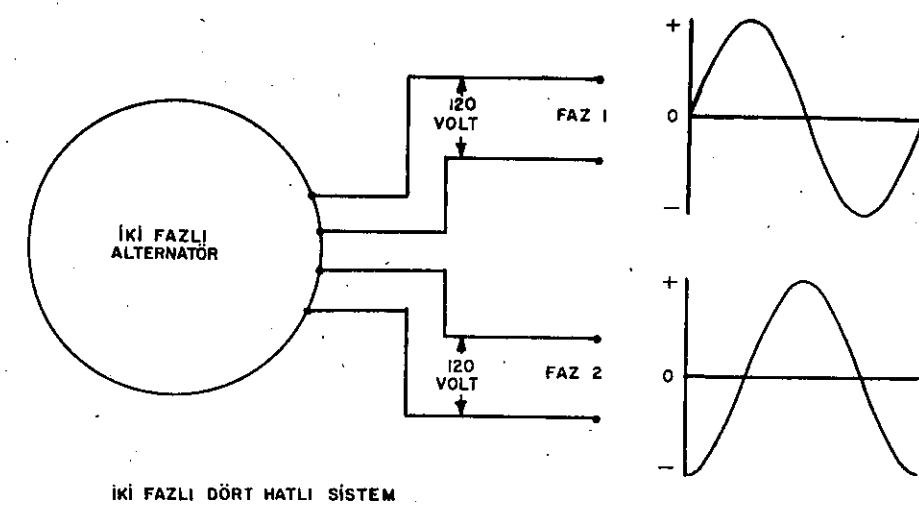

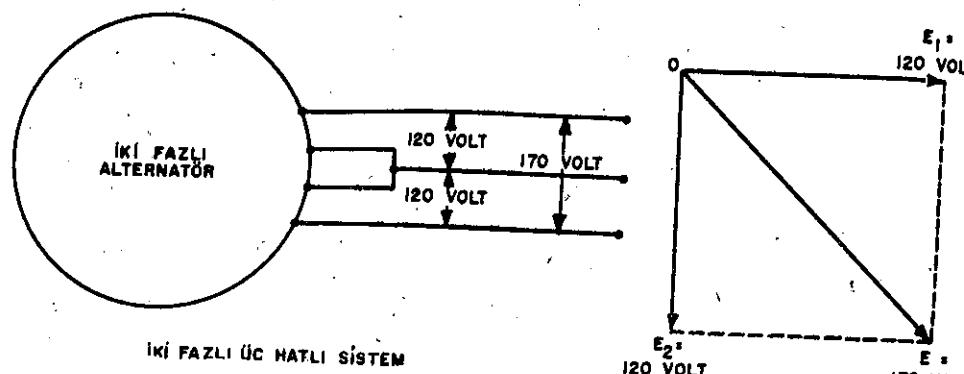

Şekil 10-20. İki Fazlı Sistem.

HATIRDA TUTULMASI GEREKEN NOKTALAR

- Üç fazlı sistemlerin tek fazlı sisteme tercih edilmesinin başlıca sebepleri şunlardır :
 - Üç fazlı generatör ve motorların, aynı fiziksel ölçüdeki tek fazlı generatör ve motorlara göre kapasiteleri % 150 fazladır.
 - Tek fazlı bir devre tarafından verilen güç nabızanlı (palslı) olduğu halde, denge üç fazlı sistem tarafından verilen toplam güç sabittir. Böylece üç fazlı generatörlerin, motorların ve öteki cihazların çalışma karakteristikleri aynı ölçüdeki tek fazda çalışanlara göre çok iyidir.
 - Fazlar arası gerilimleri eşit ve dengeli bir, üç faz - üç hat-

li devrede; aynı kapasitede, aynı gerilim değerinde, aynı uzunlukta ve iletim verimi aynı, tek faz - iki hatlı devrede kullanılan bakır iletken kesitinin % 75 kadarı gereklidir.

- Üç fazlı generatörün üç bobin sargılarında indüklenen üç gerilim birbirile 120 elektrik derecesi faz farklıdır.
- Standart bir yıldız bağlantının nasıl yapıldığını biliniz.
 - Bir yıldız sistemde fazlar arası gerilim $\sqrt{3} \times E_{faz}$ değerine eşittir.
 - Bir yıldız sistemde hat akımı ile faz akımı eşittirler.
 - Yıldız bağlanmış dengeli sistemler için vektör diyagramları çizebilmelisiniz.

- Standart bir üçgen bağlantının nasıl yapıldığını biliniz.
- Üçgen bir sistemde fazlar arası gerilim ile faz gerilimi eşittirler.
- Üçgen bir sistemde hat akımı $\sqrt{3} I_{faz}$ değerine eşittir.
- Üçgen bağlanmış dengeli sistemler için vektör diyagramları çizebilmelisiniz.
- Dengeli üç faz, üç hatlı yıldız bağlı bir sistem ya da dengeli üç faz üç hatlı üçgen bağlı bir sistemin herhangi birinde :
 $Volt \cdot amper = \sqrt{3} \times E_{hat} \times I_{hat}$ dir.
- Dengeli üç faz - üç hatlı yıldız bağlı bir sistem ya da dengeli üç faz üç hatlı üçgen bağlı bir sistemin herhangi birinde güç :
 $Vat = \sqrt{3} \times E_{hat} \times I_{hat} \times \cos \theta$ dir.
- Üç faz - üç hatlı bir sistemde güç katsayı açısı, faz gerilimi ile faz akımı arasındaki açıdır.
- Üç faz - üç hatlı bir sistemin güç ölçmelerinde kullanılan iki vatmetre metodu için bağlantıları çizebilmelisiniz.

TEKRARLAMA SORULARI

- Üç faz 50 sayılık bir A-A generatöründe üç faz sargıları yıldız bağlanmıştır. Üç bobin sargısından her birinin nominal volt-amper değeri 5000 ve gerilimi 120 voltur. Sunları bulunuz.
 - Fazlar arası gerilimi,
- Sorudaki üç fazlı generatör tam gücü ile endüktif etkisiz üç fazlı bir
- Tam yükte çalıştığı zaman hat akımını,
- Üç fazlı generatörün tam yüklü durumda nominal kva değerini bulunuz.

ısitıcı yükü beslemektedir ve bunun sonucu generatörün her bobinin akımı ile kendi faz bobini gerilimi aynı fazda bulunmaktadır.

- a. Generatörün tam yük altındaki KW değerini bulunuz.
- b. Üç fazlı generatör bu endüktif etkisiz yük ile tam yüklendiği zaman ki gerilim ve akımların ölçekli olarak vektör diyagramlarını çiziniz. Bütün vektörlerin, ait oldukları akım ve gerilimlere göre uygun olarak işaretlenmiş olduğundan emin olunuz.
3. 1. sorudaki üç fazlı generatör, generatörün her faz bobini akımı, bunun geriliminden 30 derece geri bulunmasına sebep olan dengeli ve üç fazlı bir yükle bağlanmıştır.
 - a. Alternatörün, bu tip bir yük ile tam yüklendiği zaman verdiği KW değerini bulunuz.
 - b. 30° lik faz açısı ile tam güç verdiği zaman alternatör için gerilim ve akımlarının ölçekli olarak vektör diyagramlarını çiziniz. Bütün vektörlerin ait oldukları akım ve gerilimlere göre uygun olarak işaretlenmiş olduğundan emin olunuz.
4. Pek çok alternatif akım uygulamalarında tek faz yerine üç faz kullanılmasının niçin tercih edildiğine ait bir kaç sebep söyleyiniz.
5. Üç endüktif etkisiz ısıtıcı eleman dan meydana gelen bir ısıtıcı yük üçgen olarak bağlanmıştır. Her ısıtıcı elemanın 24 omluk direnci vardır. Bu üçgen bağlı ısıtıcı yük, 240 voltlu üç faz, üç hatlı bir kaynak tarafından beslenmektedir. Sunları bulunuz :
 - a. Her ısıtıcı eleman uçları arasındaki gerilimi
 - b. Her ısıtıcı eleman akımını

- c. Hat akımını
- d. Bu üç fazlı yük tarafından çekilen toplam gücü.
6. 5. soruda verilen devre için, akım ve gerilimlerin ölçekli bir vektör diyagramını çiziniz. Bütün vektörleri ait oldukları gerilim ve akımlara göre uygun olarak işaretleyiniz.
7. Üç fazlı üçgen bağlı, üç fazlı devre için gerilim ve akımların ölçekli bir vektör diyagramını çiziniz. Bütün vektörlerin, ait oldukları gerilim ve akımlara göre uygun olmalıdır.
8. Üç fazlı ve yıldız bağlanmış bir alternatörün değerleri 720 kva, 2400 volt ve 50 sayıldır. Bu değerlere göre yüklenliğinde sunları bulunuz :
 - a. % 80 geri güç katsayısı altında verdiği KW değerini,
 - b. Faz bobini akımını,
 - c. Hat akımını,
 - d. Üç faz bobinden her birinin gerilim değerini bulunuz.
9. Üç fazlı ve yıldız bağlanmış bir alternatörün değerleri 720 kva, 2400 volt ve 50 sayıldır. Bu değerlere göre yüklenliğinde sunları bulunuz :
 - a. % 80 geri güç katsayısı altında verdiği KW değeri
 - b. Tam yük altındaki faz akımı
 - c. Üç faz bobininden her birinin tam yük altındaki akımı.
 - d. Her faz sargası uçları arasında bulunan gerilimi.
10. Üçgen bağlanmış üç bobin, üç fazlı ve 240 voltlu bir gerilim uçları arasına bağlanmıştır. Hat akımı 20 amperdir. Üç bobine verilen toplam

güç 6000 wattır. Sunları bulunuz :

- a. Toplam yükteki volt-amper
- b. Üç faz güç katsayı
- c. Her bobinin akımı ve her bobin uçları arasındaki gerilim,
- d. Om olarak her bobinin impedansı.
11. 10. sorudaki üçgen bağlı, üç fazlı devre için gerilim ve akımların ölçekli bir vektör diyagramını çiziniz. Bütün vektörlerin, ait oldukları gerilim ve akımlara göre uygun olmalıdır.

rak işaretlenmiş bulunduğuandan emin olunuz.

12. Bir devre devre devre ile; üç faz-üç hatlı bir devrede, iki tek fazlı vatmetre, üç ampermetre ve bir voltmetre yardımı ile toplam güç ve toplam volt-amper değerini bulmak için gerekli ölçü tablosunun nasıl çıkarılacağını gösteriniz.
13. Aşağıdaki ölçü tablosu, üç fazlı, 220 volt ve 5 hp lik bir motor için tam yük altında çalıştığı zaman çıkarılmıştır.

HAT GERİLİMİ			HAT AKIMI			VATMETREDE OKUNAN DEĞERLER	
Volt A-B	Volt B-C	Volt C-A	Amp. A	Amp. B	Amp. C	VatM. 1	VatM. 2
220	220	220	13.3	13.3	13.3	2920	1330

Tam yük altındaki :

- a. Üç fazlı motor tarafından çekilen gücü
- b. Güç katsayısını bulunuz.

14. Aşağıda ölçme değerlerini gösteren tablo, 10 hp, 220 volt ve üç fazlı bir motor üzerinde, yüklü iken ve nominal değerlere göre bir teknisyen tarafından çıkarılmıştır.

HAT GERİLİMİ			HAT AKIMI			VATMETREDE OKUNAN DEĞERLER	
Volt A-B	Volt B-C	Volt C-A	Amp. A	Amp. B	Amp. C	VatM. 1	VatM. 2
220	220	220	27	27	27	5940	2800

Yükleme derecesine göre sunları bulunuz :

- a. Giriş (verilen) volt-amper değeri,
- b. Verilen güç,
- c. Güç katsayı,
- d. Motor verimi.

15. 10. bölüm, şekil 10-18 de verilen eğriyi kullanarak sunları bulunuz.

- a. 13. soruda verilen motorun güç katsayı,
- b. 14. soruda verilen motorun güç katsayı.
16. Üç fazlı bir motora verilen güç, iki vatmetre metodu ile ölçülmüştür. Üç fazın fazlar arası gerilimi 220 volt ve her bir hat akımı 8 amperdir. Eğer üç fazın güç katsayıısı 0,866 ise, 1. vatmetre ve 2. vat-

HAT GERİLİMI			HAT AKIMI			VATMETREDE OKUNAN DEĞERLER	
Volt A-B	Volt B-C	Volt C-A	Amp. A	Amp. B	Amp. C	VatM. 1	VatM. 2
440	440	440	14	14	14	4200	-1800

metrenin göstereceği değerler ne olacaktır?

17. Aşağıdaki ölçme tablosu, 440 volt-luk ve üç fazlı bir motor üzerinde iki vatmetre metodu kullanarak çararılmıştır.

a. Şunları bulunuz.

- (1) Motora verilen giriş gücü
- (2) Giriş volt-amper değeri
- (3) Güç katsayısı


b. Bölüm 10 ve şekil 10-18 de verilen eğriyi kullanarak a sorusu (3). kısmında bulunan güç katsayı değerini eğride bulduğunuz değer ile karşılaştırınız.

18. Üç faz-dört hatlı yıldız bağlanmış bir sistem için kullanılan «Üç Vatmetre metodu» bağlantlarını gös-

teriniz. 220 voltluk tek faz ve 380 voltluk üç fazlı devrenin her ikisi de bulunacaktır.

19. Üç faz-dört hatlı yıldız bağlanmış bir sistem, endüktif etkisiz yalnız aydınlatma yükünü beslemektedir. A hattındaki akım 8 amper, B hattında 10 amper ve C hattındaki ise 6 amperdir. Her fazın nötür hattına göre gerilimi 120 voltttur.
- a. Her vatmetrenin gösterdiği değeri bulunuz.
 - b. Bütün aydınlatma yükü tarafından çekilen toplam vat değerini bulunuz.
20. Diyagramlar yardımcı ile, iki faz-dört hatlı bir sistem ve iki faz üç hatlı sistem arasındaki farkı anlatınız.

A. A. Ölçü Aletleri

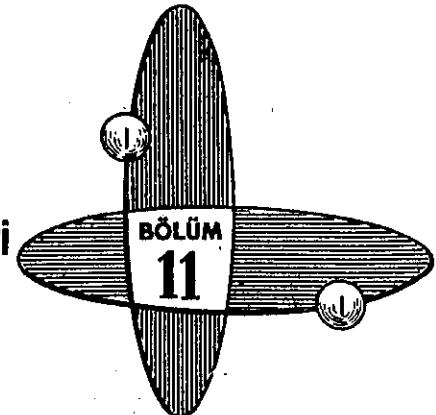


olan aletlerde, daha önceki sapma değerinde bir değişme olursa, ibrenin yeni değeri alması için uzun bir zaman beklemek gerekir. Normal bir amortisman değerinde ibre, oldukça hızlı bir şekilde hareket eder ve ölçülen değer değiştiğinde yeni duruma yine hızla geçer. A.A. ölçü aletlerinde çoğunlukla elektromanyetik amortisörler kullanılır. Şekil 11-1'de görüldüğü

A. A. değerlerini ölçmek için ekleriya doğru akım esasları uygulamalarında anlatılanlardan farklı çalışma prensibine sahip aletlere ihtiyaç vardır. Bu bölümde; akım, gerilim, güç faktörü, güç, kör güç, frekans ve faz açısını ölçmekte kullanılan aletler anlatılacaktır. Bu bölümde ayrıca, vatlı güç sayacı, kör güç sayacı, görünürlük güç sayaçları da anlatılacaktır.

Gerilim, akım, güç ve kör güç değerlerini ölçmek için kullanılan ibreli her alette şu üç esas parça bulunur:

1. Ölçülecek büyüklüğün değerine göre sapma yapacak bir mekanizma.
2. Değeri ibrenin sapmasına bağlı fakat sapmaya zıt yönde etki yaparak ibreyi sıfır duruma getiren bir yay.
3. Ibrenin birden saparak çarpmasını ve fazla sallanmasını önleyecek bir amortisör sistemi. Amortismanı çok fazla

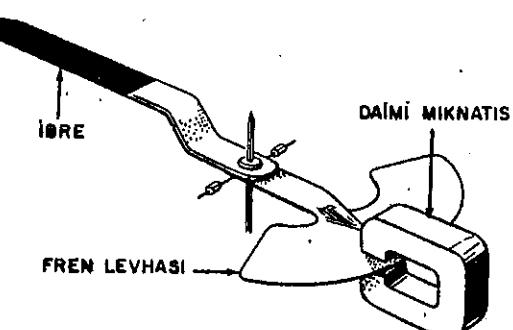

Şekil 11-1. Manyetik Fren Tertibeti.

gibi, ibreli aletin herhangi bir yerine konan yardımcı sabit bir mıknatısın yarattığı fuko akımları; sapma hareketine zıt bir etki meydana

AKIM VE GERİLİMİN ÖLÇÜLMESİ

Alternatif akım ve gerilim değerlerini ölçmek için, özellikleri aşağıdaki şartlara uyan, birbirinden farklı bir çok tipte ibreli alet kullanılır.

1. Alet, etkin, ortalama veya tepe değerlerinden hangisini gösterir?
2. Aletin tam sapma yapması için kaç vat veya volt - amperlik güçe ihtiyaç vardır?

D'ARSONVAL GALVANOMETRE SI İLE YAPILAN REDRESÖRLÜ ÖLÇÜ ALETLERİ


D. A. esaslarında anlatılan D. A. ölçü aletleri, bir redresörle bağlı olarak da ölçme işlerinde kullanılabilirler.

Şekil 11-2 de görüldüğü gibi, voltmetre devresinde tam dalgalı bir köprü redresör kullanılabilir. (Devredeki R, bir voltmetre için gerekli olan seri direnci ifade eder.) Redresör, bakır oksitli tipde olabileceği gibi germanyum veya silisyum elemanlarından meydana gelmiş olabilir.

D. A. D'arsonval galvanometre içinde meydana gelen döndürme

getirir. Havalı amortisör metotlarında ise ibrenin hızla sapmasını yavaşlatmak için bir kanatçık kullanılır.

3. Aletin ıskalasının büyüklüğüne kadardır?
4. İskalanın normal kullanma kısmı tamamen düzgün aralıklı mı yoksa bazı kısımlarda taksimat daha sık mıdır?
5. Aletin doğruluğu nasıldır?
6. Fiyatı ne kadardır?

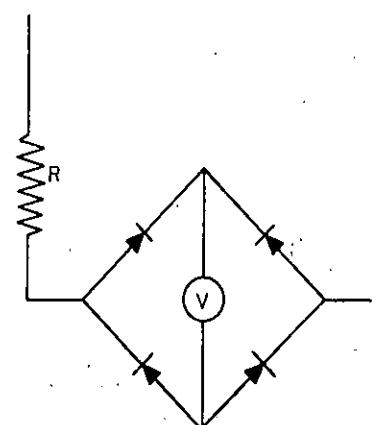

Şekil 11-2.

momenti, döner çerçeveye içerisinde geçen akımın ortalama değeri ile orantılıdır. Bizim için önemli olan A. A. in etkin değeri olduğundan, aletin ıskalası etkin değerler cininden taksimatlandırılır. Sinüs dalgası şeklindeki bir gerilimin etkin değeri, ortalama değerinin 1,11 katına eşittir. Bunun için, redresörlü tipte ölçü aletleri yalnız sinüs dalgası şeklindeki büyütükleri ölçerken doğru değer gösterirler. Ölçülen gerilim başka bir dalgın şeklinde ise, alet yanlış değer gösterir.

A. A. ve D. A. büyütüklerini tek alet ile ölçen avometrelerde alet olarak, D'Arsonval galvanometreleri kullanılır. Voltmetre olarak

kullanılırken, bu aletlerin geniş bir frekans bandı içerisinde çalışmalara, dirençlerinin yüksek, ıskalalarının düzgün ve harcadıkları gücün minimum değerde olması arzu edilir. Tam ıskala sapmaları 100 mikroamperle 15 miliamper arasında olduğundan redresörlü ölçü aletlerinin mikro-ampermetre ve mili ampermetre olarak kullanılmaları sınırlıdır. Düşük dirençli bir redresörün fiziksel ölçüsünün büyük, fiyatının yüksek olması ve küçük redresörlerin sıcaklıkla dirençlerinin değişme katsayılarının oldukça büyük olmasından dolayı bu tip aletler şöntlü olarak sıhhatlı bir şekilde çalışmazlar.


DİĞER TİPTE A. A. VOLTMETRE VE AMPERMETRELERİ

En çok kullanılan, diğer tip A.A ölçü aletleri şunlardır:

1. Yumuşak demirli tip
2. Eğik bobinli tip
3. Döner demirli tip
4. İtme - çekme tipi
5. Dinamometre tipi

Belli bir uygulama için, bu tiplerden birine karar verirken yukarıda anılan 6 faktörün gözönünde tutulması gerekdir. Yukarıdaki 5 tip aletin ortak bir karakteristiği, ölçülen A.A. büyütüğünü sinüsö-

dal olsun veya olmasın akım ve gerilimin etkin değerlerini göstermesidir.

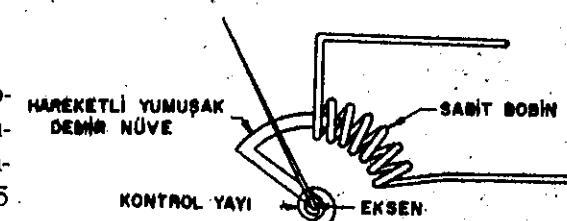

Şekil 11-3. Basit Bir Çekmeli Tip Ölçü Aleti


1. Yumuşak Demirli Ölçü Aleti

Bu ölçü aletinde, uç kısmı sabit bir alan bobini içerisinde bulunan yumuşak demirden yapılmış bir piston kullanılır. Alan bobini içerisinde geçen akımın yarattığı manyetik kuvvet, pistonu daha çok bobin içerisine doğru çeker. Meydana gelen döndürme kuvveti, bobin içerisinde geçen akımın karesi ile orantılıdır. İbreyi saptıran ortalama moment ise, bobinden geçen akımın karesinin ortalama değeri ile orantılı olup bu da etkin değere eşittir. Döndürme momentinin, akımın yönüne bağlı olmayacağı, bu tip aletlerin hem A. A. hem de D. A. ölçmeleri için kullanılabilirlerini mümkün kılar.

Bir bobin ve pistondan meydana gelen bu basit ölçü aletinde çekme kuvveti, piston bobin içerisinde henüz girecek durumda iken minimum; yumuşak demir piston, bobin içerisine girdikçe hızla artar. Bunun sonucu olarak, ıskala taksimatı baş taraflarda sık, sona doğru gittikçe daha seyrektilir. Bu mekanizma, daha çok ucuz tip ampermetrelerde kullanılır. Çok sarımlı bir bobin ve seri bir direnç bağlanmak suretiyle, aynı alet gerilim ölçmek için de kullanılabilir.

2. Eğik Bobinli Ölçü Aleti

Thomson'un eğik bobinli saptırma sistemi, yüksek kaliteli portatif veya pano tipi ampermetre ve voltmetrelerde kullanılır.

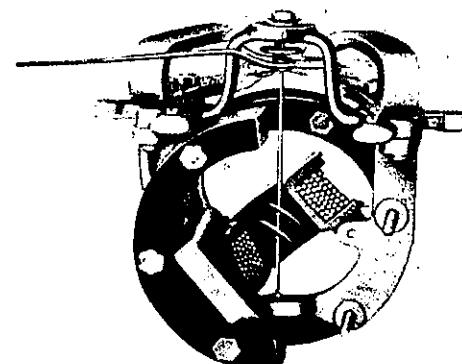

Şekil 11-4. Eğik Bobinli Çekmeli Tip Voltmetrenin Kesiti.


Bu aletlerde kullanılan ıskala, uzun ve oldukça lineerdir. Bu aletin çalışma prensibi basit olarak şöyledir :

Manyetik alan içerisinde serbest olarak hareket edebilen ve manyetik akı ile paralel olmaya çalışan bir demir kanatçık bulunur. Şekil 11-4'deki kesitte görüldüğü gibi.

Bir çift eliptik demir kanatçık, sabit alan bobinin merkezinden geçen bir mile tutturulmuştur. Alan bobini içerisinde geçen akımın yükselmesi daha büyük bir kuvvet meydana getirerek kanatçıkların yeni bir durum almasına, dolayısıyla mile bağlı olan ibrenin ıskala üzerinde sapmasına sebep olur.

3. Döner Demirli Ölçü Aleti


Hem akım hem de gerilim ölçmekte kullanılan bu ölçü aleti, aynı manyetik alan içerisinde bulunan yumuşak demirden yapılmış iki kanatçık arasında meydana gelen itme kuvveti ile çalışır. Bu aletin ana parçaları Şekil 11-5 de gösterilmiştir. Yumuşak demirden yapılmış olan kanatçıklardan biri aletin miline diğer ise sabit alan bobinine tutturulmuştur. Bobinden akım geçmediği zaman pandül yayı, hareket edebilen kanatçığı sabit kanatçığa yaklaşmış bir durumda tutar. Alan bobini içerisinde geçen A.A., yanyana bulunan her iki kanatçığın bir birine yakın uçlarını aynı işaretli kutup teşekkür edecek şekilde mıknatışlıyarak bunların birbirini itmesine ve aletin milini döndüren bir moment doğmasına sebep olur. Kanatçıkların birbirini itme kuvveti, akımın karesi ile doğru ve kanatçıklar arasındaki mesafenin karesi ile ters orantılı olarak değişir. Bunun sonucu olarak alet, muntazam taksimatlı bir ıskalaya sahiptir.

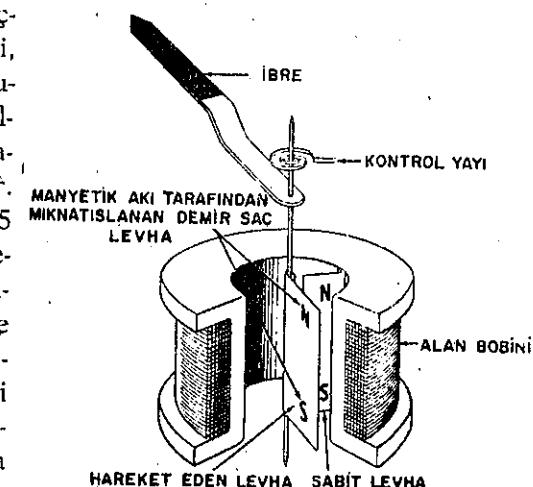

Şekil 11-5. İtme Tip Ölçü Aleti.

tirir. Şekil 11-6 da, bu aletin yapısına ait bir kesit görülmektedir.

Şekil 11-7 de ise demir kanatçıkların ani polariteleri gösterilmiş-

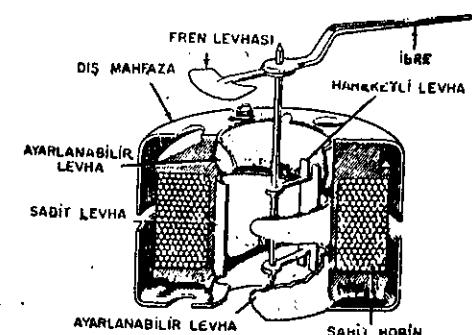


Şekil 11-6. İtme ve Çekme Prensibi ile Çalışan Ölçü Aletinin Kesiti.

4. İtme-Çekme Tipi Ölçü Aleti

Hem ampermetre hem de voltmetre olarak kullanılan bu alet, bu gruptaki diğer A.A. ölçü aletlerine göre vat başına daha büyük döndürme momenti meydana ge-

tir. Hareket edebilen kanatçık başlangıçta ortada bulunan sabit kanatçığın geniş ucu tarafından itilir. Hareket edebilen kanatçık dördü sabit kanatçık boyunca hareket ettikçe itme kuvveti azalır. Hareket edebilen kanatçığın uçları, üstte ve alta bulunan sabit kanatçıklara yaklaşıkça değeri artan bir çekme kuvvetine de maruz kalır. Üstte ve alta bulunan bu çekici kanatçıkları, uygun büyülük ve aralıklarla tutmak suretiyle 250° lik açısal sapma yapabilecek uzunlukta bir ıskala elde etmek mümkünündür. İskalanın taksimatı, kanatçıkların şekli ile aralarındaki mesafeye göre tayin edildiğinden bu sistemde ıskalası istenen oranda genişletilmiş aletlerin yapımı mümkün olur.

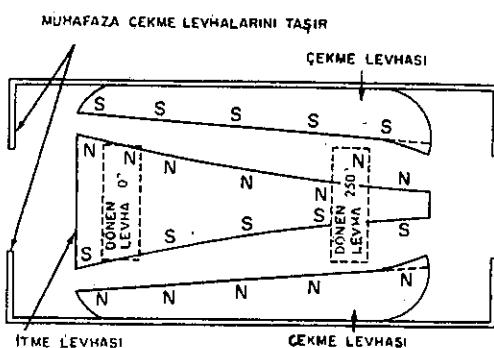


Şekil 11-7. İtmeli-Çekmeli Manyetik Sistem

5. Dinamometre Tipi Ölçü Aletleri

Bu alet de yukarıda anlatılan aletlerde olduğu gibi, sabit ve hareket edebilen bobinler içerisinde geçen akımların meydana getirdiği manyetik alanların birbirlerine olan etkileri ile dönmeye momenti yaratır. Buradaki önemli fark, duran manyetik alan değerinin, diğerlerinde olduğu gibi sabit kalmayıp duran bobinler içerisindeinden geçen akıma göre değişmesidir. Bunun için bu aletin momenti, yalnız hareket edebilen bobinden geçen akıma değil, aynı zamanda duran bobinlerden geçen akım değerine de bağlıdır. Bu ölçü aletinin duran ve hareket edebilen bobinleri birbirine seri bağlanmış olduğundan, uygun bir seri direnç yardımı ile aynı alet, gerilim ölçer hale konabilir.

Şekil 11-8 de voltmetre olarak kullanılan dinamometre tipi bir ölçü aleti görülmektedir. Döner demirli aletle karşılaşılacak olursa, dinamometre tipi aletin doğruluğunun daha fazla ($1/4$ e göre $\% 1$ veya daha iyi) ve veriminin yüksek olduğu görültür.

Hareket edebilen bobinden çıkan spiral şeklindeki tellerin akıma dayanabilmelerinin sınırlı olması, bobinlerin endüktansından dolayı değişik freksnlarda meydana gelen hatalar ve seri bağlı iki bobinin dirençlerinin, şönt'ün üçleri arasında meydana getirece-

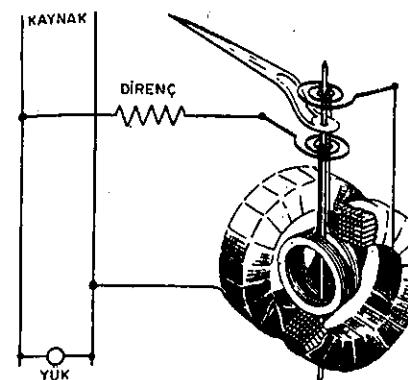

Şekil 11-8. Elektrodinamik Prensibi ile Çalışan Bir Voltmetre.

ği istenmeyen yüksek gerilim düşmesinden dolayı bu alet, ampermetre olarak çok az kullanılır.

AKIM VE GERİLİM ÖLÇMELERİ

Tipleri aynı olan ampermetre ve voltmeterler aynı prensibe göre çalışırlar. Bunlar arasındaki esas fark, ampermetrelerde kalın telden az sarımlı bir bobin, voltmet-

re de ise ince telden çok sarımlı bir bobin kullanılmıştır. Voltmetrelere ayrıca, istenilen ölçme alanını elde etmek için seri bir direnç de eklenebilir.

DÖNER DEMİRLİ ÖLÇÜ ALETLERİNİN ÖLÇME ALANLARI

Döner demirli sapma sistemlerinden herhangi birini kullanan A.A. ampermetrelerin fiziksel ölçüleri aletin ölçüceği akım değerine bağlıdır. Pano tipi küçük aletler için maksimum değer 100 amper iken, portatif büyük aletler için maksimum değer 200 amperdir. Bazı büyük panolarda 600 am-

perlik ampermetreler de kullanılabilir.

Daha yüksek değerde döner demirli A.A. ampermetrelerine ihtiyaç hasıl olursa, bunlar başka şekilde kullanılırlar. Döner çerçeveli aletlerde her zaman kullanılan şöntler, döner demirli aletlerde

tatmin edici sonuç vermezler. Bu-nun sebeplerinden biri, döner de-mirli ölçü aletlerinde duyarlığın az olması ve şönt uçlarında D.A. altlerine göre fazla bir gerilim düş-mesinin meydana gelmesidir. Bu-nun manası, şönt daha çok ısnacık, dolayısıyle aletin devresi üz-erindeki muhtelif elemanların di-renci yükselecek bunun sonucu olarak da aletin doğruluğu bozu-lacaktır. Bu aletlerde şönt kulla-nılmamasının diğer bir sebebi de, frenkanstan dolayı meydana gele-bilecek hatadır. Yapım bakımin-dan şöntün endüktif reaktansı dü-şük, bobinin endüktif reaktansı ise buna göre oldukça yüksektir. Bu sebepten, şöntün empedansı geniç bir frekans bandı için yak-laşık olarak sabit kalırken, bobi-nin empedansı frekansla büyük ölü-cüde değişecektir. Frekanstaki bir değişim şönt ve bobine eşit dege-rde etki yapmadığından, alet kalib-re edildiği frekansın dışındaki bir frekansta çalıştırılacak olursa ha-ta miktarı oldukça yüksek olacak-tır.

5 Amperlik aletle bir akım transformatörü kullanmak suretiyle ale-tin akım ölçme alanını genişletmek kolay olduğundan, hemen bütün A.A. ölçmelerinde döner demirli ölçü aletleri kullanılır. Akım transformatörü, alet trafonun se-konderine bağlandığında, primerinden geçen akımı hassas olarak derine bağlandığında, primerin-

den geçen akımı hassas olarak gösterecek şekilde hesaplanır. Esas kalibrasyon, primer ve sekonder akım değerleri arasındaki orana bağlı olduğundan, alet primer akımını gösterecek şekilde kalibre edilebilir. Bu kitabın ilerdeki bir bölümünde, ölçü aleti akım transformatörleri hakkında detaylı bilgi verilecektir.

Döner demirli ölçü aletleri voltmetre olarak kullanıldığında, gerilim ölçme alanı, seri bir dirençle 750 volta kadar yükseltilerbilir. Bu, D.A. da kullanılan döner çerçeveli aletlerdeki seri dirence benzer.

Yüksek gerilimin yalıtılma zorluğundan ve büyük değerli seri dirençte harcanan gücün artmasından dolayı, 750 voltтан daha yukarıda değerdeki A.A. değerlerini ölçmek için, direnç değeri büyütülmelidir. Yüksek A.A. gerilim değerlerini ölçmek için, primer sargası ve yalıtkanlığı daha yüksek gerilimlere göre yapılmış sekonder sargası genellikle 120 volt veren bir ölçü aleti gerilim transformatörü kullanılır. Burada kullanılan A.A. voltmetresinde, genellikle çalışma gerilimi 150 volt olan bir bobin bulunur. Fakat, aletin ıskalası genellikle, direkt olarak primer gerilmini gösterecek şekilde kalibre edilir. İlerdeki bir bölümde, ölçü aleti gerilim transformatörleri hakkında detaylı bilgi verilecektir.

DİNAMOMETRE TİPİ (ELEKTRODİNAMİK) VATMETRE


Güçün dinamometre tipi aletlerle ölçülmesi, sabit bobinleri faz seri bağlı olarak magnetik akının faz akımı ile, hareket eden bobinler ise fazlar veya faz nötür arasında bağlı olarak hareket eden bobinlerin yarattığı akının da sistemin gerilimi ile orantılı olmasını mümkün kılar. Şekil 11-9 da hareket eden bobinine seri bağlı direnç bulunan tipik bir vatmetrenin devre diyagramı görülmektedir. Döndürme momentinin ani değeri, alan akımının ani değeri ve dönen bobin geriliminin ani değeri çarpımları ile orantılıdır. Döndürme momentinin bir saykılılığı ortalaması değeri, gücün ani değerlerinin ortalaması ile orantılı olduğundan,

ibrenin sapması da güç ile orantılı olacaktır :


$$V_{at} = E_i I_i \cos \Theta$$

Dinamometre tipi aletin çalışması şekil 11-10 da eğriler halinde gösterilmiştir. Şekil 11-10 A da, gerilim ve akım aynı fazda olduğuna göre, bir saykılık akım, gerilim ve güç eğrileri görülmektedir. Bu yük durumu için, akım ve gerilim aynı fazda olduğundan, gücün herhangi bir andaki değeri pozitif olacaktır. Bu devrede, alan akısı ve dönen akı birlikte azalıp çoğalır ve maksimum değerlerini aynı anda alırlar. Dönen sistemin sapma imktarı, devrenin hakiki gücünü vat olarak veren amper ve voltun değerleri çarpımının ortalaması ile orantılıdır.

Şekil 11-10 B de, akımın gerilimden 30° geride bulunduğu bir devredeki akım, gerilim ve güç bağıntıları görülmektedir. Bu yük değeri için, vatmetredeki alan akısı ile dönen bobinin akısı maksimum değerlerine aynı anda ulaşamazlar. Hakikatta alan akısı, maksimum değerine, dönen bobin akısından 30° daha sonra ulaşır. Bu sebepten dönme momenti hiç bir zamanı akım ve gerilimin aynı fazda olduğu zamanki değerine ulaşamayıp ancak, volt \times amper \times güç faktörü çarpımından elde edilen orta-

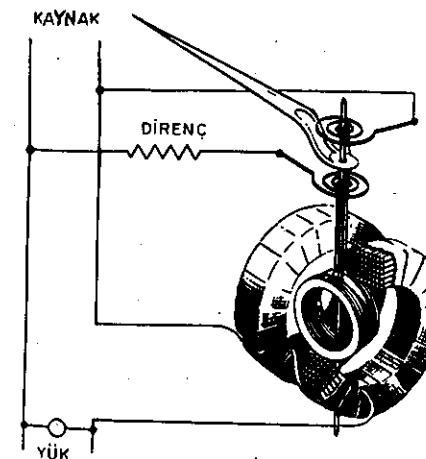

Şekil 11-9. Elektrodinamik Vatmetre

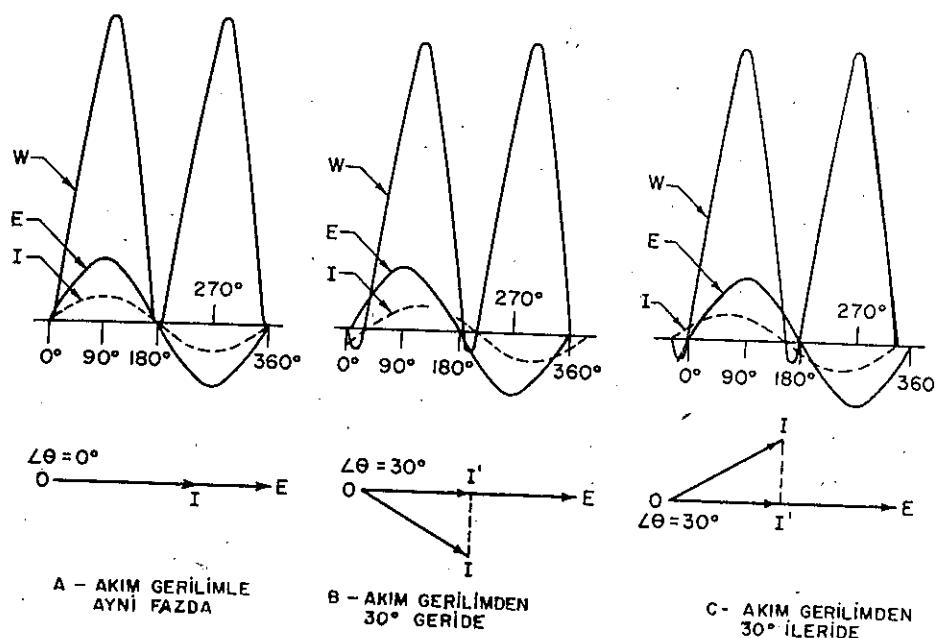

Şekil 11-10. Bir Fazlı Devrede Akım, Gerilim ve Güç Eğrileri ve Vektör Diyagramları.


lama bir değerde bulunacaktır. Şekil 11-10 B de, aletin göstereceği ortalama güç değerinin, akım ve gerilimin aynı fazda bulunduğu Şekil 11-10 A daki değerden daha az olduğu görülmektedir.

Şekil 11-10 C de ise, akımın gerilimden 30° ileride bulunduğu bir devrede akım, gerilim ve güç bağıntıları gösterilmiştir. Dönen sistemin ortalama momenti, akım ve gerilimin anı değerlerinin çarpımından elde edildiğinden vatmetre, akımın gerilimden geri bulunduğu zamanki aynı değeri gösterecektir. İbreyi saptıran momen-

tin yönü, akının yönüne bağlı olduğundan; dinamometre tipi aleti devreye bağlarken, her bobinden geçen anı akım yönünün mutlaka göz önünde tutulması gereklidir.

Şekil 11-11 de, gerilim bobinin (dönen bobin) devreye bağlanan uçlarından biri ile akım bobininin (alan bobini) uçlarından biri (\pm) tanınma işaretleri ile gösterilmiştir. İbrenin doğru yönde sapması için, aynı işaretli uçların şebekenin aynı iletkenine bağlanması gereklidir.

Bir vatmetrenin gerilim bobini, değişik iki şekilde bağlanabilir. Şekil 11-11 de, vatmetrenin gerilim

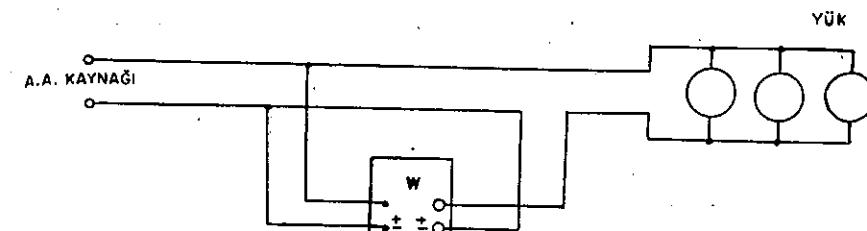


Şekil 11-11. Vatmetrenin Bağlanması.

bobini direkt olarak yükün uçları arasına bağlanmadığından, ölçtügü gerilim değeri, akım bobinindeki gerilim düşmesi kadar fazladır. Bunun manası vatmetre, akım bobininde harcanan miktar kadar daha yüksek bir vat değeri gösterecektir. Şekil 11-11 de görülen devre bağlantısı kullanıldığında ölçülecek hakiki güç :


Hakiki güç = vatmetrede okunan değer — I^2R (akım bobini)

Şekil 11-12 de ise, gerilim bobini direkt olarak yük gerilimi uçlarına bağlı olarak gösterilmiştir. Her ne kadar, esas yükle paralel bağlı bulunan gerilim bobinin direnç değeri yükle göre çok yüksek ise de vatmetrenin akım bobini, yük akımı ile gerilim bobini akmını birlikte gösterir.

Burada vatmetre yine, yük tarafından çekilen hakiki güç yerine, gerilim bobininde harcanan

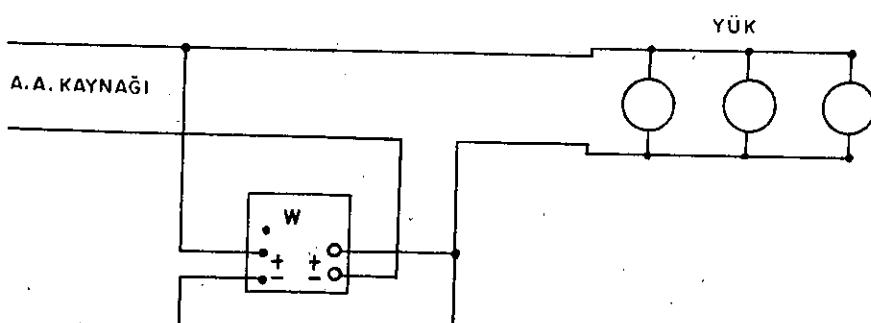

Şekil 11-12. Vatmetrenin Bağlanması

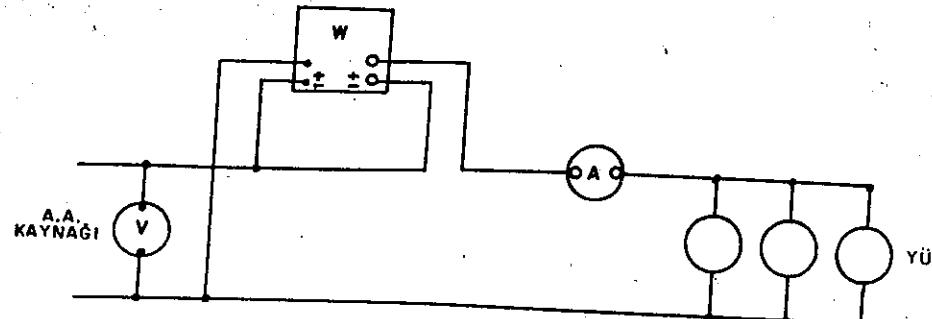

Şekil 11-13. Vatmetrenin Bağlantısı

miktari kadar daha yüksek bir vat değeri gösterecektir. Şekil 11-13 de görülen devre bağlantısı kullanıldığından ölçülecek hakiki güç ise :

Hakiki güç =

$$\text{Vatmetrede okunan değer} \\ E^2 \text{ (yük gerilimi)}$$

$$-\frac{R \text{ (gerilim əvresi)}}{} \\ \text{olur.}$$

Her iki bağlantıda da vatmetre esas gücü, küçük bir miktar daha yüksek olarak gösterecektir. Bununla beraber, şekil 11-12 de olduğu gibi, gerilim bobini yük uçlarına direkt olarak bağlandığında yüzde hata miktarı düşük olduğundan, vatmetreler çoğunlukla bu şekilde bağlanır.

Vatmetreleri kullanırken, akım ve gerilim bobinlerinin çalışma değerlerinin, aletin kullanılacağı devrenin akım ve gerilim değerlerine uygun olmasına çok dikkat edilmelidir. Örneğin, güç faktörü düşük bir A.A. devresinde kullanılan

vatmetrenin ibresi, akım bobini aşırı şekilde yüklentiği halde normal ıskala sınırları içerisinde sapma yapabilir. Aynı şekilde, yüksek güç faktörü durumunda yük akımı, akım bobinin çalışma değerini geçtiği halde, gerilimin düşük olmasından dolayı ibre yine ıskala sınırları içerisinde bir sapma yapabilir. Yine, gerilim bobini uçlarındaki gerilim değeri çok yüksek olmasına rağmen yük akımı düşükse, vatmetrenin ibresi ıskala dışı bir sapma yapmaz. Bunun için bir vatmetre, genellikle ölçüceği vat değerinden daha çok, akım ve gerilim bobinlerinin çalışma akım ve gerilim değerlerine göre isimlendirilir.

Şekil 11-13 de voltmetre, ampermetre ve vatmetrenin tek fazlı bir devrede kullanılışı görülmektedir. Devre akımı ve gerilimin vatmetrenin akım ve gerilim bobinlerinin çalışma değerlerini aşip aşmadığını anlamak için, voltmetre ve ampermetreye bakmak kâfidir.

ÜÇ FAZLI SİSTEMDE KULLANILAN İKİ ELEMANLI VATMETRE


Bölüm 10 da, üç fazlı devrelerde yapılan güç ölçmelerine ait bazı detaylar verilmiştir. Buradan, üç fazlı sistemde güç ölçmek için, tek fazlı iki vatmetrenin kullanıldığı hatırlanabilir. Tek fazlı iki vatmetre bir alet halinde birleştirilerek ıskalası, her aletin ayrı ayrı gösterdikleri güç değerlerinin toplamını veya farkını gösterecek şekilde kalibre edilebilir. Böyle bir aleti meydana getirmek için, iki grup halindeki gerilim bobinleri, aletin kabına monte edilen iki grup halindeki akım bobinleri içerisinde dönebilecek şekilde tek bir mile tutturulurlar. Böylece, güç ölçen iki mekanizmadan her birinin bağlı bulunduğu devrenin gücüyle orantılı olarak meydana getirdikleri momentler, üç fazlı sistemin toplam gücünü göstermek üzere birbirine eklenir.

Sistemin güç faktörü 0,5 den aşağı ise, mekanizmalardan biri diğerine zit yönde etki yapacağından ibre, ikisinin momentleri arasındaki farkı gösterecektir.


Bu şekilde bağlanan bir alete, dinamometre tipi iki mekanizma sahip olduğundan, iki elemanlı vatmetre adı verilir.

Şekil 11-15 de, aynı bağlantıya sahip iki elemanlı bir vatmetre gösterilmiştir. Her iki elemanın akım ve gerilim bobinlerine ait bağlantı uçları, aletin kutusu üz-

rinde görülmektedir. Şekil 11-14 ve şekil 11-15 de görülen bağlantıların, bölüm 10 da verilen iki vatmetre metoduna benzerliğine dikkat ediniz.

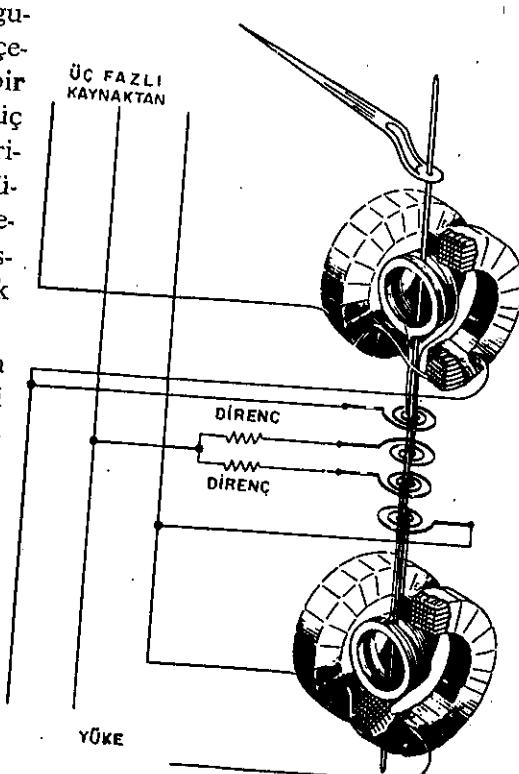

Şekil 11-14. İki Elemanlı Vatmetrenin Üç Fazlı Devre Bağlantısı.

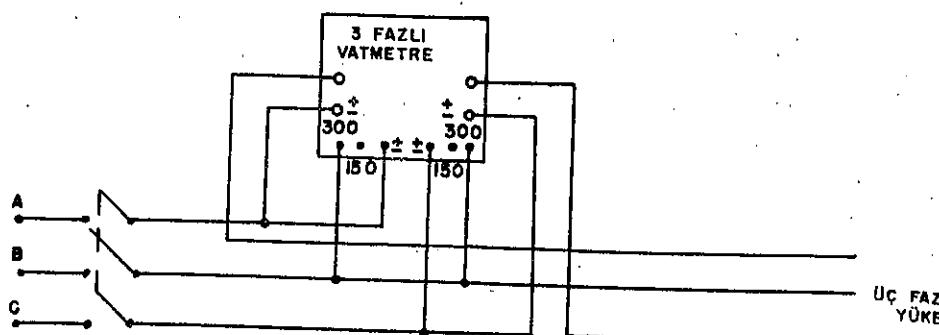

Şekil 11-15. İki Elemanlı Batmetrenin Üç Fazlı Devreye Bağlanması.


KÖR GÜC (REAKTİF GÜC) METRELERİ

Dinamometre tipi ölçü aleti, A.A. devrelerinde yalnız vatlı güç ölçmek için değil, kör güç adını verdigimiz reaktif volt-amper değerini ölçmek için de kullanılır. Vatmetre, devre gerilimi ile akımın gerilimle aynı fazda olan kısmının çarpımını gösterir. Vatmetre aynı zamanda, devre gerilimi ile akımın


gerilime göre 90° faz farklı kısmının çarpımını da gösterir.

Kör gücü ölçmek için gerilim bobini gerilimi faz açısının 90° kaydırılması gereklidir. Böylece, gerilim bobini akısı, duran bobin içerisindeki geçen akımın 90° lik kısmının yarattığı akı ile aynı fazda getirilmiş olur. Tek fazlı A.A. devrelerinde, dönen bobin içerisindeki geçen akımı, gerilime göre 90° geri duruma getirecek şekilde bir diş impedansı, gerilim bobinine seri olarak bağlanır.

Üç fazlı bir devrede kör güç değerini ölçmek için, iki elemanlı bir kör güçmetre kullanılabilir. Bu alet de iki elemanlı bir vatmetre gibi yapılmıştır. Aralarındaki fark şekil 11-16 da görüldüğü gibi, gerilim bobini gerilimlerini elektrik bakımından 90° kaydirmak için, faz kaydırıcı bir diş oto transformatorun eklenmiş olmasıdır.

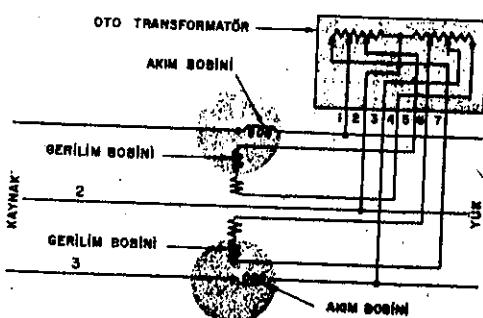

Şekil 11-16. (VAR) Reaktif Gücü Ölçmek İçin Oto Transformatörünün ve İki Elektrodinamik Ölçü Aletinin Bağlanması.

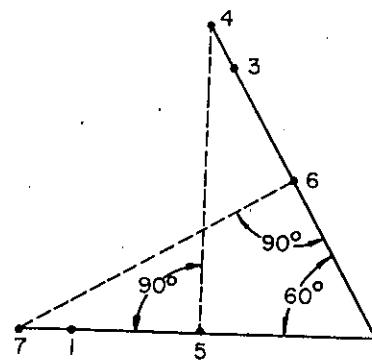

Şekil 11-17. Oto Transformatör Gerilimlerinin Vektör Diyagramı.

Şekil 11-16 ve şekil 11-17 de görüldüğü üzere, üç fazlı şebekeden alınan 1-2 ve 3-2 gerilimleri transformatöre uygulanmıştır. Transformatörün uçları bağlanırken şöyle seçilmiştir :


1. Transformatörün 5-4 No. lu uçları, akım bobini 1 No. lu faz üzerinde bulunan gerilim bobinine bağlanmıştır. 5-4 No. lu uçlar arasındaki gerilim, değer bakımından 1-2 No. lu uçlar arasındaki gerilime eşit, fakat 90° faz farklıdır.

2. Transformatörün 7-6 No. lu uçları ise, akım bobini 3 No. lu faz üzerinde bulunan gerilim bobinine


bağlıdır. 7-6 uçları arasındaki bu gerilim, değer bakımından 3-2 No. lu uçlar arasındaki gerilime eşit, fakat 90° faz farklıdır.

Bir vatmetre $E_1 \cos \Theta$ değerini, kör güçmetre ise $E_1 \cos (\Theta - 90^\circ)$ değerini gösterir. ($\Theta - 90^\circ$) ise, $\sin \Theta$ değerine eşittir. Buna göre, gerilimleri 90° kaydirmakla aletin $E_1 \sin \Theta$ değerini yani kör güç değerini ölçmesi sağlanmış olur.

Üç fazlı sisteme kör güç'ü ölçmek için kullanılan daha basit bir bağlantı Şekil 11-18 de gösterilmiştir. Dengeli bir üç fazlı sisteme $E = 3 \times$ bir fazın akımı \times aynı fazla nötür arasındaki gerilim \times akımla gerilim arasındaki açının kosinüsü. Buna ait vektör diyagramına göre $Güç = 3 E_{02} \cdot I_2 \cdot \cos \Theta$. 1-3 No. lu uçlar arasındaki gerilim, E_{02} ye göre 90° faz farklı olduğundan (Şekil 11-18) deki kör güçmetresi, 1-3 uçları arasındaki gerilim $\times I_2 \cos (\Theta - 90^\circ)$ ya da $E_{13} I_2 \sin \Theta$ değerini gösterecektir. Fakat, $E_{13} = E_{02} \sqrt{3}$ olduğundan alet, $\sqrt{3} E_{02} \sin \Theta$ değerini gösterir. Eğer iskalada okunan değer

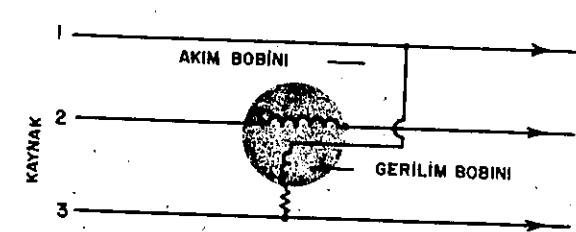

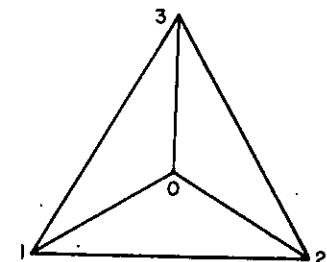Şekil 11-18. VAR Ölçmek İçin Elektrodinamik Ölçü Aletinin Dengeli Üç Fazlı Devreye Bağlanması.



ler $\sqrt{3}$ ile çarpılır ya da ıskala $\sqrt{3}$ ile çarpılarak taksimatlandırılsa alet, sistemin kör gücüne eşit olan $3 \cdot E_{02} \cdot I_2 \cdot \sin \Theta$ değerinde bir sapma yapar. Söz konusu devre özellikle, dengeli üç fazlı motor

GÜC KATSAYISI ÖLÇEN ALETLER


Bir devrenin güç faktörü, vatmetre, ampermetre ve voltmetrenin aynı anda okunan değerleri yardım ile hesaplanabilir. Bununla beraber, bir sistemin güç faktörü devamlı olarak bilinmek isteniyorsa, güç faktörünün yukarıda şeikhde hesaplanması, ne kullanışlı ne de ekonomiktir. Bu nedenle, bu iş için bir kosinüsfitmetre meydana getirilmiştir. Bu alet, doğrudan doğruya vatlı gücün (vat) görünür güce (volt amper) orânını gösterir. Söz konusu alet aynı zamanda, akımın gerilime göre geride ya da ileride olduğunu da gösterir.

Tek fazlı bir kosinüsfitmetrenin yapısı, tek fazlı bir vatmetreye benzer. Burada da, fazlardan birine seri bulunan sabit alan bobinleri içerisinde geçen hat akımı alan akısını meydana getirir. Böyle olmakla beraber, dönen bobin yapısı farklı ve kontrol yayları bulunmadığından, tek fazlı bir kosinüsfitmetre ile vatmetrenin yapıları arasında fark vardır. Sapma mekanizmasında, eksenleri birbirine göre 90° farklı aynı mile tutturılmış dönen iki bobin bulunur.

devrelerindeki kör güç değerini ölçmekte kullanılır. Burada yalnız tek elemanlı bir dinamometreye ihtiyaç vardır, ayrıca yardımcı bir ototransformatör kullanmağa lützum yoktur.

Dönen bobinlerden biri, endüktif olmayan bir dirençle seri olarak şebekenin uçları arasına bağlanır. Böylece, bu bobinin yarattığı akının, alan bobinine karşı etki yaparak meydana gelecek momentin akımın gerilimle aynı fazdaki bileşeni ile orantılı olması sağlanır. Diğer dönen bobin ise, bir endüktif reaktansla seri olarak şebekenin uçları arasına bağlandığından, bu bobin içinden geçen akım, gerilime göre yaklaşık olarak 90° geride olur. Böylece, bu bobinin meydana getireceği moment de, akımın gerilime göre 90° farklı bileşeni ile orantılı olur.

Şekil 11-19'da, tek fazlı bir kosinüsfitmetrenin şematik diyagramı görülmektedir. Dönen iki bobin

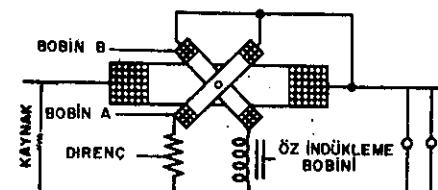


Şekil 11-19. Bir Fazlı Çapraz Bobinli Güç Katsayısını Ölçen Aletin Diyagramı.

birbirine göre 90° açı farkı ile tutturulduğundan bu tipteki alete, çapraz bobinli kosinüsfitmetre adı verilir.

Şekil 11-20 de, çapraz bobinli aletin mekanizmasına ait bir kesit gösterilmiştir. Görüldüğü gibi, dönen iki bobinin eksenleri arasında 90° lik bir açı farkı vardır.

Bu tip bir ölçü aleti, güç faktörü 1 olan omik bir devreye bağlanacak olursa, şebeke akımı tamamen gerilim ile aynı fazda olur. Bunun için, toplam momenti meydana getiren dönen bobinin geriliği de, şebeke akımı ile aynı fazda olur. Güç faktörü = I için, 90° lik bileşen sıfır olacağından, içinden geçen akımı gerilime göre 90° geride bulunan dönen bobinin meydana getireceği moment de sıfır olur. Bunun neticesi olarak dönen sistem, alan akımının yarattığı akı ile, dönen bobin akısı aynı yönde paralel oluncaya kadar hareket

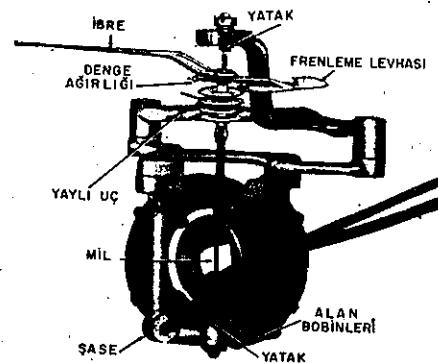


Şekil 11-20. Çapraz Bobinli Güç Katsayısı Ölçen Aletin Kesit Görünüşü.

ederek, ibre tam güç faktör değeri olan 1'i gösterir.

Bu ölçü aleti, güç faktörü 1 den aşağı olan bir devreye bağlanırsa, endüktif reaktansın seri bulunduğu dönen bobinin yaratacağı momentin yönü, sabit bobinler içerisindeinden geçen akımın 90° lik bileşene bağlı olarak, ileri ya da geri güç faktörü değerini gösterecek şekilde olur. Momentin değeri ise, akımın 90° lik bileşenine bağlı olacaktır. Akımın, gerilimle aynı fazda olan bileşeni tarafından bir moment daha meydana gelir bu, akımın 90° lik sapma miktarı, bu iki momentin bileşkesine bağlı olduğundan ayrıca kontrol yayları kullanma lüzum kalmaz. Böylece ibrenin sapması, ileri ya da geri güç faktörü değerini gösterir.

Çapraz bobinli başka yapıda bir kosinüsfitmetre şekil 11-21 de verilmiştir. Bu ölçü aletinde, gerilime göre, akımın aynı fazdaki 90° farklı bileşenleri için ayrı elemanlar kullanılmıştır.

Üç fazlı sistemlerde çalışmak üzere yapılan çapraz bobinli kosinüsfitmetre, çalışma prensibi hariç, görünüş ve yapı bakımından bir öncekine benzer. Üç fazlı ölçü aletindeki dönen mekanizmanın çapraz bobinleri, birer dirençle seri bağlanıp bobinlerin meydana getirecekleri momentler zit yönde olacak şekilde fazlar arasına bağlanmıştır. Sabit bulunan alan bo-

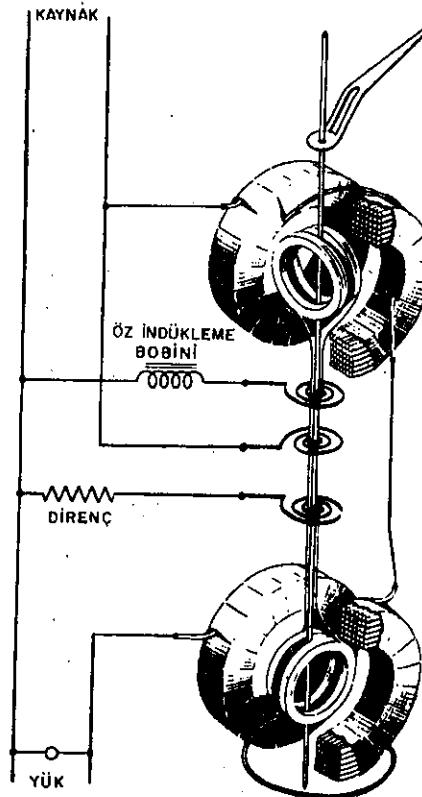


Şekil 11-21. Diğer Bir Çapraz Bobinli Cosmetrenin Yapılışı

bini (akım bobini) fazlardan birine seri olarak bağlanarak iki gerilim bobininin ortak uçları, akım bobinine ait fazda olmak üzere diğer uçlar iki faz arasına bağlanmıştır.

Şekil 11-22 de, üç fazlı sistemde kullanılan çapraz bobinli bir ko-

sinüsfitmetrenin bağlantısı görülmektedir. Bu alette bulunan gerilim bobinleri, aralarında 60° lik bir açı bulunacak şekilde tutturulmuşlardır. Dengeli bir yükte, güç faktöründeki değişiklik, alan bobini akımı ile gerilim bobinleri akımları arasındaki faz açısını değiştirir. Bunun sonucu olarak, bir faz açısı için birindeki yükselme diğer için düşme olacaktır. Bu sebeften, elemanın bir kısmına ait moment, 30° nin kosinüsü artı devrenin faz açısı; elemanın diğer kısmına ait tork ise, 30° nin kosinüsü eksi devrenin faz açısı değerinde olacaktır. Buradaki sapma hakkatte, söz konusu fazlara bağlanan ayrı iki vatmetrenin göstergedilerin değerlerinin birbirine oranından farklı olacaktır. Bu oran, doğrudan doğruya güç faktörünü ve recek şekilde kalibre edilebilir.

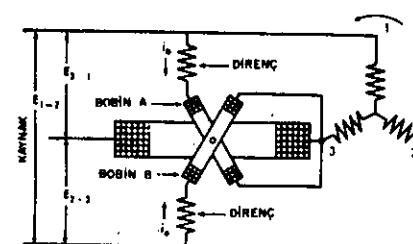

Şekil 11-22. Üç Hatlı, Üç Fazlı Çapraz Bobinli Cosmetre.

SENKRONOSKOPLAR

Senkronoskoplar, iki alternatif gerilim arasındaki faz açısını ve frekans farkını gösterir. Bu alet ayrıca, alternatörlerin aynı fazda olduğunu, devreye yeni giren alternatör frekansının daha önce çalışanından düşük veya yüksek olduğunu da gösterir.


Senkronoskoplar değişik bir çok tipte yapılırlar. En çok kullanılan senkronoskoplar, tek fazlı sistemlerde çalışmak üzere yapılan polarize kanatlı ve döner demirli tiplerdir. Senkronoskoplar, çoğunlukla tek fazlı iki A.A. generatörü gerilimlerinin senkronizasyonunu veya üç fazlı generatörlerin faz sıralarının doğru olup olmadığını göstermek için kullanılır.

Polarize kanatlı senkronoskopada polarize kanatlı kosinüsfitmetreden benzer bir mekanizma kullanılır. Aradaki esas fark, buradaki polarizasyon bobinlerinin, akım bobini yerine gerilim bobini olarak sarılmış olmasıdır. Sabit sargı ile buna ait faz bölgüsü elemanları, devreye yeniden giren generatörün fazlarından birine bağlanmıştır. Kanatları polarize etmekte kullanılan sargılar ise, çalışmakta olan generatörün yukarıdakine uyan fazları arasına bağlanmıştır.


Polarize kanatlı bir senkronoskopun sabit sargıları; şekil 11-23 de görüldüğü üzere, bir faz bölgüsü

devre yardımcı ile iki fazlı alan etkisi elde edilecek şekilde bağlanmıştır. Sabit bobin devresindeki C_2 kondansatörü, I_a akımının E gerilimine göre yaklaşık olarak 75° ilâ 80° ileri durma geçmesini sağlar. I_a akımı ise, A bobininden dolayı E gerilime göre yaklaşık olarak $10^\circ - 15^\circ$ ileride bulunur. Bunun sonucu olarak, I_a ve I_b akımları arasındaki açı 90° olur.

Şekil 11-24 de, senkronize durumda iki alternatörün bir saykılık gerilimlerinde sabit alanla, kanatçıların meydana getirdiği akıllar arasındaki bağıntı görülmektedir. Döner alanın hızı saniyede 61 saykılı ve kanatçık polarizasyonu 60 saykılı olursa döner alanın, kanat-

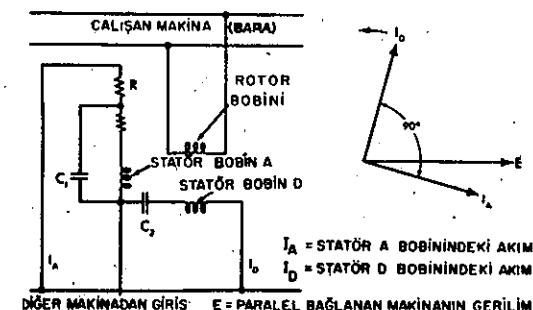

Şekil 11-23. Senkronoskopun Bağlanması ve Çalışması.

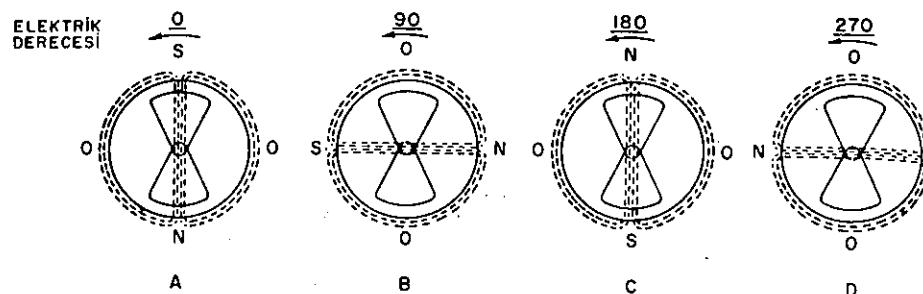

Şekil 11-24. İki Makina Senkronliğinde Bir Saykida Stator ve Rotor Manyetik Akıları Arasındaki İlişki.

çıkların manyetizmasının aynı yönde her maksimum oluşunda 1/60 daha fazla devir yapacağı kolayca görülebilir. Kanatçıklar kendi kendilerini esas alanın kanatçık manyetizmasının maksimum olduğu andaki pozisyonuna göre ayarladıklarından kanatçıklar, polarizasyonun komple her I saykılı için I/60 daha fazla devir yaparlar. Bu durumda kanatçıklar saniyede komple I devir yapar. Döner alan saniyede 62 devir yaparsa, kanatçıklar iki kere daha hızlı donecek yani saniyede 2 devir yapacaktır.

Sabit bobin sargalarına frekansı

59 saykılı olan bir gerilim, polarizasyon bobinine de 60 saykılık bir gerilim uygulanırsa, kanatçıklar ters yönde saniyede I devir yaparlar. Diğer bir deyimle ibrenin hızı, önce çalışan generatör ile devreye sonradan giren generatör frekansları arasındaki farkı; ibrenin dönüş yönü ise, devreye sonradan konan generatör hızının çok yüksek ya da çok düşük olduğunu gösterir. Generatörler aynı frekansta çalışıyorlarsa, kanatçıklar dönmez, ibre iki gerilim arasındaki faz bağlantısını gösterir.

FREKANSMETRELER

Motor ve transformator gibi elektrik makinalarını çalıştırmak için, yalnız belli değerde bir gerilimin uygulanması yeterli değildir. Bu gibi makinalar aynı zamanda belli bir frekansta çalışmak üzere yapılırlar. Ayrıca, elektrikli saatların geniş ölçüde kullanılması fre-


kansın ölçülmesini bilhassa zorunlu kılmaktadır. Saatin bağlı bulunduğu şebeke frekansının I saykılın küçük bir kesri kadar değişme göstermesi, belli bir zaman sonra okunan zaman ölçüsünde büyük yanlışlıklara sebep olabilir. Böylece, elektrik santrallarının

doğru değerde bir frekans üzerinde çalışmaları önem kazanmaktadır, bunun sonucu olarak da şebekenin frekansını gösteren ölçü aletlerinin kullanılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

A.A. şebeke işletmeciliğinde, frekansın bir değerde sabit tutulması gerektiğinden; frekans metrenin, normal frekansın iki yanını kapsayan dar bir bant içerisinde ölçü yapması istenir. Dolayısıyle, aletin doğruluğu, geniş bir frekans bandında çalıştığı zamankinden daha iyi olur.



En çok kullanılan frekansmetre tiplerinden biri, rezonans devreli alettir. Bu tip frekansmetrenin fizik yapısı dinamometre tipi alete çok benzer.

Şekil 11-25 de, rezonans devreli frekansmetreye ait bir şema görülmektedir. Bu alette moment, iki seri rezonanslı devre tarafından meydana getirilir. Birbirine benzeyen iki alan bobini, akıları zıt yönde olacak şekilde bağlanmıştır. Kendileriyle ayrı ayrı seri bağlanan endüktans ve kapasite ile alan bobinlerinden biri normal çalışma frekansının altında rezonansa gelen bir seri rezonans devresi; diğeri ise normal çalışma frekansının üstünde rezonansa gelen bir seri rezonans devresi teşkil ederler. Normal frekans olarak, 60 saykilda çalışmak üzere yapılan bir frekansmetrenin alan bobin devrele-

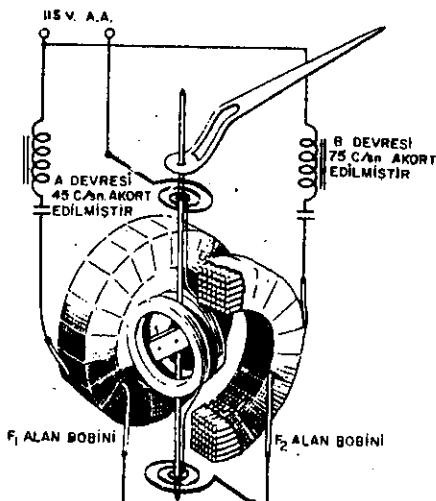

ri genellikle, 45 ve 75 saykilda rezonansa gelirler.

Frekanstanın bir değişmenin, her alan bobini devresi empedansında meydana getirdiği değişiklik Şekil 11-26 da gösterilmiştir. Şekilde, her bir alan bobini devresine ait akım ile birlikte toplam endüvi akımı da görülmektedir. Endüvi bobini ve alan bobinleri devrelerindeki akımların genliği frekansla değişir. Eğrilerden, çalışma frekansı sınırları içerisinde, 45 saykilda rezonansa gelen devrenin empedansının endüktif ve 75 saykilda rezonansa gelen devrenin empedansının ise kapasitif olduğu görülür. Bunun manası, A devre-

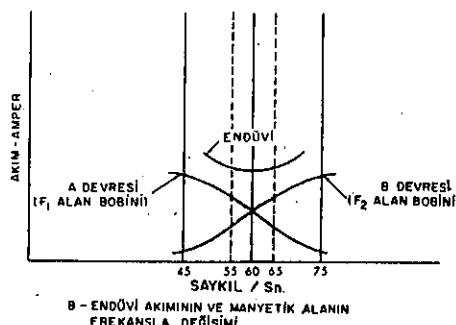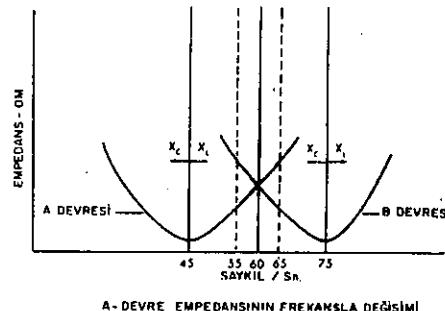

Şekil 11-26. Frekansmetrenin Rezonans Devresinin Elektrik Karakteristikleri.

sindeki F_1 alan bobinindeki akım, şebeke gerilimine göre daima geride, B devresindeki yani F_2 alan bobinindeki akım ise gerilime göre daima ileride olacaktır. Her devredeki akımın gerilik, ilerilik değeri ile genliği frekansa bağlıdır. Endüvi bobininden geçen akım, iki alan bobini akımlarının vektörel toplamına eşittir. Endüvi bobini akımı veya akımının şebeke gerilime göre ileride veya geride


olması; alan bobinleri akımlarından birinin diğerinden daha büyük olmasına bağlıdır. Gerilime göre ilerde ve geride olan akımların değerlerini eşit yapan bir frekansta endüvi akımı, şebeke gerilimi ile aynı fazdadır.

Alan bobinleri birbirine zıt yönde olduğundan; bileşik akı değeri bu iki akının vektöryel farkına eşittir. Şekil 11-27 A da, görüldüğü gibi, 55 saykılıdaki bileşke akının, endüvi akısına göre ileriliği 90° den daha fazladır.

Moment, endüvi akısı ile bileşke alan akasının aynı fazda olan bileşeninin çarpımıyla orantılıdır. Şekil 11-27 A da momentin yönü, ibreyi ıskalada sağa doğru saptıracak şekildedir.

Dönen sistemin bu yöndeki saptaması, mile bağlı demir kanatçık ve ibrenin, alan akısına bağlı olarak sıfır noktası ilerisinde bir değer göstermesine sebep olur. Endüvi akısı ile akısının kendilerini en kısa yola göre ayarlamaları, karşıt bir momentin doğmasına sebep olur. Karşıt momentle endüvi bobininin momenti birbirine eşitse, ibre sıfır noktasına gelir.

Frekans yükselirse, ilerde olan I_B akımı artar ve bununla gerilim arasındaki faz açısı küçülür. Aynı zamanda, geride bulunan I_A akımı ise azalır ve bununla gerilim arasındaki faz açısı da büyür. Bu ise, şebeke gerilimi ile bileşke akı arasındaki faz açısı ve endüvi akı-

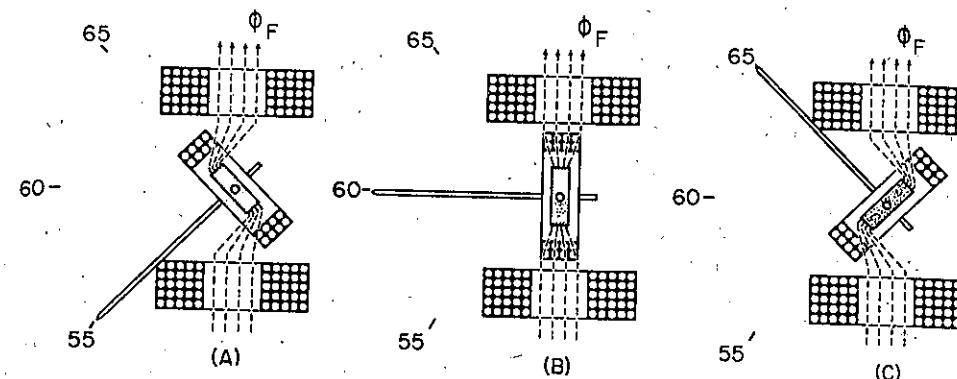

Şekil 11-27. Döner Demir Üzerine Etki Eden Toplam Manyetik Akı Dönme Momenti, Meydana Getirir.

mi ile uygulanan gerilim arasındaki faz açısı ve endüvi akımı ile uygulanan gerilim arasındaki faz açılarının küçülmelerine sebep olur.

Şekil 11-27 B de, iki alana ait akımların birbirine eşit ve bunların uygulanan gerilime göre zıt yönde eşit faz açılarına sahip bulunduğu görülmektedir. Diğer bir deyimle, endüvi akımı uygulanan gerilimle aynı fazda olduğunu, iki alana ait akıların bileşkesi ile gerilim arasında 90° lik bir faz farkı vardır. Alan akısının gerilimle aynı fazda olan bileşeni sıfır eşit olduğundan saptırıcı bir moment bulunmuyacaktır. Dolayısıyle alan akısı, demir kanatçığa, ibrenin ıskalada yarı sapma yapması için gerekli durumu sağlar.

Frekans yükselmekte devam ederse, Gerilimle aynı fazda olan

akım artar ve bu akımla uygulanan gerilim arasındaki faz açısı küçülür. Gerilime göre geride bulunan diğer devredeki akım azalır ve uygulanan gerilimle arasındaki faz açısı daha büyük bir değer alır. Endüvi akımı, Şekil 11-27 C de görüldüğü gibi, uygulanan gerilime göre geride bulunacaktır. Bileşke alan akısının gerilimle aynı fazda olan bileşeninin, şimdi zıt yönde bulunması momentin ibreyi ıskalada yüksek değer gösterecek şekilde hareket ettirmesine sebep olur.

Rezonanslı tip frekansmetreler genellikle 110 veya 220 V. luk tek fazlı devrelerde çalışacak şekilde yapılırlar. İskalası 45-50-55 saykılılar arasında bulunan bu tip frekansmetreler frekans değerlerini 0,15 sayklı doğrulukla ölçerler.

KAYDEDİCİ CİHAZLAR


Bir elektrik devresindeki durumun bilinmesi gereken bazı hallerde, aletlerin gösterdiği değerleri devamlı olarak okuyup kaydedecek bir adanın kullanılması ekonomik olmaz. Bu sebepten, devrenin belli zamanlardaki hakiki durumunu grafik olarak veren kaydedici cihazlar kullanılır. Kaydedici cihazlar iki büyük grupta toplanabilir:

1. Volt, amper, vat, güç faktörü ve frekans gibi elektrik değerlerini kaydeden cihazlar.
2. Sıcaklık kaydedicilerde olduğu gibi, potansiyometre metodu ile bir termokuplun çıkışını kaydetmek suretiyle, elektriksel olmayan çoklukla- ri kaydeden cihazlar.

Bu aletlerin D.A. devrelerinde kullanılanlarında sabit mıknatışlı ve döner çerçeveli tip; A.A. devrelerinde kullanılanlarında ise döner demirli ya da dinamometre tipi konstrüksyon kullanıldığından bu cihazlar, bir çok bakımından göstergeli aletlere benzerler. Kaydedici cihazlar, göstergeli aletlerden su bakımlardan ayrırlar: Göstergeli aletlerde bir ibre vardır ve sabit bir ıskala üzerinde değer gösterir. Kaydedici cihazlarda ise, bir kalemler bulunur, bu kalemler, önden sabit bir hızla geçen taksimatlı kâğıt üzerine grafik çizer. Kalemler kâğıt arasında-

ki sürtünmeden dolayı bu tip aletlerde göstergeli aletlere göre daha büyük bir hareket momentine ihtiyaç vardır. Bunun manası, ıskala değerleri aynı olan kaydedici bir cihaz, göstergeli cihazdan daha büyuktur ve daha çok çalışma gücüne ihtiyaç gösterir. Ayrıca, kalemin kâğıda sert çarpımlar yapmasını önlemek için; kaydedici cihazlardaki amortisman değeri, göstergeli aletlere göre çok daha fazladır.


Grafik çizen cihazlar içerisinde en çok kullanılan şeritli tipte olanlardır. Bu tip cihazlar grafiği, 10.

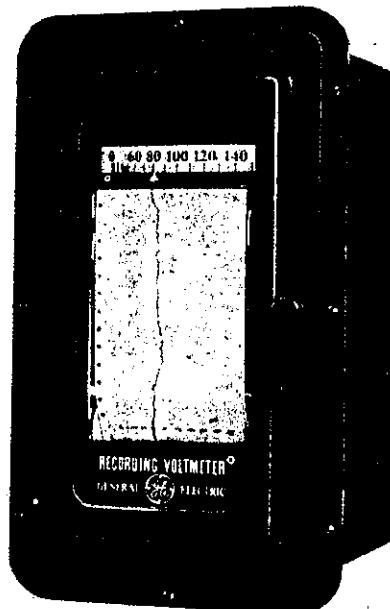

Şekil 11-28. Tablo Tipi Kaydedici Voltmetre.

15 cm. genişliğinde ve 15-20 m uzunluğunda bir kâğıt şerit üzerine kaydedeler. Şekil 11-28 de bir A.A. kaydedici voltmetresi görülmektedir. Şeritli tipte olan bu kaydedici cihazın, bazı avantajları vardır. Bunlardan en başta geleni, uzun şeritin operatör bakımına ihtiyaç göstermeden oldukça geniş bir zaman aralığına ait kaydın yapılmasına imkân vermesidir. İkinci, uzun şerit halindeki kâğıt oldukça yüksek hızla çalıştırılabileninden, detaylı grafik kaydı mümkün olur. Şeritli tip bir kaydedici cihazın başlıca parçaları şunlardır:

1. Cihazın muhtelif parçalarını üzerinde taşıyan gövde kısmı.
2. Ölçülen değerin değişmesine göre hareket eden sistem.
3. Şerit halindeki kâğıdı üzerinde taşıyan kısım, saat meka-

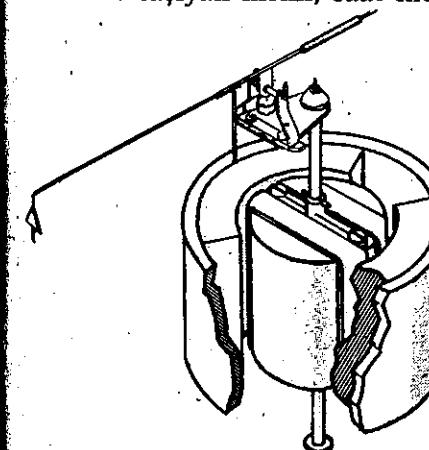


Şekil 11-29. Döner Bebinli Daimi Mıknatılı D.A. Kaydedici.

nizması, zamanlayıcı dişliler ve tambur, şerit kâğıt makarası ve kaydedilen şeridi sarar mekanizma.

4. Kaydedilmekte olan değeri üzerinde gösteren sabit ıskala.
5. Kayıt kısmında, özel tipte bir kalemler ve mürekkep yada mürekkepsiz çizim yapan bir sistem bulunur.


Grafik çizen cihazlarda kullanılan hareket ettirici sistem, göstergeli cihazlardaki basit sistemin ayındır. Şekil 11-29 da, kalemler arasındaki sürtünmeyi yemek için, kalemleri dikkatle dengelenmiş bir D.A. kaydedici cihazında, sabit mıknatışlı döner bobin mekanizmasının kullanılışı görülmektedir. Şekil 11-30 A da ise, A.A. kaydedici bir ampermetrede kullanılan döner demirli sistem gösterilmiştir. Şekil 11-30 B de, üç fazlı kaydedi-

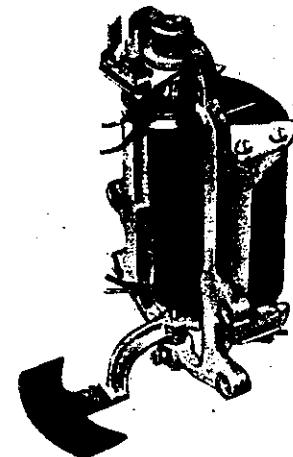

Şekil 11-30 A.

ci bir vatmetrede kullanılan, iki elemanlı bir elektrodinamometre mekanizması görülmektedir.

Üzerine kalem tarafından grafik çizilen kâğıt, iki doğrultuda hareket edebilecek durumdadır. Bu hareketlerden biri kaydedici aletin ölçme alanına, diğeri ise kâğıdı üzerinde taşıyan arabanın zamanlayıcı dişilerine veya saat mekanizmasına bağlı olarak; saat, dakika ya da saniyeye tekabül eder. Döndüren mekanizmanın sağladığı sabit kâğıt hızı, eşit zaman aralıklar-

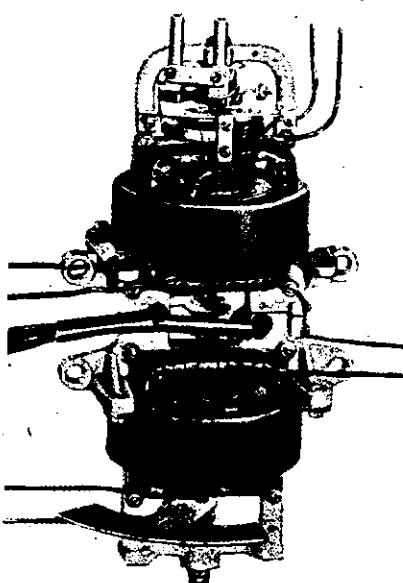

Şekil 11-30 B.

larında eşit mesafe katedecek şekildedir. Üzerinde kâğıt bulunan zamanlayıcı tambur ya bir senkron elektrik saat, ya zemberekli bir saat ya da küçük bir elektrik motoru tarafından daima kurulu tutulan zemberekli bir saat mekanizması ile döndürülür. Bu son tip, elektrik akımı kesilse dahi kâğıt hareketinin zemberek tamamen boşalıncaya kadar durmamasını garanti etmiş olur.

Kâğıtla kalem arasındaki sürünenmeden dolayı, kaydedici kalemi hareket ettiren mekanizmanın, basit göstergeli aletlerden daha büyük bir momente sahip olması gereklidir.

Kalemin yapacağı hareket büyündükçe, alet daha pahaliya mal olur ve ölçülecek devreden harcadığı güç de buna göre artar. Kaydedici elemanı hareket ettirmek için, ölçülecek devreden çekip harcadığı güç değeri çok düşük olan elektronik amplifikatörlerin kullanılması, bu problemin çözüm yollarından biridir. Burada, gerilim ve akım direkt olarak amplifiye edilir, güç ve kör güç için özel amplifikatörlerin kullanılması gereklidir.

Yardımcı bir mil üzerinde bilinen vatmetre elemanları ile bir yansıtıcı ayna bulunan foto-elektrik kaydedicide, güç ve kör güç için bir tip amplifikatör kullanılmıştır. Kaydedici kalemi hareket ettirebilecek değerde ve ölçülecek çoklukla orantılı bir D.A. yaratır

fotosel ve elektronik amplifikatörler kullanılan optik sistemler geliştirilmiştir.

Modern kaydedicilerin bir çoğunda, kalemi hareket ettirmek için, bir motor ve dişli sistemi kullanılır. Bu tip kaydedicilerde, çıkış milinden hareket alan sürgülü telli bir potansiyometrenin gerilimini, giriş gerilimi ile yüksek duyarlıklı bir regülasyon sistemi mukayese eder. Giriş gerilimi değişirse servo-amplifikatör motorun, kalem ve buna bağlı potansiyometrenin sinyal gerilimi ile potansiyometre gerilimi eşit oluncaya kadar dönmesine sebep olur.

Bu tip kaydediciler, ölçü yapılan devreden ihmal edilecek kadar az bir güç çekerler. Bunların çıkış güçleri çok fazla olduğundan, bu tip kaydedicilere ayrıca sürgülü telli potansiyometreler, sınırlayıcı anahtarlar ve sayıcıların eklenmesi mümkündür. Bu yardımcı kı-

simlarla; alarm, uzaktan kumanda cihazları çalıştırılabilen gibi, ölçülen çokluğa ait sinyal dijital komüütörlere de uygulanabilir. Eklenecek çok az kısımlarla bu kaydediciler, bir birinden farklı çoklukları aynı kart üzerine kaydeder hale konabilirler. Burada kademeli bir anahtar, ölçü yapan devreyi; muntazam aralıklarla başka başka girişlere bağlar. İbre bir konum alır almadı yazıcı, kâğıt üzerine bu değeri bir nokta ve bunun hangi girişe ait olduğunu rakam olarak kaydeder. Kademeli anahtar bir sonraki girişe geçecek işlemi tekrarlar. Böylece kart üzerinde her giriş sinyali için bir seri noktalar kaydedilmiş olur.


Bu kaydedicilerden çoğu, mili-volt büyüklüğünde bir D.A. la çalışırlar. Kaydedicilere takılan yardımcı cihazlar; basınç, akıntı, gerilme, A.A. volt, A.A. amper, güç, kör güç gibi çoklukları D.A. a çevirerek kayıtlarını sağlarlar.

KALORİK KONVERTÖRLER

Kalorik konvertörler, A.A. gerilim ve akım sinyallerini; $E \cdot I \cos \Theta$ çarpımı ile orantılı olarak mili-volt cinsinden D.A. sinyaline çevirmek için kullanılırlar. Böylece, A.A. gücünü bir D.A. kaydedicisi ya da ibreli aletle ölçmemiz mümkün olur.

Şekil 11-31 de tek fazlı kalorik konvertörün devresi şematik ola-

rak gösterilmiştir. Dirençlerden geçen akımlar, girişteki E ve I değerleri ile bu girişler arasındaki faz açısı Θ ya bağlıdır. R dirençlerine seri bağlanan termokupullerin sıcaklıkla meydana getirdikleri E. M. K. ler birbirinden çıkacak şekilde olur. Termokupul devresinin toplam çıkışının, iki direnç arasında sıcaklık farkıyla orantılıdır.

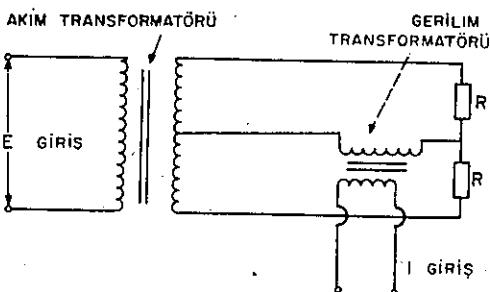

Şekil 11-31. Bir Fazlı Termik Konverter Devresi

Dikkat edilecek olursa termokulp çıkışının, dirençlerde harcanan güçlerle orantılı, diğer bir deyimle bir katsayı ile $E \cdot I \cdot \cos \theta$ çarpımına eşit olduğu görülebilir.

Buradan, konvertörün milivolt cinsinden D.A. çıkış sinyalinin, E ve I girişlerine bağlı devrenin A.A. gücünü gösterdiği anlaşıılır.

Buna benzer iki konvertörün çıkışları seri bağlanarak, girişe uygulanan iki A.A. gücünün toplamı ile orantılı bir D.A. gerilimi elde edilebilir. Üç fazlı A.A. sisteminde güç ölçmek için iki vatmetre metodu kullanıldığı halde burada aynı güç bir D.A. milivoltmetresi ya da kaydedici ile ölçülebilir.

Dışardan faz kaydırıcı bir oto-transformatör eklemek suretiyle, aynı devre ile üç fazlı sistemde kör güç de ölçülebilir.

ELEKTRİK SAYACI

Daha önce, belli bir zaman aralığında harcanan toplam elektrik miktarına, elektrik enerjisi ya da iş, elektrik enerjisinin kullanılma hızına da elektrik gücü dendiği açıklanmıştır. Elektrik gücünün ölçülmesinde kullanılan esas birim vattır. A.A. devrelerinde güç ise, volt cinsinden gerilimle, amper cinsinden akım ve güç faktörünün çarpımlarına eşittir. Elektrik enerjisinin ölçülmesinde esas birim olarak kullanılan vat-saat ise, bir devrede harcanan güç, bu gücün devrede harcanması için saat cinsinden geçen toplam zamanla çarpılarak bulunur. Elektrik sayacı,

elektrik devresinde harcanan enerjiyi ölçmekte kullanılan bir ölçü aletidir.

Şekil 11-32 de tek fazlı tipik bir elektrik sayacına ait bağlantı görsülmektedir. Burada da akım bobini yüze seri ve gerilim bobini ise şebeke gerilimi uçlarına bağlı bulunduğuundan, elektrik sayacı ile vatmetrenin bağlantıları aynıdır. Akım ve gerilim bobinleri tarafından meydana getirilen manyetik alanların etkileri ile endüvilde doğan moment, daima devredeki güç ile orantılı olur. Elektrik sayacındaki endüvi, devrenin gücüyle orantılı hızla dönen bir diskir.


Bu diskin dönme hızı güç, devir sayısı ise kullanılan toplam enerjiye tekabül eder.

Tek fazlı bir sayacın başlıca parçaları şunlardır: Motor ya da elektromanyetik eleman, manyetik fren sistemi, kaydedici, çerçeve, bağlantı uçları ile birlikte kopmle şasi ve kapak.

Endüksiyon tipinde olan motorun rotoru, metal çerçeveveye tutturulmuş bulunan yataklarda serbestçe dönebilen bir mile monte edilmiş alüminyum bir diskir.

Kaydediciye hareket veren dişliyi döndüren ana dişli ekseriya direkt olarak mile bağlıdır. Rotor bazan, manyetik olarak askıda tutulur. Bu durumda milin düşey durmasını, kılavuz pimler sağlar. Disk, her zaman için bir kısmı elektromıknatısların arasında dönecek şekilde monte edilir.

Elektromıknatıs, yumuşak demir saçtan yapılmış çekirdek üzerine monte edilen iki gurup sarğıdan meydana gelmiştir. Şebeke uçlarına bağlanan gerilim bobinleri, ince telden yapılmış olup çok sargılı ve yüksek empedanslıdır. Sarfiyatı ölçülen devreye seri olarak bağlanan akım bobini ise, kalın telden sarılmış bir kaç sargıdan ibarettir. Kararlı bir okuma için gerekli homogen manyetik akı dağılımı ve sağlam bir mekanik yapı elde etmek üzere saçlar, birbirlerine perçinle tutturularak paket haline getirilmişlerdir.

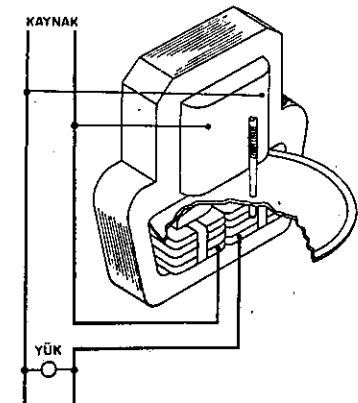

Şekil 11-32. Bir Fazlı Sayac Diyagramı.


Diskin, verilen herhangi bir anda dönmesine sebep olan moment, bobinlerden biri içerisindeki akımın doğruduğu akı ile, diğer bobinde doğan akının diskte induklediği fuko akımlarının birbirine olan etkileri sonucu meydana gelir. Örneğin, üzerinden yük akımı geçen akım bobini, kalın telden bir kaç sarılmış olduğundan endüktansı ihmal edilebilir. Bunun manası, akım bobininin akısı yaklaşık olarak yük akımı ile aynı fazdadır. Akım bobini akısının dikste yaratığı fuko akımları ise, adı geçen akıya göre 90° geridedir. Indüklenen E.M.K. daima, kendisini yatan akının 90° gerisindedir.

Gerilim bobinin endüktif etkisinin fazlalığı dolayısıyla; gerilim bobini akım ve akısı, şebeke geriliminden yaklaşık olarak 90° geridir. Bunun sonucu olarak, güç faktörü I olan yükte, gerilim bobininin akısı, akım bobini tarafından yaratılan fuko akımı ile aynı faz-

dadir. Gerilim bobini kutupları diskin, akım bobini akısı tarafından yaratılan fuko akımlarının yaptığı kısmı üzerinde bulunurlar. Bu fuko akımları, gerilim bobini akısına karşı zorluk gösterdiklerinden, şebeke gerilimi ve yük akımı ile orantılı bir tork meydana gelir.

Aynı şekilde, üzerine akım bobini sarılı bulunan kutuplarda, diskin altına kommuşlardır.

Sekil 11-33 de tek fazlı bir vatsaat sayacı görülmektedir. Şebeke gerilimi ile yük akımı arasındaki faz açısına uygun bir karşıt etkiye ugrayan fuko akımları; güç faktörü I den farklı yükler için, akiya göre belli bir açı kadar ileride ya da geride bulunurlar. Daha

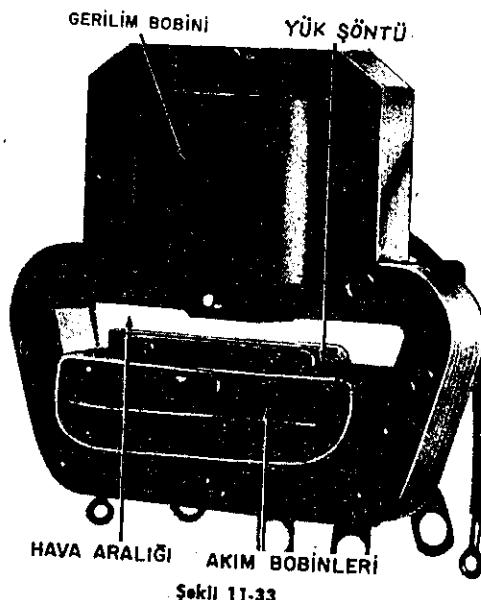

Sekil 11-33.

önce de anlatıldığı gibi, fuko akımı ile miknatısların birbirlerini etkilemelerinde meyda-na gelen moment, bu açıyla orantılı olarak azalacaktır.

Diskin aşırı bir hızla dönmesini önlemek için manyetik bir fren sistemi kullanılır. Bu sistemde disk, mone edilen iki sabit miknatısların kutuları arasında döner. İki miknatısların kutupları arasında bulunan disk dönmeye başlayınca, miknatısların akısı tarafından kesilen disk içerisinde fuko akımları doğar. Sabit miknatısların etkileyen bu fuko akımları, aleti döndüren momente karşı yönde frenleyici bir moment yaratarak diskin belli bir yük değeri için istenen hızda dönmesini sağlarlar.

Kaydedici dişli sistemi, diskin mili üzerindeki sonsuz vida tarafından döndürülen ve diskin kaç kere dönmüş olduğunu gösteren bir sıra dişlilerden meydana gelir. Vatsaatmetreler, harcanan gücün ani ya da birbirine eklenmiş değerlerinden, verdiklerinden, belli bir süre içerisinde harcanan toplam elektrik enerjisini bunların üzerinden okumak mümkün olur. Vatmetre ise yalnız güç değerini ya da enerjinin devredeki harcanma hızını gösterir.

Diskin bir devrinin ifade ettiği vat-saat sayısına, aletin vat-saat katsayısi denir. Disk, bir kilovat-saat için gereken sayıda devir yapmaktan sonra; rakamların kayde-

dildiği kısmın en sağındaki pencerede bulunan ibre I i gösterir. Dişli sistemi, en sağda bulunan penceredeki bir taksimat 1 kws 1, sağdan itibaren ikinci penceredeki bir taksimat 100 kws 1, ve en sol da bulunan penceredeki bir taksimat ise 1000 kws 1 gösterecek şekilde düzenlenmiştir.

En sağdaki pencerede bulunan göstergenin tam bir devri için, diskin mili üzerindeki sonsuz vida dan hareket alan ilk dişinin yapması gereken devir sayısına, kayıt oranı denir. En sağdaki pencere de bulunan göstergenin bir devri için, diskin yapması gereken devir sayısına ise dişli oranı denir.

SAYACIN AYARLANMASI

Tam yükteki ayarlama işi, güç faktörü I olmak şartıyla normal çalışma akım ve gerilimi altında manyetik frenin doğru hızda dönmeyi sağlayacak şekilde düzenlenerek yapılır. Bu ayarlama, diskten geçen sabit miknatısların değerini kontrol etmek üzere, manyetik şöntün konumunu değiştirerek ya da sabit miknatısları diske yaklaştırıp uzaklaştırarak yapılır.

Düşük yük ayarlaması, yalnız düşük yüklerde meydana gelebilecek iki faktörü karşılamak (kompanse) için yapılır. Bu faktörler ise, gerilimin meydana getirdiği akının, yalnız başına sebep olduğu sürütme ve momentlerdir. Söz konusu düşük yük ayarlaması, elektromiknatısların hava aralığı içerisinde bulunan ve gerilim bobini akısının bir kısmının zaman fazında bir gerilik yaratan bir gölgeleyici kutup halkasını hareket ettirir.

rerek yapılır. Bu geri bırakılmış aki, disk içerisinde gerilim bobini akısının geride bırakılmayan kısmına karşı zorluk gösterir. Söz konusu ayarlama işi iyi, bir şekilde yapılrsa, değeri şebeke gerilime bağlı olan kompanse edici moment, sabit gerilimli şebekelerde oldukça sabit kalır.

Aletin gerilim bobini, tamamen endüktif olmadığı için gerilim bobini omik bileşeni, gerilim bobini akısının şebeke gerilime göre 90° den biraz noksan değerde geride kalmasına sebep olur. Tam 90° lik bir geri kalma elde etmek için, geri kalma miktarını ayarlayan vida döndürülerek gerilim bobini aki yolu üzerinde bulunan metal plaka hareket ettirilir. Bu metal plaka içerisinde induklenen akım, gerilim bobini akısına göre geride bulunan bir aki yaratır. Bu iki akının meydana getirdiği bileşke aki ise, istenen 90° gerilige sahiptir.

Yüksüz durumda, düşük - yük ayarlamasında yapılan az bir değişikliğin meydana getirdiği küçük bir moment, diskin yavaş da olsa dönmesine sebep olabilir. Diskin çok yavaş da olsa bu dönmesini ortadan kaldırmak için, disk üzerine karşılıklı olarak iki delik delinir. Alet üzerindeki bütün yük kaldırıldığında disk, fuko akımları bunlar için açık devre teşkil eden deliklerden biri içerisindenden geçecek şekilde dönmüş olsun. Bu durumun fuko akımlarında meydana getirdiği distorsyon, diskı durdurmak küçük bir kilitleyici momentin doğmasına sebep olur.

Tek fazlı endüksiyon sayaçlarının doğru değer gösterip göster-

mediğini anlamak için bir çok metodlar uygulanır. Hangi metot kullanılırsa kullanılsın doğruluk, düşük yük ve tam yük adı verilen iki ölçü noktasında yapılacak ölçmelerden anlaşılır. Aletin esas çalışma akımının % 10unda düşük yük noktası ve % 100 unde ise tam yük noktası bulunur. Her iki durum için de esas çalışma gerilimi kullanılır.

Şekil 11-34 de bir ölçü işlemi için yapılacak bağlantı görülmektedir. Diskinin devir sayısı, bir kronometre ile zamana göre işaretlenmiş olan göstergeli bir vatmetre güç ölçer. Zamana göre işaretleme işlemi süresince, şebeke

gerilimi ve yük akımı sabit tutulmaya çalışılır. Ölçü aletinde okunan ortalama vat değeri şu formülle hesaplanır:

$$W = \frac{K_H \times n \times 3600}{t}$$

W = Alette okunan vat değeri

K_H = Vat - saat kat sayısı

n = Diskin devir sayısı

t = Saniye olarak zaman.


Sayaç önce, tam güç faktörü ve tam yükte daimi mıknatıslar yardımı ile ayarlanır. Doğruluk ayarı ise düşük yükte, gölgelyici kutup halkasını bir ayar vidası ile hareket ettirerek yapılır. Yükün güç faktörünü tayin etmek için, voltmetre ve ampermetrelerin de devrede bulunmalarını gerektirir. Sayaç genellikle, 0,5 geri güç faktöründe de muayene edilir; hata bulunursa daha önce anlatıldığı gibi gerilik ayarı yapılır.

Değişik büyüklükteki vat-saatmetreleri çok daha hassas bir şekilde muayene etmek için, üzerinde akım ve gerilim katlayıcı bobinler bulunan taşınabilir standart bir vat-saatmetre kullanılır. Bu tip vat-satmetreler, bütün ölçme alanı boyunca hassas olarak ölçü yapacak ve doğruluğu gerilim ya da sıcaklık değişimlerinden etkilenmeyecek şekilde yapılmıştır.


Standart sayaçları yüklemek için, gerilim düşürücü transformator ve dirençlerden yapılmış özel bir düzen kullanılır. Bu düzen, muayene edilecek aletin akım bobininden düşük gerilim altında tam akımın geçmesini sağladığından, yük olarak yalnız direnç kullanmak suretiyle şebeke geriliminde yapılan muayenede direnç üzerinde meydana gelen ısı şeklindeki bir güç kaybı burada söz konusu olmaz.

Şekil 11-35 de şirketler tarafından, müşterilerin evlerinde kullandıkları iki telli, tek fazlı bir sayaçın taşınabilir standart sayaç ile muayene edilmesi için gerekli bağlantı görülmektedir. Muayene esnasında müşterinin çektiği yük, bir köprü ile şebekeye direkt bağlanmak suretiyle akımın devamı sağlanır. Muayene yükü, sayacı tam yük ve düşük yük noktalarında uygun bir şekilde yüklemeye yarar. Şirketler, standart sayaç ve muayene yükü kullanarak yaptıkları işlemi, sayaçları lâboratuvara muayene ederken de kullanırlar.

Sayaçları muayenede kullanılan diğer bir metod da fotoelektrik metodudur. Bu metod hem çubuk hem de hassas olduğundan yalnız ölçü lâboratuvarlarında kullanılır. Bu metotla yapılan muayenede, bir ışık kaynağı, fotosel lambası, amplifikatörlü bir kontrol kutusu, röleler, D.A. kaynağı, devir

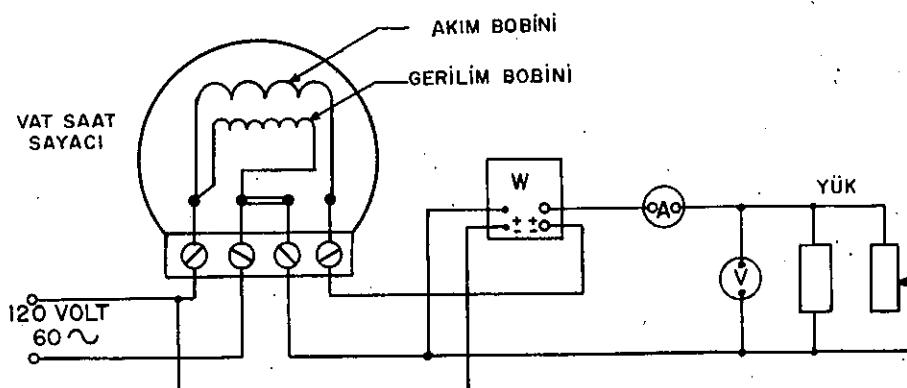

Şekil 11-34. Vatsat Sayacının Deneyi İçin Bağlantı Şeması

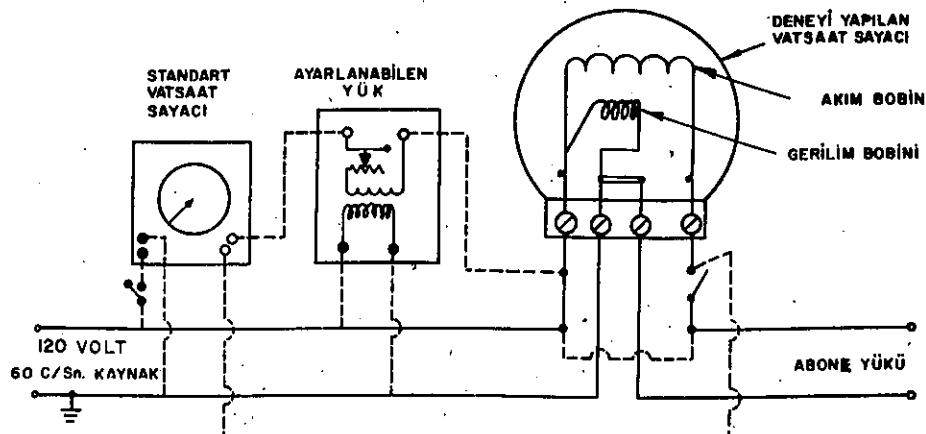

Şekil 11-35. Vatsaat Sayacının Deneyi için Bağlantı Şeması.

adedi standart'ı ve bir yükleme düzeni kullanılır.


Şekil 11-36 da bu metotla yapılan muayeneye ait bir bağlantı diyagramı görülmektedir. Kontrol kutusu, muayene edilecek aletin yapması arzu edilen devir sayısına ayarlanır; çalıştırılmağa başlandığında, devri sayar ve devir adedi standart'ını otomatik olarak durdurur. Işık kaynağının ışıkları, muayene edilen sayacın diskî üzerindeki deliklerden geçerek Şekil 11-36 da görüldüğü gibi fotosel lambası üzerinde toplanır. Standart sayacın gerilim devresine ölçüye tabi tutulan aletin belli bir devrinden sonra enerji verildiğinde, ışık pulsları kontrol kutusuna tarafından kaydedilir. Önce verilmiş olan formül kullanılmak suretiyle muayeneye tabi tutulan aletin yüzde hata miktarı bulunabilir:

Yüzde hata :

$$= [(K_S \times n) / (K_s \times N)] \times 100$$

Burada, K_S = Muayene edilmekte olan aletin vat-saat katsayısını, K_s = standart ölçü aletinin vat-saat katsayısını, n = ölçülmekte olan aletin devir sayısını ve N = standart ölçü aletinin devir sayısını ifade ederler.

Üç fazlı, üç telli sistemlerde enerji ölçmek için, iki tipte üç fazlı endüksiyon sayacı kullanılır. Bu tiplerden birisinde, aynı mile monte edilmiş iki ayrı diske etki yapan iki adet elektromagnit bulunur. İkinci tipte ise, iki eleman için yalnız bir disk bulunduğuundan iki elektromagnit aynı diske etki yaparlar. Üç fazlı sayaçların bağlantıları üç fazlı vatmetrelere benzer. Üç fazlı dört telli sistemlerde enerji ölçmek için, aynı mile monte edilmiş iki diski bulunan sayaçlar kullanılır.

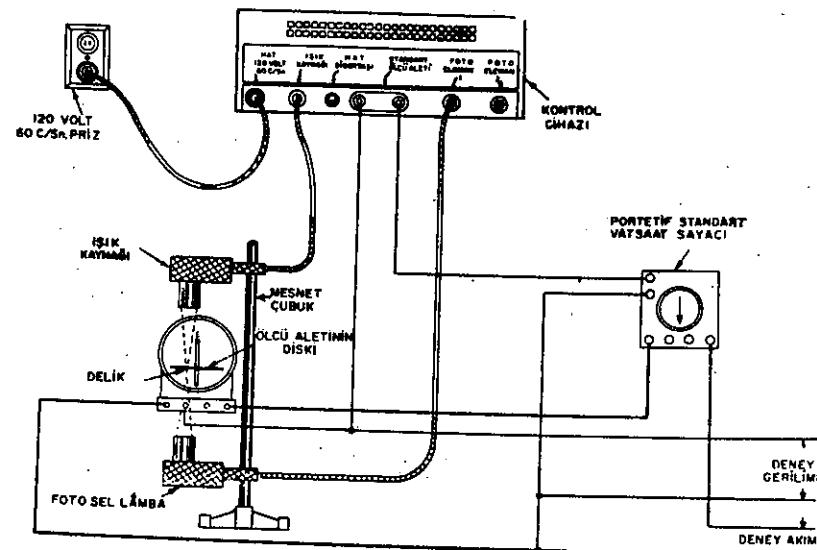

Şekil 11-36. Fotoelektrik Deney Cihazının Sayaç İçin Kullanılmış Diyagramı

HATIRDA TUTULMASI GEREKEN NOKTALAR

- Aşağıda gösterilen, A. A. da ampermetre ve voltmetre olarak kullanılan aletlerin çalışma prensiplerini öğreniniz :
 - 1 — Çekmeli tip.
 - 2 — Eğik bobinli tip
 - 3 — İtmeli ve itmeli - çekmeli tip
- Döner çerçeveli bir D. A. aletiyle birlikte kullanılan bir köprü tip redresörün bağlantısını öğreniniz.
- Bir sinüs dalgası için;
- Etkin değer, maksimum değerin 0,707 sine eşittir.

Ortalama değer, maksimum değerin 0,637 sine eşittir.

Etkin değerin ortalama değere oranı olan şekil faktörü ise 1.1 e eşittir.

A. A. da gerilim ve akım değerlerini ölçmek için redresörle birlikte kullanılan döner çerçeveli ölçü aletinin fayda ve mahzurlarını biliniz.


- Dinamometre tipi ibreli aletin çalışmasını öğreniniz.
- A. A. ampermetre ve voltmetrelerinde kullanılan dinamometre tipi sapma sisteminin nasıl ca-

- lisitliğini ve bağlantı şekillerini biliniz.
 - Vatmetrelerde kullanılan dinamometre tipi sapma sisteminin nasıl çalıştığını ve buna ait bağlantı şekillerini biliniz.
 - Aşağıda gösterilen, özel işlerde kullanılan aletlerin bağlantı şekillerini öğreniniz.
1. Kör güçmetre

TEKRARLAMA SORULARI

- A. A. ampermetresi ve A. A. voltmetresi olarak kullanılan döner demirli bir aletin çalışma prensibini anlatınız.
- Döner demirli ölçü aletine ait bir üstünlük ve iki mahzuru söyleyiniz.
- Voltmetre olarak kullanılan, ekip bobinli General Elektrik aletinin çalışma prensibini anlatınız.
- İtme-çekme tipi bir ölçü aletinin çalışmasını açıklayınız.
- Tam ıskala sapması 6 miliampere olan bir aletin bobininin etkin direnci 3800 ohmdur. Bu alet tam ıskala sapması 750 volt olan bir voltmetre olarak kullanmak için, alete seri olarak 120000 omruk bir öndirenç bağlanmıştır. Tam ıskala sapmasında :
 - Alet bobini içerisinde (b) Öndirençte ve (c) bütünü ölçü aletinde vat olarak kaybolan gücünü bulunuz.
- A. A. gerilimini ölçmek için, bir tam dalga redresörü ve öndirenç kullanan döner çerçeveli aletin komple bağlantı şemasını çiziniz.
- Kosinüsfitmetre
- Senkronoskop
- Frekansmetre
- Kaydedici aletlerin çalışma prensipleri ile yapımlarına ait detayları genel olarak öğreniniz.
- Tek fazlı, endüksiyon tipi sayaçların çalışma prensibini ve yapım detaylarını öğreniniz.

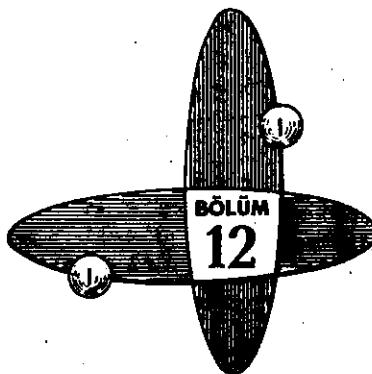- a) Bir vatmatrenin akım ya da gerilim bobini, aletin iskalasında okunan değer tam sapmanın çok altında dahi olsa yanabilir. Sebebi açıklayınız.
b) Aşırı yüklenmenin akım bobini ya da gerilim devresinden hanassisinde olduğunu anlamak için, ne gibi ön tedbirler alınır ?
 - a) Üç fazlı, üç iletkenli bir sistemde iki elemanlı bir vatmetre ile güç ölçülmüşne ait bağlantı şemasını çiziniz.
b) Üç fazlı sistemde güç ölçümekte kullanılan iki elemanlı vatmetrenin çalışma prensibini anlatınız.
 - Dinamometre tipi bir alet, reaktif gücü «Var» cinsinden ölçmek için nasıl kullanılabilir
 - Aşağıda gösterilen aletlerin çalışma prensiplerini anlatınız :
 - Çapraz bobinli tek fazlı bir kosinüsfitmetre,
 - Çapraz bobinli üç fazlı bir kosinüsfitmetre.
 - Polarize kanatlı bir senkronoskop'un çalışmasını anlatınız.
 - Rezonanslı tip bir frekansmetrenin çalışma prensibini anlatınız.
 - Kaydedici bir alet neden önemlidir ? Açıklayınız.
 - a) Tek fazlı tipik bir sayacın parçalarını yazınız.
- b) Aşağıda gösterilen terimlerin manalarını açıklayınız.
Kayıt oranı
Dişli oranı
Sayacın disk katsayısi.
- Su ısıticisinden ibaret bir elektrik yükü, K_H değeri 2 olan bir sayaç ile ölçülmektedir. Kronometre ile ölçülen disk hızının 28,8 saniyede 10 devir olduğu bulunmuştur.
 - Isıtıcının çektığı gücü vat cinsinden bulunuz.
 - Adı geçen su ısıticisi 60 saat süre ile çalıştırılsa, sayacın kaydettiği enerji kaç kilovat - saatdir ?
 - Sayaç ile ilgili aşağıdaki terimlerin manalarını açıklayınız :
 - Tam yük ayarlaması,
 - Düşük yük ayarlaması.
 - Yardımcı yük ve standart sayaç kullanarak bir sayacın doğruluğunu nasıl tesbit edileceğini bağlantı şemasını çizerek anlatınız.
 - Vat-saat katsayısı 2/3 olan bir sayaç muayene etmek için, 6/10 vat-saat katsayılı bir devir standartı kullanılmıştır. Muayeneye tabi tutulan alet 9 devir yaptığında, devir standartı aynı süre içerisinde 10,03 devir yapmaktadır. Bu sayacın yüzde doğruluk değerini bulunuz.
 - Yardımcı yük, devir standartı ve fotosel kontrol sistemi kullanarak, bir sayacın doğruluğunun nasıl ölçüleceğini kısaca anlatınız.



Alternatif Akım Generatorları

Sabit kutuplar tarafından yaratılan homogen bir magnetik alan içerisinde dönen bir iletken veya bobinde sinüs dalgası şeklinde bir alternatif gerilimin nasıl meydana geldiği Bölüm 1'de görülmüştü. Alan yaratan kutuplar döndürmek suretiyle endüvi iletkenleri önden geçirilecek olursa sabit endüvi iletkenleri içerisinde bir E.M.K. induklenecektir.

D. A. generatorlerinde, alan yaratan kutuplar sabit olup, üzerinde iletkenler bulunan endüvi döner durumdadır. Endüvi iletkenleri içerisinde induklenen alternatif gerilim kollektör yardımıyla fırçalarda doğru gerilime çevrilir.

DÖNER ENDÜVİLİ ALTERNATÖRLER

Döner endüvili alternatörler, genellikle küçük kilovolt-amper kapasiteli ve düşük gerilimli olurlar. Genel görüntüleri itibarıyle bir D. A. generatorüne benzerler. Yalnız bunlarda kollektör yerine

Genellikle alteratör adı verilen A. A. generatorlerinde, bir kollektör bulunmadığından elektrik enerjisini alternatif gerilim halinde verirler. Bu iş için endüvinin dönmesi şart değildir.

Alternatörler yapımlarına göre iki sınıfa ayrılırlar. Bunlardan biri, döner endüvili A. A. generatorleri olup burada alan yaratan kutuplar sabit, endüvi ise döner durumdadır. Döner kutuplu A. A. generatorleri adını verdigimiz ikinci tipte ise, sabit bir endüvi (stator) bulunur, alan kutupları bunun içerisinde dönerler.

bilezikler bulunur. Kendisi bir A. A. generatorü olarak, kendi uyartım akımını veremeyeğinden uyartım bobinlerinin mutlaka bir dış D. A. güç kaynağından beslenmesi gereklidir.


DÖNER KUTUPLU ALTERNATÖRLER

Ekseri alternatörler, döner kutuplu tiptedir. Döner kutuplu veya rotor tipleri için gerekli uyartım akımı, bilezik ve fırçalar yardım ile bir dış D. A. güç kaynağından sağlanır. Endüvi bobinleri, paket haline getirilmiş saç çekirdeğin olukları içerisine yerleştirilir. Stator ise, paket haline getirilmiş ince saçların çelikten yapılmış generator gövdesine sıkıca tutturulmasıyle meydana gelir. Uyartım gerilimi genellikle 100 ile 250 volt arasında, uyartım devresi gücü ise oldukça küçüktür.

Döner kutuplu generatorlerin, döner endüvili alternatörlere nazaran bazı avantajları vardır.

1 — Bunlarda endüvi bobinleri sabit olduğundan, titreşime ve merkezkaç etkiye maruz kalmazlar. Bu sebepten bu tip generatorlerden 11000 ile 13800 volt arasında gerilim elde etmek mümkündür.

2 — Dış devreye alınan çıkış, iyi yalıtılmış kalın kablolarla bilezik veya kollektör kullanılmadan doğrudan doğruya stator sargılarından alındığından; bu tip alternatörler oldukça yüksek akımlar için yapılabilirler.

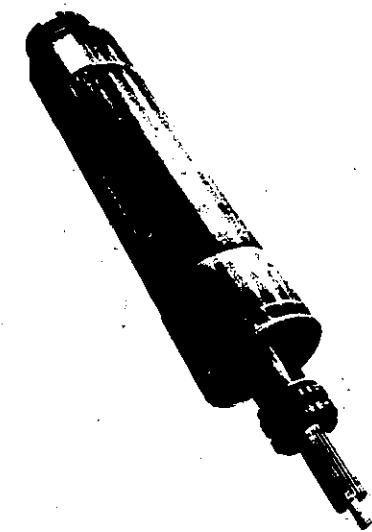

Şekil 12-1. Çıkıntılı Kutuplu Olmayan Silindirik Rotor.


DÖNER KUTUP

İki değişik tipte döner kutup yapısı kullanılır. Bunlardan biri çıkışlı kutup, diğeri ise silindirik tiptir. Çıkıntılı kutup yapısında magnetik alan yaratan kutup çıkışları birbiri karşısına gelecek şekilde düzenlenmiştir. Devir sayıları dakikada 1800 den aşağı olan

düşük devirli alternatörlerde bu tip kutup yapısı kullanılır. Adı geçen tipteki alternatörleri döndürmek için en çok dizel üniteleri veya su turbinleri kullanılır. (Dizel veya su turbini, alternatörlere mekanik enerji sağlar).

Şekil 12-2 de düşük devirli bir alternatörde kullanılan çıkışlı kutup tipi bir rotor görülmektedir. Bütün kutuplar, fuko akımı kayıplarını azaltmak için paket haline getirilmiş çelik saçlardan yapılmışlardır. Alan yaratan bobinler saç paket halindeki kutuplar üzerine monte edilmiş olup, bir kuzey ve bir güney kutup olacak şekilde seri bağlanmıştır. Alan yaratan kutupları uyarmak için bobinlere bir dış D. A. güç kaynağından iki bilezik yardım ile düşük gerilim uygulanır. Alan yaratan her kutup çelikten yapılmış bir ayağa tutturulmuştur. Bazı hallerde merkezkaç etkisine karşı daha dayanıklı olması için kutup parçaları, ayaklarla kırlangıç kuyruğu geçme şeklinde bağlanırlar. Kutbu tutan ayak parçası ise发电机 miline geçme olarak tutturulur. Şekil 12-2 de görüldüğü üzere çıkışlı kutuplu rotorda her kutbun üzerinde bulunan oyukta bir bastırıcı sargı (amortisör sargısı) bulunur. Bu sarginin kullanılmış sebebi ileride anlatılacaktır.

Büyük buhar türbini ile döndürülen tipik alternatörler dakikada 1500 veya 3000 devir yaparlar. Buhar türbini ile döndürülen alternatörlerin çoğu silindirik rotorlu olduğundan, çıkışlı kutuplu büyük rotorlar bu devirlerde çalıştırılmazlar. Daha küçük buhar türbin ile döndürülen 5000 Kw dan düşük güçlü alternatörler, çıkışlı kutuplu tipte olup, devir düşürü-

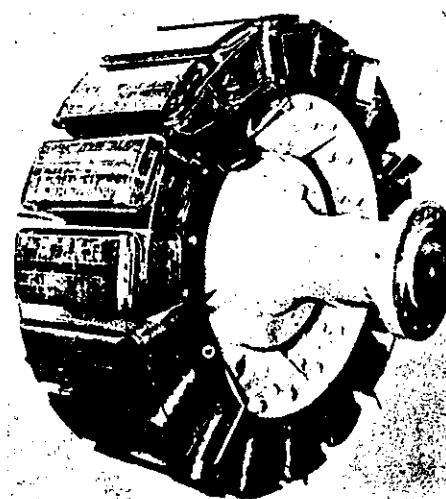

Şekil 12-2. Çıkışlı Kutuplu Tip Alternatör Rotoru.

cü dişli kullanan ve dakikada 5000 veya 6000 devir yapan türbin vasasıyle ekseriya dakikada 1000 devirle döndürülürler. Daha yüksek devirli bir türbin, dakikada 3000 devir yapan bir türbinden çok daha verimlidir. Böyle komple bir ünite direkt olarak dakikada 3000 devirle döndürülen silindirik rotorlu generator sisteminde daha ucuzdur ve verimi daha yüksektir.

Silindirik rotorlardaki alan bobinleri, çıkışlı kutuplu tiplerde olduğu gibi kutuplar üzerine sarılmayıp oyuklar içerisinde yerleştirilmiştir. Döner kutup devresine düşük gerilimli D. A. uyartım akımı, bilezikler yardım ile sağlanır. Hemen bütün tesisatlarda uyartım kaynağı alternatörün miline direkt olarak monte edilir.


ALAN DEŞARJ DEVRESİ

Bağımsız uyartımlı bir alternatör, iki kutuplu bir şalter yardımı ile D. A. besleme devresinden ayrılacek olursa, alan bobinleri içerisinde ani bir gerilim induklenebilir. Bu gerilimin meydana getirdiği azalan manyetik akıya ait kuvvet çizgileri alan sargılarının bir çok sarımını keserler. İndüklenen bu E.M.K. alternatöre zarar verebilir. Bu durumu ortadan kaldırmak için özel bir alan deşarj şalteri kullanılır.

Şekil 12-3 ve 12-4 de bağımsız uyartımlı alternatörün alan besleme devresi görülmektedir. Alan deşarj şalterinin yardımçı bir bıçağı olup bu bıçak, şalter kapalı durumda iken açık durumda bulunur.

Şalter açılırken yardımçı bıçak, esas şalter açılmadan kısa bir zaman önce kapanır. Böylece, esas şalterin bıçakları açıldığında yardımçı bıçak yardımıyla alan deşarj direnci, alan reostasi ve ampermetre üzerinden bir devre meydana gelir ki bu durumda deşarj direnci, doğrudan doğruya alan sargılarının uçları arasına bağlanmış olur.


Azalan manyetik alan tarafından, alan bobinleri içerisinde meydana getirilen yüksek gerilim al-

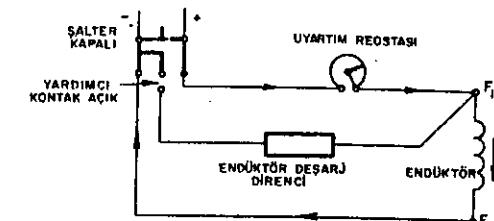

Şekil 12-3. Endüktör (Uyartım) Devresi Deşarj Şalterinin Kapalı Durumu.

tında alan deşarj direnci içerisinde bir akım geçeceğiinden manyetik alanın sahip olduğu enerji ani olarak harcanır. Böylece alan sargıları yalıtkan ve devreyi adı bir şalterle açan şahıs için tehlikeli olabilecek durum, bu düzenle ortadan kaldırılmış olur.

Hemen bütün alternatörlerde bu veya buna benzer alan devreleri kullanılır. Daha büyük makinalarda alan kontaktörleri veya alan devre kesicileri kullanılır. Bu her iki tip devre açıcıda da normal olarak esas iki bıçak açıldıında kapanan bir deşarj bıçağı bulunur.

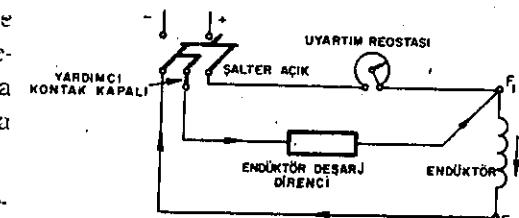


Şekil 12-4. Endüktör Devresi Deşarj Anahtarı Açık Durumu.

STATOR SARGILARI


Bir D. A. endüvisinin alternatif gerilim ürettiğini hatırliyacaksınız. O halde kollektör yerine bileyikler kullanmak ve uygun bir bağlantı yapmak suretiyle böyle bir sistemden alternatif gerilim elde edilebilir. Ekseri küçük kapasiteli, gerilimi düşük, bir fazlı dönen endüvili alternatörlerde, pratik olarak D. A. generatörlerindenkeine benzer bir endüvi sargası bulunur.

Büyük güçlü üç fazlı döner kutuplu tip A.A. generatörlerinde kullanılan stator sargası, çeşitli tiplerde olabilir. Stator sargası, genellikle stator gövdesinin çevresine yerleştirilmiş olan çift sayıda bobinlerden meydana gelir.

Şekil 12-5 de stator gövdesi içerisinde bulunan oluklara yerleştirilmiş ve kaçak bakımından dikdörtgen yalıtılmış makina sarımı tipik bir bobin görülmektedir. Bobinlerin ölçülerleri, zıt kutuplar ar-

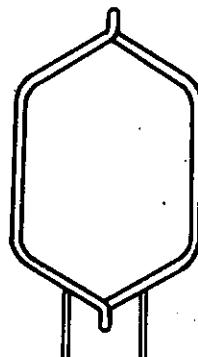

Şekil 12-5. Biçimlendirilmiş Bobin.

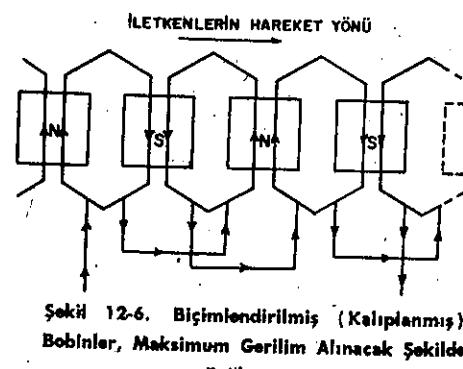


Şekil 12-6. Biçimlendirilmiş (Kaliplanılmış) Bobinler, Maksimum Gerilim Alınacak Şekilde Bağlanmıştır.

sındaki mesafeyi kapsayacak kadardır. Bu ölçüde yapılmış bir bobine tam adımlı, bundan daha küçük ölçüdeki bir bobine de kısa adımlı sargı adı verilir. Üç fazlı bir alternatörde üç bobin grubu statorda bulunan oluklar içeresine elektrik bakımından birbirinden 120° farklı gerilim yaratacak şekilde yerleştirilmişlerdir. Tek bir faza ait bobin sargasının hepsine birden faz kuşağı adı verilir.

Şekil 12-6 da bir faza ait bobin veya faz kuşağından en çok gerilim elde etmek için, bunların nasıl seri bağlandıkları görülmektedir. Şekil 12-7 de ise daha düşük bir gerilim fakat daha çok akım elde etmek için, bobinlerin paralel bağlanması gösterilmiştir.


Şekil 12-8 de üç fazlı basit bir sargı gösterilmiştir. Burada üç ayrı faza ait sargas veya faz kuşakları yıldız olarak bağlanılmışlardır. Üç ayrı faza ait bobinler ya da faz kuşakları; yıldız ya da üçgen olarak bağlanabilirler.

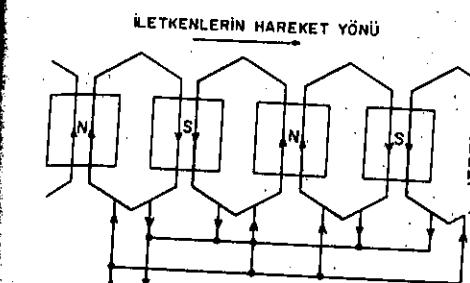

Şekil 12-7. Kaliplanılmış Bobinler Maksimum Akım Alınacak Şekilde Bağlanmıştır.

Şakları yıldız olarak bağlanmışlardır. Üç ayrı faza ait bobinler ya da faz kuşakları; yıldız ya da üçgen olarak bağlanabilirler.

Yıldız bağlantısından, üçgene nazaran daha yüksek çıkış gerilimi elde edildiğinden ekseriya bu bağlantı şekli kullanılır.

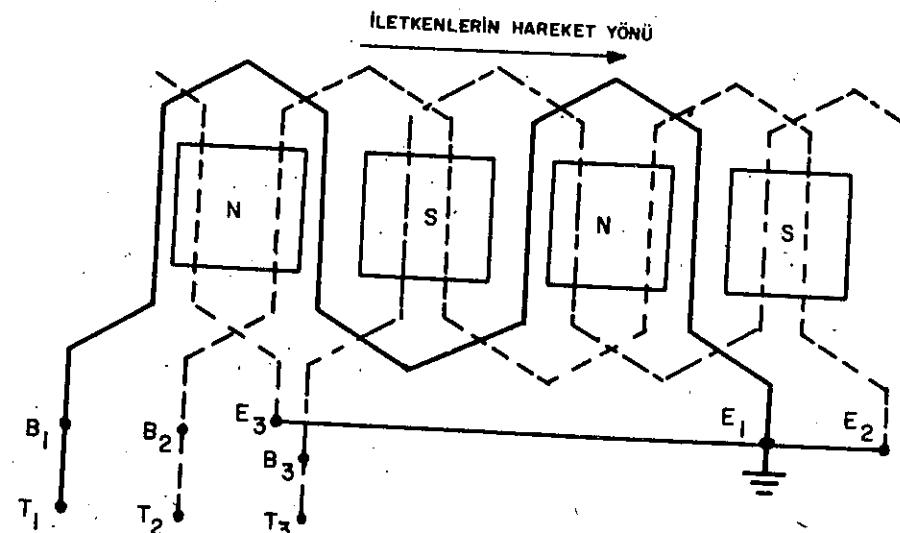


Şekil 12-8. Üç Fazlı Endüvi Sargası.

Şekil 12-9 da çıkıştı kutuplu rotor kullanan 3 fazlı bir alternatörün stator sargası görülmektedir. Şekil 12-4 de görülene benzer şekilde verilmiş bobinler saç paketten meydana gelen stator gövdesindeki oluklar içerisinde yerleştirilmiştir. Üç ayrı faza ait bu bobinler elektriksel bakımından birbirinden 120° faz farklı üç E.M.K. verecek şekilde bağlanmışlardır. Çıkış geriliminin, her faza ait sargı geriliminin 1.73 katı olabilmesi için, tek faz kuşakları kendi aralarında yıldız olarak bağlanılmışlardır. Stator sargaslarından çıkan üç hat, üç fazlı dış devreye bağlanabilmek üzere stator gövdesinin alt kısmından dışarıya çıkarılır. Alternatör çalışığında, stator gövdesi, dönen alan kutupla-

rının yarattığı akı tarafından devamlı olarak kesilir. Böylece indüklenen gerilimler stator gövdesi içerisinde fuko akımlarının doğmasına sebep olur. Fuko akımlarını minimum değere indirmek için stator gövdesi, paket haline getirilmiş saçlardan ya da ince çelik şeritlerden yapılır. Paket haline getirilmiş saçlardan yapılan stator esas karkasa çelik köşebentlerle tutturulur.

Şekil 12-9 da verilen komple statordan görüleceği üzere, stator sargılarının sıcaklığının aşırı derecede yükselmemesi için, gövde de havalandırma delikleri ve çelik karkasda ise havalandırma kanalları bulunur.

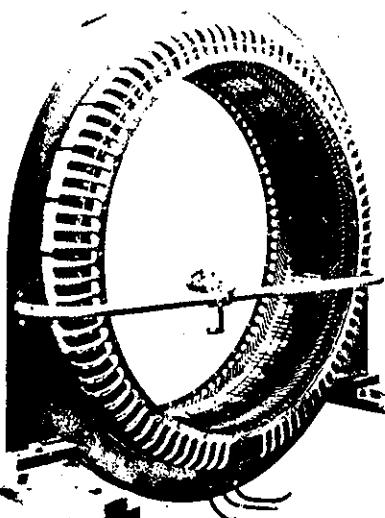

Sekil 12-9. Alternatörün Stator (Endövi) Sargısı.



Sekil 12-10. Buhar Turbini ile Döndürülen Üç Fazlı Alternatörün Statoru ve Sargıları.

Şekil 12-9 da görülen düşük devirli alternatörün çapı oldukça büyütür. Burada şekil 12-2 de olduğu gibi çıkıştı kutuplu bir rotor kullanılabilir.

Şekil 12-10 da turbinle döndürülen üç fazlı bir alternatörün stator gövdesi ile sargıları görülmektedir. Stator burada yine fuko akım kayiplarını azaltmak için, paket haline getirilmiş ince saçlardan yapılmıştır. Turbinle döndürülen alternatörde oluk kenarlarının altlarında sıra halinde delikler vardır. Bu delikler, stator gövdesi ve sargılarda meydana gelecek sıcaklığı önlemek için hava yada hidrojen dolaşım kanalı olarak iş görürler. Bir kısa devre anında geçen yüksek değerdeki

kısa devre akımları, bobinlerin baş kısımlarının kıvrılmasına hatırı kopmalarına sebep olacak kadar kuvvetli olabilir. Bu gibi durumları önlemek için, bobin baş kısımlarını tutturmakta Şekil 12-10 da görülen özel bir bağlantı şekli kullanılır.

Turbinle döndürülen üç fazlı bir alternatöre ait şekil 12-10 da görülen statorun, sargılarla birlikte gövde çapının oldukça küçük oluşuna dikkat ediniz. Bu statorla kullanılabilen, çıkıştı kutuplu olmayan silindirik tipte bir rotor şekil 12-1 de gösterilmiştir.

HAVALANDIRMA

Çıkıntı kutuplu alternatörlerde, adı geçen kutuplar bir vantilatörün pervaneleri gibi hava dolasımı yaratıklarından ve daha büyük yüzeyler dış hava ile temas halinde bulunduğuundan, bu tip alternatörlerin çalışması için gerekli havalandırmanın elde edilmesi özel bir problem teşkil etmez.

Buna karşılık, yüksek devirli silindirik rotorlu alternatörlerde havalandırma güçlükleri vardır. Düzgün silindirik bir rotor hava dolasımı bakımından çok az bir vantilasyon etkisi sağlar. Ayrıca bu tip alternatörlerin etrafındaki hava ile temasta bulunan yüzeyleri de küçüktür. Bu tip makinaların sabit kısımlarının boyları oldukça uzun, çapları ise küçüktür. Paket halinde stator gövdesinden belli bir miktar manyetik akı geçirebilmek için, statorun oluk altlarındaki kısmının yeter et kalınlığında olması gereklidir. Bu bize, alternatörleri diğer şekilde de soğutmanın mümkün olduğunu gösterir. Soğutmada hemen her zaman uy-


gulanız yol, hava veya hidrojen kullanarak alternatörün etrafını tamamen soğutucu sistemle kaplamaktır. Daha büyük makinalarda boru şeklinde iletkenler içerisinde geçirilen yağ veya su soğutucu olarak kullanılır.

Ekseri yüksek devirli büyük turbo-alternatörlerin etrafı tamamen soğutma sistemiyle kaplıdır. Soğutucu ortam olarak da hidrojen kullanılır. Hidrojenin soğutucu olarak kullanılmasının birçok sebepleri vardır. Hidrojenin yoğunluğu yaklaşık olarak havanın ancak yüzde 10 u kadar olduğundan yüksek devirli alternatörlerin hava sürtünme kayipları büyük ölçüde azaltılmış olur. Ayrıca hidrojen, yaklaşık olarak ısıyı havadan 7 kere daha iyi ilettiginden stator gövdesi ve sargıların soğumasında daha etkili olur. Hidrojenin patlama özelliği ve boşaldıkça yenisinin doldurulmasının paraya bağlı oluşu alternatör karkasının hava sızdırmaz şekilde yapılmasını zorlulu kılar. Hidrojenin turbo-alterna-

tör içerisindeki kanallarda sirkülasyon bir vantilatör tarafından sağlanır ve alternatör bir su soğutma sistemiyle soğutulur.

Şekil 12-11 de iki kutbun döner alan yapısı içerisinde meydana getirdiği manyetik akının, duran endüvi iletkenleri içerisinde indüklediği sinüsoidal gerilim görülmektedir. Resmi basitleştirmek için, duran endüvi ile alan kutularının hareket hattı, aynı yatay düzlem içerisinde sağdan sola doğru dönecek şekilde gösterilmiştir. Sabit alanla endüvi arasında rölatif bir hareket sağlamak için, kutular sabit tutularak endüvi iletkenleri soldan sağa doğru döndürülür. Fleming'in ge-

neratör kaidesini kullanarak endüvi iletkenlerinin sabit bir alan içerisinde sola doğru hareket ettiğini düşünürsek; endüvinin A iletkeni içerisinde indüklenen gerilimin, elektronların okuyucudan sayfaya doğru gitmelerini sağladığını görür. Aynı anda, B iletkeni içerisinde indüklenen gerilimin de elektronların okuyucuya doğru gelmelerine sebep olduğu görülecektir. Bu resimdeki iki iletken kapalı bir bobin devresi teşkil edecek şekilde bağlanacak olursa iki iletkenin gerilimleri birbirine eklenir. Elde edilecek gerilimin değeri, gaus olarak (B) aki yoğunluğuna, endüvi iletkenlerinin aktif (L) uzunluğuna ve endüvi iletkenlerinin (V) hızına bağlıdır.

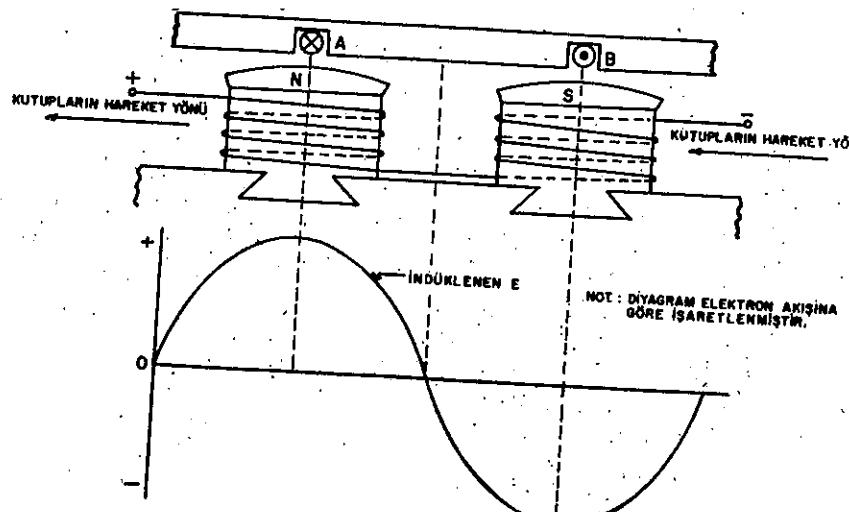

Şekil 12-11. İndüklenen E.M.K. ve Sabit Endüvi.

Buna göre :

$$\text{BLV} \\ \text{İndüklenen E gerilimi} = \frac{10^8}{10^8}$$

oları.

Aynı formül birinci bölümde de verilmiştir. Alan kutupları sinüsoidal bir aki dağılımı içerisinde sabit bir hızla döndüğü sürece bobin içerisinde indüklenen E.M.K. in şekli sinüsoidal olacaktır :

İndüklenen gerilimin frekansı bölüm 1 de anlatıldığı gibi; kutup sayısına ve A.A. generatörünün hızına bağlıdır. Bölüm 1 gözden geçirildiğinde, güney ve kuzey kutuplar bir bobinin önünden geçeceğin şekilde döndürülecek olursa bir sayılık gerilimin meydana geldiği görülecektir. O halde, döner alanın bir devri esnasında meydana gelen gerilimin sayılı adedi, rotor üzerinde bulunan çift kutup sayısına eşit olacaktır. (Bir çift kutup, bir güney ve bir kuzey kutuptan ibarettir.) Aşağıdaki formülde; toplam kutup adedi P, çift kutup adedi P/2, dakikadaki devir adedi n, saniyedeki devir


adedi n/60 ve saniyedeki sayılı adedi de frekans olarak alınırısa :

$$F = \frac{P}{2} \times \frac{n}{60} \times \frac{pn}{120} \text{ olur.}$$


Şimdi bölüm 1 deki frekans tablosuna bakalım. Bu tablo bize, çeşitli rotor hızı ve alan kutup sayısı ile elde edilecek frekansları verir.

Herhangi bir alternatörde indüklenen gerilim değeri, alan şiddetine ve rotorun hızına bağlıdır. Sabit bir frekans elde etmek için, alternatörlerin sabit bir devirle döndürülmesi şarttır. İndüklenen gerilimin genliği ise, D.A. alan uyartımının değerine bağlıdır. Çıkış gerilimini değiştirmek veya kontrol etmek için kullanılan en basit metot, alan devrelerine seri olarak konan alan reostasının direnç değerini değiştirmektir.

Şekil 12-12 de bağımsız uyartımlı üç fazlı bir alternatörün çıkış gerilimini ayarlamak için uyartım devresinde kullanılan bir reosta görülmektedir. Sabit bir de-

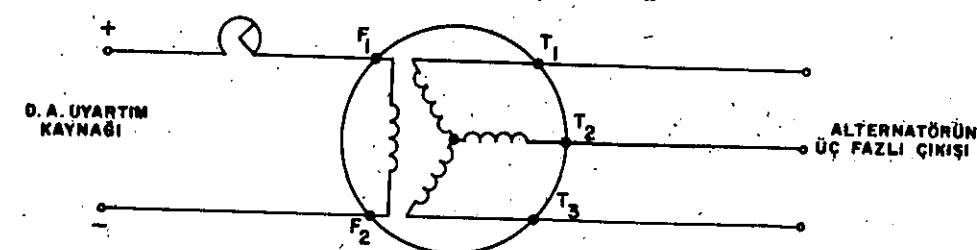

Şekil 12-12. Üç Fazlı Alternatör.

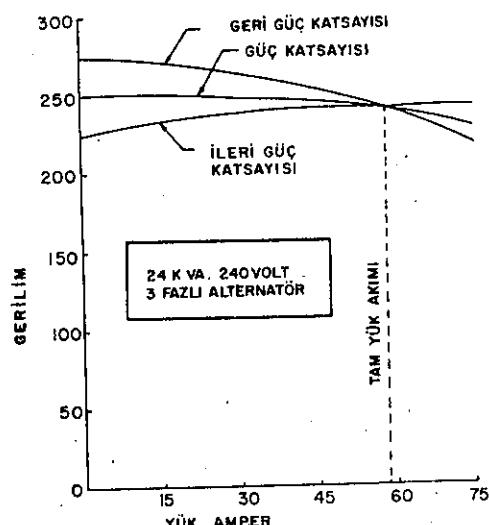

Şekil 12-13. Alternatörün Yük Eğrileri.

virle döndürülen ve sabit bir uyartım akımıyla beslenen bir alternatörün çıkış gerilimi, ancak, yük akımı artarsa değişir. Meydana gelecek değişim miktarı, endüvi sargılarının empedansına ve yük dev-

$$\frac{\text{Yüksüz gerilim} - \text{tam yükteki gerilim}}{\text{Tam yükteki gerilim}} \times 100$$

ENDÜVI GERİLİM DÜŞMELERİ

Bir alternatörün endüvi sargılarında, sargıların etkin direncinden dolayı bir gerilim düşmesi olduğu gibi, sargıların endüktif reaktansından dolayı da yine bir gerilim düşmesi meydana gelir. Bu geri-

resinin güç faktörüne bağlı olacaktır.

Şekil 12-13 de yük güç faktörünün çıkış gerilimi üzerine olan etkisi görülmektedir. Şekil 12-13 de görülen her yük gerilim karakteristik eğrisi, alternatörün alan reostası çıkışta tam yük akımında 240 volt elde edilecek şekilde ayarlanmak suretiyle elde edilmişdir. Sabit devir ve sabit uyartım akımı altında, çıkış geriliminde tam yük ve yüksüz durumlar arasında meydana gelecek değişmeye «yüzde gerilim regülasyonu» adı verilir».

Sabit devirde, uyartım akımı sabit tutulan bir alternatörün yük akımının, tam yük değerinden sıfır düşürülmesiyle çıkış geriliminde meydana gelecek yüzde değişme miktarına o alternatörün yüzde gerilim regülasyonu denir.

Yüzde gerilim regülasyonu =

Yüksüz gerilim - tam yükteki

gelen empedans gerilim düşüm miktarının çıkış gerilime vektöriyel olarak eklenmesi gereklidir.

Tek fazlı 50 C/S lik bir alternatörün tam yükteki gücü 240 volotta 30 kva dır. Endüvi sargılarının etkin direnci 0,04 om ve endüktif reaktansı ise 0,1 omdur. Tam yük akımında güç faktörü 1 olan bu alternatörün sargılarında indukleşen gerilimi bulmak için; endüvi sargılarında meydana gelen empedans gerilim düşüm miktarının çıkış gerilime vektöriyel olarak eklenmesi gereklidir.

Tek fazlı 50 C/S lik bir alternatörün tam yükteki gücü 240 volotta 30 kva dır. Endüvi sargılarının etkin direnci 0,04 om ve endüktif reaktansı ise 0,1 omdur. Tam yük akımında güç faktörü 1 olan bu alternatörün sargılarında indukleşen E.M.K. ne kadardır?

Alternatörün verilen yükteki çıkış akım değeri:

$$I = \frac{VA}{E} = \frac{30000}{240} = 125 \text{ amper.}$$


Endüvi sargılarında tam yükte, etkin direnç ve endüktif reaktanstan dolayı meydana gelecek gerilim düşmeleri ise :

$$E_R = I \cdot R = 125 \times 0,04 = 5 \text{ Volt}$$

$$E_{XL} = I \cdot X_L = 125 \times 0,1 = 12,5 \text{ Volt.}$$


Şekil 12-14 de güç faktörü 1 olan bir yükle yüklenmiş tek fazlı bir alternatörün vektör diyagramı görülmektedir. Burada, alternatörün bir direnç ile endüktif reaktanstan meydana gelen seri bir devre gibi yük akımının da referans doğrusu olarak kullanıldığı görülecektir. Buradaki 125 amperlik yük akımı, çıkış gerilimi ve endüvi sargılarının direncinden dolayı meydana gelen gerilim düşmesiyle aynı fazdadır. Endüvi sargılarının endüktif reaktansından dolayı meydana gelen gerilim düşmesi ise yük akımından 90° ileridedir. Etkin direnç ve endüktif reaktanstan dolayı meydana gelen gerilim düşmelerinin vektöryel toplamı E_Z veya endüvi empedansı gerilim düşmesi olarak ifade edilir.

Vektör diyagramında dik açılı bir üçgenin hipotenüsü olarak gösterilen, indukleşen E.M.K. değeri :

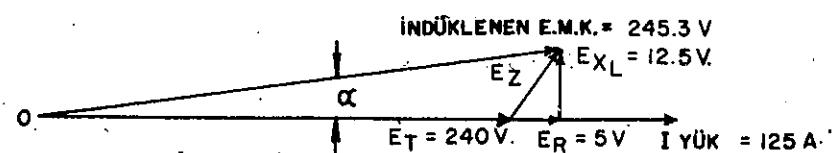

Şekil 12-14. Güç Katsayısı Bir Olan Yükle Yüklenmiş Alternatör.

$$\begin{aligned} \text{Indüklenen } E &= \sqrt{E_T + IR)^2 + (I \times L)^2} \\ &= \sqrt{(240 + 5)^2 + 12,5^2} \\ &= \sqrt{60180} = 245,3 \text{ V.} \end{aligned}$$

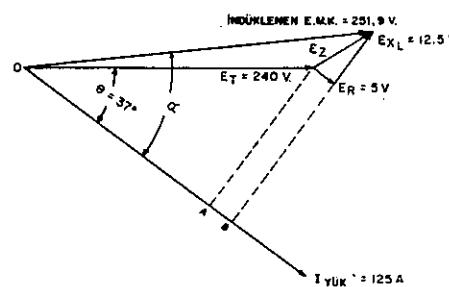

Şekil 12-15. Geri Güç Katsayılı Yükü Taşıyan Alternatör.

Generatörün çıkış uçlarında 240 V. luk gerilim yük akımıyla aynı fazda iken, endüvide induklenen E. M. K. 245,3 V. ve yük akımı bundan α açısı kadar geridedir.

Şekil 12-15 de aynı 30 KVA lik alternatörün geri güç faktörlü bir yükle göre vektör diyagramı görülmektedir. Çıkış uçlarında 240 volt gerilim bulunan alternatör, geri güç faktörü 0,8 olan yükle, 125 amperlik bir yük akımı beslemek-

Şekil 12-15, 0,8 geri güç faktörü için induklenen gerilimin aşağıdaki formül yardımıyla bulunabileceğini göstermektedir :

$$\begin{aligned} \text{Indüklenen } E &= \sqrt{(\cos \phi \cdot E_T + IR)^2 + (\sin \phi \cdot E_T - I \times L)^2} \\ &= \sqrt{(0,8 \times 240 + 5)^2 + (0,6018 \times 240 + 12,5)^2} \\ &= 251,9 \text{ Volt.} \end{aligned}$$


Endüvideki empedans gerilimi aynı olmasına rağmen, geri güç faktörlü durumda induklenen gerilim; güç faktörü 1 olan duruma nazaran daha yüksektir. Indükle-

nen E.M.K. sabit kalmak şartıyla, yük akımının çıkış gerilimine nazaran gerilik derecesini gösteren açı büyürse, çıkış gerilimi azalır. Şekil 12-15 den, çıkış geriliminde-

ki bu azalmaya, endüvi empedansı gerilim düşmesinin, induklenen E. M. K. den vektöriyel olarak çıkarılmasından meydana gelen açının sebep olduğu görülecektir.

Yük akımı çıkış gerilime göre ilerde ise, endüvide induklenen E.M.K. in çıkış geriliminden daha düşük değerde olacağı görüllür.

Şekil 12-16 da daha önce iki örnekte kullanılan tek fazlı 30 kva lik aynı alternatöre ait vektör diyagramı, yük akımı çıkış gerilimine göre 37° ileride olacak şekilde verilmiştir. Endüvideki empedans gerilim düşmesi ile induklenen gerilim arasındaki faz münasebeti dolayısıyle, çıkış gerilimi, induklenen gerilimden daha büyük olacaktır. Yük akımı ile çıkış gerilimi arasındaki ileri faz açısı büyündükçe, endüvi empedansı gerilim vektörü saat yelkovanının ters yö-

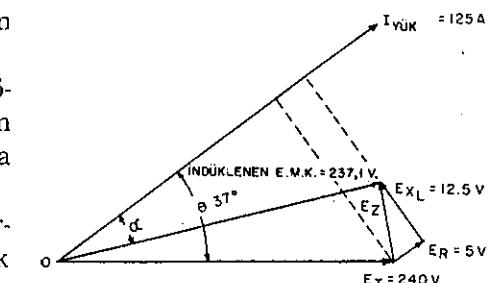

Şekil 12-16. İleri Güç Katsayılı Yükü Taşıyan Alternatör.

nünde hareket ederek aynı çıkış gerilimi için, induklenen gerilim vektörünün boyunu kısaltır. İleri güç faktörü 0,8 olan bir yükle, 125 amperlik tam yük akımı beslenliğinde çıkış gerilimini 240 volttan sabit tutabilmek için, endüvide induklenmesi gereken gerilim :

$$\begin{aligned} \text{Indüklenen } E &= \sqrt{(\cos \phi \cdot E_T + IR)^2 + (\sin \phi \cdot E_T - I \times L)^2} \\ &= \sqrt{(0,8 \times 240 + 5)^2 + (144,43 - 12,5)^2} \\ &= 237,1 \text{ Volt olur.} \end{aligned}$$

Bu üç örnek, endüvi sargılarında IR ve $I \times L$ kayıplarının çıkış gerilimi üzerine olan etkisini göstermektedir. Alternatörler ekseriya geri güç faktörlü yük devrelerini beslerler. Son bahsedilen ileri güç faktörlü duruma ise çok az rastlanır.

Bir alternatörün gerilim karakteristiğine etki yapan diğer bir faktör de, endüvi reaksiyonudur. Güç faktörü 1 olan alternatörde

endüvi reaksiyonu distorsiyonlu bir manyetik akı meydana getirir.

Bir alternatör geri güç faktörü ile çalışıysa, endüvi sargılarında akım tarafından meydana getirilen MMK. esas alana göre zit yönde bulunacağından; bu alanın manyetik akı değerinin azalmasına sebep olur. Bu, ayrıca, induklenen gerilim değerinin azalması sonucunu da verir. Güç faktörünün gerilik değeri azaldıkça zit yönde

bulunan endüvi MMK'ı artarak esas alanı zayıflatacaktır.

Bir alternatör ileri güç faktörlü bir yükü beslerse; endüvi akımı endüvi içerisinde bir M.M.K. meydana getirir. Bu M.M.K. esas alan'a yardım edecek yönde olduğundan bu alanın manyetik akı değerinin artmasına sebep olur. Dolayısıyle yük akımındaki bir artma alternatörün çıkış gerilimini yükseltir.

Aşağıdaki şekil 12-17 de görülen örnekler, yük güç faktörlerinin değişik değerleri için endüvi MMK'nın esas alan akısına nasıl etki yaptığını göstermektedir. Bu etkiye kolay olarak izah etmek için döner endüvili tipte iki kutuplu bir alternatör kullanılmıştır. Döner kutup tipinde alternatör için de durum aynıdır.


Şekil 12-17 deki mísaller ve değişik güç faktörlü yüklerle ait vektör diyagramları incelendiğinde, endüktif reaktans ve endüvi reaksiyonunun çıkış geriliminde meydana gelecek gerilim düşümü üzerine aynı etkiyi yaptıkları görülür. Bu etkilerin her ikisi de endüvi akımıyla orantılıdır. Genellikle bu iki etki bir isim altında toplanarak senkron reaktans adını alır.

Şekil 12-18 de bir alternatörün duran endüvi sargıları için kullanılan tipik bir oluk düzeni görülmektedir. Endüvi iletkenleri, statorun paket haline getirilmiş demir saçtan meydana gelen çekir-


deği tarafından kuşatılmıştır. Demir çekirdek yapısı içerisindeki fuko akımı kayipları ile histerezis kayipları bir güç kaybını temsil ederler. Çekirdek içerisindeki molekül sürüntmesi kaybı (histerizis kaybı) ve fuko akımı kayipları olarak harcanan gücün, endüvi sargıları içerisindeki akım tarafından beslenmesi şarttır. Bu, etkin direncin omik dirençten daha yüksek değerde olacağını ifade eder. Genellikle, 25 saykılık alternatörlerin etkin dirençleri, omik dirençlerinin 1,1 veya 1,2 katı iken; 50 saykılık alternatörlerin etkin dirençleri, omik dirençlerinin 1,3 veya 1,4 katıdır. 50 saykılık alternatörlerin etkin dirençlerini bulmak için bunların doğru akım direnci ölçülür sonra bu değer 1,3 ile çarpılır.

Senkron empedansını ölçmek için alternatörü, çıkış uçları kısa devre olarak çalıştırırmak gereklidir. Şekil 12-9 da tek fazlı bir alternatörün S anahtarı kapatıldığında çıkış uçlarının bir ampermetre üzerinden kısa devre oluşturmuşmaktadır.

S anahtarı kapalı iken alan uyarım akımı; endüvi amper değeri, tam yük akımının yaklaşık olarak % 150 si oluncaya kadar artırılır. Akım değeri alındıktan sonra S anahtarı açılır ve generatör çıkış uçları arasına bir voltmetre bağlanarak çıkış gerilimi okunur. Alternatörün hızı gibi alan uyar-

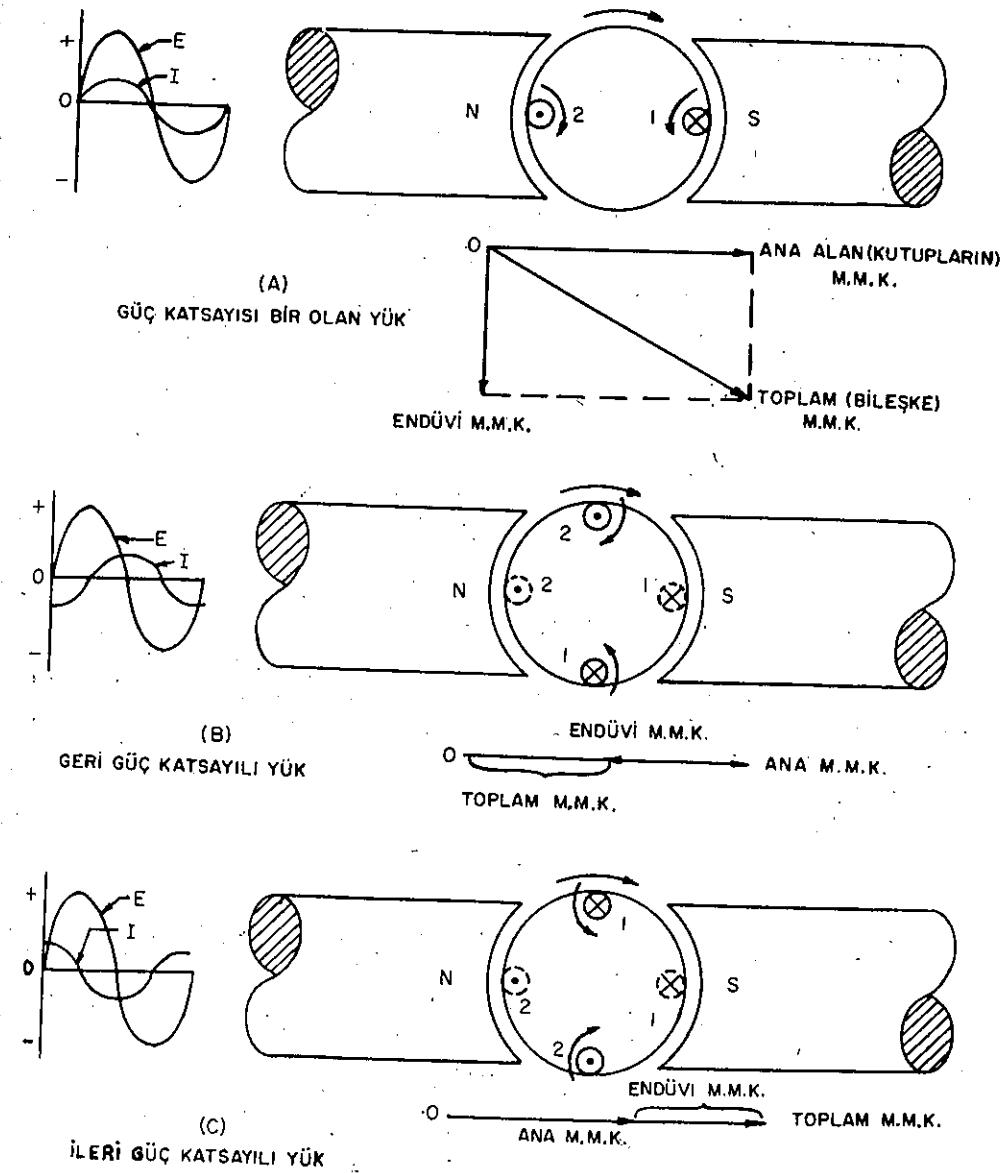

Şekil 12-17. Endüvi Reaksiyonunun Etkileri.

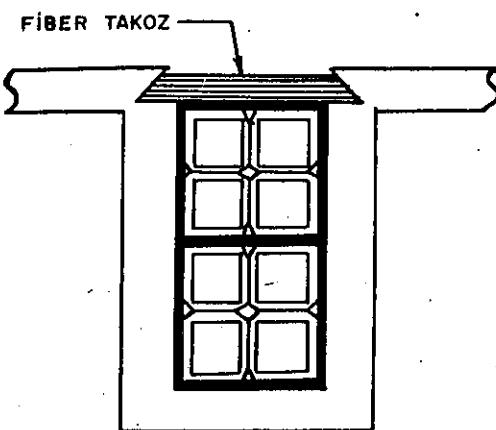

Şekil 11-18. Stator Sargıları için Tipik bir Oluk Yerleştirilişi.

tüm akımı da sabit tutulur. Endüvi sargılarının senkron empedansı, açık devre gerilimini kısa devre akımına bölmek suretiyle bulunur. Alternatör kısa devre edildiğinde, bu gerilim endüvi sargıları içerisinde büyütürek çalışma frekan-

sında kendi empedansı üzerinden geçen akımın devamını sağlar.

açık devre gerilimi E


$$Z_s = \frac{\text{açık devre gerilimi } E}{\text{kısa devre akımı } I}$$

olarak yazılır.

Senkron reaktans değeri ise, daha önceden bilinen etkin direnç yardımı ile bulunur. Senkron reaktansı veren formül ise :

$$X_{ls} = \sqrt{Z_s^2 - R^2} \text{ dir.}$$

24 kva, 240 voltluk tek fazlı 60 sinyalilik bir alternatörün senkron empedansı, şekil 12-19 da görülen bağlantidan faydalananarak hesaplanmıştır. Alan uyartım akımı ampermetrede 150 amper okununcaya kadar arttırılır. S anahtarı açıldığında alan uyartım akımı ile hız aynı kalmak şartıyla voltmetrede 105 volt okunuyor. Endüvi sargılarının omik direnci 0,1 om olduğuna göre,

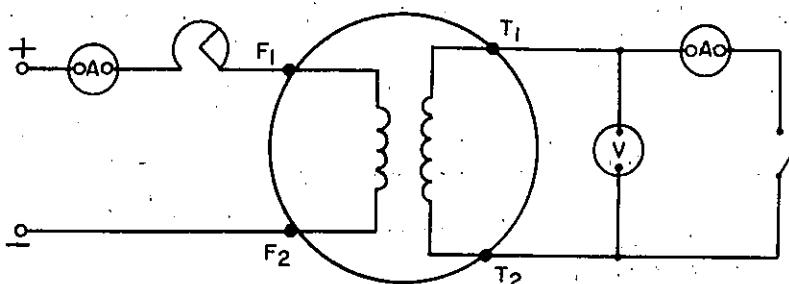

Şekil 12-19. Bir Fazlı Alternatörün Senkron Empedans Deneyi İçin Bağlanması.

Güç faktörü 1 için :

1. Tam yükte induklenen EMK i
2. Yüzde gerilim regülasyonunu hesaplayınız.

Çözüm :

1. Senkron empedans :

$$Z_s = \frac{\text{Açık devre gerilimi } E}{\text{Kısa devre akımı } I}$$

$$= \frac{105}{150} = 0,7 \text{ om olur.}$$

$$R = 0,1 \times 1,5 = 0,15 \text{ om,}$$

etkin direnç

$$\text{İndüklenen gerilim } E = \sqrt{(E_T + IR)^2 + (I \times L)^2}$$


$$= \sqrt{(240 + 15)^2 + 68,4^2} = 264 \text{ volt.}$$

$$\frac{100}{264} \times 100 = \frac{100}{240} \times 100 = \frac{100}{240} = \frac{100}{240} = 10 \text{ olarak bulunur.}$$

Yüksüz gerilim - tam yükteki gerilim

$$= \frac{264 - 240}{240} \times 100$$

$$= \frac{24}{240} \times 100 = 10 \text{ olarak bulunur.}$$

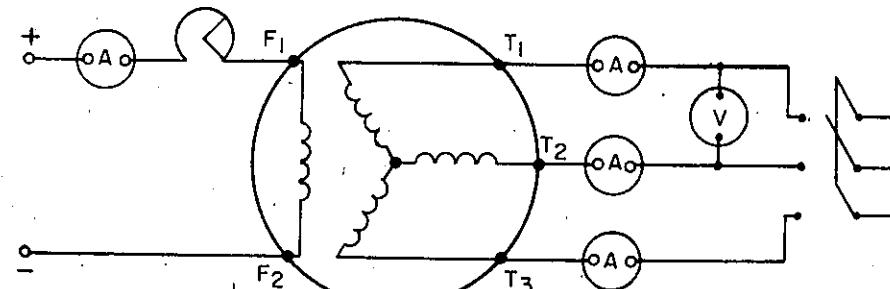

Şekil 12-20. Üç Fazlı Bir Alternatörün Senkron Empedans Deneyi İçin Bağlanması.

$$X_{ls} = \sqrt{Z^2 - R^2}$$

$$= \sqrt{0,7^2 - 0,15^2} = 0,684 \text{ om.}$$

Tam yükteki akım ise :

$$VA = 24000$$

$$I = \frac{VA}{E} = \frac{24000}{240} = 100 \text{ amperdir.}$$

Etkin dirençten dolayı meydana gelen gerilim düşmesi :

$$E_R = IR = 100 \times 0,15 = 15 \text{ volt.}$$

Endüktif reaktanstan dolayı meydana gelen gerilim düşmesi ise :

$$E_L = I \times L = 100 \times 0,684 = 68,4 \text{ volt.}$$

Üç fazlı bir alternatörün gerilim regülatyonu, aynı senkron empedans metodunu kullanarak da bulunabilir.

Şekil 12-20 de yıldız bağlı bir A.A. generatörünün senkron empedansını bulmak için kullanılan bağlantı görülmektedir. Üç kutuplu kısa devre anahtarı kapatılır, alan uyartım akımı ampermetrelerde esas akımın % 150 si elde edilinceye kadar yavaş yavaş artırlır, sonra üç ampermetrede okunan değerler kaydedilir. Her iki okuma için de alan uyartım akımı değeri ve hız sabit tutulur. Yıldız bağlı bir alternatörde her faza ait sargıların gerilimi; çıkış uçlarındaki açık devre geriliminin $\sqrt{3}$ e bölümünde eşittir.

Üç çıkış iletkeni üzerinde bulunan ampermetreler de bobin akım değerlerini gösterir. (Bir yıldız bağlantıda, bobin ve çıkış akım değerlerinin aynı olduğunu hatırlamayınız.) Her faz sargısının senkron empedansı :

$$Z_s = \frac{E_s / \sqrt{3}}{I_s}$$

$$Z_s = \frac{E_s}{\sqrt{3} I_s} \text{ olur.}$$

Aşağıdaki örnekte, yıldız bağlı bir alternatörün gerilim regülatyonunun nasıl bulunacağı gösterilmiştir.

Örnek Problem

Yıldız bağlı üç fazlı 2100 kva - 2400 voltlu bir alternatör şekil 12-20 de görüldüğü gibi üç ampermetre kullanılarak kısa devre edilmiştir. Uyartım akımı, üç ampermertenin her birinde 434 amper okunucaya kadar artırılmıştır. Alan uyartım akımı ve hız sabit tutularak anahtar açıldığında voltmetrede 1125 volt okunmaktadır. Çıkış uçları arasındaki D.A. direnci 0,4 om ve etkin direncin omik dirence oranı 1,5 olduğuna göre :

1. Senkron empedans
2. Etkin direnç
3. Senkron reaktans
4. Güç faktörü 1 için gerilim regülatyonu
5. 0,8660 geri güç faktörü için gerilim regülatyonu
6. 0,8660 ileri güç faktörü için gerilim regülatyonu değerlerini bulunuz.

Çözüm

$$1. Z_s = \frac{E_s}{\sqrt{3} I_s} = \frac{1125}{\sqrt{3} \times 434} = 1,5 \text{ om. her faza ait sarginin empedansı.}$$

$$2. \text{Etkin direnç} = R \times 1,5 = 0,4 \times 1,5 = 0,6 \text{ om}$$

$$\text{Her faza ait sarginin etkin direnci} = \frac{0,6}{2} = 0,3 \text{ om.}$$

$$3. X_{ls} = \sqrt{Z_s^2 - R^2} = \sqrt{1,5^2 - 0,3^2} = 1,47 \text{ om.}$$

4. Esas bobin akımı :

$$V. A. = \sqrt{3} \times E \text{ çıkış} \times I \text{ çıkış}$$

$$V. A.$$

$$I \text{ çıkış} = \frac{\sqrt{3} E \text{ çıkış}}{1200000}$$

$$= \frac{1,73 \times 2400}{1,73 \times 2400} = 289 \text{ amper.}$$

Esas bobin gerilimi :

$$E \text{ bobin} = \frac{E \text{ çıkış}}{\sqrt{3}}$$

$$= \frac{2400}{1,73} = 1387 \text{ volt.}$$

Etkin direnç ve senkron reaktanstan dolayı her faza ait sarginda meydana gelen gerilim düşmeleri ise :

$$\text{İndüklenen } E = \sqrt{(bobin gerilimi } E + IR)^2 + (IX_{ls})^2$$


$$\sqrt{(1387 + 87)^2 + 425^2} = 1534 \text{ volt.}$$

$$\text{Yüksüz gerilim-tam yükteki gerilim} \\ \text{Yüzde gerilim regülatyonu} = \frac{\text{Tam yükteki gerilim}}{\text{Tam yükteki gerilim}} \times 100$$

$$= \frac{1534 - 1387}{1387} \times 100$$

$$= \% 10,6 \text{ olur.}$$

5. Yükün güç faktörü ne olursa olsun, tam yükteki akım aynıdır.

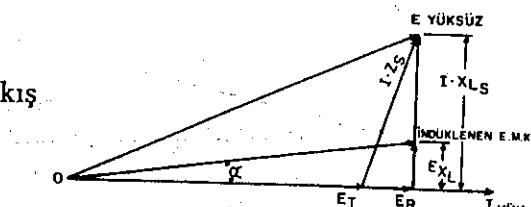

Şekil 12-21. Senkron Empezans Vektör Diyagramı (Güç Katsayısi Bir Olan Yük).


$$ER = IR = 289 \times 0,3 = 87 \text{ volt.}$$

$$Ex_L = I \times X_{ls} = 289 \times 1,47$$

$$= 425 \text{ volt olur.}$$

Şekil 12-21 de tam güç faktörlü yük ile çalışan bir alternatörde endüvi reaktansı ve endüvi reaksiyonunun etkileri vektör diyagramı olarak gösterilmiştir. Bu vektör diyagramıyla, Şekil 12-14 de endüvinin yalnız endüktif reaktansı ve etkin direnci göz önünde tutularak verilmiş olan vektör diyagramı arasındaki benzerlige dikkat ediniz.

Bu sebepten, endüvi sargılarının etkin direnç ve endüktif reaktan-

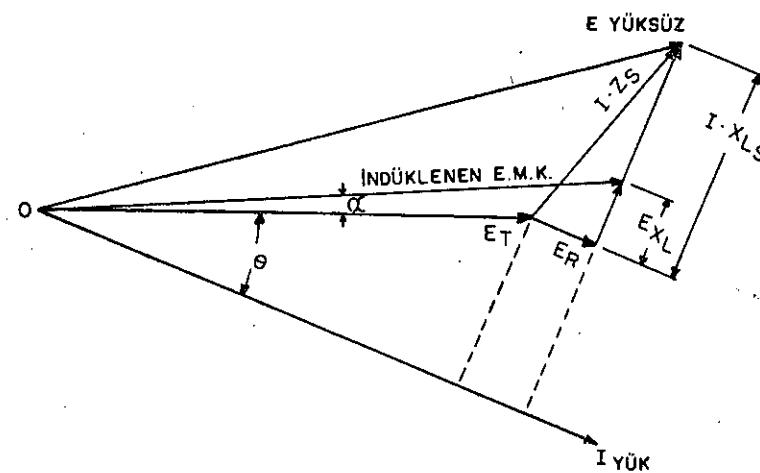

Şekil 12-22. Senkron Empedans Vektör Diyagramı (Geri Güç Katsayılı Yük).

sindan dolayı meydana gelecek gerilim düşmesi güç faktörü 1 olan yük durumundakinin aynı olacaktır. Buna karşılık, güç faktörü 1 için yüklü ve yüksüz durumlar da hesaplanan gerilim değerleri birbirinden farklı olacaktır.


$$\text{İndüklenen } E = \sqrt{(\cos \theta \cdot E_{\text{bobin}} + IR)^2 + (\sin \theta \cdot E_{\text{bobin}} + IX)^2} \\ = \sqrt{(0,8660 \times 1387 + 87)^2 + (0,5 \times 1387 + 425)^2} \\ = 1705 \text{ volt.}$$

$$\text{Yüzde gerilim regülasyonu} = \frac{\text{Yüksüz gerilim-tam yükteki gerilim}}{\text{Tam yükteki gerilim}} \times 100 \\ = \frac{1515 - 1387}{1387} \times 100 = 22,9 \text{ olur.}$$

Şekil 12-23 de 0,8660 ileri güç faktörlü bir yükü besleyen alternatörün vektör diyagramı görülmektedir. Bu durumda, yüksüz

Şekil 12-22 ve aşağıdaki hesaplamalar bize, yüksüz gerilimin, geri güç faktörlü tam yükteki gerilime göre neden daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu, tabiatıyla daha kötü bir gerilim regülasyonunu ifade eder.

durumda, yüzde gerilim regülasyonu negatifse, yüksüz gerilim tam yükteki gerilimden daha azdır. Şekil 12-23 de verilen vektör diyagramındaki faz bağıntıları ve aşağıda görülen örnek hesaplamalar inceleneceler olursa, yüksüz gerilimin tam yükteki gerilimden neden daha az olduğu görülecektir.

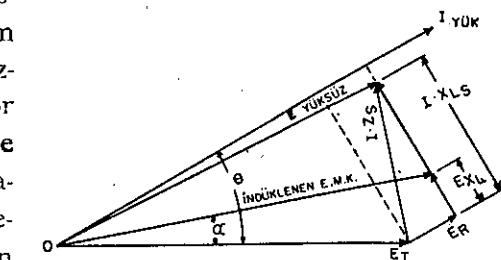

Şekil 12-23. Senkron Empedans Vektör Diyagramı (İleri Güç Katsayılı Yük).

İndüklenen gerilim E


$$= \sqrt{(\cos \theta \cdot E_{\text{bobin}} + IR)^2 + (\sin \theta \cdot E_{\text{bobin}} - IX)^2} \\ = \sqrt{(0,8660 \times 1387 + 86,7)^2 + (0,5 \times 1387 - 425)^2} \\ = 1315 \text{ Volt.}$$

$$\text{Yüksüz gerilim-tam yükteki gerilim} \\ \text{Yüzde gerilim regülasyonu} = \frac{\text{Yüksüz gerilim-tam yükteki gerilim}}{\text{Tam yükteki gerilim}} \times 100$$

$$= \frac{1515 - 1387}{1387} \times 100 = \% - 5,2$$

Şekil 12-24 de ise, aynı ölçü işleminin üçgen bağlı üç fazlı bir alternatörün gerilim regülasyonunu bulmak için nasıl kullanılacağı gösterilmiştir. Bir üçgen bağ-

lantıda, hat akımının faz akımının $\sqrt{3}$ katına ve faz gerilimi ile hat geriliminin birbirine eşit olduğunu hatırlayınız.

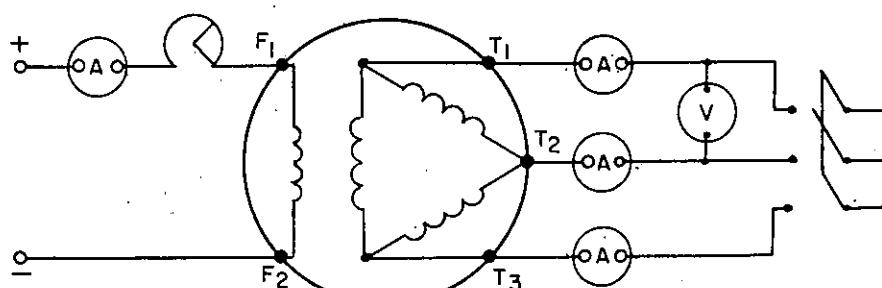

Şekil 12-24. Senkron Empedans Deneyi İçin Üç Fazlı bir Alternatörün Bağlaması.

gerilim tam yükteki gerilimden daha azdır. Bunun sonucu olarak da yüzde gerilim regülasyonu negatif bir değer taşır. Herhangi

Buna göre, üçgen bağlı bir generatörde her faz sargısının senkron empedansi :

$$Z_s = \frac{E_s}{I \text{ hat}} = \frac{E_s}{\sqrt{3} I \text{ hat}}$$

Bu da $\frac{E_s}{I \text{ hat}}$ olur.

Bir önceki örnekte görülen aynı alternatör aşağıda, faz sargıları üçgen bağlı olarak, gerilim regülyasyonu bulmak üzere verilmiştir. Her faz sargısı aşağıda verilen esas yük değerlerine sahip bulunmaktadır. Bobin akımı = 289 amper ve bobin gerilimi = 1387 volt'tur.

Her faz sargısı, esas yükün % 150 si değerinde yüklenirse bobin akımı, $289 \times 1,5 = 533,5$ amper olur.

Üç faza ait sargılar üçgen olarak bağlandığında kısa devre durumundaki hat akımı, $433,5 \times \sqrt{3} = 750$ amper olur.

Her faza ait sargının açık devre gerilimi ise, alternatör yıldız bağlı olduğu zamanki değerine eşit yani,

$$\frac{1125}{\sqrt{3}} = 650 \text{ volt olacaktır.}$$

Buna göre, senkron empedans :

$$Z_s = \frac{E_s}{I} = \frac{650}{433,5} = 1,5 \text{ om.}$$

her faz sargısının empedansı

Her faza ait sargının senkron empedansı, daha önce üçgen bağlı alternatör için verilen formül kullanılarak da bulunabilir :

$$Z_s = \frac{E_s \sqrt{3}}{\text{çıkış akımı } I} = \frac{1,73 \times 650}{750} = 1,5 \text{ om.}$$

Üçgen bağlı bir endüvi sargısının çıkış uçlarından herhangi ikisi arasındaki omik direnç ölçüldüğünde; birbirine seri bağlı iki faza ait sargılar; diğer faza ait sargının uçlarına paralel bağlanmış olacaktır. Örneğin, alternatör yıldız bağlandığında her faz sargısının omik direnci 0,2 om olsun. Eğer bu üç sargı üçgen olarak bağlanmış olsaydı; çıkış uçlarından herhangi ikisi arasında ölçülecek omik direnç değeri 0,133 om olurdu.

Her faza ait sargının omik direnci yine yıldız bağlantısında olduğu gibi 0,2 om olacaktır, söyle ki ;

$$\frac{1}{0,13} = \frac{1}{R_o} + \frac{1}{2R_o}$$

$$2R_o = 0,4$$

$$R_o = 0,2 \text{ om.}$$

Her faz sargısının etkin direnci:

$$R = 1,5 \times 0,2 = 0,3 \text{ om.}$$

Her faz sargısının senkron reaktansı ise :

$$X_{ls} = \sqrt{Z_s^2 - R^2} = \sqrt{1,5^2 - 0,3^2} = 1,47 \text{ om.}$$

Etkin direnç ve senkron reaktanstan dolayı meydana gelecek gerilim düşmeleri :

$$E_R = IR = 289 \times 0,3 = 87 \text{ volt}$$

$$Yüksüz gerilim E = \sqrt{(bobin gerilimi E + IR)^2 + (IX_{ls})^2} = \sqrt{(1387 + 87)^2 + 425^2} = 1534 \text{ Volt.}$$

$$\text{Yüksek gerilim-tam yükteki gerilim} \\ \text{Yüzde gerilim regülyasyonu} = \frac{\text{Tam yükteki gerilim} - 1387}{1387 - 1387} \times 100$$

$$= \frac{1534 - 1387}{1534 - 1387} \times 100 \\ = \% 10,6 \text{ olur.}$$

OTOMATİK GERİLİM KONTROLU

Endüvi reaktansı ve endüvi reaksiyonunun birlikte yapmış olduğu etkiler, bir alternatörün çıkış geriliminde oldukça büyük bir değişimye sebep oldukları gibi, yük akımı ve güç faktöründe de değişimler yaparlar. Değişen yük durumlarında çıkış gerilimini ol-


dukça sabit bir değerde tutmak için, ekseriya otomatik gerilim regülatörleri kullanılır.

Otomatik gerilim regülatörleri, yük akımındaki değişimleri alternatörün uyartım akımını değiştirek kompanse eden bir prensibe göre çalışırlar. Çıkış geriliminde

bir azalma olunca, bir röle kontaktörü kapayarak uyartım devresindeki direnci kısa devre eder. Bunun sonucu olarak, uyartım akımında ve manyetik akı değerinde bir artma olur, dolayısıyle indüklenen gerilim de artar. Buna karşılık, çıkış geriliminde meydana gelen bir arıma, rölenin uyartım devresinde bulunan direnç uçlarındaki kontaktörün açılmasına sebep olur. Bu ise, uyartım akımını azaltır, dolayısıyle manyetik akı ve indüklenen gerilim değerini düşürür.

Şekil 12-25 de bir otomatik gerilim regülatörünün basitleştirilmiş şematik diyagramı görülmektedir. Röle bobini A, üç fazlı alternatörün çıkışında fazlardan biri arasına bağlanmıştır. Normal çalışma esnasında, röle bobini A, B kontaktörünün saniyede bir çok defa açılıp kapanmasına sebep olur. Böylece, uyartım generatörü alternatörün uyartım devresine

oldukça sabit değerde bir D.A. gerilimi ve akımı beslemiş olur. Çıkış gerilimi düştüğünde, röle uçlarındaki gerilim azalır, bunun sonucu olarak kontaktör daha uzun zaman aralıkları için kapalı kalağından; uyartım akımı artmak suretiyle alternatörün A.A. çıkışını daha önceki değerine yükseltir. Yüksek bir değişiklik, alternatörün çıkış geriliminin artmasına sebep olursa, kontaktör daha kısa zaman aralıklarında açılıp kapanarak; D.A. uyartım generatörünün şont sargısına seri bağlı direnci daha az kere kısa devre yapmış olur. Bunun sonucu olarak da çıkış gerilimi normal değerine düşer. Alternatörlerde bu maksai için, elektronik lambalar, amplidinler, manyetik amplifikatörler, ateşlemeli redresörler ve kontrollü siliyum redresör gibi çeşitli tipte otomatik gerilim regülatörleri kullanılır.

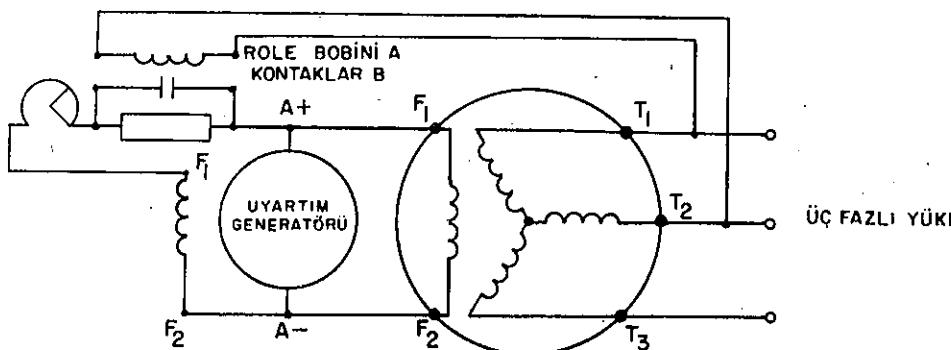

Şekil 12-25. Üç Fazlı Bir Alternatör için Gerilim Regülatörü.

DOYMA EĞRİSİ

Bir generatörün hızı sabit tutulursa, induklenecek gerilimin değeri doğrudan doğruya kutup başına düşen manyetik akıya bağlı olur. Yüksüz durum için, kutup başına düşen akı miktarı, kutup başına düşen amper devir sayısına göre hesaplanır. Her kuşbu teşkil eden alan sargılarının sarımlı sayısı sabit olduğuna göre, manyetik akı miktarı, D.A. uyartımının amper cinsinden değerile orantılı olacaktır.


I. Kitapta demir manyetize edildiği zaman, moleküllerin belli bir konum alındıklarından bahsedilmiştir. Demir moleküllerinin daha büyük bir kısmını istenen belli bir konuma getirmek için, amper-sarımlının bununla orantılı olarak arttırılması gereklidir. Diğer bir deyişle, manyetik akı artışı, yaklaşık olarak amper sarımdaki artıla doğru orantılıdır. Bununla beraber, demir içerisinde sıraya getirilemeyen molekül sayısı azaldıkça, manyetik devre içerisindeki akımı yükseltmek daha çok zorlaşır. İşte akı artışının M.M.K. artışıyla orantılı olarak yükselmemeye başladığı bu noktaya doyma

noktası adı verilir. M.M.K. doyma noktasının ilerisinde arttırılmaya devam edilirse, demir içerisinde istenen konuma getirilemeyen molekül sayısı daha da azalmış olacağından akı miktardında meydana gelecek artış da devamlı olarak düşecektir.


Şekil 12-26 A da doyma eğrisini çıkarmakta kullanılan bir bağlantı görülmektedir. Şekil 12-26 B ise, A.A. generatörüne ait tipik bir doyma eğrisini göstermektedir.

Şekil 12-26 A da, uyartım sargılarının bir D.A. kaynağına nasıl bağlandığına ve uyartım akımının bir reosta yardımıyla kontrol edilişine dikkat ediniz. Uyartım devresine konan ampermetre uyartım akımının değerini gösterir. Çıkış uçlarından ikisi arasına bağlanan voltmetrede ise, indüklenen gerilim değeri okunur. Genlikleri aynı olduğundan, üç voltmetre kullanarak gerilimlerin üçünü de ölçmeye lüzum yoktur.

Doyma eğrisini çıkarmak için uyartım devresine enerji uygulanmış bulunan alternatör, normal hızla çalıştırılır. Alan kutuplarının artık manyetizmasından dol-

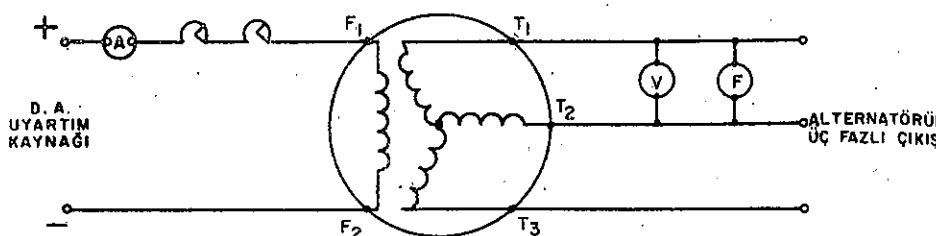

Şekil 12-26a;

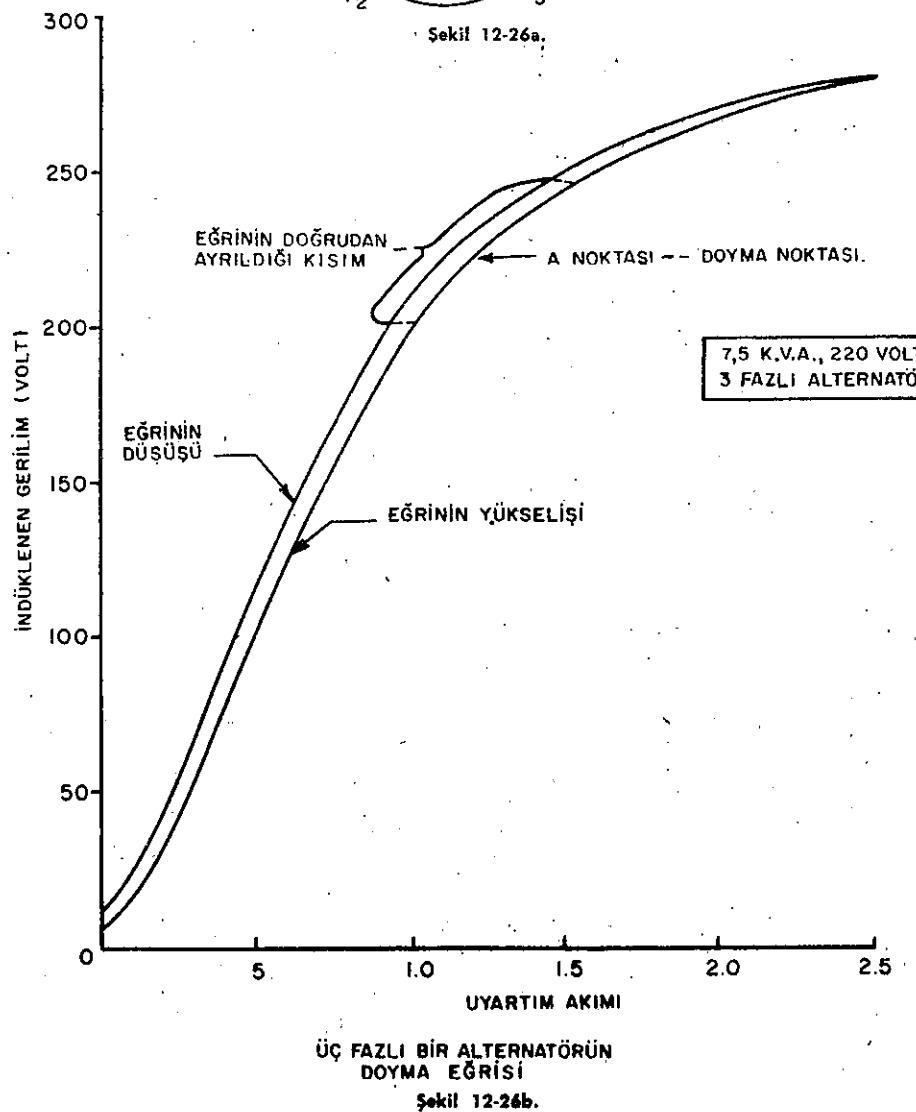

yi, alternatörün çıkış uçlarında düşük bir gerilim meydana gelir. Alan reostasının maksimum direnci devrede olarak D.A. uyartım devresine enerji uygulanır. Bu durumda uyartım akımı ve E.M.K. değerleri kaydedilir. Sonra, uyartım akımı eşit miktarlarda artırılarak her uyartım akımına tekabül eden gerilim değerleri kaydedilir. Eşit miktarlarda arttırlan uyartım akımı maksimum değerine geldiğinde, uyartım akımını aynı eşit aralıklarla tekrar sıfıra kadar azaltmak suretiyle, alçalan bir eğri de çıkarılabilir.

Şekil 12-26 B deki doyum eğrisinin yükselen kısmı, artık manyetizmadan dolayı, uyartım akımı sıfır olduğu halde küçük bir indukleme E.M.K. i değerinden başlar, uyartım akımı sıfırdan itibaren yükselmeye başlayınca, induklenen E.M.K. i, doyum noktası adını verdigimiz «A» noktasına kadar yaklaşık olarak bir doğru şeklinde yükselir. Uyartım akımı bu noktanın ilerisinde artırılmaya devam edilirse; eğriden de görüleceği gibi, akı ve induklenen E.M.K. deki artış miktarı azalır. Diğer bir deyimle, demir içerisinde istenilen konuma getirilemeyen mole-

kül sayısı oldukça azaldığından manyetik devrede bulunan demiri manyetize etmek gittikçe zorlaşır. Şekil 12-26 B de eğrinin alçalan kısmında belli bir uyartım akımı için induklenen E.M.K. değerleri, aynı eğrinin yükselen kısmındaki gerilim değerlerine nazaran biraz daha büyütür. Bu küçük farka, molekül sürütmemesi sebep olur. Manyetik devrede bulunan demirin molekülleri, M.M.K. azaltılsa dahi eski konumlarını muhafaza ederler. Bu sebepten Molekül sürütmemesine, histeresiz etkisi denir.

Doyum eğrisinin pratikteki kullanma yerleri sunlardır :

1. Bu eğri, uyartım devresinde aşırı bir I^2R kaybı olmadan, çıkışta maksimum bir A.A. gerilimi elde etmek için; alan uyartım akımının yaklaşık olarak hangi değerde olması gerektiğini gösterir. Bu çalışma noktası genellikle, eğrinin dirsek kısmının ortası civarında bulunur. (Şekil 12-26 B de A ile gösterilen doyum noktası civarında.)

2. Verilen bir alan uyartım akımı için, eğrinin yükselen ve alçalan kısımları arasındaki fark küçükse; manyetik devre içerisinde

bulunan demirin histerezis kaybı az demektir. Buna karşılık, eğrinin yükselen ve alçalan kısımları arasında göze çarpan bir fark ve-

ALTERNATÖRÜN ETİKETİ

Bir makina tam güç faktörlü yükten başka yükleri de besleyebileceğinden; bir alternatörün kapasitesi kilovat yerine kilovoltamper olarak verilir. Güç faktörü ve kva. cinsinden çıkış bilindiğine göre, kilovat olarak çıkış gücü aşağıdaki formülden kolayca hesaplanabilir.

$$Kw = \text{Kva} \cdot \cos \Theta$$

Bir alternatörün etiketinde bundan başka şu değerler bulunur: Tam yükteki çıkış gerilimi, her fazın tam yükte vereceği akım,

ALTERNATÖRÜN VERİMİ

Pratik olarak bir alternatörle bir D.A. generatörünün kayipları aynıdır. Sabit kayiplar veya kaçak güç kayipları içersine; yatak ve fırça sürtünme kayipları, hava sürtünme kayipları ve demir kayipları girer. (Demir kayipları fırko kayipları ile histerezis kayiplarından teşekkül eder.) Bakır ka-

ya aralık varsa, manyetik devre içerisindeki demirde oldukça büyük bir histerezis kaybı bulunduğu anlaşılır.

kaç fazlı olduğu, frekansı, dakika-daki devir sayısı, güç faktörü, uyartım akım ve gerilimi, çalışma esnasında sıcaklığın çıkabileceği maksimum değer.

ALTERNATÖRÜN ETİKETİ	
K.V.A. - 100	ÜÇ FAZLI
FREKANS - 50	1800 R.P.M.
GERİLİM - 2400 V.	FAZ AKIMI - 25
GÜC KATSAYISI %80	UYARTIM GERİLİMİ - 125
UYARTIM AKIMI - 15 A.	SICAKLIK YÜKSELMESİ - 50°C
İMALEDEN FIRMA	MODEL NO.
MOTOR NO.	SERİ NO.

ya aralık varsa, manyetik devre içerisindeki demirde oldukça büyük bir histerezis kaybı bulunduğu anlaşılır.

$$\text{Verim, } \eta = \frac{\text{Çıkış gücü}}{\text{Giriş gücü}} \quad 100 \text{ olarak bulunur.}$$

Böyle olmakla beraber, alternatörlerin kva olarak kapasiteleri çok büyük olabileceğinden; akım, gerilim ve güç faktörü, istenen şartlara uyan bir yük bul-

$$\eta = \frac{\text{Kva olarak çıkış} = \cos \Theta + \text{Toplam bakır kayipları} + \text{Sabit kayipları}}{\text{Kva olarak çıkış} - \cos \Theta} \times 100$$

Aşağıda verilen örnek problemler, alternatör kayiplarını ve yüzde verim değerini kapsamaktadır.

Örnek problem

480 Volt, 50 saykılık tek fazlı bir alternatör % 75 geri güç faktörlü bir yükle, 18 kw. lik bir güç vermektedir. Generatörün verimi % 80 ve kaçak güç kayipları 1500 wattır. Müstakil alan uyartım devresi, 125 voltlu bir D.A. kaynağından 8 amper çektiğine göre:

1. Yük akımını
2. Alternatör endüvisindeki bakır kayiplarını
3. Alternatör endüvisinin etkin direncini
4. Türbinin alternatöre verdiği gücü bulunuz

Çözüm

$$1. \text{ kw} = \frac{E \times I \times \cos \Theta}{1000}$$

mak-zor olabilir. Bunun için, büyük kapasitedeki alternatörlerin verimi, genellikle kendi kayiplarını kullanmak suretiyle bulunur:

$$18 = \frac{480 \times I \times 0,75}{1000}$$

$$360 I = 18000; I = 50 \text{ amper.}$$

$$2. \eta = \frac{\text{Çıkış gücü}}{\text{Giriş gücü}}$$

$$0,8 = \frac{18000}{\text{giriş gücü}} \times$$

Toplam kayiplar = Giriş gücü — Çıkış gücü = 22500 — 18000 = 4500 Vat. Müstakil alan uyartım devresindeki kayıp = $W = EI = 125 \times 8 = 1000$ Vat. Endüvideki bakır kayipları ise :

$$= \text{Toplam kayiplar} = (\text{kaçak güç kayipları} + \text{alan kayipları})$$

$$= 4500 — (2000 + 1000)$$

$$= 1500 \text{ vat.}$$

$$3. W = I^2 R$$

$$1500 = 50^2 \times R$$

$$1500 = 2500 R$$

$$R = 0,6 \text{ om.}$$

$$\text{Hp olarak alternatör girişi} = \frac{\text{Giriş gücü}}{\text{Çıkış gücü}} = \frac{22500}{736} = 30 \text{ hp.}$$

Örnek Problem

Dakikada 1500 devir yapan 25 Kva. 250 volt, 50 saykılık tek fazlı bir alternatörün endüvi sargılarının etkin direnci 0,1 om, endüktif reaktansı ise, 0,5 om'dur. Generator bir ıstırcıya beslediğine göre, aşağıdaki istenenleri bulunuz :

1. Yük akımını,
2. Endüvi sargılarındaki bakır kayiplarını,
3. Giriş 38 hp. olduğuna göre alternatörün verimini,

Çözüm

$$1. I = \frac{V \cdot A}{E} = \frac{2500}{250} = 100 \text{ amper.}$$

$$2. W = I^2 R = 100^2 \times 0,1 = 1000 \text{ vat.}$$

$$3. W = \text{hp.} \times 736 \\ = 38 \times 36 \\ = 27970 \text{ vat. (Giriş)}$$

Türbin beygir gücü cinsinden çıkışıyla, alternatörün giriş gücü aynı olacağından :

$$\eta = \frac{\text{Giriş gücü}}{\text{Çıkış gücü}} \times 100 \\ = \frac{25000}{27970} \times 100 = \% 89,3$$

Maksimum verim sağlamak için, bir alternatörün tam yükte veya buna yakın şartlar altında çalıştırılması gereklidir. Düşük yük değerlerine tekabül eden noktalarda sabit kayiplar, girişin oldukça büyük bir kısmını ihtiiva ettiğinden, bu noktalardaki verim nisbeten düşüktür. Buna karşılık, bir alternatörün yük çıkıştı yükselse; sabit kayiplar, girişin çok küçük bir kısmını haline gelir. Bu sonuç ise, verimin yükseldiğini gösterir. 200 000 kva gibi çok büyük kapasiteli alternatörlerin tam yükteki verimleri en çok % 96 kadardır.

ALTERNATÖRLERİN PARALEL BAĞLANMASI

Elektrik gücü üreten ekseri merkez santrallarında aşağıdaki sebeplerden dolayı büyük tek bir

generator yerine; alternatörler paralel bağlı olarak çalıştırılır :

1. Paralel bağlı sistemde bir çok A.A. generatörü bulunacağından, belli zamanlarda yapılan bakım ve tamir işleri yalnız bir alternatör üzerinde yapılrken diğerleri paralel olarak yükü besleye devam ederler. Böylece, bir generatörde meydana gelen arızadan dolayı beslenen gücün tamamen kesilmesi söz konusu olmaz.

2. Merkez olarak çalışan elektrik üreten bir santralın yük durumu devamlı olarak değişir. Az yüklü durumlarda bir veya iki alternatör tam yük yakını çalışarak isteğe cevap verebilir. Böylece, bunlar yüksek bir verimle de çalışmış olacaklardır. Günün belli zamanlarında, merkezi santraldan istenen güç miktarında bir artma olursa, diğer alternatörler devreye paralel sokularak şebeke için gerekli maksimum güç sağlanır. Bu hiç şüphesiz, günün belli zamanlarında tam yükteki kapasitesinin çok altında düşük bir verimle çalışan dev yapıları bir makina kullanmaktan daha iyidir.

3. Herhangi bir bölgede kullanılan güç artarsa elektrik üreten şirketler bölgenin bu isteğine cevap verebilmek için, santrallarına yeni alternatörler ekleyebilirler. Bu alternatörler daha önce kurulmuş ünitelerle paralel olarak çalışırlar. Bu ise, merkez durumunda olan bir santralın üretim kapasitesini artırmak için en uygun ve ekonomik yol olur.

D.A. generatörlerini paralel bağlamak için, bunların gerilim ve polaritelerinin aynı olması gereklidir. Buna karşılık, A.A. generatörlerini paralel bağlarken, bunların çıkış gerilimlerinin, gerek genlik gerekse polaritelerinin belli bir frekansta devamlı olarak değiştiği hatırdan çıkarılmamalıdır. Bu sebepten, alternatörleri paralel bağlarken aşağıdaki şartlar mutlaka sağlanmalıdır :

- Çıkış gerilimleri eşit olmalıdır.
- Frekansları eşit olmalıdır.
- Çıkış gerilimleri aynı fazda olmalıdır.

Bu şartlar sağlandığında, alternatörler senkronize edilmiş demektir. Üç fazlı iki alternatörü senkronize etmek için gerekli işlemler aşağıda sıra ile anlatılmıştır.

1. 1 numara ile isimlendirilen alternatörlerden birinin, santralın ana barlarına belli frekans ve gerilimde enerji verdiği farzedelim.


2. Paralel bağlanacak 2 numaralı alternatörün 1 numaralı alternatör ile senkronize edileceğini kabul edelim. 2 numaralı alternatörün hızı istenen frekans elde edilinceye kadar yükseltilir. Aynı zamanda, 2 numaralı generatörün gerilimi, alan reostası yardımı ile 1 numaralı generatörünün eşit olacak şekilde ayarlanır.

3. 2 Numaralı generatörün üç çıkış geriliminin, 1 numaralı generatörün gerilimleriyle aynı fazda olması için; her iki alternatörün faz sırası ve frekanslarının birbirine eşit olması şarttır. Bu şartların sağlanıp sağlanmadığı senkronizasyon lambaları yardımıyla kolayca kontrol edilebilir.

Şekil 12-27 de üç fazlı iki alternatörü senkronize etmek için kullanılan bir devre görülmektedir. 1 Numaralı alternatör yükle enerji vermektede, 2 numaralı alternatör ise buna paralel bağlanacaktır. Çalışma gerilimleri, alternatörün çıkış gerilimine uygun üç lambadan her biri, şekil 12-27 de görüldüğü gibi birer anahtara bağlanmıştır. Her iki alternatör birlikte çalışırken, şu iki durumdan biri ile karşılaşmak mümkündür.

1. Her üç lampa, 1 ve 2 numaralı alternatörlerin frekansları arasındaki farka bağlı bir hızla hep birlikte yanıp sönebilirler.

2. Her üç lampa, iki generatör frekansları arasındaki farka bağlı bir hızla *fakat birlikte yanıp sönebilirler*. Bu durumda, 2 numaralı alternatör ile 1 numaralı makina arkasındaki faz bağlantısı veya sırası aynı değildir. Şimdi, 2 numaralı alternatörün faz durumunun, 1 numaralı alternatörün kine eşit olacak şekilde düzelttilmesi gereklidir. Bu durum, 2 numaralı alternatörün bağlantı uçlarından herhangi ikisinin yerlerini değiştirmekle düzeltilebilir. Yukarıda söz konusu ‘edilen işlemi yapıldığında’ senkronizasyon lambalarının üçü birlikte söñüp yanacaklardır. Bu ise alternatörler arasındaki faz bağıntısının doğru olduğunu ifade eder. 2 numaralı alternatörü döndüren makinanın hızı biraz ayarlanmak suretiyle, 2 numaralı alternatörün hızı 1 numaralı alternatöre eşit duruma getirilir. Alternatörler arasındaki frekans farkı azaldıkça, senkronizasyon

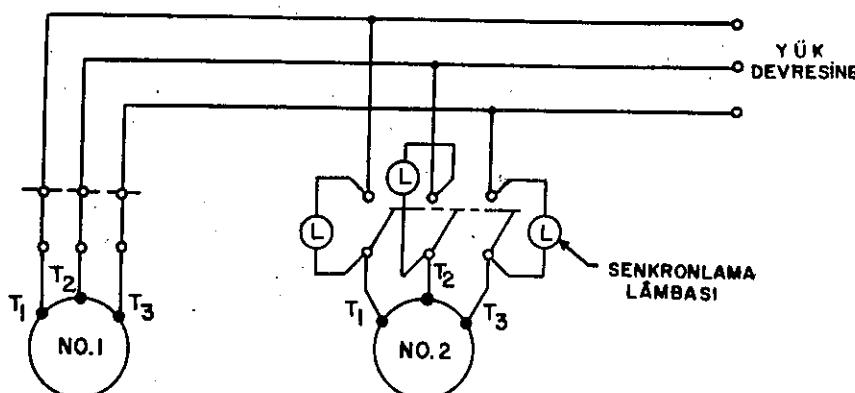

Şekil 12-27. Alternatörleri Senkronlama ve Paralel Bağlama.


lambalarının belli bir hızdaki kızarıp parlamaları esnasındaki ışık şiddetinin de bir azalma olacaktır. Parlaklılıkların azalıp çoğalma hızı, iki alternatör arasındaki frekans farkını gösterir.

Örneğin, 1 numaralı alternatörün frekansı 50 saykil ve devreye yeni giren alternatörün (2 numaralı alternatör) frekansı da 49 saykil ise, frekanslar arasındaki fark 1 saykil/saniyedir. Buna göre, senkronizasyon lambaları saniyede bir defa yanıp bir defa sönecektir. Lambalar söndüğü anda, 2 numaralı alternatörün ani polaritesi, 1 numaralı alternatörün kine aynıdır. Bu anda 2 numaralı alternatörün şalteri kapatıldığından iki A.A. generatörü paralel bağlanmış olur.


Senkronizasyon lambaları şalterin uçları arasına direkt olarak bağlanırsa, buna üç lâmbalı karanlık bağlama adı verilir. Bir al-

ternatörün faz sırasını tayin etmek için bu metot her zaman kullanılabilir. Bir alternatörün faz sırası tayin edilip stator sargıları ile şalter ve santralın ana barları arasındaki bağlantılar bir kere yapıldıktan sonra; alternatörü devreye paralel olarak her sokuşta, faz sırasını tayin için yapılan işlemi tekrarlamaya lüzum kalmaz. Şekil 12-28 A da, faz sırasının tayin edilmesinde üç lâmbalı karanlık metodun kullanıldığı görülmektedir. Bu metot ayrıca, alternatörlerin senkronize olduklarını göstermek için de kullanılır.

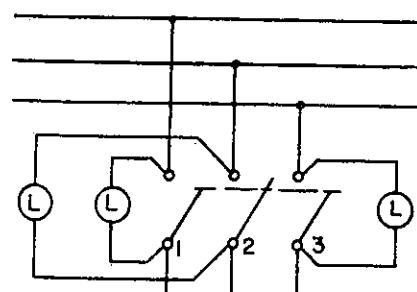Şekil 12-28 B de ise, bazan kullanılan ve iki parlak bir karanlık lâmba adı verilen diğer bir metot için yapılan bağlantı görülmektedir. Bu ikinci metot yalnız senkronizasyonu göstermek için kullanılır. Hiç bir zaman faz sırasını tayin maksadı ile kullanılmaz. Devreye yeniden giren alternatör



A - KARANLIK METOT

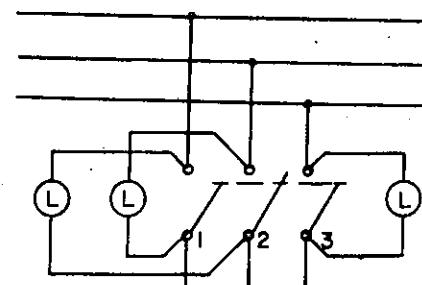

B - İKİ YANIK, BİR SÖNÜK METOT

Şekil 12-28. Senkronlama Lambalarının Bağlantıları.

şebekeyele senkronize durumda ise ; 1 ve 2 numaralı fazlar üzerinde bulunan lambalar maksimum parlaklıktır, 3 numaralı faza bağlı lampa ise karanlık durumda olacaktır.


Şekil 12-28 de görülen her iki senkronizasyon lampa bağlantısının da göze çarpan bir zararlı tarafı vardır. Örneğin, «üç karanlık lampa metodu» kullanıldığında, senkronizasyon lambaları sönük olmasına rağmen bunların uçlarında farklı gerilimler bulunabilir. Bunun sonucu olarak da, devreye yaniden girecek alternatörle daha önce çalışan makinalar arasında gerek faz, gerekse gerilim bakımından büyük farklar olduğu halde, yeni alternatör bar sistemine paralel sokulmuş olabilir. Bu ise alternatör sargılarında oldukça büyük zararlara sebep olabilir.

Faz sırası doğru olarak bilindikten ve bağlantılar buna göre sabit olarak yapıldıktan sonra ; senkronizasyonu hassas olarak göstermek için, senkronoskop adı verilen tek fazlı bir alet kullanılır. 11. bölümde senkronoskopların yapım ve çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir.

Bir senkronoskop, iki gerilim arasındaki faz bağıntısı ve frekans farkını hassas olarak gösterir. Üç fazlı bar sisteminden alınan bir fazın gerilimi, senkronoskopun grup halindeki bobinlerin-

den birine bağlanır. Devreye yeniden girecek alternatörün aynı fazından alınan gerilim, aletin grup halindeki diğer bobinlerine uygulanır. Senkronoskopun rotora tutturulmuş bulunan ibre bir ıskala üzerinde döner. İbrenin dönmesi durursa, iki alternatörün frekansları eşit demektir. Eğer ibre, ileriye doğru dik pozisyonda durursa, frekanların eşit ve gerilimlerin aynı fazda olduğu anlaşılır. Bu durumda, alternatörler senkronize halde bulunduklarından yeniden devreye girecek alternatörün şalteri kapatılabilir.

Şekil 12-29 da, iki alternatörün sankronize halde olduğunu göstermek için kullanılan, bir senkronoskopun özel anahtarlarla birlikte komple bağlantısı görülmektedir. Her alternatörün aynı fazına ait gerilim, senkronoskopun bobinlerine, özel senkronoskop anahtarları yardımı ile uygulanır. Her senkronoskop anahtarı üzerine, «çalışan» ve «parallel girecek» diye iki işaret bulunur. Senkronoskop, santralın barları ile senkronize hale getirilecek alternatörlerden herhangi biri için kullanılabilir. Ayrıca iki adet voltmetre anahtarı yardımı ile alternatörlerden herhangi birinin üç ayrı faz gerilimini tek bir voltmetre ile ölçmek mümkün olur. Şekil 12-29 da, yalnız senkronoskop ve voltmetre için tablo

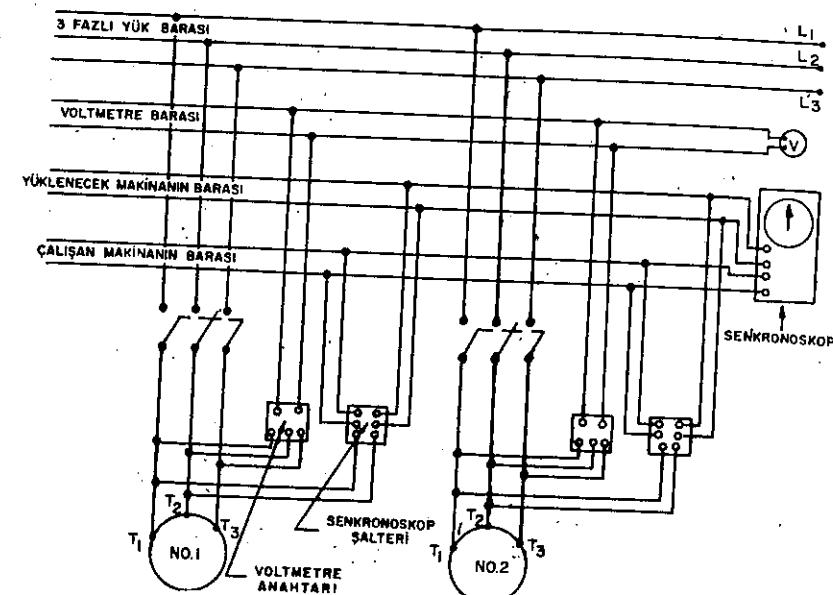

Şekil 12-29. Üç Fazlı Alternatörleri Senkronisasyon ve Paralel Bağlama Şeması.

tizerinde yapılan bağlantılar gösterilmeye çalışılmıştır. Pratikte, alternatör tablosu üzerinde ; üç fazlı bir voltmetre, üç fazlı bir ko-sinüsometre, ampermetreler ve anahtarlar bulunur.

İki alternatör bir kere paralel olarak çalışmaya başlayınca, bular üzerine bindirilecek yük ; makinaların güçleri oranında, aralarında bölünmelidir. Yükün makinalar arasında uygun şekilde taksim edilebilmesi, D.A. generatörlerinin alan uyartım değerini değiştirmek sağlanır. A.A. generatörlerinde ise vatlı güç, alternatörlerin uyartımını ayarlamakla bölünmez.

Paralel olarak çalışan alternatörlerden sabit değerde fre-

kans elde etmek için, makinaların sabit devirle dönmelerinin şart olduğu hatırlanmalıdır. Bunu sağlamak için, buhar türbinlerinin, su türbinlerinin ve dizel ünitelerinin girişleri, hassas regülatörler tarafından kontrol edilir. Buruların girişi, regülatör kontrollu yardımı ile sabit değerde tutulursa, alternatörün girişine uygulanan enerji de sabit değerde kalacaktır. Bu sebepten, paralel olarak çalışan makinaların kilovat cinsinden vatlı gücünde, alan uyartımları değiştirilse dahi hissedildir derecede bir değişiklik olmayacağı.

O halde, vatlı gücün paralel olarak çalışan alternatörler arasında taksimi nasıl yapılacaktır ? İlk

olarak, alternatörleri döndüren sistemlerin, yükle göre hızın düşme değerlerini veren karakteristik eğrilerinin elde bulunması gereklidir. Bir önceki şekildeki 1 numaralı alternatör 50 saykında çalışıysa, 2 numaralı alternatörün de 1 numaralı ile paralel bağlandıkten sonra aynı şekilde 50 saykında çalışması şarttır. Bununla beraber, 2 numaralı alternatör, sistemin frekans doğrusunu sıfır yakın bir noktada kestiğinden, üzerine çok az bir yük alacaktır. 1 Numaralı alternatörün hız-yük eğrisi, sistemin frekans doğrusunu sıfırdan oldukça uzak bir mesafede kestiğinden bu alternatör ağır bir şekilde yüklenmiş olacaktır.

Şekil 12-30 da, bu durum görülmektedir. A noktasıyla gösterildiği gibi, 1 numaralı alternatör ki-


loval olarak yükün büyük bir kısmını beslerken; 2 numaralı alternatör barlara, B noktasıyle belirtiliği gibi oldukça büyük bir güç vermektedir. Bu iki makina arasında eşit güç taksimini sağlamak için, 2 numaralı alternatörün döndüren ünitenin girişinin arttırılması gereklidir. Bu ise, adı geçen üniteye ait regülötörün biraz açılmasını zorunlu kılar. Bu durum, 2 numaralı alternatörün kilovat cinsinden girişinin yükselmesine sebep olacağından böylece 2 numaralı makinanın kilovat cinsinden çıkışı da yükselmiş olur. Aynı zamanda, 1 numaralı alternatörü döndüren ünite üzerindeki regülötör biraz kısaltılarak, 1 numaralı alternatörün döndüren ünitenin girişini azaltılır. 1 Numaralı alternatörün girişine uygulanan vat-

lı güçteki bu azalma, bu alternatörün kilovat cinsinden çıkış gücünde bir düşmeye sebep olur. Her iki ünite üzerindeki regülötörler dikkatle ayarlanmak suretiyle şekil 12-31 de görüldüğü üzere, her iki hız-yük eğrisinin, sistemin frekans doğrusunu aynı yük noktasında kesmesi sağlanabilir.


Böylece her iki alternatör, santrahn ana barlarına eşit değerde vattı güç verirler. Alternatörleri döndüren üniteler üzerindeki regülötörler ekseriya elektrik kumandalı olup kontrol tablosundan çalıştırılırlar.

Operatör, kumanda tablosu üzerindeki aletlerin gösterdiği değerlere bakarak; makinalar arasındaki yük bölüşümü tatmin edici değere gelinceye kadar, regülötör-


leri elektrik kumandalarıyla çok hassas bir şekilde ayarlayabilir. Paralel olarak yalnız iki makina çalışıyorsa frekansın değişmemesi için makinalar arasındaki yük bölüşümünün sağlanmasına dikkat edilmelidir. Örneğin, 2 numaralı regülötör biraz açılırsa alternatörlerin frekansı yükseltecektir. Buna göre, orijinal frekansı elde edebilmek için, 2 numaralı yük-hız eğrisi yükseldiğinden aynı zamanda 1 numaralı yük-hız eğrisinin düşürülmesi şarttır. Şekilde, 12-31 e göre, 2 numaralı makinanın yük-hız eğrisinin sarkıklığının azalıp 1 numaralı makinanının çoğalandığına ve böylece her iki eğrinin, sistemin orijinal frekans doğrusunu (50 sayk) aynı yük noktasında kestiğine dikkat ediniz.

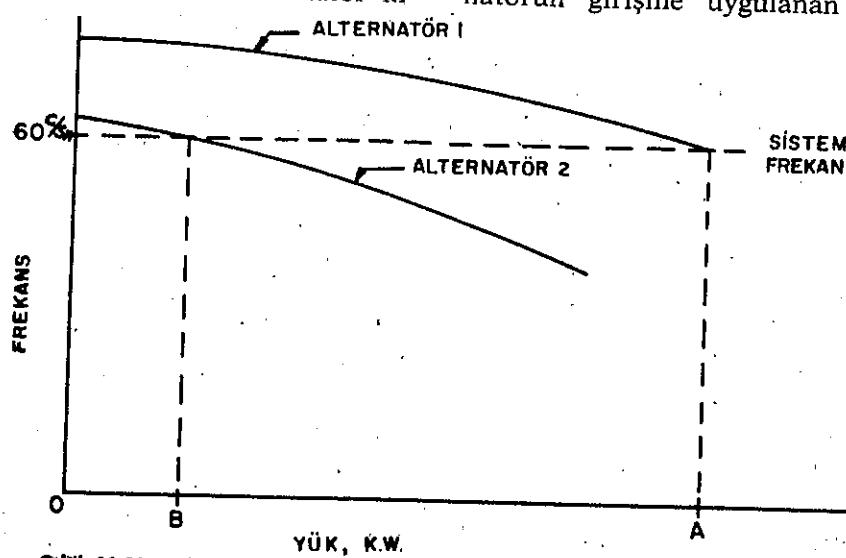

Şekil 12-30. Alternatörleri Döndüren Tarihlilik Makinaları Devir Regülötörlerinin Devir-Yük Karakteristikleri.

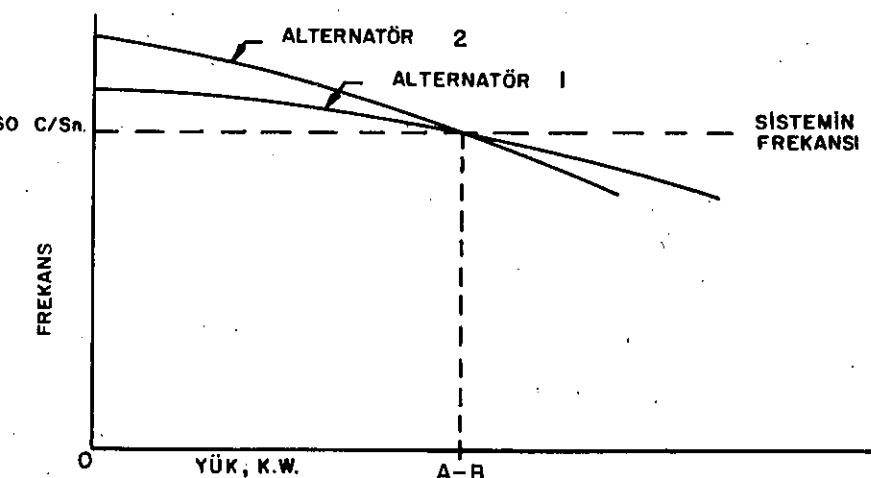

Şekil 12-31. Alternatörlerin Devir Regülötörleri Ayarlandıkten Sonra Devir-Yük Karakteristikleri.

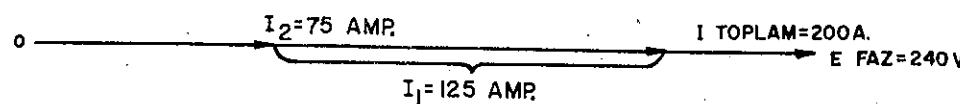

Şekil 12-32. Alternatör Paralel Çalışıyor ve Herbirinin Güç Katsayısı Birdir.

Çok kere, paralel çalışan alternatörler kullanan muhtelif səntrallar, aynı şebeke sistemi içerisinde çalışırlar. Eğer, regülatör mekanizmasındaki bozukluktan dolayı bir alternatörün hızı yükselmeye başlayarak makinayı senkronize durumdan çıkarmaya zorlarsa, generatör içerisindeki reaksiyonlar buna mani olur. Aynı şekilde, regülatördeki bir arızadan dolayı, regülatör tamamen kapatılarak alternatörü çeviren sistemin girişini kesilse alternatör, regülatör üzerindeki arıza giderilinceye kadar senkron motor gibi çalışır.

Paralel çalışmada, alternatörler arasında kilovat cinsinden yük bölüşümünü eşitlemek için, 2 numaralı alternatörün alan uyartımını değiştirek değil, makinaları çeviren sistemlerin giriş gücünü ayarlayarak düzelttilir. O halde paralel olarak çalışan alternatörlerin alan uyartımlarının değiştirilmesi ne gibi etki yapar?

Yine 2 numaralı 1 numaralıya paralel bağlanmış olsun. Bu durumda 2 numaralı generatör barlara oldukça küçük bir güç verirken esas gücün hâla 1 numaralı generatör tarafından beslendiğini

farz edelim. Her iki alternatörün tam güç faktörü ile çalışıklarını ve yükün de tamı güç faktörlü bir yük ($\cos \theta = 1$) olduğunu düşünelim.

Şekil 12-32 deki bu devreye ait vektör diyagramında, ilgili alternatörler tarafından verilen I_1 ve I_2 akımlarının, şebeke gerilimi ile aynı fazda oldukları görülmektedir. İki alternatörün akımlarının cebirsel toplamları, yükle verilen toplam akıma eşittir. Yük, tam güç faktörlü olduğundan yükle verilen bu akım da şebeke gerilimi ile aynı fazda olacaktır.


İki alternatör arasındaki güç bölüşümünü eşitlemek için, 2 numaralı alternatörün alan uyartımını yükseltmek ve 1 numaralı alternatörün yükünü azaltmak gereksin. Alternatörleri çeviren sistemlerin girişleri değişmez olarak kabul edilirse, gerekli uyartım değişiklikleri yapıldıktan sonra; her alternatörün çıkış gücünün aşağı yukarı aynı değerde kaldığı görülecektir. Bununla beraber, alternatörlerin çıkış akımları yükselecek ayrıca makinaların hiç biri tam güç faktörü ile çalışmıyacaktır. 2 numaralı genera-

törün alan uyartım akımı artıracak olursa, bu makinanın içerisinde indüklenen E.M.K. in yükseleceği gayet tabiidir.

Böylece, güç faktörü de «bir» değerinden geri güç faktörü değerleri veren bölgeye düşecektir. Bu nın manası, aynı çıkış gerilimini elde etmek için, daha yüksek değerde bir indüklemeye E.M.K. in ihtiyaç var demektir. 1 Numaralı generatörün uyartımı azaltılırsa, bu generatörün içinde indüklenen gerilim de azalır. Yine 1 numaralı generatörün uyartımı azaltılırsa güç faktörü, «bir» değerinden ileri güç faktörü değerlerini veren bölgeye düşecektir. İleri güç faktörü ile çalışmada çıkış gerilimini aynı değerde tutmak ise, içeride indüklenen gerilimi daha düşük değerde tutarak sağlanır. (Bu bölümde daha önce anlatılmış bulunan endüvi reaktansı ve endüvi reaksiyonunun, değişik, güç faktörlü

yük kullanılan bir alternatörün çıkış gerilimine olan etkilerini hatırlayınız). Endüvi reaktansı ve endüvi reaksiyonunun sebep olduğu iç çalışma şartları dolayısıyle alternatörler, alan uyartımındaki değişimlere karşı kendi kendilerini ayarladıklarından, paralel çalışmaka olan alternatörlerden her birinin çıkış gerilimi ve çıkış güçleri oldukça sabit kalır.

Şekil 12-33 de, her iki alternatörün alan uyartımları değiştirildikten sonraki devre şartları görülmektedir. 2 Numaralı alternatörün alan uyartımı kuvvetlendirilecek bu makinanın akımı, değer bakımından yükseltilmiş, faz açısı ise çıkış gerilimine göre geri duruma düşmüştür. Bununla beraber, bu makinadaki akımın aynı fazdaki bileşenleri, alan uyartımı değiştirilmeden önceki ile aynı değerdedir.

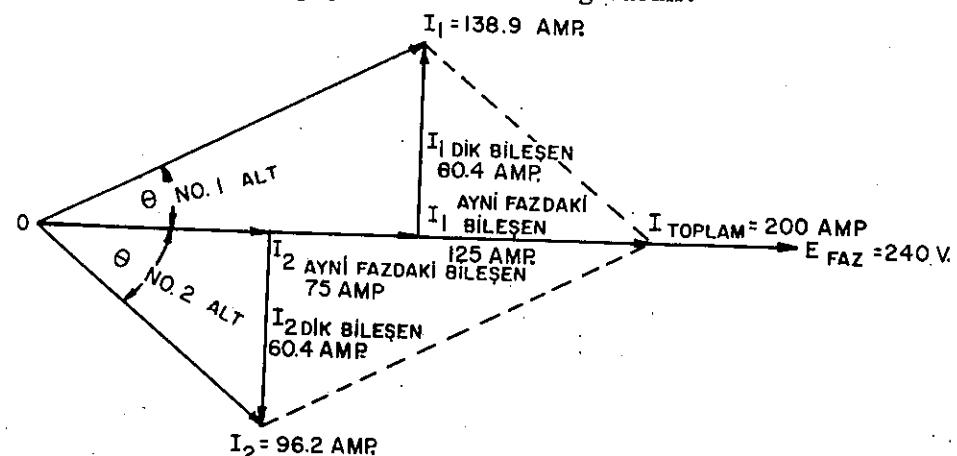

Şekil 12-33. Paralel Çalışan Alternatörlerden Birinin Uyartımı Artırılmış, Diğerinin Düşürülmüştür.

1 Numaralı alternatörün uyartım alanı zayıflatılırsa, aynı şekilde bu makinanın akımı, değer bakımından yükselir, faz açısı bakımından çıkış gerilimine göre ileri duruma geçer. Bu generatörün aynı fazda olan akımı da, alan uyartımı değiştirilmeden önceki değerine eşit olur. Yarım alternanslık akımın alternatörler arasında ileri ve geri dalgalanmaları, her iki alternatördeki I^R bakır kayıplarının artmasına sebep olur. Her alternatörün beslediği, aynı fazdaki akımın, alan uyartımı değişmeden önceki değere eşit olduğuna dikkat ediniz. Buna göre, her alternatörün barlara kilovat açısından beslediği güç aynı kalıyor demektir. Yukarıdaki eğrilde yükle göre tayin edilen akım ve güç değeri de tabiatıyla aynı kalacaktır.

Örnek Problem :

Her biri 30 Kva. 240 V. 50 saykılık tek fazlı iki alternatör, paralel olarak, 240 V. da 48 kilovat güç isteyen ve güç faktörü bir olan bir yükü beslemektedirler. Alternatörlerin ikisi de «bir» güç faktöründen farklıdır.



Sekil 12-34. Paralel Çalışan Alternatörlerin Güç Katsayıları Bir, Besledikleri Yükler ve Akımlar Aynıdır.

törü ile çalışmaktadır. 1 numaralı alternatörün çıkış 30 kilovat ve 2 numaralı alternatörün çıkış 18 kilovat olduğuna göre:

1. Her alternatörün verdiği akımı 2. yükün çektiği toplam akımı bulunuz.

Vektör şemalı 12-32 dekinin aynıdır. Her iki alternatör «bir» güç faktörü ile çalıştığından, her alternatörün akımı çıkış gerilimi ile aynı fazda olacaktır. Aynı şekilde, yükünde güç faktörü «bir» olduğundan toplam çıkış akımı da çıkış gerilimi ile aynı fazda olacaktır.

Çözüm :

$$1. I_1 = \frac{W_1}{E} = \frac{30.000}{240} = 125 \text{ Amp.}$$

$$I_2 = \frac{W_2}{E} = \frac{18.000}{240} = 75 \text{ Amp.}$$

$$2. I = \frac{W}{E} = \frac{48.000}{240} = 200 \text{ Amp.}$$

$$I = I_1 + I_2 = 125 + 75 = 200 \text{ Amp.}$$

Akımlar ayrı ayrı, çıkış gerilimi ile aynı fazda olduklarından, iki alternatörün akımlarının cebirsel toplamı, yüke verilen toplam akıma eşit olacaktır:

Yanlış bir hareketle, alternatörler arasındaki yük bölüşümü, 1 numaralı alternatörün alan uyartımını azaltıp 2 numaralı alternatörünün çoğaltarak değiştirmek istenirse şemalı 12-34 de görüldüğü gibi her iki makinanın kilovat olarak çıkış gücü yaklaşık olarak sabit kalır. (Alternatörleri çeviren sistemlerin girişleri sabit kalmak). 1 numaralı alternatörün alanı azaltılıp 2 numaralı alternatörün alanı arttırıldıktan sonra 1 numaralı alternatörün güç faktörü 0,90 ilderde olsun. Bu duruma göre:

- 1 numaralı alternatör tarafından verilen akımı.
- Alternatörler arasında dolanan reaktif akımı.
- 2 numaralı alternatör tarafından verilen akımı.
- 2 numaralı alternatörün geri güç faktörü değerini.
- Yükün çektiği akımı bulunuz.

Çözüm :

$$1. \cos \Theta_1 = \frac{\text{aynı fazdaki } I}{I_1}$$

$$0,9 = \frac{125}{I_1} \quad I_1 = 138,9 \text{ Amp.}$$

$$2. \cos \Theta_1 = 0,9; \Theta_1 = 25,8^\circ$$

$$\sin \Theta_1 = \frac{I_1}{I}$$

$$I_1 \text{ in reaktif bileşeni}$$

$$0,4352 = \frac{I_1 \text{ in reaktif bileşeni}}{138,9}$$

$$I_1 = 60,4 \text{ Amp.}$$

I_1 in reaktif bileşeni ile I_2 nin reaktif bileşenleri birbirine eşit ve 60,4 amperdir.

$$3. \tan \Theta_2 = \frac{I_2 \text{ nin reaktif bileşeni}}{I_2 \text{ nin aktif bileşeni}} = \frac{60,4}{75} = 0,8053$$

$$\Theta_2 = 38,8^\circ \text{ geri}$$

$$\cos \Theta_2 = \frac{I_2 \text{ nin aktif bileşeni}}{I_2}$$

$$0,793 = \frac{75}{I_2}; \quad I_2 = 96,2 \text{ A}$$

4. $\cos \Theta_2$ 0,779 geri güç faktörü

5. Yükün güç faktörü yine yükün kendi elektrik karakteristiklerine bağlı olduğundan aynı değer

de kalacaktır. Çıkış gerilimi 240 V. da sabit tutulursa, yük akımı da aynı değerini muhafaza eder. Yani $I = 200$ Amp. olarak kalır. Her iki alternatörün akımlarının aynı fazdaki bileşenleri birbirine eklendiğinde, $125 + 75 = 200$ Amp. i verdiğine dikkat ediniz.

Bir önceki misalde paralel olarak çalışan alternatörlerin alan uyartılarının değiştirilmesi, bunların çıkış güçlerini yükseltmeyip yalnız her alternatörün reaktif yükünü artttığı görülmektedir. İyi bir yük bölüşümü yapmak için, 1 numaralı alternatörü çeviren ünitein girişi azaltılırken, 2 numaralı çeviren ünitein girişi çoğaltılmalıdır. 1 Numaralı alternatörü çeviren ünitein girişi azaltılacak olursa, bu grubun yük-hız eğrisinin sarkıklığı artacaktır. Aynı zamanda 2 numaralı alternatörü çeviren ünitein girişi yükseltileirse, bu gurubun yük-hız eğrisinin sarkıklığı azalacaktır. Her iki ünitein régülâtör kontrollarını ayarlamak suretiyle, bu iki yük-hız eğrisinin 50 saykılık sistem frekans doğrusunu aynı yük noktasında

kesmesi sağlanabilir. İki makina paralel olarak bağlandıktan sonra alternatörlerin alan uyartımı sabit tutulduğu takdirde, her iki alternatörün kilovat olarak çıkışları bir birine eşit ve güç faktörleri 1 olacaktır.

Şekil 12-34 de, generatörleri çevrelen ünitelerin girişlerini değiştirmek suretiyle, aralarında eşit yük bölümü sağlanan iki alternatörün vektör diyagramı görülmektedir. Her alternatörün güç faktörü 1 ve akımları 100 er amper olduğuna göre, kilovat cinsinden her gruba isabet eden yük :

$$\begin{aligned} E. I. \cos \theta \\ \text{Kw.} &= \frac{1000}{240.000 I} \\ &= \frac{1000}{1000} = 24 \text{ Kw.} \end{aligned}$$

Güç faktörü = 1 için bulunan bu çıkış gücü, her generatörün normal kapasite sınırları içerisinde olup, aşırı bir yüklenme durumu da söz konusu değildir.

KARARSIZ DÖNME

Alternatörü çeviren ünitein dönme momenti sabit kalmayıp palslı olarak değişiyorsa bu, alternatör rotorunun ileri doğru çekilip tekrar normal çalışma duru-

muza gelmesine sebep olabilir. Alternatörleri çevirmek için bazan, dönme momenti palslı bir şekilde değişen dizel motorları gibi üniteler kullanılır. Bunun sonucu ola-

rak alternatörün rotoru peryodik olarak bazan hızlı bazan daha yavaş döner. Bu pals veya osilasyon etkisine «kararsız dönme» adı verilir ve paralel bağlı alternatörler arasında birinden diğerine veya bunun aksi yönde bir akım dalgalanmasına sebep olarak, hoş gitmeyen bir durum yaratır. Alternatörler arasındaki bu osilasyon etkisi birikerek röleyi yüklemek suretiyle devrenin açılmasına sebep olacak kadar büyük değerler alabilir.

Bu kararsız dönme, ağır bir vonan yardım ile osilasyon etkisini azaltarak düzeltilebilir. Bu palslı moment durumunu minimum değere indirmek için, ekseriya döner alan yapısı içerisinde bir amortisör sargası kullanılır. Şekil 12-2 de döner alan meydana getiren her

kutbun alın kısımlarındaki oluklar içeresine yerleştirilmiş bulunan bir amortisör sargası görülmektedir. Kalın iletkenlerden meydana gelen bu amortisör sargası iki baş uçtaki bileziklere pirinç lehimini veya kaynakla tutturulmuştur. Kararsız dönme anında meydana gelen osilasyon, endüvi akısının yolunu, amortisör sargasının kısa devreli iletkenlerini kesecek şekilde değiştirir. Akı yolundaki bu değişme, amortisör sargası içerisinde, kendisini meydana getiren kuvvetin zıt yönünde indükleme akımlarının doğmasına sebep olur. (Lenz kanununa göre). Amortisör sargası iyi bir şekilde hesaplanacak olursa, kararsız çalışmanın etkileri kısa devreli iletkenler içerisinde indüklenen akımlar sayesinde tamamen ortadan kaldırılmış olur.

HATIRDA TUTULMASI GEREKEN NOKTALAR

- Alternatörler, döner endüvili ve döner alanlı olmak üzere iki sınıfa ayrılırlar.
- Döner endüvili alternatörler yerine şu sebepten dolayı döner alanlı alternatörler kullanılır :
 - a. Yalıtma hususunda hiç bir güçlükle karşılaşmadan daha yüksek değerde gerilimler elde edilebilir.
 - Çıktılı kutup ve silindirik alanlı olmak üzere iki tip döner alan vardır. Çıktılı kutup alan tipi, hızı dakikada 1500 devri geçmeyen düşük devirli alternatörlerde kullanılır. Silin-

dirik alan kutuplu rotorlar ise dakikada 1500 - 3000 devir yapan yerlerde kullanılır.

- Müstakil alan uyartımlı bir alternatörün, alan deşarj devresinin çalışmasını iyice öğreniniz.
- Değişik tipte alternatörlere ait rotor ve statorların basit konstrüksiyon prensiplerini öğreniniz. Aynı zamanda, büyük güçlü alternatörlerdeki havalandırma ve soğutmanın nasıl yapıldığını iyi bir şekilde anlayınız.

a. Tam güç faktörü için :

$$\text{İndüklenen } E = \sqrt{(E_r + IR^2) + (IX_L)^2}$$

b. Geri güç faktörü için :

$$\text{İndüklenen } E = \sqrt{(E_r \cdot \cos \theta + IR)^2 + (E_r \cdot \sin \theta + IX_L)^2}$$

c. İleri güç faktörü için :

$$\text{İndüklenen } E = \sqrt{(E_r \cdot \cos \theta + IR)^2 + (E_r \cdot \sin \theta - IX_L)^2}$$

- A. A. generatörlerinin değişik güç faktörlü yüklerde göre gerilim regülasyonu konusundaki endüvi reaktansı ile endüvi reaksiyonu ve bunların bileşimi olan senkron reaktans kavramını iyice anlayınız.

- Yıldız ve üçgen bağlı üç fazlı alternatörlerdeki senkron empedans, senkron reaktans ve etkin direnç değerlerinin standart ölçü işlemini kullanarak, nasıl bulunduğu bütünüyle anlayınız. Aynı zamanda, bir senkron empedans ölçmesinden elde edi-

- Fleming'in generatör kaidesinin duran endüvi iletkenine veya dönen bir alana nasıl uyuboştaki gerilim (yükseksiz) ve gerilimin nasıl üretildiğini iyice anlayınız. 1. Bölümde verilen bilgilerin tekrar gözden geçirilmesi bu bakımından yardımcı olacaktır.
- Bir alternatörde, değişik güç faktörlü yüklerde göre indukleen gerilimi bulmakta kullanılan aşağıdaki formüller ile vektör diyagramlarını iyice anlayınız.

a. Tam güç faktörü için :

$$\text{İndüklenen } E = \sqrt{(E_r + IR^2) + (IX_L)^2}$$

b. Geri güç faktörü için :

$$\text{İndüklenen } E = \sqrt{(E_r \cdot \cos \theta + IR)^2 + (E_r \cdot \sin \theta + IX_L)^2}$$

c. İleri güç faktörü için :

$$\text{İndüklenen } E = \sqrt{(E_r \cdot \cos \theta + IR)^2 + (E_r \cdot \sin \theta - IX_L)^2}$$

len bilgileri kullanarak herhangi güç faktörlü bir yük için, boştaki gerilim (yükseksiz) ve gerilim regülasyonu değerini hesap edebilecek duruma geliniz.

- Bir alternatörün doyma eğrisini izah edebilmelisiniz. Ve bu eğriderdeki «dirsek» ile «doyma» deyimlerinin mânasını anlayınız.

- Tipik bir A. A. generatörü plâkası üzerinde verilen değişik faktörlerden bilhassa kva değeri, kilovat olarak çıkış yükü ve yük güç faktörü gibi deyimleri önemini anlayınız.

- Sabit kayıplar ve bakır kayıplarının mânalarını ve aşağıda verilenlerin hesabında nasıl kullanıldığını öğreniniz.

- Alternatörün verimi
- Alternatörün girişine uygunlanan güç

- Alternatörlerin paralel olarak çalıştırılmasındaki üç sebebi cevaplandırılacak duruma geliniz.

- Alternatörleri senkronize ederken dikkat edilecek üç hususun neler olduğunu cevaplandırılabilirsiniz.

- Üç karanlık lâmba metodunu, iki parlak bir karanlık lâmba metodunu ve senkronскопun kullanılmasını anlatınız.

- Kilovat olarak yükün alternatörler arasında, bunları çeviren ünitelerin yük hız eğrilerinin sarkıklığını aşağı ve yukarı kaydırarak nasıl böülüştürüldüğünü öğreniniz.

- Paralel bağlı alternatörlerin alan uyartımlarının değiştirilmesinin, kilovat olarak çıkış yükünü değiştirmeyip yalnız kvar çıkışını değiştirdiğini ve sebebini öğreniniz.

- Düşük devirli alternatörlerde bahis konusu olan «kararsız dönme» deyiminin manâsını ve bir amortisör sargısı kullanarak bunun meydana getirdiği etkilerin nasıl minimum değere düşürüldüğünü iyice öğreniniz.

TEKRARLAMA SORULARI

- Döner alan tipi alternatörün döner endüvili tip A. A. generatöründe iki üstünlüğünü yazınız.
- a. Çıkıntılı kutuplu rotor nerede kullanılır ?
b. Silindirik tipte alanlı rotor nerede kullanılır ?
- a. Müstakil uyartımlı alan devresinde, niçin bir alan deşarj direnci kullanıldığını anlatınız.
b. Bir alan deşarj anahtarı, bir adet alan deşarj direnci bir ampermetre ve alan reostası kullanan bir alternatörün müstakil uyartım devresi montaj şemasını çiziniz. Devrenin bağlantısını, alan reostası ve ampermetre, alan deşarj devresi yol üzerinde bulunmadığını göre yapınız.
- 25 kva. 250 V. 60 sayılık tek fazlı bir alternatör dakikada 1800 devir yapıyor. Endüvi direnci 0,12 om ve endüvi reaktansı 0,5 omdur. Generatör güç faktörü 1 olan bir yükü beslenmektedir. İndüklenen gerilimin değerini bulunuz.
- a. Soru 5 deki alternatör, geri güç faktörü 0,8660 olan bir yükü bes-


- lediğine göre, indükleşen EMK' in değerini hesaplayınız.
- b. Soru 5 deki alternatör, ileri güç faktörü 0,8660 olan bir yükü beslediğine göre, indükleşen EMK' in değerini bulunuz.
7. a. Alternatör konusundaki regülasyon deyimini açıklayınız.
 b. Bir alternatörün tam yükteki çıkış gerilimi 240 volt'tur, hızı ve alan uyartım değeri sabit kalmak şartıyla; alternatörün yükü üzerinden alındığında çıkış gerilimi 265 volta yükseliyor, alternatörün yüzde gerilim regülasyonu ne kadardır?
8. Yıldız bağlı üç fazlı bir alternatör, 2000 kva, 4800 volt ve 60 saykılıktır. Kısa devre senkron empedans ölçmesinde alan uyartım akımı, üç hat üzerindeki ampermetrelerde esas akım değerinin % 150 si yani 360 amper okunucaya kadar yükseltilmiştir. Alan uyartım akımı ve hız sabit tutularak üç kutuplu anahat açıldığında voltmetrede 2250 volt okunuyor. Hatlar arasındaki direnç 0,4 om ve etkin direncin omik dirence oranı 1,5 olduğuna göre:
 a. Senkron empedans değerini,
 b. Etkin direnç değerini,
 c. Senkron reaktans değerini bulunuz.
9. Problem 8 deki alternatör, güç faktörü 1 olan omik bir yükü beslediğine göre; bu alternatörün yüksüz çıkış gerilimi ile yüzde regülasyon değerini hesaplayınız.
10. a. Problem 8 deki alternatör, geri güç faktörü 0,8 olan bir yükü beslediğine göre; bu alternatörün yüksüz çıkış gerilimi ile yüzde regülasyon değerini bulunuz.
- b. Alternatör ileri güç faktörü 0,8 olan yüke normal çıkış akımını verdiğine göre, alternatörün yüksüz çıkış gerilimi ile yüzde gerilim regülasyon değerini bulunuz.
11. Aşağıdaki deyimleri açıklayınız:
 a. Senkron reaktans,
 b. Senkron empedans.
12. a. Bir alternatöre ait tipik bir doymugrısını gösteriniz.
 b. Doyum eğrilerinin kullanılma nedenlerinden ikisini yazınız.
13. a. Bir alternatörün sabit kayipları nelerdir?
 b. Bir alternatörün bakır kayipları nelerdir?
 c. Bir alternatörün tam güçteki verimi nasıl bulunur?
14. Üç fazlı, 500 kva, 2400 volt, 50 saykılık bir alternatör yıldız olarak bağlanmıştır. Buna göre:
 a. Güç faktörü 0,80 olduğuna göre, generatörün tam güçteki çıkış gücünü kilovat cinsinden bulunuz.
 b. Alternatörün tam yükteki hat akımlarını bulunuz.
 c. Her faz'a ait sargıların tam yükteki akım değerini bulunuz.
 d. Her faz'a ait sargıların gerilim değerini hesaplayınız.
15. Dizel motoru ile döndürulen, üç fazlı, 50 kva, 250 volt, 60 saykılık bir alternatör üçgen olarak bağlanmıştır. Buna göre:
 a. Alternatörün tam yükteki hat akımlarını bulunuz.
 b. Her faz'a ait sargıların tam yükteki akım değerlerini bulunuz.
 c. Her faz'a ait sargıların gerilim değerini hesaplayınız.
 d. Alternatör, dakikada 240 devir

- yaptığına göre, döner alan için kaç kutup gereklidir?
16. 5 kva, 208 volt, üç fazlı bir alternatör yıldız olarak bağlanmıştır.
 a. 1) Tam yükteki hat akımlarını,
 2) Tam yükteki bobin akımlarını
 3) Her fazın sargı gerilimini bulunuz.
- b. Bu alternatör üçgen olarak bağlandı, yeni durum için tam yükteki hat gerilim ve akım değerleri ne olurdu, hesaplayınız.
17. Üç fazlı, 60 saykılık yıldız bağlı bir turbo alternatörün üç faz'a ait sargılarından her biri 8000 voltta 265 amper verecek şekilde hazırlanmıştır. Alternatör 4 kutuplu olduğuna göre:
 a. Alternatörün kva olarak gücünü,
 b. Normal akımını 0,80 güç faktörü bir yüke beslediğine göre, alternatörün kilovat olarak çıkış gücünü,
 c. Hat gerilimini,
 d. Her yükteki hat akımını,
 e. Alternatördeki döner alanın hızını, dakikada devir cinsinden hesaplayınız.
18. Aşağıdaki soruları, soru 17 deki büyük güçlü, yüksek devirli turbo alternatörü esas olarak cevaplandırınız.
 a. Dönen kısım niçin endüvi değil de alandır?
 b. Burada niçin çıktılı kutuplar değil de silindirik döner alan kullanılmıştır?
 c. Döner alanlı alternatörlerin D.A. uyartımı nasıl beslenir?
19. A. A. generatörlerinin paralel olarak çalıştırılmalarının üç nedenini açıklayınız.
20. 10.000 kva, 11.000 volt, 50 saykılık üç fazlı bir alternatör yıldız olarak bağlanmıştır. Buna göre:
 a. A. A. generatörünün 0,80 geri güç faktörü için, tam güçteki çıkış gücünü kilovat olarak bulunuz,
 b. Alternatörün tam güçteki hat akımını hesaplayınız,
 c. Her üç sarginin gerilim değerlerini bulunuz,
 d. 0,80 geri güç faktörü ile çıkışa normal yük veren ve verimi % 92 olan bir alternatörün giriş gücünü HP. olarak hesaplayınız.
21. 240 Volt, 50 saykılık tek fazlı döner alan tipinde bir alternatör omik bir yüke 30 kilovat veriyor. Generatörün verimi % 86 ve sabit kayipları 2000 wattır. Müstakil uyartım için 240 volt 6 amper lik bir D.A. gerekligiine göre:
 a. Tam yükteki akımı (Cevap 125 A)
 b. Stator sargılarındaki bakır kayiplarını (C. 1444 W.)
 c. Stator sargılarının etkin direncini,
 d. Beygir gücü cinsinden, generatöre uygulanan giriş gücünü hesaplayınız.
22. a. Üç fazlı bir alternatörü diğer bir A. A. generatörü ile paralel bağlamak için gerekli işlemleri sıra ile yazınız. Bu işi yaparken, alternatörün ilk kez servise giridiğini farzediniz.
 b. Paralel bağlama işi bittikten sonra, kilovat cinsinden yükün iki alternatör arasında tekrar bölgüştürülmesi deyimi ne manada kullanılır? Frekansın sabit tutulduğunu farz ediniz.
23. a. Bir alternatörü santralın barları ile senkronize hale getirmek için

- kullanılan «üç karanlık lamba» metodunu bir diyagramla gösteriniz.
- b. «Üç karanlık lamba» metodu, bir alternatörün faz sırasının santral barlarına göre doğru olup olmadığını anlamak için nasıl kullanılır?
24. a. «İki parlak, bir karanlık lamba» metodunu bir diyagram üzerinde gösteriniz.
- b. «İki parlak, bir karanlık lamba» metodu, devreye yeni giren bir alternatörün, barlarla aynı fazda olup olmadığını anlamak için nasıl kullanılır?
25. a. «Kararsız dönme» deyimi, düşük devirli alternatörler için ne manâ ifade eder?

- b. Rotor üzerinde bulunan amortisör sargıları «kararsız dönme» etkilerini nasıl azaltır?
- c. «Kararsız dönme» etkilerini azaltmanın diğer yolları nelerdir?
26. Paralel çalışmada, alternatörler arasında eşit yük bölüşümü nasıl elde edilir? anlatınız.
27. Vathı gücü, alan uyartımını değiştirmek suretiyle alternatörler arasında kaydırmağa çalışılsa ne olur? Burada alternatörleri çeviren ünitelerin girişleri sabit olarak kabul edilecektir.
28. Bir alternatörün plâkası üzerinde bulunan bilgileri liste halinde yazınız.

Transformatörler

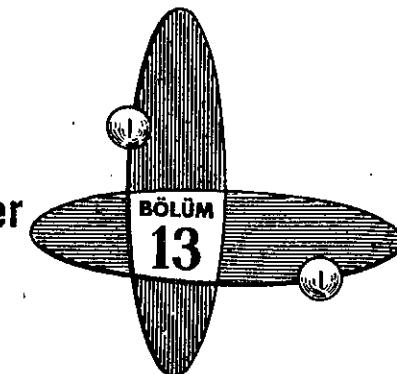


Frekansta bir değişiklik yapmadan, gerilimi değiştirerek bir alternatif akım devresinden diğer bir alternatif akım devresine enerjiyi iletmek için kullanılan; bir cihaz, «statik transformator» olarak tarif edilir. Transformator giriş sargılarına bir gerilimde enerji alır ve enerjiyi çıkış sargasından daha alçak gerilimde verirse, bu «gerilim düşürücü transformator» denir. Çıkış sargasından da yüksek gerilim verene de, «gerilim yükseltici transformator» denir. Nominal plâka gerilimi, giriş olarak yüksek veya alçak gerilim sargası kullanıldığına göre transformator, gerilim düşürücü veya gerilim yükseltici olarak kullanılabilir.

Transformator sabit bir cihazdır ve en basit şekilde, üzerine giriş ve çıkış sargıları sarılmış demir saç çekirdekten ibarettir. Güç kaynağını bağlanan giriş sargası, primer sargı olup, yüze bağlı olan çıkış sargası da sekonder sargasıdır.

Primer sargıdan sekonder sargiya enerjiyi iletten primer sargasının yarattığı alternatif manyetik akıdır.

Primerden sekonder sargılara enerjiyi iletmek için, dönen veya hareketli parçalara ihtiyaç duyulmadığından; sürdürme kayipları yoktur. Bundan başka, diğer kayıplar da nispeten azdır, böylece transformatorun verimi yüksek olur. Tam yükte verim % 96 - % 97 kadar olabilir ve çok büyük güçlü transformatörlerde, verim % 99'a kadar yükselir. Dönen sargıları olmadığından, transformatörler çok yüksek gerilimlerde kullanılabilir ve sabit bobinler direk olarak yalıtkan yağı batırılabilir. Dönen parçaların bulunmaması, aynı zamanda, transformatorun bakım ve onarım masraflarını da oldukça azaltır.

Bir transformatorun primer sargıları, alternatif bir gerilime bağlılığında; sekondere hiçbir yük bağlanması bile, giriş sargasında

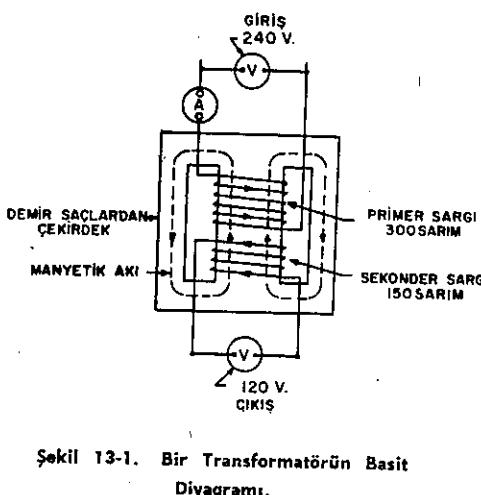

Şekil 13-1. Bir Transformatörün Basit Diyagramı.

«uyarma akımı» denen ufak bir akım yardımır.

Bu uyarma akımı, ters yönlerde azalıp çoğalırken her iki sarginın sarımlarını kesen alternatif bir akı meydana getirir. Bu akı, sekonder sarginın sarımlarını keserken; sekonderde, primer sarginın aynı frekansında, alternatif bir gerilim endükler. Bu aynı akı, her iki sarginın sarımlarını kestiği için, her iki sarginın her bir sarımda da aynı gerilimi endüklemek mecburiyetindedir. Bu, her bir sarginın toplam endükleme elektromotor kuvvetini, bu sarginın sarımlarını ile doğru orantılı yapar.

$$\frac{E_p}{E_s} = \frac{N_p}{N_s}$$

burada, E_p = Primer sarginın en endükleme gerilimi

E_s = Sekonder sarginın en endükleme gerilimi

N_p = Primer sarginın sarımlarının sayısı

N_s = Sekonder sarginın sarımlarının sayısı

Yukarıdaki orantıda, E_p primerde endüklenen zıt emk'dir. (Lenz Kanunu). Bu endükleme gerilimi tipik bir transformatörde, tatbik edilen primer geriliminden, yaklaşık olarak sadece % 1 veya % 2 kadar az olduğundan; E_p ve E_s transformatörün giriş ve çıkış gerilimleri olarak kabul edilebilir.

Örnek Problem 1

Bir transformatörün, yüksek gerilim sarginında 300 sarım ve alçak gerilim sarginında ise 150 sarım vardır. Yüksek gerilim sargina 240 volt tatbik edilmişken gerilim düşürücü bir transformatör olarak kullanılırsa; sekonder sarginın endükleme elektromotor kuvvetini tayin ediniz.

$$\frac{E_p}{E_s} = \frac{N_p}{N_s}$$

$$\frac{240}{150} = \frac{300}{N_s}$$

$$36000 = 300 E_s \quad E_s = 120 \text{ volt}$$

UYARMA AKIMI

lanması da fuko kaybını azaltır.


Diğer kayıp, histerezis kaybıdır. Alternatif akı, çekirdek yapısındaki milyonlarca molekülü saniyede birçok defa ters çevirir. Çekirdekteki molekül sürtünmesini yenmek için primer sargası tarafından verilen güç, silisyum çeliği denen özel bir çelik veya diğer özel, alçak histerezis kayaklı çelikler kullanılarak azaltılır. Fuko akımı ve histerezis kayiplarına, çekirdek kayipları denir ve normal bir transformatörde, bu kayiplar oldukça azdır.

Uyarma akımı mıknatıslama akışını beslemek için oldukça büyük 90° lik bileşen veya mıknatıslama akımı ile; çekirdek kayiplarını besleyen akımın nispeten ufak aynı fazda bileşeninden, meydana gelir. Pratikte, transformatörün yüksüz durumındaki güç faktörü, çoğu zaman 0,05 ile 0,10 geri faz arasındadır. Bu, uyarma akımı ile tatbik edilen primer gerilimi arasındaki faz açısının, 84° ile 87° geri faz arasında olduğu manasına gelir.

PRİMER VE SEKONDER AKIM MÜNASEBETLERİ

Sekonder sarginın uçlarına arasında bir yük bağlılığı zaman; akımın ani yönü, kendisini meydana getiren tesire karşı koyacak şekilde dir.

Sekonder sarginın uçlarına endüktif olmayan bir yük bağlı, basit bir transformatör Şekil 13-2 de görülmektedir. Sekonder akımı, primer sargasının akışına (ϕ)

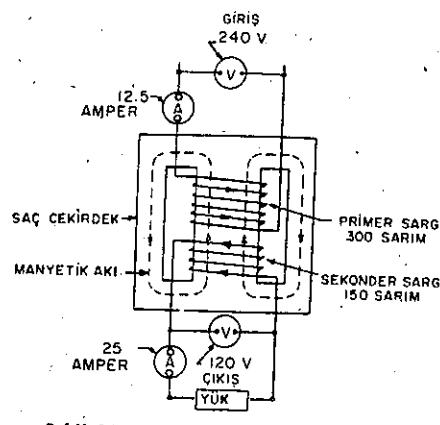

Şekil 13-2. Bir Transformatörün Basit Diagramı.

karşı koyacak bir manyetomotor kuvvet meydana getirir. Netice olarak, primer akısı değerce azaltılır ve benzer şekilde, primer sargasındaki zıt elektromotor kuvvet de azalır. Tatbik edilen primer gerilimin zıt elektromotor kuvvetten veya endükleme geriliminden daha az zıtlığı olduğu için; primer akımı artar. Primer akımındaki bu artma, sekonder sargasına, bağlanan yükün ihtiyacı olan enerjiyi verir.

Sekonder amper-sarımlı, primer manyetomotor kuvvetine zıt tesir ederken; primer amper-sarımlı-

$$1. N_p = 300 \text{ sarım}; N_s = 150 \text{ sarım}; I_s = 25 \text{ amper}$$

$$I_p N_p = I_s N_s \quad I_p \times 300 = 25 \times 150 \quad I_p = 12.5 \text{ amper}$$

$$2. \text{ Sekonder Amper-sarımlı} = I_s \times N_s = 25 \times 150 = 3750 \text{ amper-sarımlı}$$

$$3. \text{ Vat çıkışısı} = E_t \times I_s \cos \theta = 120 \times 25 \times 1 = 3000 \text{ vat.}$$

nın da mıknatıslama akısını çoğalttığı ve böylece mıknatıslama akısının azaldığını dikkat edilmelidir.

Daha önce söylendiği gibi, nominal akım ile mukayese edilirse, uyarma akımı nispeten küçüktür. Transformatörlerde ait birçok hesaplamlarda, uyarma akımı ihmal edilir ve primer ile sekonder amper sarımlarının eşit olduğu kabul edilir :

$$I_p N_p = I_s N_s \text{ burada, } I_p = \text{Primer akımı}; I_s = \text{Sekonder akımı}; \\ N_p = \text{Primerin sarım sayısı}; \text{ ve} \\ N_s = \text{Sekonderin sarım sayısı.}$$

Örnek Problem 2

Şekil 13-2 de verilen transformator; bir'e eşit güç katsayılı yükle, 120 volt ve 12 amper vermektedir. Eğer uyarma akımı ihmal edilirse, aşağıdakileri tayin ediniz: (1) Primer akımı; (2) Sekonder amper-sarımlı; (3) Yük tarafından alınan gücün vat değeri.

Tipik transformatörde, primer sargı tarafından meydana getirilen akının bir kısmı, sekonder sarginin sarımlarını kesmez. Bu na karşılık, bu primer kaçak akısı için manyetik devre havadan tamamlanır. Bu kaçak akı, çekirdeğin devre yolunu takip etmez. Primer sargasının sarımlarını keser, fakat sekonder sarginin sarımlarını kesmez. Bu kaçak akı dolayısıyle, primer sargasında bir reaktif gerilim düşmesi meydana gelir. Sonuç olarak, sekonder endükleme geriliminde azalır. Ayrıca, sekonder sarımlarını kesen fakat primer sarımlarını kesmeyen,


KAÇAK AKI

bir de sekonder kaçak akısı vardır. Bu akının da manyetik yolu çekirdek içinde olmayıp, hava içindedir. Sekonder kaçak akısı, sekonder akımı ile orantılıdır ve sekonder sargasında bir reaktif gerilim düşmesine sebep olur. Primer ve sekonder kaçak akılarının tesirlerinin, yükte bir artma ile transformatörün sekonder gerilimini azalttığı görülebilir. Transformatörün kaçak akı miktarı, kullanılan çekirdeğin tipi ile çekirdeğin ayaklarındaki primer ve sekonder bobinlerin tertibi veya yerleştirilmesine bağlıdır.

ÇEKİRDEK KAYIPLARI

Uyarma akımının, akımın 90° lik geri veya mıknatıslama bileşeninden ibaret olduğu, bu bölümde daha önceden izah edilmiştir. Akımın aynı fazda bileşeni, çekirdeğin fuko kayipları ve histerezis kayiplarını karşılar.

Çekirdek kayiplarını ölçmek için yapılması gereken bağlantılar, Şekil 13-3 A da görülmektedir. Bu transformatörün, 2400 volta çalışan yüksek gerilim sargası vardır. 240 volta çalışan alçak gerilim sargası, transformatörün primer tarafı olarak kullanılır. Vat-

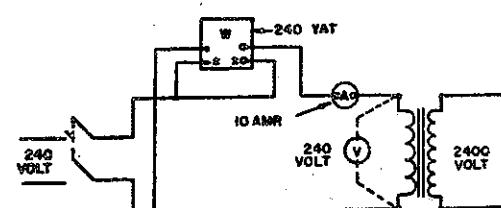


Şekil 13-3a. Transformatörün Demir Kayipları Deneyi.

başka, 240 volt nispeten emniyetli bir gerilim olarak kullanılır. Bu-nunla beraber, bu yüksek gerilim devresine hiç kimse-nin temas et-meyeceği şekilde, yüksek gerilim sargı tellerinin ve uç bağlantıları-nın iyi yalıtılmamasına dikkat edilmelidir.

Transformatörün yüksüz du-rumdaki kayipları azdır ve bunun için, ölçme aletinin hataları kont-rol edilmelidir. Şekil 13-3 A da-ki, noktalı hatlı voltmetre bağlan-tısının manası; vatmetre, voltmet-re tarafından alınan gücü de gös-tereceğinden, vatmetre okuması yapılrken voltmetrenin devreden çıkarılması gerekiği anlamında-dır.

Şekil 13-3 A daki görülen dev-rede, nominal gerilim ve frekans kullanılırsa, çekirdekte nominal alternatif akıvardır ve çekirdek kaykı normal değerindedir. Amper-metre uyarma akımını gösterir-ken, vatmetre de vat cinsinden çekirdek kaybını gösterir.

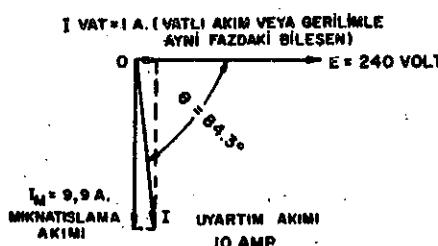

Şekil 13-3b. Transformatörün Uyartım Akımı (Boş Akım) Vektör Diyagramı.

Uygun aletler ve 2400 voltluk bir kaynak varsa; yüksek gerilim tarafını primer sargası olarak kulanmak suretiyle de, çekirdek kaybı ölçülebilir ve aletlerin kayipla-rı çıkarılırsa, çekirdek kaybının aynı olduğu görülür. Çünkü iki sarginın da sarıldığı çekirdek ay-nidir ve sarginın herhangi birini primer olarak kullanmak suretiyle, aynı miktarda amper-sarımlı aynı alternatif akımı meydana getirdiğinden vat cinsinden çekirdek kaykı da aynı olacaktır.

Şekil 13-3 B, uyarma akımının (10 amperlik), aynı fazda bileşeni (1 amper), ve 90° lik geri (miknatıslama) bileşeninin vektör mü-na-sebetini göstermektedir. Hat gerili-mi ile uyarma akımı arasındaki, 84,3° lik büyük faz açısına dikkat edilmelidir. Çekirdek kaykı 240 vattır.

Örnek Problem 3

Şekil 13-3 A, yüksek gerilim sargası 2400 volta çalışan ve alçak gerilim sargası 240 volttır çalışan, 50 KVA, 60 sayklılık, tek fazlı transformator üzerindeki bir de-neyi göstermektedir. Alçak gerilim sargasını primer olarak kullanmak suretiyle, bu transformatorun, çekirdek kaykı deneyi yapılmak-tadır. Primer sargasına 240 volt tatbik edilmişken, vatmetre 240 voltlu bir çekirdek kaykı gös-terirken, ampermetre de 10 amperlik bir uyarma akımı göstermekte-dir. Aşağıdakileri tayin ediniz :

Çözüm

1. Güç katsayısi ve faz açısı
2. Akımın aynı fazdaki bileşeni
3. Akımın 90° lik geri veya miknatıslama bileşeni

$$\begin{aligned} \text{1. Güç Katsayısi} &= \frac{W}{E I} \\ &= \frac{240}{240 \times 10} \\ &= 0,10 \text{ geri güç katsayısi} \\ &= 84,3 \text{ geri} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{2. Güç Katsayısi} &= \frac{I}{I} \\ &= 10 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{I aynı fazda} &= 1 \text{ amper} \\ 3. \sin \Theta &= 0,9951 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{I } 90^\circ \text{ lik} \\ \sin \Theta &= \frac{I}{I} \\ &= 0,9951 = \frac{10}{10} \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} \text{I } 90^\circ \text{ lik} &= 9,9 \text{ amper,} \\ \text{miknatıslama akımı} & \end{aligned}$$

BAKIR KAYIPLARI

Transformatorun bakır kayipla-rı, primer ve sekonder sargıların her ikisindeki $1^2 R$ kayiplarından ibarettir. Primer ve sekonder sargıların etkin direnci biliniyorsa, transformatorun bakır kayiplarının hesaplanması basit bir mese-lemdir. Hatırlanacak olursa, alter-natör çalışmada; alternatif akım direncinin yaklaşık değerini elde etmek için, doğru akım direnci 1,4 veya 1,5 ile çarpılmalıdır. Bununla beraber, transformator çalışmada; sargılar, statorun olukları içine yerleştirilmeyip; çekirdeğe bobin şeklinde sarılmış-

tır. Bu sebepten, omik direnç ile etkin direnç arasındaki fark nis-peten azdır. Alternatif akım (et-kin) direnci elde etmek için en çok kullanılan metot, transforma-tör sargasının doğru akım diren-cini ölçmek ve 1,1 ile çarpmak-tır.

Ölçülen doğru akım direnci ve ya omik direnç, Şekil 13-4 de göstergelmiştir. Akımı kontrol et-mek için, bu devrede akım sınırlayan bir direnç kullanılır. Bu usulde, küçük doğru akım de-ğerleri kullanılmalıdır. Bu deneyi yaparken; sargıların endüktansı

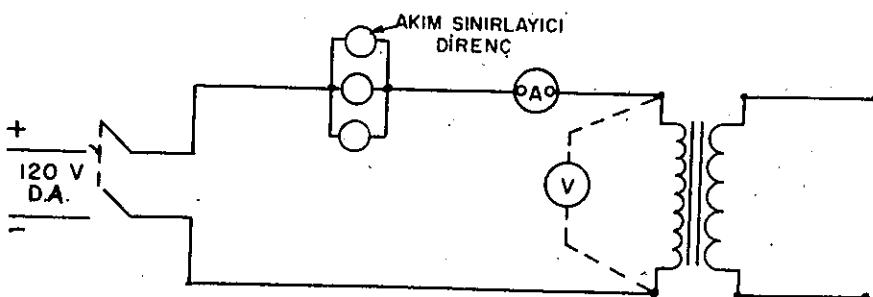

Şekil 13-4. Transformatör Sargılarının D.A. Direncinin Ölçülmesi.

fazla ise, devreyi kesmeden önce, voltmetrenin devreden çıkarılması önemlidir. Yüksek endükleme gerilimi dolayısıyla, voltmetrenin hareketli kısmı ve ibresi hasara uğrayabilir.

Örnek Problem 4

50 KVA, 2400/240 volt, 60 sayılık, tek fazlı, gerilim düşürücü transformatörün sargılarının

direnci; doğru akım ile ölçülmektedir. Yüksek gerilim sargasının doğru akım direnci 0,68 om ve alçak gerilim sargasının direnci de 0,0065 om'dur. Aşağıdakileri tayin ediniz :

1. Herbir sargının etkin direnci
2. Tam yük durumundaki toplam bakır kayipları.

Çözüm

1. Primer sargının, $R_{\text{etkin}} = 0,68 \times 1,1 = 0,75 \text{ om}$
Sekonder sargının, $R_{\text{etkin}} = 0,0065 \times 1,1 = 0,0072 \text{ om}$
2. Transformatörün kayipları az olduğundan, herbir sargının tam yük akımının değerinin tayin edilmesi gerektiği zaman, volt-amper giriş ve çıkışının aynı olarak farz edilmesi, sık sık yapılan bir iştir.

Bu sebepten,

$$I_p = \frac{VA}{E_p} = \frac{50000}{2400} = 20,83 \text{ amper} \quad I_s = \frac{VA}{E_s} = \frac{50000}{240} = 208,3 \text{ amper}$$

Bakır Kayiplarının

$$\text{Toplam Vat Değeri} = I_p^2 R_p + I_s^2 R_s = 20,83^2 \times 0,75 + 208,3^2 \times 0,0072 = 637,8 \text{ vat}$$

TRANSFORMATÖR KAYIPLARI VE VERİM

Bir transformatörde iki türlü kayıp vardır: Bakır kayipları, ve çekirdek (demir) kayipları. Bakır kayipları, primer sargılarında $I^2 R$ kayiplarıdır. Bakır kayipları, primer ve sekonder sargılardaki yük akımı ile orantılıdır. Herbir sargının akımı ile etkin direncinden, bakır kayiplarının hesaplanması basit bir meseledir.

Bütün hallerde; verim, vat çıkışının vat girişine oranıdır. Çoğu zaman, sekondere bağlanan yükün güç katsayısı bir'den farklıdır. Bunun için, vat çıkışı, sekonder gerilimi, sekonder akımı ile yükün güç katsayısının çarpımına eşittir. Vat girişi, vat çıkışı ile bakır kayipları ve çekirdek kayiplarının toplamına eşittir.

Şekil 13-3 A da görülen bağlantıları kullanarak, çekirdek kayipları ölçülebilir. Fuko kayipları ile histerezis kayiplarından ibaret olan çekirdek kayipları; frekans ve primer gerilimi sabit kalırsa; bütün yük noktalarında pratik olarak sabit kalacaktır.

Verilen herhangi bir yük noktası için, kayiplar biliniyorsa veya hesaplanabilse; basit verim formülünü kullanarak, transformatörün verimi (η) tayin edilebilir:

$$\eta = \frac{\text{Vat Çıkışı}}{\text{Vat Girişi}} \times 100$$

Transformatör hesaplamalarında kullanılabilmesi için; bu formül, daha pratik bir şekilde şöyle yazılabılır :

$$\eta = \frac{E_s I_s \cos \Theta}{(E_s I_s \cos \Theta) + \text{Vat cinsinden Çekirdek Kaybı} + (I_p^2 R_p) + (I_s^2 R_s)} \times 100$$

$E_s I_s \cos \Theta$ = Sekonder sargının vat çıkışı

$I_p^2 R_p$ = Primer sargındaki bakır kaybı

$I_s^2 R_s$ = Sekonder sargındaki bakır kaybı

Bir transformatörün verimini metodu, yüksüz durumdan tam yük durumuna kadar çeşitli yük noktalarında transformatörü yüklemek ve güç girişi ile güç çıkışını ölçmektedir. Fakat, kayiplar az olduğundan, çok hassas aletler kullanılmazsa sonuçlar hatalı olur. Meselâ, bir transformatörün tam yükteki verimi, çoğu zaman % 96 dan % 98 e kadardır. Tipik bir vatmetre, % 1 hatalıdır. Böylece okunan değerlerde hata, % 50 ye kadar olabiliyor demektir. Bundan başka, transformatörleri yüklemek için, gerekli akım, gerilim güç

faktörü ve aletleri bulmak imkânsız olabilir. Çok büyük güçlü transformatörler için, bu husus özellikle doğrudur.

En çok kullanılan metot, kayıpları ölçmek ve bu kayıpları etiketindeki çıkışla toplayarak giriş bulmaktadır. Kayıpların ölçülmesi suretiyle, verimin elde edilmesinde kullanılan usuller, aşağıdaki örnekte görülmektedir.


Örnek Problem 5

Bu bölümde daha önce kullanılan, 50 KVA, 2400/240 voltlu transformatör, bir'e eşit güç katayınlı nominal yük çıkışını beslemektedir. Çekirdek kayıpları, 240 vat olarak bulunmuştur. Sekonder bakır kaybı 312,4 vat iken, primer bakır kaybı 324,4 vattır. Bir'e eşit güç faktöründe ve nominal çıkıştaki verim :

$$\eta = \frac{E_s I_s \cos \Theta}{(E_s I_s \cos \Theta) + \text{Vat cinsinden Çekirdek Kaybı} + (I_p^2 R_p) + (I_s^2 R_s)} \times 100$$

$$= \frac{50000 \times 1}{50000 \times 1 + 240 + 325,4 + 312,4} \times 100 = \% 98,3$$

Transformatörün veriminin tayin edilmesinde, transformatörün bakır kayıplarını ölçmek için, sık sık kullanılan diğer bir metot; «Kısa Devre Deneyi» dir. Bu deneyde; yüksek gerilim sargası, primer olarak kullanılır ve alçak gerilim sargası, kısa devre edilir.

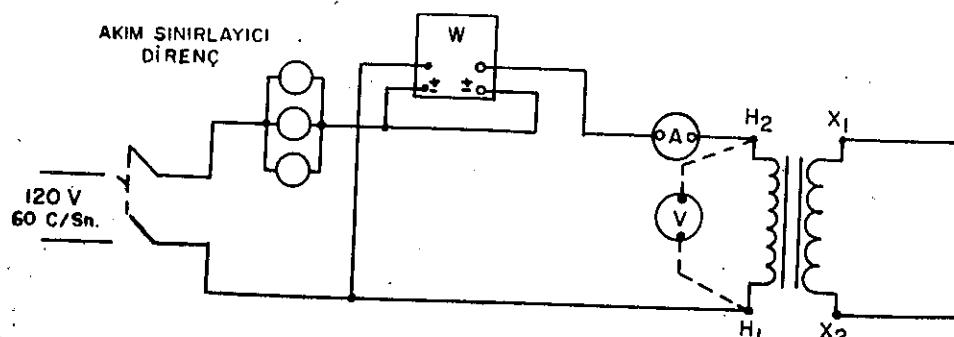

Şekil 13-5. Transformatörün Kısa Devre Deneyi.

ayar edilir. Transformatörün alçak gerilim tarafı kısa devre edildiği zaman, her iki sargıda da tam yük akımını elde etmek için; nominal primer geriliminin sadece % 3 ünden % 5 ine kadar bir gerilime ihtiyaç vardır.

Sekonder kısa devre iken, her iki sargıda da nominal akımın olması için gerekli olan gerilime, empedans gerilimi denir. Empehdans gerilimi terimi, sekonder ve primer sargılarının empedanslarından nominal akımın akışını gerektiren gerilim manâsında kullanılır. Empehdans gerilim yüzdesi; empehdans geriliminin nominal gerilime oranıdır ve genellikle % 3 ile % 5 arasındadır.

Şekil 13-5 deki vatmetre, primer tarafa göre, transformatörün toplam bakır kayıplarını gösteren:

$$I_p^2 R_p + I_s^2 R_s = 20,83^2 \times 0,68 + 208,3^2 \times 0,9965 = 577 \text{ vat.}$$

Sargıların doğru akım veya saf omik direnci ile mukayese edildiği zaman; kısa devre deneyi ile elde edilen 640 vatın, doğru akım direnç değerleri kullanılarak bulunan 577 vatlık toplam bakır kaybına oranı :

$$\frac{640}{577} = 1,11 \text{ olur.}$$

Bu değer, transformatörlerde, etkin direncin bulunması için tav-

pektir. Bu deneyde primer sargılara tabib edilen gerilim çok az olduğu için, vatmetre okumasındaki çekirdek kayıpları ihmali edilecek kadar azdır.

Bu deneyde, Şekil 13-3 teki bağlantılar kullanılarak, transformatörün çekirdek kayıpları tayin edilebilir. Önceki örnek problemdede kullanılan 50 KVA lik aynı transformatör tekrar bu şekilde kullanılırsa; çekirdek kaybı, 240 vat olacaktır. Şekil 13-5 e bakılırsa; ampermetrenin 21 amper, vatmetrenin 640 vat ve voltmetrenin 80 volt gösterdiği görülür. Bu güç değeri, transformatörün bakır kayıplarını temsil eder. Yüksek ve alçak gerilim sargılarındaki bakır kayıplarını hesap etmek için, doğru akım omik değerleri kullanılırsa, toplam bakır kayıpları şöyle bulunur :

siye edilen 1,10 değerinin doğru olduğunu gösteriyor.

Yaklaşık olarak 21 amperlik akımda vatmetre 640 vat gösterirse primer tarafa göre transformatörün eşdeğer etkin direnci (R_{OP}) :

$$R_{OP} = \frac{W}{I_p^2} = \frac{640}{21^2} = \frac{640}{441} = 1,45 \text{ om olur.}$$

Sekonder tarafına göre eşdeğer etkin direnç değeri ise :

$$\frac{N_s}{R_{op}} = \frac{1}{N_p} = \frac{1}{10}$$

$$= 0,0145 \text{ om olur.}$$

Yukarıdaki formülde niçin sarım oranlarının karesi alındı diye bir soru sorulabilir. Önce, alçak gerilim sargısının yüksek gerilim sargısına göre sarımları sayısı sadece onda bir olacaktır. Yüksek ve alçak gerilim sargılarının, gerilim ve sarım sayısının, doğru orantılıdır: $240 : 2400 = 1 : 10$.

Amper sarım, herbir sargı için aynı olduğundan; alçak gerilim akımının değeri, yüksek gerilim sargısının on mislidir. Bu örnekte;

$$\frac{VA}{I_s} = \frac{50000}{240} = \frac{50000}{240} = 208,3 \text{ amper, tam yük akımı}$$

Toplam Bakır Kayipları $= I_s^2 \times R_{op} = 208,3^2 \times 0,0145 = 629$ vat
Nominal yükte ve bir'e eşit güç katsayısında, transformatörün verim yüzdesi:

$$\eta = \frac{E_s I_s \cos \Theta}{E_s I_s \cos \Theta + \text{Vat Cinsinden Çekirdek Kayipları} + \text{Toplam Bakır Kayipları}} \times 100$$

$$\eta = \frac{240 \times 208,3 \times 1}{240 \times 208,3 \times 1} \times 100 = \% 98,3$$

$$\eta = \frac{(240 \times 208,3 \times 1) + 240 + 629}{(240 \times 208,3 \times 1) + 240 + 629} \times 100 = \% 98,3$$

Kısa devre deneyi kullanılarak elde edilen verim yüzdesinin, önceki problemde bulunan değerin aynı olduğuna dikkat ediniz.

alçak gerilim sargısındaki telin kesitinin, yüksek gerilim sargısındaki tel kesitinden on misli fazla olduğu manásına gelir. Eğer alçak gerilim sargısı, yüksek gerilim sargısındaki sarımların, $1/10$ u kadar sarımlı ve on misli büyük kesit alan ise; $1/10$ un karesi, transformatörün primer eşdeğer direncinin alçak gerilim tarafına çevrilmesi için kullanılan bir çarpan olur. Bu formül, herhangi bir transformatör oramı ile kullanılmakta geçerlidir.

Nominal yükte, bu transformatörün toplam bakır kayiplarını bulmak için:

İama akısı aynı olduğundan, çekirdek kaybı da aynı olacaktır. Bununla beraber; bakır kayipları, tam yükteki değerinin dörtte birine kadar azalacaktır, çünkü; $I^2 R$ formülündeki kare alma iş-

lemi, I^2 çarpanında ilk değerinin sadece dörtte birini meydana getirir. Bu yük durumunda, verimi hesaplamak için aynı formül kullanılarak,

$$\eta = \frac{240 \times 104,2 \times 1}{(240 \times 104,2 \times 1) + 240 + 157} \times 100 = \% 98,4 \text{ bulunur.}$$

Transformatörün beslediği yükün güç katsayısi birden farklı ise; vat çıkıştı azalır, fakat kayip-

lar sabit kahr. Meselâ, % 60 geri güç katsayılı nominal yükte verim:

$$\eta = \frac{E_s I_s \cos \Theta}{E_s I_s \cos \Theta + \text{Vat Cinsinden Çekirdek Kaybı} + \text{Toplam Bakır Kayipları}} \times 100$$

$$= \frac{240 \times 208,3 \times 0,6}{(240 \times 208,3 \times 0,6) + 240 + 629} \times 100 = \% 97,2$$

GERİLİM REGÜLASYONU

Tatbik edilen primer gerilimi sabit tutulurken; yük, tam yükten, yüksüz akım durumuna kadar azaltılırsa, transformatörün gerilim regülyasyonu, sekonder gerilimindeki değişim yüzdesidir. Gerilim regülyasyonu, aşağıdaki formül ile hesaplanabilir:

$$\text{Gerilim Regülyasyon Yüzdesi} = \frac{E_s \text{ Yüksüz} - E_s \text{ Tam Yük}}{E_s \text{ Tam Yük}} \times 100$$

Kısa devre deneyinde, önceki şekilde kullanılan 50 KVA lik trans-

formatörün primer ve sekonder sargılarında nominal akımın akmasına sebep olacak empedans gerilimi, 80 voltlu. Yüksek gerilim tarafına göre transformatörün empedansı $Z_{op} = E_p / I_p$ olur.

12 nci bölümde alternatörler için gösterildiği şekilde, transformatörün yüksüz geriliminin hesaplanması mümkünür. Şekil 13-5 deki kısa devre deneyindeki bilgiler kullanılarak; eşdeğer empedans, eşdeğer etkin direnç ve eşdeğer reaktans elde edilir.

308 ALTERNATİF AKIMIN ESASLARI

$$Z_{op} = \frac{E_p}{I_p} = \frac{80}{21}$$

= 3,81 om, yüksek gerilim tarafına göre transformatörün eşdeğer empedansı

$$R_{op} = \frac{W}{I_p^2} = \frac{640}{21^2} = \frac{640}{441}$$

= 1,45 om, yüksek gerilim tarafına göre transformatörün eşdeğer direnci

$$X_{op} = \sqrt{Z_{op}^2 - R_{op}^2}$$

$$= \sqrt{3,81^2 - 1,45^2}$$

= 3,52 om, yüksek gerilim tarafına göre transformatörün eşdeğer reaktansı

Yüksek gerilim tarafının direnç ve reaktansının eşdeğer değerleri, şimdi, transformatörün alçak gerilim tarafının eşdeğer değerlerine çevrilebilir.

$$R_{os} = R_{op} \left(\frac{N_s}{N_p} \right)^2 = 1,45 \left(\frac{1}{10} \right)^2$$

$$E_s \text{ Yüksüz} = \sqrt{(E_s + I_s R_{os})^2 + (I_s X_{os})^2}$$

$$= \sqrt{(240 + 208,3 \times 0,0145)^2 + (208,3 \times 0,0352)^2}$$

$$= 243 \text{ volt}$$

Yüksüz Gerilim - Tam Yük Gerilimi

$$\text{Gerilim Regülasyon Yüzdesi} = \frac{243 - 240}{240} \times 100 = \% 1,25$$


= 0,0145 om, sekonder sargıya göre transformatörün eşdeğer direnci.

$$X_{os} = X_{op} \left(\frac{N_s}{N_p} \right)^2 = 3,52 \left(\frac{1}{10} \right)^2$$

= 0,0352 om, sekonder sargıya göre bütün transformatörün eşdeğer reaktansı.

50 KVA lik transformatörün gerilim regülasyonu istenilirse, yüksüz ve tam yük gerilim değerlerinin elde edilmesine lüzum vardır. Bu özel transformatör için, tam yükteki gerilim 240 volt'tur. Yüksüz durumda gerilimi tayin etmek için; 12 nci Bölümdeki alternatörler için verilen aynı tip vektör diyagramı ve hesaplamalar kullanılır.

Aşağıdaki problemde, bir'e eşit güç katsayısi için, gerilim regülasyonu tayin edilecektir. Şekil 13-6, 50 KVA lik transformatörün bu özel yük durumu için, verilen vektör diyagramıdır.

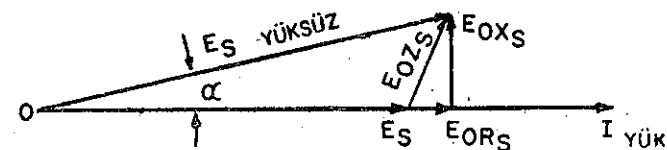

Şekil 13-6. Güç Katsayısi bir Olan Yükü Besleyen Transformatörün Vektör Diyagramı.

Tam yük ve yüksüz noktaları arasında, sekonder geriliminin, gerilim değişim yüzdesinin sadece % 1,25 olduğu yerde; bir'e eşit güç katsayısi olan bir yük için, transformatörün gerilim regülasyonunun mükemmel olduğuna dikkat ediniz.

Aşağıdaki iki örnekte 0,866 geri ve 0,866 ileri yük güç katsayısi için, aynı transformatörde gerilim regülasyonu elde edilmektedir. Bu

yük durumlarının herbiri için, transformatörün vektör diyagramları, Şekil 13-7 de görülmektedir.

Örnek Problem 6

50 KVA lik aynı transformatörün gerilim regülasyonunu aşağıdaki hallerde tayin ediniz :

1. 0,866 geri güç katsayılı yük
2. 0,866 ileri güç katsayılı yük

Çözüm

1. E_s Yüksüz

$$= \sqrt{(E_s \cos \theta + I_s R_{os})^2 + (E_s \sin \theta + I_s X_{os})^2}$$


$$= \sqrt{(240 \times 0,866 + 208,3 \times 0,0145)^2 + (240 \times 0,5 + 208,3 \times 0,0352)^2}$$

$$= 246,2 \text{ volt, yüksüz durumda gerilim}$$

Yüksüz Gerilim - Tam Yük Gerilimi

$$\text{Gerilim Regülasyon Yüzdesi} = \frac{\text{Tam Yük}}{\text{Yüksüz Gerilim}} \times 100$$

$$= \frac{246,2 - 240}{240} \times 100 = \% 2,6$$

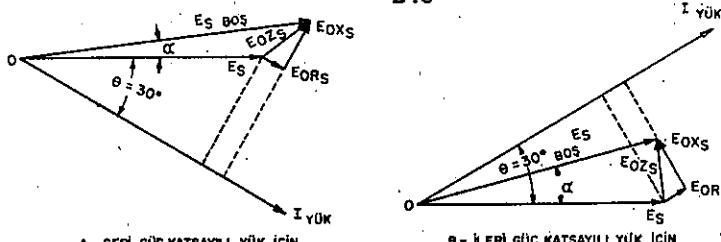


Şekil 13-7. Transformatörün Vektör Diyagramları.

$$\begin{aligned}
 2. E_s &= \sqrt{(E_s \cos \Theta + IR_{os})^2 + (E_s \sin \Theta - IX_{os})^2} \\
 &= \sqrt{(240 \times 0,866 + 208,3 \times 0,0145)^2 + (240 \times 0,5 - 208,3 \times 0,0352)^2} \\
 &= 239 \text{ volt, yüksüz durumda gerilim}
 \end{aligned}$$

Yüksüz Gerilim - Tam Yük Gerilimi

$$\begin{aligned}
 \text{Gerilim Regülasyon Yüzdesi} &= \frac{\text{Yüksüz Gerilim} - \text{Tam Yük Gerilimi}}{\text{Tam Yük Gerilim}} \times 100 \\
 &= \frac{239 - 240}{240} \times 100 = \% - 0,4
 \end{aligned}$$

50 KVA lik transformatörün karakteristik eğrileri, Şekil 13-8 de görülmektedir. Verim, nominal yükün % 10 u kadar olan, hafif yük noktalarında bile çok fazladır. Yaklaşık olarak, nominal yükün

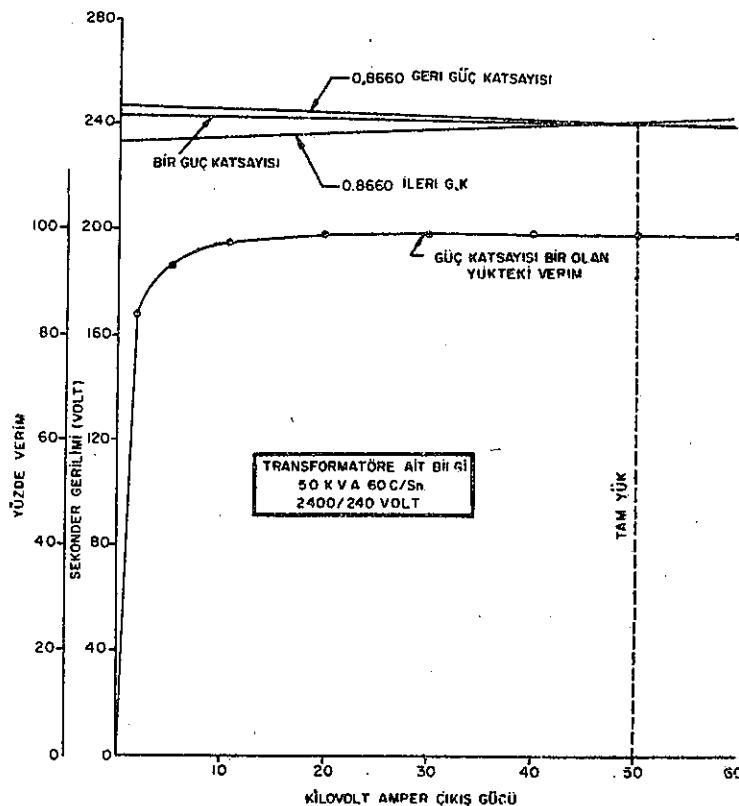

Şekil 13-8. Transformatörün Verimi ve Yük-Gerilim Karakteristikleri.

% 20inden, aşırı yükün % 20 si-ne kadar, pratik olarak verim eğri-si düzdür. Gerilim regülasyonuna ait önceden yapılan hesaplamalarda gösterildiği gibi, yüksüz durum-dan tam yük durumuna kadar, yük - gerilim karakteristiklerinin incelenmesi, gerilimde az değişiklik olduğunu gösterir. Geri güç


katsayılı sekonder gerilimindeki değişiklik, bir'e eşit güç katsayılı yüküden biraz daha fazladır. Fa-kat bu halde de, gerilim regülasyon yüzdesi tatmin edicidir. İleri güç katsayılı yük ile, negatif bir gerilim regülasyonu verecek şekil-de, yükün artması ile gerilim de artar.

YAPISI

Tek fazlı transformator, nispe-tten basit bir alternatif akım ci-hazıdır. Çekirdek, nice silisyumlu saçların bir araya gelmesinden meydana gelir. Bu yapraklar, dik-dörtgen şeritler veya L şeklinde preslenmiş saçlardan yapılabilir; veya çekirdek, uzun bir şeritten spiral şeklinde sarılabilir. Birinci tipte saçlar ek yerleri üst üste gel-meyecek şekilde sıralanır. Böylece manyetik direnç azaltılmış olur. Spiral şeklinde sarılmış çekirdeğin ekyeri yoktur ve manyetik di-renci daha azdır.

Çekirdeklerin üç esas tipi var-dır. Bunlar ; çekirdek, ceket ve çekirdekle ceket tiplerinin karışımıdır. Şekil 13-9 da çekirdek tipi transformatör, görülüyor.

Şekilde görüldüğü gibi, alçak gerilim sargısı genellikle çekirdeğin hemen üzerindedir ve yüksek gerilim sargısı da, alçak gerilim sargısının üzerine yerleştirilir. Alçak ve

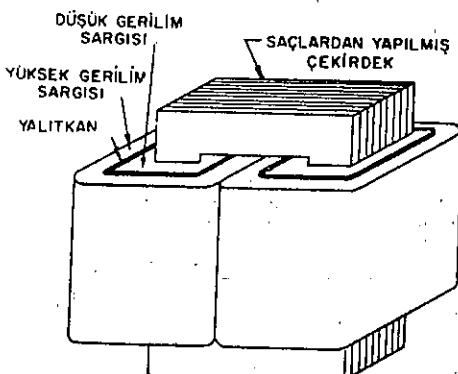


Şekil 13-9. Çekirdek Tipi Transformatörde Bobinlerin Yerleştirilişi.


indirmek mümkündür. Transformatörlerin çok basitleştirilmiş bir çok şekillerinde; primer ve sekonder sargıları, çekirdeğin iki ayrı ayağı üzerinde gösterilir. Bununla beraber, kaçak akı çok fazla olacağından, pratikte bu çok az yapılır. Kaçağı minimuma indirmek için; primer ve sekonder sargıların her ikisi de, çekirdeğin ayağı üzerinde yerleştirilir.

Ceket tipi çekirdek, Şekil 13-10 da görülmektedir. Bu tip yapıda, çekirdek, sargıların etrafını çevreler. Akının hepsi, çekirdeğin orta ayağından geçer ve sonra aki iki dıştaki ayağın ikisinden de geçeceğ şekilde ikiye ayrılır.

Şekil 13-11, tipik ceket tipi çekirdekle beraber kullanılan bobin tertibini göstermektedir. Alçak gerilim bobin sargıları, saç levhaları çekirdeğin üzerine yerleştirilirken; yüksek gerilim sargıları da bunların arasına konur. Bu bobin tertibi, yüksek gerilim bobinleri

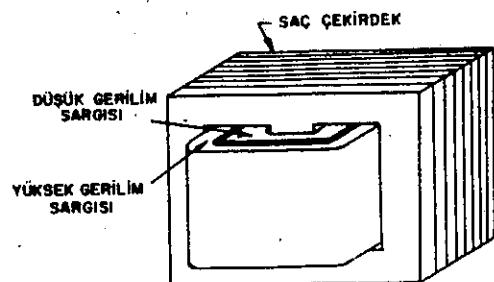

Şekil 13-10. Ceket Tipi Transformatörde Bobinlerin Yerleştirilimi.

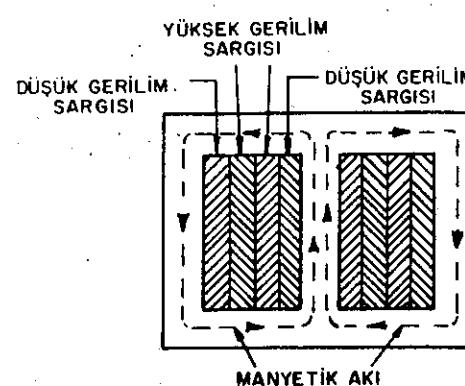

Şekil 13-11. Ceket Tipi Transformatörde Manyetik Akımın Devresi.


çekirdek yapısının yanında olmadan da bobinler arasındaki uygun yalıtmayı sağlar ve daha az yalıtmaya ihtiyaç gösterir. Bazı hallerde, bu tip çekirdek ile, dikdörtgen kesitli bakır tellerden sarılmış yassı bobinler kullanılır. Bobin sargılarının çekirdeğin sarması ve çekirdeğin de bobinleri sarması suretiyle, kaçak akı az bir değere indirilir.

Şekil 13-12, bobin sargıları olan, H tipi bir çekirdeğe üstten bakırınca, bobin hacı şeklindedir. Yüksek gerilim sargıları, iki alçak gerilim sargısının arasına yerleştirilir. Bu bobin tertibiyle, yalıtma istekleri minimuma indirilir ve yüksek gerilim yalıtmasına da, sadece yüksek gerilim ve alçak gerilim bobin sargıları arasında ihtiyaç duyulur. Bundan başka, bobin sargıları orta ayağın üzerine sarılıp çekirdek yapısının dört dış ayağı tarafından çevrilirse, kaçak akı

minimum olur. Bu tip çekirdek yapısı ekseriya, her biri 2400 volta çalışan iki yüksek gerilim sargısı ve her biri 120 volta çalışan iki alçak gerilim sargısı oları dağıtılmış transformatörlerde kullanılır. Bu tip transformatör, 2400 volt veya 4800 volt gerilimi 120 volt, 240 volta indirir veya 120/240 volt şeklinde kullanılabilir.

Yalıtkan sargıların etrafına sıkı bir spiral şeklinde sarılmış, uzun silisyum şeridinden ibarettir. Sarılı çekişdek kullanan, H tipi transformatörün özel bir şekli, General Elektrik Firması tarafından geliştirilmiştir. Bu tip çekirdeğin çeşitli üstünlükleri vardır. İnce saç levhaların istiflenmesinden ve bir araya sıkıştırmasından meydana gelen alışmış tipteki çekirdektenden daha kolay imâl edilebilir. Bundan başka, manyetik devrenin uzunluğu nisbeten kısadır ve, kesiti büyütür. Çekişdek yapısı, aki kaybını azaltmağa da yardım eder. Diğer bir üstünlüğü de, aki yolunun daima silisyumlu çeliğin damarlarını boyunca olmasıdır. Bu, demir kayiplarının azaltmasına yardım eder.

Bütün çekirdek ve bobin takımı, pres edilmiş çelik tank içerisinde-

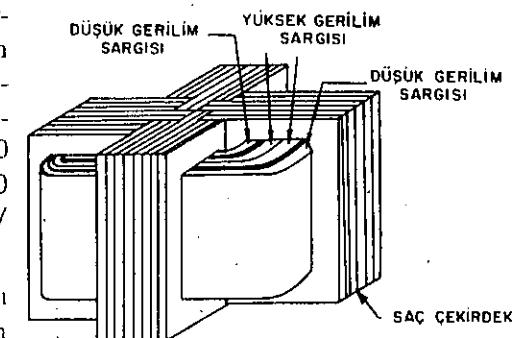

Şekil 13-12. H Tipi Transformatörde Çekişdek ve Bobinlerin Yerleştirilmesi

ki, yalıtkan yağı batırılır. Çekişdek ve bobinleri tamamen örten bu yalıtkan yağ; sargıları, çekirdek ve transformatör kabından yalıtmakla kalmayıp, çekirdek ve bobin sargılarından ışığı da alır. Yağın dolaşarak ışığı almasına müsaade edecek şekilde; çekirdek ve bobin takımında kanallar veya tüpler kullanılır. Yağ ısıtılıncaya, yoğunluğu azalır ve sıcaklığı artar. Yağ, transformatörün içinde dolaşırken, yağı soğutan tank duvarlarını ile temas eder. Yağ soğuyunca, özgül ağırlığı artar ve yağ, tankın altına doğru akar ve soğutma işini tekrar edecek şekilde yağ tüplerinde dolaşır.

SOĞUTMALI TRANSFORMATÖRLER


Çekişdek kayipları ve bakır kayipları tarafından meydana getirilen ışığı almak için, çeşitli me-

totlar kullanılır. En çok kullanılan metot, bundan önce izah edilen, yağın ve havanın tabii dolaş-

mi suretiyle soğutmadır. Çekirdek ve bobinlerin kanalları ve tüplerinden akan yağ; ısını, havanın tabii dolaşımı ile soğuyan transformator tankının duvarlarına verir. Çok büyük kapasiteli transformatorlerde, transformator kabinin normal yüzey alanından daha büyük yüzeye ihtiyaç vardır.

Çelik tankın bir parçası olan tüpler veya kanatçıklar kullanılarak yüzey alanının nasıl büyütüldüğü, Şekil 13-13 te görülmektedir. Böylece, ısını yaymak için, sıcak yağın daha büyük yüzey alanı olacaktır. Yağ, daha hızlı soğur ve birim zaman içinde daha fazla ısı kaybeder.

Transformator yağı, herhangi bir yabancı maddesi ve nemi olmamış yüksek kalitede bir yalıtkan yağ olmalıdır. Pratikte, yağın yalıtma kalitesi, zaman zaman kontrol edilir. Eğer nem veya yabancı madde olduğu anlaşılsa, yağ filtre edilir veya yenilenir. Bazı hallerde, General Elektrik Firmasının Pyranol'ine benzeyen, yanmayan ve patlamayan sıvı kullanılır. Bu tip sıvı, soğutma ve yalıt-

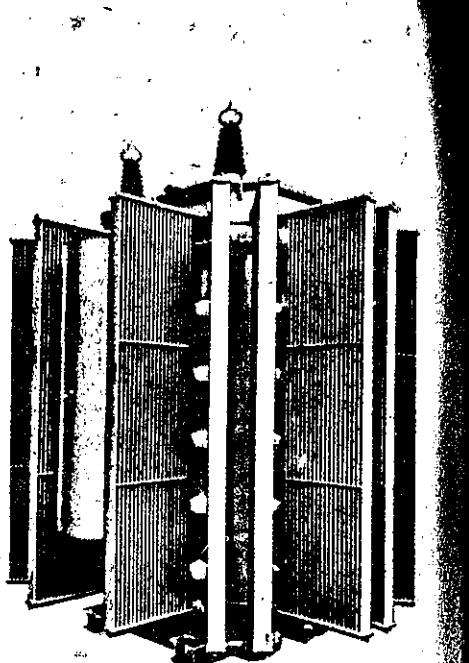

Şekil 13-13. Yağlı Transformatör.

ma özellikleri üstün olan sentetik bir dielektriktir.


Yangın tehlikesi olan yerlerde yağ soğutmalı yerine, hava soğutmalı transformatorlar kullanılır. Bu transformatorlar, havanın tabii dolaşımı ile çekirdek ve bobinlerden ısının alınmasını kolaylaştıracak şekilde yapılır. Çekirdek ve sarguları mekanik olarak korumak ve sargılarda havanın dolaşımını sağlamak için; delikli bir metal muhafaza kullanılır.

KUTUP İSARETLERİ

Transformatorları soğutmanın diğer metodları; havanın basınçlı dolaşımı, havanın tabii dolaşımı, ve su soğutması ile yağın tabii dolaşımıdır. Basınçlı yağ dola-


rı, birçok büyük transformatorlarda kullanılır.

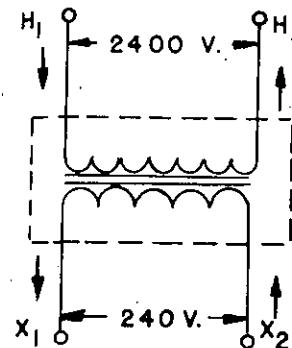ASA (Amerikan Standartları Enstitüsü), transformator telleriinin işaretlenmesi için standart bir



ÇIKARMALI POLARİTELİ

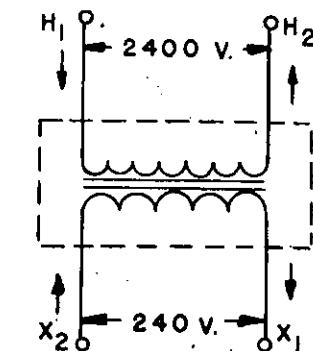Şekil 13-14. Transformatör Uçlarının Polaritelerinin Tesbiti.




TOPLAMALI (EKLEMELİ) POLARİTELİ

sistem meydana getirmiştir. Yüksek gerilim tarafı, H_1 ve H_2 ile ve alçak gerilim tarafı da X_1 ve X_2 ile işaretlenir. Transformatöre alçak gerilim tarafından bakıldığı zaman, H_1 daima sol taraftadır. H_1 in pozitif olduğu anda, X_1 de pozitiftir.

Çıkarma kutuplu bir transformator ile ekleme kutuplu bir transformator, Şekil 13-14 te görülmektedir. H_1 ve X_1 telleri, yan yana veya tam karşı karşıya olan bir tip, çıkışma kutuplu transformatördür. H_1 ve X_1 de köşegen uçlarında kalacak şekilde birbirinden ayrı ise, bu bir ekleme kutuplu transformatördür.


Uçlar, normal olarak H_1 , H_2 ve X_1 , X_2 vs. şeklinde işaretlenir. Fakat işaretler kaybolur veya silinirse, uçların tesbiti imkânsızdır. Bunun için, uçların tayin edilmesinde, standart bir deneme usulü geliştirilmiştir.

Yüksek gerilimde, bu deneyin yapılması tehlikeli olduğundan;

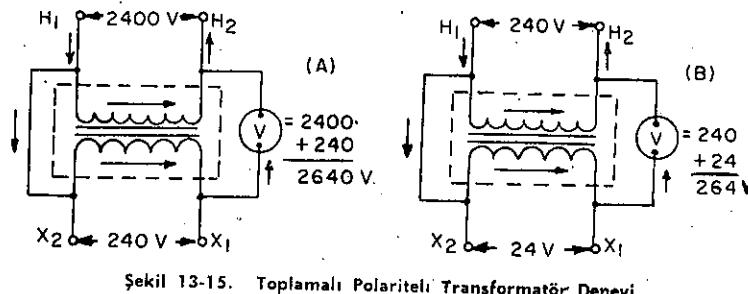

Şekil 13-15. Toplamalı Polariteli Transformatör Deneyi.

transformatör kutuplarını tayin etmek için, düşük bir gerilim kullanılır. Meselâ, Şekil 13-15 B de, deneme gerilimi olarak 240 volt kullanılmıştır. Bu gerilim, lâboratuvar veya tamirhanelerde her zaman bulunabildiğinden elverişli bir deney kaynağıdır. 2400 voltluksa sağrıya, 240 volt tatbik edilirse, oranı 10 da 1 olan transformatörün sekonder sargasında 24 volt endüklenecektir. H_2 ile alçak gerilim teli X_1 arasına bağlı voltmetre, şimdî, $240 + 24 = 264$ volt gösterecektir. Bunun için, kutupları tayin etmekte ; 0-300 volt skalalı bir alternatif akım voltmetresi, kullanılır. Yüksek gerilim teli H_1 den, bu telin tam karşısında bulunan alçak gerilim teline bağlanan voltmetre, primer ve sekonder gerilimlerinin toplamını gösterir. Bu tip kutup işaretli bir transformatörün ekleme kutupları vardır.

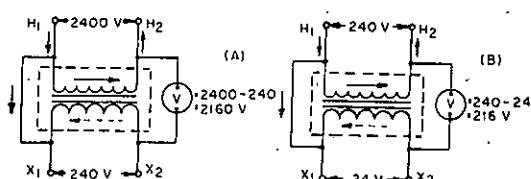

Şekil 13-16. Çıkarmalı Polariteli Transformatör Deneyi.


Cıkarma kutuplu transformatörde kullanılan bağlantılar Şekil 13-16 A da görülmektedir. Kısa devre bağlantısından, X_1 e giren 2400 volta, sekonder sargıda endüklenen 240 volt zıt tesir eder. Bunun için, H_2 den alçak gerilim teli X_2 ye bağlanan voltmetre, $2400 - 240 = 2160$ voltluksa bir değer gösterecektir. Şekil 13-16 B de ise 240 voltluksa alçak gerilim kullanılmıştır. Burada; voltmetre, primer ve sekonder gerilimlerinin farkı olan, $240 - 24 = 216$ voltu gösterir.

Tek fazlı transformatörleri paralel ve üç fazlı olarak bağlarken, her bir transformatörün kutuplarının bilinmesi gerekdir. Uçları kontrol etmek suretiyle, bu bilgi elde edilebilir. Bununla beraber, kutuplar belli değilse; aşağıda izah edilen standart kutup deneme usulü, çoğu zaman kutup kontrolü için kullanılır.

PARALEL TRANSFORMATÖRLER

Tek fazlı transformatörleri, çoğu zaman paralel olarak çalıştmak gereklidir. Transformatörlerin KVA kapasiteleriyle akım çıkışlarının orantılı olması için, çeşitli şartlar karşılanmalıdır. Birincisi, transformatörlerin sekonder gerilimleri eşit olmalıdır. İkincisi, kutuplar doğru bağlanmalıdır. Üçüncü, transformatörlerin empedans yüzdesi, aynı olmalıdır.

vermek için, gerilim düşürücü bir transformatör olarak çalışmakta olduğu farz edilecektir. Bu

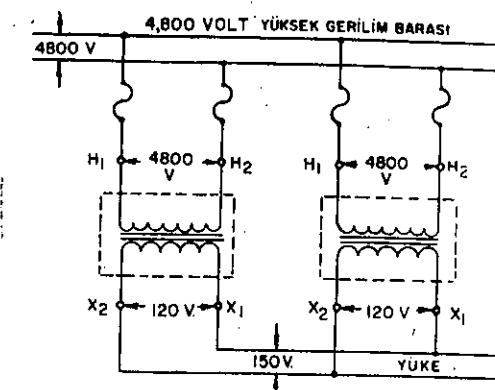


Şekil 13-17. Paralel Bağlı Bir Fazlı Transformatörler.

transformatöre, 1. transformatör denecektir. 2. transformatör, birinci ile paralel olacaktır. Bu ikinci transformatörün gerilim değeri ve empedans yüzdesi aynıdır; fakat transformatör uçlarında etiketler olmadığından, toplama veya çıkarma kutuplu mu olduğu bilinmemektedir.

Şekil 13-18, 1. transformatörün toplama kutuplu olduğunu gösterir. 2. nci transformatörün kutuplaşmasına bağlı olmadan; alçak gerilim kenarından bakıldığı zaman, bu transformatörün H_1 teli daima sol kenardadır. Bunun için, 1. transformatörün H_1 teli gibi, bu

Transformatörlerin yapılarının farklı olması ve toplama veya çıkışma kutuplu olup olmadıklarının bilinmemesi halinde, aşağıdaki deneme usulü kullanılabilir. Bu usulde, bir transformatörün 120 voltluksa dağıtım çubuklarına enerji

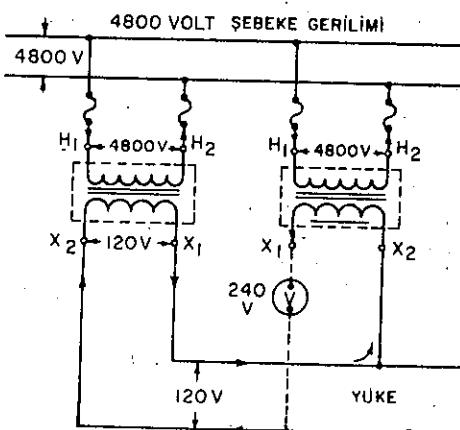

Şekil 13-18. Paralel Bağlamadan Önce Transformatörlerin Polaritelerini Kontrol Ediniz.


tel de aynı yüksek gerilim hat teline 2. transformatörün H_2 teli de, yüksek gerilim hattının diğer kenarına bağlanır. Alçak gerilim teli biri, 120 voltluq sekonderin bir kenarına bağlanır. 120 voltluq sekonderin diğer tarafı ile henüz bağlı olmayan 2 nci transformatörün sekonder teli arasına, bundan sonra, bir voltmetre bağlanır. 2. transformatör çıkışına kutuplu ise; voltmetre, bu halde 240 volt olan sekonder bobin geriliminin iki katını gösterir.

Şekil 13-18 de, gerilimin anı yönleri gösterilmektedir. Bu şekildeki gerilim anı yönünün kontrolü, voltmetrede niçin 240 volt okunduğunu gösterecektir. Voltmetrenin bağlı olduğu sekonder hat teline bu tel bağlanmak istenirse;

kısa devre yaratacak bağlantı noktasında, 240 voltluq bir gerilim olacaktır.

Şekil 13-19, 2. transformatörün sağ alçak gerilim teliinin, diğer sekonder hat teli ile değiştirildiğini gösterir. Bu halde, voltmetre sıfır gerilim göstererek, her iki transformatörün sekonder tellerinin ani kutpunun aynı olduğunu gösterir. Voltmetre, şimdi devreden çıkarılabilir ve kısa devre korkusu olmadan son bağlantı yapılır.

Şekil 13-17 de gösterildiği gibi gerilim düşürücü transformatörler paralel çalıştırılırken onarım için, transformatörlerden birini devreden çıkarmak gerekebilir. Bunun için daima, önce alçak gerilim tarafı devreden çıkarılır ve sonra primer devresi açılır. Sadece primer devresini açıp diğer

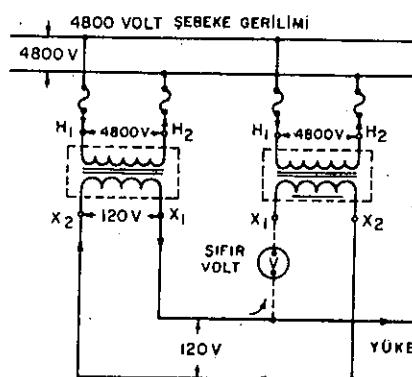

Şekil 13-19. Transformatörleri Paralel Bağlamadan Önce Polarite Kontrolu.


transformatör tarafından hala enerjili olan 120 voltluq hatlara, alçak gerilim tellerini bağlı bırakmak tehlikelidir. Transformatörün alçak gerilim tarafı, primer sargı gibi çalışarak; yüksek gerilim sargasını, yüksek gerilim sekonderi haline getirir, primer devresi açık olduğu için, yüksek gerilim sargasının enerjilenmediği zannedilirse;

primer sigortalarının açık olması na rağmen, yüksek gerilim sargasının uçlarında hala 4800 volt bulunacağından, çalışan şahıs elektriğe çarpılıp ölebilir. Bu tehlikeyi azaltmak için, «TEHLİKE-GERİ BESLEME» ibareli bir işaret, her bir primer devre kesicisi üzerine yerlestirmek; istenilen bir emniyet tedbiridir.

DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ

Standart bir dağıtım transformörü Şekil 13-20 de görülmektedir. Bu transformatörün, herbiri 2400 volotta çalışan iki yüksek gerilim sargası vardır. Yüksek gerilim sargıları, transformatörün yalıtkan yağının seviyesinin biraz aşağıdakileri bir uç blokuna bağlanır. Ufak metalden bağlantılar sayesinde; iki yüksek gerilim sargası 4800 volt primer için seri veya 2400 volt giriş için paralel bağlanabilir.

gerilim teliinin var olduğuna dikkat edilmelidir. H_1 , A ucuna ve H_2 de D ucuna devamlı olarak bağlıdır.

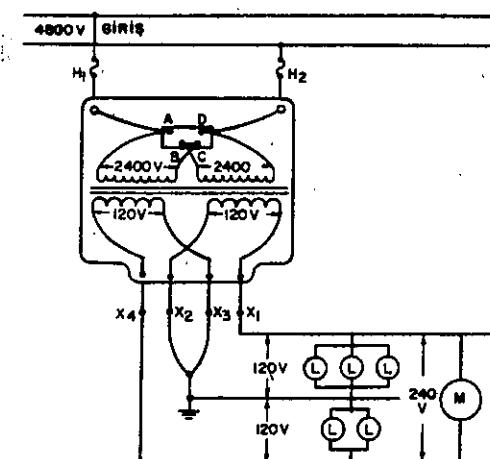

Şekil 13-20. Bir Fazlı Transformatörün, Bir Faz Üç Hatlı Sistem Elde Edilecek Şekilde Bağlı Şeması.

Dört tane alçak gerilim teli vardır. H_1 , pozitif iken, X_1 ve X_3 de pozitif olacaktır, aynı zamanda X_2 ve X_4 telleri de negatif olacaktır. Eğer X_1 ile X_3 beraber bağlanır ve X_2 ile X_4 te beraber bağlanırsa ; 120 voltluç çıkış verecek şekilde, alçak gerilimli 120 voltluç bobinler paralel bağlanmış olur.


Eğer X_2 ile X_3 telleri beraber bağlanırsa ; X_1 ile X_4 telleri arasında 240 voltluç bir çıkış verecek

TEK FAZLI, ÜÇ TELLİ SİSTEM

Ticarethane ve evlerde kullanılan bütün tesisatta, pratik olarak, Şekil 13-20 de görülenen benzer şekilde tek fazlı, üç telli hizmete ihtiyaç duyulur.

Bu sistemi kullanmanın bazı faydaları vardır :

1. Bu sistemde elverişli iki farklı gerilim vardır; 120 volt aydınlatma ve ufak cihaz yükleri için ; 240 volt,

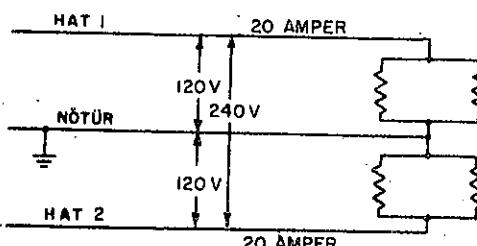

Şekil 13-21. Dengeli Bir Fazlı, Üç Hatlı Sistem.

şekilde iki alçak gerilim bobini seri olarak bağlanacaktır.

120/240 volt, tek fazlı, üç telli çalışma istenirse, iki 120 voltluç sekonder sargası seri bağlanır ve Şekil 13-20 de görüldüğü gibi X_2 ile X_3 arasına topraklanmış nötür teli bağlanır. Bu bağlantı, aydınlatma ve ufak cihaz yükleri için 120 voltluç çalışma verirken ; ağır cihazlar ve tek fazlı 240 voltluç motor yükü için 240 volt kullanılır.

cihaz ve tek fazlı motor yükü içindir.

2. Dış tellerde 240 volt olduğundan; yük nötür ve iki dış tel arasında dengelenirse, akım pratik olarak ikiye bölünür. Netice olarak, devre iletkenlerindeki gerilim düşmesi daha az, yükteki gerilim daha sabit olacaktır; ışığın azalması problemi, yavaş ışıtma ve cihazların tatminkar olmayan performansları minimuma indirilecektir.

Aynı kapasitede ve iletim verimindeki 120 volt, iki telli sistemle mukayese edildiği zaman; tek fazlı, üç telli sisteme sadece 3/8 kadar bakır kullanılmaya ihtiyaç duyulur.

Aşağıdaki örnek, tek fazlı, iki telli, 120 voltluç devre ile mukayese edildiği zaman; tek fazlı, üç telli, 120/240 voltluç devrede niçin sadece 3/8 kadar bakır kullanılmağa ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor.

Şekil 13-21, dengeli tek fazlı, üç telli bir devreyi göstermektedir. Bu devre sisteminin herbir kenarına, iki adet 10 amperlik endüktif olmayan ısıtıcı bağlıdır. Bu devre için kullanılan telin kesit alanı 4 mm² dir. Yükten kaynağa kadar olan mesafe 30 metredir. Aşağıdakileri tayin ediniz :

1. Hat tellerindeki gerilim düşmesi
2. Gerilim düşmesinin yüzdesi
3. Üç telli sistem için kullanılan bakırın ağırlığı

Çözüm :

1. Hat 1 den nötüre bağlanan iki endüktif olmayan ısıtıcı tarafından çekilen toplam akım : $10 + 10 = 20$ amperdir. Hat 2 den nötüre bağlanan iki benzer ısıtıcı tarafından çekilen toplam akım da 20 amperdir.

Tek fazlı, üç telli endüktif olmayan devrenin nötüründeki akım, iki hat telindeki akımlar arasındaki farktır. Bu dengeli bir devre olduğuna göre, nötür telindeki akımın değeri sıfırdır. Bunun için, 20

amperlik akımın hakiki yolu, İki 4 mm² lik hat tellerindedir. Hakiki gerilim düşmesi :

$$S = \frac{L I}{K e}, 4 = \frac{60 \times 20}{56 \cdot e}$$

Burada,

S = İletkenin kesiti (mm²)

e = Gerilim düşmesi (volt)

L = Devrenin iki yöndeki uzunluğu (m)


I = İletkendeki akım (amper)

K = İletkenlik

e = 5,3 volt

2. Sistemin iki dış ayağı arasındaki kaynak gerilimi 240 volt ise, gerilim düşme yüzdesi, $5,3/240 = 0,0221 = \% 2,21$.

3. Tek fazlı, üç telli sisteme kullanılan bakırın ağırlığı : 4 mm² lik telin 30 m sinin ağırlığı = 1,068 Kg.
4 mm² lik telin 90 m sinin ağırlığı = 3,204 Kg.

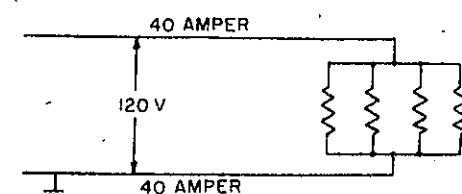

Şekil 13-22. Bir Faz, İki Hatlı Devre.

Şekil 13-22, 120 volt, iki bakır teli bir devreyi göstermektedir. Bu halde, dört adet endüktif olmayan ısıtıcı, paralel olarak bağlanır. Isıtıcının herbiri 10 amper, çeker. Tek fazlı, üç telli sistemde olduğu gibi, müsaade edilen gerilim düşmesi % 3 tür.

1. Aynı gerilim düşme yüzdesini ve dolayısıyla, tek fazlı, üç telli sistemin aynı iletim verimini verecek, telin kesini tayin ediniz.
2. 120 volt, iki telli sistemde kullanılan bakırın ağırlığını tayin ediniz.
3. Tek fazlı, üç telli sistemi kullanarak, ne kadar bakırın tasarruf edileceğini tayin ediniz.

Cözüm :

Müsaade edilen gerilim düşmesi : $e = 120 \times 0,0221 = 2,65$ volt.


$$S = \frac{LI}{Ke} = \frac{60.40}{56.265} = 16 \text{ mm}^2$$

2. 16 mm^2 lik telin 30 metresinin ağırlığı 4,27 Kg. dir. Bunun için, bu devrede kullanılan 60 metrelik telin ağırlığı 8,54 Kg. dir.
3. Tek fazlı, 120 volt, iki telli sistemin eşdeğeri ile mukayese edildiği zaman ; tek fazlı, üç telli sistemde kullanılan bakırın hakiki yüzdesi şudur :

$$\frac{3,204}{8,54} \times 100 = \% 37,5$$

Bunun için ; tek fazlı, üç telli sistemi kullanmak suretiyle bakırdan tasarruf, % 62,5 veya $5/8$ olacaktır. Fakat, üç tel kesiti minimum kesitten, pratikte daima daha büyük alındığından; tasarruf çoğu zaman yaklaşık olarak % 50 veya $1/2$ kadardır.

Aşağıdaki tek fazlı, üç telli sisteme, hat 1 den nötüre ve hat 2 den nötüre konan yükler dengesizdir. Akımların farklı olmasına rağmen

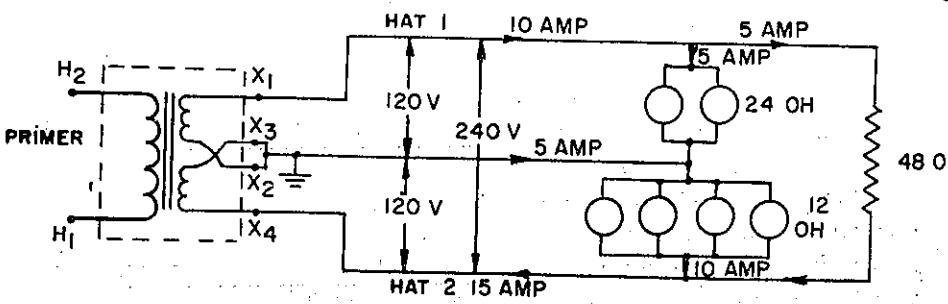

Şekil 13-23. Bir Fazlı, Üç Hatlı Sistemde Dengesiz Yük Akımı.

men, sistem iki kenarı arasında pratik olarak sabit gerilimleri muhafaza ettiğinden, nötür şimdi önemli bir fonksiyon gösterir.

Dengesiz endüktif olmayan aydınlatma ve ısıtıcı yükleri olan tek fazlı, üç telli bir devre, Şekil 13-23 te görülmektedir. Endüktif olmayan alternatif akımlı devrede; topraklanmış nötür telindeki akım, iki dış ayaktaki akımlar arasındaki farktır. Bu, bir alternatif akımlı devre olduğundan ; oklar, sadece akımın ani yönlerini göstermektedir. Gösterilen anda ; X_1 negatifdir ve hat 1 ile hat 2 ye 10 ar amper vererek, ani olarak pozitif olan X_4 e 15 amper olarak geri döner. Nötür teli de, bu iki hat akımın farkı olan 5 amperi iletir.

Görülen anda, nötür telindeki akımın yönü, transformatörden yükle doğru olacaktır. Hat 1, ısıtıcı yük 5 amper ve hat 1 ile nötür olan iki hat teli arasına bağlanan aydınlatma yüküne de 5 amper olmak üzere toplam olarak 10 amper verir. Fakat, nötürden hat 2 ye bağlanan aydınlatma yükü için, 10 ampere ihtiyaç duyulur. Bu sebepten, hat 2 ile nötür teli arasına bağlanan lâmba dizisinin akımını karşılamak için, nötür teli 5 amperlik farkı verir. Bu Kirşof Kanununun bir tatbikatıdır.

Bu sisteme, nötür teli daima topraklanır ve devrenin herhangi

bir anahtar kontrol noktasında ne koparılır ne de sigortalanır. Nötür teli dolayısıyle direk bir toprak yolu varsa ; yıldırımın sebep olduğu yüksek gerilim, herhangi bir ani değerinde, ani olarak toprağa desarj olacaktır. Bu şekilde, elektrik cihaz ve devre tellerinde yıldırımın meydana getireceği hasar minimuma indirilir.


Nötürün niçin kesilmemesi gereğiinin diğer daha önemli bir sebebi vardır. Yüklerin dengesiz olmasına rağmen, nötür tellerinin, herbir hat telinden nötüre kadar dengeli gerilimlerin devamını sağladıklarını biliyoruz. Şekil 13-23 te görülen devrede, nötür telinin koptuğuunu farz edelim. Bu halde, iki aydınlatma yükü, 240 voltta seri halededir.

Nötürü kopan bu devre, Şekil 13-24 te görülmektedir. 48 omluk ısıtıcı, 240 voltta 5 amper çekmeye devam eder. Fakat, iki aydınlatma yükü, 240 voltta seri iki direnç gibi davranışır. Seri haldeki iki aydınlatma yükünün toplam direnci : $24 + 12 = 36$ omdur.

Bu devredeki akım :

$$I = \frac{E}{R} = \frac{240}{36} = 6,67$$

amper

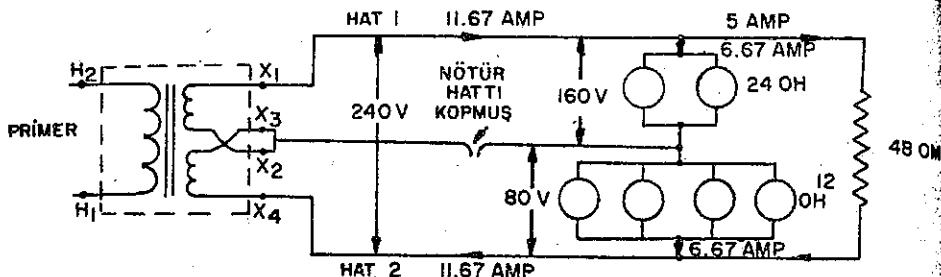

Şekil 13-24. Bir Fazlı, Üç Hattılı Devrede Kopuk Nötür Hattı.

Hat 2 ile nötür arasına bağlanan aydınlatma yükündeki gerilim, şimdi söyledir :

$$E = IR = 6,67 \times 24 = 160 \text{ volt.}$$

Hat 2 ile nötür arasına bağlanan diğer aydınlatma yükündeki gerilim, şimdi söyledir :

$$E = IR = 6,67 \times 12 = 80 \text{ volt}$$

Bu, hat 1 ile nötür arasına bağlanan aydınlatma yükünde, 120

volt yerine 160 volt var, demektir. Bu lambalar yanacaktır. Hat 2 ile nötür arasına bağlı aydınlatma yükünde, 120 volt yerine sadece 80 volt olacaktır ki, lambalar normal yanmaz. Sigortalar veya anahtarlar kontrol aletleri, bu tip nötür teliye yerleştirilirse; bu tip denge-siz gerilim durumları her zaman meydana gelecektir. Bunun için, pratikte; nötür teli, bütün devre boyunca daima tek parçalı iletken olarak yerleştirilir.

ÜÇ DEĞİŞTİREN TRANSFORMATÖRLER

Yüksek gerilim dağıtım devrelerinde meydana gelen gerilim düşmesi sebebi ile, gerilim düşürücü transformatörlerin primer sargısına tatbik edilen gerilim, nominal primer geriliminden daha az olur. Bu da, nominal değerinden daha az sekonder gerilimi meydana getirir.

Yüksek gerilimli primer hattındaki gerilim kaybını gidermek


için; transformatörlerin bazılırında gerilim ayarları yapmak için üç değiştirme tertibatı vardır. En basit metot yüksek gerilim sargısındaki üç noktalarının, transformatörün içine yerleştirilen ufak bir üç bağlantı levhasına getirilmesidir. Üç bağlantı levhası üzerindeki üç bağlantılarını değiştirmek suretiyle, primer sargının sarımlı sayısında değişiklikler yapılmıştır.

4800 volttan 120/240 volta düşiren bir transformatörün yüksek gerilim sargısıyla kullanılan tipik üç değiştirme anahtarı, Şekil 13-25 te görülmektedir. Yüksek gerilim tarafındaki her bir tam bobin sargası, 2400 volttır çalıştırılır ve seri haldeki bu iki bobin sargasının gerilim değeri, 4800 voltur. Üç değiştirme anahtarının, her iki bobin sargasını seri halde yerlestiren 1inci durumu, Şekil 13-25 te görülmektedir. Anahtar 2inci duruma hareket ettirilirse; A kısmı, soldaki bir primer bobin sargasından kesilir. Bu, primer ve sekonder sargılar arasındaki sarım oranında bir azalmaya sebep olur ve sekonder gerilimi artar. Üç değiştirme anahtarı, 3,4 ve 5 durumlara sıra ile hareket ettirilirse, primer sargılarının B, C ve D kısımları, aynı sıra ile ortadan kaldırılacaktır. Primer sargasının her bir kısmı devreden kesilirken, sarım oranı azalır ve sekonder gerilimi artar.

Bazı bütüt transformatörlerin, yük altında değiştirilebilen yağı batırılmış, özel üç anahtarları

FREKANS VE GERİLİM

Transformatörün, hesaplandığı bir frekansta alternatif akımı bir devrede çalıştırılması önemlidir. Eğer alçak frekans kullanılırsa; uyarma akımında hissedilir

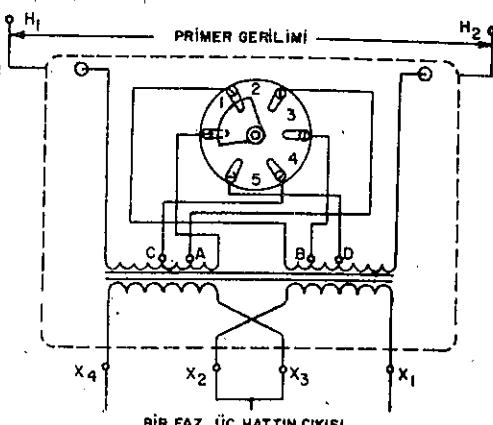

Şekil 13-25. Kademe Ayarlı Transformatörün Bağlantı Şeması.

vardır. Bu tip üç değiştirme mekanizması, ekseriya, transformator tankından tamamen ayrı bir kompartıman içindedir. Bu, transformatör kabı içindeki yağın yüksek dielektrik mukavemetini azaltmadan, üç değiştirme mekanizmasının arkasında bulunan yağını, transformatör yağından ayırrı. Üç değiştirme mekanizması, bir kontrol merkezinden çalıştırılan ufak bir motor tarafından hareket ettilir.

bir artma yaratacak şekilde, primer sargasının reaktansı azalır. Bu demirde akı yoğunluğunun artmasına ve sonuç olarak isının artmasına ve verimin azalmasına sebep

olur. Frekans, nominal frekanstan daha büyük olursa; reaktansta bir çoğalma ve uyarma akımında bir azalma olacaktır. Tabii olarak, daha az akı yoğunluğu olacak, fakat çekirdek kaybı pratik olarak sabit kalacaktır.

Gerilim, nominal değerin oldukça üstüne çıkarsa sargılar çok ısınır ve çekirdekteki akı yoğunluğu artar. Bir transformatör, plaka değerinden daha az gerilimde çalıştırılırsa; güç çıkışı da, gerilimdeki azalma ile orantılı olarak azalacaktır.

TRANSFORMATÖRÜN ETİKETİ

Aşağıda bir transformatör etiketinde bulunan bilgiler görülmektedir. Sekondere bağlanan

TRANSFORMATÖRÜN ETİKETİ	
İMAL EDEN FIRMANIN ADI	
K.V.A. - 50	TEK FAZLI
YÜKSEK GERİLİM - 2400V	ALÇAK GERİLİM - 240 V.
FREKANS - 50	YÜZDE EMPEDANS - %3,5
EKLEMELİ POLARİTELİ	SICAKLIK YÜKSELMESİ - 55°C
SERİ NO.	YAŞ MİKTARI
TİP NO.	MODEL NO.

HATIRDA TUTULMASI GEREKEN NOKTALAR

- Transformatör, gerilimi değiştirerek fakat frekansı değiştirmeden; enerjiyi, bir alternatif akımlı devreden diğer bir alternatif akımlı devreye iletir.
- a. Gerilim yükseltici bir transformatör, giriş (primer) sargasına bir gerilimde enerji alır ve bu enerjiyi daha yük-

yük, transformatörün çıkış devresinin güç katsayısını tayin edecek için; transformatör kapasitesinin KW olmayıp KVA ile değerlendirilmesine dikkat ediniz. Bundan başka, KVA değeri, transformatörün tam yük çıkışını temsil eder, giriş temsil etmez. Diğer bilgiler; ek-seriya, yüksek ve alçak gerilim sargılarının gerilim değerlerini, frekansı, faz sayısını, empedans yüzdesini, kutupları, maksimum sıcaklık yükselmesini ve ihtiyaç duyulan transformatör yağının miktarını ihtiva eder.

- sek gerilimde çıkış (sekonder) sargasından verir.
- b. Gerilim düşürücü bir transformatör, çıkış enerjisini daha alçak bir gerilimde verir.
- Primer ve sekonderde endükleen gerilimler, sarım sayısı ile doğru orantılıdır:

$$\frac{E_p}{E_s} = \frac{N_p}{N_s}$$

- Primer ve sekonder sargıların amper-sarımları eşittir.

$$I_p N_p = I_s N_s$$

- Primer sargıdaki yüksüz durumda akıma uyarma akımı denir; bu akım nisbeten büyük 90° lik mıknatışlama bileşeni ile çekirdek kayiplarını verecek ufak bir aynı fazda bileşenden ibarettir. Uyarma akımının güç katsayı, % 5 ten % 10 a kadar geridir.
- Primer ve sekonderin tam yük akımını tayin ederken, giriş ve çıkışın volt-amperinin aynı olduğu farz edilir.
- Kaçak akı, öyle bir akıdır ki; bobin sargılarının hepsinin bütün sarımlarını kesmez. Kaçak

$$\text{Verim Yüzdesi} = \frac{\text{Vat cinsinden çıkış}}{\text{Vat cinsinden giriş}} \times 100$$

Veya

$$\text{Verim Yüzdesi} = \frac{E_s I_s \cos \Theta}{E_s I_s \cos \Theta + \text{Çekirdek Kayipları} + I_p^2 R_p + I_s^2 R_s} \times 100$$

- Toplam bakır kayiplarını ve empedans gerilimini elde etmek için, kısa devre deneyi kullanılır.
- Bir transformatörün gerilim regülasyonu, tatbik edilen primer gerilimi sabit tutulurken; yük tam yük akımından yüksüz

akının yolu, çekirdeğin manyetik devresini takip etmeyip, havadadır.

- Transformatörün sargılarının etkin direnci, doğru akım veya omik dirençten yaklaşık olarak % 10 daha fazladır.
- Transformatörde güç kayipları, çekirdek kaybı ve bakır kayiplarından ibarettir.
 - Fuko kaybı ve histerezis kaybindan ibaret olan çekirdek kayipları, bütün yüklerde sabittir. Fuko akımları, çekirdeği ince saç levhalardan vapmak suretiyle minimuma indirilir, histerezis kaybı demire silüsyum katarak azaltılır.
 - Sargıdaki bakır kaybı, primer ve sekonder akımlarının artması ile artar.
- Bir transformatörün verimi; vat olarak çıkışın, vat olarak girişe oranıdır.

duruma kadar azaltılırsa, sekonder gerilimindeki değişim yüzdesidir.

Yüksüzde E_s — Tam Yükte E_s

$$\text{Gerilim Regülasyon Yüzdesi} = \frac{\text{Yüksüzde } E_s - \text{ Tam Yükte } E_s}{\text{Tam Yükte } E_s} \times 100$$

- Çeşitli yük durumlarında, transformatörün yüksüz durumdaki

gerilimini (E yüksüz) tayin etmek için, üç formül vardır :

$$\text{Bir'e eşit Güç Katsayı : } \sqrt{(E_s + I_s R_{os})^2 + (I_s X_{os})^2}$$

$$\text{Geri Güç Katsayı : } \sqrt{(E_s \cos \Theta + I_s R_{os})^2 + (E_s \sin \Theta + I_s X_{os})^2}$$

$$\text{İleri Güç Katsayı : } \sqrt{(E_s \cos \Theta + I_s R_{so})^2 + (E_s \sin \Theta - I_s X_{os})^2}$$

- Transformatörlerde kullanılan üç tip çekirdek ; çekirdek tipi, ceket tipi ve H tipi çekirdektir. Yüksek gerilim ve alçak gerilim bobinlerinin, bu tiplerin herbirinde nasıl yerleştirildiği bilinmelidir. Transformatörlerde kullanılan çeşitli soğutma metodları bilinmelidir.

- Tek fazlı bir transformatörün yüksek gerilim telleri, kabin alçak gerilim tarafından transformatöre bakıldığı zaman H teli solda olduğu halde; H_1 , H_2 , vs. olarak işaretlenir. Alçak gerilim telleri, X_1 , X_2 , vs. olarak işaretlenir. X_1 telinin, H_1 in aynı olan, anı kutupları vardır. Çıkarma kutuplu bir transformatörde, H_1 ve X_1 telleri direk olarak birbirinin karşısındadır. Ekleme kutupluda ise, H_1 ve X_1 telleri köşegen uçlarına yerleştirilir.

- Paralel transformatörler, KVA değerleri ile orantılı çıkış ve rırlarla; impedans yüzde değerleri aynı olmalıdır, sekonder gerilimleri aynı olmalıdır ve her bir transformatörün sekonder tellerinin anı kutupları doğru olmalıdır.
- Tek fazlı, üç telli devrenin üstünlükleri şunlardır : Yüksek gerilim daha sabit kalır; aydınlatma yükü, cihaz yükü ve motor yükü için, 120 ve 240 voltların her ikisi de vardır; aynı kapasitede 120 volt, iki telli devre ile mukayese edildiği zaman, bakırdan tasarruf edildiği görülür.
- Frekansın azalması, uyarma akımında çoğalma yaratacak şekilde, transformatörün reaktansını azaltır. Çekirdekte akı yoğunluğu normalin üstüne çıkar. İşi kayipları artar ve ver-

rim azalır. Frekansta bir artma, reaktansı arttırır ve uyarma akımı azalır. Akı yoğunluğu da azalır, fakat çekirdek kayipları yaklaşık olarak aynı kalır.

- Bir transformatör, fazla ısınmadan nominal gerilimin % 5 üstünde çalışacak şekilde hesaplanır. Çalışma gerilimi, bu değerden fazla ise; sargılarda ısı ve akı yoğunluğu artar. Normalden daha az gerilim ile çalışan bir transformatörde geri-

limdeki azalma ile orantılı olarak akım çıkışı da azalır.

- Tipik bir transformatörün etiketinde bulunan kayıtlar şunlardır : KVA çıkışı, yüksek ve alçak gerilim sargılarının gerilim değerleri, faz sayısı, frekans, empedans yüzdesi, kutupla, yağın miktarı, sıcaklık yükselmesi, yapan firmانın adı seri numarası, tip numarası, model numarası.

TEKRARLAMA SORULARI

1. Statik transformatörü tarif ediniz.
2. Transformatör çalışmasında kullanılan primer ve sekonder terimlemeyle ne deamek istendiğini izah ediniz.
3. a. Gerilim düşürücü transformatör nedir ?
b. Gerilim yükseltici transformatör nedir ?
4. a. Endüklenen primer ve sekonder gerilimleri ile iki sarginın sarım sayıları arasında, ne gibi bir bağıntı vardır ?
b. Primer sargındaki, tatbik edilen ve endüklenen gerilim arasında fark nedir ?
5. Bir transformatörün, 115 volta çalışan primer sargası ve 300 volta çalışan sekonder sargası vardır. Primer sargında, 500 sarım vardır. Sekonder sargındaki sarım sayısı nedir ?
6. 5 ncı sorudaki transformatörün, 300 volta 300 volt-amperlik tam yük sekonder çıkışı vardır.
- a. Tam yükteki sekonder akımı nedir ?
b. Kayipları ihmal ederek, tam yükteki primer akımını tayin ediniz.
- c. Primer ve sekonder akımları ile iki sarginın sarım sayıları arasında ne gibi bir bağıntı vardır ?
7. a. Uyarma akımı nedir ?
b. Uyarma akımının bileşenleri nelerdir ?
8. a. Çekirdek kayiplarıyle ne deamek istendiğini izah ediniz.
b. Çekirdek kayipları nasıl minimumda tutulur ?
- e. 2400 den 240 volta çalışan, 5 KVA lik bir transformatörün çekirdek kayiplarının, primer sargası alçak gerilim tarafı olarak kullanarak, nasıl ölçüleceğini bir devre diyagramı ile gösteriniz.
- d. Alçak gerilim tarafında çekirdek kayiplarını ölçerken, ne gibi emniyet tedbirleri gözletilmelidir ?

- e. Yüksek gerilim sargısını primer gibi kullanarak, aynı çekirdek kaybı elde edilebilir mi?
9. Alçak gerilim tarafını primer gibi kullanarak, 8 nci sorudaki transformatörün çekirdek kaybı ölçülmüş ve aşağıdaki değerler elde edilmişdir:

Voltmetre = 240 v.

Uyarma akımı = 1 amper

Vatmetre = 24 vat.

Aşağıdakileri tayin ediniz:

1. Vat cinsinden çekirdek kaybı.
2. Güç katsayısı ve faz açısı,
3. Çekirdek kayipları için gereken uyarma akımının aynı fazdaki bileşeni,
4. Akımın 90° lik geri veya miktarsalama bileşeni.
10. Sekonder amper-sarunlarının niçin primer sargıum miktarsalama akısına zıt tesir ettiğini izah ediniz.
11. Yüke verilen sekonder akım çıkışındaki bir artma ile primer akım girişinde bir artmanın meydana gelişinde, bir transformatör içinde meydana gelen reaksiyonları sıra ile yazınız.
12. a. Primer kaçak akısı nedir?
b. Sekonder kaçak akısı nedir?
c. Bir transformatörün çalışmasında, kaçak akı nasıl tesir eder?
d. Bir transformatörün kaçak akısı, nasıl minimum tutulur?
13. Transformatörlerde kullanılan üç tip çekirdek yapısını çiziniz.
14. a. Transformatörde meydana gelen kayipları yazınız.
b. Bütün yük noktalarında, bu kayipların hangisi nispeten sabit kalır?

- c. Bu kayipların hangisi, yükte bir değişiklik varsa, değişir? (Cevaplarınızı izah ediniz.)

15. 5 KVA, 240 / 120 volt, 60 saykılık bir transformatör; 32 vat çekirdek kaybı, yüksek gerilim sargısında 0,05 omluk ve alçak gerilim sargısında 0,0125 omluk etkin direnci vardır. Nominal yükte ve bir'e eşit güç katsayımda transformatörün verimini tayin ediniz.
16. 25 KVA, 2400/240 volt, 50 saykılık, gerilim düşürücü bir transformatörün, 120 vat çekirdek kaybı vardır. Primer sargının etkin direnci 1,9 om ve sekonder sargının etkin direnci 0,02 omdur. Aşağıdakileri tayin ediniz:
 - a. Yüksek gerilim ve alçak gerilim sargılarının tam yükteki akım değeri. (Kayipları ihmali ediniz ve giriş ile çıkış aynı kabul ediniz.)
 - b. Nominal yükte transformatörün toplam bakır kayipları.
 - c. Nominal yükte ve bir'e eşit güç katsayımda, transformatörün verimi.
17. Nominal yük çıkışının % 50 sinden ve 0,75 geri güç katsayımda, 15 nci problemdeki transformatörün verimini tayin ediniz.
18. 50 KVA, 4600/230 volt, 50 saykılık, tek fazlı, gerilim düşürücü bir transformatör o şekilde hesaplanmıştır ki; tam yükte ve bir'e eşit güç katsayımda; çekirdek kayipları, bakır kayiplarına eşittir. Bakır kayipları, iki sargı arasında eşit olarak bölünmüştür. Tam yükte, verim % 96,5 tur. Aşağıdakileri tayin ediniz:

- a. Demir kayipları
- b. Toplam bakır kaybı
- c. Primer ve sekonder sargıların nominal akımı. (Kayipları ihmali ediniz ve giriş ile çıkışın aynı olduğunu farz ediniz.)
- d. Primer ve sekonder sargıların etkin direnci.

19. Güç girişi ve çıkışının ölçülmesi suretiyle, bir transformatörün veriminin doğru olarak tayininin nedenğini tayin ediniz.

20. a. 20 KVA, 50 saykılı, 4800/240 volta çalışan tek fazlı bir transformatör için, empedans kısa devre deneyi bağlantı diyagramını çiziniz. Yüksek gerilim sargısı, giriş tarafıdır ve seri haldeki değişken dirençle 240 voltluk alternatif akım kaynağından beslenmektedir.
- b. Bu sorunun (a) kısmındaki kısa devre deneyi için ölçmeler, niçin transformatörün yüksek gerilim tarafında yapılır?

21. 20 a sorusundaki 20 KVA, 4800/240 voltluk transformatör için, kısa devre testi kullanılarak aşağıdaki değerler elde edilmiştir:

Empedans gerilim = 160 volt
Ampermetre düşmesi = 4,2 Amper
Vatmetre = 280 vat

Diger bir deney, demir kaybının 120 vat olduğunu göstermektedir. Aşağıdakileri tayin ediniz:

- a. Nominal yükte ve bir'e eşit güç katsayımdaki verim.
- b. % 50 nominal yükte ve 0,80 geri güç katsayımdaki verim.


22. 21 nci sorudaki transformatörü ve verilen bilgileri kullanarak, bir'e eşit güç katsayılı bir yük için,

transformatörün yüksüz durumda ki gerilimini ve gerilim regülasyon yüzdesini tayin ediniz.

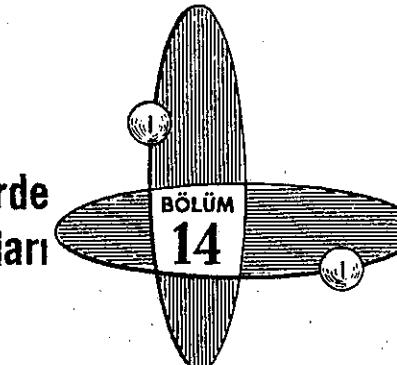23. 21 nci sorudaki transformatör için, yüksüz durumda ki gerilimi ve gerilim regülasyon yüzdesini aşağıdaki haller için tayin ediniz:
 - a. 0,80 geri güç katsayısı
 - b. 0,80 ileri güç katsayısı
24. a. Empedans yüzdesini tarif ediniz.
b. Gerilim regülasyon yüzdesini tarif ediniz.
25. a. Transformatörün telleri nasıl işaretlenir?
b. Ekleme ve çıkarma kutupları ile ne denmek istendiğini izah ediniz.
26. Tek fazlı bir yükü beslemek için; bir transformatör, 4800 voltluk primer gerilimini 240 volta düşürmektedir. Transformatörün tam yük çalışmasından fazla KVA yükü verecek şekilde, ilâve cihaz monte edilmiş ve aynı KVA kapasiteli ikinci bir transformatör, birinci transformatör ile paralel olarak çalıştırılmaktadır.
 - a. Transformatörlerin yükü uygun şekilde pay etmeleri için, gözetmesi gereken üç şartı yazınız.
 - b. İkinci transformatörü paralel bağlarken, kullanacağınız usulü izah ediniz.
27. a. 2400/240 volta çalışan bir transformatörün sarım oranının doğruluğu sorulmaktadır. Lâbora-tuarda, 240 voltluk bir test kaynağı vardır. Uygun skalalı voltmetreler varsa, gerilim oranını nasıl tayin edeceğinizi izah ediniz. Cevaplarınızın açıklanması

- na yardım etmek için, bir şematik diyagram çiziniz.
- b. 240 voltluk bir kaynak kullanarak, bu transformatorun kutuplarının nasıl tesbit edilebileceğini izah ediniz.
28. 30 KVA, 2400/240 volt, 50 saykılık bir transformator, gerilim düşürücü bir transformator olarak kullanılmaktadır. Çekirdek kaybı 150 vat, nominal primer akımı 12.5 amper, primer sargının direnci 1,5 om, nominal sekonder akımı 125 amper ve sekonder sargının direnci 0,015 omdur. Nominal KVA ve 0,75 geri güç katsayısında aşağıdakileri tayin ediniz:
- Toplam bakır kaybı
 - Transformatorun verimi
29. 20 KVA lik bir dağıtım transformörü, yüksek gerilim tarafında 2400/4800 voltta ve alçak gerilim tarafında 120/240 voltta çalışmaktadır. Endüktif olmayan aydınlatma yükünü beslemek için, gerilim düşürücü bir transformator olarak çalıştığı zaman; nominal yükte, transformatorun verimi % 97 dir.
- a Tek fazlı, üç telli sistemde çalışan, 2400 volttan 120/240 volta kadar gerilim düşürücü bir transformatorun iç ve dış bağlantılarını gösteren bir diyagram çiziniz. Ekleme kutup için, transformator uçlarındaki kutup işaretlerini de gösteriniz.
- b. Yük dengeli ise, tam yükteki sekonder akımı nedir?
- c. Nominal yükte, primer tarafına güç girişi nedir?
- d. 240 voltluk sekonderin yüksüz gerilimi, tam yük geriliminden 4 volt daha fazla ise, gerilim regülasyon yüzdesi nedir?
30. 120/240 volt, tek fazlı, üç telli sistemin, niçin 120 volt, tek fazlı, iki telli sisteme tercih edildiğini izah ediniz.
31. a. Transformatorlarda niçin yağ kullanılır?
- b. Transformatorlarda yağ yerine Pyranol kullanmanın ne gibi faydası vardır?
32. a. Yağ ve havanın tabii dolaşımı suretiyle, transformatoru soğutma usulünü izah ediniz.
- b. Çok büyük KVA li transformatorların ısı yayma yüzeyleri nasıl büyütülür?
33. a. Transformator ile kullanılan üç değiştirme anahtarının kullanılması maksadı nedir?
- b. Üç değiştirme tertibatlı bir transformator, nerede kullanılır?
34. Pratik olarak, nominal yükün % 10 undan tam yüke kadar, transformatorun veriminin niçin çok az değiştigini izah ediniz.
35. Bir transformatorun etiketinde bulunan lüzumlu bilgilerin bir listesini yapınız.

Üç Fazla Devrelerde Transformator Bağlantıları




Elektrik enerjisinin çok büyük kısmı 3 fazlı alternatif akım generatorları ile elde edilir. Elektrik enerjisinin üretimi ve dağıtımları da 3 fazlı sistemler ile yapılır. Eksekiya 3 fazlı sistemin gerilimini değiştirmek gereklidir. Bazan gerilim yükseltilir, bazan azaltılır.

3 fazlı sistemlerde gerilim degi-

şimi, tek fazlı üç transformatoru aşağıdaki dört standart şeviden birine göre bağlamakla elde edilir: üçgen - üçgen, yıldız - yıldız, üçgen yıldız ve yıldız - üçgen bağlantı. Ayrıca açık üçgen veya V bağlantı vardır. Bu bağlantıda üç fazlı sistem - gerilimi tek fazlı iki transformator ile değiştirilir.

ÜÇGEN BAĞLANTI

2400/240 voltluk tek fazlı üç transformator, 2400 voltluk üç fazlı bir sistemi 240 voltluk üç fazlı

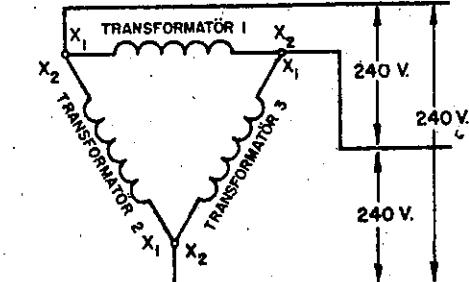

Şekil 14-1. Üçgen-Üçgen Transformator Bağlantısı.

2400/240 voltlu tek fazlı üç transformatörün üçgen-üçgen bağlanışı şekil 14-1 de görülmektedir. Bu bağlantı ile 2400 voltlu 3-fazlı bir sistem 240 voltlu 3 fazlı bir sisteme çevrilmektedir. Yüksek gerilim sargasının uçları H_1 , H_2 ile ve alçak gerilim sargasının uçları ise X_1 , X_2 ile işaretlenir.

Yüksek gerilim primer sargularını üç fazlı kaynağına üçgen bağlamak için üç sargı seri bağlanır: Primer sargının çıkışı diğerinin girişine bağlanır. Bölüm 13 de açıklandığı gibi bir transformatörün yüksek gerilim sargası H ve alçak gerilim sargası X ile işaretlenir. H_1 ucunun polaritesi pozitif iken X_1 ucunun polaritesi de pozitiftir. Bu bağlantıda H_1 ucu yüksek gerilim sargasının girişisi ve H_2 ucu çıkışısı olarak kabul edilir.


Şekil 14-1 den görüldüğü üzere her primer sargının çıkışı H_1 diğer primer sargının girişini H_2 e bağlıdır. İki primer sargının bağlılığı yere üç fazlı sistemin iletkenlerinden biri bağlanır. Her transformatörün primeri üç fazlı sistemin iletkenleri arasına bağlanır. Üç iletkenli sistemin iletkenleri arasındaki gerilim 2400 voltur. Primer sargı uçlarına uygun hat gerilimleri tatbik edilmiştir. Yüksek gerilim primer sargasının bağlantısı tamamlanınca üç fazlı 2400 voltlu primer devreye akım verilebilir.

Bölüm 13 de açıklandığı gibi transformatöre alçak gerilim taraflarından bakıldığından yüksek gerilim sargasının giriş ucu H_1 , transformatörün solunda bulunur. Böylece H_1 ve H_2 nin yeri herhangi bir transformatörde belirtilmiş olur. Yine aynı bölümde ifade edildiğine göre transformatörler gerilim ve kva değerlerine göre, toplanan ve çıkarılan polariteli diye sınıflara ayrılmıştır. Bu sınıflamaların istisnaları vardır. Bir transformatörün polaritesi uçların işaretini veya transformatörün etiketini tetkik etmekle bulunur.


Üç transformatörün polariteleri bilinsin veya bilinmesin sekonder sargıları bağlamak için aşağıdaki usul tavsiye edilir:

1. Sekonder gerilimlerin etiket üzerindeki gerilimlere eşit olup olmadığını kontrol ediniz.
2. Şekil 14-2 A da görüldüğü gibi sekonder sargılardan birinin çıkışını diğerinin girişine bağlayınız. Eğer bağlantı doğru ise birer uçları bağlı olan iki sekonder sargının diğer uçları arasındaki gerilim sekonder gerilime, yani 240 volta eşittir. Vektör diagramındaki bileşke gerilim sekonder gerilimlerine eşittir.

Şekil 14-2 B sekonder sargılardan birisinin bağlantısı değiştirildiği zamanki durumu gösteri-

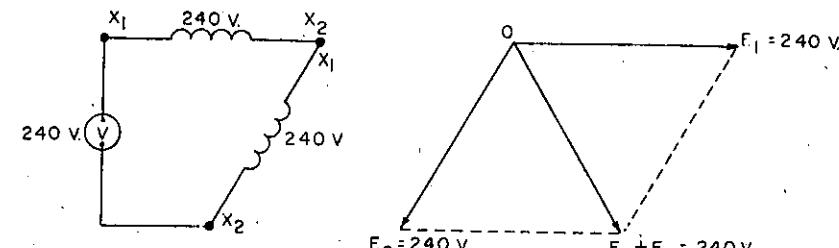

Şekil 14-2a. Doğru Üçgen Bağlantıda, Açık Uçlar Arasındaki Gerilim Faz Gerilimine Eşit Olur.

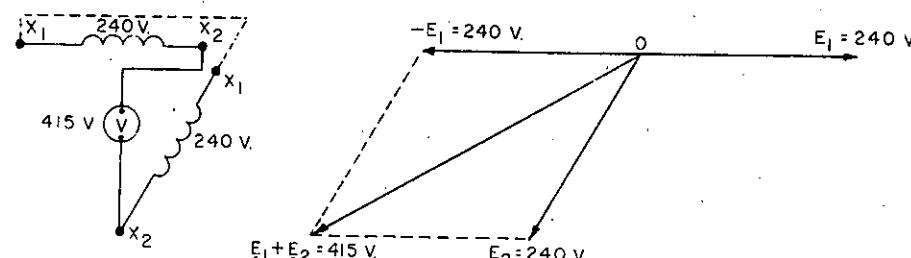


Şekil 14-2b. Yanlış Üçgen Bağlantı - Bir Transformatörün Sekonder Uçları Değiştirildi. Açık Uçlar Arasındaki Gerilim $\sqrt{3} \times$ Faz Gerilimi.

yor. Bu bağlantı doğru değildir ve açık iki uç arasındaki gerilim sekonder gerilimin $\sqrt{3}$ katına yani 416 volta eşittir. Şekil 14-2 B den görüldüğü üzere transformatörlerden birisinin gerilim yönü değişmiştir ve bileşke gerilim sekonder gerilimi E nin $\sqrt{3}$ ile çarpımına eşittir. Bağlantıyı düzeltmek için sekonder sargılarından herhangi birisinin bağlantısı değiştirilir. Yeni bağlantının vektör diagramı şekil 14-2 A daki vektör diagramına benzer.

3. Şekil 14-3 A üçüncü sargının sekonder sargasının doğru bağlantısını göstermektedir. Vektör diyagramı üçgen bağ-


lantıda niçin son iki uç arasındaki gerilimin sıfır olduğunu göstermektedir. Her sekonder gerilime zıt, genlikle eşit bileşke gerilim vardır. Bunun için üçgenin köşesini meydana getiren açık uçlar arasındaki gerilim sıfırdır. Eğer son iki sekonder uç arasındaki gerilim sıfır ise bu iki uç birleştirilerek sekonder sargının üçgen bağlantısı tamamlanır. Sekonder sargılarının bağlantı noktalarına birer iletken bağlanır. Bu üç iletken 240 voltlu üç fazlı sistemi meydana getirir. Sekonder sargı gerilimleri ile iletkenler arası gerilimleri

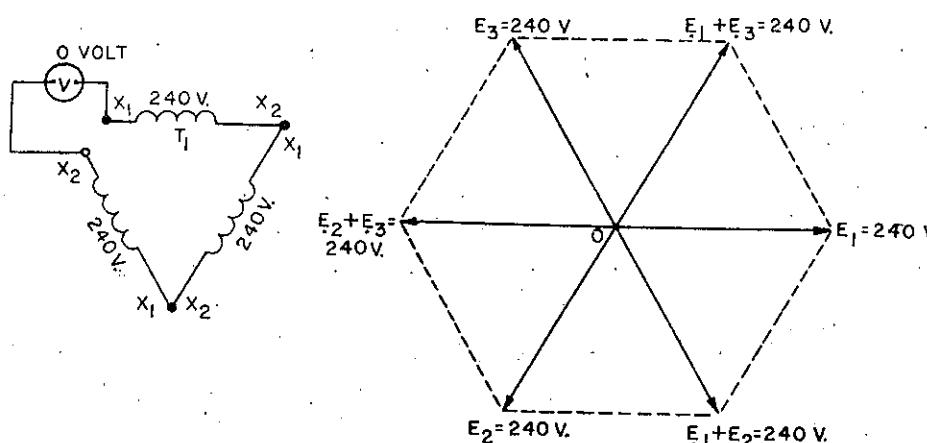

Şekil 14-3a. Doğru Üçgen Bağlantıda Son Açık Uçlar Arasındaki Gerilim Sıfırdır.

birbirine eşit yani 240 voltur.

Şekil 14-3-B üçüncü sekonder sarginın yanlış bağlanması göstermektedir. Vektör diyagramı üçüncü transformatorun sekonder gerilimi E_a ün yönü değişince bileşke gerilimin sekonder gerilimin iki katı yani 480 volt olduğunu gösterir. Bağlantıyı düzeltmek için üçüncü transformatori sekonde-

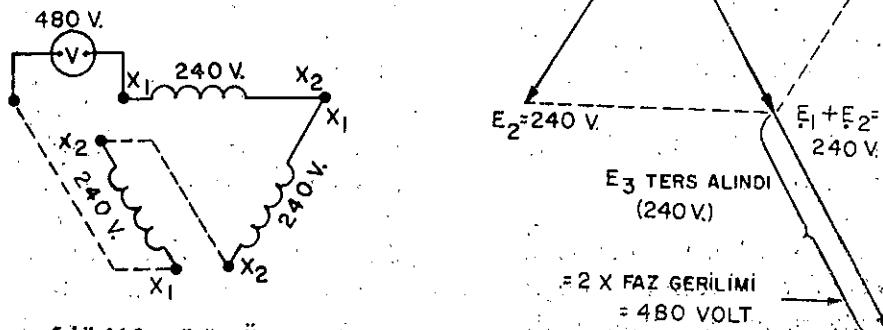

Şekil 14-3b. Doğru Üçgen Bağlantıda Son Açık Uçlar Arasındaki Gerilim Sıfırdır.


rinin bağlantısı değiştirilir. Bağlantı değiştirilerek son iki uç arasındaki gerilim sıfır yapılır ve üçgen bağlantı tamamlanır. Eğer son iki uç arasındaki gerilim sıfır ise bu iki uç asla birbirine bağlanmaz. Eğer bağlantı doğru ise bu son iki uç arasındaki gerilim sıfırdır.

Eğer bir transformatorun primer ve sekonder sarginları aralarında üçgen bağlanırsa bu bağlantıya üçgen-üçgen bağlantı denir. Bu bağlantı iki simbol ile de gösterilir: $\Delta - \Delta$ bağlantı. Birinci simbol primerin ikinci sembolde sekonderin nasıl bağlandığını göster-

rir. İki veya üç tek fazla transformator üç fazlı sistemlerde gerilim yükseltme ve düşürmede kullanıldığından bu transformatörlerin tamamına transformator baryası denir.

Şekil 14-1 deki üçgen-üçgen bağlı transformator baryası şe-kil 14-4 de görülmektedir. Bu di-yagram üçgen biçiminde degildir, fakat yüksek ve alçak gerilim sarginları üçgen bağlıdır. Bu tip di-yagramı daha ziyade tesisatçıları kullanır.

Gösterilen üçgen bağlantı 2400 voltlu üç fazlı bir sistemi 240 voltlu üç fazlı bir sisteme çevire-

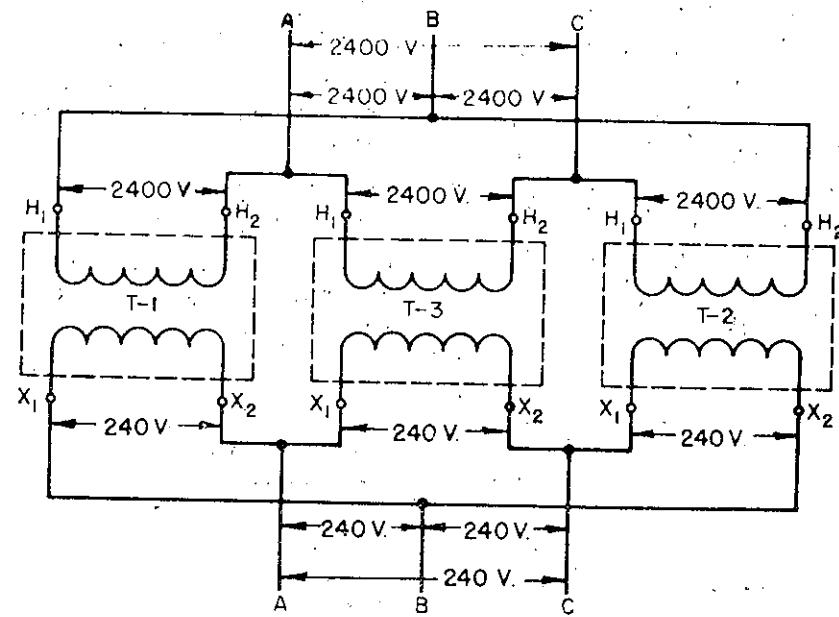

Şekil 14-4. Üçgen-Üçgen Transformatör Bağlantısı.

rek bir iş yerini beslemeye kullanılır. Meselâ iş yerinin yükleri üç fazlı motorlardan ibaretse iletken akımları aynıdır. Ekseriya yük dengeli ve tek fazlı transformatörlerin KVA kapasiteleri aynıdır. Üçgen-üçgen bağlı transformator bataryasının toplam kapasitesini hesaplamak için üç KVA görünen gücü toplanır. Eğer her transformator 50 KVA lik ise toplam güç 150 KVA dir.

Üçgen bağlı devrelerin akım ve gerilim bağlantıları bölüm 10 da gösterildi. Aşağıdaki iki özellik üçgen bağlı sistemlere tatbik edilir.

- Üçgen bağlantının tetkikinden görüleceği üzere her transformatörün sargası iki iletken arasına bağlanır. Bunun için iletken gerilimi ile transformator sargasının gerilimi aynıdır.

- Üçgen bağlı transformator bataryasında iletken akımı sargı akımının 1.73 katına eşittir. Üçgen bağlantıda her iletkeni iki sargı besler. Bu sargasın akımları aynı fazda değildir. Bunun için iletken

akımı sargı akımlarının vektör toplamına eşittir.

Örnek Problemi

Tek fazlı üç transformator şe-
kil 14-4 de görüldüğü gibi üçgen
üçgen bağlıdır. Her transformatör
15 KVA, 2400/240 voltur. Sekon-
der iletkenler arası gerilimi 240
volt ve iletken akımı 300 amper-
dir. Transformatöre bağlı üç fazlı
yükün güç katsayısi endüktif ve
0,75 dir. Sunları hesaplayınız :

- Transformator bataryasının KVA yükü,
- Transformator bataryasının Kw. yükü,
- Transformator bataryasının KVA kapasitesinin yüzdesi olarak yükü,
- Sekonder sargı akımları,
- Sekonder sargı gerilimleri,
- Her transformatörün KVA yükü,
- Primer akımı (kayıpları ihmali ediniz),
- Kayıpları ihmali ederek trans-
formatör bataryasının girişi KVA'i.

Çözüm

$$1. \text{ Kva.} = \frac{\sqrt{3} \times E (\text{iletken}) \times I (\text{iletken})}{1000}$$

$$= \frac{1,73 \times 240 \times 300}{1000} = 124,6 \text{ kva.}$$

$$\sqrt{3} \times E (\text{iletken}) \times I (\text{iletken}) \times \cos \Theta$$

$$2. \text{ Kw.} = \frac{1000}{\frac{1,73 \times 240 \times 300 \times 0,75}{1000}} = 93,4 \text{ kva.}$$

- Transformator bataryasının toplam kva'sı tek fazlı transformatörlerin kva'larının toplamına eşittir. Toplam kva = $50 + 50 + 150 = 250$ kva. Transformator bataryasının

$$\frac{124,6}{150} \times 100 = \% 83$$

- Sekonder sargı akımı : $I_s = 173$ amper

- Sekonder sargının uçlarındaki gerilim 240 voltur.

- Her transformatörün kw yükü sekonder gerilimi ile sekonder akımın çarpımının 1000 e bölmüne eşittir.

Transformator başına kva

$$= \frac{E_s \times I_s}{1000} = \frac{240 \times 173}{1000} = 41,5 \text{ kva.}$$

- Her transformatörün sekonder akımı 173 amperdir. Kayıplar ihmali edilirse primer akımı $173/I_{1m} = 17,3$ amper olur.

Primer sargılar üçgen bağlıdır.
İletken akımı primer sargı akımının 1,73 katına eşittir.
İletken akımı = $1,73 \times 17,3$ amper.

$$8. \text{ Kva girişi} = \frac{\sqrt{3} E_{hat} \times I_{hat}}{1000}$$


$$= \frac{1,73 \times 2400 \times 30}{1000} = 124,6 \text{ kva}$$

Bazı elektrik şirketleri üçgen-
üçgen bağlı transformator bataryaları ile iki çeşit yükleri
beslerler :

- 240 voltluk üç fazlı sanayi yükleri.
- 120/240 volt, tek fazlı üç iletkenli aydınlatma yükleri.

Tek fazlı üç iletkenli aydınlatma yüklerini besleyen transformatörün gücü diğer iki transformatörün gücünden büyuktur. Bu transformatörün 240 voltluk sargasının ortasından bir üç çıkarılır. Böylece 120/240 voltluk üç iletkenli tek fazlı sistem elde edilir.

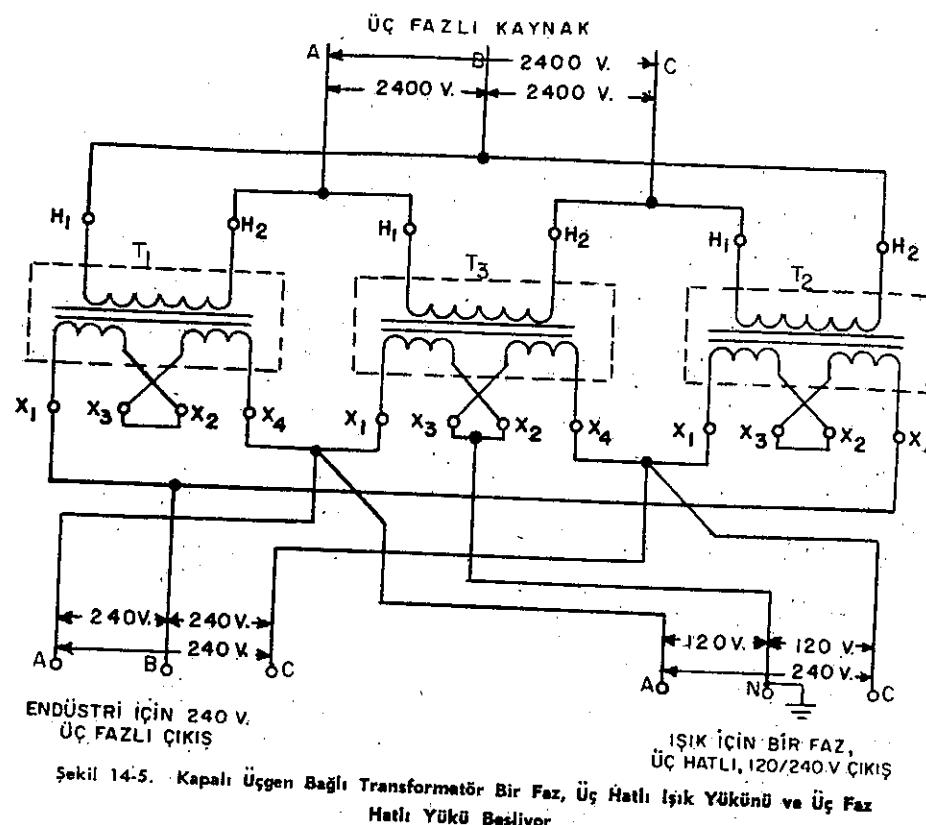Bir çok transformatörlerin iki tane 120 voltluk sargası vardır. Bu




sargılar seri bağlanır ve orta noktası dışarı çıkarılarak 120/240 voltluq üç iletkenli sistem elde edilir.

Şekil 14-5 üç tane tek fazlı transformatörün üçgen-üçgen bağlantısını göstermektedir. Her transformatörün senkonderi iki tane 120 voltluq sargıdan meydana gelir. 240 volt elde etmek için bu iki sargı seri bağlanır. Yüksek gerilim primer sargıları üçgen bağlanır. 240 voltluq sistem elde etmek için alçak gerilim sekonder sar-

gıları da üçgen bağlanır. Ortadaki transformatörün orta ucu çıkarılmıştır, bu transformatör 120/240 voltluq üç iletkenli tek fazlı yük devresini besler. Orta iletken üç iletkenli tek fazlı sistemin nötrünü meydana getirir ve topraklanır.

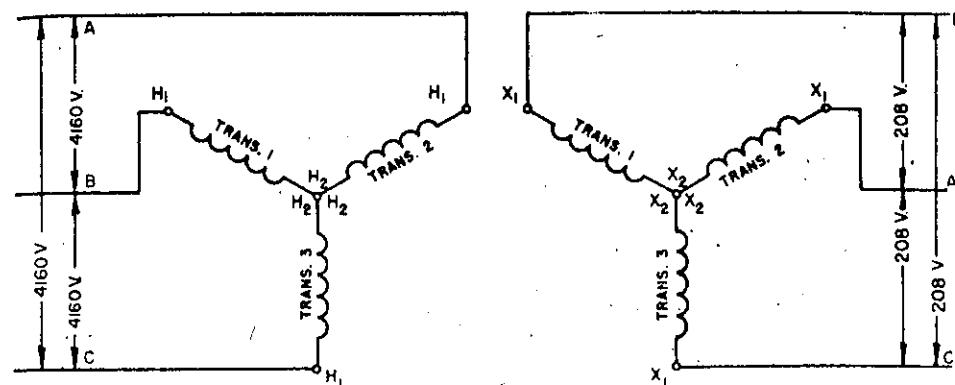Şekil 14-5'in tetkikinden görüleceği üzere 240 voltluq sekonder devrenin A ve C faz iletkenleri ile toprak arasındaki gerilim 120 voltur. B faz iletkeni ile toprak arasındaki gerilim 208 voltur. Bu bağlantı bazan tehlikeli olabilir.

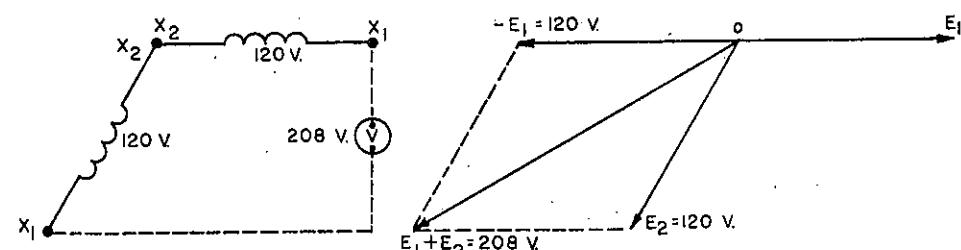



Şekil 14-6. Yıldız-Yıldız Bağlı Transformatörler.

YILDIZ BAĞLANTI

1. Hat ve sargı akımları aynıdır.
2. Hat gerilimi faz geriliminin $\sqrt{3}$ katıdır.

Şekil 14-6'da tek fazlı üç transformatörün yıldız bağlantısı şematik olarak görülmektedir. Yüksek gerilim sargısının H_2 uçları, kolaylık olsun diye, çıkış ucu olarak kabul edilir ve birbirine bağlanır. H_1 ,

Şekil 14-7a. Doğru Yıldız Bağlantı; Açık Uçlar Arasındaki Gerilim $\sqrt{3} \times$ Faz Gerilimine Eşittir.

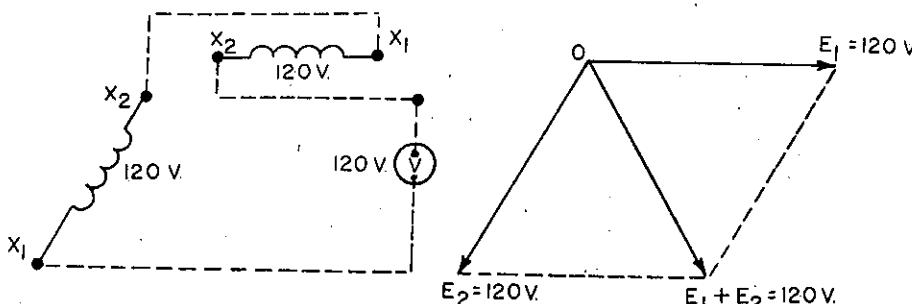


Şekil 14-7b. Yanlış Yıldız Bağlantı - Bir Transformatörün Sekonder Uçları Değiştirildi. Açık Uçlar Arasındaki Gerilim Faz Gerilimine Eşittir.

giriş uçları üç fazlı sistem iletkenlerine bağlanır. Bu bağlantıya yıldız bağlantı denir.

Alçak gerilim sargasının uçları işaretli ve polariteleri etiket üzerinde gösterilse dahi bu sarginın bağlanmasıında aşağıdaki sıra takip edilir.


1. Yüksek gerilim sargası akım verilir ve sekonder sargı gerilimlerinin aynı ve etiket üzerinde yazılı değerlerde olup olmadığı kontrol edilir.
2. Şekil 14-7A da görüldüğü üzere iki alçak gerilim sar-

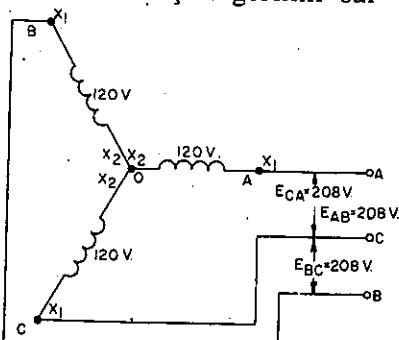

Şekil 14-8a. Doğru Y Bağlantıda Bütün Hat Gerilimleri $\sqrt{3} \times$ Faz Gerilimine Eşittir.

gısının X₂ uçları birbirine bağlanır. Bağlantı doğru ise diğer iki uç arasındaki gerilim sekonder gerilimin $\sqrt{3}$ katı ve bu bağlantı için 208 voltur. Vektör diyagramı iki uç arasındaki bileske gerilimin 208 volt olduğunu göstermektedir.

Şekil 14-7B transformatorun sekonderlerinin yanlış bağlanması göstermektedir. Açık iki uç arasındaki gerilim sekonder gerilime eşit ve bu bağlantıda 120 voltur. Vektör diyagramı bu bileşkenin

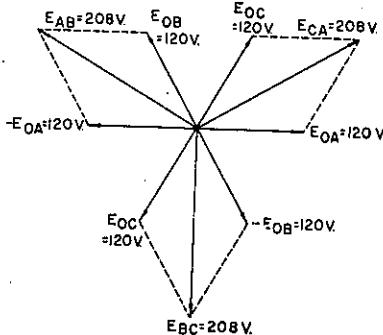

Şekil 14-8b. Şekil 14-8a'nın Vektör Diyagramı.

120 volt olacağını gösterir. İkinci transformatörün bağlantısı değiştirilirse iki sargı doğru bağlanır ve iki uç arasındaki gerilim 208 volt olur.


Şekil 14-8A üç transformatörün sekonderlerinin doğru bağlanması göstermektedir. Her iki iletken arasındaki gerilim sekonder gerilimin $\sqrt{3}$ katı ve bu bağlantı için 208 voltur. Vektör diyagramı iki uç arasındaki bileske gerilimin 208 volt olduğunu göstermektedir.

Yıldız-yıldız bağlantı, ikinci taraf dengeli ise uygundur. Meselâ bu bağlantı sekonder yükleri yalnız üç fazlı motorlardan ibaret ise kullanılır. Bu durumda iletken akımları aynıdır. Eğer sekonder yük dengesiz ise bu bağlantı uygun değildir. Dengesiz yük transforma-

tör bataryasının gerilimlerini dengelez yapar.

Gerilim dengesizliği nötür denen dördüncü bir iletken kullanmakla önlenir. Nötür iletken akım kaynağının nötür noktası (ortak noktası) ile primer sarginın nötür noktası arasına bağlanır.

Transformatör bataryasının üç fazlı, dört iletkenli, yıldız-yıldız bağlantısı şekil 14-9 da görülmektedir. Üç fazlı giriş 2400/4160 volt çıkış ise 120/208 voltur. Yüksek gerilim girişinde nötür hattı sarginların birleştiği ortak H₂ noktasına bağlanmıştır. Nötür ile giriş iletkenleri arasındaki gerilim 2400 voltur. Yüksek gerilim sarginlarının her biri nötür ile bir giriş iletkeni arasında bağlanmıştır. Sargı uçlarındaki gerilim 2400 voltur. Her iki giriş iletkeni arasındaki

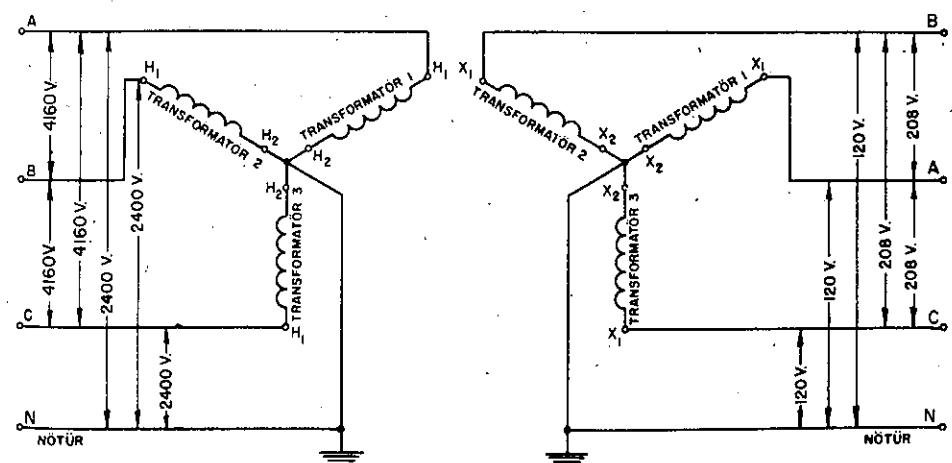


Şekil 14-9. Nötür Bağlantılı Y-Y Bağlı Transformatörler.

gerilim $\sqrt{3} \times 2400$ volt veya 4160 volt'tur. Nötür iletkeni ile yüksek gerilim sargasının uçlarındaki gerilimlerin nisbeten birbirinin aynı olduğu sağlanır. Yük dengesiz değilse bu dengesizlik nötür iletkeni ile primer sargıdan akım kaynağını ilettilir ve transformator ba-

taryasının sargıları arasındaki gerilimler yaklaşık olarak birbirinin aynıdır. Yüksek gerilim sargasını yıldırmadan korumak için nötür iletkeni topraklanır.

Yük, üç fazlı dört iletkenli sistemin alçak gerilim tarafından beslenir. Her alçak gerilim sargası

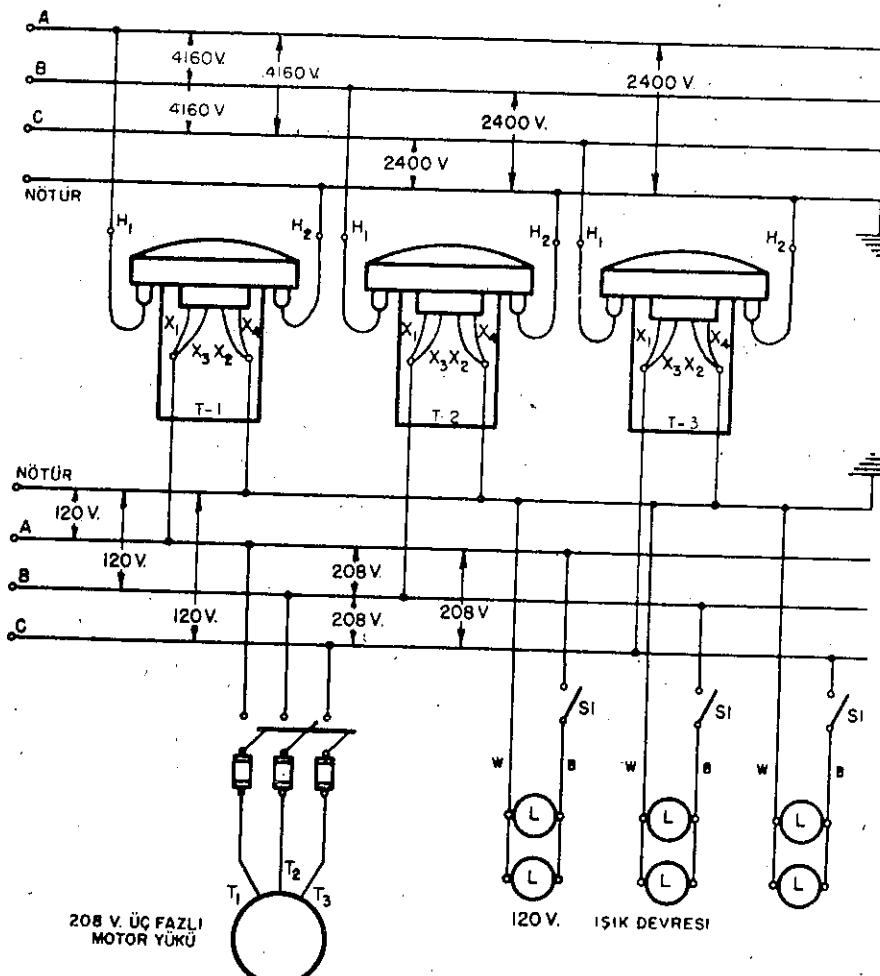

Şekil 14-10. Transformatörlerin Y-Y Bağlanması.

sekonderin nötür noktası ile bir çıkış iletkeni arasına bağlanır. Her sekonder sarginin uçlarında gerilim 120 volt'tur. Nötür ile her iletken arasındaki gerilimin 120 volt olduğu şekil 14-9 da görülmektedir. İletkenler arasındaki gerilim $\sqrt{3} \times 120$ yani 208 volt'tur. Üç fazlı dört iletkenli sekonder bağlantı kullanmakla değişik gerilimli iki tip yük için gerilim elde edilir.

1. Üç fazlı motor yükleri için 208 voltlu üç fazlı akım kaynağı.
2. Nötür iletkeni kullanmakla aydınlatma için 120 voltlu gerilim elde edilir.

Primer ve sekonderinde nötür iletkeni bulunan bir transformator bataryasının yıldız-yıldız bağlantısı şekil 14-10 da görülmektedir. Her transformatörün birbirine paralel bağlı iki tane 120 voltlu sargası vardır. Her tek fazlı transformatorun çıkış gerilimi 120 volt'tur.

ÜÇGEN-YILDIZ BAĞLANTI

Istenen gerilim değişimini elde etmek için bazan transformatörler üçgen-yıldız bağlanır. Üçgen-yıldız bağlantı gerilimin yükseltilmesinde ve düşürülmesinde kullanılır. Bu bağlantıda primer üçgen ve sekonder yıldız bağlıdır.

Üretim merkezinde gerilimi yükseltmek için, transformator


Üç fazlı dört iletkenli bağlantı ile motorlar için üç fazlı 208 voltlu bir sistem ve aydınlatma için 120 voltlu bir sistem elde edilir. Aydınlatma devrelerinin bağlanmasında yüklerin üç transformatöre mümkün olduğu kadar eşit olarak bölünmesine dikkat edilir.

Yıldız yıldız bağlı transformator bataryalarında, pratik olarak aynı kapasitede üç tane (tek) fazlı transformator kullanılır. Yıldız-yıldız bağlı transformator bataryasının kapasitesini hesaplamak için üçüncü gücün toplanır. Eğer her transformator 25 kva lik ise toplam güç 75 kva dir.

Eğer transformatörün biri arızalanırsa, transformator bataryasına akım vermeden bu transformator değiştirilmelidir. Arıza halinde yalnız iki transformator kullanılarak yıldız-yıldız transformator bataryası kullanılamaz. İki transformatörlü batarya yalnız üçgen-üçgen bağlantıda kullanılabilir.

bataryasının üçgen-yıldız bağlantısı şekil 14-11 de görülmektedir. Bu tip bağlantı gerilimin yükseltilmesi için çok elverişlidir. Giriş gerilimi transformator değiştirmeye oranının $\sqrt{3}$ katı kadar yükselir. Çıkış gerilimi doğrudan doğruya iletim iletkenlerine bağlanır. Bu iletim iletkenleri, üretim merke-

13,800 VOLT ANA BARALAR
ELEKTRİK SANTRALI

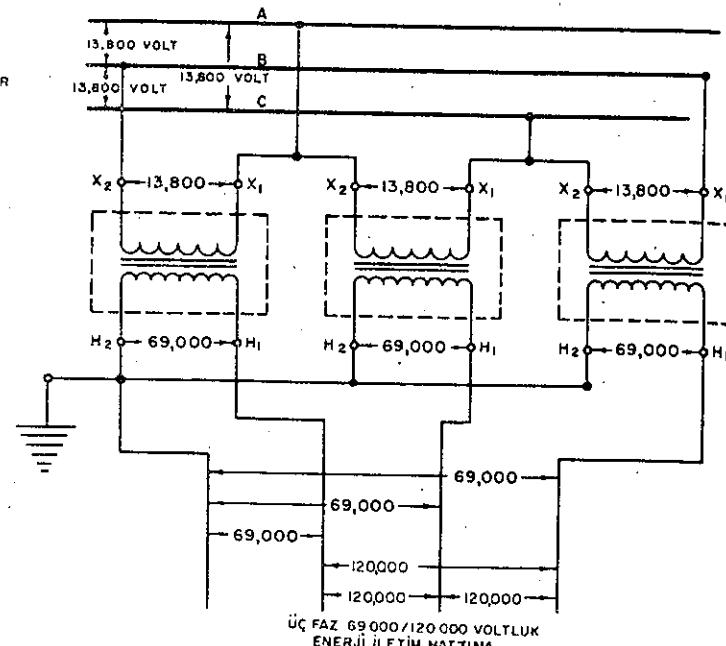


Şekil 14-11. Transformatörlerin Üçgen-Yıldız Bağlantısı.

zinden kilometrelerce uzaktaki şehir ve sanayi merkezine elektrik enerjisi taşır. Üçgen-yıldız bağlantı kullanmasının ikinci sebebi sekonder sarginın yalitim seviyesinin az olmasıdır. Bu bağlantı sekonder gerilimi çok yüksek olan sistemlerde bilhassa faydalıdır. Şuunu unutmamak gereklidir ki sargı gerilimi, iletkenler arası gerilim saðe 1/1.73 = 0.58 yahut % 58 idir.

Şekil 14-11 de generatörler elektrik enerjisini 13800 voltlu üç fazlı iletkenlerle generatör baralarına verir. 13800 voltlu tek fazlı transformatörün sargıları üçgen bağlıdır ve bağlantı noktaları generatör uçlarına bağlıdır. Bu bağlantı-

da sargı gerilimleri iletken gerilimlerine eşit olduğundan primer sargıların uçlarındaki gerilimler 13800 volttdur. Transformatör çevirmeye oranı 1/5 olduğundan sekonder sarginın uçlarındaki gerilim $13800 \times 5 = 69000$ volttdur. Sekonder sargılar yıldız bağlıdır. Yüksek gerilim sekonder sargıları nötür noktası ile dış iletken arasında bağlanmıştır. Nötür ile herhangi bir iletken arasındaki gerilim 69000 volttdur. İletkenler arasındaki gerilim $1.73 \times 69000 = 120000$ volttdur.

Yük akımları dengesiz dahi olsa nötür iletkeni kullanmakla dengeli iletken gerilimleri elde edilir. Nötür iletkeni transformatör ba-

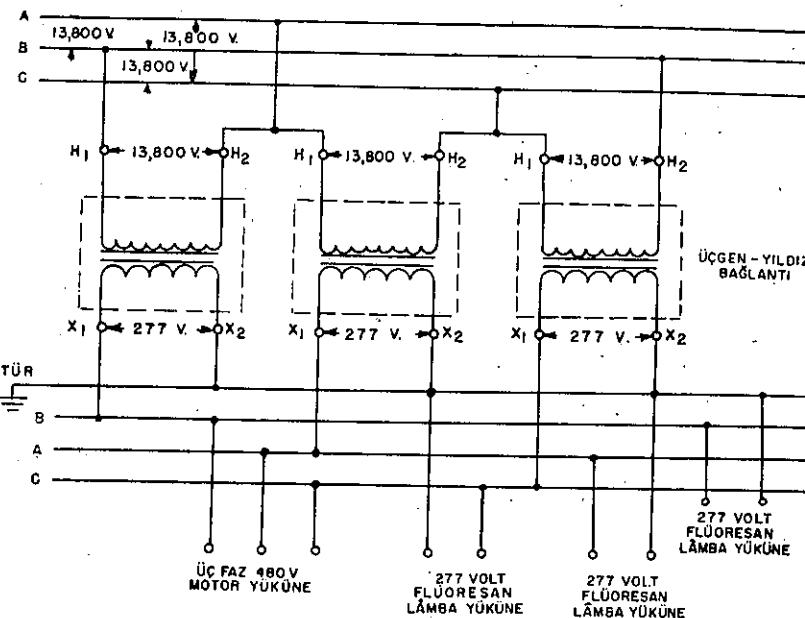

Şekil 14-12. Üçgen-Yıldız Bağlı Transformatörler 277/480 Volt ile Işık ve Kuvvet Yüklerini Besler.

taryasında ve eşit aralıklarla iletim hattı boyunca topraklanır. Nötür iletkeni yüksek gerilim sekonder sargılarını yıldırmadan korur.

Üçgen-yıldız bağlantı gerilim düşürülmüşinde de kullanılır. 13800 voltlu üç fazlı sisteminde 277/480 voltlu üç fazlı, dört iletkenli dağıtım sistemine motor ve aydınlatma tesislerini beslemek için elektrik enerjisinin iletilemeye istenileni düşünelim.

Üçgen ve yıldız bağlı bir transformatör bataryasının bu maksatla kullanılışı Şekil 14-12 de görülmektedir. Transformatör bataryasının primer sargısı 13800 voltlu üç fazlı bir dağıtım sistemine üçgen olarak bağlanmıştır. Bu bağlantıda iletken gerilimleri sargı ge-

rilmelerine eşit yani 13800 volttdur. Transformatör çevirme oranı 50/1 olduğundan sekonder sargısının uçlarındaki gerilim $13800/50 = 277$ volttdur.

Transformatör bataryasının sekonder sargısı yıldız bağlırsa, topraklanmış nötür ile herhangi bir iletken arasındaki gerilim 277 volttdur. İletkenler arasındaki gerilim $1.73 \times 277 = 480$ volttdur.

Genellikle aydınlatma devreleri 120 voltlu. Endüstri yükleri ise 208 yahut 240 voltluktur. 277/480 volt üç fazlı, dört iletkenli sistemin aydınlatma ve endüstri yük devrelerinde nasıl kullanılacağı sorulabilir.

Bu gün bürolarda aydınlatma flüoresan tüplerle elde edilir, ay-

dinlatma şiddeti yüksektir. 120 voltluk (flüoresan) tüpler özel lastlarla 277 voltluk devrelerde kullanılabilir. Havalandırma, ventilatör, pompa ve asansör tesisleri daha çok 480 voltluk motorlarla çalıştırılır. Modern büroların aydınlatmasında metre kare için 70-100 volt-ampere ve havalandırılmasında metre kare için 40 volt-ampere ihtiyaç vardır. Gerilimin yüksek olusunun çeşitli faydaları vardır.

1. Besleme iletkenleri ile çıkış iletkenlerindeki gerilim düşümleri daha az olduğundan çalışma verimi yüksektir.
 2. Küçük kesitli iletkenlerle küçük aygıtların kullanılma-


YILDIZ-ÜCGEN BAĞLANTILARI

Yıldız-üçgen bağlı transformatör bataryaları iletim iletkenlerinin oldukça yüksek olan gerilimlerini yük merkezlerinde düşürmede kullanılır. 60000 volt ve daha yüksek gerilimlerin düşürülmesinde kullanılan transformatör bataryalarının çoğu yıldız-üçgen bağlıdır. Bu bağlantının kullanımının iki sebebi vardır. Birinci sebep gerilimin, çevirme oranının 1,73 katı kadar azalmasıdır. İkinci sebep yüksek gerilim primer sargısının yalıtkanlık seviyesinin düşük olduğunu göstermektedir. Çünkü primer sargı gerilimi iletken geriliminin % 58 i kadardır.

si tesis masrafında % 25 e kadar ekonomi sağlar.

3. 277/480 voltlu sisteme minimum değişiklik ve masraf-la yük artmaları kolayca karşılanabilir.

Bürolarda masa, lâmba, büro makinası ve muhabere cihazları gibi çeşitli yükler bulunur. Bu yükler 120 volt ile çalışır. Bu tip yükler tam yükün küçük bir yüzdesini teşkil eder. Genellikle bu tip yükler için 120 voltlu gerilim her kata yerleştirilen tek fazlı, hava ile soğutulan transformatörlerle elde edilir. Bu transformatörler 277/480 voltluksa sisteme bağlanır ve yukarıda belirtilen yüklerle 120 voltlu gerilim sağlar.

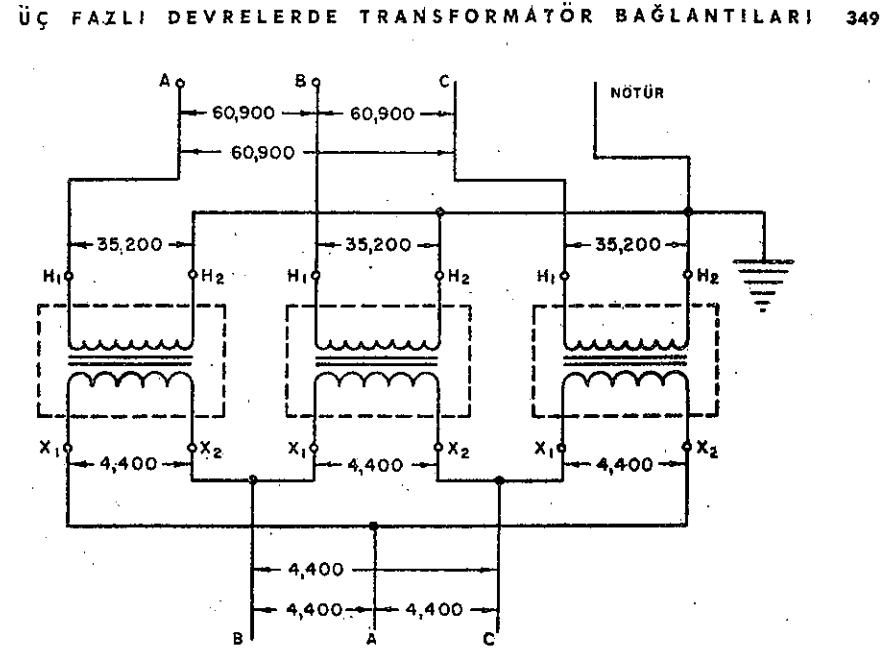

Şekil 14-13. Yıldız-Üçgen Bağlı Transformatörle

Primer sargı gerilimi

Primer iletken gerilimi

$$= \frac{60900}{1.73} = 35200 \text{ voltur.}$$

Tek fazlı her transformatörün çevirme oranı 8/1 dir. Her transformatörün sekonderi uçlarındaki gerilim : $35000/8 = 4400$ voltur.

Primer devrede nötür iletkeninin kullanılması ile yük denge-

AÇIK-ÜÇGEN BAĞLANTı

Enerjinin üç fazlı çevrimi iki tek fazla transformatörle mümkün kündür. Bu tip bağlantıya açık üçgen veya V bağlantı denir. Açık

siz olsa dahi dengeli gerilimler elde edilir. Nötür iletkeni topraklanmıştır ve sistemi yıldırımdan korur.

Genellikle, üçgen-yıldız ve yıldız-üçgen-üçgen bağlantıda kullanılan tek fazlı transformatörlerin kva kapasiteleri aynıdır. Toplam kapasiteyi hesaplamak için tek fazlı transformatörlerin kapasiteleri toplanır. Meselâ, şekil 14-13 deki her transformatörün görünen gücü 1000 kva dir, toplam görünen güç 3000 kva olur.

üçgen bağlantı üçgen-üçgen bağlı transformatör batareyalarında bir transformatör arızalandığı zaman kullanılır. Ekseriya, arıza anında,

müşteriye üç fazlı enerjinin sağlanması gereklidir. Bu ancak arızalı transformatörün devreden çıkışılması ile sağlanır.

Açık üçgen bağlantının kullanılduğu yerler :


1. 2400/240 volt, 50 kva tek fazlı üç transformator üçgen-üçgen bağlanmıştır. Bu bağlantı 2400 voltlu üç fazlı sistemi 240 voltlu üç fazlı sisteme çevirerek bir yeri beslemede kullanılmaktadır.
2. Yıldırım çarpması ile transformatorlarından biri arızalanmıştır ve iş yerine acele enerji sağlanması gerekmektedir.

Bu bağlantı şekil 14-14 de görülmektedir. Üç numaralı transformator arızalıdır. Bu transformator

matörünün uçlarının açılması ile açık üçgen bağlantı elde edilir.

İlk bakışta iki transformatorun üçgen bağlantısındaki toplam görünen gücün $2/3$ 'ünü sağlayabileceğinin sanılabilir. Halbuki açık üçgen bağlantının görünen gücü üçgen bağlantının görünen gücünün % 58'ine eşittir. Bu bağlantıda 50 kva. lik tek fazlı üç transformator üçgen-üçgen bağlanmıştır. Üçgen bağlantının toplam görünen gücü $50 + 50 + 50 = 150$ kva. dir. Transformatorun biri devreden çıkarılınca açık üçgen bağlantı elde edilir ve toplam görünen güç $150 \times 0,58$ kva. dir.

Açık üçgen bağlı iki transformatorun gücünün neden üçgen bağlı üç transformatorun gücünün % 58 yerine % 66,7 olmadığı sorulabilir. Bu sorunun cevabı aşağıda verilecektir.

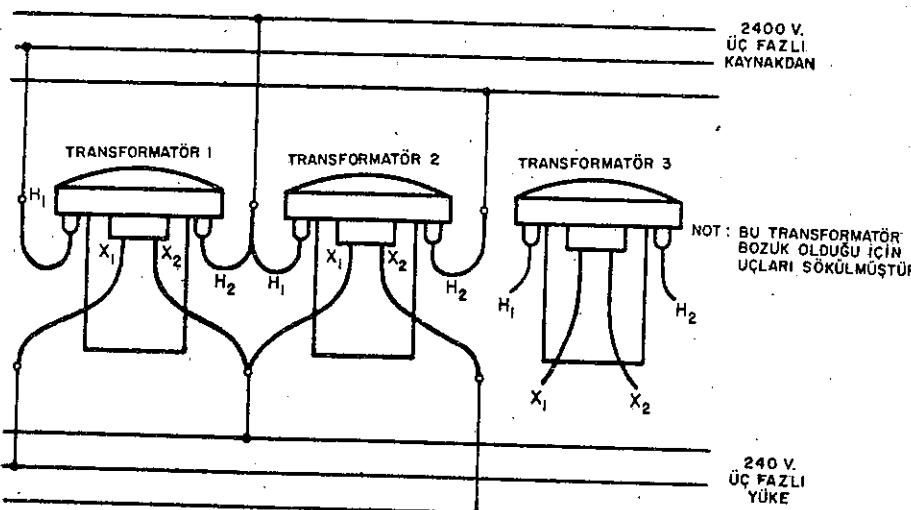

Şekil 14-14. Açık Üçgen Bağlantı.


Tek fazlı üç transformatorun sekonder sargılarının akımlarının 10 amp gerilimlerinin 100 volt ve görünen güçlerinin 1 kva olduğunu kabul edelim. Bu üç transformator üçgen-üçgen bağlanırsa toplam görünen güç 3 kva olur.

Her transformator etiketi üzerinde yazılı gücü verdiğinde sekonder sargıdan geçen akımlarla iletkenlerden geçen akımların değerleri şekil 14-15 de verilmiştir. Güç katsayısı 1 iken üç transformatorun toplam gücü sargı akımları ile sargı gerilimleri cinsinden aşağıdaki formül ile verilir : $Vat = 3 \times E_{\text{sargı}} \text{ gerilimi} \times I_{\text{sargı}} \text{ akımı} \times \cos \Theta = 3 \times 100 \times 10 \times 1,0 = 3000$ vat.


Şekil 14-16 da görüldüğü üzere transformatorlardan biri devreden çıkarılırsa açık üçgen bağlantı elde edilir. Sargı ve iletken akımları aynıdır. Güç katsayı 1 ve her transformatör etiketi üzerinde yazılı gücü verirken toplam güç:

$$Vat = \sqrt{3} E_{\text{sargı}} \times I_{\text{sargı}} \times \cos \Theta = 1,73 \times 100 \times 10 \times 1,0 = 1730 \text{ vat.}$$

Açık üçgen bağlantıda sargı akımları iletken akımlarına ve sargı gerilimleri iletken gerilimlerine eşittir. Bunun için, açık üçgen bağlantısındaki akım ve gerilim çarpımının üçgen bağlantısındaki akım ve gerilim çarpımına oranı :

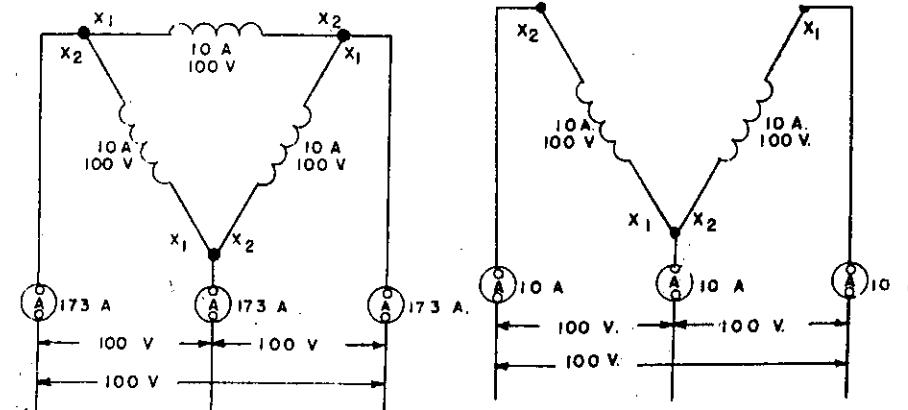

Şekil 14-15. Üç Sekonder Sargı Açık Üçgen Bağlıdır.

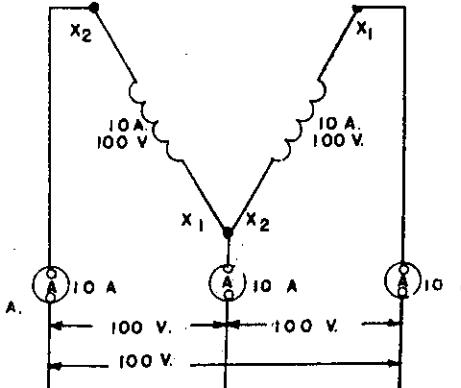

Şekil 14-16. İki Sekonder Sargı Açık Üçgen Bağlılığı.

$$\frac{\sqrt{3} \times E \times I}{3 \times E \times I} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$= \frac{1,73}{3} = 0,58 \text{ yahut \% } 58$$

Bu misaldeki üçgen bağlantının gücü 3000 vat ve açık üçgen bağlantının gücü 1730 wattır. Açık üçgen bağlantısındaki gücün üçgen bağlantısındaki güce oranı: $1730/3000 = 0,58$ yahut \% 58 dir.

Bazı tesislerde başlangıcta açık üçgen bağlı transformatör batarası kullanılır. Ancak istenen güç artığı zaman transformatör batarasına üçüncü transformatör ilave edilir. Üçüncü transformatörün bağlanması ile transformatör batarası üçgen bağlanmış olur.

ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖRLER

Bir üç fazlı sistemin değişik gerilimli diğer bir üç fazlı sisteme değişimi üç fazlı bir transformatörle de elde edilebilir. Bu transformatör göbeğinin üç bacağı vardır. Her faza ait alçak ve yüksek gerilim sargıları aynı bacak üzerinde bulunur.


Üç fazlı bir transformatörün alçak ve yüksek gerilim sargıları ile birlikte komple bir resmi şekil 14-17 de görülmektedir. Sargı bacaklarından geçen akılar arasında açı farklı 120° dir. Bu akılar de-

Açık üçgen bağlı transformatör batarasının gücü aşağıdaki gibi bulunur:

- İki transformatörün kva güçleri toplanır. (Tek fazlı transformatörün gücünü 50 kva olarak kabul edelim.) İki transformatörün güçlerinin toplamı: $50 + 50 = 100$ kva.
- İki transformatörün güçlerinin toplamı \% 86,5 ile çarpılır. Bu çarpım açık üçgen bağlantısının toplam gücünü verir.

$$100 \times 86,5 = 87 \text{ kva.}$$

Açık üçgen bağlı bir transformatör batarasının toplam gücü iki tek fazlı transformatörün güçlerinin toplamının \% 86,5 ine eşittir.

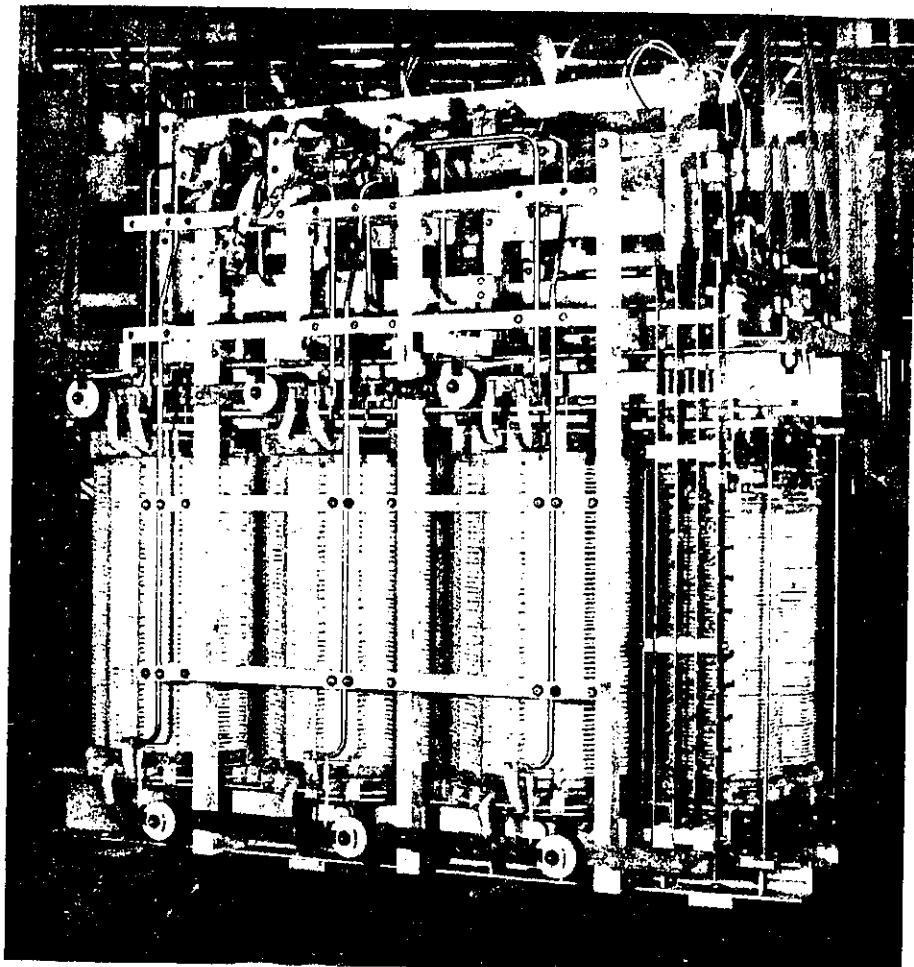


Şekil 14-17. Üç Fazlı Bir Transformatör.

ğişik anlarda maksimum değerlerini alırlar. Herhangi bir anda bacaklılardan birisi diğer bacaklılardan geçen akıala dönüs yolu sağlar. Transformatör göbeği ve sargılar madeni bir muhafaza içindeki transformatör yağı veya piranol adlı alev almış bir yağı içine daldırılır. Sargılar arasındaki ara bağlantılar transformatör muhafazası içinde yapılır. Transformatörler üçgen-üçgen yıldız-yıldız, üçgen-yıldız veya yıldız üçgen bağlanır. Üçgen-üçgen bağlı transfor-

matörlerin üç tane gerilim ve üç tane alçak gerilim uçları vardır. Transformatör uçları izalatörlerle transformatör tankı üzerine çıkarılır. Eğer sargılar yıldız bağlanırsa tank üzerine dört uç çıkarılır, dördüncü uca nötür iletkeni bağlanır.

Sekonder sargılarının herbirinde endüklenen gerilim 277 voltur.

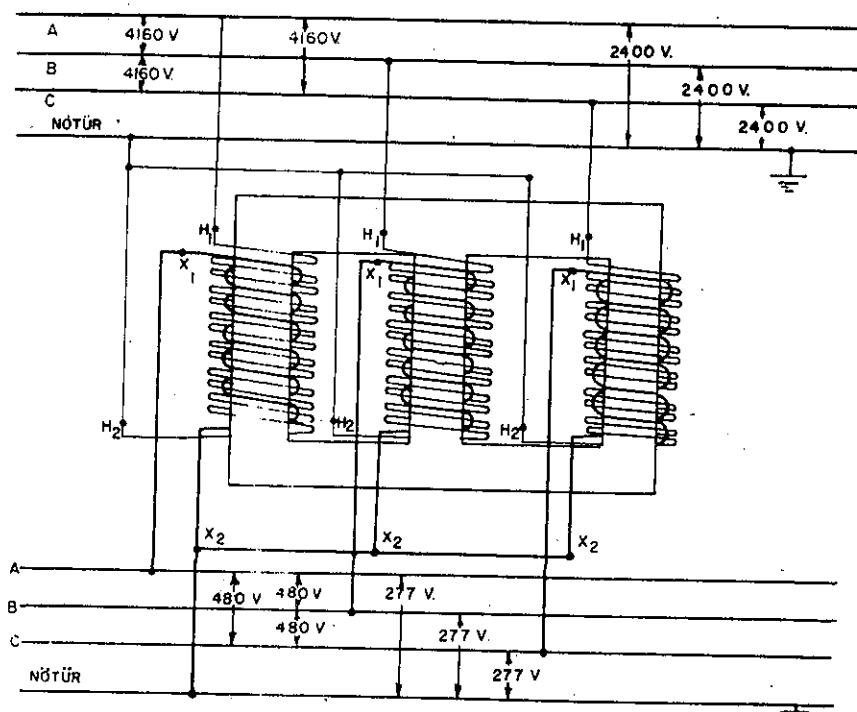

Sekil 14-18. Y-Y Bagli, Primeri 2400/4152 V., Sekonderi 277/480 Volt Olan Üç Fazlı Bir Transformatörün Çekirdek ve Sargıları.

Sekonder sargılar yıldız bağlıdır, iletkenler arasındaki çıkış gerilimi $\sqrt{3} \times 277 = 480$ volt'tur. Bu üç fazlı transformatörün gerilimleri 2400/4160 veya 277/480 volt'tur.

Son yıllarda gerilimin yükseltilmesinde ve düşürülmesinde daha çok üç fazlı transformatörler kullanılmaktadır. Bunun sebepleri şunlardır:

- Üç fazlı bir transformatörün verimi bir transformatör baryasının veriminden yüksektir.

- Üç fazlı bir transformatör bir transformatör baryasından daha hafiftir ve az yer kaplar.
- Üç fazlı bir transformatörün fiyatı aynı güçteki bir transformatör baryasının fiyatından azdır.
- Üç fazlı bir transformatörün bara, şalter ve bağlantı tesisatı bir transformatör baryasının donatımından daha kolay ve sadedir.

Üç fazlı transformatör kullanmanın tek sakincası vardır. Eğer sargılardan biri arıza yaparsa üç fazlı transformatörü devreden çıkarmak gerekir. Halbuki bir transformatör baryasının bir sargası arıza yaparsa o transformatör devreden çıkarılır ve geri kalan iki transformatör açık üçgen olarak çalışır ve yedek transformatör gelinceye kadar devreyi düşük güçle besler. Fakat modern transformatörler çok sağlamdır ve hemen bütün büyük transformatörler üç fazlı olarak yapılır.

Örnek Problem 1

2400 voltlu üç fazlı, üç iletkenli bir sistemi 240 voltlu üç fazlı, üç iletkenli bir sisteme çevirmek için bir transformatör baryası kullanılmıştır. Transformatör baryasının her transformatörünün gücü 20 kva dir. Her transformatörün polaristi eklemelidir. Her transformatörün yüksek gerilim sargasının gerilimi 2400 volt'tur. Alçak gerilim sargası iki kısımdır ve her kısmın gerilimi 120 volt'tur.

- Bu devrenin şematik bağlantısı diyagramını çiziniz. Transformatör polaritelerinin eklemeli olması için üç işaretlerinin uygun olarak işaretlenmesine dikkat ediniz.
- Normal güç ile 0,8 endüktif güç katsayısında şunları hesaplayınız :

- Transformatör baryasının kva gücü
- 0,8 endüktif güç katsayısında çıkış gücü (Kw)
- Sekonder iletken akımı
- Sekonder sargı akımı ile gerilimi
- Primer sargı akımı
- Primer hat akımı

Çözüm :

- Üçgen bağlantıda sargı ve iletken gerilimleri eşittir. Primer iletkenler arası gerilimi ve primer sargı gerilimleri aynı, yani 2400 volt'tur. Sekonder iletkenler arası gerilimi 240 volt'tur. 240 volt elde etmek iki selonder sargası seri bağlanır. Bunun için transformatör baryası üçgen - üçgen bağlanır.
- a. Transformatör baryasının toplam kapasitesi : $20 + 20 + 20 = 60$ kva
b. Transformatör baryasının normal yük ve 0,8 endüktif güç katsayılarındaki çıkış gücü = $kva \times \cos \Theta = 60 \times 0,8 = 48$ kw.
c. Normal yükteki sekonder iletken akımı : $\sqrt{3} \times E_{hat} \times I_{hat}$
 $kva = \frac{\sqrt{3} \times E_{hat} \times I_{hat}}{1000}$

$$60 = \frac{1,73 \times 240 \times I_{\text{hat}}}{1000}$$

$$415,2 \times I_{\text{hat}} = 60000 \\ \text{akımı } I = 144,5 \text{ amper}$$

d. Üçgen bağlantıda sargı gerilimleri iletkenlerarası gerilimlerine eşittir. Sekonder fazlar arası gerilimi 240 volt ise sekonder sargı gerilimleri de 240 voltur. Hat akımı sargı akımının $\sqrt{3}$ katına eşittir. Hat akımı 144,5 amper olduğuna göre sargı akımı :

$$= 83,5 \text{ amper.}$$

$$\text{sargı akımı} = \frac{144,5}{\sqrt{3}}$$

e. Primer ve sekonder sargı gerilimlerinin oranı : $2400/240 = 10/1$ Bu oran aynı zamanda yüksek gerilim sargasının spir sayısının alçak gerilim sayısının spir sayısına oranına eşittir. 13. bölümünden hatırlanacağı üzere spir sayılarının oranı akımlar oranının tersine eşittir.

$$\frac{I_p}{I_s} = \frac{N_s}{N_p} = \frac{I_p}{83,5}$$

kva. cinsinden yük :

$$= \frac{1}{10} \text{ buradan } I_p = 8,35 \text{ amper.}$$

f. Primer taraftaki akımı :
 $I = \sqrt{3} \times 8,35 = 14,45 \text{ amper}$

Örnek Problem 2

Birinci problemdeki üçgen-üçgen bağlı transformatör bataryasının bir transformatörü arızalanmış ve geri kalan iki transformatör açık üçgen bağlanmıştır.

1. Açık üçgen bağlantının kva kapasitesi ne kadardır?
2. Açık üçgen bağlı transformatör bataryası normal kva kapasitesine kadar yüklense, endüktif 0,8 güç katsayısındaki :

a. Çıkış gücü kw hesaplayınız.

b. Sekonder akımını hesaplayınız.


1. Açık üçgen bağlantının kva kapasitesi üçgen bağlı ikenki kapasitenin % 58 ine eşittir. Açık üçgen bağlantıda kva = $60 \times 0,58 = 34,8 \text{ kva}$
2. a. $K_w = \text{kva.} \times \cos \theta = 34,8 \times 0,8 = 27,8 \text{ kilovat}$

$$\sqrt{3} \times E_{\text{hat.}} \times I_{\text{hat.}}$$

b. $\text{kva.} = \frac{1000}{1000}$

$$34,8 = \frac{1,73 \times 240 \times I_{\text{hat.}}}{1000}$$

hat akımı $I = 83,8 \text{ amper}$, tam yük sekonder akımı.

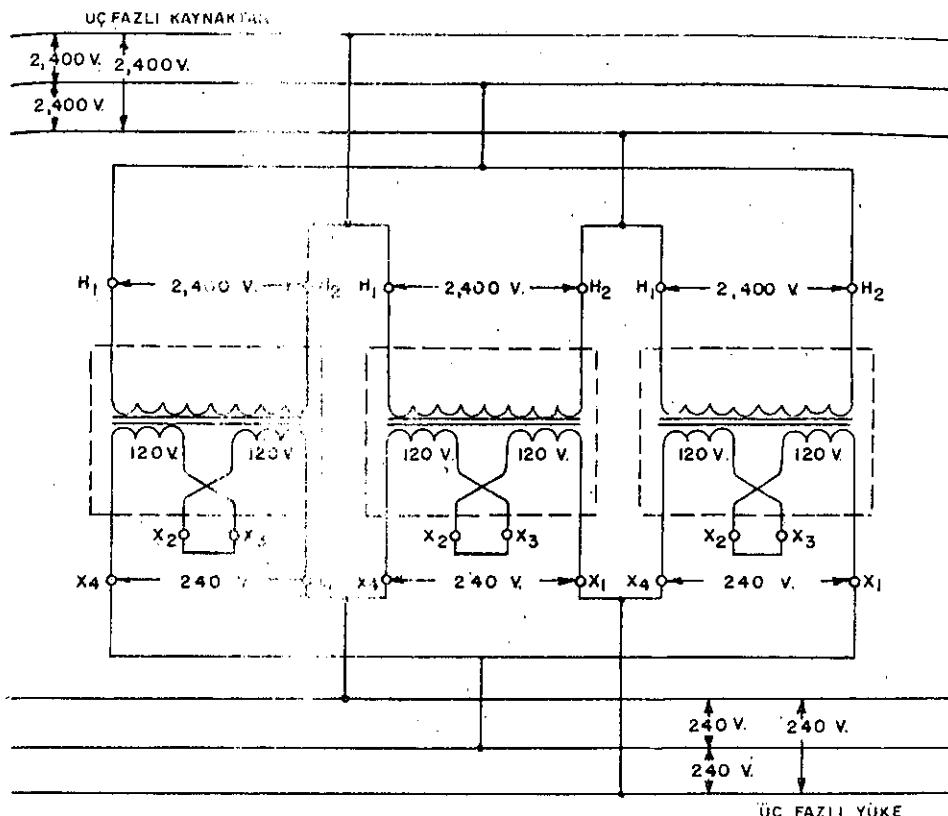


Şekil 14-19.

Örnek Problem 3

4800 voltlu üç fazlı, üç bir sistem bir transformatör bataryası ile 120/208 voltlu üç fazlı dört bir sistem ile çevrilmiştir. Transformatör bataryasını meydana getiren üç adet tek fazlı transformatörün herbiriinin gücü 15 kva. ve gerilimleri 4800/120 voltur. Yük yıldız bağlı endüktif olmayan bir ısitıcıdır. Yükün faz başına direnç 1 omurdur ve üç fazlı dört devre ye bağlanmıştır.

1. Transformatör bataryasının şematik bağlantısı diyagramını çiziniz. Her transformatörün polaritelerinin toplayıcı olduğunu kabul ediniz.
- a. Transformatör bataryasının kva kapasitesini.
- b. Transformatör bataryasının kva yükünü.
- c. Sekonder iletken akımını.
- d. Primer iletken akımını.

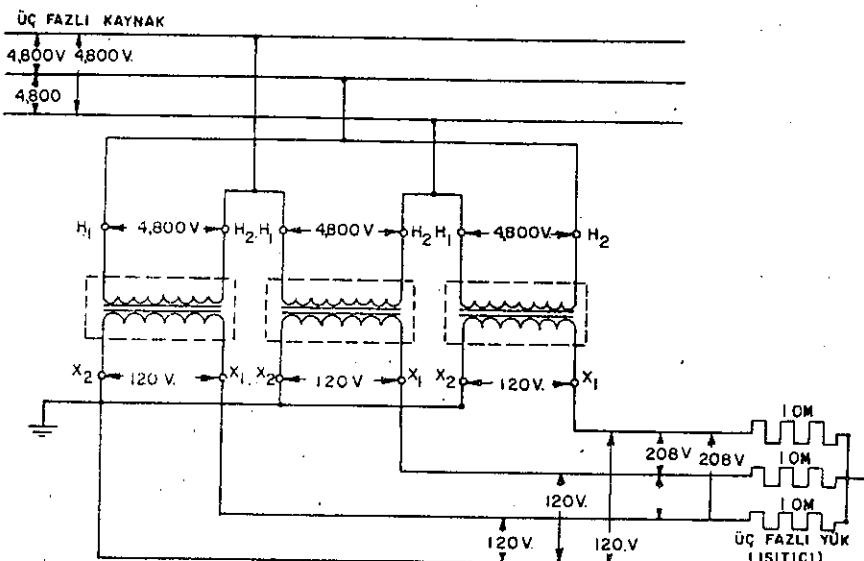

Şekil 14-20.

Çözüm

1. Primer hat gerilimi 4800 volt ve yüksek gerilim sargısunun gerilimi 4800 volt'tur. O halde yüksek gerilim sargılarının üçgen bağlanması gereklidir. Alçak gerilim sargılarının gerilimi 120 volt'tur. 120/208 voltluğuk gerilim elde etmek için alçak gerilim sargılarının yıldız bağlanması gereklidir. Yıldız bağlantıda fazlar arası gerilim sargı geriliminin $\sqrt{3}$ katına eşittir. Bu bağlantıda iletkenler arası gerilim $\sqrt{3} \times 120 = 208$ volt'tur.

2. a. Transformatör bataryasının kapasitesi $15 + 15 + 15 = 45$ kva. dir.
 - b. Isıtıcı elemanından geçen akım $E/R = 120/1 = 120$ amperdir.
- İletken akımları ısıtıcı eleman akımının aynı yani 120 amperdir.
- Kva. cinsinden yük :
- $$\sqrt{3} \times E \text{ hat } x I \text{ hat kva.} = \frac{1,73 \times 208 \times 120}{1000} = 43,2 \text{ kva.}$$

Bu toplam gücü elde etmek için ısıtıcı faz gücü hesaplanarak 3 ile çarpılır. Her iki halde sonuç aynıdır.

Isıtıcının tek fazının gücü :

$$\frac{E \times I}{1000} = \frac{120 \times 120}{1000} = 14,4 \text{ kva.}$$

HATIRDA TUTULMASI GEREKEN NOKTALAR

- Üçgen bağlı bir sistemde :
 - a. Sargı ve hat gerilimleri aynıdır.
 - b. Hat akımı sargı akımının $\sqrt{3}$ katıdır.
 - Yıldız bağlı bir sistemde :
 - a. Hat gerilimi sargı geriliminin $\sqrt{3}$ katıdır.
 - b. Sargı ve hat akımları aynıdır.
 - Üçgen ve yıldız bağlama için standart bağlantı usulünü öğreniniz.
 - Açık üçgen bağlı transformatör bataryasında iki tane tek fazlı transformatör vardır. Bir açık üçgen bağlı transformatör bataryasının kva. gücü kapalı üçgen bağlı transformatör bataryasının gücünün % 58 i kadarır.
 - Üçgen-yıldız bağlı transformatör bataryasının kullanıldığı yerler :
- Toplam kva. = $3 \times 14,4 = 43,2$ kva Transformatör bataryasının toplam gücüdür.
- Isıtıcının güç 1 olduğu için bu değer aynı zamanda transformatör bataryasının kw. gücüdür.
- a. Nisbeten büyük yükseltme gerilim oranı istenen iletim hatlarında.
- b. Değişik yükleri beslemek için iki farklı gerilim istenen alçak gerilim devrelerinde. Mesela motor ve aydınlatma devrelerini beslemek için 120/208 ve 277/480 voltluğuk üç fazlı sistemlerin elde edilmesinde kullanılır.
- c. Yıldız-üçgen bağlı transformatör bataryalarının kullanıldığı yerler :
- a. İletim hatlarının gerilimlerinin büyük bir oranla düşürülerek yük devrelerinin beslenmesinde kullanılır.
 - b. Üç fazlı dört hatlı sistem gerilimlerini 240 veya 480 voltluğuk üç fazlı üç hatlı sistemlere çevirmede kullanılır.
- d. Üç fazlı dört hatlı 277/480 voltluğuk sistemlerin faydalarını öğreniniz.

- a. İletkenlerdeki gerilim düşmesi küçük ve sonuç olarak toplam verim yüksektir.
- b. Küçük kesitli iletken ve ağıt kullanılarak tesis masrafından % 25 tasarruf yapılır.
- c. 277/480 voltluğ bir sisteme minimum değişiklik ve masraf ile yük artışı karşılanabilir.
- Üç fazlı transformatörün bir tek fazlı transformatör bataryasına nazaran üstünlükleri şunlardır:
 - a. Bir üç fazlı transformatörün verimi bir transformatör bataryasının veriminden yüksektir.
 - b. Bir üç fazlı transformatör bir transformatör bataryasından hafiftir ve az yer kaplar.
 - c. Bir üç fazlı transformatör bir transformatör bataryasından ucuzdur.

TEKRARLAMA SORULARI

- Bir fabrikanın 2400 voltluğ üç fazlı, üç iletkenli sisteminde kullanılan transformatör bataryasının her transformatörünün gücü 100 kva. ve gerilim oranı 2400/240 voltтур. Transformatör bataryası 240 voltluğ üç fazlı, üç iletkenli bir sistemi beslemektedir. Her transformatörün polariteleri toplayıcıdır.
- a. Transformatör bataryasının bağlantı diyagramını çiziniz. Her

- d. Bir üç fazlı transformatörün bara, şalter ve bağlantı tesisatı bir transformatör bataryasının bara, şalter ve bağlantı tesisatından daha basittir.
- e. Sekonder hat akımı $I = E/R = 120/1 = 120$ amper.
- f. Sekonder sargı üçgen bağlı olduğu için hat akımları sargı akımlarının aynıdır. Her transformatörün gerilim ve spir oranı :

$$\frac{I_p}{I_s} = \frac{N_s}{N_p} \text{ buradan } \frac{1}{40} = \frac{120}{40} = 3 \text{ amper.}$$

Primer sargılar üçgen bağlıdır. Hat akımı :
 $I = \sqrt{3} \times 3 = 5,2$ amper.

- transformatörün polaritesini işa retleyiniz.
- b. 0,7 endüktif güç katsayısı olan 200 kilovatlık dengeli bir yük bu transformatör bataryası ile beslenmektedir. Şunları hesaplayınız :
1. Sekonder hat akımını.
 2. Sekonder sargı gerilimini.
 3. Primer sargı akımını.
 4. Primer hat akımını.


- 2. Soru 1 deki transformatör bataryasının gücünü % kva. cinsinden hesaplayınız.
- 3. Tek fazlı üç transformatörün sekonder sargılarını üçgen bağlama da takip edilecek yolu anlatınız.
- 4. a. Soru 1 deki transformatör bataryası üçgen-üçgen bağlıdır, transformatörlerden birisinin yıldırım düşmesi ile arızalandığını ve devre dışı edildiğini kabul ediniz. İş yeri gücünün iki transformatörün kapasitesinden fazla olmayacağı düşünerek bu arıza anında devreyi beslemek için iki transformatörün nasıl bağlanacağını anlatınız.
- b. Güç katsayısi endüktif ve 0,7 olduğuna göre iki transformatörde bağlanabilecek maksimum dengeli gücün değerini kilovat cinsinden hesaplayınız.
- 5. Tek fazlı üç transformatörün sekonder sargılarını yıldız bağlamak için takip edilecek yolu anlatınız.
- 6. 2400/4160 voltluğ üç fazlı, dört hathlı bir sistem ile 120 voltluğ aydınlatma devrelerini ve 208 voltluğ üç fazlı motorları beslemek için alçaltıcı bir transformatör bataryası kullanılmıştır. Kullanılan tek fazlı üç transformatörün herbirinin gücü 20 kva. ve gerilim oranı 2400/120 voltтур. Transformatör polariteleri toplayıcıdır. Transformatör bataryasının bağlantı şemasını çiziniz.
- 7. a. Soru 6 daki transformatör bataryasına bağlanabilecek maksimum kva. gücünü hesaplayınız.
- b. Güç katsayısi endüktif ve 0,7 olduğuna göre soru 6 daki transformatör bataryasının maksimum kw. gücünü hesaplayınız.
- 8. Üçgen-yıldız bağlı transformatörin kullanıldığı yerlere ait mi. ve yıldız üçgen bağlı transformatörin kullanıldığı yerlere ait bir mi sal veriniz.
- 9. Üç fazlı, dört hathlı, yıldız bağlı bir iletim sisteminin fazlar arası gerilimi 60550 volt ve faz nötnür arası gerilimi 35000 voltтур. Transformatör merkezinde bu sistem 5000 voltluğ üç fazlı üç iletkenli bir sisteme çevrilecektir. Her transformatörün gücü 2000 kva. ve gerilim oranı 35000/5000 voltтур. Transformatör polariteleri çkarıcıdır. Bu devrenin şematik diyagramını çiziniz ve aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
- a. Transformatör bataryasının kva cinsinden tam yükteki kapasitesini hesaplayınız.
- b. Transformatör bataryası tam yükü ile yüklü iken sekonder hat akımını hesaplayınız.
- c. Transformatör bataryası tam yükü ile yüklü iken primer hat akımını hesaplayınız. Kayıpları ikmäl ediniz.
- 10. 277/480 voltluğ üç fazlı, dört hathlı yıldız bağlı sistem nerede kullanılır ve faydalari nelerdir ?
- 11. a. Bir üç fazlı transformatörü bir üç fazlı transformatör bataryası ile mukayese ederek üstünlüklerini anlatınız.
- b. Üç fazlı transformatör kullanımın bir mahzurunu söyleyiniz.
- 12. Bir üç fazlı transformatörün yüksek gerilim sargıları yıldız ve alçak gerilim sargıları üçgen bağlıdır. Yüksek gerilim sargısı ile alçak gerilim sargısı arasındaki oran 10/1 dir. Transformatörün primer sargası 2400/4160 voltluğ üç fazlı, dört

hatlı bir sistem ile beslenmektedir. Sekonder sargı üç fazlı ve üç hathıdır. Sekonder sargı üç fazlı elektrik motorlarını beslemektedir.

a. Sekonder gerilimi hesaplayınız.

- b. Sekonder iletken akımı 60 amper ise transformatörün çıkış gücü kaç kva'dır.
- c. Primer hat akımını hesalayınız. Kayıpları ikmäl ediniz.

Özel Transformatör Uygulamaları

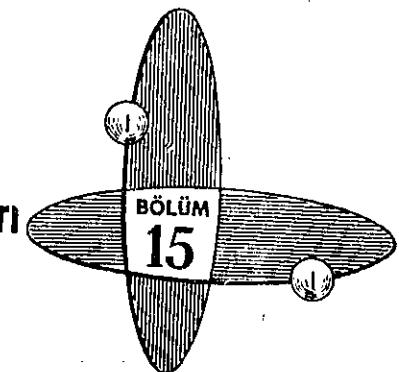

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ

Bu cins transformatörler, ölçü ve kontrol devrelerindeki ölçü aletleri ve rölelerle beraber kullanılır. Yüksek gerilim ya da büyük akımların doğrudan doğruya ölçülmeleri, çeşitli şekilde düzenlenmiş büyük ve pahalı ölçü aletleri ile röleler kullanmayı gerektirir. Ölçü aletleri, transformatörleri, standart olarak düzenlenmiş, nisbeten küçük ve ucuz ölçü aletleri ile kontrol cihazları kullanmayı mümkün kılar. Böyle transformatörler orada çalışanlar ile ölçü ve kontrol aletlerini yüksek gerilimin tehlikelerinden korur. Bunların kullanılması sonucu olarak daha fazla emniyet, doğruluk ve kolaylık sağlanır.

Birbirinden farklı iki cins ölçü transformatörleri vardır. Birisi gerilim transformatörleri, diğeri de akım transformatörleridir.

Gerilim transformatörünün çakışması, bir güç ya da dağıtım

transformatöründeki prensibe dayanır.


Güç transformatörleri ile karşılaştırıldığında esaslı fark olarak gerilim transformatörlerinin kapasiteleri oldukça küçüktür. Gerilim transformatörlerinin gücü 100-500 VA arasında ve alçak gerilim tarafı ise genel olarak 120 volt için sarılır. Çeşitli ölçü aletleri için alçak gerilim altında değişik gerilim sargıları bulunur. Bu sebepten, rölelerin gerilim bobinleri ve başka kontrol aletleri, gerilim transformatörünün sekonderine bağlanabilir. Çok zaman, yük oldukça küçük olduğundan gerilim transformatörlerinde 100 ile 500 volt-amperden daha büyük bir güçe ihtiyaç yoktur.

Bir gerilim transformatörünün primer yüksek gerilim sargısının gerilimi ile primer devresi gerilimi aynı değerdedir. Farzedelim ki tek fazlı bir devrede 4800 volt-

luk bir gerilimi ölçmek gerekmektedir. Gerilim transformatörünün primer gerilimi 4800 volt, sekonderdeki alçak gerilim ise 120 volt olmalıdır. Primer ile sekonder arasındaki gerilim oranı,

$$\frac{4800}{120} = \frac{40}{1} \text{ dir.}$$

Gerilim transformatörünün sekonder uçları arasına bağlanan bir voltmetre 120 volt değer gösterir. Bu durumda yüksek gerilim devresindeki hakiki gerilim değerini tayin etmek için aletin gösterdiği 120 voltu 40 ile çarpmalıdır: $120 \times 40 = 4800$ volt.

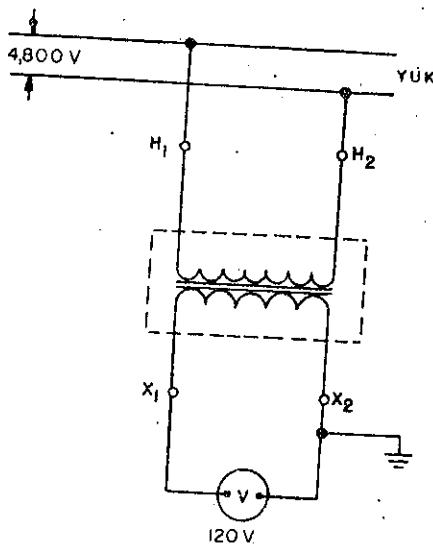

Sekil 15.1. Bir Gerilim Transformatörünün Bağlanması.

Bazı durumlarda voltmetre, primer tarafındaki hakiki gerilimi gösterecek şekilde işaretlenir (kalibre edilir). Bu suretle ölçü aletinin gösterdiği değeri bir sayı ile çarpmak gerekmemiği gibi bu işlem dolayısıyle olabilecek hatalar da azaltılmış olur.

Sekil 15.1 de bir gerilim transformatörü için 4800 voltun primer girişine ve 120 voltluq sekonder çıkışının da voltmetreye bağlanması gösterilmektedir. Sekonder uçlarından birisi, yüksek gerilim tehlikelerini azaltmak için emniyet tedbirleri olarak topraklanmıştır.

Gerilim transformatörlerinde primer ve sekonder gerilim değerleri arasında çok hassas bir orantı vardır. Çok zaman hata yüzdesi % 0,5 den azdır.

İkinci tip ölçü transformatörü akım transformatöründür. Akım transformatörü kullanılmakla ampermetre ve başka aletlerin akım bobinleri ile rölelerin doğrudan doğruya yüksek gerilim hattına bağlanması önlenmiş olur. Akım transformatörleri de belli oran içinde akım değerini düşürür. Bu sebeple yüksek gerilim hattından yalıtılmış, oldukça küçük ve hassas alet ve cihazların kullanılmasını temin eder.

Akım transformatörünün ayrı primer ve sekonder sargıları vardır ve primer sargası yüksek gerilim hattının birincisine seri olarak bağlanır. Primer sargası demir saç

çekirdek üzerine sarılmış kalın telli ve yalnız bir kaç sarımdan ibarettir. Sekonder sargası ise aynı çekirdek üzerine primerdeki gibi sarılmış çok sarım ve ince tellidir. Primer sargasının akım değeri buradan geçmesi gerekli en büyük akım değeridir. Sekonder sargası akım değeri, Primer sargasının akımına bağlı olmaksızın daima 5 amperdir.

Farzedelim ki akım transformatörü primerindeki akım 100 amperdir. Bu akım transformatörü primerinde 3 sarım sekonderinde ise 60 sarım bulunur.

Sekonder sargası standart akım değeri 5 amper olduğundan primer ve sekonder arasındaki akım-

$$\frac{100}{5} = 20 \text{ ye } 1$$


dir. Bu sebeple primer akımı sekonder akımından 20 kere büyükturetir. Dikkat edilirse primer ve sekonder sargıları arasındaki sarım sayıları ve akım değerleri birbirini ile ters orantılıdır.

Sekil 15.2, 4800 voltluq tek fazlı devre düşürücü bir akım transformatörünün kullanımını göstermektedir. Bu transformator akım değeri $100/5$ amper olduğundan akım düşürme oranı 20 ye 1 dir. Başka bir deyim ile sekonder sargasındaki her bir amper için primer sargasında 20 amper bulunur. Eğer ampermetre 4 amper gösteriyorsa, primerdeki hakiki akım,

sekonderdeki bu akımdan 20 kere fazla değerde ya da 80 amper olacaktır.

Sekil 15.2 de akım transformatörü üzerindeki kutup işaretleri gösterilmektedir. Yüksek gerilim primer bağlantı uçları H_1 ve H_2 , sekonder bağlantı uçları ise X_1 ve X_2 olarak işaretlenmiştir. Aynı anda elektronlar H_1 den içeri girerken X_1 den dışarı doğru çıkarlar. Bazi imalatçı ya da fabrikalar bu uçları yalnız H_1 ve X_1 olarak işaretlerler. H_1 ucu akım kaynağından gelen hatta ve H_2 de alıcı ya da yükü besleyen hatta bağlanır. Sekonder uçları doğrudan doğruya ampermetreye bağlanır ve bu uçlardan birisi yüksek gerilim tehlikesini azaltmak için topraklanmıştır.

Akım transformatörü sekonder devresi, primer sargasında akım varken hiç bir zaman açılmamalıdır. Sekonder sargasında akım olmadığı zaman primer M.M.K. ine karşı, sekonder M.M.K. de yoktur. Bu durum altında sekonderin herhangi karşı ve engelleyici et-

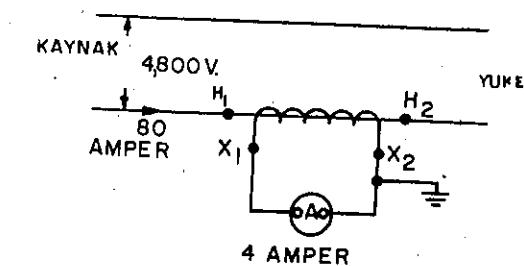

Sekil 15.2. Akım Transformatörünün Bir Ampermetre İle Kullanılması.

kisinden yoksun bir manyetik alan sebebi ile primer akımının yarattığı aki, sekonder sargılarında yüksek bir gerilimin induklanmasına sebep olur. Bu gerilim, ciddi bir tehlike yaratacak kadar yüksek olabilir. Bazan primer sargasında akım varken ölçü aleti devresini açmak gereklidir. Meselâ ölçü aleti devresindeki bağlantıları değiştirmek ya da başka onarımlar yapmak gerekebilir. İşçileri korumak için bazan, akım transformatörü sekonder uçlarını doğrudan doğruya kısa devre eden küçük bir anahtar konmuştur. Ölçü aleti devresi, onarım ya da bağlantı değiştirmek için açılması gerekiğinde bu anahtar kapatılır.

Akim transformatörleri, primer ve sekonder akım değerleri arasında çok hassas bir oran vardır. Modern akım transformatörlerinin çoğunda hata yüzdesi % 0,5 den daha azdır.

Primer akım değeri büyük olduğu zaman bunun sargası, transformatörün çekirdek boşluğu ortasından geçen düz bir iletkenin ibarettir. Sekonder sargası çekirdek üzerine sarılmıştır. Primer sargası bakır bar'dan ibaret olacak şekilde yapıldığından bunlara bar tipi akım transformatörü denir. 1000 amper ve daha yukarı değerdeki bütün standart akım transformatörleri bu tiptir. Bazı durumlarda düşük değerli akım transformatörleride bar tipidir.

Şekil 15-3, 4800 Voltluk tek fazlı devrede standart ölçü aleti ile gerilim, akım ve güç ölçmek için kullanılan bir gerilim ve akım transformatörünü göstermektedir.


Akim transformatörü değeri ————— 50
5

amper iken gerilim transformatörü değeri de ————— voltur.
120

Voltmetre ve Vatmetrenin gerilim bobini, gerilim transformatörünün alçak gerilim çıkış uçları arasına paralel bağlanmıştır. Bu sebepten her bir gerilim bobinin uçları arasındaki gerilim ayndır.

Ampermetre ve Vatmetrenin bobini, akım transformatörünün sekonder çıkış uçları arasına seri bağlanmıştır. Bunun sonucu olarak ampermetre ile vatmetrenin akım bobininden geçen akımlar aynı olur.

Gerilim transformatörü üzerindeki H_1 ucu ile akım transformatöründeki H_1 ucu bir an pozitif olduğu zaman her iki transformatörün sekonderindeki X_1 uçları da aynı anda pozitiftirler. Bu sebeple vatmetrelerin akım ve gerilim bağlantı uçları, aynı andaki kutup işaretleri daima benzer olduğundan (\pm) şeklinde işaretlenmiştir. Böylece vatmetredeki dön-

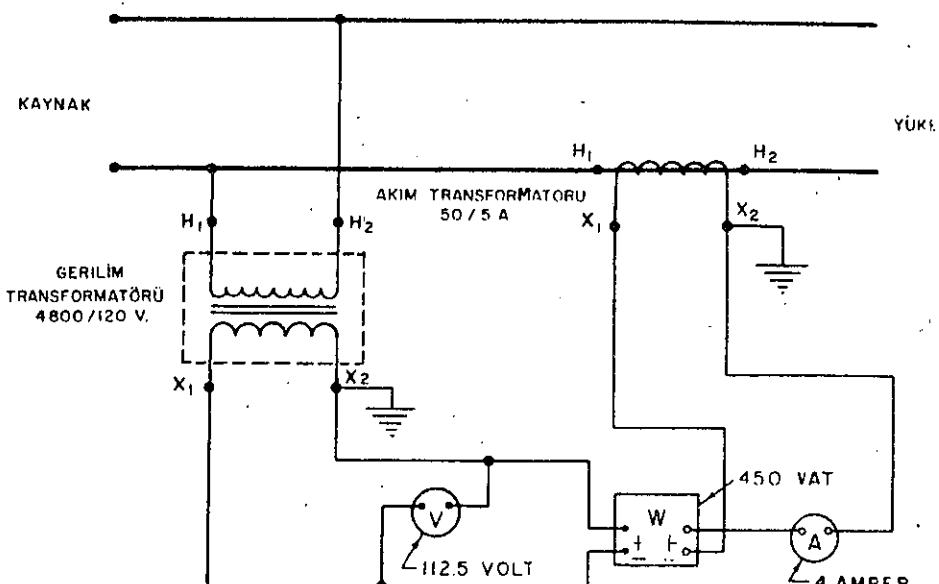

Şekil 15-3. Bir Fazlı Sistemde Akım ve Gerilim Transformatörleri ile Ölçü Aletlerinin Bağlanması.

dürme momenti ibreyi zıt yöne değil uygun yöne hareket ettirir. Her ölçü transformatörünün sekonder tarafı yüksek gerilim tehlikelerine karşı emniyet için topraklanmıştır.

Şekil 15-3 deki voltmetre 112,5 volt göstermektedir ve ampermetrede 4 amper, vatmetrede ise 450 vat okunmaktadır. Primer gerilimini bulmak için,

Voltmetre için gerilim transformatörünün $\frac{50}{120} = 40$

dönüştürme oranı

Primer gerilimi
 $= 112,5 \times 40 = 4500$ Volt
Primer akımını bulmak için,

Ampermetre için akım transformatörünün $\frac{50}{5} = 10$

5
dönüştürme oranı

Primer akımı
 $= 4 \times 10 = 40$ Amper

Primer gücünü elde etmek için güç çarpanını bilmek gereklidir. Güç; volt-amper ve güç faktöründen meydana geldiğinden güç çarpanları da akım ve gerilim transformatörlerinin dönüştürme oranlarının bilinmesi ile elde edilir.

Vatmetre çarpanı = Gerilim transformatörü dönüştürme oranı \times Akım transformatörü dönüşüm oranı.

$$= 40 \times 10 = 400$$

Primer gücü :

$$= 450 \times 400 = 180000 \text{ vat veya } 180 \text{ kilovat}$$


Primer devresinin volt-amper olarak görünür gücünü bulmak için bunun gerilim (volt) ile akımını (amper) çarpmak gereklidir.

Volt-amper = $E \times I = 4500 \times 40 = 180000$ Volt-amper veya 180 kva Güç katsayısını bulmak için,

$$\begin{array}{rcl} \text{KW} & 180 \\ \text{Güç katsayı:} & = \frac{\text{Kw}}{\text{Kva}} = \frac{180}{180} \\ & = 1 \text{ dir. (birim güç faktörü)} \end{array}$$

Yüksek gerilim ve büyük akım iletim ve dağıtım hatlarının hemen hepsi üç fazlıdır. Bir üç fazlı-üç hath sistem üzerinde aynı karakterde iki gerilim transformatoru ile iki akım transformatoru gereklidir.

Şekil 15-4 de üç faz-üç hat sistemi için ölçü transformatorları ve ölçü aletlerinin bağlantıları görülmektedir. İki gerilim transformörü 4800 voltluk üç fazlı hatta açık üçgen ya da (V) şeklinde bağlanmıştır. Sonuç olarak sekonderdeki üç gerilim değerinden her biri 120 voltur. İki akım transforma-

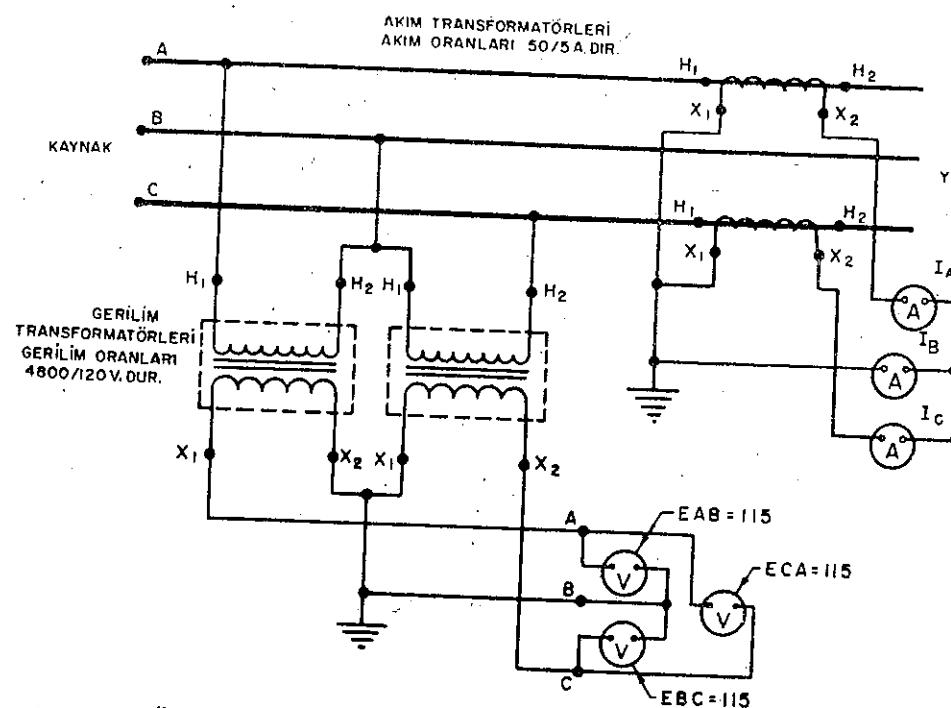

Şekil 15-4. Üç Faz, Üç Wattlı Sistemde Ölçü Aletlerinin Akım ve Gerilim Transformatörleri ile Bağlantıları.

törü kullanılmıştır. Akım transformatorlarından birinin primer sargası A hattı ile, ikincisinin primer sargası da C hattı ile seri bağlanmıştır.

Dikkatle kontrol edilirse primer ve sekondere ait devreler arasına üç ampermetreden her birinde doğru bağlandığı görülür. Üç fazlı vatmetre, üç fazlı vat-saatmetre ya da bir üç fazlı fazmetre gibi diğer ölçü aletleri de kullanılabilir. Sekonder devrelerinde üç fazlı ölçü aletleri kullanıldığında, bunlar arasında uygun faz ilişkileri gerektiğiinden doğru bağlanmaları çok önemlidir, aksi takdirde aletlerin gösterdiği değerler yanlış olabilir. Üç faz-üç hatlı ölçü sisteminde sekonder devresi gerilimlerinin bir birine bağlanan uçları, sekonder akım devresindeki birbirine bağlanan uçlar gibi topraklanmıştır. Şüphesiz bu topraklama, yüksek gerilim tehlikelerine karşı korunmak içindir.


Çok zaman endüstri merkezlerinde üç fazlı motorlar ya da başka cihazların kontrolunda, geçici ölçü aleti bağlantıları yapmak ve bunlar içinde taşınabilir ölçü aletleri ve ölçü transformatorları kullanmak gerekmektedir. 20 beygirlik ve 440 voltluk üç fazlı bir motorun akım, gerilim ve vat olarak gücünü ölçmek için yapılan geçici ölçü bağlantıları şekil 15-5 de gösterilmektedir. Değerleri 440/110 voltluk iki gerilim transformatö-

rü açık üçgen ya da (V) şeklinde bağlanmışlardır. Değerleri 50/5 amperlik iki akım transformatoru A ve C hatlarına bağlı bulunmaktadırlar.

Şekil 15-5 de üç fazlı devrenin gücünü ölçmek için iki vatmetre metodu kullanılmıştır.

Akım transformatorünün sekonderi 2 numaralı vatmetrenin kendi akım bobinine ve primer ise A hattı ile seri bağlanır. Aynı vatmetrenin kendi gerilim bobini de, primer sargası A ve B hatları arasına bağlı bulunan gerilim transformatorünün sekonderine bağlanmıştır. Öteki akım transformatorünün sekonderi 1 numaralı vatmetrenin kendi akım bobinine ve primer ise C hattı ile seri bağlıdır. Aynı vatmetrenin kendi gerilim bobini de, primer sargası B ve C hatları arasına bağlı bulunan gerilim transformatorünün sekonderine bağlıdır. İki vatmetrenin de önceden işaretlenmiş kutup uçları doğru bağlanmıştır.

Meselâ şebeke hatları A ve C bir an pozitif iseler aynı anda B hattı negatif olacaktır. Her iki akım transformatorundeki H, bağlantı uçları pozitif olacak ve bu sebepten gene aynı transformatorlerdeki X, uçları da aynı anda pozitif olacaklardır. Bunun sonucu olarak her iki vatmetredeki kutup işaretli bağlantı uçları aynı anda pozitiftirler. Gerilim transformatoru bağlantıları incelendiğinde,

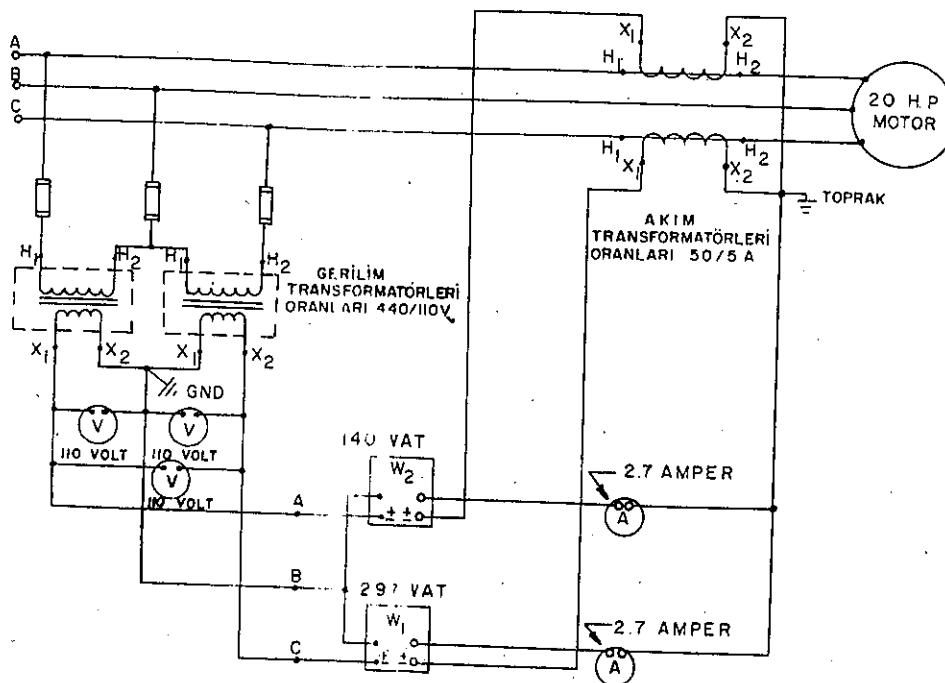

Şekil 15-5. Üç Faz, Üç Hatlı Sistemde Ölçü Aletlerinin Akım ve Gerilim Transformatörleri ile Bağlanması.

iki vatmetrenin de kutup işaretli gerilim bağlantı uçlarına giden alçak gerilim tarafındaki A ve C türklarının dahi bu aynı anda pozitif olduğu görülecektir. Bu sebepten iki vatmetrenin de yük güç katsayısı % 50 (geri) nin üstündedir ve iskala doğru değer gösterir.

Şekil 15-5 de sekonderdeki üç gerilimden her biri 110 volt, ampermetrelerin ikisi de 2,7 amper göstermekte, 1 numaralı vatmetre de 297 vat ve 2 numaralı vatmetre ise 140 vat okunduğu görülmektedir. Motor gücü 20 HP ve rildigine göre aşağıdaki istenenleri bulunuz :

- 1 — Vat olarak giriş gücü (Verilen güç)
- 2 — Güç katsayısı
- 3 — Motorun verimi

Çözüm :

1. Gerilim transformörü dönüş-

$$\text{türme oranı} = \frac{440}{110} = 4$$

Akım transformörü dönüş-

$$\text{türme oranı} = \frac{50}{5} = 10$$

$$\text{Vatmetre çarpanı} = 4 \times 10 = 40$$

- 1 numaralı vatmetreye ait primer gücü
 $= 297 \times 40 = 11800$ vat
- 2 numaralı vatmetreye ait primer gücü
 $= 140 \times 40 = 5600$ vat
- Toplam primer gücü $= W_1 + W_2 = 11800 + 5600 = 17480$ vat.
2. Primer gerilimi $E = 110 \times 4 = 440$ volt
- Primer akımı $I = 2,7 \times 10 = 27$ amper
- Volt-amper
 $= \sqrt{3} \times E_{HAT} \times I_{HAT}$
 $= 1,73 \times 440 \times 27 = 20552$ volt-amper

$$\text{Güç katsayısi Cos } \Theta = \frac{W_1 + W_2}{\sqrt{3} \times E_{HAT} \times I_{HAT}} = \frac{17480}{20550} =$$

0,85 (Geri)

Eğer iki güç değerlerinin oranı istenirse, iki vatmetre metodu için 10. bölümde verilen güç katsayısı eğrisine baş vurmak gereklidir. Başkaca, bu oran doğrudan doğruya iki vatmetrenin gösterdiği değerlerden ya da primer gücü değerlerinden şöyle bulunabilir :

Sekonder değerleri kullanıldığından oran

$$= \frac{W_2}{W_1} = \frac{140}{297} = 0,47$$

Primer değerleri kullanıldığından oran

$$= \frac{W_2}{W_1} = \frac{5600}{11880} = 0,47$$

Bu 0,47 oranı güç katsayısı ($\text{Cos } \Theta$) eğrisine uygulandığında 0,85 bulunabilir ve hesaplanarak

bulunan güç katsayısı 0,85 (geri) ile kontrol edilebilir.

3. Alınan beygir gücüne göre motorun verimi :

$$\eta = \frac{\text{Alınan güç (vat olarak)}}{\text{Verilen güç (vat olarak)}}$$


$$\times 100 = \frac{\text{Alınan HP} \times 736}{\text{Verilen güç}} \times 100$$

$$= \frac{20 \times 736}{17480} \times 100$$

$$= \frac{14920}{17480} \times 100$$

$$= 0,853 \text{ veya \% 85,3}$$

2400/4160 voltluk üç faz-dört hatlı bir sistem için sekonder devresindeki ölçü aletlerinin bağlanımları şekil 15-6 da gösterilmiştir. Yıldız bağlanmış üç gerilim trans-

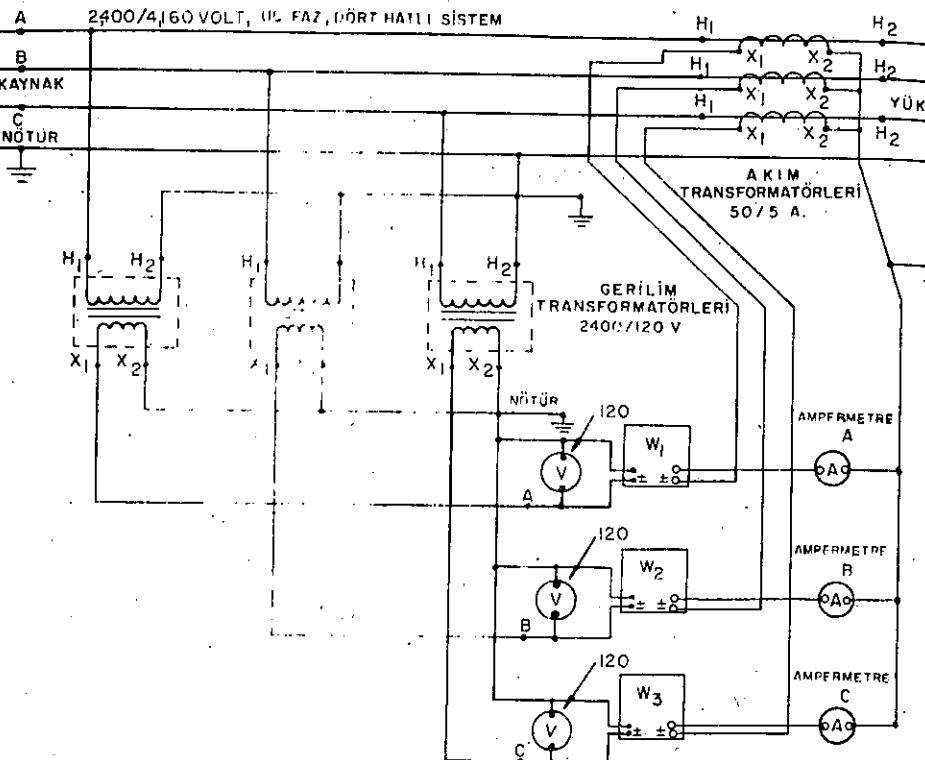

Şekil 15-6. Üç Faz, Üç Hattı Sistemde Ölçü Aletlerinin Akım ve Gerilim Transformatörleri ile Bağlanması

formatörü üç fazlı bir çıkış verir ve sekonderdeki üç gerilimin de nötür hattına göre değerleri 120 voltтур. 50 ye 5 amperlik bir akım transformatörü üç hattın, her birine seri bağlanmıştır.

Vatmetre ve vat-saatmetre elektrik sayacı gibi üç fazlı ölçü aletleri kullanıldığı zaman uygun faz durumlarına göre bunların doğru bağlanması zorunludur. Aksi halde yanlış değer gösterirler. Akım ve gerilimin anı yönlerinin kontrolunu kolayca yapmak için şekil 15-6 da üç tane tek fazlı vat-

metre kullanılmıştır. Pratikte üç fazın çektiği toplam gücün bir ışka lada gösteren vat-metre ile gene üç fazın sarfıyatını bir ibrede okuma yürütmektedir. Temin eden elektrik sayaçları gibi kombine aletler kullanmak mümkündür. Her iki örnekte de bağlantılar aynı olabilir. Burada tekrar gerilim transformatörü ile akım transformatörü sekonder devreleri yüksek gerilim tehlikelevelerini azaltmak için topraklanmışlardır.

Ototransformatörlerde, bilineer transformatörlerde yapıldığı gibi

OTOTRANSFORMATÖRLER.

birbirinden yalıtılmış ayrı ayrı primer ve sekonder sargıları yoktur. Daha doğrusu, ototransformatörlerin primer ve sekonder sargıları bütün ve devamlı tek bir sargı şeklindedir. Genel olarak bu teknik sargıdan, arzu edilen her gerilim alabilecek şekilde, dışarıya çeşitli bağlantı uçları çıkarılmıştır. Tek sargı silisli saç çekirdek üzerine sarıldığından bu sarginın primer ve sekonder bölgelerinin her ikisi de aynı manyetik devre üzerindeki

Bir ototransformatörün şematik bağlantı diyagramı şekil 15-7 de görülmektedir. 240 voltluq giriş gerilimi, 1 ve 3 numaralı terminallerdeki tüm sargı uçları arasında bağlanmıştır. 2 ve 3 numaralı bağlantı uçları arasından alınan 180 voltluq çıkış gerilimi, endüktif etkisi olmayan 7.5 omruk işiti-

ci yük direğine uygulanmıştır.
Endüktif etkisi olmayan ısıtıcı
yük direğinin çektiği akım ko-
layca bulunabilir.

$$I = E/R = 180/7,5 = 24 \text{ Amper.}$$

Ototransformatörden vat olarak alınan güç,


$$W = E \times I \times \cos \theta$$

vat olacaktır

Kayıpları yok farzedersek verilen güç alınan gücü eşit olur ve bu sebepten verilen güç de 4320 vattır. Bütün sarginın şebekeden çektiği akım :

$$I = \frac{W \text{ verilen}}{E \text{ şebekesi}} = \frac{4320}{240} \equiv 18 \text{ amperdir.}$$

Şekil 15-7 deki duruma göre şe-
bekeden 1 numaralı bağlantı ucu-

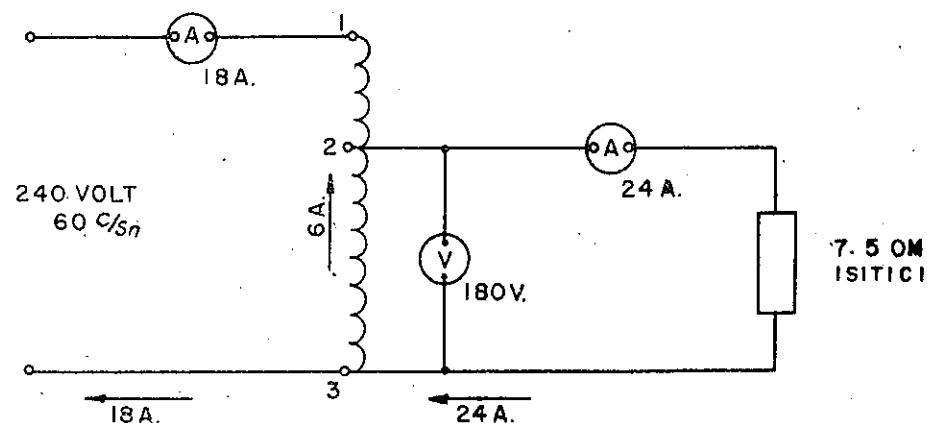

Şekil 15-7. 4/3 Dönüşürme Oranlı Ototransformatör.

na 18 amper verildiği farzedilebilir. Sonra, bu 18 amperlik akım 1 numaralı bağlantı ucundan aşağı doğru ve sargidan geçerek 2 numaralı bağlantı ucuna akacaktır. Biliyoruz ki yük için gerekli akım 24 amperdir. Bu demektir ki, bu aynı anda 3 numaralı bağlantı ucundan 2 numaralı bağlantı ucuna, yukarı doğru 6 amperlik bir akım geçecektir. 6 amperlik bu akım, sarginin öteki kısmındaki 18 amperlik akım ile birleşerek yük için gerekli 24 amperi teşkil eder. 18 amperin girdiği 1 numaralı ucta 240 volt, fakat 2 numarada yalnız 180 voltluk gerilim vardır. 1 ve 2 numaralı uçlar arasında 60 voltluk gerilimi düşüyor demektir. Böylece buradaki güç değeri $60 \times 18 = 1080$ wattır.

Bu 1080 wattlık güç gerçekte sarginin 1 ve 2 numaralı uçları arasında çekirdekteki mıknatıs akısına aktarılır. Transformatör etkisi ile bu akı, 3 numaralı ucta 2 numaraya doğru geçen 6 amperlik akımın gerilimini artırarak degenin 2 numaralı ucta 180 volt olmasına sağlar.

Dikkat edilirse 180 volt ve 6 amperin meydana getirdiği güç'de 1080 vata eşittir. Bu sebepten sarginin 1 ve 2 numaralı uçları arasındaki kısım verilen 1080 wattlık bir güç ile birlikte primeri ve aynı sarginin 3 ve 2 numaralar arasındaki kısım ise alınan 1080 wattlık güç ile sekonderi temsil eder. Bu

1080 vat, yük için gereken 4320 vatın sadece bir kismıdır. 18 amperlik akım sargı içinde 1 numaradan aşağı doğru akar ve gerilimi 180 volt olan 2 numaralı ucta sargayı terkeder. 180 volt ve 18 amperin meydana getirdiği vat olarak güç, doğrudan doğruya sargiların bir bölümünden iletilen güçtür ve yükü besleyen gücün bir kısmını temsil eder. Bu gücün değeri, $180 \times 18 = 3240$ wattır.


İletilen güç ve transformatör prensibi ile aktarılan güç birbirine eklendiğinde, yükü besleyen 4320 wattlık toplam gücü eşit olurlar.

Alınan güç = İletilen güç + transformatör prensibi ile aktarılan güç

$$= 3240 + 1080 = \\ 4320 \text{ Vat}$$

Ototransformatörler gerilim yükseltici transformatör olarak da kullanılabilirler. Meselâ, Şekil 15-7 de sarginin 2 ve 3 numaralar arasındaki kısma 180 volt verip, sarginin tümü olan 1 ve 3 numaralı uçlar arasında çıkış gerilimi olarak 240 volt almak mümkündür.

Şekil 15-8 yükseltici bir ototransformatörün uygulamasını göstermektedir. Bu durumda ısıtıcı yük direnci, gerilimi 250 volt olan tüm sarginin uçları arasına bağlanmıştır. Yükü besleyen akım, $I = E : R = 250 : 12,5 = 20$ Amperdir.

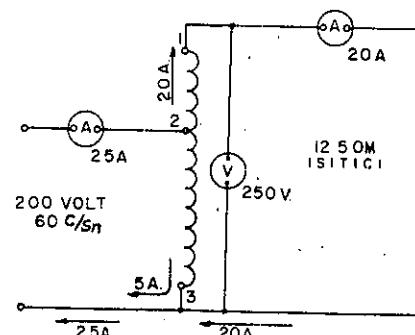

Şekil 15-8. Oranlı Gerilim Yükseltici Bir Ototransformatör.

Eğer endüktif olmayan yük, 250 voltluk çıkış gerilimi altında 20 amper ile beslenirse bu durumda yükten alınan güç,

$$W = E \times I \times \cos \Theta \\ = 250 \times 20 \times 1 = 5000 \text{ wattur.}$$

Kayıplar hesaba katılmazsa, verilen güç 5000 vat olacaktır. Oto-transformatörün, verilen 200 voltluk gerilim altında şebekeden çektiği akım

$$I = W \div E = 5000 \div 200 = \\ 25 \text{ Amper}$$

İşi kolaylaştırmak için 2 numaralı uca bağlanan şebeké hattının negatif olduğunu farzedelim. 25 amperlik akım 2 numaralı ucta içeri doğru akacaktır. 1 ve 3 numaralı bağlantı uçları arasına bağlanan yük için gerekli akım sadece 20 amperdir. Bu sebepten 20 amper, sarginin bu kısmında 2 numaradan 1 numaraya yukarı doğru akacaktır. 2 numaralı ucta arta kalan 5 amperlik akım sargı-

nin bu kısmında, 2 numaralı uçtan 3 numaralı uca aşağı doğru akacaktır. Bu gibi 5 amperlik akım 2 numaralı uçtan 1 numaraya aktığında 200 voltluk gerilim düşmesi olur, sarginin 2 ve 1 numaralı uçlar arasındaki kısmından, buraya ait 1000 wattlık güç çekirdeğin manyetik akısına aktarılmış olur. O halde bobinin bu kısmı, 1000 wattlık güç verilen primerdir.


2 numaralı ucta 1 numaraya yukarı doğru akan 20 amperlik akım sebebi ile 1 numaralı uç, 50 voltluk bir gerilim artışına sahip olur. 50 volt ve 20 amperin meydana getirdiği güç 1000 wattır. 1000 wattlık alınan güç ile beraber sarginin 2 ve 3 numaralı uçlar arası, sekonderi teşkil eder. Bu 1000 wattlık güç, sarginin bir kısmından 2 ci kısmına transformatör etkisi ile aktarılan güçtür ve alınan toplam gücün bir parçasıdır. Gerçekte 2 numaralı ucta, 1 numaraya, yukarı doğru akan 20 amperlik akımın meydana getirdiği güç, iletilen güç gibi düşünülebilir ve bunun değeri, $W = E \times I = 200 \times 20 = 4000$ wattır.

Eğer iki güç değeri birbirine eklenirse bunların toplamı, oto-transformatörden alınan ve yükü besleyen toplam 5000 wattlık gücü verir.

Toplam güç = İletilen güç + transformatör prensibi ile aktarılan güç

$= 4000 + 1000 = 5000$ vat
Ototransformatördeki demir ve bakır kayıpları, primer ve sekonder sargıları ayrı ayrı sarılmış, bilinen sabit gerilimli transformatorlerden daha küçuktur. Bu tip transformatörlerin verimi bildigimiz transformatörlerle göre biraz yüksektir. Uyarma akımı ve kaçak reaktansının küçük olmasıından dolayı pratikte her zaman verilen ve alınan güçlerin aynı olduğu kabul yada farzedilir.

Ototransformatörlerin, geriliminin az miktarda azaltılıp çoğaltılmaması ve aşağıda anlatılanlar gibi bir çok uygulama yerleri vardır

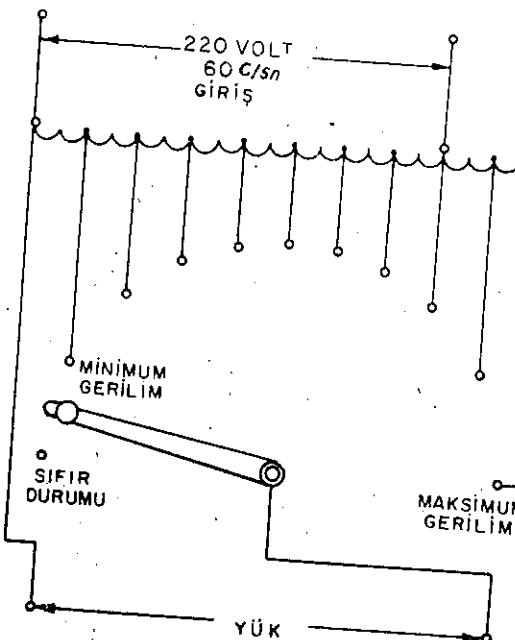


Şekil 15-9. Bir Ototransformatöründen Elde Edilen Kademeli Gerilimler.


Meselâ tek ve üç fazlı uzun dağıtım hatlarındaki gerilim düşümlerini karşılayıp hattın gerilimini artırarak bir seviyede tutmak gereklidir. Endüstriyel elektronik uygulamalarında, karışık devre sistemleri için çeşitli gerilimler istenir. Üç fazlı adı ve otomatik motor şalterlerinde, motorların yol almada çekikleri ani ve büyük akımı azaltmak için bunlara uygulanan gerilimin başlangıçta düşük olması gereklidir. Elektronik laboratuvarlarında olduğu gibi, besleme devresinin çok kademeli gerilim kaynağı olması istenir.

Sekil 15-9 da çok kademeli bir gerilim düzeni görülmektedir. Giriş gerilimine göre çok küçük değerden ondan daha büyük değerlere kadar çeşitli gerilimler alınabilecek şekilde bir çok kontaklar tek sarginın uygun yerlerine bağlanmıştır. Meselâ 220 voltluq giriş geriliminden değerleri 15 volttan 250 volta kadar değişen gerilimler alınabilir. Ototransformatörler, repülşyon motorları gibi tek fazlı ve değişken devirli tip teki motorları beslemek için, aynı şekilde çok kademeli gerilimler verebilirler. Kontak noktaları bir anahtar mekanizmasına bağlanması ile normal dönüş hızının genis alanda aşağı ve yukarısında bir dönüş hızı elde etmek mümkündür.

Ototransformatörlerin bir çok uygulama yerleri varsa da bunlar

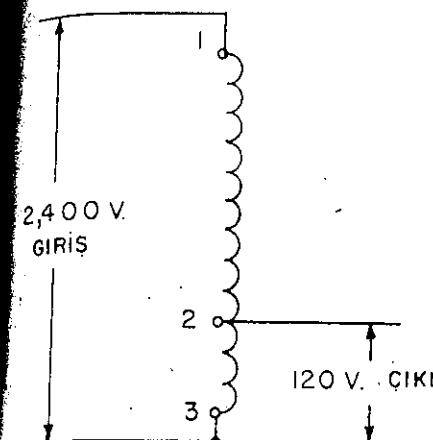

Şekil 15-10 A. Normal Çalışma.

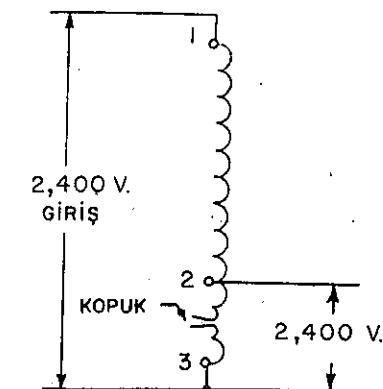

Şekil 15-10 B. Sarginın Düşük Gerilim Kısmındaki Kopukluk, Bu Kısmındaki Gerilimin Yükselmeye Sebep Olur. Bu da Alıcılar İçin Tehlikelidir.

sınırlıdır. Meselâ, bir aydınlatma devresi için 2400 voltluq gerilim 120 volta düşürülecek ise ototransformatör kullanılmaz. Primer ve sekonder aynı sargı üzerine elektriksel olarak bağlı bulunduklarından sarginın alçak gerilim kısmında bir kopukluk olduğunda yüksek giriş gerilimi alçak gerilimin çıkış uçları arasına uygulanır.

Sekil 15-10 A da giriş gerilimi 2400 volt ve çıkış 120 volt olan bir ototransformatörün normal çalışması gösterilmektedir. Sekil

15-10 B de sarginın alçak gerilim kısmının arıza sebebi ile koparak açıldığı görülmektedir. Bunun sonucu olarak 2400 voltluq giriş gerilimi kopuk sargı ve aydınlatma devresi uçları arasına uygulanmıştır. Başka bir gerilim tehlikesi olarak, yüksek gerilim ucundan birisi topraklanmış olabilir, bunun sonucunda alçak gerilim hattının birisi ile toprak arasında yüksek gerilim bulunur. Bu tehlikelerden dolayı ototransformatörler, yüksek gerilimin standart 110 veya 220 volta dönüştürülmesinde hiç bir zaman kullanılmamalıdır.


SABİT AKIM TRANSFORMATÖRLERİ

Elektrik işletme ve idarelerinin kendi işlerine geldiği şekilde, sokak lambaları, devreye iki şekilde biri olarak ya paralel ya da seri bağlanabilirler.

Seri devrede eğer herhangi bir durumda lambalardan birisi bozulursa bu bozuk lamba devresini kısa devre yaparak devre dışı edecek bazı metodlar olmalıdır; yok-

sa devredeki bütün lambalar söner. Bu bozuk lampa devresini kısa devre yaparak lâmbayı devre dışı bırakınca küçük bir cihaz lâmba dipligi içine konmuştur. Bu kısa devre edici cihaz, araları ince yalıtkan bir tabaka ile birbirinden ayrılmış iki kontaktan ibaret tir. Eğer bir lâmbanın flâmanı koparsa seri devrenin bütün gerilimi bir anda bu ince yalıtkan yaprağı delip iki kontağı birleştirilir ve bozuk lâmbayı kısa devre ederek, devredışı bırakır.

Şekil 15-11 de seri bağlı sokak lambaları devresinde kullanılan tipik bir lâmba duyu görülmektedir. Bu lambalar bozulduğunda seri devrenin toplam direnci dü-

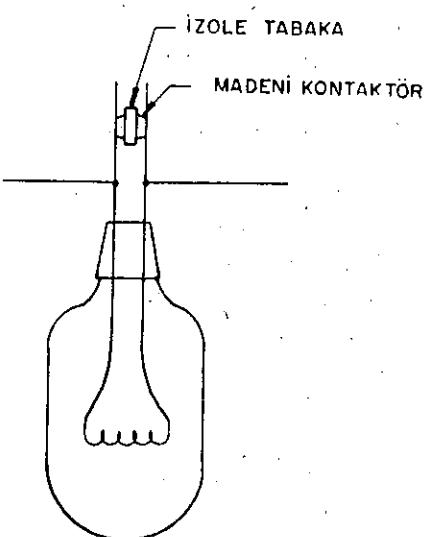


Şekil 15-11. Seri Sokak Aydınlatması İçin Lâmba Soketlerine Birer Lâmbayı Devreden Çıkaran Eleman İlâve Edilmiştir.

ser. Eğer devre sabit bir gerilim altında ise akım artacak ve öteki lambalarında flâmanlarını yakıp bozulmalarına sebep olacaktır.

Seri bağlı sokak lambaları devrelerinin çoğu 6,6 amperlik bir akım isterler. Seri bağlı devrenin gerilimi seri bağlı lâmba sayısına bağlı olacaktır. Bu devredeki sabit 6,6 amperlik akımı aynı değerde tutmak için sabit akım transformatörü denen özel bir transformatör kullanılır. Bu transformatör kendi primer sargasına, sabit gerilim altında akımı değişken bir güç alır ve kendi gücünü sekonder sargasından sabit akım ve değişken gerilim altında verir.

Sabit akım transformatöründe primer sargası sabittir ve kendi girişini sabit gerilim kaynağından alır. Sekonder sargası hareket edebilir bir sargıdır, karşıt bir ağırlık ve frenleyici pompa düzeni ile dengelendirilmiştir. Sabit primer ve hareketli sekonder bobinleri silisli demir saç çekirdeğin orta göbeği üzerinde dir. Sekonder sargasının çıkışı seri bağlı sokak aydınlatma devresine bağlanmıştır.

Şekil 15-2 de bir sabit akım transformatörü görülmektedir. Primer sargası 4800 voltluq gibi sabit bir gerilim kaynağından enerji almaktadır. Hareketli sekonderin durumu, istenen sekonder akım değeri elde edilene kadar karşıt ağırlık yardımını ile ayarla-

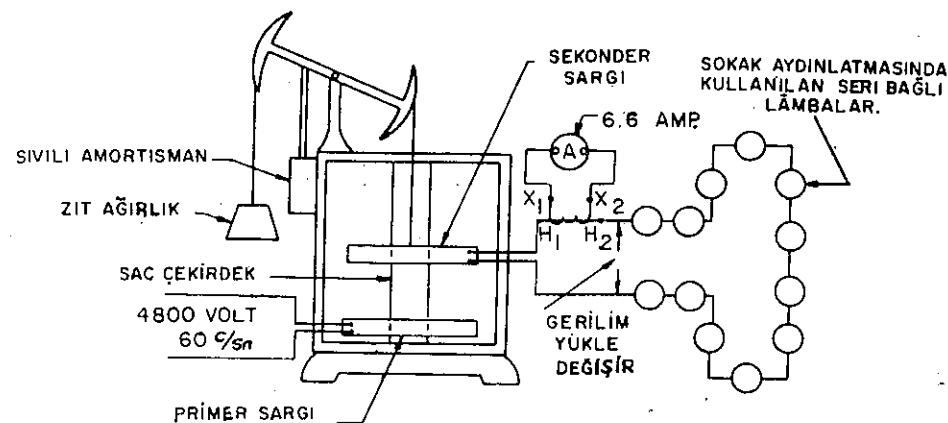

Şekil 15-12. Bir Sabit Akım Transformatörü.

nır. Eğer bozuk lambalar yüzünden seri devredeki lâmba sayısı azalırsa, bu seri devrenin toplam impedansı da azalır. Seri devrenin akımının artması ile buna bağlı olarak hareketli sekonder bobini ve sabit primer bobinin akımları da artacaktır. Bobinler arasındaki itici kuvvet artacak (Lenz Kanununun bir uygulaması) ve hareketli sekonder bobini primer bobininden uzaklaşacaktır. Bunun sonucu olarak sekonder sargasını kesen primer münatıus akıları azalacağından sekonderde induklenen gerilimin değeri de düşecektir. Sekonder akımı kendi 6,6 amperlik normal değerine geri gelinceye kadar sekonder bobini primerden uzaklaşmağa devam eder. Normal akım değerine geri gelmesi ile, bobinler arasındaki itme etkileri karşıt ağırlı-

lik sistemi ile dengeleştirilmiş olacaktır.


Bir çok uygulamalarda bu transformatörün primeri, bir fototüp ve amplifikatör devresi ile birleştirilmiş röle sistemiyle çalışan bir yağlı şalterden enerji alır. Normal ışık şiddeti önceden belirtilmiş seviyeden aşağı düşüğünde, fototüp yardımı ile amplifikatör devresi röle sistemini çalıştırarak primere ek enerji verir. Bundan sonra sekonder sargası, devrede devamlı bulunması gereken 6,6 amperi elde edecek uygun bir duruma hareket eder. İşık şiddeti önceden belirtilmiş seviyeden yukarı çıktığı zaman fototüp ve onun röleye bağlı amplifikatör devresi yağlı şalteri açarak sabit akım transformatörü ve sokak aydınlatma devresi enerjisini azaltır.

ENDÜKSİYON GERİLİM REGÜLATÖRÜ

Uzun hattlı dağıtım devrelerinde, yeter derecede sabit bir gerilim bulundurmak için, değişken yük durumları sebebile meydana gelen gerilim kayıplarının karşılanması düzeltilmesi gereklidir. Pratik olarak dağıtım devresinin yük merkezindeki sabit gerilimi aynı degerde tutabilmek, hatlarda olan omik ve reaktif gerilim düşümlerini karşılamak için bir endüksiyon gerilim regülörünü kullanmak gereklidir.

Tek fazlı endüksiyon gerilim regülörünün, demir saç çekirdekli rotor olukları içine sarılmış bir primer sargası vardır. Rotor, bir küçük motor gibi 180 derece açı yapacak kadar dönebilir, kumanda veya hareketini sonsuz vidalı mekanizma düzene iinden alır. Sabit duran sekonder sargası demir saç çekirdekli stator olukları içine yerleştirilmiştir.

Şekil 15-13, tek fazlı bir endüksiyon regülörü için şematik bağ-

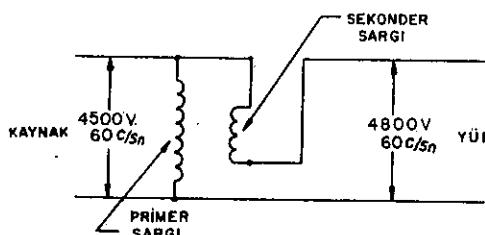

Şekil 15-13. Bir Enerji Dağıtım Devresinde Bir Fazlı Endüksiyon Gerilim Regülörü.

lantı diyagramıdır. Primer veya rotor sargası doğrudan doğruya şebeke gerilimi arasına bağlı iken sekonder yada stator sargası şebekeyin bir hattı ile seri bağlıdır. Primer akısı bir durumda sekonder sargasını kesecik ve bu sarda maksimum gerilim indukleşerek esas hattın gerilime bunu ekleyip onda meydana gelen gerilim düşümünü karşılayacaktır. Eğer rotor veya primer sargası yavaş döndürülürse, sekonder sargasını kesen primer akı azalacak ve sekonderde induklenen gerilim değeri de düşecektir. Eğer rotor maksimum gerilimin induklendiği noktadan 90° dönüş yaparsa bu durumda rotor sargasının akısı sekonder sargasını kesmeyecektir. Bu sebepten sekonder sargasında bir gerilim indukleşmemeyecektir. Sekonder bobinini bu 90° lik durumda şok bobini gibi bir etkiden korumak için üçüncü bobin diye adlandırılan bir bobin rotor olukları içine konmuştur. Bu üçüncü sargı etkisi, transformatorun sekonderini kısa devre etmeğe benzer ve sekonder sargasının endüktansını ihmali edilebilir seviyeye indirir.

Eğer rotor, esas durumundan ileri 180° döndürülürse sekonder sargasında maksimum gerilim tekrar induklenir. Böylece sekonder

veya statorda induklenen gerilimin yönü şebeke geriliminin zıt yönünde olacaktır.

Dikkat edildiğinde sekonder sargasının bir durumunda, bununla primerin en büyük aki bağıntısı olduğu zaman sekonderde en fazla gerilim induklenir ve gerilim regülörü, gerilim değerini yükseltici bir etki yapar. Eğer primer veya rotor bu durumdan 180° hareket ederse sekonderde induklenen gerilim tekrar maksimumdur; fakat bu sefer şebeke gerilimin zıt yönündedir. Rotorun değişik durumlara döndürülmesi ile gerilim bir miktar yükseltilerek ya da düşürülerek ayar edilebilir.

Sonsuz vida düzenini döndüren küçük motor, çeşitli kontaklar yardımı ile enerjilendirilen röleler ile kontrol edilir. Gerilim yükseldiğinde bir grup kontak kapanır ve motoru verilen belli yönde döndürerek gerilimi artırıp normal değerine erişmesine sebep olur. Eğer gerilim çok yükselme başlarsa, başka bir kontak grubu etkisi ile regülör üzerindeki küçük motor ters yöne döndürür, böylece primer yeni bir duruma hareket eder ve bunun sonucu olarak da gerilim kendi normal seviyesine indirilir.

Üç fazlı endüksiyon gerilim regülörü yapılış bakımından tek

fazlı regülörden farklıdır. Üç sabit primer sargası demir saçlı stator çekirdeği olukları içerisinde yerleştirilmiş ve üç hattlı dağıtım sisteminin yıldız veya üçgen devresinden birine bağlanmıştır. Sekonder sargasının üçü de demir saçlı rotor olukları içine yerleştirilmiştir. Bu üç sekonder sargası birbirinden yalıtlıdır ve üç fazlı devrenin üç hattının birisi ile seri bağlanmışlardır.

Üç fazlı sabit primer sargası enerjilendiğinde stator çekirdeği içinde dairesel bir manyetik alan meydana gelir. Böylece üç rotor ya da sekonder sargasında induklenen gerilim, pratik olarak rotorun durumuna bağlı olmayacağıdır. Bu sebepten statorla ilgili olarak rotorun hareketi ile induklenen her emk. arasındaki faz ilişkileri ve onlara ait hat gerilimleri değişecektir. Bu suretle dağıtım devresinin üç fazlı geriliminde arzu edilen gerekli yükselme ve azalma temin edecektir.

Çok kullanılan başka bir tip üç fazlı endüksiyon gerilim regülörü, bir motor kumandası ile birlikte hareket eden ve bir araya getirilerek monte edilmiş üç standart tek fazlı endüksiyon gerilim regülöründen ibarettir.

HATIRDA TUTULMASI GEREKEN NOKTALAR

- İki tip ölçü transformatöründen birisi gerilim, öteki de akım ölçü transformatöridür.
- Gerilim ölçü transformatörü, kapasitesi her yerde 100 ile 500 VA arasında olan bir sabit gerilim transformatöridür. Sekonder gerilimi genellikle 110 120 voltur. Gördüğü başlıca iki iş :
 - a. Alçak gerilimli sekonderi yüksek gerilimli primerden yalıtmak.
 - b. Değeri 150 voltlu bir gerilim bobini ile standart bir ölçü aletini kullanmayı mümkün kılmak.
- Akım ölçü transformatörü, primeri hattın birisi ile seri bağlanmış bir transformatördür. Onun sekonder akım değeri genellikle 5 amperdir. Gördüğü başlıca iki iş :
 - a. Alçak gerilim ve küçük akımlı sekonderi, yüksek gerilimli primerden yalıtmak.
 - b. Değeri 5 amperlik bir akım bobini ile standart bir ölçü aletini kullanmayı mümkün kılmak.
- Sekonder uçları arasında yüksek bir gerilim meydana geleceğinden, primer sargasında akım varken akım transformatorünün sekonderini hiç bir zaman açmamalıdır.
- Primer gerilimini bulmak için sekonder uçlarına bağlı voltmetre nin gösterdiği değer ile çarpılması gereken sayı, gerilim ölçü transformatörü dönüştürme oranına eşittir.
- Primer akımını bulmak için sekonder uçlarına bağlı ampermetre nin gösterdiği değer ile çarpılması gereken sayı, gerilim ölçü transformatörü dönüştürme oranına eşittir.
- Güç çarpma sayısı, gerilim ve akım ölçü transformatörleri dönüştürme oranlarının çarpılması ile bulunur.
- Ototransformatör, aynı manyetik devre üzerine sarılmış tek ve devamlı bir sargidan ibarettir ve primer ile sekonder uçları bu aynı sargı üzerinden alınmıştır.
- Ototransformatörler nisbeten küçük gerilim değişiklikleri ile düşürücü ya da yükseltici uygulamaların her ikisinde de kullanılabilir. Primer ve sekonder devreleri birbirine elektriksel olarak bağlı olduklarıdan giriş ve çıkış gerilimleri arasındaki farkın çok büyük olduğu yerlerde kullanılmamalıdır.

- ve reaktif direnç etkileri sebebi ile hatalarda meydana gelen gerilim kayıplarını karşılayarak düzeltmektedir.
- Tek fazlı endüksiyon gerilim regülâtörünün primer sargası hatlar arasına paralel ve sekonder sargası ise hattın birisi ile seri bağlıdır. Sekonder sargası sabittir. Küçük bir motor, hareketli primer sargasını boydan boy'a 180° döndürür. Motorun hareketi röle kontakları yardımı ile kontrol edilir. Endüksiyon gerilim regülâtörü sayesinde primer gerilimi yükseltilir ya da düşürülebilir.
 - Üç fazlı endüksiyon gerilim regülâtörü dağıtım devresinin üç fazlı gerilimini kontrol eder; yıldız ya da üçgen bağlanmış üç primer sargası vardır. Sekonder sargasının her biri şebeke hattının birisi ile seri bağlıdır. Sekonder sargıları hareketli iken primer sargıları sabittir. Motor kontrol sistemi tek fazlı gerilim regülâtörünün aynıdır.

TEKRARLAMA SORULARI

1. a. Bir gerilim ölçü transformatörünün yaptığı başlıca iki iş nelerdir ?
b. Bir akım ölçü transformatörünün yaptığı başlıca iki iş nelerdir ?
2. Bir akım transformatörünün sabit gerilim transformatöründen ayrıldığı farklı noktalar nelerdir ?
3. Bir akım ölçü transformatörünün primer devresinde akım varken sekonder devresinin niçin kapalı olması gerektiğini anlatınız.
4. Bir 2300/115 voltlu gerilim transformatörü ve 100/5 amperlik akım transformatörü tek fazlı bir hat üzerinde bağlanılslardır. Bir voltmetre, ampermetre ve vatmetre,

Ölçü transformatörlerinin sekonde-
rine bağlı bulunuyorlar. Voltmetre
110 volt, ampermetre 4 amper ve
vatmetre 352 vat göstermektedir.
Bu devrenin şematik bağlantısını
çiziniz. Ölçü transformatörlerinin
bağlantı uçları ile vatmetrenin
akım ve gerilim bağlantı uçlarının
 işaretlenmiş kutularını gösteriniz.

5. 4. sorudaki devreyi kullanarak aşağıda istenenleri bulunuz.

 - Primer gerilimi
 - Amper olarak primer akımı
 - Vat olarak primer gücü
 - Devrenin güç katsayıısı

6. 2400 voltluk, üç faz-üç hedi dağıtım devresine, gerilim ve akım transformatörleri ile birlikte voltmetre, ampermetre ve vatmetrelerin bağlanması gerekmektedir. 2400/120 voltluk iki gerilim ölçü transformatörü ve 100/5 amperlik iki akım transformatörü kullanılacaktır. Akım transformatörleri sekonderlerine bağlı iki ampermertenin her biri 3,5 amper gösterirken, üç sekonder geriliminin her biri 116 voltтур. İki adet tek fazlı vatmetre kullanılmıştır. 1 numaralı vatmetre 400 vat, 2 numaralı vatmetre ise 160 vat değer göstermektedir. Bu devrenin şematik bağlantılı diyagramını çiziniz. Ölçü transformatörleri üzerindeki kutuplar ile her vatmetrenin akım ve gerilim bağlantısılarının işaretlenmiş kutuplarını gösteriniz.

7. 6. sorudaki devreyi kullanarak aşağıda istenenleri bulunuz.

 - Primer gerilimi
 - Primer akımı
 - Üç fazlı primerin KW olarak toplam gücünü.

- d. Primerin kva olarak zahiri gücünü

e. Devrenin güç katsayısını bulunuz.

8. Bölüm 10 da iki vatmetre metodu için verilen güç katsayıları eğrisini kullanarak 6. sorudaki güç katsayılarını bulunuz. Bulduğunuz bu değeri 7. sorudaki hesapla bulunan değer ile karşılaştırınız.

9. a. Ototransformatör nedir ?
b. Ototransformatör kullanmanın bir faydası nedir ?
c. Bir ototransformatörün kullanımını sınırlayan durum nedir ?


10. Ototransformatörlerde kullanılır aşağıdaki deyiimlerin anlamı nedir, açıklayınız.
a. Transformatör prensibi ile aktarılan güç
b. İletilen güç.

11. Şekil 15-14 de kullanılan ototransformatör, 600 volttan 480 volta düşürücü bir transformatördür. 480 voltluç çıkış gerilimi 24 KW lik endüktif olmayan bir yükü beslemektedir. Transformatör kayıplarını hesaba katılmadığına göre aşağıda istenenleri bulunuz.
a. Yükün çektiği akımı
b. Şebekeden çekilen akımı
c. 3 ve 2 numaralı uçlar arasındaki akımı
d. Yüke beslenen vat olarak aşağıdaki güçler nedir ?
(1) Transformatör etkisi ile aktarılan güç
(2) İletilen güç.


12. Şekil 15-15 deki ototransformatör, tek fazlı ve uzun bir hat üzerindeki gerilimi 2000 volttan 2400 volta

SINCAP KAFESLI VE SARÇILI ROTORLU MOTYLARIN
MURAKYESSI

L'HERS DONUS

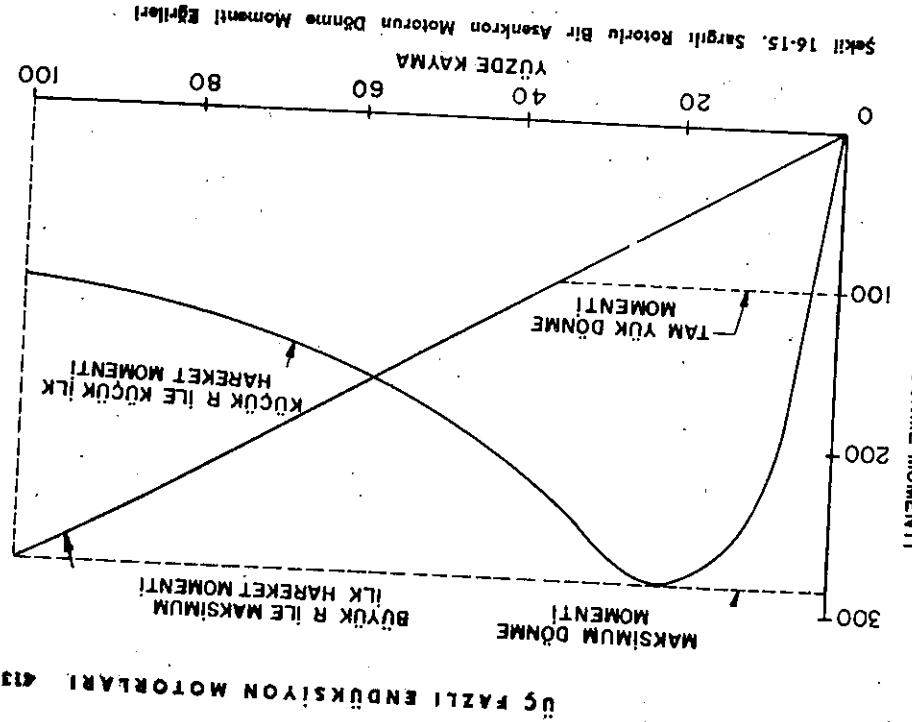

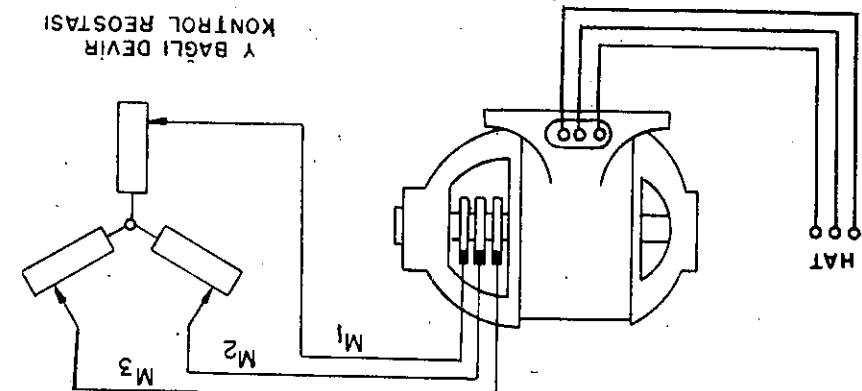Şekil 16-14. Sargılı Rotorlu Aşenklörün Motoruda Üç Fazlı Y روستا ile Devir Kontrolü Baglanısı.



Yonuñ degeñsir. Sekil 16-16, sarğıñ
rotoruñ bir endüksiyon motorunuñ
deveri yonuñuñ degeñsirimek iğin ge-
rekli baxlanıñ degeñsirilemi göster-
mektedir. Fırçaların hiz degeñsiric-
ye baxlyan ilerkeñlerin, tiksisiñin
yerletir degeñsirilmece motorun do-
rus yonuñ degeñsirmez.

TSARETTERI

Motorun donus yonunu degisitir.
mek igin, motoru besleyen hattari
dan ikisimin yeri degisitirilir. Bu
usul sincap kafesli enduksyon mo-
torlarindaki yon degisitirme usulli-
nun ayimdir. Stator sargisimini ug-
clarinin faz sirasini degisitimdeki,
doner alamini donne yonu degisitir-
ve buna tabi olarak rotorun donus
TERMINAL VELYA

TERMINAL VEGA UG İSARETLERİ

İle nisbeten sağlı yatkınlıda galisi-
trilabılır. Fakat rotor drevresimdeki
12R kayabı artıarak motorun verimi
düşser. Rotor drevresimde direnç İla-
vəsi ile artrarın toplam some mo-
mentini elde etmek için kayıma man-
faatıca artıması gerekdir! Kayma-
momentini ve 100 kaymada
renk ilâve edilirse % 100 kaymada
yani yol almadı done de momenti
maksimum olur. Eğer hız degisisti-
riçin direncinin tamamı drevreden
gizartılarak motora yol verilirse
yol alma momenti giz buysuk olur.
Bu durumda rotorun reaktif bili-
seni buysuk fakat direnç billeseni
künyükür. Buna işin motorun yol
alma momentinin eğrisi Şekil 16-3
deki şinçap kafesi endüksiyon
motorunu done de momentini ege-
risinin ayndır.

A high-contrast, black and white photograph showing a large, circular, textured object, likely a reel or drum, with a smaller circular component attached to its side. The object has a dark, granular surface and a central hub. A smaller, similar circular component is attached to the side of the main object. The background is plain white.

6-13. Sarli Rotor

Northern galismandeki fazla yük korması, nolturu besleyen battalı dan ikisi meşti başlığı İki adet tere mik fazla yük elemamidan ibareti. Ter mik fazla yük elemamidan ibareti. Üzel bir madden alaşımından yapılır. Motor akımı bul elemamalıdır. İsteydi meydana getirir. Klasik olarak 1-2 dakika devam eder. Fazla sindeki kontaklar manyezik şalterini devre. Patlması lazımdır. Kontrol devre. testindeki fazla yük kontagimini ka-


ra. rar galisitür mak. İçin kontrollü devre. motor devreden gider. Motoru tek tütüğüne dört kontagim ağılmastı. İle akımlı kesilir ve bu rolenin kapaklı ile sürtünme kontrolüne ulaşır. OL kontaklarını ağılmastı. İle rolü ağılmastı. İle bulunan kontakları kapar. İle isarelli ve normal olarak kapa-

ğırlı. İle kumanda butonu ile kumanda eder. kapatılır. Ancak o zaman motoru tri düzeltme butonuna basılırak sim şeridi isi meydana getirir ve ala-

şırı fazla isi meydana getirir. Alasım şeridi İki ayri metajedendir ve İki ter-

mik elemamın nok yakınına tesbit edilmelidir. İki metajedendir ve İki ter-

SARGILLİ ROTORLU ENDÜKSİYON MOTORU

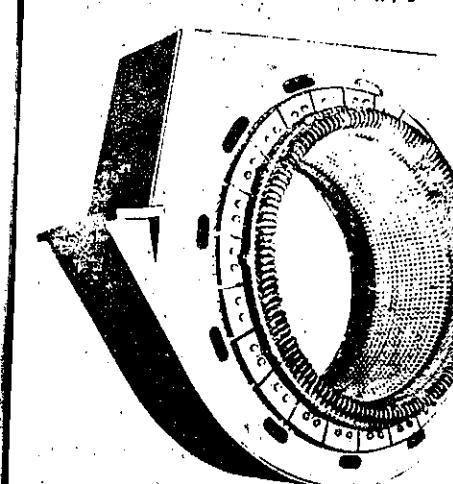


கேள்வி

na esit kulpu sayisi elde edecek
sekkide gurupplanirilmisler. Üz
sekiz fazli rotor sarigesi aralarinda
vildiz baglanarak gikis uglatir ro-

Litr. Şekili 16-11 de tanımyetik sal-
terin onuncu bir emniyyet salteri
Konsüstür. Emniyyet salteri üç ku-
tuplu ve tek hareketlidir. Kütü-
igerisindenlerdir, sert yaylıdır ve el-
lide hareket ettilerdir. Emniyyet salte-
ri üç adet sigorta varıdır.
Bu sigortalar yol vermede körülü-
cu vazifesi görür. Bu sigortaların
kapasitesi yol verme akımına mü-
sade ederek ve: sargeillardaki bir
arızaya karşıda motoru kırıyaçak
buluyuklukte olmalıdır. Once izah
edildiği gibi sigortalardan kapasite-
si motor sınıfları gosteren kod.

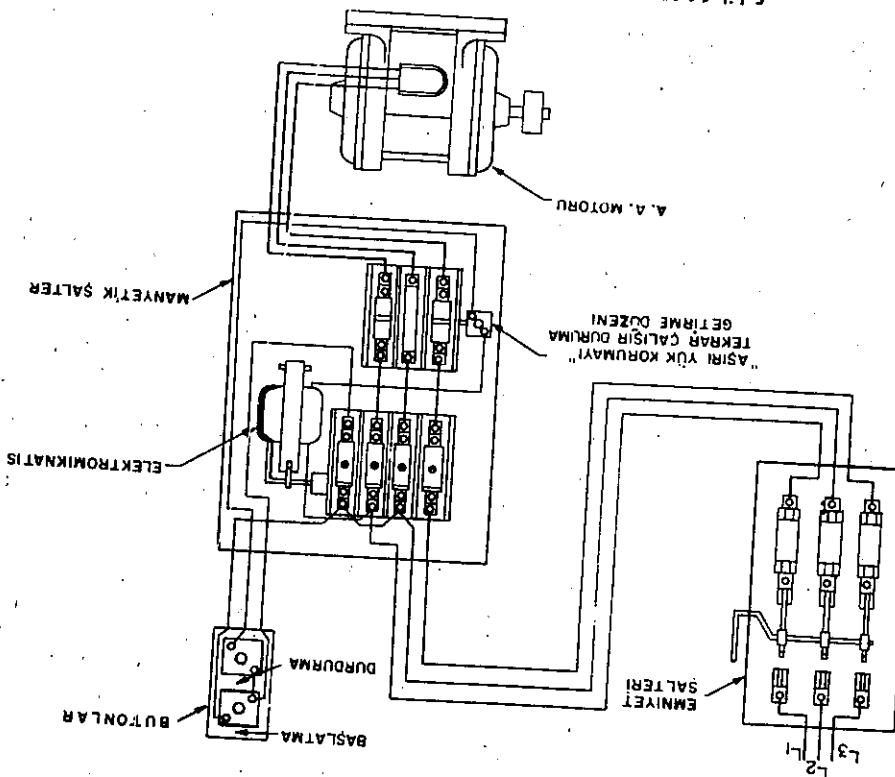Şekil 16-11. Manyetik Otomatik Saatlerin Baglanti Semasi.




gorulmekte dir. Kalim kesiti konular- motoru besleyen hatalar uze- rinde dir. Kontrol devresindeki ku- agik M kontagi motor galisirken iki ucunu galisitirma butonunu lstimma butonu serbest biraklin- ca, bu kuguk kesiti M kontagi sa- yesinde role bobini devrede kalir. M harti ile isaretli role bobini yi- ne M harti ile isaretli dort konta- gi galistirir.

Sekil 16-11 de bu manyetik sal- erim tesistat baglantisi gorultumek- edir. Iki diyagram kontrol edilir.

her ikitisim ayin oldugu gorur-

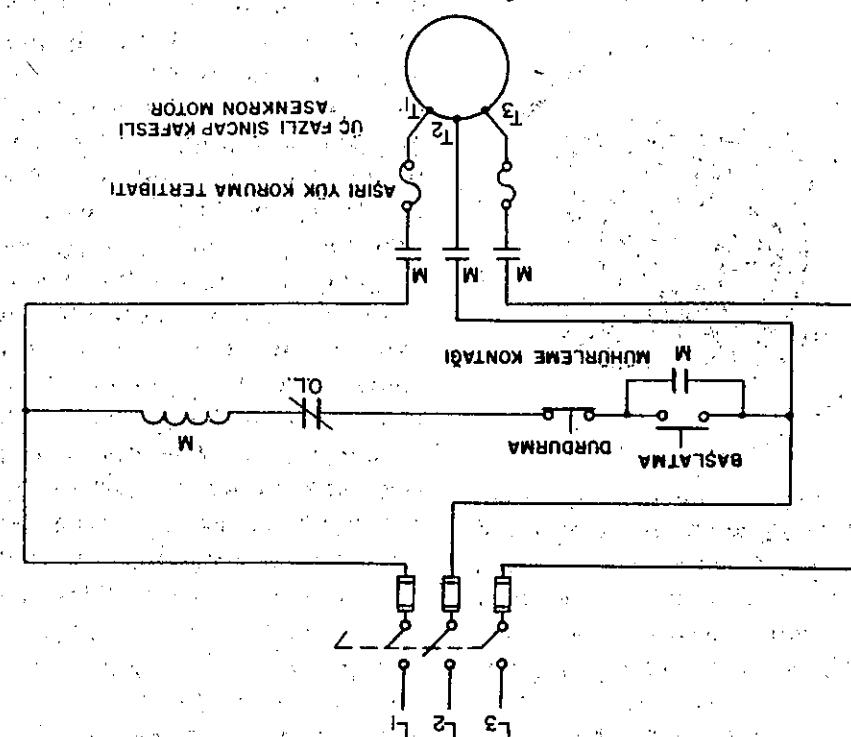Şekil 16-10. Manşetlik Otomatik Salterle Asenkron Motoru Yol Verme Diyagramı



MANYETİK YOL VERME SALTERİ

etkisi iki tazh motorlarak min ay-
nidir. Bunu sunucu üç fazlı mo-
tor düşük bir kapasite ile donne-
ye devam eder. Eğer motor durdu-
rulursa, yukarıda belirtilen se-
bepler yüzünden bir datha tek faz-
lı motor olarak yol alamaz.

diğer alanları külüp alanları stator kütüpleri.
İçerisinde tırm ortasında bulunan.
Rotörün reaksiyonları oldukça yüksekti.
Sek ve direnci düşük olduğunda igin
rotör akımı gerilim nazarın 90°.
Geçeride dir. Bu durumda stator ve
rotör alanları arasındaki gerilim yak-
laşıklar 90° dir ve iki alanın

ÜG FAZLI ENDÜKSYON MOTORUNU TEK FAZDA GALİSMASI

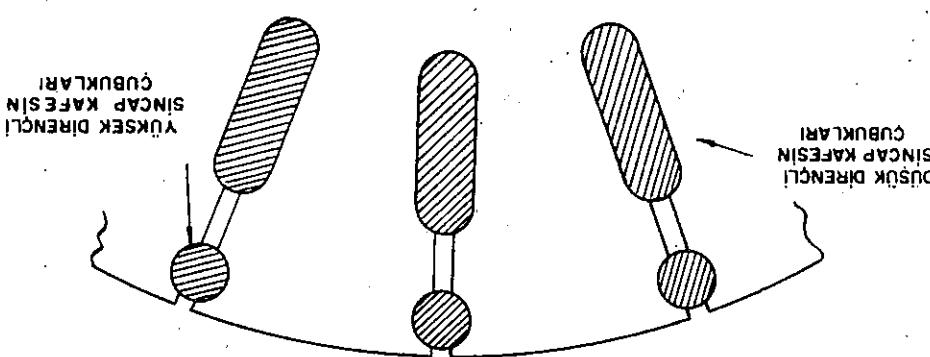



Fig. 16-8. Gimbal Sincap Kafesi Rotor.

Üg fazlı motoru basleyen üg hattı
Dönene biti açılırsa motor tek fazlı
oldarak galisir. Eğer motor doğrudan
döğrülüyse tek fazlı bir sisteme
bağlanırsa doncek kadar donne
momeni elde edilmez. Eğer mo
tor üg fazlı bir sisteme galisirken
rotor akım ile gerilimlerin meydana getir
akım keser ve rotor grubuklarında
nemi eder. Dönene rotor stator ala
vam eder. Motor donneye de
hasıl olursa motor donneye de
ile tek fazlı olarak galisma durumu
nerken, hattın britisini açılımasi
ile tek fazlı motor tam hizı ile do
nerken, hattın britisini açılımasi
ile tek fazlı olarak galisma durumu
hasıl olursa motor tek fazlı
oldarak galisir. Eğer motor doğrudan
döğrülüyse tek fazlı bir sisteme
bağlanırsa doncek kadar donne
momeni elde edilmez. Eğer mo
tor üg fazlı bir sisteme galisirken
rotor akım larının meydana getir

Dönem motorlu basitleşenmiş hali- tan bir ağırlısa motor tek fazlı olarak galisi. Eğer motor doğrudan doğrulağa tek fazlı bir sisteme bağlanırsa, dönemeğe kadar dönen momenti elde edilmez. Eğer mo- tor üç fazlı bir sisteme galisirken bir üç ağırlısa, motor kapanışları devam eder. Bu durumda motor a- mamasının sebebi rotorda dola- san akımların stator slaminası kar-şı koyan bir alan meydana getir- melejidir. Bu lens kavununun sonucudur. Şekil 16-9 da görüldü- şü üzere rotör ve stator kütüpla- rının merkezlerin aynı eksen üzerinde. Bunun neticesi ne saat- triñde dir. Dönende momenti yoktur.

GİFT SINÇAP KAFFE SLİ ENDÜKSYON MOTORU

•୪ ୮-୨୧ ଜ୍ଞାନବଦ୍ଧ

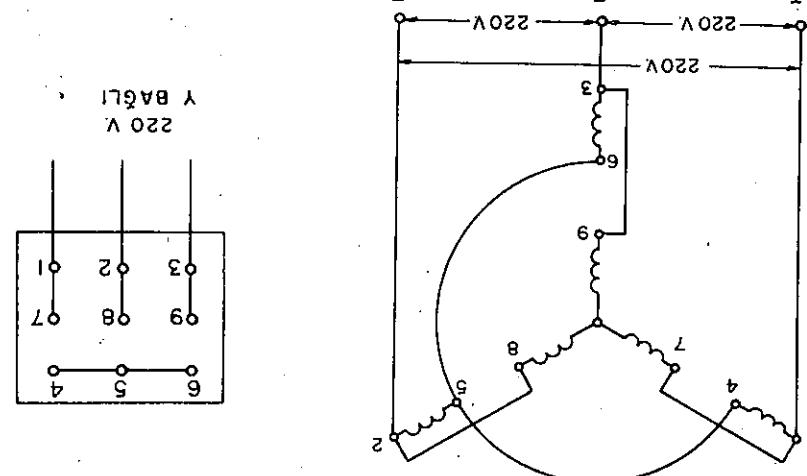




Gittin' sinçap kafesi! motorun yol alma akımı nisbeten düşük, yol alma momenti yük ve hız regülatörünün gök iyidir. Adundan andla- şılığında gibi motorun iki rotor sar- gısı vardır. Bu sarginin içine gubuk- larдан yapılılmıştır, direnci nisbe- teen yükseseğe ve rotor diş yuzyeline yakın olarak yerleştirilmiştir. Bu- duktif reakçaları oldukça azdır. İg- sargı kalmalı alüminyum veya bakır quibuklaradan yapılılmıştır. Direnci nis- beten azdır. İg sargı dar ve de- tarihi demir göbekle gevrilimisti- tır. Ün ouluklärada yerkesitir, her- seki 16-8, git sipcan kafesi! mada rotor frekanisi yükseseğe ve titrimesini göstermektedir. Yol al- motorun, rotor sargasının yerles- me endüktif reakçaları yükseseğidi.

diş kafesiin empedanisi iğ kafesiin
empedanisidan kığışıklığı. Akı-
mın gögü yükserek dirnegi dis
kafes sarğısından dolasır. Bu
motorun hispelerin kığışıklık yol alma
akımı ile yükselen kığışıklık yol alma
timde sabıb olduguunu gösterir. Mo-
tor normal hızını alıaca rotor fre-
değere düşer. Simidi akımı gögü
kığışık direngi iğ sığcak kafes sar-
gisında dolasır, motor yüksek ve-
trim ve yi bir rezüllasyonu ile
galışır. Gitti kafesi endüksiyon mo-
torlarının yol alma momenti tam
yükteki degeriniin % 250 si kadar-

MOTORUN ETIKETI	S HR	ÜC FAZLI	220 / 440 VOLT	HAT AKMİN - 13,3 / 6,7 A	60 SAYKLİ	DEVİR/DAK. - 1735 RP	TIP	MODEL NO.	MOTOR NO.	IMAL EDEN
-----------------	------	----------	----------------	--------------------------	-----------	----------------------	-----	-----------	-----------	-----------

Üç fazlı, sincap kafesi, modern endüstriyel motorlar. değerişik iki gerillim de galasyak sekilde imal edilir. Ukrardaki motorları galasya gerillimi, Yksaracık sekilde imal edilir. Üç fazlı, sincap kafesi, modern endüstriyel motorları. değerişik iki gerillim de galasyak sekilde imal edilir. Ukrardaki motorları galasya gerillimi 220 ve 440 volttur. Üç fazlı gerillimde yazılıdır. Bu 5 hp lik motor 220 volt ile galasya keen akımı 13,3 amperdir. Motor 440 volt ile galasya keen akımı 6,7 akım 6,7 ampere dir. Fazlı motor 440 volt ile galasya keen akımı 13,3 amperdir. Motor 440 volt ile galasya keen akımı 6,7 akım 6,7 ampere dir.

ASERNKRON MOTOR TYP "F-V"
BLUDSKÝ ROTORU ODLUKA
AKTUALISIA DSOKSTR. VE EDUKATIF RE-
AKTIVNÍ VÝSKER VE OLUKGA [VI] DOME
MOMENTNE SHAPITIR.

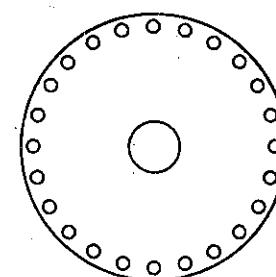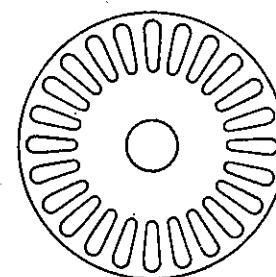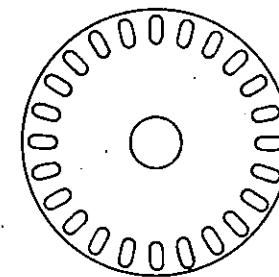

Geekii 16-6. Geekii Tip

MOTOR - GENERATOR GRUPPLARINDA,	MANTILAYICI VE ASYRMAKICILEREDE,	VE HADDELERDE KESMELERDE, PRESLERDE
MOTOR - GENERATOR GRUPPLARINDA,	MANTILAYICI VE ASYRMAKICILEREDE,	VE HADDELERDE KESMELERDE, PRESLERDE
YUKSEK ILK HARKEFT MOMEENTINE	SANTALIYU TUTUMA YOKSAK	METAL KESMELERDE, PRESLERDE
YUKSEK ILK HARKEFT MOMEENTINE	SANTALIYU TUTUMA YOKSAK	METAL KESMELERDE, PRESLERDE
LÜZUM OLMIYAN VEFERDE KULLANILIR.	YOKSAK ILK HARKEFT MOMEENTINE	YOKSAK ILK HARKEFT MOMEENTINE

MOTOR ETİKETİNDEKİ BİLGİLER

etiket üzerinde isaretlenir. Genel makaslarla giin yapılımıs sihacap kafesi endüksiyon motor-
meyen yererde kullanılır. Genel makaslarla giin yapılımıs
fesli endüksiyon motorların yol
alma akmaları ile tam yatkın akmuları
arasında da oranı gösterir ve motor
etiket üzerinde isaretlenir.

KAFESLİ ROTORLAR


Yüksek 16-6 da görülmekte dir. Bu
da degisir. Bu tip motor rotoru
rotorların endüktif reaktansları
ve dirençleri nispeten azdır. Bu
tip motorların yol alma akmaları
yuksek ve yol alma momentleri
düşükler. Kod harfleri sıhacap ka-
fesli endüksiyon motorların yol
alma akmaları ile tam yatkın akmuları
arasında da oranı gösterir ve motor
etiket üzerinde isaretlenir.

YÜKLEME

Yüklemelerde terminal gerili-
te asagıdakı bilgiler bulunur: **Tam
motor etiket üzerinde genelleş-**
**le asagıdakı bilgiler bulunur: **Tam
yukteki hp, gkisi, tam yükteki hiz
etiketindeki akım, terminal gerili-****

MOTOR ETIKETTENDEKI BİLGİLER

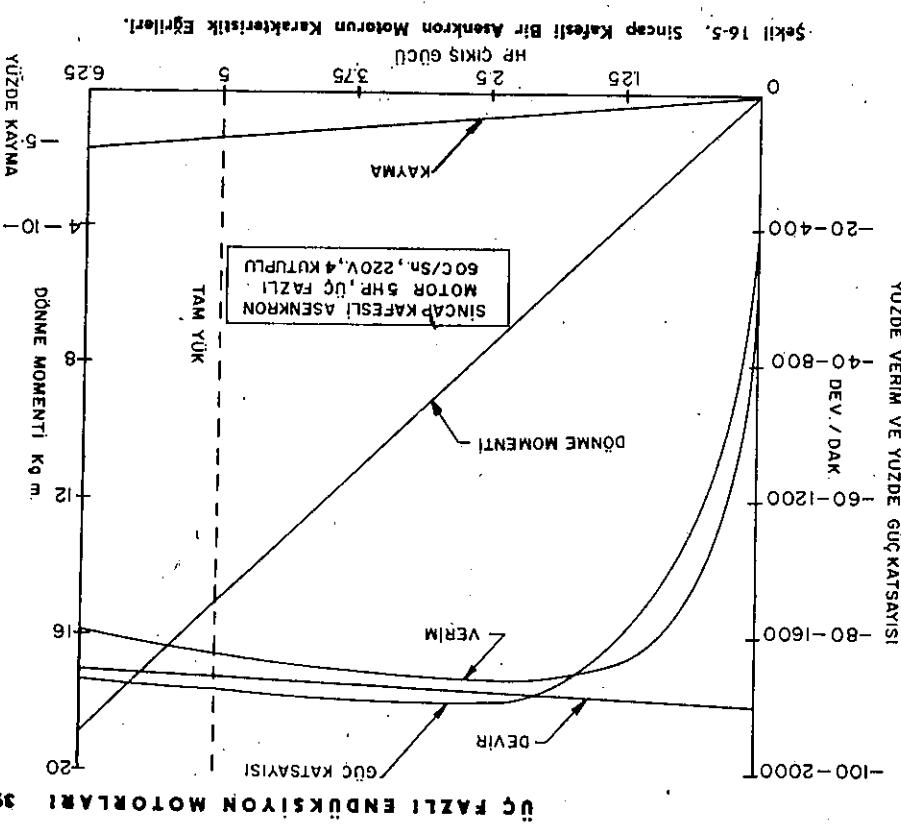16-1/4. Gitt Gerillimi Üs Fazlı Y Begli Aşenkron Motorun Geçitli Baglantıları.




raşak bir düz gizgeyi bigiminde değidi-
meşidir. Akrim kaymaya bağılı ola-
raşında kaymasının gök az değidi-
şalıksıma ile tam yükteki gaklıksıma
raşak adlanırılmazısun sebebi bos-
motorunu, sabit hızlı motor ola-
dадир. Синеап кафеши endediksiyon
uve tam yükte % 2 ile % 5 arası-
dır.

GALISMA KARAKTERISTIKLERİNİ

Motorun yükü artımcı, motor
akımının akut bilgesemi artar fa-
kat miknatıslama akımı pratik
olarak sabit kalır. Sekil 16-4B de
gördüğünüzde, akım ile gerilim
arasındaki açı boş galis madakine
mazaran çok kuvvetlidir. Açı kuvvetli-
dükleğe göre kasasyası yükseltir. Tam
yükteki gibi kasasyası 0,70 ile 0,90
arasında değişir ve endüktifir.

GUG KATSAVISI

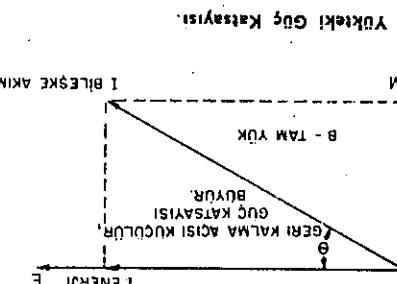

Sekil 16-4. Yuksek ve tam yuktelen gung katayisi.

Şekil 16-3 e dikkaat edilirse don-
me momentinin artışıının tam yükl-
mektedir. Teki galisimda noksasının disini ka-
dar düz gitmedi şeklinde oldugu gö-
rülür. Eğer kayma % 10 ile % 20
arasında değişirlerse donne mo-
mentinin artısı hizla azalır. Yalnız
şık olarak % 20 kaymada donne
momenti maksimum değerini alır.
Maksimum donne momenti nok-
tasında kritlima noksası denir. Ki-
tlima noksasından sonra yükün
daha fazla artırlmasından sonra yükün
momenti azalır ve motor durur.
Genel olarak, sekildeki görüldüğü
imiň % 200 ile % 300 u arasımda
geniş, tam yükteki donne momen-
tumda noksasına eriştilir.


düksiyon motorlarından donne mə-
mentinin artısı yavaslıdır, yaxlaşık
olarak % 20 kəyməda maksimum
değərini yüksəltir.

Berirri bir motorla kaymada, domme mo-
menti motorla tatlilik, edil em geri-
limin karesi ile orantılıdır. Üç
fazlı, 240 voltluuk bir sinçap ka-
fesili motor 208 voltluuk şebekede
galıştırılsa moturuñ domme mo-
menti, tam yükteki domme mo-
mentini 0,75 katdır. Ayni sekilde
makasımum domme momenti nor-
mal gerilimdeki makasımum don-

değisme momenti normal degeri-
min dörte binde düşer. O halde
herhangi bir kaymadaki donne-
momenti, tabiki editen gerilimi-
nkaresti ile orantildir.

Bu bölümün başında İzah edil-
diğisi gibi, kaymanın arması, rotor
reakansının ve reaktansının artışı-
na sebe卜 olur. Normal galisimda,
motorun boşça galisimasi ile tam
yük arasımda rotor frekanisi 2-3
C/S kadarıdır. Buunun igin frekansı
değeri 3 meseciliin rotor empedansıma
tikisi normal yükte hatta normal
yükün % 125 inde ihmali edilebi-
tr.

İndirgenen motorun 50%’ı sine
sebekeye baglanır. Akım ani
olarak yükseler. Yükselen akım
tam yükteki akımın 3-5 katı ka-
darır. Bunu işin sıncap kafesi
endiksiyon motor tesisatının yol
verme akımı koruma değeri tam
yükteki akımın 3 katıdır. Bazaan
limlerin ve gubuk akımların normal
dolayısı ile endüklenen rotor geri-
aksı normal değeri. Yarısına
değerlerinin yarısına düşer. Mo-
torun dönmeye momenti normal de-
ğerinin dörtte birine düşer. Şekil
16-3, yüzde 50 gerilim düşmesinin
dönme momentinin yüzde 25’e
duşmesine sebep olusunu göster-
mektedir.

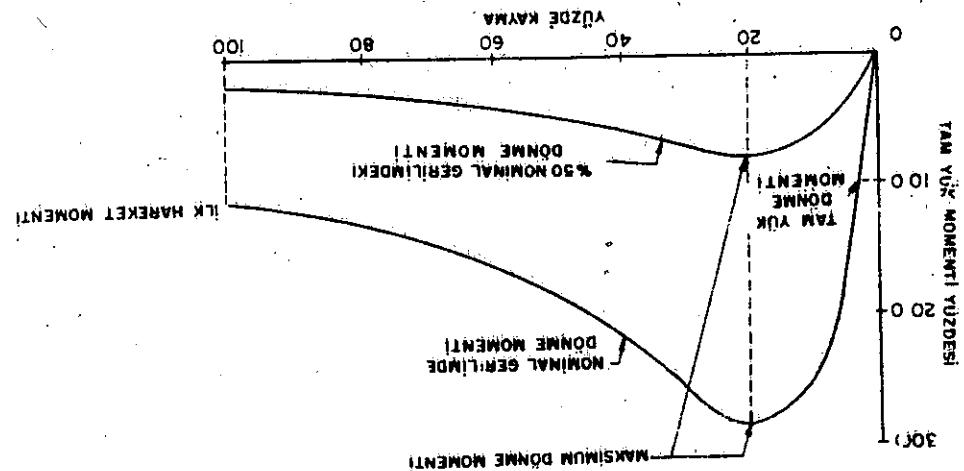

Sokil 16-3. Sincap Kafetli Aşınıkları Metrelerde Düşme Hesabının Koyma Eğrisi.

Yüzde kayma \equiv 3000 \equiv 2900 \equiv 100
 Kayma, dakisakları devir yeri-
 ne, genellikle senkron hızınızın
 desisi olarak belirlili. Bu motor
 için yüzde kayma : $\frac{2900}{3000} \times 100$
 = % 33 Senkron hızı
 Yüzde kayma \equiv $\frac{\text{Senkron hız} - \text{Rotor hızı}}{\text{Rotor hızı}} \times 100$
 Desenkron化的 hızı \equiv $\frac{3000}{2900} \times 100$
 = % 3,33 Senkron hızı

ROTOR FREKANSI

olarak kabul edilir.

bu tip motorlar sabit hızlı motorlarla
geçimice hızı çok az düşürebilir. İğin,
tor yuksiz galismadan tam yükle
masa azaldık-
asayönü iyili-
kafesli en-
değisir. Mo-
kaymasi
olarak kabul edilir.

Orneklik	Ornekte rotor stator alanina nazarlañan dakika vir geri kalyordu. 100 de- kada 100 verya sanide 1,66 ol. rotorusun beli bir gubugunu daki- keser. O haldde frekansim 1,66 ol. masi lazmidir. Biger devir cinsin. den kayma artitlrasa rotor fre- kansi artar. Stator doneen alani- yedekli bir rotor gubugunu san- igini rotor kaymasi artiklga rotor frekansis artar. Formul olarak ifa- de edilirse, rotor frekanssi yuzde kayma ile stator frekansim gar- pi mina esittir:	$F = \frac{P \times S}{2 \times 100}$	$F = \frac{120}{120} = 1,66$ Sayklı
Orneklik	$F_s = \frac{F}{F_r}$	$F_s = \frac{120}{120} = 1,66$ Sayklı	$F_s = \frac{120}{120} = 1,66$ Sayklı
Orneklik	$F_r = F_s \times S$	$F_r = 120 \times 0,0333$	$F_r = 120 \times 0,0333$
Orneklik	$F_r = 1,66$ Sayklı	$= 1,66$ Sayklı	$= 1,66$ Sayklı
Orneklik	$F_s = \frac{F}{F_r}$	$F_s = \frac{120}{1,66}$	$F_s = 72,7$

10000 bir devir yapan, Senkron hız
 120 x F 120 x 50.
 S = $\frac{p}{2}$
 = 15

çekattı 16-22 dekri dilagaramalar, doğrudan hizmetin frekans ile sınırları ve 50 fre-
quansı, kütüphane başlığı olduguunu gösterir. İki, kütüphane sti-


SENWIRON HIZ VE YÜZDE KAYMA

Startör sargeisi mi besleyen üg illetken den ikisini m baglantisi de- gisitirilise, motorun dönüs yonu degişir. Üg illetken den ikisini m baglantisini degisim es, startör akimlarinin faz sirasini ve doner mesine sebeb olur.

SINCAP KAFESLİ ENDÜSTRYİ MOTİVARİNİ DÖNÜŞ YÖNLERİNİ DEĞİŞTİRİLMESİ

Dünger iğ durum dikkate teknik
de alan durumu 1 e nazarın 60°
ile birdeki Dıagram 4, 90° lik elek-
trik ağızında A akımı pozitif mak-
simum ve B, C akımları eşit de
gerli negatif ikmen alanın durumu.
na nazaran 180° dondurğu görü-
lür. Dıagramlar ikinci yarıtm say-
kılı iğin de şizitlerse, alanın bir sey-
kilda bir devir yaplığı görüllür.
ran 90° donmüsür.

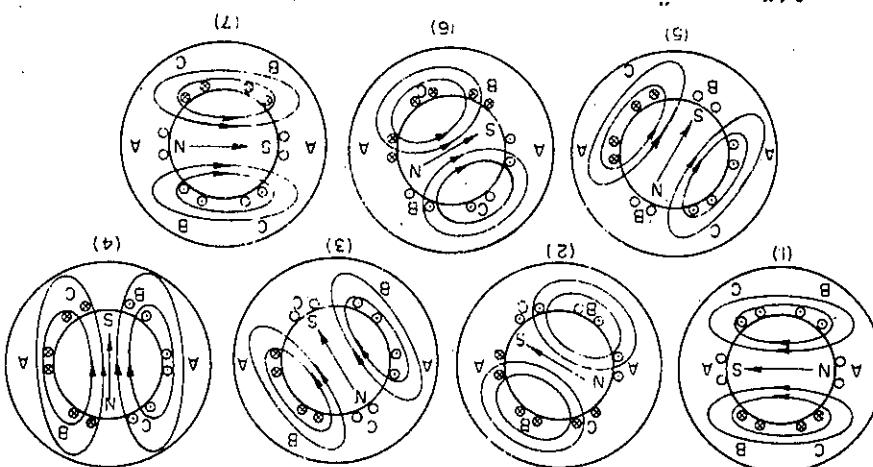Şenay Akgün, Üç Fazlı Bir Endüksiyon Motorunu Döner Manyetik Alantı




ÜG FAZLI ENDUKSİYON MOTOLARI 389


$$S = \frac{P}{120 \times F} = \frac{2}{120 \times 30}$$

Eğer içi fazlı, sincap kafesi
endüksiyon motorunu her faz
sarıglası iki kutup içim sarılmış ise,
üç fazlı sargı 50 frekanslı üç fazlı
bir şebekeye bağlanmıştır, do-

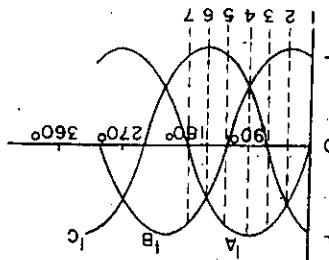Sakli 16-2A. Basitelerdirilimiş Üç Fazlı Sistemi




368 ALTERNATİF AKMİN EŞASLARI

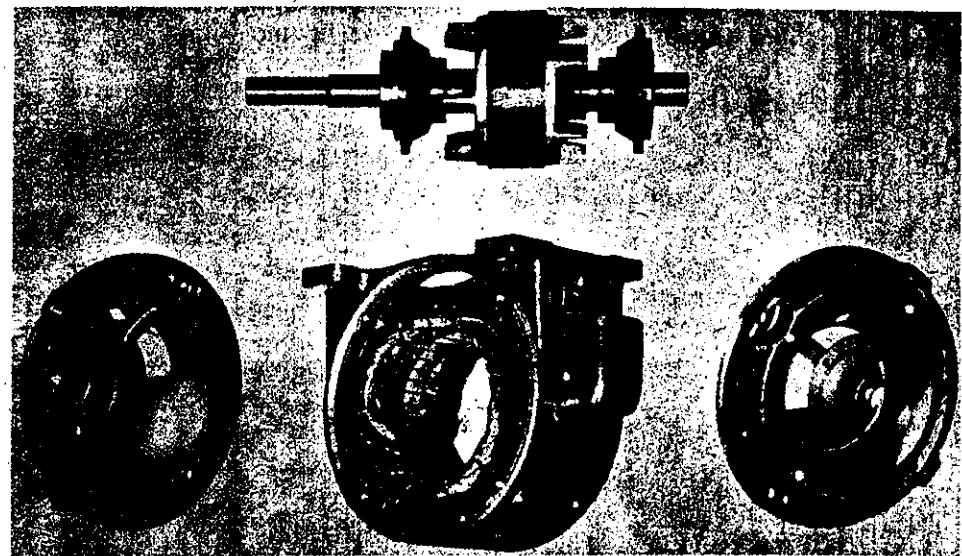

ÜG FASIZI SINÇAP KAFESİSLİ ENDÜKSYON MOTORU

Üç Fazlı Endüksiyon Motorları

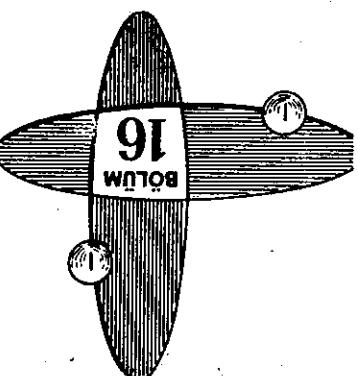

YAPILISI

Üç günde 1500 ucu motor 800 desteinde
ki baglantı kütusunu ugalarına
baglantı. Dönen motor, gelişik sag-
larдан yapılmış silindirlik bir gło-
bekten ibarettir. Bakır grubuklar,
rotorun diş yüzüğünne yakin, yeftere
yerlesştirilmiş ve üçgen yarılarda.
ki iki bakır gembere lehimlenmiş
veya kaynatılmıştır. Bazi, kılıçık
sinçap kafesi, endüksiyon motor-
larında grubuklar ve yan gember-
ler yekpare olarak dokme alımıñ-
yurdan yapılır. Motor miliñi, yan
kapaklarla yerlesitirilen yataklar
asır.

$$F = \frac{P \times S}{120}$$

Statorda gikintisiz kütüp alan-
kar elde etmek için, işte teknik fazlı
sarıglı stator oyuklalarma yerleştirmek
müsiti. Stator oyuklaların tek
saçılı sarıglaların aralıkların 120° elektro-
trik derecesidir. Eğri sarıglalar
ve, statorun iç yüzündeki hareket
den, bir donor alan meydana ge-
ti. Donor alanın hizini, statorun ku-
rup sayısına ve şebekenin frekam-
da birimde külâmlan formülü ile he-
aplanır. Hizla hesaplamak için,
trekans formülündeki S denkeli-

KUTUP	DEVIR / DAK.	25 SAYKL	60 SAYKL
2	1500	3600	
4	750	1800	
6	500	1200	
8	375	900	

ALANIN ELDE EDİLMESİ
ÜZGÜF AZIZI SARGI İLE DÖNER

...in izra zehndarskyion geritum regn-
latiori ille, in g' fazi geritum regula-
torium nasiil gahstigui analitizm?

in yang koptugu zamaan butta
lambalarin nigin sonmedigimi
anlatmaz?

*Sehî baghi sokak aydinlatma
deveresimde bir lâmbanîn filâma*

informatorium der jüdischen
Gemeinde Berlin-Mitte klagt vor dem
Oberlandesgericht Berlin gegen die
Stadt Berlin.

manki akmı ayın degerde tutan
bilmek iğim sabit akmı trams-

Eğer bu sen İambaların 20 tane
nesi bozulup devre dışı olursa,
devrede 50 İamb'a oldularıza

dar dir? devriesmiden gegen aktim ne ka-


adeverte yukunun gùg katasyisi l dir

sinde 4500 voltluuk gerillim altindas
aklim vermektedir. Bu serii basli


skim transistormatioti, ay mi degere
50 lambadan ibaret 29,7 Kilovatthi

Digitized by srujanika@gmail.com

Seite 15-15.

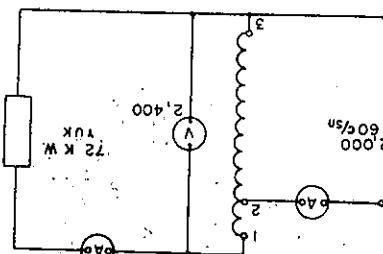

கி. 15-14.

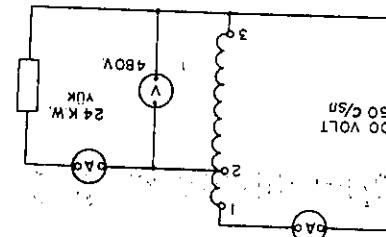

10

- a. Yüklü akım transformatoru 240 voltluak 5 kilo gerilim, 85 kwh katsayısı 1 olan 72 KW lik 5 kw farzedildiğine göre asagıda is-tenenlerin bulunuru.

b. Transfertransformatorun gektiği giriş akımı a. Yuklu gektiği 5 kilo akımı

c. Bobinin 2 ve 1 numaralı kism-ları arasındaki 5 kilo akımı

d. Bobinin 2 ve 3 numaralı kism-ları arasındaki 5 kilo akımı

e. Yukle beslenen var olarak asa-ğıdakı bügüler nedir?

f. Transfertransformator etkisi ile ak-ımları bulanıza.


g. (2) İletilenen giriş.

h. 13. a. Sabit akım transformatoru ne- dir?

i. b. Yukte degisimeler oldugu halde sabit akım tutabilmek için bir akimi sabit tutabilmek için bir meydana gelmen karisi teknikler an-latmiz.

butonuna basıldığı halde röle bobininden akım geçmez. Bunun için


butona basıncı manyetik şalter çalışmaz.

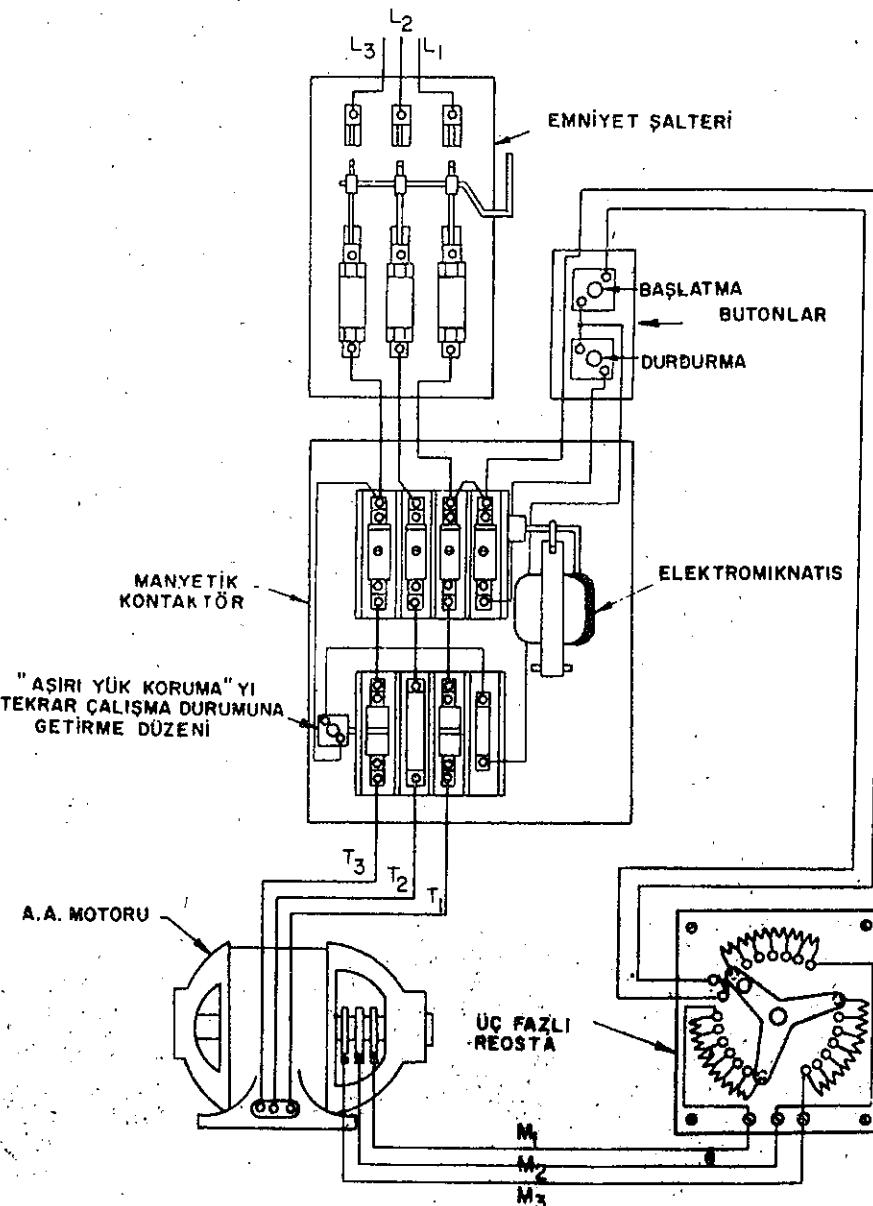


Şekil 16-18. Üç Fazlı Reosta ile İlk Harekette Kerumalı Manyetik Otomatik Salterli Kontrol Devresi.

SİLİNDİRİK KONTROLÖR VEYA HIZ AYARLAYICI

Sarılı rotorlu endüksiyon motorlarında kullanılan başka tip ve el ile hareket ettirilen silindirik hız ayarlayıcı şekil 16-19 da görülmektedir. İletkenler kutunun altındaki deliklerden geçirilerek hız ayarlayıcının terminallerine bağlanır. Sabit kontaktlara bilezikler ve

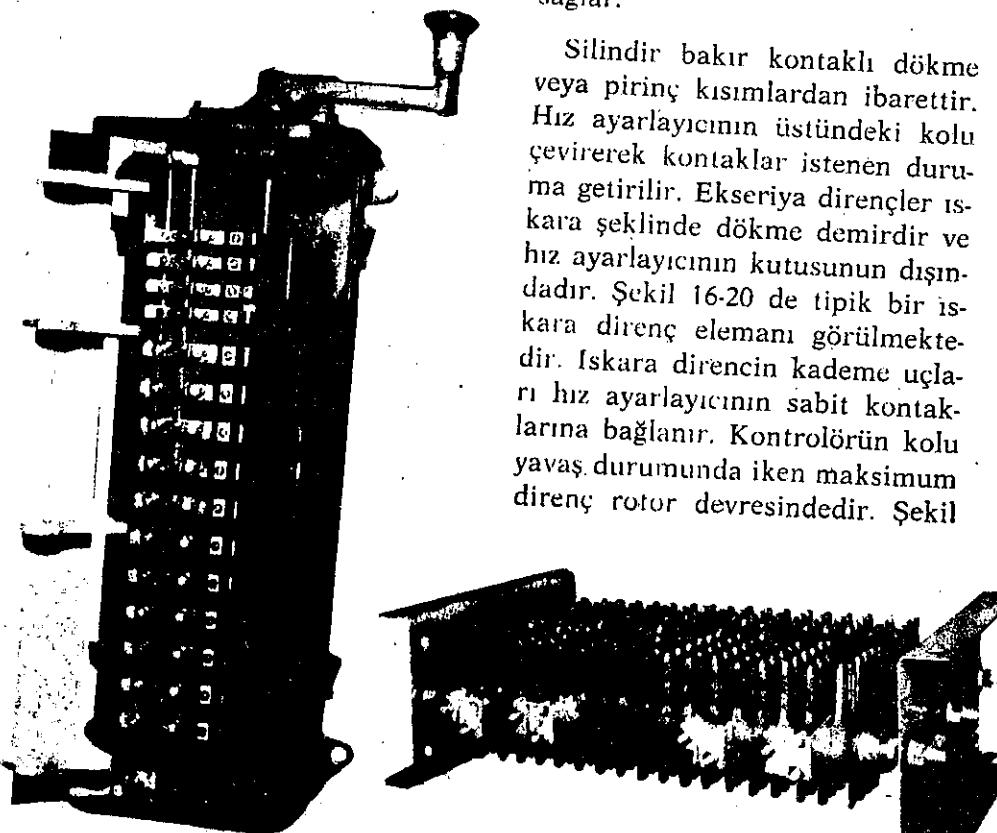

Şekil 16-19. Tambur Kontrolör

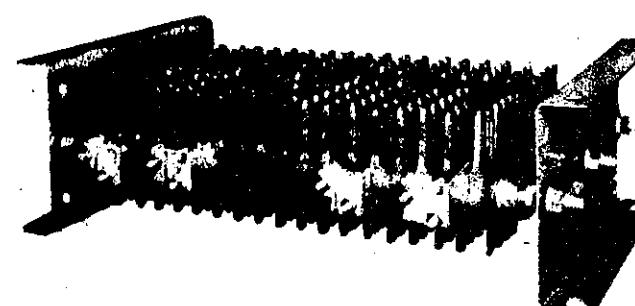


Şekil 16-20. Bir Direnç Kutusu

direnç kademelerinin uçları bağlanır. Sabit kontaktlar pırınc veya çelikten yapılır ve uçlarında bakır kontak bulunur. Kontak çubukları öyle tesbit edilmişdir ki üzerlerindeki yayın ayarı ile istenen kontak basıncı temin edilir. Silindir yalıtkan bir mil üzerine tesbit edilmiştir. Silindir üzerindeki kontaktlar silindir durumuna göre sabit kontaktlar arasındaki teması sağlar.

Silindir bakır kontaktlu dökme veya pırınc kısımlardan ibarettir. Hız ayarlayıcının üstündeki kolu çevirerek kontaktlar istenilen duruma getirilir. Ekseriya dirençler iskara şeklinde dökme demirdir ve hız ayarlayıcının kutusunun dışındadır. Şekil 16-20 de tipik bir iskara direnç elemanı görülmektedir. Iskara direncin kademe uçları hız ayarlayıcının sabit kontaktlarına bağlanır. Kontrolörün kolu yavaş durumunda iken maksimum direnç rotor devresindedir. Şekil

16-21 de görüldüğü gibi iskara dirençler yıldız bağlıdır. Ayarlayıcıının kolu hareket ettirildikçe dö-

nen kontaktlar muhtelif sabit kontaktları birleştirerek direnç kademeğini devre dışı eder. Kolin

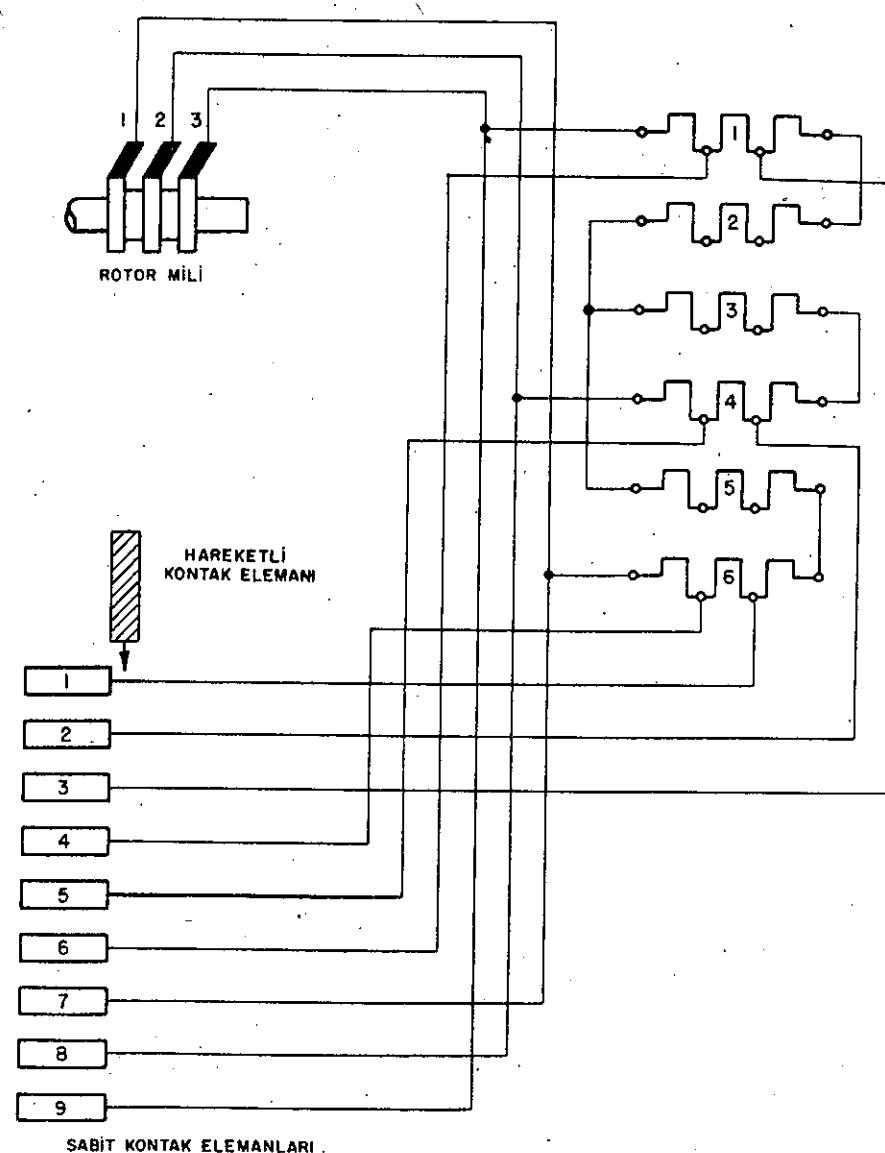

Şekil 16-21. Elle Çalışan Tambur Tip Kontrolör Bağlantısı.

hareketi sona erince ışkara dirençlerin tamamı devre dışındır ve motor normal hızı ile dönmeye devam eder. Bu durumda hareketli kontak 7, 8 ve 9 numaralı ve hız kontaklarının üzerindedir. Bileziklerden gelen uçlar birbirine bağlıdır ve hız ayarlayıcı direncinin tamamı devre dışındır.

HATIRDA TUTULMASI GEREKEN NOKTALAR

- Senkron hız stator kutup sayısı ve şebeke frekansı ile tayin edilir.
- Devir cinsinden kayma, dakikada devir cinsinden senkron hız ile yine dakikadaki devir cinsinden motor hızı arasında farktır.

$$\text{Yüzde hız regülasyonu} = \frac{\text{Boş çalışmadaki hız - tam yükteki hız}}{\text{Tam yükteki hız}} \times 100$$

- Standart sincap kafesli endüksiyon motorunun boş çalışma ile tam yük arasındaki hız regülasyonu çok iyi, hız - dönme momenti eğrisi doğrusal ve tam yükteki verimi yüksektir. Fakat yol alma akımı çok yüksektir.
- Endüksiyon motorunun belli bir kaymadaki dönme momenti gerilimin karesi ile orantılıdır.

Butonlu motor şalteri ile stator uçları doğrudan doğruya şebekeye bağlanmıştır. Silindirik hız ayarlayıcılardaki yol verme koruyucu düzeni düz yüzeyli hız ayarlayıcılardakının aynıdır. Bu koruyucu düzenin kontrol devresine bağlanması da aynıdır.

- Üç fazlı endüksiyon motorunun kayipları, kaçak güç kayipları ile bakır kayiplarından ibarettir. Kaçak güç kayipları hemen hemen bütün yüklerde sabittir. Bakır kayipları stator akımı arttıkça artar.
- Küçük yüklerde endüksiyon motorunun verimi düşüktür,

Giriş gücü - (Kaçak güç kayipları - Toplam bakır kaybı)

$$\eta = \frac{\text{Giriş gücü}}{\text{Giriş gücü}} \times 100$$

- Sincap kafesli endüksiyon motoru sabit hızlı bir motordur. Bu motorun hızı, ancak şebeke frekansını veya stator kutup sayısını değiştirmek ile değiştirebilir.
- Üç fazlı sargılı rotorlu motorun yol alma momenti yüksek, yol alma akımı, yüzde kayma küçük ve hız regülasyonu iyidir.
- Rotor devresinin direnci maksimum iken, sargılı rotorlu motora yol verilirse nisbeten küçük yol alma akımında dönme momenti çok iyidir.
- Sargılı rotorlu motorun hızı, rotor devresindeki direnci değiştirmekle ayarlanabilir. Rotor devresindeki ilâve direncin I^2R kaybı motorun verimini düşürür. Ayrıca direnç rotor devresinde iken yük artarsa yüzde kayma daha çabuk artar.
- Sargılı rotorlu motor, sincap kafesli rotorlu motor ile karşılaştırılırsa aşağıdaki üstünlükleri olduğu görülür :
 - Rotor devresindeki direnç maksimum iken yol alma akımı küçük fakat dönme momenti büyektür.
 - Hızı değiştirilebilir.
 - Ağır yük altında hızı yavaş yavaş artar.
- Sargılı rotorlu motorun, sincap kafesli rotorlu motorlara nazaran aşağıdaki kusurları vardır :
 - Maliyeti yüksektir.
 - Bakım ve tamir məsrafları yüksektir.
 - Direnç, rotor devresinde iken çalıştırılırsa verimi düşüktür.

çünkü kaçak güç kayipları giriş gücünün büyük bir kısmını teşkil eder. Tam yükte veya buna yakın yüklerde verim yüksektir, çünkü kaçak güç kayipları giriş gücünün küçük bir kısmını teşkil eder. Bir endüksiyon motorunun verimi aşağıdaki formül ile hesaplanır :

TEKRARLAMA SORULARI

1. Üç fazlı endüksiyon motorunun senkron hızını izah ediniz.
2. Üç fazlı endüksiyon motorunun hızını tayin eden iki faktör nelerdir?
3. Aşağıdaki terimlerle neler ifade edildiğini anlatınız?
 - a. Devir cinsinden kayma
 - b. Yüzde kayma
 - c. Rotor frekansı
4. a. 3 fazlı, 50 frekanslı ve sincap kafesli bir endüksiyon motorunun yol alma anındaki rotor frekansı nedir?
 - b. 3 fazlı, 50 frekanslı ve sincap kafesli bir endüksiyon motoru tam yük ile çalışırken, yaklaşık olarak rotor frekansının değeri nedir?
5. Sincap kafesli endüksiyon motorunun yol alma momenti niçin küçütür?
6. Dört kutulu, 3 fazlı ve 50 frekanslı bir endüksiyon motorunun tam yükteki hızı 950 devir/dakikadır;
 - a. Senkron hızı,
 - b. Devir cinsinden kaymayı
 - c. Yüzde kaymayı
 - d. Rotor frekansını hesaplayınız.
7. a. Üç fazlı sincap kafesli endüksiyon motorunun hızı, yüzde kayma, verim, güç katsayıısı ve dönme momenti egrilerini çiziniz.
 - b. Bu sorunun (a) bölümündeki egrilerin özelliklerini söyleyiniz.
8. Endüksiyon motorunun belli bir kaymadaki dönme momentinin stator geriliminin karesi ile orantılı oluşunun sebebini izah ediniz.

9. Üç fazlı, 220 volt, 50 frekans ve 10 hp.lik sincap kafesli bir endüksiyon motorunun tam yük akımı 28 amperdir. Tam yükteki hızı 715 devir/dakika ve endüktif güç katsayıısı 0.9 dur. Motor 8 kutupluudur.
 - a. Senkron hızı,
 - b. Devir cinsinden kaymayı,
 - c. Yüzde kaymayı,
 - d. Normal hızdaki rotor frekansını hesaplayınız.
10. Üç fazlı, 50 frekanslı, 4 kutuplu ve 220 voltluk, sincap kafesli bir endüksiyon motorunun tam yükteki akımı 52 amperdir. Endüktif güç katsayıısı 0.85 ve verimi % 88 dir. Kayması % 3 dır.
 - a. Dakikadaki devir cinsinden hızı
 - b. hp. cinsinden motor çıkış gücünü
 - c. Toplam kayıpları hesaplayınız.
11. Üç fazlı, 50 frekanslı, 6 kutuplu ve 220 voltluk, sincap kafesli bir endüksiyon motorunun tam yükteki çıkış gücü 15 Hp. dir. Tam yükteki verimi % 87 ve endüktif güç katsayıısı 0.88 dir. Stator sargası üçgen bağlıdır.
 - a. Giriş akımını
 - b. Stator sargasının faz gerilimi ni hesaplayınız.
12. Soru 11 deki motor aynı güç katsayıısı ve yükte yıldız bağlı ise;
 - a. Yeni hat gerilimini,
 - b. Stator giriş iletkeninin akımını hesaplayınız.
13. Aşağıdaki motorların dönüş yönlerinin nasıl değiştirildiğini anlatınız.
 - a. Üç fazlı sincap kafesli endüksiyon motorlarında
- b. Üç fazlı sarmal rotorlu endüksiyon motorlarında.
14. Üç fazlı sincap kafesli endüksiyon motorunun tek fazlı şebekeye bağlandığında niçin dönmediğini anlatınız.
15. Aşağıdaki, üç fazlı endüksiyon motorları normal olarak çalışmamaktadır. Muhtemel arza sebepleri ile giderilme çarelerini söyleyiniz.
 - a. 15 hp., 220 volt ve üç fazlı sincap kafesli bir endüksiyon motoru tam yük ile çalışırken fazla isınmıştır. Motor durdurulduktan sonra tekrar çalıştırılmak istenmiş fakat motor dönmemiştir.
 - b. 5 hp., 220 volt ve üç fazlı sincap kafesli bir endüksiyon motoru, yel verme butonu bırakılır bırakılmaz durmaktadır.
 - c. 10 hp. ve üç fazlı sincap kafesli bir endüksiyon motorunun testi satı yeni yapılmıştır. Motor çift gerilimlidir ve gerilimleri 220-440 voltтур. Motor üç fazlı ve 220 voltluk şebekeye bağlıdır. Motor yüksüz iken senkron hızından düşük bir hızla dönmekte fakat tam yükü ile yüklenince durmaktadır.
16. Üç fazlı, sincap kafesli bir endüksiyon motorunun yol verme şalterinin şemasını çiziniz.
17. Üç fazlı, sarmal rotorlu bir endüksiyon motorunun yol verme şalterinin şemasını çiziniz. Şemada yol verme ve durdurma butonları ile
18. Yıldız bağlı, çift gerilimli (220/440 volt) üç fazlı bir endüksiyon motorunun aşağıdaki gerilimlerde çalışacak şekilde 9 terminalini bağlayınız.
 - a. Hat gerilimi 440 volt,
 - b. Hat gerilimi 220 volt
19. Üç fazlı sincap kafesli endüksiyon motoru ile üç fazlı sarmal rotorlu endüksiyon motorunu mukayese ediniz.
 - a. Yapılaş,
 - b. Dönme momenti,
 - c. Hız ayarı,
 - d. Maliyet ve bakım,
 - e. Verim bakımından.
20. a. Endüksiyon motorunun boş çalışmada giç katsayıısının niçin küçük olduğunu anlatınız.
- b. Endüksiyon motorunun yükü artıra güt katsayıısı ne olur.
21. Çift sincap kafesli motor ile büyük yol alma dönme momentinin ve küçük yüzde kaymanın nasıl elde edildiğini anlatınız.
22. Sincap kafesli endüksiyon motorunun hızının nasıl ayarlanabileceğini anlatınız.
23. Tablodaki değerler üç fazlı sincap kafesli bir endüksiyon motorunun Prony freni deneyinde elde edilmişdir.

Hat Gerilimi	Hat Akımı	Vatmetreler		Rotor hızı	Fren kolu uzunluğu	Kantar Taksimatı	Tara
		1	2				
220 V.	13.2 a.	2885 W	1615	1450 Dev. Dak.	0.6 met.	4.5 Kg.	0,9 Kg

- a. Güç katsayısını
 - b. Hp. çıkış gücünü
 - c. Verimi
 - d. Kg.-Metre cinsinden çıkış dönme momentini hesaplayınız.
24. a. Sincap kafesli bir endüksiyon motorunun kayipları nelerdir?
- b. Bu kayipların hangileri sabit ve hangileri yük ile değişir?
25. Bir sincap kafesli motorun etiketindeki değerleri sıra ile yazınız.
26. Üç fazlı sincap kafesli endüksiyon motorlarının etiketlerindeki kod harflerinin sebebini anlatınız.
27. Silindirik ve düz yüzeyli hız ayarlayıcılarındaki yol verme koruma düzeninin sebebini anlatınız.
28. 7.5 Hp., 220 volt, 4 kutuplu ve yıldız bağlı üç fazlı sincap kafesli bir endüksiyon motorunun tam ve boş çalışmadaki deney değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Hat gerilimleri			Hat akımları			Güçler		Hız	Yük durumu
A-B	B-C	C-A	A	B	C	W_1	W_2	Dev. Dak.	
220	220	220	5.0	5.0	5.0	680	-360	1495	Boş Çalışma
220	220	220	20.0	20.0	20.0	4400	2300	1450	Tam yükte


Yıldız bağlı stator sargısının her fazının etkin direnci 0.65 omurdur. Motorun kaçak güç kayiplarını hesaplayınız.

29. Soru 28 deki değerleri kullanarak:

- a. Motorun tam yükteki bakır kayiplarını
- b. Motorun tam yükteki verimini

- u. Motorun tam yükteki çıkış gücünü
- d. Kg.-Metre cinsinden motorun tam yükteki çıkış dönme momentini hesaplayınız.
- 30. Üç fazlı sincap kafesli bir endüksiyon motorunun fazla yük taşıması istenmektedir. Motorun bu artan yükü taşıması için kendisini nasıl ayarladığını sıra ile anlatınız.

Senkron Motor

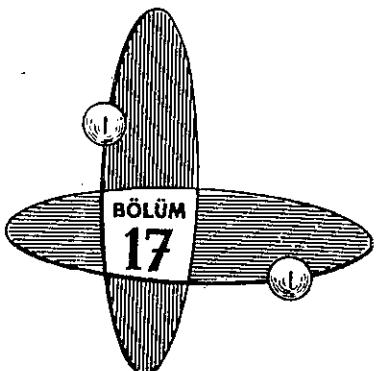

mekle motorun güç katsayısı, endüktif veya kapasitif, çeşitli değerleri alır. Senkron motor, hızı sabit, verimi yüksek ve fiati ucuz olduğu için sanayide çok kullanılır. Bu motor, ayrıca alternatif akım devrelerinin güç katsayısının yükseltilmesinde de kullanılır.

YAPILIŞI

Üç fazlı senkron motorun başlıca parçaları şunlardır :


1. Üç fazlı sargası ile saç stator göbeği.
2. Bilezikleri ve amortisör sargası ile birlikte döner alan.
3. Fırça ve taşıyıcıları.
4. Mili taşıyan yatakların yerleştirildiği iki yan kapak.

Senkron motorun statör göbeği ve sargası üç fazlı sincap kafesli veya sargılı rotorlu motorların statör göbeği ve sargılarının aynıdır. Statör sargasının uçları gövde üzerindeki klemens tablosuna bağla-

nır ve T' , T , T_3 harfleri ile işaretlenir.

Senkron motoru rotoru çıkıntılı kutupludur, alan sargası değişik kutuplar elde edecek şekilde bağlanır. Rotor alanının kutup sayısının statör alanının kutup sayısına eşit olmalıdır. Alan sargasının uçları mil üzerindeki bilcziklere bağlanır. Senkron motorun kendi kendine yol almasını sağlamak için rotor üzerine sincap kafesi veya amortisör sargası yerleştirilir.

Şekil 17-1 de amortisör sargası ve çıkışlı kutuplu bir rotor gö-

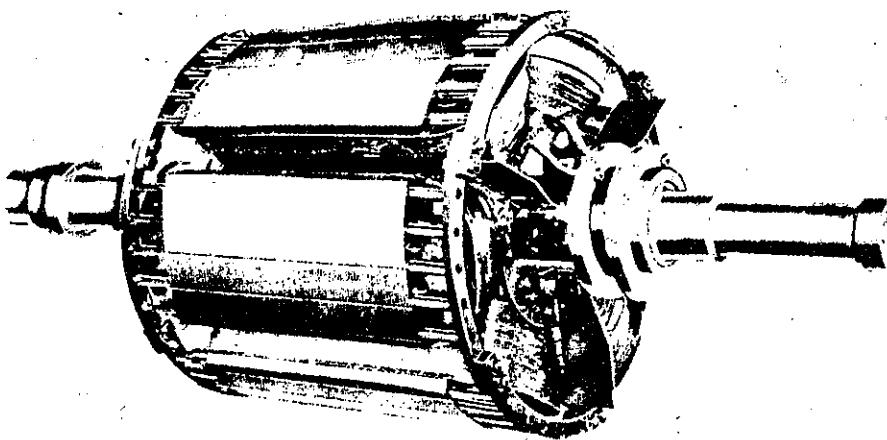

Şekil 17-1. Amortisör Sargıları Olan bir Senkron Motor Rotoru.

rülmektedir. Amortisör sargısı saç kutup göbeklerinin içine yerleştirilmiş bakır çubuklardan ibarettir. Bakır çubuklar rotorun iki tarafındaki bakır çemberlere kaynakılmıştır.

CALISMA PRENSIBI

Stator uçlarına üç fazlı gerilim takip edilince statorun iç yüzü etrafında senkron hızla hareket eden döner alan meydana gelir. Stator alanının senkron hızı endüksiyon motorlarında olduğu gibi hesaplanır. Senkron hız, hesabında kullanılan faktörler şebeke frekansı ve stator kutup sayısıdır. Dakikada devir cinsinden

$$\text{senkron hız} = \frac{120 \times \text{Frekans}}{\text{Kutup sayısı}}$$


Veya

$$S = \frac{120 F}{P}$$

Senkron hızla dönen stator alanı amortisör çubuklarını keser ve çubuklarda akım ile gerilimler induklar. Amortisör alanı ile stator alanının karşılıklı etkisi ile rotor döner. Rotorun hızı ile statorun senkron hızı arasındaki fark çok az olacak şekilde rotorun hızı yükselir. Diğer bir ifade ile rotor dö-

nen stator alanına nazaran çok az geride kalır. Rotor hızı senkron hızın yüzde 95 - 97.sine kadar yükselir. İşte o zaman rotor uyartım devresi doğru akım ile uyarılır ve rotorun çıkışlı göbeklerinde kutuplar meydana gelir. Stator döner alanının kutupları ters işaretli rotor kutuplarını çeker.

Şekil 17-2 rotor kutuplarının ters işaretli stator kutupları ile kilitlenişini göstermektedir. Artık rotorun hızı statorun senkron hızının aynı olur.

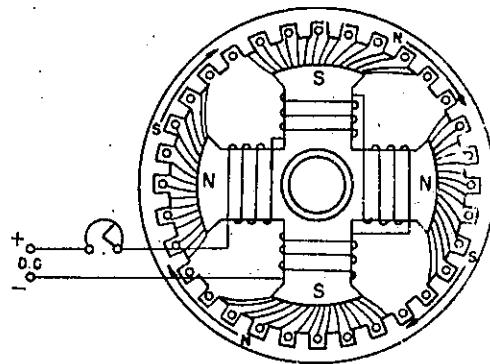


Şekil 17-2. Bir Senkron Motorun Çalışma Prensibi

DOĞRU AKIM ALANININ UYARTILMASI

Bazı senkron motor tesislerinde doğru akım bir dış doğru akım üreticisinden elde edilir. Aynı üreteç diğer senkron motorların uyartım devrelerini de besler. Bazı senkron motorlarda D.A. uyartım generatörü motor miline bağlıdır. Başka tip senkron motor tesisle-

rinde D.A. uyartımı elektronik redresörlerle elde edilir.

Şekil 17-3 motorun doğru akım devresini göstermektedir. Dış kaynak ile uyarılan alan sargısının akımı bir alan reostası ile ayar edilir. Alan şalteri açık iken boşalma direnci alan sargısının iki ucunu birleştirir.

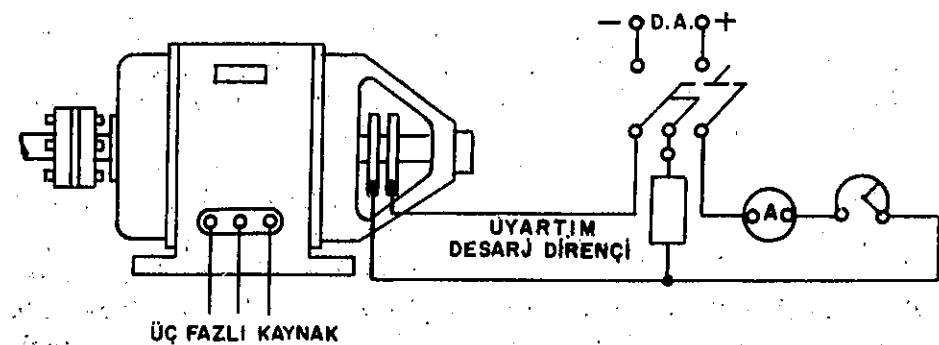

Şekil 17-3. Bir Senkron Motorun Dış Bağlantıları.

Yol Verme

Hızla dönen stator alanı haresetsiz durumda rotor kutuplarında alternatif bir dönme momenti meydana getireceği için, senkron motorlara alan devresi D.A. ile uyartılmış iken yol verilmez. En fazla kullanılan yol verme metodu, önce uyartım sargasının uçlarını boşalma direncinin uçlarına bağlamak ve sonra stator uçlarını A.A. devresine bağlamaktır.

Bu durumda motor endüksiyon motoru gibi yol alır, stator alanı senkron hızı ile döner ve doğru akım uyartım sargasında 1500 volta kadar gerilim indükler. Bunun için alan sargasının iyi yalıtılması ve insanların dokunmasını önleyecek şekilde yerleştirilmesi gerekir. Alan sargasının uçlarına boşalma direnci bağlanınca uçlar arasında gerilim nisbeten düşer. Buna rağmen dokunma anında insan hayatı için bir tehlike yaratır.

SENKRON MOTORUN YÜKLENMESİ

Bir doğru akım motorunun veya alternatif akım motorunun mekanik yükünün artması ile hız azalır. Hız azalınca zıt elektromotor kuvveti azalır ve motor devreden mekanik yükü karşılayacak kadar akım çeker. Bu olay senkron motorlarda meydana gelmez ve rotorun bütün yüklerde senkron hızı dönmesi gereklidir. Şekil 17-4 A motor yüksüz iken stator ve rotor ku-


tarplarının durumlarını göstermektedir. Dikkat edilirse kutup eksenlerinin aynı çizgi üzerinde olduğu görülmüştür.

Motor hızı senkron hızın yüzde 95 ine yükselse, boşalma direnci devre dışı edilir ve alan sargası doğru akım ile uyartılır. Rotor dönen stator alanı ile senkronizme geçer ve sabit hızla döner. Bazı yüksek ataletli, zor hız alan yükler, özel otomatik alan cihazlarına ihtiyaç gösterir. Otomatik cihaz rotor ile stator alanı en uygun durumda iken alan devresini doğru akım ile uyartır ve motoru endüksiyon motoru durumundan senkron motor durumuna geçirir.

Motor durdurulunca alan devresinin şalteri açılır. Alanın değeri düşünce alan sargasında sargı izolasyonunu bozacak kadar yüksek gerilim indüklenir. Fakat boşalma direnci sargı uçlarına bağlıdır, manyetik alanda depo edilen enerji direnç üzerinden boşalır. Böylece alan sargasında indüklenen gerilimin değeri düşürülür.

tarplarının durumlarını göstermektedir. Dikkat edilirse kutup eksenlerinin aynı çizgi üzerinde olduğu görülmüştür.

Şekil 17-4 B motorun mekanik yükü artırılınca stator ve rotor kutuplarının durumlarını göstermektedir. Şimdi rotor kutbu stator kutbuna nazaran rotor dönüş yönünün aksi yönde kaymıştır. Şu-

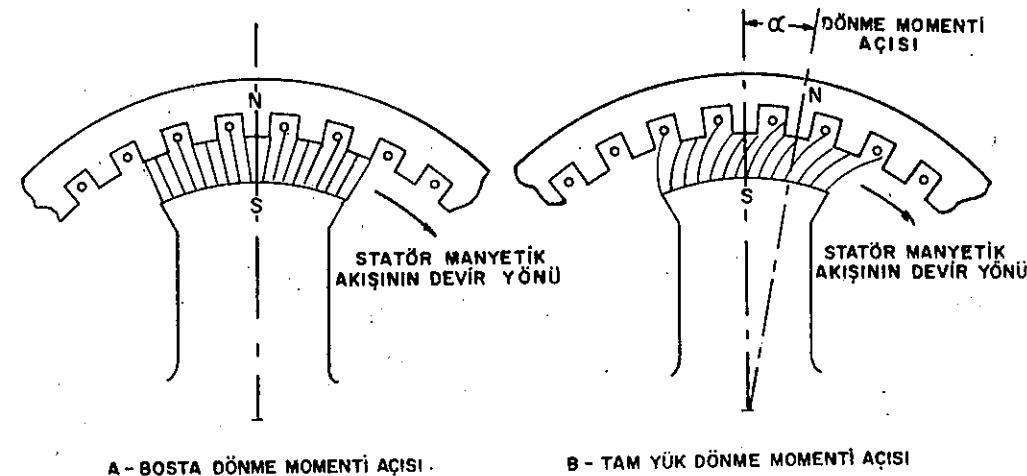


Şekil 17-4. Stator ve Rotor Kutuplarının Birbirlerine Göre Durumları.

rasını unutmuşyalım ki, hızda bir değişme yoktur ve rotor senkron hızı ile dönmeye devam eder. Sadece stator ve rotor kutuplarının eksenleri arasında bir açı farkı vardır. Şekil 17-4 B de gösterilen açı farkına dönme momenti açısı denir.

Senkron motor yüksüz çalışmada stator ve rotor kutupları aynı çizgi üzerindedir, Şekil 17-5 A dan görüleceği

gerilime eşittir. (Yukarıdaki deyim motor kayıpları ihmäl edildiği zaman doğrudur.) Mekanik yük arttıkça dönme momenti açısı artar ve stator gerilimi ile zıt elektromotor kuvveti arasındaki açı artar. Açı artışı ile stator, artan yükü karşılayacak kadar devreden akım çeker.

Yüksüz çalışmada stator ve rotor kutupları aynı çizgi üzerindedir, Şekil 17-5 A dan görüleceği

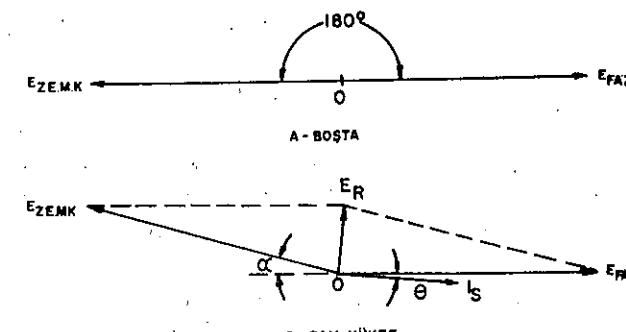

Şekil 17-5. Senkron Motorun Boşaki ve Tam Yükteki Akım ve Gerilim Durumlarını Gösteren Vektör Diyagramları.

üzere zit E.M.K. tatlık edilen gerilime eşit ve zit yönlüdür. Motor yüklenince rotor kutupları stator kutuplarına nazaran α açısı kadar geride kalır ve şekil 17-5 B de görüldüğü üzere zit E.M.K. şekil 17-5 A daki durumuna nazaran α açısı kadar geridedir. Hat gerilimi ile zit E.M.K. artık ters yönlü değildir. Gerilim bileşeni E_R stator sargasından I_s akımını geçirir. Stator sargasının reaktansı direncine nazaran çok büyük olduğundan E_R ile I_s arasındaki açı hemen hemen 90° ye yakındır. Şimdi üç fazlı motorun bir fazının giriş gücü :

GÜÇ KATSAYISI

Doğru akım alanının uyartımını değiştirmekle motorun hızı değişmez, fakat senkron motorun güç katsayısı değişir. Uyartım akımı normal değerinin altına düşürlürse, güç katsayısı endüktif olur ve değeri düşer. Üç fazlı alternatif akım devresi statöra mıknatıslama akımı verir ve bu akım zayıf D.A. alanını kuvetlendirir. Bu mıknatıslama akımı bileşeni gerilime nazaran 90° geridedir. Bu mıknatıslama akımı bileşeni, giriş akımının büyük bir kısmını meydana getirir ve sonuç olarak güç katsayısı endüktif olarak küçülür.

D.A. alanının uyartım akımı artırılırsa, statör üç fazlı alternatif


$$E_s \times I_s \times \cos \Theta$$

Dikkat edilirse senkron motor, hızının azalması ile değil stator ve rotör kutup eksenleri arasındaki açının artması ile artan mekanik yükü taşıır.

Artan mekanik yükün etkisi ile stator ve rotor kutup eksenleri arasındaki açı çok büyürse, rotor senkronizmde çıkar ve amortisör sargasının yardımı ile endüksiyon motoru olarak çalışmaya devam eder. Motorun senkronizmde çıkmadan üretebileceği maksimum dönme momentine senkronizmde çökme dönme momenti denir.

akım devresinden az mıknatıslama akımı çeker. Mıknatıslama akımı bileşeni stator giriş akımının küçük bir kısmını teşkil eder ve güç katsayısı yükselir. Alan akımı yeteri kadar artırılırsa, güç katsayısı bire yükselir. Güç katsayısı 1 iken alternatif akım şebekesi statöre yalnız aktif akım verir ve uyartım akımı motor için gerekli manyetizmayı meydana getirir. Güç katsayısı bir iken alan sargasından geçen akıma normal uyartım akımı denir.

Uyartım akımı normal değerinin üstüne çıkarılırsa, güç katsayısı küçülür. Stator alternatif akım devresinden, rotor manyetizması-

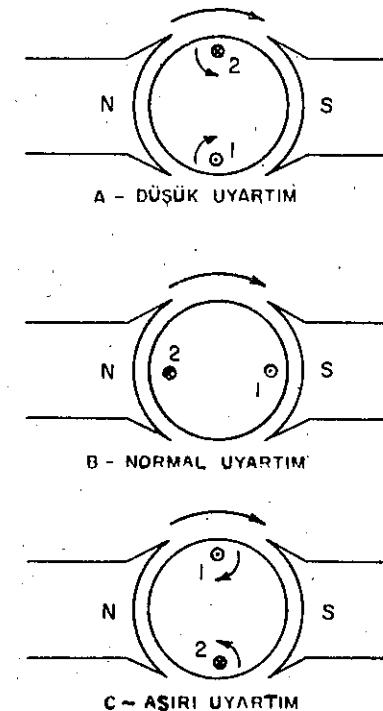


Şekil 17-6. Bir Senkron Motorun Uyartımı.

ni azaltacak bir akım çeker. Bu akımın etkisi ile rotor alanı zayıflar ve normal değerine düşer.

Şekil 17-6 daki diyagramlar doğru akım alanının stator alanı ile nasıl artırıldığını ve azaltıldığını göstermektedir. Bu diagramlarda doğru akım alanı sabittir, dönen endüvi sargası alternatif akım şebekesine bağlıdır. Genellikle, bütün senkron motorlarda A.A. sargası sabittir, doğru akım sargası döner. Her iki tipin çalışma prensibi aynıdır.

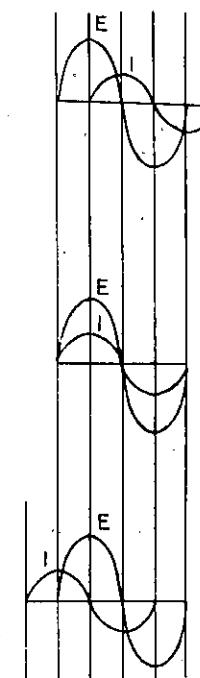Senkron motorun iki tipik karakteristik eğrisi Şekil 17-7 de gö-



rülmektedir. Bu eğriler, senkron motorun yükü sabit iken, stator akımı ile güç katsayısunun uyartım akımına bağlı olarak değişimini göstermektedir.


Dikkat edilirse, normal uyartıda güç katsayısı maksimum, bir, ve stator akımı minimumdur. Uyartım akımı azaltılırsa, güç katsayısı küçülür ve endüktif olur. Stator akımı yükselir. Eğer uyartım akımı normal değerinden fazla artırılırsa, güç katsayısı kapasitif olur ve azalır. Stator akımı yükselir.

Şekil 17-6 A da stator alternatif akım devresinden mıknatıslama akımı çeker, bu akım gerilime nazaran 90° geridir. Mıknatıslama akımı şekilde görüldüğü gibi maksimum değerine ulaşır. Mıknatıslama akımının alanı bu durumda doğru akım alanını zayıflatır. Şekil 17-6 A da gösterilmeyen aktif akım bileşeni yükün gerektirdiği dönme momentini meydana getirir. Mıknatıslama akımı motorun güç katsayısının endüktif olması sebep olur.

Şekil 17-6 B de uyartım akımı normal değerine yükselmiştir. Sta-

tor alternatif akım devresinden gerekli dönme momentini meydana getirecek akımı çeker. Bu akımın aktif bileşeni vardır, mıknatıslama akımı bileşeni yoktur. Güç katsayısı birdir.

Şekil 17-6 C de doğru akım alanını fazla uyartılmıştır. Şimdi stator alternatif akım devresinden artan doğru akım alanını azaltacak bir akım çeker. Bu akım bileşeni gerilime nazaran 90° ileridir. Bu kapasitif akım bileşiminin alanı doğru akım alanını zayıflatır ve

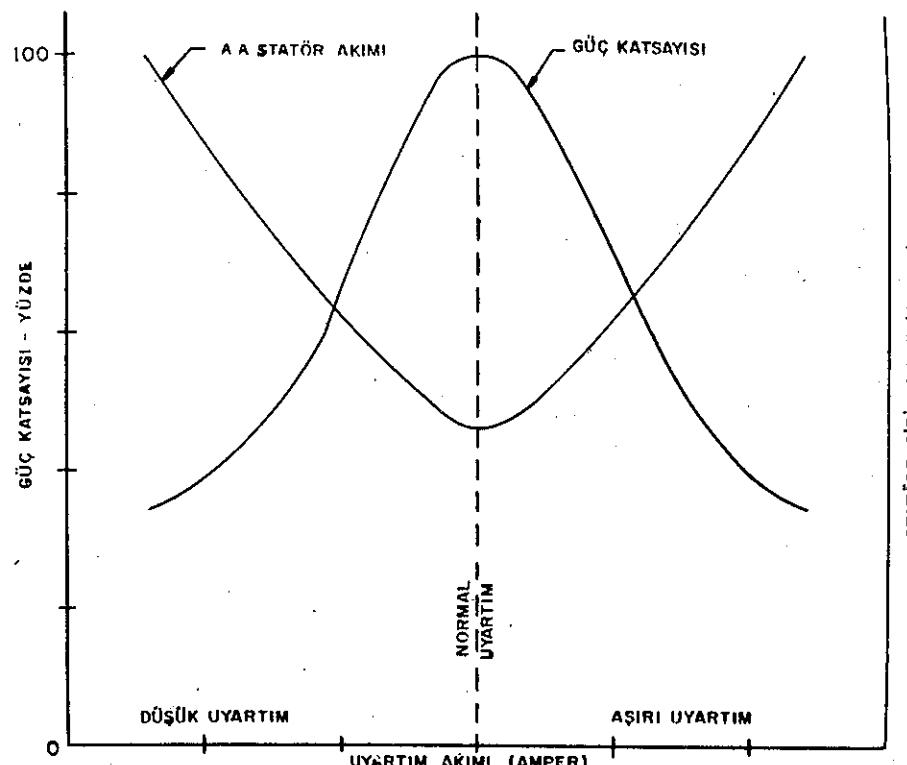

Şekil 17-7. Senkron Motorun Karakteristik Eğrileri.

normal değerine düşürür. Stator akımının bir de aktif akım bileşeni vardır. Aktif akım bileşeni şekil 17-6 C de gösterilmemiştir, bu bileşen yük için gerekli dönme

momentini meydana getirir. Doğru akım alanı normalin üstünde uyartılırsa, stator alternatif akım şebekesinden kapasitif akım çeker ve güç katsayısı kapasitiftir.


SANAYİDE KULLANILDIĞI YERLER

Senkron motorlar sabit hızlı yüklerde kullanılır. Güçleri 20 hp. veya daha fazladır. Maksimum verimde çıkışın sabit kalması için sabit hızla dönmesi gereken, hava ve gaz kompresörlerinde senkron motorlar kullanılır. Senkron motorlar D.A. generatörlerini döndürmede de kullanılır. Ayrıca senkron motorlar, vantilatörlerde, aspiratörlerde, su pompalama istasyonlarındaki pompalarda kullanılır.

Üç fazlı senkron motor küçük tesislerde mekanik bir yükü çevirmede ve aynı anda güç katsayısını yükseltmede kullanılır. Se-

kil 17-8 tipik bir besleme devresini göstermektedir. Devrede iki endüksiyon motoru vardır ve güç katsayısı küçütür. Senkron motor aynı devreye bağlıdır ve alanı fazla uyartılmıştır. Senkron motorun kapasitif volt-amperi iki endüksiyon motorunun veya besleme devresinin endüktif volt-amperini denkleştirir. Eğer D.A. alanının uyartımı yeteri kadar artırılmışsa kapasitif volt-amper, endüktif volt ampe eşit ve besleme devresinin güç katsayısı birdir.

Eğer senkron motor yük döndürmeden güç katsayısını düzelt-

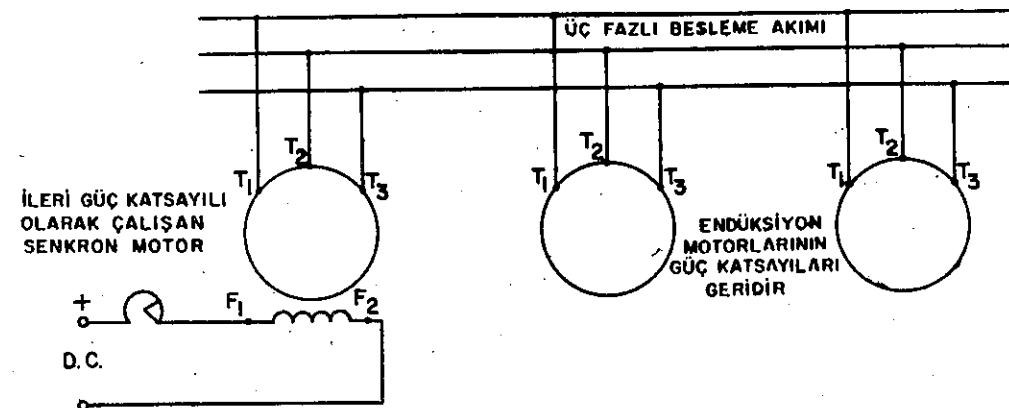

Şekil 17-8. Senkron Motorun Güç Katsayısını Düzeltmede Kullanımı.

mek için kullanılırsa bir kondansatör görevi yapar ve motora senkron kapasite veya senkron kondansatör denir.

Aşağıdaki örnek bir senkron motorun üç fazlı endüksiyon motorlarının endüktif volt-amperlerini düzeltmek için nasıl kullanıldığını göstermektedir.

Örnek Problem 1

İki motor üç fazlı, 220 voltlu bir besleme devresine bağlıdır. Motorlardan biri üç fazlı sargılı rotorludur. Motor akımı 40 amper güç katsayısı endüktif ve % 81 dir. İkinci motor üç fazlı senkron motordur ve motor akımı 30 amper güç katsayısı kapasitif % 65 dir.

1. Sargılı rotorlu motorun gücünü, volt-amperini ve endüktif volt-amperini hesaplayınız.
2. Senkron motorun gücünü, volt amperini ve kapasitif volt-amperini hesaplayınız.
3. İki motorun çektiği gücü hesaplayınız.
4. Üç fazlı besleme devresinin güç katsayısını hesaplayınız.
5. Üç fazlı besleme devresinin hat akımını hesaplayınız.

Çözüm

1. Sargılı rotorlu motorun görünen gücü:

$$\begin{aligned} V.A. &= \sqrt{3} \times E_L \times I_L \\ &= 1,73 \times 220 \times 40 \\ &= 15224 \text{ volt-amper} \end{aligned}$$

Sargılı rotorlu motorun giriş gücü:

$$\begin{aligned} W &= \sqrt{3} \times E_L \times I_L \times \cos. \Theta \\ &= 1,73 \times 220 \times 40 \times 0,81 \\ &= 12331 \text{ vat.} \end{aligned}$$

Motorun endüktif volt-amperi:

$$\cos. \Theta = 0,81 \text{ endüktif.}$$

$$\Theta = 35,9^\circ$$

$$\sin 35,9 = 0,5864$$

Endüktif Volt-amper

$$= 15224 \times 0,5864 = 8927 \text{ V.A.}$$

2. Senkron motorun görünen gücü:

$$\begin{aligned} V.A. &= \sqrt{3} \times E_L \times I_L \\ &= 1,73 \times 220 \times 30 \\ &= 11418 \text{ volt-amper} \end{aligned}$$

Senkron motorun giriş gücü:

$$\begin{aligned} W &= \sqrt{3} \times E_L \times I_L \\ &= 1,73 \times 220 \times 30 \times 0,65 \\ &= 7422 \text{ vat} \end{aligned}$$

Senkron motorun kapasitif vol-amperi:

$$\cos. \Theta = 0,65$$

$$\Theta = 49,5^\circ$$

$$\sin. \Theta = 0,7604$$

Kapasitif volt-amper

$$= 11418 \times 0,7604 = 8682 \text{ V.A.}$$

3. Toplam güç iki motorun güçlerinin toplamına eşittir. Toplam güç = $12331 + 7422 = 19753$ vat.

4. Üç fazlı besleme devresinin toplam reaktif gücü:

$$8927 - 8622 = 305 \text{ volt-amper}$$

305 V.A. senkron motorun kom panse edemediği endüktif volt-amperdir. Bu V.A. ile toplam gücün vektöryel toplamı besleme devresinin görünen gücünü verir.

$$\begin{aligned} V.A. &= \sqrt{(19753)^2 + (305)^2} \\ &= 19755 \text{ volt-amper.} \end{aligned}$$

Sistemin güç katsayısı, toplam gücün toplam görünen gücü oranına eşittir.

$$\cos. \Theta = \frac{19753}{19755} = 0,9999$$

yaklaşık olarak güç katsayısı birdir.

5. Üç fazlı bir sistemin toplam Volt-amperi veya kva. i biliniyorsa hat akımı kolaylıkla hesaplanır.

$$\begin{aligned} \text{Kva.} &= \frac{\sqrt{3} \times E_L \times I_L}{1000} \\ 19755 &= \frac{1,73 \times 220 \times I_L}{1000} \\ I_L &= 51,9 \text{ amper} \end{aligned}$$

Örnek Problem 2

Bir fabrikanın görünen gücü 600 Kva ve güç katsayıısı 0,75 endüktiftir. Devreye giriş gücü 150 Kw. olan bir motor ilâve edilmişdir. Yeni kva. yi ve toplam güç katsayısını hesaplayınız.

1. 150 Kw. lik motor bir endüksiyon motorudur ve güç katsayıısı endüktif 0,85 dir.

2. 150 Kw. lik motor bir senkron motordur ve güç katsayıısı kapasitif 0,8 dir.

Çözüm

1. Devrenin ilk gücü

Endüksiyon motoru için

$$\begin{aligned} &= 600 \times 0,75 \\ &= 450 \text{ Kw.} \end{aligned}$$

$$\cos. \Theta = 0,75$$

$$\Theta = 41,4^\circ \text{ endüktif}$$

$$\sin. \Theta = 0,6613$$

$$\begin{aligned} \text{Endüktif Kva.} &= 600 \times 0,6613 \\ &= 396,8 \text{ kva.} \end{aligned}$$

Endüksiyon motorunun görünen

$$\begin{aligned} \text{gücü} &= \frac{150}{0,85} = 176 \text{ kva.} \end{aligned}$$

$$\cos. \Theta = 0,85$$

$$\Theta = 31,8^\circ \text{ endüktif}$$

$$\sin \Theta = 0,5270$$

$$\begin{aligned} \text{Endüktif Kva.} &= 176 \times 0,5270 \\ &= 93 \text{ kva.} \end{aligned}$$

Endüksiyon motoru ile birlikte toplam güç

$$\text{Toplam Kw. güç} = 450 + 150 = 600 \text{ Kw.}$$

Endüktif Toplam

$$\text{Kva.} = 396,8 - 93$$

$$\text{Toplam güç} = \sqrt{(600)^2 - (489,8)^2} = 774,5 \text{ kva.}$$

Endüksiyon motoru dahı toplam güç katsayısı

$$\begin{array}{rcl} \text{Kw} & 600 \\ \text{Cos. } \Theta & = \hline & \\ \text{kva} & 774,5 \end{array}$$

$$= 0,7446 \text{ endüktif güç katsayıısı}$$

2. Senkron motor için

Devrenin ilk gücü

$$= 450 \text{ kw.}$$

Devrenin endüktif Kva

$$= 396,8 \text{ Kva.}$$

Senkron motorun görünen gücü

$$\begin{array}{rcl} 150 \\ = \hline 0,8 \end{array} = 187,5 \text{ kva.}$$

$$\text{Cos. } \Theta = 0,8 \text{ Kapasitif}$$

$$\Theta = 36,9^\circ$$

$$\text{Sin. } \Theta = 0,6004$$

Kapasitif kva.

$$\begin{array}{l} = 187,5 \times 0,6004 \\ = 112,6 \text{ Kva.} \end{array}$$

Senkron motoru ile birlikte güç
= 450 + 150 = 600 kw.

İlk yükün endüktif kva. 396,8 kva ve senkron motorun kapasitif kva 112,6 kva dir.

O halde, net kva

$$\begin{aligned} &= 396,8 - 112,6 \\ &= 284,2 \text{ endüktif kva.} \end{aligned}$$

Toplam görünen güç

$$\begin{aligned} &= \sqrt{(600)^2 + (284,2)^2} \\ &= 664 \text{ kva.} \end{aligned}$$

Her iki halde toplam güçler aynı olduğu halde, görünen güç endüksiyon motoru kullanıldığı zamankinden oldukça küçüktür. Görünen gücün küçülüşü, senkron motorun kullanımı ile güç katsayısının arttığını gösterir.

$$\begin{array}{rcl} \text{KW} & 600 \\ \text{Cos. } \Theta & = \hline & \\ \text{kva} & 664 \end{array}$$

$$= 0,9036 \text{ Sistemin endüktif güç katsayıısı.}$$

Sistemin endüktif kva i 396,8 kva dir. Senkron motorun kapasitif Kva. i 112,6 kva. dir. Bu iki Kva in farkı 284,2 kva. sistemin endüktif kva ini verir. Akım kaynağı, devreye 284,2 kva ile güç 600 KW i verir. Sistemin güç katsayıısı yine endüktif fakat birinci duruma göre oldukça yüksektir.

BÜYÜK SENKRON MOTORLARA YOL VERME

Bu bölümün başında, senkron motorların çalışması ve yol verilmesi anlatılmıştı. Senkron motorun yol verme akımı aynı güç ve hızdaki endüksiyon motorunun yol verme akımından küçüktür. Ekseriya senkron motorlara tam gerilim ile yol verilir. Bazan 10000 — 15000 hp. lik senkron motorlara da tam gerilim ile yol verilir. Senkron motor uygun olarak yapılmış ise, tam gerilim ile yol verme motor için zararlı değildir. Eğer düşük gerilim ile yol verirse, basit ve ucuz bir yol verici kullanılabilir.

Motorun yol verme akımı, şebekе gerilimini istenmeyen değerlere düşürürse senkron motora

düşük gerilim ile yol verilir. Yol vermede bir reaktör veya bir oto-transformatör yol verici ile motor uçlarına normal gerilimin yüzde 60-65 i tatbik edilir. Bu tip yol vericiler detaylı olarak 17 inci bölümde anlatılacaktır.

Motor düşük gerilim ile endüksiyon motoru olarak çalışır, hızı senkron hızı kadar artar. Yol verici devreden çıkarılır ve alan sargası uyarılır.

Otomatik yol vericilerde, özel bir rôle devrede en az bir değişiklik olacak anda alan devresini uyarır. Motor, senkron motor olarak normal çalışmaya başlayınca, istenen güç katsayısını elde etmek için uyartım akımı ayarlanır.

SENKRON MOTORUN GÜCÜ

Senkron motorun etiketi ile A.A. generatörünün etiketi aynıdır. Yalnız A.A. generatörünün çıkışı kva cinsinden, senkron motorun çıkışı ise hp. cinsinden verilir.

Senkron motorlarının etiketlerinde ayrıca güç katsayıısı yazılıdır. Senkron motorlar, genellikle, güç katsayıları % 100 veya kapasitif % 90, % 80 olacak şekilde imäl edilir. Bazi özel durumlarda senkron motor değişik güç katsayıları için imäl edilir. Motorun güç katsayıısı % 100 ise motor kapasitif

olarak çalıştırılabilir. Düşük güç katsayıısındaki akımın normal stator akımından fazla olmaması için mekanik yükün azaltılması gereklidir. Diğer bir deyim ile, çıkış gücünün ve görünen giriş gücü kva. in etiket üzerindeki değerlerin üstüne çıkmaması gereklidir. Motor kapasitif % 80 - % 90 güç katsayıısı için imäl edilmiş ise belirli bir güç çıkışındaki stator akımı güç katsayıısı % 100 iken çekiceli akımdan büyükler. Motorun normal çıkış gücünü verebilmesi için

küçük güç katsayısında fazla akım çekmesi gerekir. Senkron motorun kayipları bir alternatif akım generatörünün kayiplarının aynıdır. Bu kayiplar alan ve stator sargılarındaki bakır kayipları ile me-

kanik ve hava sürtünme kayipları ile demir kayiplarından ibarettir. Üç fazlı senkron motorun verimi aynı güç ve hızdaki endüksiyon motorunun veriminden biraz büyüktür.

TEK FAZLI KÜÇÜK SENKRON MOTORLAR


Küçük tek fazlı senkron motorlar, elektrikli saatlerde, zaman şalterlerinde, grafik çizme cihazlarında, stroboskoplarda ve daha başka zaman ölçme ile ilgili işlerde kullanılır. Bu tip motorlarda alan doğru akım ile uyartılmaz. Warren veya G. E. tipi tek fazlı senkron motorlar çok kullanılır. Stator saçdan yapılmıştır, üzerinde 120 volt ile çalışan stator sargası bulunur. Statorun iki kutbu vardır ve her kutup iki kısımdan ibarettir. Her kutbun yarısı üzerine kahn kesitli bir çember yerleştirilmiştir. Bu çemberlerin görevi döner alan etkisi meydana getirmektir.

Sekil 17-9 da G. E. tipi bir saat motoru görülmektedir. Rotoru meydana getiren disk biçimindeki ince çelik saclar mil üzerine pres ile yerleştirilmiştir. Rotoru meydana getiren sertleştirilmiş çelik disklerin histerezis kaybı büyütür. Statorun döner alanının etkisi ile rotör dönmeye başlar ve rotör ile stator kutupları kenetlenince rotör senkron hızla dönmesine

devam eder. Döner alanın akısı manyetik direnci en az olan rotor yolundan geçmek ister.

İki kutuplu stator ile döner alanın nasıl meydana geldiği sorulabilir. Stator akısı artınca, akının bir kısmı bakır çemberin çevrelediği kutup içinden geçer ve çember içinde akım ve gerilim induklar. Çemberden geçen akımın meydana getirdiği alan asıl alana karşı koyar. Bunun için stator akısının çoğu kutbun çembersiz kısmından geçer. Stator akısı maksimum iken akı değişimi sıfırdır. Bu anda çember akımı ve akısı sıfırdır, stator akısının bir kısmı kutbun çember içinde kalan kısmından geçer. Stator akısı azalma başlayınca yine çemberde akım ve gerilimler induklar. Bu defa çember akımının akısı stator akısını kuvvetlendirir. Stator akısı önce kutbun çembersiz kısmında, sonra çemberli kısmında maksimum değerini alarak bir cins döner alan meydana gelir.

Eğer şebeke frekansı 50 ise bu tip iki kutuplu bir motorun sen-

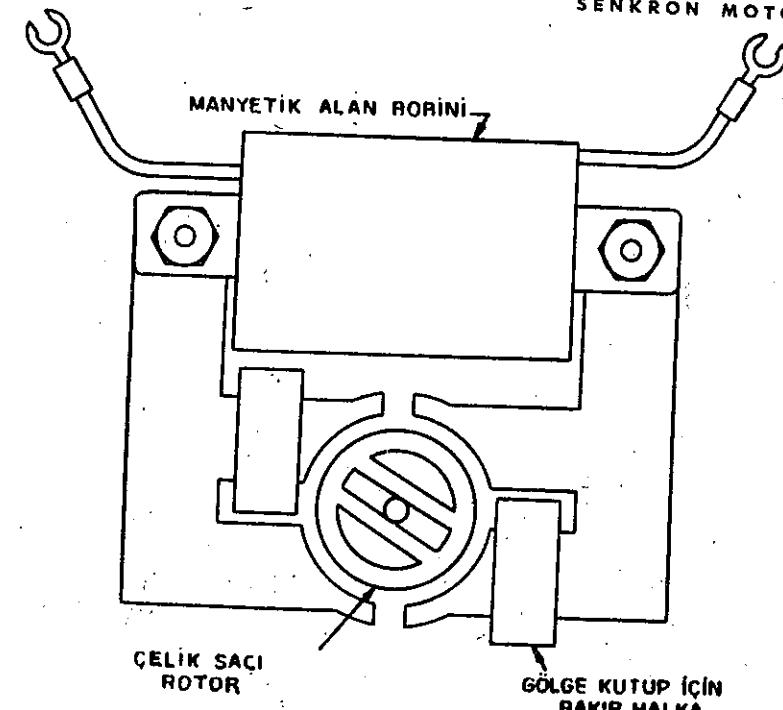

Şekil 17-9. General Elektrik (Warren) Saat Motoru.

ron hızı dakikada 3000 devirdir. Elektrik saatleri ile benzeri yerlerde kullanmak için motorun senkron hızı bir dişli kutusu ile istenilen değere düşürülür.


Sekil 17-10 da Holtz tipi tek fazlı bir senkron motor görülmektedir. Bu motorun kutupları üzerinde G. E. tipi motorda olduğu gibi bakır çember vardır. Rotorları farklıdır. Holtz tipi motorun rotoru üzerinde 6 ince çubuklu kü-

cük bir sincap kafesi vardır. Oyuklar öyle ayarlanmıştır ki rotor üzerinde 6 tane çıkıntılı kutup elde edilir. Motor sincap kafesli motor olarak yol alır. Stator 50 frekanslı bir devreye bağlı ise yarı saykılda bir rotor kutbu stator kutbunun karşısına gelir. O halde rotor üç saykılda yani $3/50$ saniyede bir devir yapar. Rotorun dakikadaki devir sayısı, $60 \times 50/3 = 1000$ dir.

SELSİN MOTORLARI

Selsin motorları, aralarında elektriksel bağlantı bulunan iki

veya daha çok sistemlerde kullanılır. Selsin motorları ile otoma-

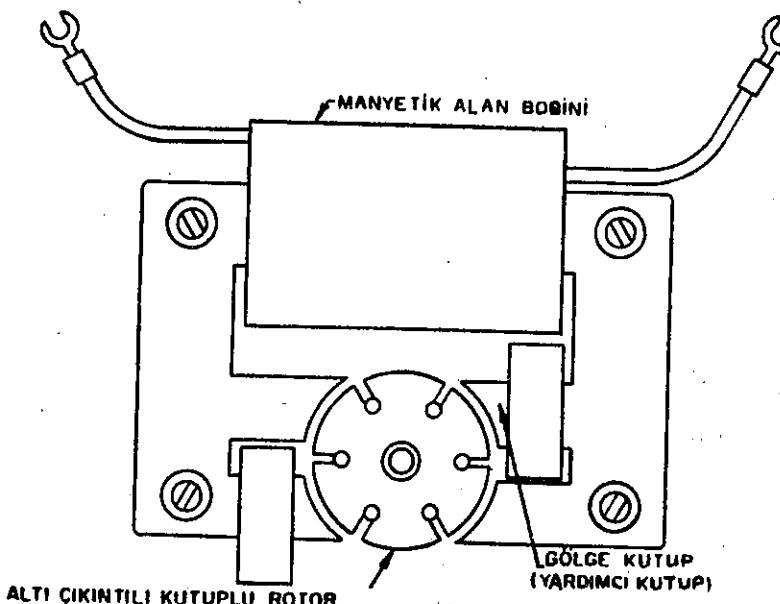

Şekil 17-10. Hertz Selsin Motoru.

tik kontrol sağlanır. Bu motorlar endüstrinin her alanında kullanılır.

Selsin motorları generatör reostasının, buhar turbini düzengeçinin, valf, asansör ve hadde makinelerinin yüksekliğini uzaktan kontrol etmede, su turbini düzengeç-


lerinin, transformatör üç değişticilerinin, açılık kapanır köprülerin ve benzeri tesislerin kontrollunda kullanılır. Bu cihazlar ayrıca otomatik kontrol devrelerinde, sinyalizasyon tesislerinde ve uzaktan kontrol devrelerinde kullanılır.

SELSİN MOTORUNUN ÇALIŞMASI

Selsin motorunun rotoru iki kutupludur. Rotor mili üzerinde iki bileziği vardır. Rotor sargası tek fazlı bir akım ile beslenir. Stator sargası üç fazlı endüksiyon motorunun sargasının aynıdır. En basit selsin sisteminde iki selsin motoru kullanılır. Motorun birisi

gonderme noktasındadır ve verici denir. İkinci motor, alma noktasındadır ve alıcı denir.

Şekil 17-11 basit bir selsin sisteminin bağlantısını göstermektedir. Vericinin stator sargası alıcının stator sargasına bağlanmıştır. Tek fazlı besleme devresi ka-

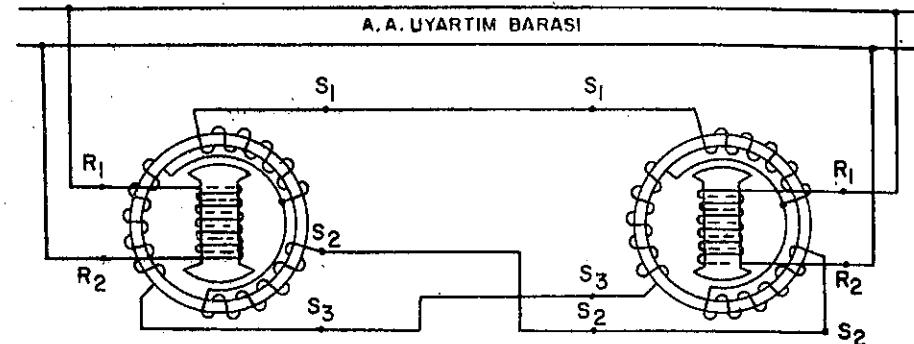

Şekil 17-11. Diyagram İki Selsin Motorun Statorlarının Biribirine ve Rotor Sargılarının A. A. Kaynağına Bağlanmasılarını Gösteriyor.

patılınlca alıcı ile vericinin primer sargılarına A.A. takip edilir. Alıcı rotoru verici rotorunun durumunu alır. Verici rotoru el veya motorla döndürülürse verici rotoru aynı yön ve hızda döner.

Bu senkron hareketin sebebi, primerdeki alternatif akımın stator sargasında bir gerilim endüklemesidir. Şekil 17-11 de görüldüğü üzere stator sargası yıldız bağlıdır. Stator sargasının kollarında endüklenen gerilimler aynı değildir, çünkü bu gerilimlerin değerleri rotorun durumuna bağlıdır. Eğer iki rotorun durumları aynı

ise stator sargı kollarında endüklenen gerilimlerin değerleri aynı fakat yönleri terdir. Bunun için alıcı ve verici stator sargılarının meydana getirdiği kapalı devrenin akımları sıfırdır.

Vericinin rotoru el veya mekanik bir tertiple ilk durumundan kaydırılırsa, sargı gerilimleri arasındaki denge bozulur. Sonuç olarak stator sargılarından akım geçer. Bu akımın etkisi ile bir döme momenti meydana gelir ve alıcı rotoru verici rotorunun durumunu alır.

SELSİN DİFERANSİYEL SİSTEMİ


Bir selsin diferansiyel sistemi, bir alıcı ve verici selsin ile bir diferansiyel selsin motorundan ibarettir. Diferansiyel selsin motoru, çok küçük bir sargılı rotorlu motora benzer. Üç tane rotor sargası vardır, genellikle yıldız bağlıdır,

sargı uçları üç bilezik aracılığı ile R_1 , R_2 ve R_3 harfleri ile işaretli uçlara bağlanır. Stator sargıları da yıldız bağlıdır ve uçları S_1 , S_2 ve S_3 ile gösterilir. Diferansiyel selsin motoru aşında tek fazlı bir transformatördür, sargılarında üç

fazlı akım ve gerilimler yoktur. Stator sargıları primer ve rotor sargıları sekonder ödevini görür. Diferansiyel selsin motorunun aracılığı ile alıcı selsin motorunun rotoru, verici selsin motorunun rotoruna verilen dönme açılarının farkı veya toplamı kadar döner. Ayrıca iki verici selsin motorunun arasına bir diferansiyel selsin motoru bağlanır ve her iki selsin

motoru herhangi bir açı ile döndürülürse diferansiyel selsin motoru bu iki açının farkını gösterir.

Şekil 17-12 de görülen diferansiyel selsin sisteminin çalışması daha önce verilen basit selsin sisteminin aynidir. Uyartılan selsin'in primer ve sekonderindeki gerilim dağılımı aynidir. Üç selsin motordan birinin rotoru tesbit edil-

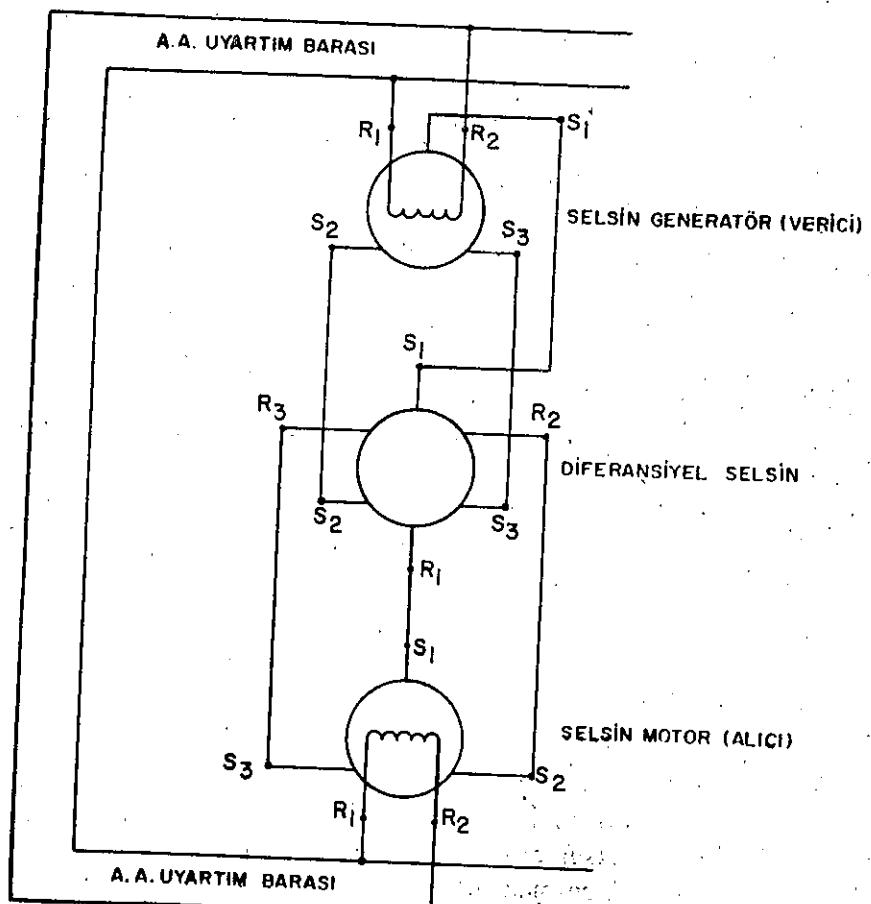


Şekil 17-12. Diferansiyel Selsin Bağlantı Diyagramı.

diginde, diğerinin rotoru döndürülürse üçüncü selsin motorunun rotoru aynı yönde, aynı dönme açısı kadar döner. Üçüncü selsin motorunun dönüş yönü değiştirilebilir, bunun için diferansiyel selsin rotorunun iki ucunun veya statorunun iki ucunun yerlerinin değiştirilmesi yetar. Eğer iki selsin aynı anda döndürülseler, üçüncü selsin döner ve dönme açısı diğer selsinlerin dönme açılarının cebirel toplamına eşittir. Cebirel

Diferansiyel selsin'in sargıları direk olarak uyartılmaz. Bunların uyartımı, bağlı olduğu diğer selsinler tarafından sağlanır. Genellikle diferansiyel selsin'in primer veya sekonderini verici selsin uyartır. Bunun için verici selsin'in kapasitesi alıcı selsin'in kapasitesinden büyüktür.

HATIRDA TUTULMASI GEREKEN NOKTALAR

- Üç fazlı senkron motorun çalışma prensibini öğreniniz.
- Üç fazlı senkron motorun senkron hızının şebeké frekansı ile kutup sayısına bağlı olduğunu öğreniniz.
- Amortisör sargası rotor göbeğine yerleştirilmiş ve uçları iki çemberde kaynatılmış bakır çubuklardan ibarettir. Amortisör sargasının görevi sincap kafesi gibi etki yaparak senkron motorun endüksiyon motoru olarak yol almasını sağlamaktır.
- Senkron motora tam gerilim ile yol vermede aşağıdaki sıra takip edilir:
 - a. Üç fazlı stator sargasına tam gerilim tattık edilir ve motor endüksiyon motoru gibi dönmeye başlar.
- Normal uyartımda güç katsayısi bıdır. Stator giriş akımları ile gerilimler aynı fazdadır. Uyartım akımı normal değeride

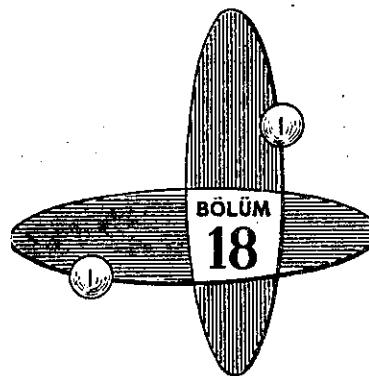

Üç Fazlı Motorlar için Kumanda Aygitları

Sincap kafesli ve sargılı rotorlu endüksiyon motorları ile senkron motorlar sanayide çok kullanılır. Bu motorların yol verme veya hız ayarı aygıtlarına ihtiyaçları vardır. Bu bölümde, üç fazlı motorlarda en fazla kullanılan yol verme ve hız ayarlama aygıtları ele alınacaktır.

Kumanda devrelerinde üç tip devre diagramı kullanılacaktır:

- Sematik diagramlar
 - Bağlantı diagramları
 - Tesisat diagramları
1. Bu bölümde daha çok sematik diagramlar kullanılacaktır. Sematik diagramda her devre elemanı yerine, sembolü kullanılır. Bu semboller mümkün olan bir açıklıkla devrede ne gibi elemanlar olduğunu gösterir. Bu tip diagram kuman-

da devresinin analizi ve etüdü ile elektrik aygıtlarının çalışmalarının tetkikinde kullanılır.

2. Bağlantı diagramında kumanda aygitının parçaları normal yerlerindedir, her iletken normal yerinde gösterilir. Bu tip diagram kumanda aygitinin bağlantısını yapan tarafından kullanılır.
3. Tesisat diagramı kumanda aygıti ile diğer aygıtların ve bağlantının görünüş resmidir. Bu diagram her aygıti yerli yerinde ve bağlantıları ile birlikte gösterir. Bu tip diagram kumanda aygıtları ile motor ve benzeri elemanların bağlantısını yapan tesisatçı tarafından kullanılır. Bağlantı diagramını daha iyi anlayabilmek için Şekil 16-11'e bakınız.


YÖN DEĞİŞTİRME TERTİPLİ DİREK MOTOR ŞALTERİ

Bazı tesislerde sincap kafesli motorun yönünün değiştirilmesi

gerekir. Sincap kafesli motorun dönüş yönü, motoru besleyen ilet-

kenlerden ikisinin yerini değiştirmekle sağlanır.

Yön değiştirme tertibi bulunan bir şalterin şematik diagramı Şekil 18-1 de görülmektedir. R harfi ile işaretli kontaklar kapandığında motoru besleyen iki iletkenin yeri değişmiştir.

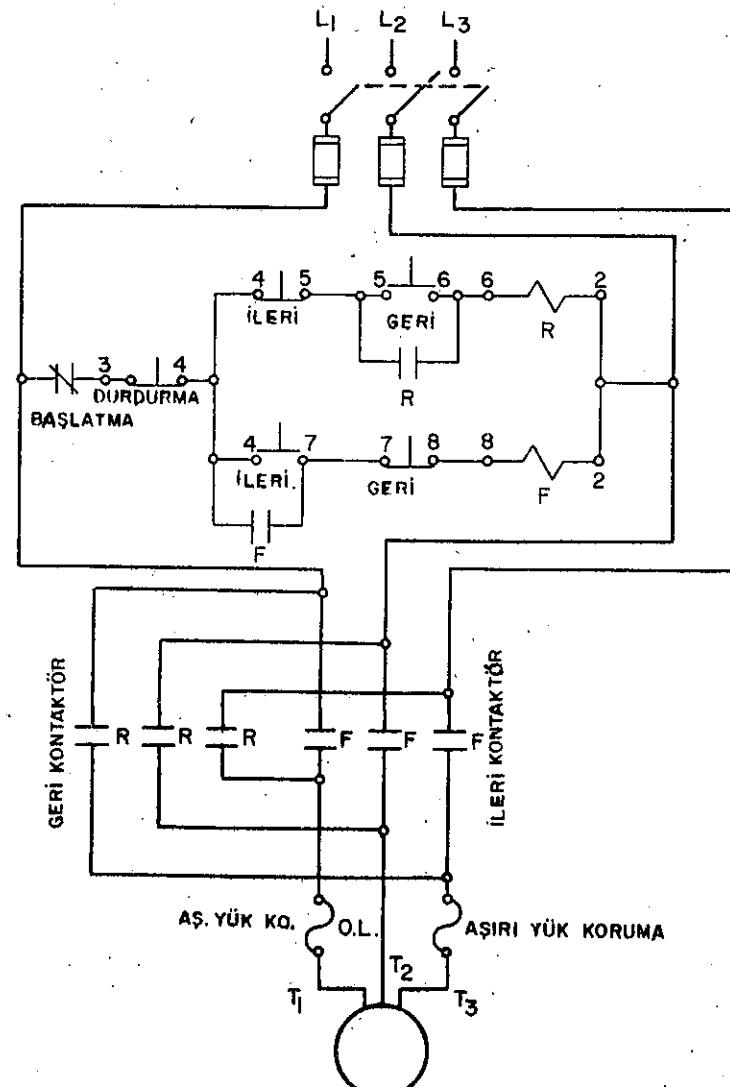

Şekil 18-1. Üç Fazlı Asenkron Motora Otomatik Enversör Şalteri Yol Verme Diagramı.

Şaltere ileri, geri ve durdurma butonları ile kumanda edilir. R ve F kontaklarının aynı anda kapanmasına engel olacak mekanik ve elektriksel bir kilitleme düzeneği ihtiyaç vardır.

Şekil 18-1 de görüleceği üzere, ileri butonuna basınca 4 ve 5 numaralı uçların arası açılır ve 4 ile 5 uçları birleşir. Sonuç olarak F bobininden akım geçer ve F ileri kontakları kapanır. Eğer geri butonuna basılırsa 7 ve 8 numaralı

terminallerin arası açılır ve F bobininden geçen akım sıfır olur ve F kontakları açılır. Fakat F bobininden geçen akım kesilir kesilmez basılan geri butonu 5 ve 6 numaralı uçları birleştirir ve R bobininden geçen akımın etkisi ile bu defa R kontakları kapanır. Şimdi motor ters yönde döner. Eğer durdurma butonuna basılırsa 3 ve 4 numaralı uçların arası açılır, R bobininden geçen akım sıfır olur ve R kontakları açılarak motor durur.

ÜÇ BUTONLU ŞALTERLER


Bazen motorların veya onlara bağlı yüklerin belirli bir durumu lımları için motorun çok az dönürülmesi durdurulması ve tekrar öndürülmesi gerekir. Bu gibi erlerde üç butonlu şalter kullanılır. Burada üçüncü butonu kimildatma (jogging) butonu olarak dilandırılabiliriz.

Üç fazlı, sincap kafesli endüksiyon motorunun üç butonlu şaltere devreye bağlanması şekil 18-2 de örtümektedir. Çalıştırma ve durdurma butonlarının çalışma ve evreleri standart butonlu şalterin aynıdır.

ÂNI DURMAYI SAĞLIYAN A.A. KUMANDA AYGITLARI

Bazı yüklerde üç fazlı alternatif akım motorlarının âni olarak durulması gereklidir. Eğer çalışan

motoru besliyen iletkenlerden ikisinin yeri değiştirilirse, ters yönde bir dönme momenti meydana

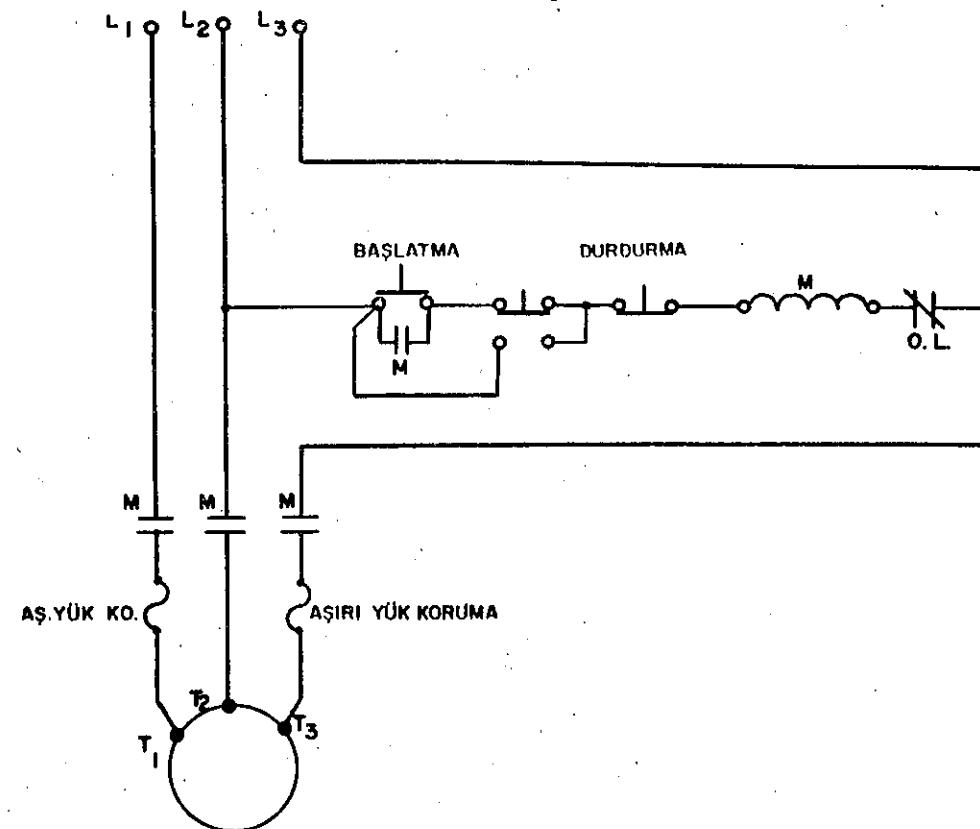


Şekil 18-2. Üç fazlı bir motorun manyetik otomatik şalterle yol verme ve kesik çalışma devresi diyagramı.

gelir ve motor durarak ters yönde dönmek ister. Eğer uygun anda motor devresi açılırsa motor ters yönde dönmeye fırsat bulamadan yani durduğu anda sargı akımları kesilmiş olur.

Bu tip şalter, motoru doğrudan doğruya devreye bağlar, manyetik tir ve motoru ters döndürme terribatı vardır. Ayrıca şalter devresinde bir röle bulunur.

Âni durmayı sağlayan üç fazlı A.A. şalterinin bağlantısı şekil 18-3

de görüldüğü gibidir. Yol verme butonuna basınca F sargasından akım geçer ve R devresindeki F kontağı açılır fakat F harfi ile işaretli diğer kontaklar kapanır. Böylece motor devreye bağlanmış olur. Motor tam hızını alınca rölenin P R uçları birbirine dokunur. Röle motor miline bağlıdır. Durdurma butonuna basılırsa F sargasından geçen akım kesilir ve yol verme butonunun uçlarındaki F kontağı ile iletkenler üzerindeki F kontak-

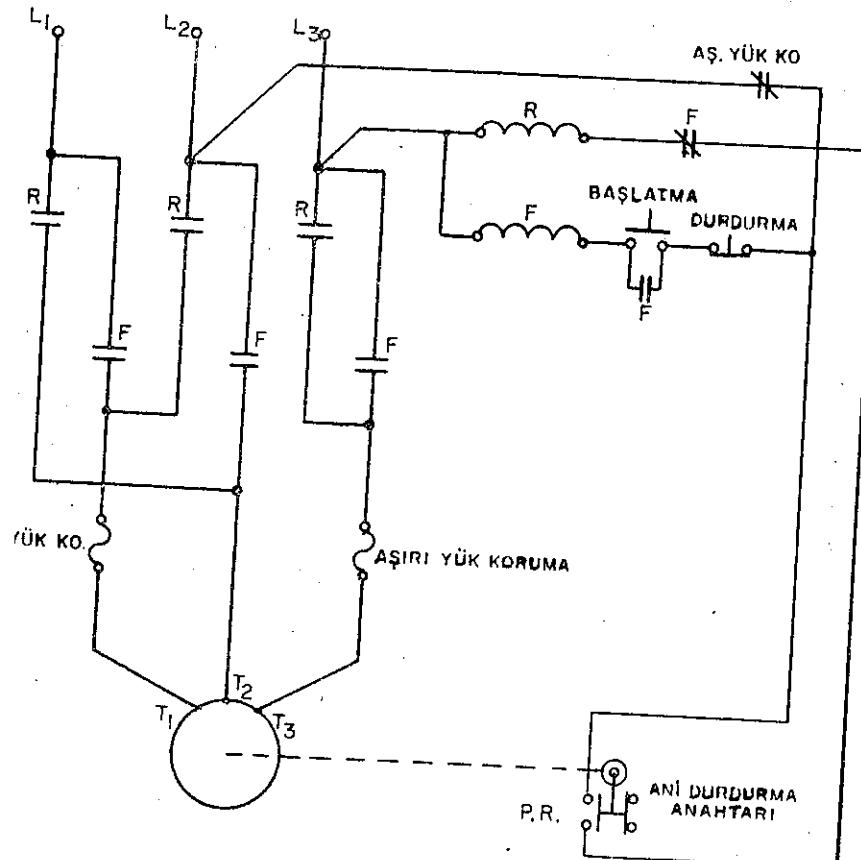

Şekil 18-3. Üç Fazlı Bir Asenkron Motora Otomatik Yolverme ve Anı Durdurma Tertibatı.

açıılır. Yukarıdaki kontaklar r açılmaz R sargısının devredeki F kontağı kapanır ve R üzerinden akım gerekliliklerindeki R kontakları kapatılır. Meydana gelen ters dönme entinin etkisi ile motor du-

rup ters yönde dönmek ister. Fakat motor durur durmaz rölenin P.R. uçlarının arası açılarak R sargısından geçen akım sıfır olur ve R kontakları açılır. R kontaklarının açılması ile motor devre dışı edilmiş olur.

INDÜKSİYON MOTORLARININ DINAMİK FRENLENMESİ

tru akım motorlarının çalışmasından hatırlanacağı üzere dinamik frenleme metodu motor-


ların anı durdurulmasında kullanılır. Dinamik frenlemede durdurulacak motor devresi açılır açıl-

maz uçlarına bir direnç bağlanarak generator olarak çalıştırılır.

Dinamik frenleme endüksiyon motorlarının durdurulmasında da kullanılır. Durdurma butonuna basınca motor devre dışı olur. Bu esnada stator sargısının uçlarına doğru akım tatbik edilir. Stator sargısının etrafında doğru akım alanı meydana gelir. Sincap kafesli rotor dönerken stator alanını keser ve rotor çubuklarından çok büyük akımlar geçer. Stator ve rotor alanlarının etkisi ile dönüş yönünün ters yönünde bir dönüş momenti meydana gelir ve motor durur.

Dinamik frenleme tertibatı bulunan manyetik bir şalterin devreye bağlanması şekil 18-4 de görülmektedir. Yol verme butonuna basınca M sargısından akım geçer. M kontakları kapanır ve motor devreye bağlanır. Aynı anda yol verme butonunun uçlarındaki M kontakları kapanır. M rôle bobini aynı anda D.A. kumanda devresindeki M kontaklarını açan ve N bobini ile TR geciktirme rölesi bobininden geçen akımı keser. Motorun uçlarına tatbik edilen gerilimin etkisi ile hız normal değerine yükselir.

Durdurma butonuna basınca M bobininden geçen akım kesilir ve

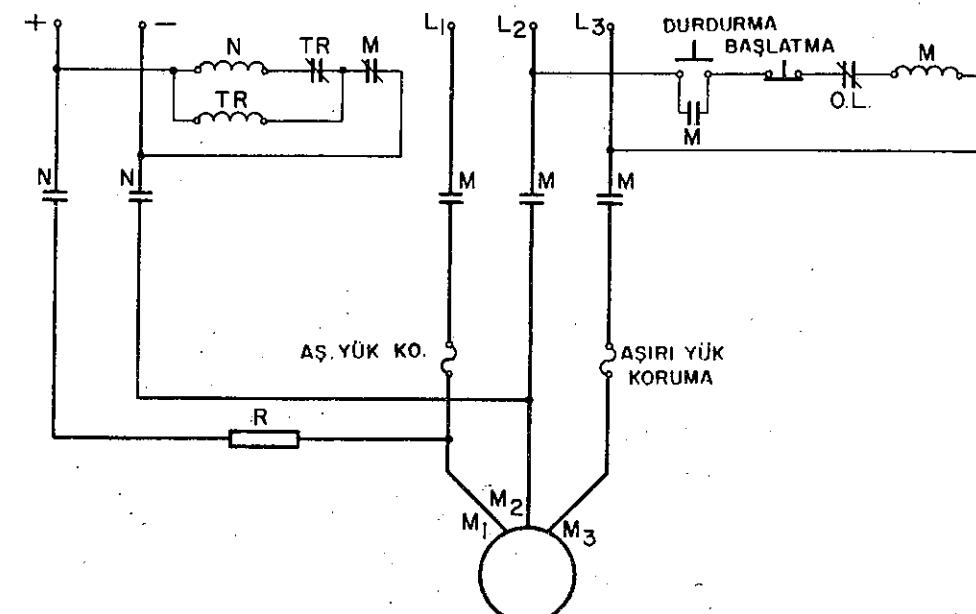

Şekil 18-4. Üç Fazlı Bir Asenkron Motora Otomatik Yolverme ile Dinamik Frenleme Devrelerinin Diyagramı.

M kontakları açılır. Üç fazlı motor devre dışıdır. Aynı anda D.A. kumanda devresindeki M kontakları kapanır ve N, TR bobininden akım geçer. N bobininden geçen akımın etkisi ile N kontakları kapanır. Stator sargasının uçları D.A. tatbik edilmiştir. Stator sargasını besleyen iletken üzerine akımı sınırlamak için R direnci konmuş-

tur. Yukarıda anlatıldığı gibi motor ani olarak durur. Motor durur durmaz TR geciktirme rölesi çalışır ve TR kontakları açar. Bu kontakların açılması ile N bobininden geçen akım kesilir ve N kontakları açılarak stator sargasından geçen akım sıfır olur. Bu durumda salter tekrar motora yol vermeye hazırlıdır.

DIRENÇLİ VEYA REAKTÖRLÜ YOL VERİCİLER

Yol vermede kısa devre rotorlu motorun uçlarına tam gerilim tatbik edilirse yol alma akımı normal değerinin 3 ile 6 katı arasında değişir. Saniyede bu kadar büyük ve ani akımlar dağıtım şebekelerinde gerilim değişimlerine sebep olur. Dirençli veya reaktörlü yol vericilerle kısa devre rotorlu motorun yol alma akımı azaltılabilir.

Dirençli yol verici, yol vermede stator uçları ile iletkenler arasına eşit dirençler sokar. Motor normal hızını alınca bu dirençler devre dışı edilir ve stator uçlarına normal gerilim tatbik edilir.

Dirençli yol vericinin bağlantısı şekil 18-5 de görülmektedir. Yol verme butonuna basınca M rôle bobininden akım geçer. Ana kontaklar kapanır ve motor dirençler üzerinden üç fazlı şebekeye bağlanır.

M bobinin devresi yardımcı 3 ve 4 numaralı kontaklar aracılığı ile kapalı kalır.

Ana kontaklar kapanınca zaman kontak mekanizması çalışmaya başlar. Önce ayarlanan zamanın sonunda bu kontaklar kapanır ve A bobininden akım geçer. A bobini diğer üç kontağı kapayarak dirençlerin uçları kısa devre olur ve statorun uçlarına normal gerilim tatbik edilmiş olur.

Durdurma butonuna basınca M ve A bobinlerinin devreleri açılır. Ana kontaklar ve dirençleri kısa devre eden kontaklar açılarak motor devreden çıkar.

Bu tip yol vericide, dirençlerde oldukça büyük bir gerilim düşer. Bunun için yol vermede, motor uçları arasındaki gerilim küçütür. Motor hızlandıktan sonra dirençlerin uçlarındaki gerilim küçülür. Motor hızlandıktan sonra stator uçlarındaki gerilim artar. Reaktörlü yol vericinin devresi dirençli yol vericinin devresinin aynidir, sadece dirençlerin yerine reaktör kullanılır.


SARGILI ROTORLU MOTORLAR İÇİN OTOMATİK YOL VERİCİ

Eğer sargılı rotorlu motor değişik devirde çalıştırılacaksa el ile çalıştırılan yol verici kullanılır. Direnç sadece yol vermede kullanılacak ise Şekil 18-6 da görülen otomatik yol verici kullanılır. Bu tip yol vericide rotor devresindeki dirençler, kontaklar aracılığı ile kademeli olarak devre dışı edilir.

Yol verme butonuna basınca M bobininden akım geçer, iletkenler üzerindeki kontaklar kapanarak stator, direk olarak, üç fazlı şebekeye bağlanır. Dirençlerin tamamı rotor devresindedir, motor yavaş yavaş dönmeye başlar. Yol verme butonu bırakıldığında M bobininin akımı M küçük kontakları üzerinden devresini tamamlar.

A kontakları mekanik bir düzende belirli bir müddet açık kalır. Bu müddet sonunda A kontakları kapanır, N bobininden akım geçer ve rotor direnci üzerindeki N kontakları kapanarak R₁ ile işaretli dirençler devre dışı edilir.

B kontakları da mekanik bir düzende belirli bir müddet (birkaç saniye) açık kalır. B kontakları kapanınca O bobininden akım geçer ve rotor direnci üzerindeki O kontakları kapanarak rotor direncinin tamamı devre dışı edilir. Aynı anda C kontakları açılır, N bobininden geçen akım kesilerek N kontakları açılır. D kontakları ka-

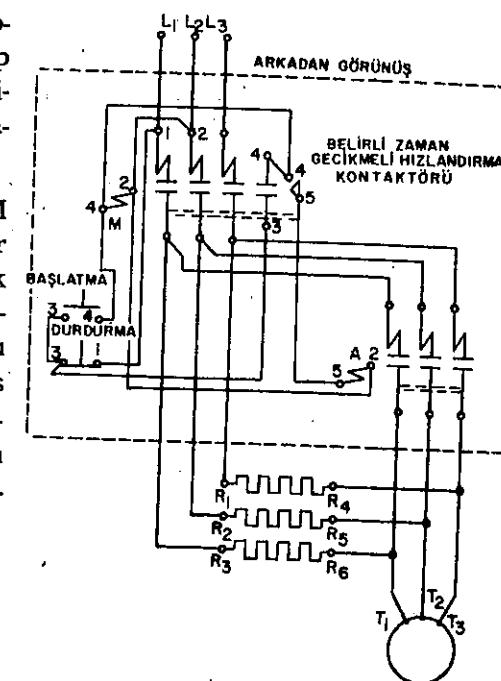

Şekil 18-5. Belirli Zaman Gecikmeli Kontaktör ve Hızlandırma Kontaktörü ile Yolverme Dirençli Kontrol.

panır ve O bobininden geçen akım akmasına devam eder. Durdurma butonuna basınca bütün bobinlerden geçen akım kesilir ve iletkenler üzerindeki kontaklar açılır. Rotor direnci üzerindeki O kontakları da açılarak motor ikinci bir yol verme için hazır duruma geçer.

YILDIZ ÜÇGEN ŞALTER

uygun metod, yol vermede stator sargısını yıldız bağlamaktır. Motor hızlanınca stator sargısı üçgen bağlanır ve tam gerilim ile çalışmasına devam eder.

Bir yıldız üçgen motor şalterinin bağlantısı şekil 18-7 de görülmektedir. Yol verme butonuna basınca M kontakları kapanır. Aynı anda röle bobini Y ile geciktirme bobini TR den akım geçer. Y bobini Y kontaklarını kapar ve motor sargısı yıldız bağlanır. Eğer hat gerilimi 220 volt ise her sarginin uçlarındaki gerilim: $220/1.73 = 127$ volt olur.

Belirli bir zaman sonunda, geciktirme rölesi TR , röle bobini Y nin devresini açar ve Y kontakları açılır. Sonra geciktirme rölesi TR , röle bobini D nin devresini kapatır. D kontakları kapanır ve stator sargısı üçgen bağlanır. Sargı uçlarındaki gerilim normal değerinde iken motor dönmeye devam eder.


Şekil 18-6. Sargılı Rotorlu Asenkron Motorun Otomatik Kontrol Diyagramı.

Üç fazlı üçgen bağlı motora düşük gerilim ile yol vermek için en


MEKANİK ŞALTERLİ OTOTRANSFORMATÖRLE YOL VERME

Yol vermede ototransformatör aracılığı ile stator uçlarına düşük gerilim tatlık edilir. Sonuç olarak yol verme akımı düşüktür. Şalter ile ototransformatörün ve motorun devreye bağlanması şekil 18-8 de görülmektedir. Şalterin iki

sıra sabit kontakları vardır. Birinci sıra «yol verme» ikinci sıra ise «çalışma» diye işaretlenmiştir. Bir sıra kontak yalıtkan bir silindir üzerine tesbit edilmiştir. Silindir, mili döndürme koluna bağlıdır. Bu kontaklar silindir koluna bağ-

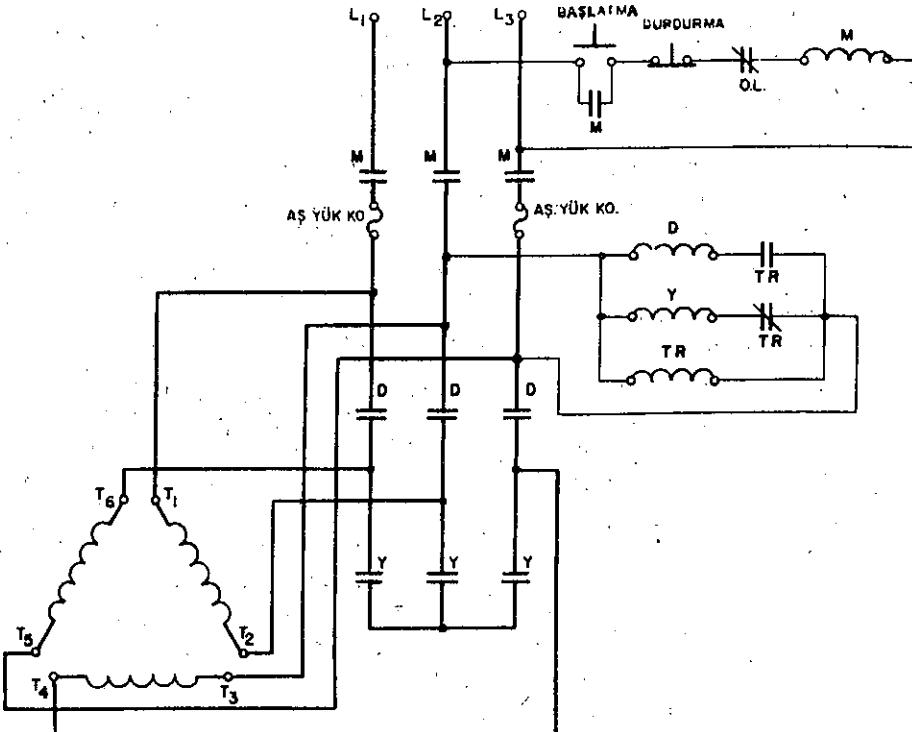

Şekil 18-7. Otomatik Yıldız-Üçgen Şalterin Motora Bağlanması.

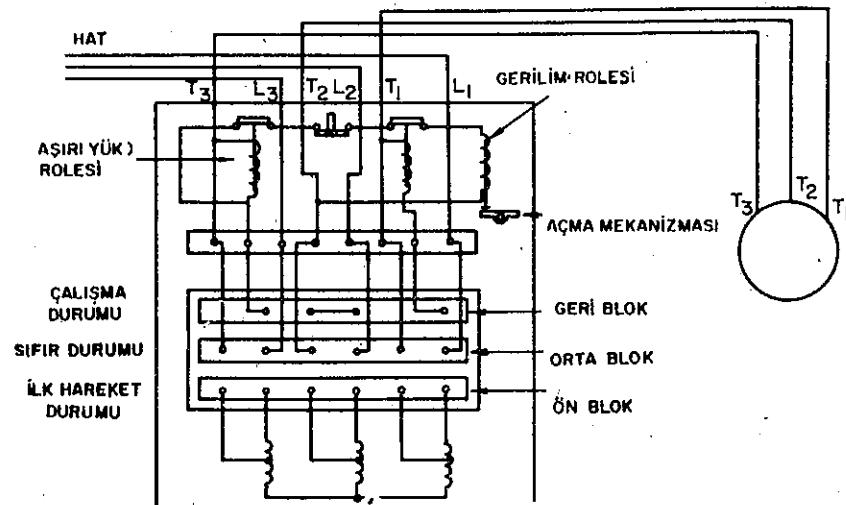

Şekil 18-8. Oto Transformatörlü elle Kumandalı Yolverme.

lı olarak hareket eder. Şalter kolu yol verme durumuna getirilince yıldız bağlı üç ototransformatör üç fazlı şebekeye bağlanır. Transformatörlerin orta uçları motor uçlarına bağlanır. Motor tam devrini alıncaya kadar şalter yol verme durumunda bırakılır.

Motor yaklaşık olarak tam devrini alıncaya şalter kolu hızla çalışma durumuna getirilir. Çalışma durumunda ototransformatör devre dışı edilmişdir, stator direk olarak şebekeye bağlıdır. Şalter kolu çalışma durumunda iken iki faz arasına bağlı düşük gerilim bobini çalışma düzenini yerinde tutar.

Motoru durdurmak için dururma butonuna basılır. Düşük gerilim bobininin devresi açılır ve çalışma düzeni düşer. Yay etkisi ile hareketli kontaklar boş durumunu alır Şekil 18-8 den görülece-


OTOMATİK ŞALTERLİ OTOTRANSFORMATÖRLÜ YOL VERME

Bu tip yol verme mekanik şalterli ototransformatörle yol vermenin aynidir. Bu şalterin faydası motora uygun bir yerden butonla kumanda edilmesidir. Otomatik şalterin bağlantısı şematik olarak Şekil 18-9 da görülmektedir.

Yol verme butonuna basınca L_1 ile L_3 arasında S bobini üzerinden bir devre meydana gelir. S bobi-

ği üzere iki tane manyetik fazla akım rölesi vardır. Motor fazla yüklenirse fazla akım röleleri düşük gerilim bobininin devresini açar. Düşük gerilim bobininden geçen akımın sıfıra düşmesi ile çalışma düzeni düşer ve kontaklar açılır, şalter boş durumunu alır.

Bazı şalterlerde termik fazla akım koruyucusu kullanılır. Mesele motor yaklaşık olarak bir dakika fazla yük ile yüklenirse termik elemanlar geçen fazla akımın etkisi ile fazla işinir. Bu elemanların yakınındaki iki metalli madeni şeritler uzayarak kontrol devresinde normal olarak kapalı olan kontakları açar. Kontaklar açılıncaya röle bobininden geçen akım kesilir ve çalışma düzeninin düşmesi ile şalter kontakları açılır. Motoru tekrar çalıştırmadan önce açılan fazla akım kontaklarına tekrar basmak gereklidir.

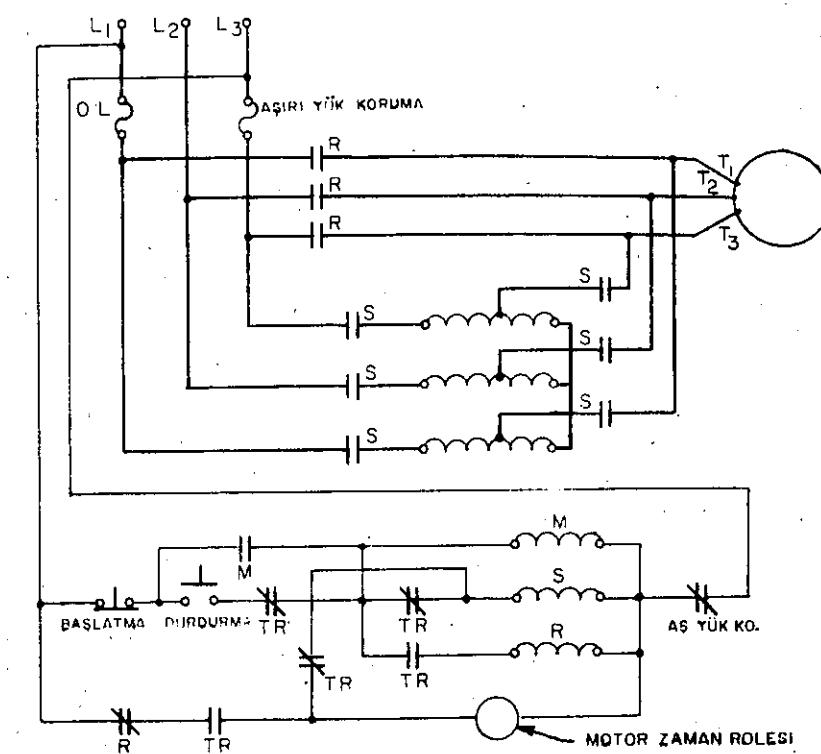

Şekil 18-9. Bir Kısa Devre Rotorlu Endüksiyon Motorunun Ototransformatörü İle Otomatik Yol Verme Devre Diyagramı.

larını harekete getirir. S bobininden geçen akım sıfır olur ve S kontakları açılır. Şimdi R bobininden akım geçer ve R kontakları kapanarak motor direk olarak devreye bağlanır. Motor tam gerilim ile çalışmasına devam eder.

TR kontakları açıldığı için pilot motorundan akım geçmez ve motor durur. Eğer durdurma butonuna basılırsa M ve R bobinlerinin devreleri açılır. Sonuç olarak motor devresindeki R kontakları

açılır ve motor durur. R bobininden geçen akımın kesilmesi ile pilot motorunun devresinde normal olarak kapalı olan R kontakları kapanır ve pilot motor dönerek TR kontaklarını ikinci çalışma için normal durumlarına getirir.

Mekanik veya otomatik şalterli ototransformatörle yol vermede, yıldız bağlantısından üçgene geçişte bir an için motorla şebekenin arası açıktır. Motor üçgen olarak devreye bağlandığında hat akımları

da aşırı bir değişim olur. Yıldız bağlantısından üçgene geçişte motor çok kısa bir an için devre dışı edildiğinden sargılarda gerilimler indüklenir ve bu gerilimler ile şebeke gerilimleri arasındaki açılar çok büyük olabilir. Buna engel olmak için yeni tip bir ototransformatörlü yol verici geliştirilmiştir.

Bu tip bir yol vericinin bağlantısı şekil 18-10'da görülmektedir. Yol verme butonunu basınca S ve Y bobinlerinden akım geçer. Rôle bobini S iletkenler üzerindeki S kontaklarını kapar ve ototransformatör uçları devreye bağlanır. S bobini aynı zamanda yol verme butonunun uçlarındaki S kontaklarını kapatır.

Yol verme butonunun uçlarında S kontakları kapanır kapanmaz Y kontakları kapanır. Aynı anda R bobinine seri bağlı ve normal halde kapalı olan Y kontakları açılırlar. Bu anda Y bobininden akım geçer. Ototransformatörler yıldız olarak şebekeye bağlıdır. ve motor uclarına düşük gerilim tatlık edilir. Ekseriya düşük gerilim normal motor geriliminin % 50 ile % 65 i arasındadır.


Aynı anda önceden ayarlı TR zaman rölesi çalışır ve 4 ile 5 arası açarak 4 ile 6 arasını kapatır. Şimdi Y rölesinin devresi açıkta, akım geçmez fakat R rôle bobininden akım geçer. Y rölesinden akım kesilmez. Y kontakları açılır. R rölesinden akım geçin-

ce R kontakları kapanır ve motor direk olarak devreye bağlanır.

Yol vermede motor devamlı olarak şebekeye bağlı kalır. Yol vermede ototransformatör kademeli olarak şebeke ile motor arasına reaktör olarak girer. Meselâ Y kontakları açık ve R kontakları kapanmadan ototransformatörlerin bir kısmı devreye seridir. R kontakları kapanınca önce devreye seri olan transformatör kısımları kısa devre edilir. Bu tip yol vermede şebekedeki ani akım değişimleri minimumdur.

R bobinine seri bağlı küçük Y kontakları normal durumda kapatılmıştır. Bu kontaklar ancak Y bobininden geçen akım kesilince kapatılır. Y bobininden geçen akım kesilmedikçe R bobininden akım geçmez. Mekanik bir tertip sayesinde Y kontakları açılmadan R kontakları kapatılmaz.

Durdurma butonuna basınca kumanda devresi açılır ve R ile S devresinde geçen akımlar kesilir. Motor devresindeki R ve S kontakları ile kumanda devresindeki S kontakları açılır ve motor durur. Normal olarak kapalı bulunan ve R bobinine seri bağlı Y kontakları tekrar kapatılır. Zaman rölesi 4 ve 6 numaralı kontakları açar, 4 ve 5 numaralı kontakları kapatır. Sonuç olarak otomatik yol verici motora yol vermeye hazır duruma geçer.

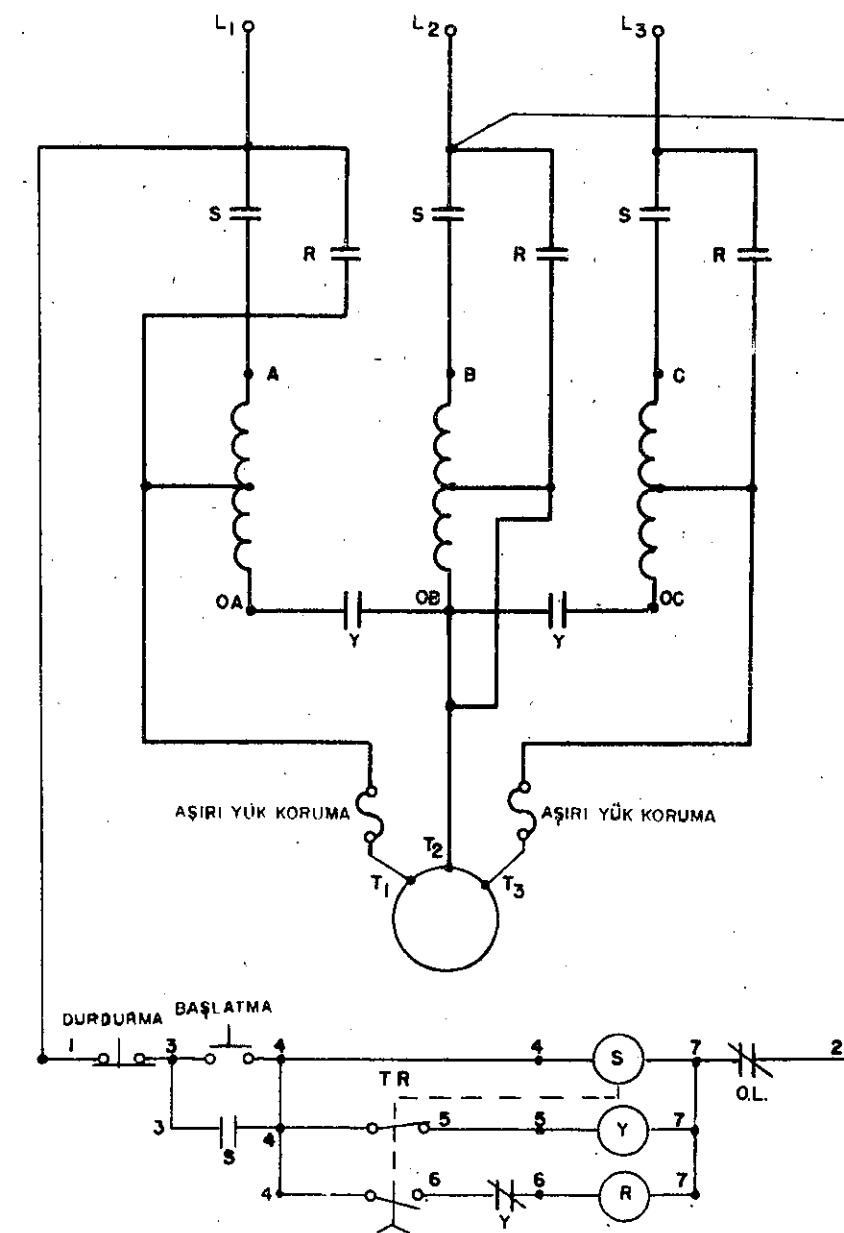

Şekil 18-10. Bir Motorun Ototransformatörle Düşük Gerilimli Olarak, Zaman Gecikmeli Kontörle Otomatik Çalıştırma Devresi.

SENKRON MOTOR İÇİN OTOMATİK YOL VERİCİ


Senkron motorlara doğrudan doğruya manyetik şalterlerle, mekanik şalterli ototransformatörlerle veya otomatik şalterli ototransformatörlerle yol verilir. Bazan yol verici üzerinde dinamik frenleme düzeni bulunur.

Dinamik frenleme düzenli bir yol vericinin bağlantısı şekil 18-11 de görülmektedir. Yol verme butonuna basınca M rôle bobininden akım geçer. Normal olarak açık bulunan M kontakları kapanır ve normal olarak kapalı bulunan M kontakları açılır. Sonuç olarak motor uçlarına normal gerilim tattık edilir. Motor hızı yaklaşık

olarak senkron değerini alınca D.A. alan sargası uyarılır.

Durdurma butonuna basınca M bobininden geçen akım kesilir, kapalı bulunan M kontakları açılarak motor devreden çıkar. Aynı anda açık bulunan M kontakları kapanarak stator uçları R dirençlerine bağlanır. D.A. alan devresi uyarlı olarak kalır. Sonuç olarak motor üç fazlı generatör olarak çalışır ve aniden durur.

Senkron motora tam veya düşük gerilim ile yol veren, D.A. alanını otomatik olarak uyarın ve motor senkronizmenden çokluca otomatik olarak D.A. alan devresini açan yolvericiler de vardır.

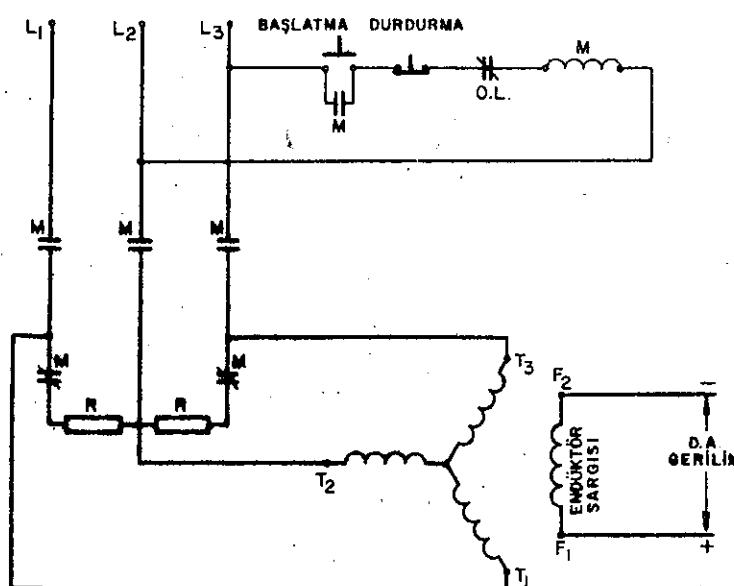

Şekil 18-11. Senkron Motora Yol Verme ile Dinamik Frenleme.


HATIRDA TUTULMASI GEREKEN NOKTALAR

- Şematik diagramda resim yerine semboller kullanılır. Diagram aygıtın ayrı kısımlarının devreye nasıl bağlandığını gösterir. Şematik diagram kumanda devrelerinin analiz ve etütünde ve elektrik devre elemanlarının çalışma sıralarının tetkikinde kullanılır.
- Bağlantı diagramı kumanda aygıtının parçalarını normal yerlerinde gösterir. Her iletken normal yerindedir. Bu tip diagram kumanda aygıtını ve devresini bağlayan tarafından kullanılır.
- Tesisat diagramı kumanda aygıtı ile diğer aygıtların ve bağlantının görünüş resmidir. Bu tip diagramda motorun dış bağlantıları ile şebeke bağlantısı da gösterilir. Bu tip diagram kumanda aygıtları ile motorların ve diğer aygıtların bağlantılarının yapılmasında kullanılır.
- Üç butonlu şalterle motor kısa aralıklarla çalıştırılır durdurulur ve tekrar çalıştırılır durdurulur. Bu şekilde motora veya çevirdiği yükle istenen durum verilir.
- Ani durmayı sağlayan kumanda aygıtı ile motor ani olarak durur. Durdurulmak istenen motorun iki giriş ucunun yerleri değiştirilince motor ters yönde dönmek ister. Fakat motor du-
- rarak ters yönde dönmeye va-
kit bulmadan devre açılır.
- Kumanda devrelerinde kullanılan kilitleme sistemi ile bir eleman devrede iken diğeri devreye giremez. İlkinci elemanın devreye girmesi için birinci elemanın devreden çıkışması gereklidir.
- Dinamik frenlemenin gayesi motoru ani olarak durdurmaktadır. Motor devreden çıkar çıkmaz uçlarına direnç bağlanır. Motor generatör olarak çalışır ve biriken mekanik enerji direnç üzerinden boşalarak motor ani olarak durur.
- Aşağıdaki motor yolvericilerinin şematik diagramları bölüm 18 de verilmiştir. Her yolvericinin çalışmasını öğreniniz.
 - Direk yol verme şalteri.
 - Yön değiştirme tertipli direk yol verme şalteri.
 - Üçbutonlu yol verme şalteri.
 - Ani durmayı sağlayan kumanda aygıtı direk yol verme şalteri.
 - Dinamik frenleme düzenli direk yol verme şalteri.
 - Dirençli veya reaktörlü motor yolvericisi.
 - Sargılı rotorlu motor için otomatik yolverici.
 - Yıldız üçgen motor şalteri.
 - Mekanik ve otomatik oto- transformatörlü yolvericiler.

TEKRARLAMA SORULARI

1. Üç butonlu motor şalterini anlatınız.
2. Üç butonlu şalterin üç fazlı sincap kafesli motora bağlantı şemasını çiziniz.
3. Äni durmayı sağlayan motor şalterini anlatınız.
4. Dinamik frenleme, üç fazlı sincap kafesli motorlara nasıl uygulanır?
5. Dinamik frenleme, üç fazlı senkron motorlara nasıl uygulanır.
6. a. Dirençli, otomatik motor şalterinin üç fazlı sincap kafesli motora bağlantı şemasını çiziniz.
b. Dirençli, otomatik yol verme şalterinin çalışmasını şematik diagramını çizerek anlatınız.
7. a. Üç fazlı, üçgen bağlı, sincap kafesli endüksiyon motoruna bağlı bir yıldız üçgen şalterin şematik diagramını çiziniz.
b. Yıldız üçgen şalteri mahsurlarından birini söyleyiniz.
8. Yön değiştirme tertipli direk motor şalterinin kumanda devresinin şematik diagramını çiziniz. İleri, geri ve durdurma butonları ile bobin ve kontakları işaretleyiniz.
9. a. Elektriksel kilitleme nedir?
- b. Soru 8 deki kumanda devresinde nasıl elektriksel kilitlemenin kullanıldığı anlatınız.
10. a. Şematik diagram nedir?
b. Bağlantı diagramı nedir?
11. Üç fazlı, sarmal rotorlu motorlarda kullanılan bir otomatik yolvericinin şematik diagramını çiziniz.
12. Bu yolvericinin çalışmasını anlatınız.
13. Üç fazlı, 220 voltlu bir sincap kafesli endüksiyon motoruna yol vermede mekanik şalterli ototransformatörlü bir yolverici, kullanılmalıdır. Yolverme anında motor üçlerine tatlık edilen gerilim normal geriliminin % 50 si kadardır motor tam yüküne bağlıdır. Şalter yolverme durumunda iken motor çok yavaş yol alır, sebebini anlatınız.
14. Üç fazlı senkron motora bağlı ototransformatörlü bir yolvericinin şematik diagramını çiziniz. Motor devrede iken ototransformatörü devre dışı eden bağlantıları ilâve ediniz.
15. a. Soru 14 de elde edilen yolvericinin çalışmasını anlatınız.
b. Motor devrede iken ototransformatörün devre dışı edilişini ve faydasını anlatınız.

Tek Fazlı Motorlar

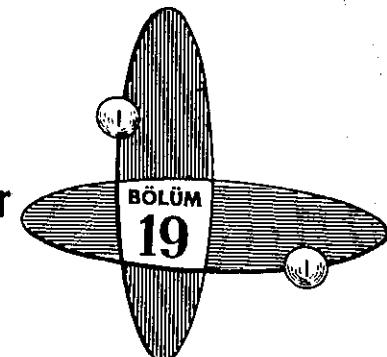

GİRİŞ

Tek fazlı motorların birkaç tipi bu bölümde ele alınacaktır, bunlar tek fazlı endüksiyon motoru, repülsiyon motoru repülsiyon endüksiyon motoru, seri motor ve gölgeli kutuplu motordur. Üç fazlı motorların, tek fazlı motorlardan daha iyi çalışma performansı

olmasına rağmen, çoğu zaman elde kullanılabilen sadece tek faz bulunabilir. Normal olarak, tek fazlı motorların çoğu, beşte bir gücünden küçüktür. Fakat 20 hp ve daha büyük tek fazlı motorların kullanıldığı yerlerde vardır.

TEK FAZLI ENDÜKSİYON MOTORLARI

Tek fazlı motorların iki ana tipi; direnç yol vermelii, endüksiyon motoru ve kondansatör yol vermelii, endüksiyon motorudur. Motorların bu her iki tipi de ekseriya 1 beşte bir gücünden küçüktür. Direnç yol vermelii, endüksiyon motoru kuvvetli yol alma momenti istemeyen cihazlar ile nispeten ufak yükleri çalıştırır. Diğer taraf-

tan, kondansatör yol vermelii, endüksiyon motoru, daha kuvvetli yol alma momentine ihtiyaç gösteren, buz dolapları, kompresörler ve benzer tip yükteki cihazlarda kullanılır. Oldukça ucuz, sağlam yapılı ve iyi çalışma performansları olduğundan, her iki tip motorun da birçok kullanılış yeri vardır.

DİRENÇ YOL VERMELİ ENDÜKSİYON MOTORUN YAPISI

Direnç yol vermelii endüksiyon motor, beş ana parçadan meydana gelir:

1. Stator denen duran kısım
2. Rotor denen dönen kısım
3. Motor içine konulan merkezkaç anahtar
4. Rotor milini taşıyan yatakların bulunduğu, gövdeye cıva ta ile bağlanan iki kapak
5. Stator çekirdeğinin yerleştirildiği gövde.


Direnç yol vermelii endüksiyon motorunun statoru, levhali çelik çekirdeğin oluklarına yerleştirilen iki sargidan meydana gelir. Bu iki sargı, aralarında 90 elektrik derecesi bulunacak şekilde yerleştirilir. Bu sargılardan biri, çalışma sargısı veya ana sargı olup, diğer

yol verme sargasıdır. (yardımcı sargı)

Çalıştırma sargısı, oldukça fazla yalıtılmış bakır teldir ve stator oluklarının altına yerleştirilir. Yol verme sargısı daha küçük kesitlidir ve çalışma sargılarının üzerine yerleştirilir.

Motor çalışmaya başlarken, her iki sargı da tek fazlı hatta paralel olarak bağlanır. Motor, yaklaşık olarak nominal hızın $2/3$ ünden $3/4$ üne kadar ivmelendirildikten sonra, merkezkaç anahtar yardımıyla, yardımcı (yol verme) sargı otomatik olarak devreden çıkar.

Rotorun yapısı, üç fazlı, sincap kafesli endüksiyon motorunun ayındır. Tek fazlı endüksiyon motorun tipik sincap kafesli rotoru

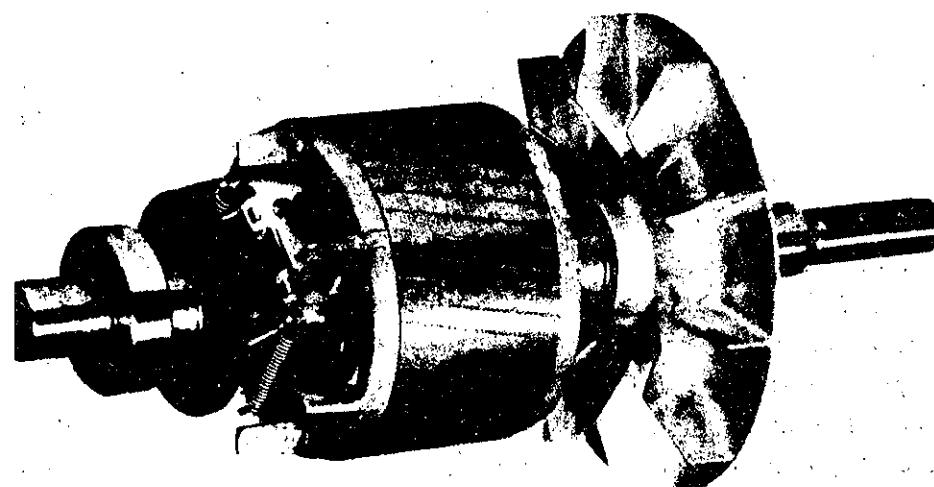

Şekil 19-1. Bir Fazlı Kondansatörlü Asenkron Motorun Rotoru

Şekil 19-1 de gösterilmektedir. Arıza yaratacak sargası olmadığından, bu tip rotor daha az bakıma ihtiyaç gösterir. Bundan başka, kontrol ve bakıma ihtiyaç gösteren fırçalar, bilezikler veya kollektörleri yoktur. Rotor pervaneleri, rotorun bir parçasıdır; sargıların aşırı ısınmasını sağlar.


Merkezkaç anahtar, motorun içine monte edilir. Bu anahtarın görevi rotor önceden tayin edilen bir hızda erişince yol verme sargılarını hattan ayırmaktır. Merkezkaç anahtar bir duran kısım ile bir de dönen kısından ibarettir. Duran kısım, kapaklardan biri üzerine monte edilir ve tek kutuplu anahtar gibi çalışan iki temas noktası vardır. Merkezkaç anahtarın dönen kısımı rotor üzerine monte edilir.

Şekil 19-2, tipik bir merkezkaç anahtarını göstermektedir. Şekil 19-3, ise bu anahtarın nasıl çalıştığını gösteriyor. Duruş anında,



Şekil 19-2. Merkezkaç Anahtar Mekanizması

dönen kısının fiber yüzüğünün üzerindeki yayın basıncı, kontakları kapalı tutar. Nominal hızın yaklaşık $3/4$ ünde, rotorun merkezkaç tesiri, yay ve fiber yüzükteki basıncın ortadan kalkmasına sebep olur ve kontakları açar böylece yardımcı sargı devresi hattan ayrıılır.

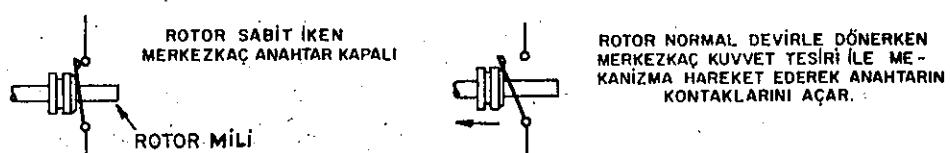

Şekil 19-3. Merkezkaç Anahtarın Çalışmasını Açıklayan Diyagram.

CALIŞMA PRENSİBİ

Motor devresinin kapalı olduğu anda, yardımcı ve ana (Çalıştırma) sargıların her ikisi de enerjilenir. Çalıştırma sargılarının daha

kalin telden yapıldığı hatırladır, bunun için, sarginin direnci az olur. Bununla beraber, bu sargıların endüktif reaktansı oldukça


büyük olacak şekilde stator oluklarının altına yerleştirilir. Böylece bu sarginın direnci az ve endüktif reaktansı bittiğinden sargıdan geçen akım, gerilimden oldukça geri kalır.

Yol verme sargasındaki akım, gerilim ile daha yakın aynı fazda olacaktır. Bu sargedada daha ince tel vardır; bunun için, sarginın direnci büyük. Ayrıca bu sargı, stator oluklarının üstüne yakın yerleştirilir, böylece sargıyi sarان demir kütle daha azdır ve bundan dolayı endüktif reaktansı küçütür.

Şekil 19-4 te görüldüğü gibi ana sargıdaki akım (I_a), yardımçı sargasındaki akımdan (I_s), yaklaşık olarak 90° geri kalır. Bu sargılarda akan iki akım 90° faz farklı olduğu zaman; bu akımların her birinin titreşen alan tesirleri, stator çemberdeğinin iç çevresinde dönen alan tesiri yaratacak şekilde birleşirler. Bu dönen manyetik alanın hızı, üç fazlı endüksiyon motorunda olduğu gibi tayin edilir.

Direnç yol vermeli tipte bir tek fazlı endüksiyon motorunun, ana sargası ve yardımçı sargasının her ikisi de dört kutupludur ve 60 sayılık bir kaynaktan beslenmektedir. Dönen alanın senkron hızı:

$$S = \frac{120 F}{4} = \frac{120 \times 60}{4} = 1800 \text{ devir/dakika}$$

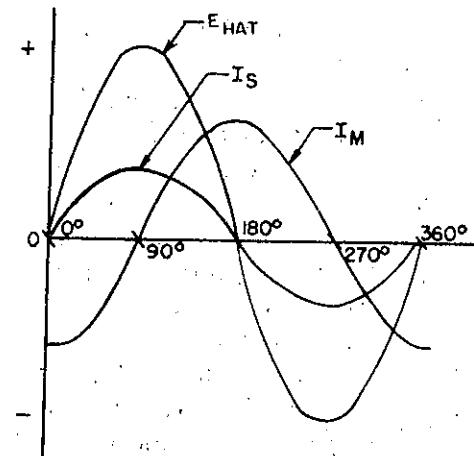


Şekil 19-4. Ana ve Yardımcı Sargılardan Geçen Akımlar Arasındaki Faz İlişkisi.

$$S = \frac{\text{Senkron Hız}}{\text{F}} = \frac{\text{Sayılık}}{\text{Cinsinden frekans}}$$

Döner alan, senkron hızda dönerken, sincap kafesli sarginın barkır çubuklarını keser ve sincap kafesli sargedada gerilimler endükler. Bu endükleme gerilimleri, rotor çubuklarından bir akım geçirir, bu akım bir manyetik alan meydana getirir. Bu rotor alanı, stator ile karşılıklı tesir yaratarak motoru döndürür.

Şekil 19-5 de merkezkaç anahtar kapalı iken ve motor, normal çalışma hızına kadar ivmelemediği ve merkezkaç anahtar açık olduğu zamanki bağlantılar gösterilmektedir.

Motor çalışmaya başlayınca, rotorda iki sebepten dolayı akım endüklenir: (1) alternatif stator akısı rotorda «transformatör elekte-

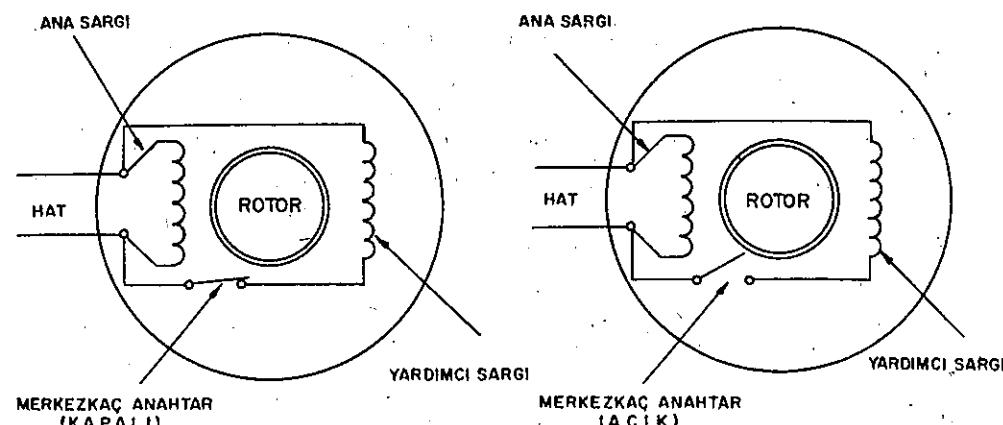

Şekil 19-5. Santrifüj Anahtarın İlk Hareket ve Çalışmadaki Bağlantıları.

motor kuvveti» endükler ve (2) stator alanını keserken, rotor çubuklarında «hız elektromotor kuvveti» endüklenir. Rotorun dönüsünün devamını sağlayan dönmeye momentini yaratacak şekilde, alternatif elektromotor kuvvetlerinin bileşik tesiri, rotor üzerinde kutuplar meydana getirir.


Bu tip motor yol verme anında, yol verme sargası ile ana sarginin ikisi birden enerjilenmelidir. Bu sargılardaki iki akım yaklaşık olarak birbirinden 90° faz farklı oluklarından; motor, iki fazlı endüksiyon motoruna benzer. Fakat besleme kaynağı tek fazlıdır; bu sebepten, tek fazlı hattan iki fazlı motor gibi çalışmaya bağladığından dolayı, bu motora aykırı fazlı motor denir. Motor bir kere nominal hız'a yakın değere kadar ivmenirse, çalıştırma sargası üzerinden tek fazlı endüksiyon motoru gibi çalışacaktır.

Herhangi bir sebepten merkezkaç anahtar mekanizması arızalı olursa ve motor durduğu zaman anahtar kontakları kapanmazsa yardımçı sargı devresi açık olabilir. Motor devresi tekrar enerjilendiğinde, motor çalışmaya başlamayacaktır. Gerekli başlangıç döhme momentini yaratacak şekilde motor devresinin kapalı olduğu anda, motorun başlatma ve çalıştırma sargılarının her ikisi de enerjilenmelidir. Mekanizması arızalı veya anahtar temas noktaları kirli ise, merkezkaç anahtar bir arıza kaynağı olabilir. Motor çalışmaya başlamazsa, fakat akçak bir vinlama sesi verirse, bir sargı açık devre olabilir.

Eğer sadece bir stator sargasından akım geçerse bu, dönen bir alan değil, alternatif bir alan meydana getirir. Eğer rotor duruyorsa, bu alternatif akım, transformatörün sekonderi gibi çalışan rotor

dükler. Bu endükleme akımının meydana getirdiği rotor kutupları, stator kutuplarının «ölü merkezi» üzerinde olduğundan; her iki dönüş yönünde de başlangıç dönme momenti meydana gelmez. Ayrık fazlı bir motor çok büyük bir yük ile çalıştırılmasına başlanırsa, merkezkaç anahtarları açmağa yeterli yüksek bir hız erişemeyebilir. Ayrıca, motora tahtık edilen gerilim de düşük olursa, motor merkezkaç anahtarları çalışabilmesi için istenilen hızı erişmeyecebilir.

Yol verme sargısında kullanılan tel ince olduğundan, bu sarginin diken bileşeni oldukça sivuktur. Normal olarak yol verme sargısı, motorun nominal hızda kadar yükseltebilmesi için geçen zamana, yani 3-4 saniye kadar çalışacağına göre hesap edilir. Bu sebepten, motor nominal hızının yaklaşık olarak $\frac{3}{4}$ tane çıkışına merkezkaç

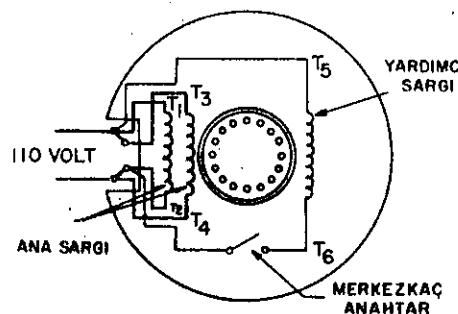


Şekil 19-6. Çift Gerillimli Motorun 110 v. daki Bağlantısı


anahtar vasıtasıyla yol verme sargısının hattan ayrılması çok önemlidir. Motorun yol verme sargısı üzerinden 60 saniyeden daha fazla çalışması, sarginin fazla ısınmasına veya yanmasına sebep olabilir.

Motorun dönüş yönü değiştirilmek isteniyorsa, yol verme veya çalışma sargısından herhangi birinin uçları yer değiştirir. Bu sargıların herhangi birinin uçlarının yer değiştirmesiyle, stator alanının dönüş yönü ters çevrilir. Sonuç olarak da, rotorun dönüş yönü değiştirilir.

Tek fazlı motorların, çoğu zaman, 110 ve 220 voltluq çift gerillim değeri vardır. Çalışma sargısı iki kısımdan ibaret olup, herbiri 110 volotta çalışır. Çalışma sargısının bir kısmı T_1 ve T_2 olarak işaretlenirken, diğer kısmı T_3 ve T_4 olarak işaretlenir. Motor 220 volotta çalıştırılırsa, 220 voltluq hatta 110 voltluq iki sargı seri olarak bağlanır. Eğer motor 110 volotta çalıştırılırsa, 110 voltluq A hat-

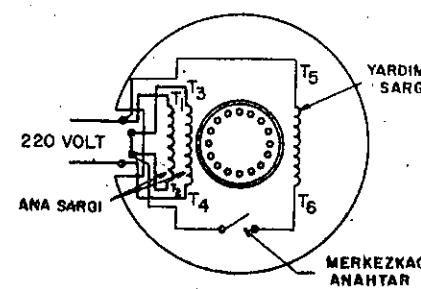

Şekil 19-7. Çift Gerillimli Motorun 220 v. daki Bağlantısı

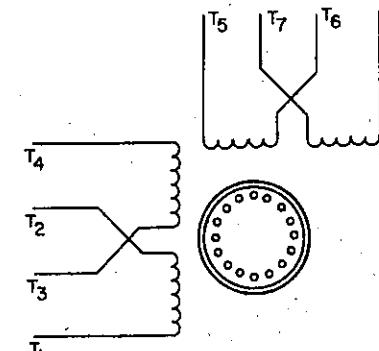


Şekil 19-8. İki Yardımcı ve İki Ana Sargı Olan Çift Gerillimli Motordaki Sargıların Çeşitli Bağlanması

ta, 110 voltluq iki sargı paralel olarak bağlanır. Buna karşılık yol verme sargısı, sadece bir 110 voltluq sargıdan ibarettir. Başlatma sargısının uçları, T_5 ve T_6 olarak işaretlenir. Motor 110 volutta çalışıyorsa, çalışma sargısının her iki kısmı da yol verme sargısı ile paralel bağlanır.

110 volta bağlı çift gerillimli motorun devre bağlantıları Şekil 19-6'da gösterilmiştir. Şekil 19-7 de görüldüğü gibi, 220 voltluq çalışma için üç kutusundaki, bağlantı kısa devre elemanları öyle değiştirilir ki; 110 voltluq iki çalışma sargısı seri olarak bağlı olsun. 220 voltluq hatta, çalışma sargısının iki kısmı seri olarak bağlanır. 110 voltluq yol verme sargısının, çalışma sargısının bir kısmı ile paralel bağlı olduğuna dikkat edilmelidir. Çalışma sargısının bu kısmındaki gerilim düşmesi 110 voltsa, yol verme sargısındaki gerilim de 110 volt olacaktır.

Bazı çift gerillimli, direnç yol vermelii, endüksiyon motorlarının iki kısımlı sargısı olduğu gibi iki kısımlı çalışma sargısı vardır. Çalışma sargısının kısımlarının biri T_1 ve T_2 , diğer kısmı da T_3 ve T_4 olarak işaretlenir. Çalışma sargısının iki kısımdan biri T_5 ve T_6 ve diğer kısmı da T_7 ve T_8 olarak işaretlenir.

Şekil 19-8 de iki yol verme sargısı ile iki çalışma sargısı olan

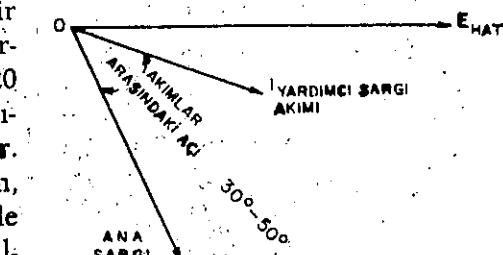

Şekil 19-9. Dirençle Yolvermeli Endüksiyon Motorunda Yardımcı ve Ana Sargı Akımları Arasındaki Açı

çift gerilimli motorun sargı bağlantıları görülmüyor.

Direnç yol vermelii endüksiyon motorunun hız regülasyonu çok iyidir. Yüksüz durumdan tam yük durumuna kadar hız performansı, üç fazlı, sincap kafesli endüksiyon motorunkinin hemen hemen aynıdır. Kayma yüzdesi % 4 - % 6 kadardır.

Direnç yol vermelii endüksiyon motorunun yol alma momenti, oldukça zayıftır. Önceden izah edildiği gibi, oldukça kalın teli olmakla beraber, ana sarginin az direnci vardır. Ayrıca, stator oluklarının üstüne yakın yerleştirilmiş olmakla beraber, yol verme sargısının endüktif reaktans bileşeni de va-


dir. Sonuç olarak, R bileşeni dolayısıyle, ana sargıdaki akım hat geriliminden 90° geri kalmaz. Bundan başka, endüktif reaktans dolayısıyla, yol verme sargısındaki akım, hat gerilimi ile aynı fazda da değildir.

Tipik bir direnç yol vermelii endüksiyon motorunun ana ve yardımcı sargısındaki akımlar arasındaki açı Şekil 19-9'da gösterilmektedir. İki akım arasındaki açının 90° den oldukça az olduğuna dikkat edilmelidir. Pratikte, bu açı, çoğu zaman, 30° ile 50° arasındadır. Zayıf bir dönen manyetik alan ve bunun sonucunda küçük bir yol alma momenti için bu, kافي bir faz açısıdır.

KONDANSATÖR YOL VERMELİ ENDÜKSİYON MOTORU

Kondansatör yol vermelii endüksiyon motorunun yapısı, yol verme sargısıyle seri bağlı bir kondansatör hariç, pratik olarak direnç yol vermelii endüksiyon motorunun aynıdır. Bu kondansatör, motor gövdesi üzerinde herhangi uygun bir yere monte edilir. Bazı hallerde, kondansatör motor gövdesinin içine monte edilir. Bu tip motorun yol alma momenti direnç yol vermelii motorunkinden daha büyuktur ve yol alma akımı daha küçüktür.

Kondansatör yol vermelii endüksiyon motorları, buz dolapla-

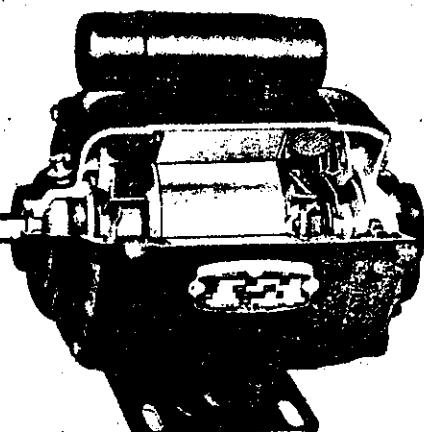


Şekil 19-10. KÜÇÜK GÜÇÜ TEK FAZLI BİR MOTORUN İŞ GÖRÜNÜŞÜ.

TEK FAZ

icin başlangıç döndürmek için direnç yol vermelii motorundan daha fazla.

Bu motor, kondansatör yardımı sargı devresinde işlenmeye başlar. Normal çalışmada, sadece çalışma sargısından akım geçer ve motor, bir fazlı endüksiyon motoru gibi çalışır. Kondansatörün görevi yol alma momentini yükseltmektir ve yol alma anında sadece iki veya üç saniye için devrede kaldığından motorun güç katsayısını yükseltmekte kullanılır.

Kondansatör yol vermelii endüksiyon motorlarında, bozuk kondansatörler sık sık arıza kaynağının olurlar. Kondansatör kısa devre olur ve motor kolu devresindeki koruyucu sigortanın atmasına sebeplidir. Eğer sigorta değeri oldukça büyük olup da motoru besleyen güç kaynağını kesemezse,

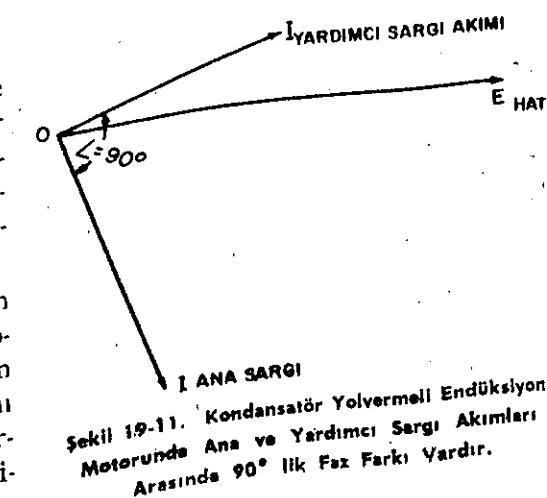

Şekil 19-11. Kondansatör Yolvermeli Endüksiyon Motorunda Ana ve Yardımcı Sargı Akımları Arasında 90° lik Faz Farkı Vardır.

verme sargası yanabilir. Motor bir zaman içinde birkaç devre çalıştırılır durdurulursa yol me kondansatörleri kısa devre nağa temayıllidür. Kondansa arızasına engel olmak için, çok motor imalatçıları kondan ör başlatmalı, endüksiyon motorlarının bir saat içinde 20 defa fazla çalıştırmağa başlatılmasını tavsiye ederler.


Kondansatör yol vermelii endüksiyon motorlarında kâğıt ve pira-kondansatörlerin her ikisi de lanılır. Eğer motor kısa zamanlıklarında sık sık çalıştırılırsa tük yol alma akımları kondan örün dielektrik maddesini ha ugratır.

Kondansatör yol vermelii endüksiyon motorunun hız regülasyonu iyidir. Tam yükteki, kayma desı % 4 - % 6 kadardır. Yani performansı, direnç endüksiyon motorunun aynıdır.

Kondansatör yol vermelii endüksiyon motorunun dönüş yönü ters çevirmek için yol verme sargası devresindeki uçların yerleri değiştirilir. Bunun sonucunda, stator sargaslarında meydana gelen manyetik alan, stator çekirdeği etrafında ters yönde döner ve rotorun dönüsü de ters olur. Dönüş yönü, çift çalışma sargı ucunun da yer değiştirmesi ile ters yapılabılır.

Motorun dönüş yönünü ters çevirmek için yol verme sargasının uçları ters bağlanmadan önce, kondansatör yol vermelii endüksiyon motorunun devre bağlantıları Şekil 19-12 de görülmektedir. Motorun dönüş yönünü ters çevirmek için, yol verme sargı telleri ters bağlandıktan sonra, motorun devre bağlantıları Şekil 19-13 te görülmektedir.

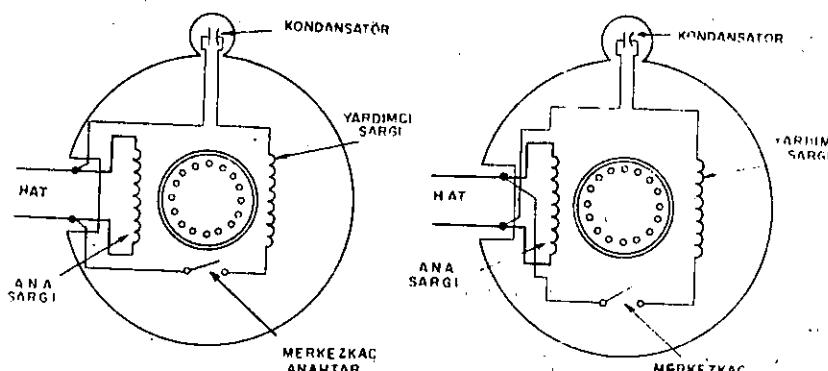Kondansatör yol vermelii endüksiyon motorları ekseriya 110 ve



19-12. Yolvermede Kondansatörlü Endüksiyon Motoru

Şekil 19-13. Kondansatör Yolvermeli Motorun Devre Yönüne Değiştirilmesi.


220 voltlu olmak üzere çift gerilimlidir ve bağlantıları direnç yol aynıdır.

KONDANSATÖR YOL VERMELİ KONDANSATÖR ÇALIŞMALI MOTORLAR

Yardımcı sargı ve kondansatörün her zaman devreye bağlı olması hariç; kondansatör yol vermelii, kondansatör çalıştırmalı motor, kondansatör yol vermelii, endüksiyon motoruna benzer. Bu motorun çok iyi yol alma momen ti vardır. Ayrıca kondansatör, motorda her zaman kullanıldıgından, nominal yükte güç katsayısı, pratik olarak bir'e eşittir.


Bu tip motorun çeşitli şekillerinin çalışmaları esas olarak aynıdır. Bir çeşit kondansatör yol vermelii kondansatör çalıştırmalı motorun, 90° aralıklla yerleştirilmiş iki stator sargası vardır. Ana sargı direk olarak hat gerilimine bağlanır. Kondansatör, yardımcı sargı ile seri bağlıdır. Kondansatör ile seri bağlı bu ikinci sargı da hat gerilimine bağlıdır. Yani her iki sarga devamlı olarak devre ye bağlıdır ve bunun için merkezkaç anahtar yoktur.

Kondansatör yol vermelii, kondansatör çalıştırmalı bir motorun iç bağlantıları, Şekil 19-14 te gösterilmiştir. Bu motorun oldukça fazla tatbikatı vardır ve brülörlerde, bazı vantilatörlerde ve ufak ağaç ve metal işleyen makinalarda kullanılır. Bu motorun dönüş

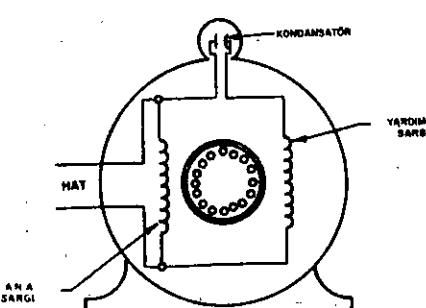


Şekil 19-14. Bir Kondansatör Yolvermeli ve Kondansatör Çalışmalı Motorun Bağlantısı.

yönüne ters çevirmek için, başlatma sargasının üç bağlantılarının değiştirilmesi gereklidir.

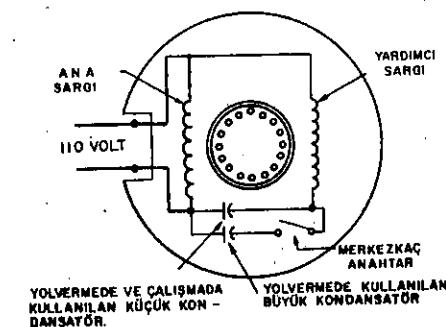

Şekil 19-15. Yolvermede ve Çalışmada Kondansatörlü Olan Motorun Bağlantısı.

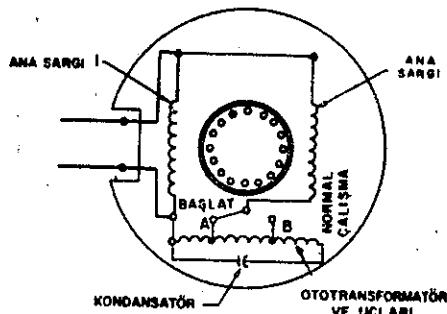

Şekil 19-16. Bir Kondansatör Yolvermeli, Kondansatör Çalışmalı, Ototransformatörlü Motorun Bağlanması.

Kondansatör yol vermelikondansatör çalıştırılmış motorun ikinci tipinde, iki adet kondansatör kullanılır. Motor yol alırken yardımcı sargı ile büyük degerde bir kondansatör seri bağlanır.

Motorun iç bağlantıları, Şekil 19-15 te gösterilmiştir. Çalışmağa bağlarken, iki kondansatör paralleldir. Motor nominal hızın % 75 ine erişince, merkezkaç anahtar büyük kondansatörü devreden ayırr. Bundan sonra motor yardımcı sargıya küçük bir kondansatör seri bağlı olarak çalışmağa devam eder.

Bu motorun, çok iyi yol alma momenti, iyi hız regülasyonu ve pratik olarak nominal yükte % 100 güç katsayısi vardır. Ocağa kömür atan cihazlarda, buz dolaplarında, kompresörlerde ve kuvvetli

yol alma momenti ve iyi hız regülasyonu isteyen diğer uygulamalarda kullanılır. Kondansatör yol vermelikondansatör çalıştırılmış motorun üçüncü çeşidine, yüksek yol alma momenti ile yüksek çalışma güç katsayısi elde etmek için, bir ototransformatör bir kondansatörle beraber kullanılır.

Bu tip motorun iç bağlantıları, Şekil 19-16 da gösterilmiştir. Motor çalışmaya başlayınca, merkezkaç anahtar, 2 sargıyı, orta uçlu ototransformatörün A noktasına bağlar. Bu, kondansatörü, yaklaşık olarak 500 voltlu bir gerilime bağlar. Sonuç olarak, 2. sargıdaki ileri fazda akım kuvvetli bir yol alma momenti yaratır.

Motor nominal hızın % 75 ine eriştiği zaman; merkezkaç anahtar, yol verme sargısını A noktasından ayırr ve bu sargıyı ototransformatördeki B noktasına bağlar. Şimdi, kondansatöre daha az gerilim tatbik edilir, fakat motor her iki sargısı da enerjili olarak çalışır. Kondansatör, nominal yükte pratik olarak bir'e eşit güç faktörü ile çalışır:

Bu motorun momenti çok iyidir ve hız regülasyonu da tammin edicidir. Bu motor, buz dolapları, kompresörler ve kuvvetli yol alma momenti ve oldukça sabit hız isteyen diğer yükler gibi uygulamalarda kullanılır.

REPÜLSİYON MOTORLARI

Repülsiyon motorları, üç sınıfa ayrırlır: Repülsiyon motor; repülsiyon yol vermelik, endüksiyon motoru ve repülsiyon-endüksiyon motorudur. İsimleri benzediği

için, bu üç tip motor ekseriya elektrik işçilerini yanlıstır. Bununla beraber, motorların yapıları, çalışma karakteristikleri ve sanayide kullanılma tatbikatı farklıdır.

REPÜLSİYON MOTORU

Bir repülsiyon motorunun esas parçaları şunlardır:


- Levhali bir stator çekirdeği, ayrik fazlı motorun ana sargılara benzer bir sargı ile taramalanır. Stator, genellikle dört, altı veya sekiz kutuplu olur.
- İçine sargı yerleştirilmiş oluklu çekişdektenden ibaret bir rotor. Doğru akım motorunun endüvisine benzer şekilde olduğundan bu rotora da endüvi denir. Bu endüvi sargısını meydana getiren bobinler, kollektöre bağlanırlar.
- Motor gövdesine bağlanmış motor yataklarını içine alan iki kapak.
- İçine stator çekirdeği preslenen gövde.

REPÜLSİYON MOTORUNUN ÇALIŞMASI

Stator sargıları, tek fazlı hatta bağlanırsa; stator sargılarındaki akım tarafından bir alan meydana getirilir. Bu stator alanı rotor sargılarında bir gerilim ve bir akım endükler. Fırçalar, kollektör üzerinde uygun yerlere yerleştirili-

lse; endüvi sargılarındaki endüklemeye akımı, endüviide manyetik kutuplar meydana getirecektir. Bu endüvi alan kutuplarının, stator alan kutuplarıyla bir çok ilgisi vardır.

ALTERNATİF AKIMIN ESASLARI

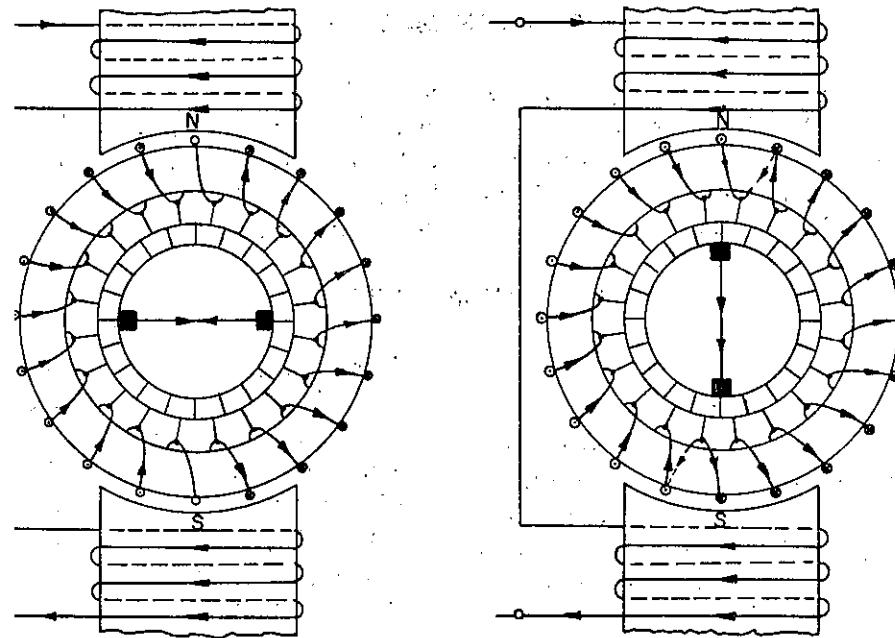

Şekil 19-17. A. Eşit Gerilimler Birbirine Zıt
Günden Dönme Momenti Meydana Gelmez.


Endüvide meydana gelen manetik kutupların, stator sargısının iki kutuplarından yaklaşık olasılık 15° lik merkez kaçıklığı var. Bundan başka; rotor kutuplarının ani kutuplaşması, bitişik stator kutuplarının aynı olduğundan tor endüvisinin dönüşüne sebep olan bir itici döndürme momenti yaratılır. Böylece, aynı adlı uplar birbirini iter prensibinin uygulanması olarak bu motora ıslışyon (itme) motoru denstir.

Şekil 19-17 ve 19-18 deki dört diyagram, maksimum döndürme momenti meydana getirmek için fırçaların uygun durumda bulun-

Şekil 19-17. B. Endüviden Geçen Akım Yüksek Olmasına Rağmen Dönme Momenti Meydana Gelmez.

masının önemini göstermektedir. Birinci diyagramda; fırçalar, stator kutuplarına dik açı ile yerleştirildiği zaman, hiçbir döndürme momentinin yaratılmadığı görüllür. İki fırçanın arasındaki bağlantıda endüvi sargısının iki yarısındaki eşit endükleme gerilimleri birbirine zıt tesir ettiklerinden, bu fırça durumunda hiçbir döndürme momenti yaratılmaz. Bunun için, bu sargıda hiçbir akım yoktur ve böylece, endüvi sargıları tarafından hiçbir akı meydana getirilmez.

Şekil 19-17 B deki ikinci diyagramda; fırçalar, direk olarak stator kutuplarının merkezinin altı-

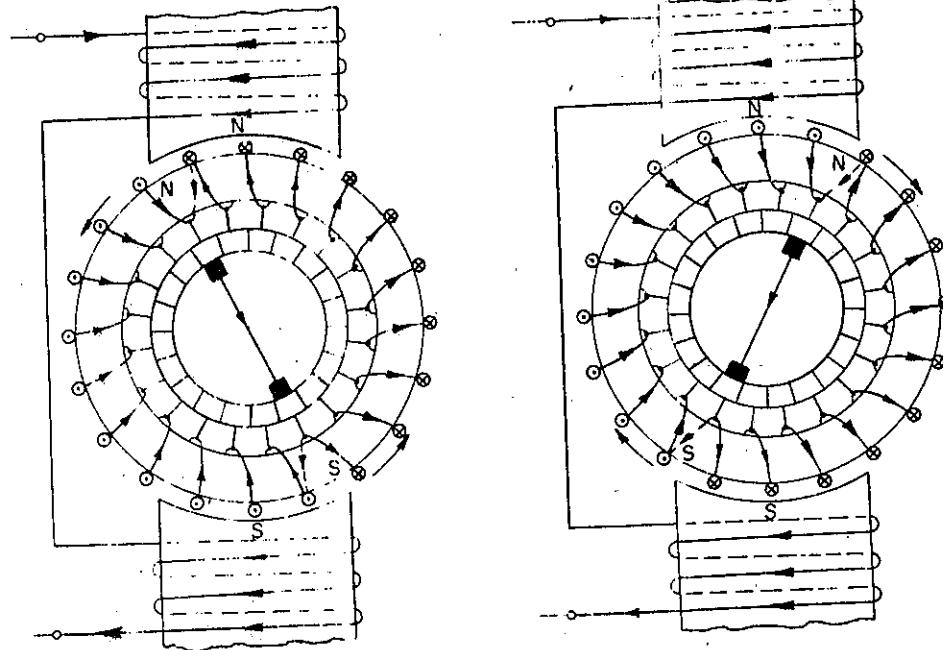

Şekil 19-18. A. Saat İbresinin Ters Dönüş Yönü İçin Fırçaların Yerleri Doğrulur.

daki bir yere kaydırılır. Bu fırça durumunda, endüvi sargılarından büyük bir akım geçer, fakat genelde bir döndürme momenti yaratılmaz. Endüvi sargılarındaki büyük akımlar, stator kutupları ile direkt olarak aynı merkezde olan endüvi kutupları meydana getirirler. Bu sebepten, saat ibresi dönüşü yönünde veya ters yönde yaratılan bir döndürme momenti yoktur.

Şekil 19-18 B deki üçüncü diyagramda; fırçalar, stator kutup merkezinden saat ibresi dönüşünün ters yönde 15° kaydırılmıştır. Sonuç olarak, stator kutup merkezinden saat ibresi dönüşü ters yönde 15° de, endüviden

ni işaretle kutuplaşan manyetik kutuplar meydana gelir. Stator ve rotordaki aynı işaretli kutuplaşmalar arasında; endüviyi, saat ibresi dönüşünün ters yönde dönmesine sebep olacak, bir moment yaratılır.

Motorun dönüş yönünü ters çevirmek için; fırçalar, stator alan kutuplarının diğer tarafına 15° itilir. Netice olarak endüvide, stator kutup merkezlerinden 15° saat ibresi dönüşünün ters yönde aynı işaretli manyetik kutuplar meydana gelir.

Repülsyon motorunun, seri motorlar gibi, çok iyi bir yol alma momenti vardır. Bundan başka,

sesleme geriliminin değerini değiştirek repülsiyon motorunun hızı değiştirilebilir. Bununla beraber, bu motorun kararsız hız karakteristikleri vardır ve üzerinden.

REPÜLSİYON YOL VERMELİ ENDÜKSİYON MOTORU

Repülsiyon motorları sınıfında ele alınacak ikinci çeşit motor; repülsiyon yol vermelii, endüksiyon motorudur. Fırça kaldırma ipi denen bazı motorlarda; motor yaklaşık olarak nominal hızın % 5 ine çıktıgı zaman, fırçalar kollektör yüzeyinden yukarıya kaldırılır. Fırçaları, devamlı olarak her aman kollektör yüzeyine temas den repülsiyon yol vermelii, endüksiyon motorların, fırça bindirme tipi denir.

Repülsiyon yol vermelii, endüksiyon motorunun esas parçaları unlardır:

- Levhali bir stator çekirdeği, ayrık fazlı motorun ana sargılara benzer bir sargı ile tamaamlanır.
- İçine bir sargı yerleştirilen ve kollektöre bağlanan oluk çekirdeğinden ibaret bir rotor. Rotor çekirdeği ve sargısı, doğru akım motorunun kollektörüne benzer. Bu sebepten bu tip motorun rotoruna endüvi denir.
- Fırça kaldırma tipinde; merkezkaç bir nominal hızın % 75 inde fırçaları kollektör yüzeyinden kaldırır. Bu kalktıgi zaman hız çok ve büyük değerlere yükselir. Kuvvetli hız alma momenti ve hız kontrolü isteyen tatbikatta, repülsiyon motorları kullanılır.

yinden kaldırır. Bu mekanizma, düzeneç ağırlığı, bir kısa devre bileyiği, bir yay tamburu yay, itme çubukları, fırça yuvaları ve firçalardan ibarettir. Fırça bindirme tipinde; yaklaşık olarak nominal hızın % 75 inde çalışan merkezkaç bir tertibat vardır. Bu mekanizma da düzeneç ağırlığı, bir kısa devre bileyiği ve yay tamburundan ibarettir. Bu mekanizma kollektör dilimlerini kısa devre eder, fakat fırçaları ve fırça yuvalarını kollektör yüzeyinden kaldırır.

Fırça kaldırma tipinde, özel radyal tip bir kollektör kullanılır. Repülsiyon yol vermelii, endüksiyon motorunun fırça bindirme tipinde; bilinen eksenli tipli kollektör kullanılır.


- Fırça kaldırma tipinde, özel radyal tip bir kollektör kullanılır. Repülsiyon yol vermelii, endüksiyon motorunun fırça bindirme tipinde; bilinen eksenli tipli kollektör kullanılır.
- Repülsiyon yol vermelii, endüksiyon motorunun fırça bindirme tipindeki fırça yuvası mekanizması, repülsiyon motorundakinin aynidir.
- Kapaklar, yataklar ve motor gövdesinin yapısı, repülsiyon motorunun aynidir.

ÇALIŞMA

Repülsiyon yol vermelii, endüksiyon motoru repülsiyon motoru gibi çalışmaya başlar. Bununla beraber nominal hızın yaklaşık olarak % 75 ine ulaştığı zaman, motor bir endüksiyon motoru olarak çalışacaktır.

Fırça kaldırma tipine ait endüvi, radyal kollektör ve merkezkaç aletinin açılmış bir görünüşü; Şekil 19-19 da görülmeyecektir.

Merkezkaç mekanizmasının itme çubukları, ileriye doğru hareket ederse, bunlar yay tambur mekanizmasını ileriye doğru iter ve kısa devre bileyüğünün, radyal kollektörün çubukları ile temas etmesini sağlar. Netice olarak kollektördeki bütün dilimler, kısa devre edilir. Aynı zamanda, fırça yuvaları ve fırçalar, kollektör yüzeyinden kalkar. Böylece, fırçalar ve kollektör yüzeyleri aşınmadan korunur. Bundan başka, kollektör yüzeyine basan fırçaların sebep olduğu gürültüler ortadan kaldırılır.

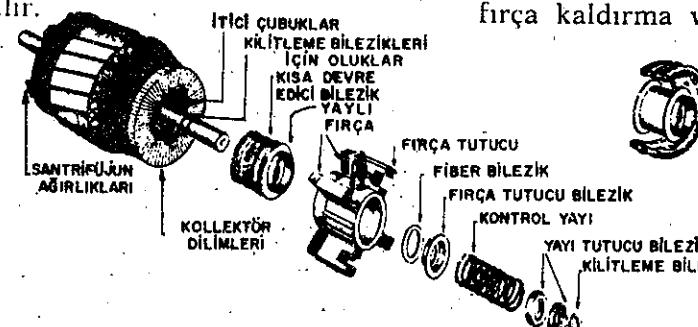

Şekil 19-19. Repülsiyon Motorun Rotorundaki Kollektörün ve Santrifüj Fırça Kaldırma ve Kollektör Dilimlerini Kısa Devre Etme Tertibatının Görünüsü.

Kollektör dilimleri üzerindeki düzeneç mekanizmasının kısa devre tesiri; endüviyi, sincap kafesli bir rotor haline çevirir. Bu sebepten, motor, tek fazlı endüksiyon motoru gibi çalışır. Bu tip motor repülsiyon motoru gibi çalışmalar başlar ve bir endüksiyon motoru gibi çalışmaya devam eder, bunun için, bu motora, endüksiyon motor denir.

Fırça bindirme tipi motorda, eksenli bir kollektör kullanılır. Merkezkaç mekanizması, yay ile yerinde tutulan bir çok bakır dilimlerden ibarettir. Bu tip bir merkezkaç tertibatı Şekil 19-20 de gösterilmektedir. Bu, kollektöre bitişik bir yere konur. Nominal hızın yaklaşık % 75 inde, merkezkaç kuvvet, kısa devre kollektör dilimlerini kısa devre etmesine sebep olur. Dilimler kısa devre edilince; motor, bir endüksiyon motoru olarak çalışmaya devam eder.

Yazalma momenti performansı fırça kaldırma veya fırça bindirme


İyi çalışma karakteristiği dolasıyla, bu motor gittikçe rağbet almaktadır. Repülsyon endüksiyon motorunun moment-hız performansı, doğru akım kompound otorun benzeridir.

Genellikle, bu tip motor, 110 volt veya 220 voltun her ikisinde


ALTERNATİF AKIM SERİ MOTORU

Dikkatli bir inceleme yapılmazsa doğru akım seri veya şönt motorun, alternatif akımla tatmin içi bir şekilde çalışabileceğinin sahipliği. Doğru akım motoruna giden iki uçlarının ters bağlanması, eni devresi ve alanın her ikisinden, akımı ve manyetik akyı ters virir. Bileşke dönme momenti, ne aynı yöndedir. Bunun için, alternatif akımla çalışan motorun neme momenti, aynı yönde ol-

de çalışacak şekilde yapılır. Stator sargılarının 110 volt için paralel ve 220 volt için seri bağlanan iki kısmı vardır. Motor uçlarının işaretleri ve bu uçlar için bağlantı tertipleri; repülsyon yol vermelii, endüksiyon çalıştırılmış motorun aynıdır. Repülsyon motorundaki aynı simbol diyagramı kullanılır.

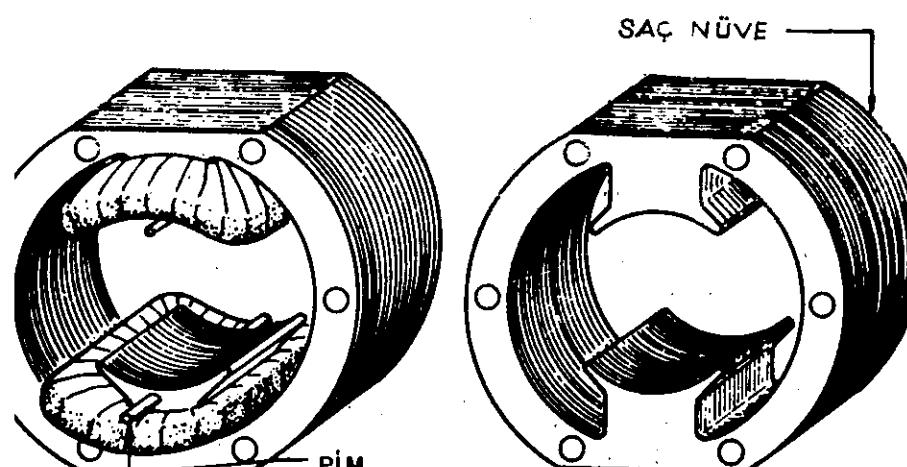

Şekil 19-24. İki Kutuplu Bir Üniversal Motorun Sağ Nüvesi.

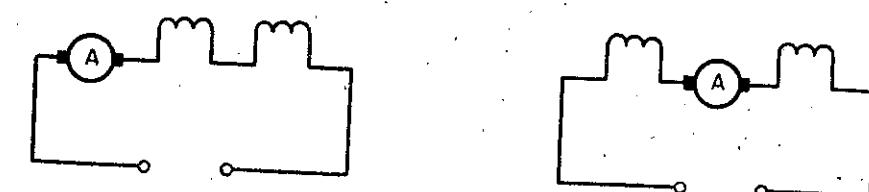


Şekil 19-25. Bir Üniversal Motorda Kutup Bobinlerinin ve Endüvinin Bağlanması.

ri alan sargılarında aşırı gerilim düşmesi olacağını; seri doğru akım motoru, alternatif akımda tatmin edici şekilde çalışmaz. Fuko akımlarının doğurduğu güçlükleri gidermek için, alan kutupları ince saçlardan yapılır ve düşük aki yoğunlığında çalışan alçak manyetik dirençli çekirdek üzerinde az sayıda sarım kullanılarak da alan kutuplarındaki gerilim düşmesi azaltılabilir. Bu tip motor, alternatif akımla veya doğru akımla çalışır ve üniversal motor olarak bilinir. Küçük beygir güçlü üniversal motorlar, ev aletlerinde çok fazla kullanılır.

Toplu alan tipi motor, iki kutuplu, az sarımlı, ekseriya çıkışlı kutuplu bir makinadır. Böyle bir motorun alan yapısı, Şekil 19-24 te görülmektedir.

Üniversal motorun alan sargıları ve endüvisi, Şekil 19-25 de görüldüğü gibi seri bağlıdır.

Dağılmış alanlı üniversal motor, iki tipte yapılır. Bir tipi, tek alanlı kompanse motor olarak, diğer de iki alanlı kompanse motor olarak bilinir. İki kutuplu, tek alanlı kompanse motorun alan sargıları; iki kutuplu, ayrik fazlı alternatif akım motorunun stator sargılarına benzer. İki alanlı kom-

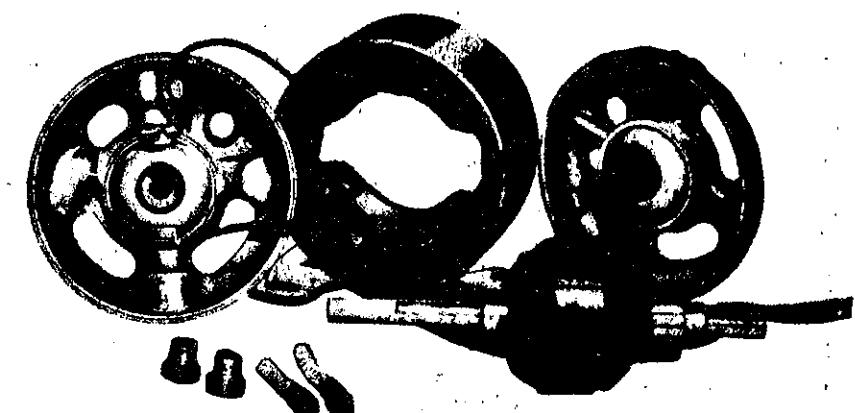

Şekil 19-26. Sökülmüş Bir Üniversal Motorun Parçalarının Görünüğü.


se motorun, 90° aralıklıkla yerleştirilmiş bir ana sargı ile kompansasyon sargası ihtiva eden, bir or vardır. Kompansasyon sargası alternatif akımı kaynaktanlığı zaman, alternatif akı tarafından endüviye meydana gelen tans gerilimini azaltmak için ir.

Universal motorların gövdesi, inyum, dökme demir veya çen yapıılır. Alan kutupları, genel gövdeye civatalarla bağlanır. Kutup çekirdekleri, civatalar kısaca birbirine bağlı saç levha in ibarettir. Endüvi çekirdeği evhalarдан yapılmıştır. Her e kullanilan, kollektör ve firburada da kullanılır. Universal motorlar, doğru akımeye tek fazlı alternatif akım aklaşık olarak aynı hızda çatırır.

KONDÜKTİF VE ENDÜKTİF KOMPANZASYON

beygir gücünden büyük alternatif motorları, yüksek yol momenti gerektiren yüklenmesinde kullanılır. Yük laki endüvi reaksiyonunun

ılışları. Bu motorlar seri sargılı olduğundan, yüksüz durumda aşırı hızda çalışırlar; bunun için yüksüz bırakılmamalıdır. Seri dirençler bağlayarak universal motorları hızları ayarlanır. Reostalar ve tek alanlı kutup üzerine sarılmış kollu krom-nikel telli bobinler bu iş için çok kullanılır. Alan kutuplarının biri üzerindeki uçtan endüktans değiştirmek suretiyle de, hız kontrol edilir. Alan veya endüvi devresinin herhangi birindeki akımın yönünü değiştirerek, seri motorun dönüş yönü ters çevrilebilir. Universal motorlar, fırça durumuna hassastırlar ve fırçaları nötür (kivircimsiz) düzleme kaydırımadan dönme yönünün değiştirilmesi, fırçalarda kivircim atlamları meydana getirir.

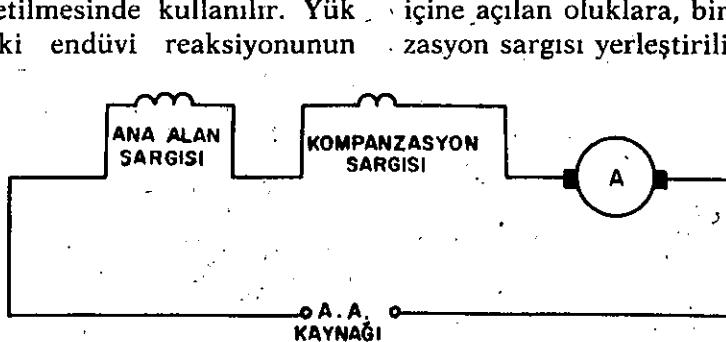


Şekil 19-27. Kompansasyon Sargası Seri Bağlantılı Universal Motorun Diyagramı.

nın şiddetli, yük akımının artması ile artar, böylece endüvi tarafından ana alan akısının şeklärin bozulması en aza indirilir.

Kompansasyon sargası, seri alan sargası ve endüvi ile seri bağlıdır. Bu tip motorların yol alma momenti yüksek olmasına rağmen, hız regülasyonu kötüdür. Fakat, direnç tipi hız kontrol aleti kullanılarak geniş bir alanda hız kontrolu mümkün olur.

Bir transformatörün kısa devreli sekonder sargası gibi tesir eden endüktif koplaklı bir sargasıyla da, alternatif akım seri motorların endüvi reaksiyonu etkisi azaltılabilir. Bir transformatörün primer sargası gibi tesir eden endüvinin çapraz mıknatıslama akısına bağlanıracak şekilde, bu sargı yerleştirilir. Sekonderin manyetomotor

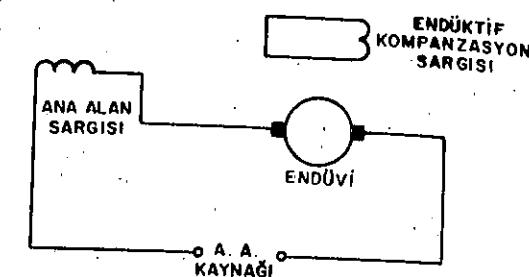


Şekil 19-28. Endüktif Kompansasyon Sargası Bir Universal Motorun Diyagramı.


kuvveti, pratik olarak, primerin manyetomotor kuvvetinden zit fazda ve eşit büyüklükte olduğundan; kompansasyon sargasının akısı, endüvinin çapraz akısını yaklaşık olarak nötürler. Bu tip motor, doğru akımda kullanılmaz. Çalışma karakteristikleri, kondüktif kompansasyonlu motora benzer.

GÖLGELİ KUTUPLU ENDÜKSİYON MOTORU

Çok küçük güçlü tek fazlı endüksiyon motorlarına herbir stator kutpunun bir kenarına yerleştirilmiş gölge bobinleri yardımıyla yol verilir. Bu tip motorda, yine sincap kafesli rotor kullanılır. Bununla beraber, ne merkezkaç anahtara ne de başlatma mekanizmasına ihtiyaç duyulmaz. Böylece, bozuk merkezkaç anahtar mekanizmasına bağlı olarak meydana gelecek, motor arızası ihtiyatlı yok edilmiş olur.

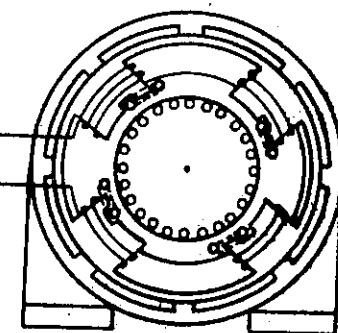

Şekil 19-29.

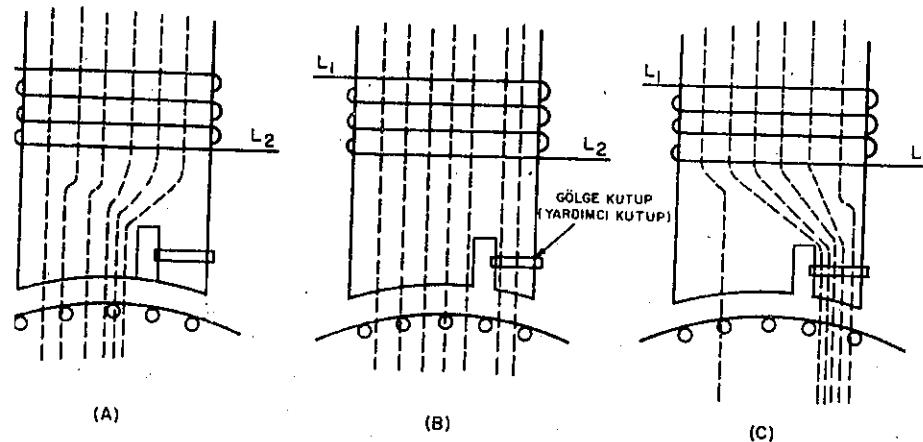

Şekil 19-30. Yardımcı Kutuplu Motorda Hava Aralığındaki Manyetik Akımın Kaydırılması.

Şekil 19-29 dört kutuplu tipik gölgeli kutuplu endüksiyon motorunu göstermektedir. «Gölge bolesi»nin, stator alan kutuplarının birinin bir kısmına sarılmış uguna dikkat edilmelidir. Gölbobini, küçük dirençli bakır halkadır.

Stator devresindeki akım artarsa, stator akısı da çoğalır ve her gölge bobininde bir elektromomukkvet endükler. Bakır halkanın endüklelenen akımı, ana alan akımı çoğalmaya karşı koyar (Şekil 19-30 A).

Stator akım ve akısının her iki maksimum değerlerine eriştiğinde, akım veya akının her iide de bir değişiklik olmadığı bir an vardır. Bu anda, gölge içinde gerilim veya akım yok. Sonuç olarak, stator akısına olarak gölge bobini tarafın bir manyetomotor kuvvet

meydana getirilmez ve Şekil 19-30 B de gösterildiği şekilde; stator alanı homogen olur. Stator akım ve akısı azalınca; gölge bobinindeki endükleme elektromotor kuvveti ve akım, stator alanının artmasına yardım eden bir manyetomotor kuvvet meydana getirir. Bunu sonucu olarak da, Şekil 19-30 C de görüldüğü gibi; bakır halkanın bulunduğu kısımda diğer kısımdan daha az hızlı şekilde, akı azalması olur.

Şekil 19-30 daki üç resmin incelemesi; bakır halkanın, kutup yüzeyinde alan akısı kaymasına sebep olduğunu gösterir. Her bir kutupta bu kayan akı, dönen manyetik alana benzettilebilir. Bununla beraber, bu başlatma metodu ile meydana getirilen döndürme momenti küçütür. Bu tip motorlar, kuvvetli yol alma momente ihtiyaç duyulmayan, 1/10 bey-

girden küçük güçler için kullanılır. Gölgedeki kutuplu motorun tipik

tabikatı, vantilatör ve körük gibi cihazların işletilmesidir.

HATIRDA TUTULMASI GEREKEN NOKTALAR

- Ayrik faz prensibine göre çalışmağa başlayan tek fazlı endüksiyon motorlarının iki basit típi vardır; bunlar, direnç yol vermelii endüksiyon motoru ve kondansatör yol vermelii endüksiyon motorudur.
- Çalıştırma sargası akımı ile yol verme sargası akımı arasındaki faz açısı sadece 30° - 50° kadar olduğundan; direnç yol vermelii, endüksiyon motorunun yol alma momenti oldukça düşüktür.
- Çalıştırma sargası akımı ile yol verme sargası akımı arasında, pratik olarak 90° lik faz açısı olduğundan; kondansatör başlatmalı, endüksiyon motorunun yol alma momenti oldukça yüksektir.
- Kondansatör yol vermelii kondansatör çalışmamali endüksiyon motorunun, yol alma momenti de yüksektir ve oldukça büyük güç faktöründe çalışır. Ana ve yardımcı sarga devamlı olarak devrede kalır.
- Yol verme sarga devresinden geçen akımın yönü değiştirilerek direnç yol vermelii, endüksiyon motoru veya kondansatör yol vermelii, endüksiyon motorunun dönüş yönü değiştirilebilir. Çalıştırma sargasının tellerinin yer değiştirilmesi de; motorun her iki típinin de dönüş yönü değiştirilebilir. Fakat, hat tellerinin aralarında değiştirmekle motorun dönüş yönü değişmez.
- Repülşyon motoru, itme prensibine göre çalışır. Yol alma momenti yüksektir ve hızı geniş bir alan içinde ayarlanabilir.
- Repülşyon yol vermelii, endüksiyon motoru repülşyon motoru gibi çalışmaya başlar ve nominal hızın % 75 ine erişikten sonra da, bir endüksiyon motoru gibi çalışır. Mükemmel yol alma momenti ve çok iyi hız regülasyonu vardır.
- Repülşyon yol vermelii, endüksiyon motorunda kullanılan iki tip firça mekanizması vardır: firça bindirme tipi ve firça kaldırma tipi.
- Repülşyon motorunun veya repülşyon yol vermelii, endüksiyon motorunun herhangi birinin dönüş yönünü değiştirmek için; firçalar stator alan kutup merkezleri arasında 15° lik bir açı meydana gelecek şekilde, firçalar stator alan kutupları-

un diğer tarafına hareket ettiler.

Alternatif akım seri motorunun nükemel yol alma momenti ardır ve çeşitli hızlara ihtiyaç uyulan tatbikatta kullanılır. Karakteristikleri, doğru akım eri motoruna benzer.

Alternatif akım seri motorunun dönüş yönü, endüsiye olan bağ-

lantıların değiştirilmesiyle, ters çevrilebilir.

- Gölge kutuplu endüksiyon motorları, ekseriya 1/10 beygirden küçük güçlerde yapılırlar. Bu tip motorun, bakıma ihtiyaç gösteren merkezkaç başlatma aleti veya mekanizması yoktur. Fakat, bu tip motorun yol alma momenti azdır.

TEKRARLAMA SORULARI

Motorun yol almasında kullanılan ayrik faz metodunu izah ediniz.

Kondansatör başlatmalı, endüksiyon motorunun yol alma momentinin niçin direnç yol vermelı endüksiyon motorundan daha iyi olduğunu izah ediniz.

Aşağıdaki motorun her birinde, dönüş yönü nasıl ters çevrilir :

1. Direnç yol vermelı endüksiyon motoru ?
2. Kondansatör yol vermelı, endüksiyon motoru ?

Direnç yol vermelı, endüksiyon motorunun enerjisi kesildiği zaman, merkezkaç anahtar kapanmamaktadır. Motor tekrar enerjilendiği zaman ne olacağını izah ediniz.

Direnç yol vermelı, endüksiyon motoru aşırı bir yükle çalıştırılmaya başlanmakta ve hızı merkezkaç anahtarın açılması için kâfi gelecek kadar yükselememektedir. Bu sonucunda ne olur ?

Direnç yol vermelı, endüksiyon motorunun, 115/230 voltluq çift geriyeğim değeri vardır. Bu motorun, her biri 115 voltta çalışan iki çalış-

tırma sargası ve 115 volta çalışan bir de yol verme sargası vardır. Bu motor 230 volta bağlı iken, bağlantıların nasıl olacağını bir şema haliinde gösteriniz.

7. 115 voltluq kondansatör yol vermelı endüksiyon motorunun bağlantılarının nasıl olacağını gösteriniz.
8. a. Direnç yol vermelı endüksiyon motorunun çalışma karakteristiklerini; kondansatör yol vermelı, endüksiyon motoru ile mukayese ediniz.
b. Aşağıdaki motorlar için üç tatbikat yeri yazınız :
 - (1) Direnç yol vermelı endüksiyon motoru,
 - (2) Kondansatör yol vermelı endüksiyon motoru,
9. Kondansatör yol vermelı endüksiyon motoru ile kondansatör yol vermelı kondansatör çalıştırılmış motorun yapı ve çalışma farklarını izah ediniz.
10. Repülsiyon motorunun nasıl çalıştığını izah ediniz.
11. a. Fırçalar stator kutup merkeziyle direk olarak aynı doğru

üzerine yerleştirildiği zaman; repülsiyon motorunun niçin dönmediğini izah ediniz.

- b. Repülsiyon yol vermelı endüksiyon motoru
17. Repülsiyon yol vermelı endüksiyon motoru ile repülsiyon endüksiyon motoru arasındaki farkları izah ediniz.
18. Sönt motorlar, alternatif akımla neden tatmin edici şekilde çalışmaktadır ?
19. Alternatif akım ile doğru akım seri motorları arasındaki fark nedir ?
20. Küçük güçlü alternatif akım motorlarına niçin universal motorlar denir ?
21. Kondüktif kompanzasyonlu seri motor ile endüktif kompanzasyonlu seri motor arasındaki fark nedir ?
22. Alternatif akım seri motorları için dört tatbikat yeri yazınız.
23. Gölge kutuplu motorun yapı ve çalışmasını çizerek anlatınız.
24. Gölge kutuplu motor, nerelerde kullanılır
25. 115 voltluq, iki kutuplu, 60 sayılılık, kondansatör yol vermelı endüksiyon motorunun, tam yükteki hızı dakikada 3450 devirdir. Aşağıdakileri tayin ediniz :
 - a. Senkron hız
 - b. Kayma yüzdesi

EK A

Trigonometri-Basit Fonksiyonlar

$$\begin{array}{l} \text{çin'in sinüsü (sin)} \\ = \frac{\text{Karşı kenar}}{\text{Hipotenüs}} \sin A = \frac{a}{c} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{çin'in kosinüsü (cos)} \\ = \frac{\text{Yan kenar}}{\text{Hipotenüs}} \cos A = \frac{b}{c} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{çin'in tangenti (tg)} \\ = \frac{\text{Karşı kenar}}{\text{Hipotenüs}} \operatorname{tg} A = \frac{a}{b} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{cotangent (cot)} = \frac{1}{\operatorname{tg}} = \frac{\text{Yan kenar}}{\text{Karşı kenar}} \cot A = \frac{b}{a} = \frac{1}{\operatorname{tg} A} \end{array}$$



$$\begin{array}{l} \text{ekant (sec)} = \frac{1}{\cos} = \frac{\text{Hipotenüs}}{\text{Yan kenar}} \sec A = \frac{c}{b} = \frac{1}{\cos B} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{osekant (cosec)} = \frac{1}{\sin} = \frac{\text{Hipotenüs}}{\text{Karşı kenar}} \cosec = \frac{c}{a} = \frac{1}{\sin A} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{i} \ b = \frac{b}{c} = \cos A = \cos (90^\circ - B), \text{ çünkü } A = 90^\circ - B \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{s} \ B = \frac{a}{c} = \sin A = \sin (90^\circ - B). \end{array}$$
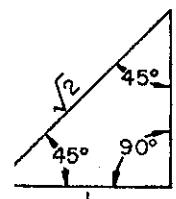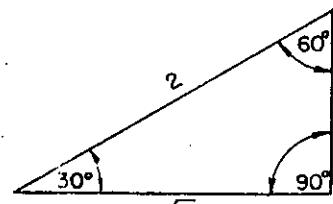
$$\begin{array}{l} \operatorname{tg} A = \frac{a/c}{b/c} = \frac{a}{b} = \operatorname{tg} A \end{array}$$





Açı	sin	cos	tg
30°	0.5	$\sqrt{3}/2 = 0.866$	$1/\sqrt{3} = 0.577$
60°	$\sqrt{3}/2 = 0.866$	0.5	$\sqrt{3} = 1.732$
45°	$1/\sqrt{2} = 0.707$	$1/\sqrt{2} = 0.707$	1.0

EK B

90° den Büyük Açıların Fonksiyonları

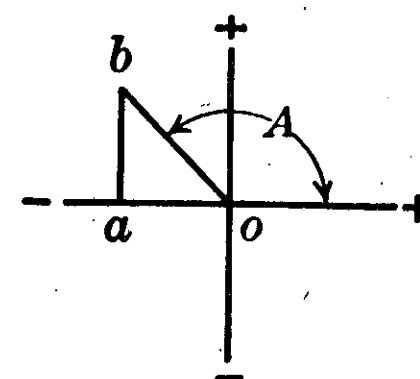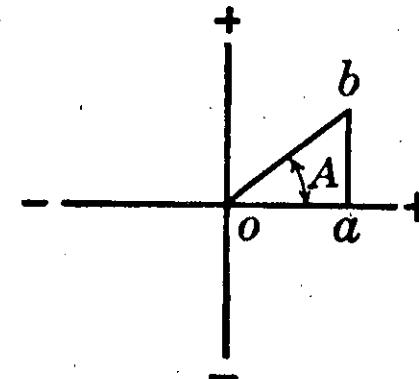Not: YARIÇAP VEKTÖRÜ, OB, DAIMA POZİTİFTİR



ÜÇÜNCÜ DÖRTTE BİR DAİRE

$$\begin{array}{l} \sin A = \frac{-ab}{+ob} \sin (-) \text{ dir} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \cos A = \frac{-oa}{+ob} \cos (-) \text{ dir} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \operatorname{tg} A = \frac{-ab}{-oa} \operatorname{tg} (+) \text{ dir} \end{array}$$

BİRİNCİ DÖRTTE BİR DAİRE

$$\begin{array}{l} \sin A = \frac{+ab}{+ob} \sin (+) \text{ dir} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \cos A = \frac{+oa}{+ob} \cos (+) \text{ dir} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \operatorname{tg} A = \frac{+ab}{+oa} \operatorname{tg} (+) \text{ dir} \end{array}$$

İKİNCİ DÖRTTE BİR DAİRE

$$\begin{array}{l} \sin A = \frac{+ab}{+ob} \sin (+) \text{ dir} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \cos A = \frac{-oa}{+ob} \cos (-) \text{ dir} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \operatorname{tg} A = \frac{+ab}{-oa} \operatorname{tg} (-) \text{ dir} \end{array}$$

